

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Žiga Mahne
(64050265)

Števec prestav na motociklu

Seminarska naloga

pri predmetu
Elektronska vezja

V Cerknici, 21. rožnik 2011

KAZALO:


1. UVOD	3
2. GLAVNI DEL.....	4
2.1 BLOK SHEMA.....	4
2.2 ELEKTRIČNA SHEMA VEZJA.....	5
2.3 OPIS DELOVANJA.....	6
2.4 NAČRT TISKANEGA VEZJA	8
2.5 PRIKLJUČITEV SIGNALOV	8
2.6 KOSOVNICA.....	9
3. ZAKLJUČEK.....	9
4. VIRI IN LITERATURA.....	9
5. PRILOGE.....	10

1. UVOD

Motoristi pogosto niso točno prepričani v kateri prestavi je motocikel, kar ni dobro na primer pri prehitevanju, speljevanju, semaforjih... Zato sem si pri predmetu Elektronska vezja zamislil za projektno nalogo števec prestav.


Na spletni strani [1] sem zasledil realizacijo, katera mi je bila primerna po težavnosti ter hkrati zanimiva, ker ustreza vsem vrstam motociklov. Namreč novejši motocikli imajo predpripravljena signala o trenutni hitrosti in trenutnih vrtljajih agregata, preko katerih števeci prestav določajo trenutno prestavo. Realiziran števec prestav je univerzalen, saj se prestave preračunavajo preko dveh Hallovih senzorjev, katera sta nameščena na okvir motocikla tik pri ročici menjalnika, na ročici pa je majhen magnet, kateri proži senzorja.

 Srce vezja je mikrokontroler Atmel ATtiny25 iz družine tinyAVR, kateri so najpreprostejši in enostavni za učenje in spoznavanje mikrokontrolniških vezij. Mikrokontroler sem sprogrimiral s programsko opremo AVR studio preko USB programatorja, katerega so mi prijazno posodili v laboratoriju LPVO.




2. GLAVNI DEL

2.1 BLOK SHEMA

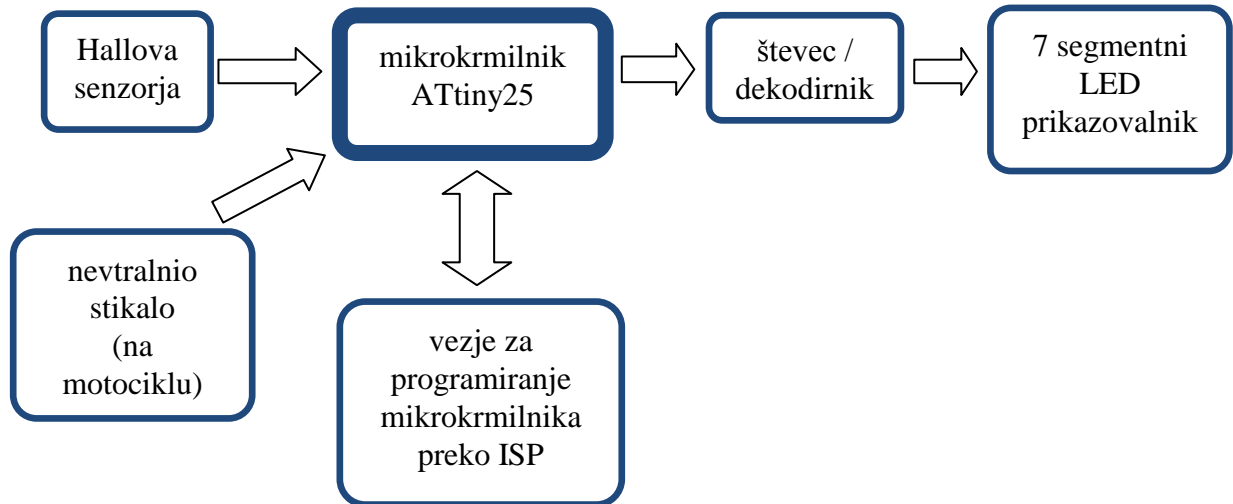

2.2 ELEKTRIČNA SHEMA VEZJA


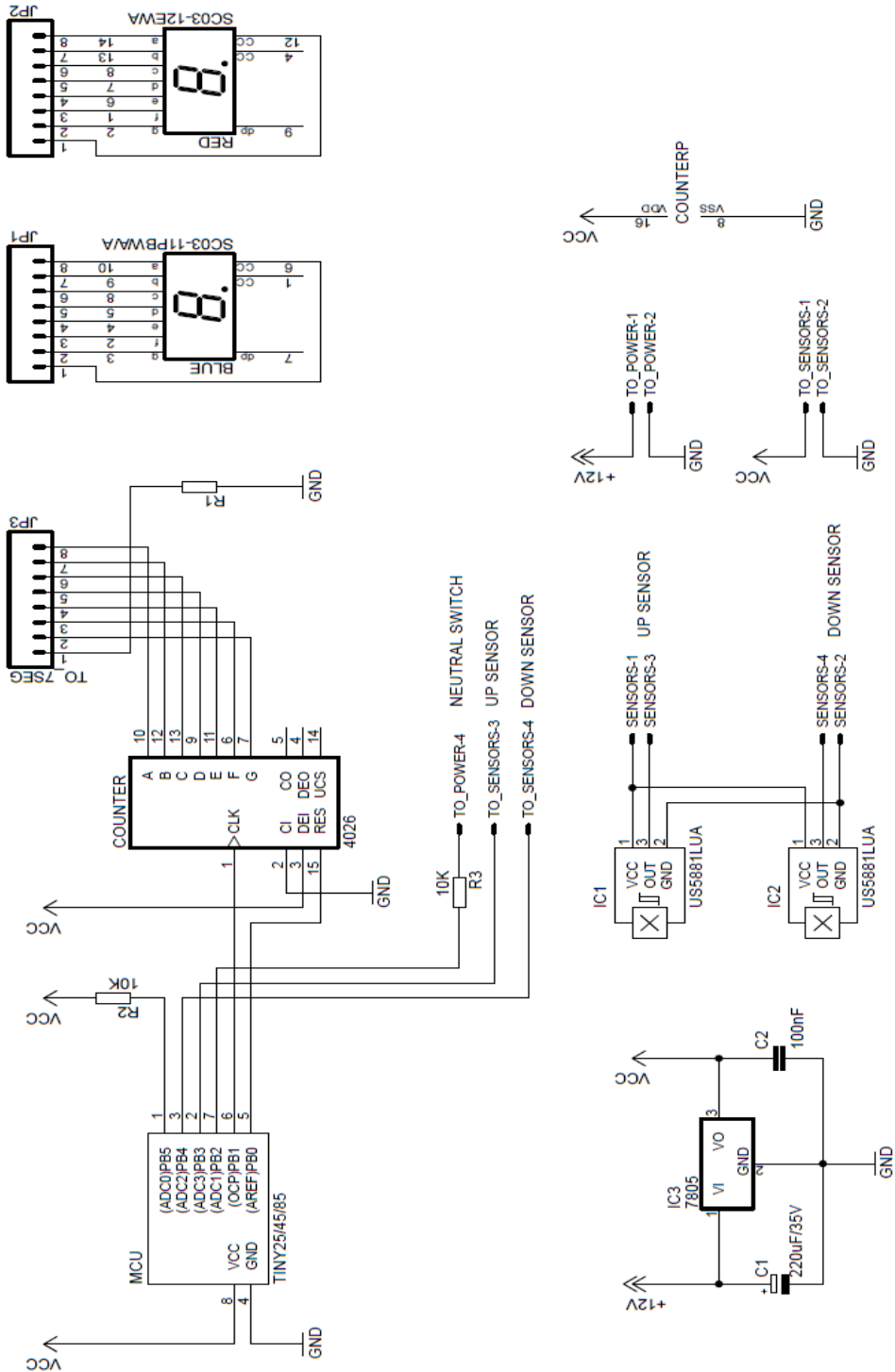


2.3 OPIS DELOVANJA

Hallova senzorja:



Uporabil sem unipolarni Hallov senzor A1125, kateri deluje na princip Hallovega efekta in vsebuje: napetostni regulator, Hallov napetostni regulator, malosignalni ojačevalnik, chopper stabilizacijo, Schmitov trigger in zaščito proti kratkemu stiku.

 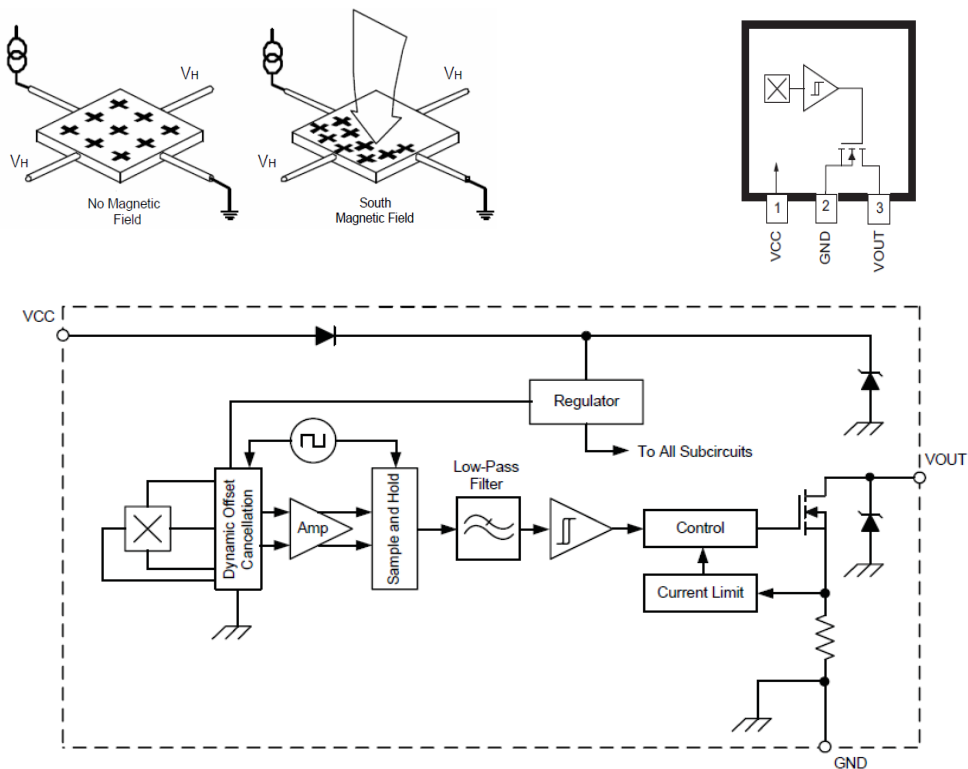Hallova senzorja sta pritrjena na okvir motocikla tik ob ročici menjalnika.







Mikrokontroler ATtiny25:

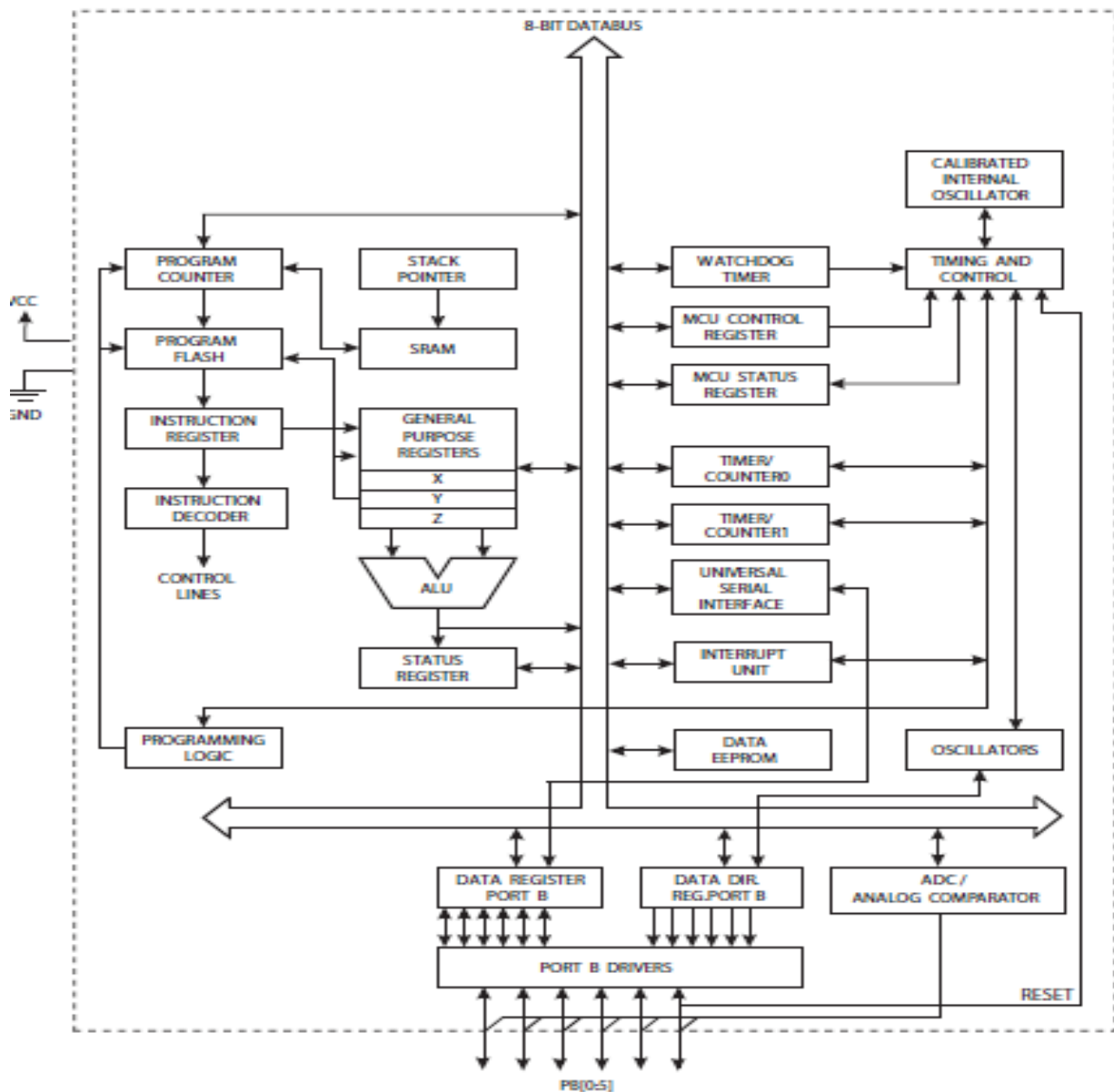 
8-bitni mikrokontroler v CMOS tehnologiji vsebuje RISC hardversko arhitekturo in večino inštrukcij izvede v enem ciklu. Mikrokontroler sem sprogramiral s programatorjem AVR-Osp II, katerega sem na preizkusni ploščici priključil po spodnji sliki. Programska koda s komentarji je priložena v prilogah.



2.4 NAČRT TISKANEGA VEZJA

    

2.5 PRIKLJUČITEV SIGNALOV

 

- | | |
|--------------|---|
| TO_SENSORS_4 | izhod zgornji Hallov seznor (pin3) |
| TO_SENSORS_3 | izhod spodnji Hallov senzor(pin3) |
| TO_SENSORS_2 | GND obeh Hallovih senzorjev (pin2) |
| TO_SENSORS_1 | VCC(5V) obeh Hallovih senzorjev(pin1) |
| TO_POWER_4 | nevtralno stikalo (signal iz motocikla) |
| TO_POWER_3 | brez povezave |
| TO_POWER_2 | baterija GND (na motociklu) |
| TO_POWER_1 | baterija +12V (na motociklu) |

2.6 KOSOVNICA

Ime	Vrednost	Element
R1	100Ω	upor
R2, R3	10KΩ, 0,5W	upor
C1	220μF, 35V	kondenzator
C2	100nF	kondenzator
MCU	ATtiny25	mikrokontrolnik
COUNTER	CD4033B	števec/dekodirnik
IC1, IC2	Hallo sensor	Hallo sensor
IC3	L7805CV	napetostni regulator
RED	Kingbright 0.3"	7-LED prikazovalnik

3. ZAKLJUČEK

Največ težav sem imel pri ročni izdelavi dvoplastne tiskanine, zato sem jo dal izdelati v bližnje podjetje, sedaj pa je vezje še na preizkusni ploščici. Vezje bi lahko izboljšal, z zamenjavo večjega 7-segmentnega prikazovalnika, zaradi boljše vidljivosti. Upor R1 bi lahko nadomestil s potenciometrom za nastavitve svetlosti prikazovalnika. Ohišje vezja bi nepredušno zaprl, da bi bilo odporno proti vodi in vlagi.

Projekt se mi je zdel zanimiv in upam da bo v praksi služil svojemu namenu. Med izdelavo sem pridobil precej praktičnega znanja in izkušenj na področju projektne dela.

4. VIRI IN LITERATURA

- [1] <http://www.electronics-lab.com/projects/>
- [2] http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1120/1120.pdf
- [3] <http://www.us.kingbright.com/images/catalog/SPEC/SC03-12EWA.pdf>
- [4] <http://www.farnell.com/datasheets/3892.pdf>
- [5] <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4033b.pdf>
- [6] <http://www.farnell.com/datasheets/36610.pdf>
- [7] http://www.magnesensor.com/pimage/081407_Hall%20IC%20Introduction.pdf

5. PRILOGE

Programska koda:

```
1
2 #include <avr/io.h>
3 #include <util/delay.h>
4 #include <avr/eeprom.h>
5
6 #define RESET_BIT PB0
7 #define CLOCK_BIT PB1
8 #define NEUTRAL_BIT PB2
9 #define UP_BIT PB3
10 #define DOWN_BIT PB4
11 #define RESET_DDR DDB0
12 #define CLOCK_DDR DDB1
13 #define DEBOUNCE_TIME 50*4 //Vsi časi so *4, ker ima AVR-libc 1.7.0 napako v delay funkciji
14 #define LOCK_TIME 250*4
15 #define TOP_GEAR 6
16 uint8_t Gear;
17 void ShowDigit(uint8_t Digit)
18 {
19     uint8_t i;
20     PORTB |= 1 << RESET_BIT; // RESET pin high
21     PORTB &= ~(1 << RESET_BIT); // RESET pin low
22     for (i = 0; i < Digit; i++)
23     {
24         PORTB |= (1 << CLOCK_BIT); // CLOCK pin high
25         PORTB &= ~(1 << CLOCK_BIT); // CLOCK pin low
26     }
27 }
28 void Init()
29 {
30     uint8_t i;
31     PORTB |= 1 << NEUTRAL_BIT; // NEUTRAL pin enable pull-up
32     PORTB |= 1 << UP_BIT; // UP pin enable pull-up
33     PORTB |= 1 << DOWN_BIT; // DOWN pin enable pull-up
34     DDRB |= 1 << RESET_DDR; // RESET pin as output
35     DDRB |= 1 << CLOCK_DDR; // CLOCK pin as output
36     PORTB &= ~(1 << RESET_BIT); // RESET pin low
37     // Self test effect
38     ShowDigit(0);
39     _delay_ms(500*4);
40     for (i = 1; i < 10; i++)
41     {
42         ShowDigit(i);
43         _delay_ms(100*4);
44     }
45 }
```

```
45     ShowDigit(0);
46     _delay_ms(500*4);
47     Gear = eeprom_read_byte((uint8_t*)0); // Read initial value from EEPROM
48     ShowDigit(Gear); // Show initial value
49 }
50 int Released(uint8_t Bit)
51 {
52     if (bit_is_clear(PINB, Bit))
53     {
54         _delay_ms(DEBOUNCE_TIME);
55         if (bit_is_set(PINB, Bit)) return 1;
56     }
57
58     return 0;
59 }
60 int main(void)
61 {
62     Init();
63     while(1)
64     {
65         if (Released(UP_BIT))
66         {
67             if ((Gear > 0) && (Gear < TOP_GEAR)) Gear++;
68             if (Gear <= 0) Gear = 2;
69             if (Gear > 6) Gear = 6;
70             if (bit_is_clear(PINB, NEUTRAL_BIT)) Gear = 0;
71             eeprom_write_byte((uint8_t*)0, Gear);
72             ShowDigit(Gear);
73             // _delay_ms(1000*4);
74             _delay_ms(LOCK_TIME);
75         }
76         if (Released(DOWN_BIT))
77         {
78             if (Gear > 1) Gear--;
79             if (Gear <= 0) Gear = 1;
80             if (bit_is_clear(PINB, NEUTRAL_BIT)) Gear = 0;
81
82             eeprom_write_byte((uint8_t*)0, Gear);
83             ShowDigit(Gear);
84             _delay_ms(LOCK_TIME);
85         }
86     }
87 }
88 }
```