

Pisni izpit pri predmetu
ANALOGNA ELEKTRONSKA VEZJA
I. stopnja – 3. letnik – Elektronika
3. 6. 2019

1. Imamo preprost enostopenjski ojačevalnik z n-kanalnim J-FET tranzistorjem v orientaciji s skupnim izvorom. Na vhod damo napetost $u_{GS} = -2,5 \text{ V} + 500 \text{ mV} \cdot \cos \omega t$. Izračunajte:

- enosmerno (srednjo) vrednost napetosti na izhodu, upoštevajoč priključen signal in nelinearno karakteristiko tranzistorja,
- faktor celotnega popačenja THD_F na izhodu,
- obstoječe vezje nadgradite v preprost analogni množilnik frekvence signala s faktorjem 2 in določite/izberite vrednosti selektivnih elementov kroga.

Karakteristika tranzistorja je podana z $i_D = (I_{DSS}/U_P^2) \cdot (u_{GS} - U_P)^2$ ($U_P = -4 \text{ V}$, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $R_D = 4,7 \text{ k}\Omega$, $f = 10 \text{ kHz}$).


(Rešitev: $U_{DC} = -6,98 \text{ V}$, $THD_F = 8,33 \%$, $LC = 63 \mu\text{s}^2$)

2. Imamo izhodno stopnjo močnostnega ojačevalnika z bipolarnimi tranzistorji v razredu B (narišite). Na 4Ω bremenu želimo imeti 10 W izmenične moči pri maksimalnem izkrmiljenju s sinusnim signalom. Na bazno stran izhodnih tranzistorjev z $\beta = 50$ priključimo proti U_{CC} tokovni vir I_{B0} , proti $-U_{EE}$ pa se nahaja signalni tranzistor v CE orientaciji. Določi:

- minimalno potrebno vrednost tokovnega vira I_{B0} ,
- minimalno potrebno vrednost napajanja (napetost $U_{CC} = -U_{EE}$ ter moč napajalnika P_{bat}), (predpostavite, da gre $U_{CEmin} \rightarrow 0 \text{ V}$)
- kolikšna moč se troši na posameznem izhodnem tranzistorju pri maksimalnem izkrmiljenju?

(Rešitev: $U_{CC} = -U_{EE} = 8,95 \text{ V}$, $I_{B0} = 44,8 \text{ mA}$, $P_{bat} = 12,73 \text{ W}$, $P_{IT} = 1,37 \text{ W}$)

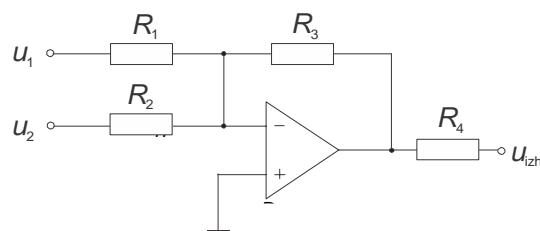3. Določite izhodno napetost in izhodno upornost narisanega vezja z operacijskim ojačevalnikom. Kje in kolikšno vrednost upora bi morali dodati v vezje, če bi želeli izničiti vpliv predtoka I_B ? ($u_1 = 1 \text{ mV}$, $u_2 = 2 \text{ mV}$, $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ M}\Omega$, $R_4 = 50 \Omega$, $A_0 \rightarrow \infty$, $CMRR \rightarrow \infty$, $U_{off} = 2 \text{ mV}$, $I_B = 10 \text{ nA}$, $I_{off} = 2 \text{ nA}$, $R_d \rightarrow \infty$, $R_S^+ = R_S^- \rightarrow \infty$, $R_{izhOO} = 75 \Omega$)



(Rešitev: doprinosi: $u_{vh} = -30$, $U_{off} = 42$, $I_B = 100$, $I_{off} = 10 \text{ mV}$, $u_{izh} = 122 \text{ mV}$, $R_{izh} = 50 \Omega$, $R_5 = 476 \text{ k}\Omega$)

4. Načrtajte signalni generator (vezje in smiselno izbrane/izračunane vrednosti elementov, ter napajanja), kjer s stikalom izbiramo med pravokotno in trikotno obliko signala. Osnovno frekvenco signala želimo nastavljati med 100 Hz in 10 kHz, amplituda signala naj bo neodvisno nastavljiva med 0 in 5 V (za oba signala isti potenciometer) in vrednost izhodne enosmerne napetosti naj bo neodvisno nastavljiva med -5 in +5 V. Predpostavite, da sta vrednosti $+U_{sat}$ in $-U_{sat}$ dokaj stabilni.

Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z enačbami.

Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.

1.) J-FET

$$U_p = -4V$$

$$I_{DSS} = 70 \text{ mA}$$

$$R_D = 4,7 \text{ k}\Omega$$


$$U_{GS} = -2,5V + 0,5V \cdot \cos \omega t$$

$$f = 70 \text{ kHz}$$

a) $U_{DC} =$

b) $THD_F =$

c) $f \times 2$

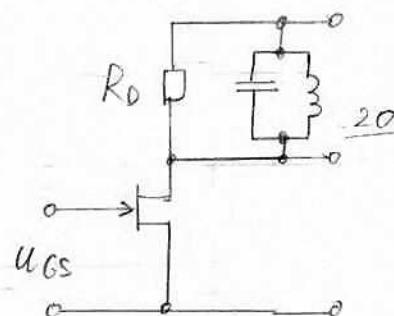

$$U_{out} = -i_D \cdot R_D$$

$$LC = \frac{1}{(2\pi f_0)^2} = 63 \mu\text{s}^2$$

$$\underline{L = 7 \text{ mH} \quad C = 63 \text{ nF}}$$

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_p^2} (U_{GS} + U_{GS,p} \cos \omega t - U_p)^2$$

$$i_D = \frac{I_{DSS}}{U_p^2} ((U_{GS} - U_p)^2 + U_{GS,p}^2 \cos^2 \omega t + 2(U_{GS} - U_p)U_{GS,p} \cos \omega t)$$

$$U_D = -R_D \frac{I_{DSS}}{U_p^2} \left[(U_{GS} - U_p)^2 + \frac{U_{GS,p}^2}{2} + \frac{U_{GS,p}^2}{2} \cos 2\omega t + 2(U_{GS} - U_p)U_{GS,p} \cos \omega t \right]$$

$$\underline{\underline{U_{DC} = -6,977V}}$$

$$THD_F = \frac{U_{2f}}{U_f} = \frac{U_{GS,p}^2}{4(U_{GS} - U_p)U_{GS,p}} = \underline{\underline{8,33\%}}$$

2.) AB

$$R_L = 4 \Omega$$

$$P_L = 70 \text{ W}$$


$$\beta = 50$$

a) $I_{B0} =$

b) $U_{CC} = -U_{EE} =$

$$P_{bat} =$$

c) $P_T =$

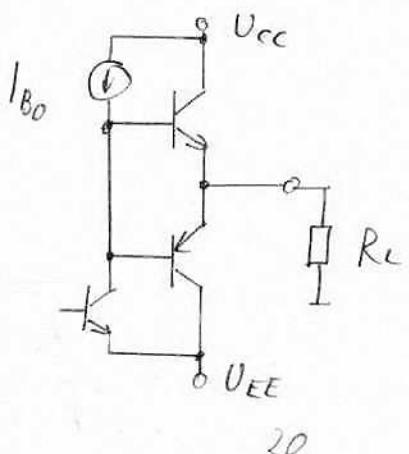

$$U_{LP} = \sqrt{2 P_L R_L} = \underline{\underline{8,944V}}$$

$$\underline{\underline{U_{CC} = -U_{EE} > U_{LP}}}$$

$$I_{LP} = \frac{U_{LP}}{R_L}$$

$$I_{B0} \geq \frac{I_{LP}}{\beta} = \underline{\underline{44,72 \text{ mA}}}$$

$$P_{bat} = U_{CC} \cdot |I_L|$$

$$|I_L| = \frac{2}{\pi} I_{LP} = \underline{\underline{7,424A}}$$

$$= \underline{\underline{72,73 \text{ W}}}$$

20

$$P_{IT} = \frac{P_{bat} - P_L}{2} = \underline{\underline{7,37 \text{ W}}}$$

10

3.) OPA

$$U_1 = 1 \text{ mV}$$

$$U_2 = 2 \text{ mV}$$

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ M}\Omega$$


$$R_4 = 50 \text{ }\Omega$$

$$U_{\text{off}} = 2 \text{ mV}$$

$$I_B = 20 \text{ nA}$$

$$I_{\text{off}} = 2 \text{ nA}$$

$$U_{i2h} =$$

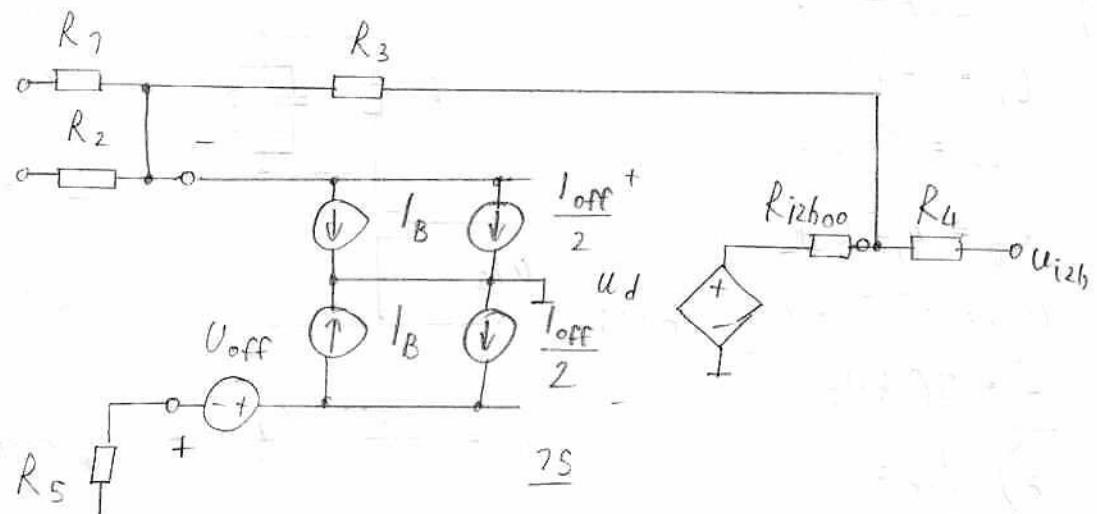

$$U_{i2h} : U_{i2h,2} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot U_1 - \frac{R_3}{R_2} \cdot U_2 = -30 \text{ mV}$$

$$U_{\text{off}} : U_{i2h,0,2} = U_{\text{off}} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) = 42 \text{ mV}$$

$$I_B : U_{i2h} = R_3 \cdot I_B = 700 \text{ mV}$$

$$I_{\text{off}} : U_{i2h} = \frac{1}{2} R_3 \cdot I_{\text{off}} = 10 \text{ mV} \quad \underline{\underline{U_{i2h} \approx 722 \text{ mV}}}$$

$$R_{i2h} = R_4 = \underline{\underline{50 \Omega}}$$

$$R_5 = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = \underline{\underline{476 \text{ k}\Omega}}$$

4.) $\Sigma\Sigma$, $\sim\sim$

$$f = 200 \div 20 \text{ kHz} \quad f_o = 20 \text{ kHz}$$

$$U_{\text{pp}} = 0 \div 5 \text{ V} \quad R_6 = R_7 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$U_o = -5 \text{ V} \div +5 \text{ V}$$

$$\pm U_{\text{sat}} = 70 \text{ V}$$

$$U_{2TP} = 5 \text{ V}$$

$$U_{5TP} = -5 \text{ V}$$


$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{U_{\text{sat}}}{U_{2TP}} = 2$$

$$R_1 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$U_{\text{pp}} = \frac{U_{\text{sat}}}{RC} \cdot \frac{T}{2}$$

$$RC = \frac{U_{\text{sat}}}{f U_{\text{pp}} \cdot 2} = 50 \mu\text{s} - 5 \text{ ms}$$
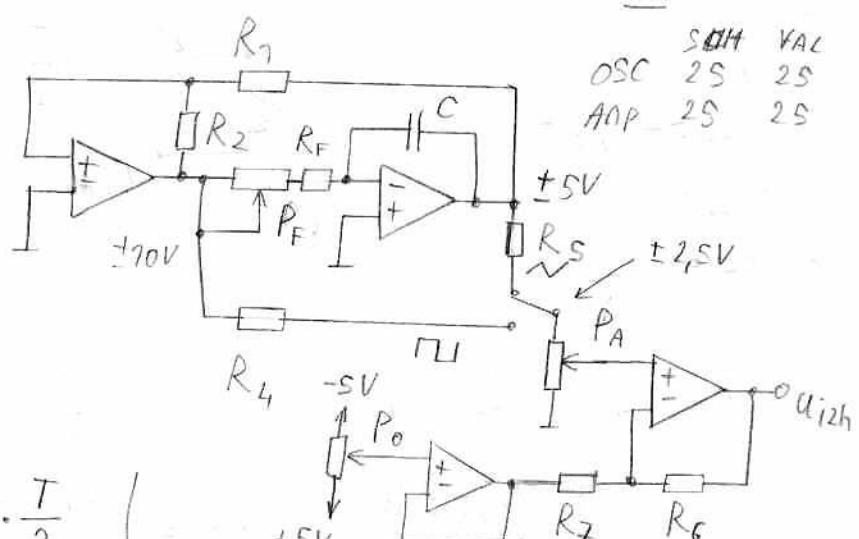
$$R_F = 8 \text{ k}\Omega \quad P_F = 500 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$



$$P_A = 70 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 30 \text{ k}\Omega$$