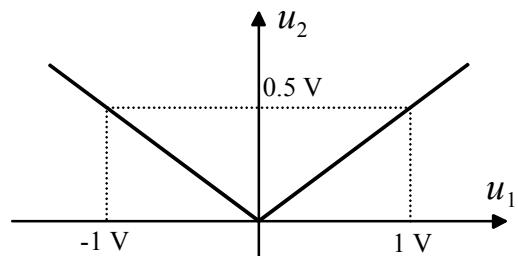


Pisni izpit
pri predmetu
NELINEARNA ELEKTRONSKA VEZJA
II. stopnja - 1. letnik - Elektronika
25. 1. 2013



1. Načrtanje polnovalni usmernik z dano karakteristiko, kjer uporabite dva upora, diodo in operacijski ojačevalnik. Upoštevajte, da bo na izhod usmernika priključeno konstantno breme $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Kolikšna je vhodna upornost usmernika pri pozitivni in kolikšna pri negativni vhodni napetosti?

(Rešitev: zbirka, naloge 2.3, $R_1 = 667 \Omega$, $R_2 = 333 \Omega$, $R_{IN+} = 2 \text{ k}\Omega$, $R_{IN-} = 667 \Omega$)



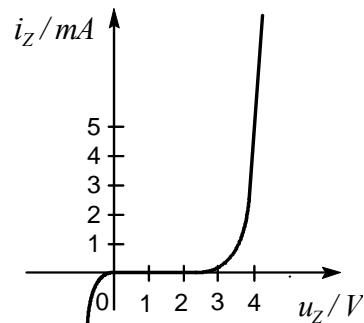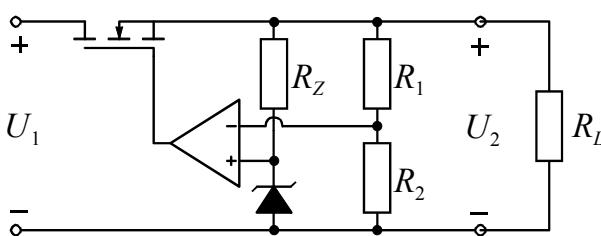2. Določite elemente vezja (R_1 , R_2 in R_Z), da bo na bremenu R_L konstantna napetost $U_2 = 12 \text{ V}$. Poraba vezja brez priključenega bremena ne sme biti večja od 10 mA.

(Rešitev: $R_Z = 2 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 2 \times R_2$, $R_2 \geq 667 \Omega$)




3. Na vhodu ojačevalnika je trikotni signal z amplitudo 1 V. Narišite oblike signalov na bazni sponki tranzistorjev (u_2) in na izhodu (u_L). Izračunajte kolektorske izgube obeh tranzistorjev. Kolikšen izhodni in vhodni tok mora zagotavljati operacijski ojačevalnik, če je kratkostično tokovno ojačenje izhodnih tranzistorjev $\beta_F = 50$?

(Rešitev: $U_{2m} = 48 \text{ V}$, $I_{o0m} = 9,4 \text{ mA}$, $P_{DC} = 14,4 \text{ W}$, $P_L = 7,68 \text{ W}$, $P_T = 6,72 \text{ W}$)

$$R_L = 100 \Omega$$

$$U_{BEO} = 0,6 \text{ V}$$

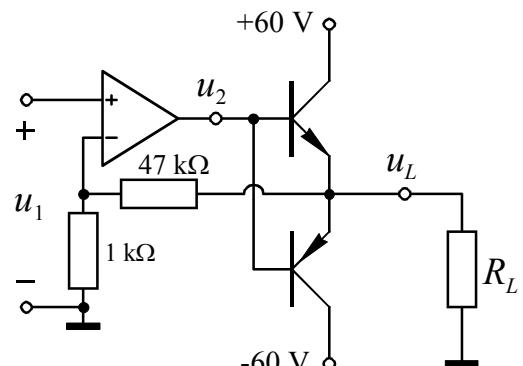

4. Za dani preklopni napetostni stabilizator izračunajte minimalno induktivnost tuljave L , da bo pri danih pogojih skozi njo tekel tok i_L neprekinjeno (continuous mode). Pri izračunu upoštevajte kolensko napetost diode 0,4 V in padec napetosti na preklopnom tranzistorju 0,2 V.

(Rešitev: $D = 0,4615$, $t_{ON} = 1,846 \mu\text{s}$, $\Delta I_L = 0,371 \text{ A}$, $L \geq 13,9 \mu\text{H}$)

$$U_1 = 3 \text{ V}$$

$$U_2 = 5 \text{ V}$$

$$I_2 = 100 \text{ mA}$$

$$f_{PWM} = 250 \text{ kHz}$$

