

Pisni izpit pri predmetu  
NELINEARNA ELEKTRONSKA VEZJA  
II. stopnja – 1. letnik – Elektronika  
29. 1. 2018


1. Izračunajte upornosti  $R_1$ ,  $R_4$  ter  $R_s$  tako, da bo maksimalni bremenski tok stabilizatorja  $I_{Bmax} = 500 \text{ mA}$  ter kratkostični tok  $I_{Bmin} = 200 \text{ mA}$ . Izhodna napetost stabilizatorja  $U_{20}$  naj bo 12 V. Pri izračunu zanemarite tok preko  $R_1$  in  $R_2$  v primerjavi s tokom  $I_B$ . Bazna toka tranzistorjev  $T_2$  in  $T_3$  lahko zanemarite.

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U_{BE0} = 0,7 \text{ V}$$

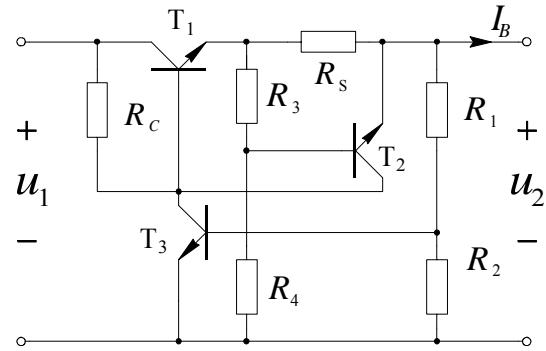(Rešitev:  $R_1 = 16,1 \text{ k}\Omega$ ,  $k = 0,0875$ ,  $R_4 = 104 \text{ k}\Omega$ ,  $R_s = 3,84 \text{ }\Omega$ )





2. Kolikšna je napetost  $U_{CE}$  v narisanim vezju? Upoštevajte podani model tranzistorja za aktivno področje. Diodo v modelu nadomestite z baterijo  $U_{BE0} = 0,7 \text{ V}$  in serijsko upornostjo  $R_E = 10 \Omega$ .

$$R_1 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$


$$\beta = 100$$

$$I_g = 10 \text{ mA}$$

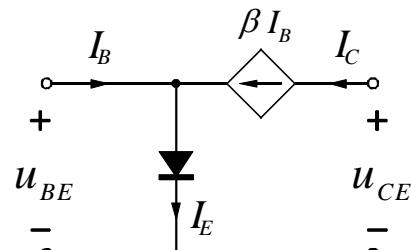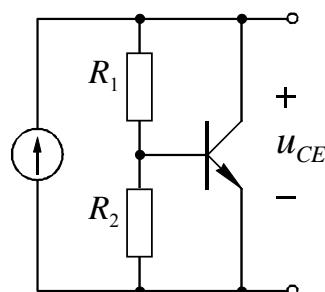

(Rešitev:  $U_{BE} = 0,7921 \text{ V}$ ,  $U_{CE} = 3,44 \text{ V}$ )

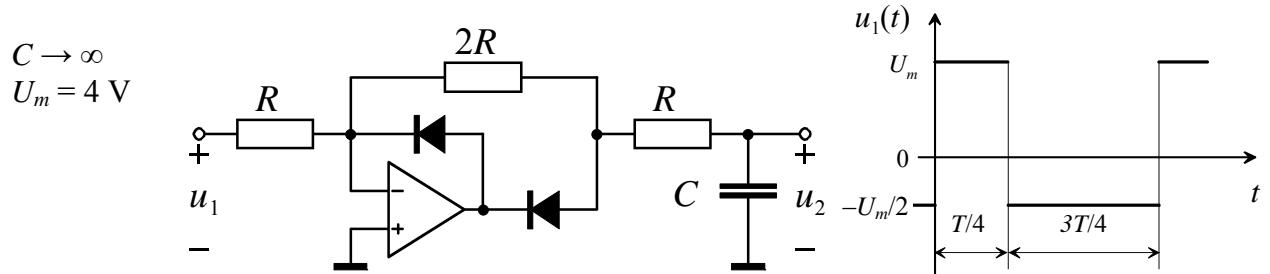3. Izračunajte izhodno napetost detektorja za dani vhodni signal. Privzemite, da je operacijski ojačevalnik idealen.



(Rešitev:  $U_2 = -U_m = -4 \text{ V}$ )

4. Določite način delovanja ter narišite potek napetosti in toka induktivnosti  $L$ . Izračunajte čas vklopa tranzistorja  $t_{ON}$  ter maksimalni tok skozi tuljavo  $i_{Lmax}$  danega invertirajočega preklopnegrega regulatorja. Elementi regulatorja so idealni.

$$U_1 = 5 \text{ V}$$


$$U_2 = -12 \text{ V}$$

$$R_B = 60 \Omega$$

$$L = 100 \mu\text{H}$$

$$f_{PWM} = 250 \text{ kHz}$$

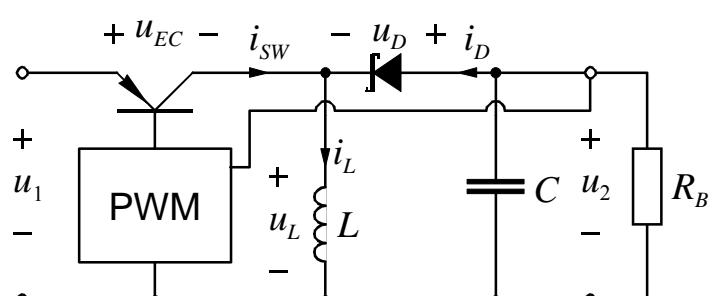(Rešitev: CCM,  $D = 0,7059$ ,  $t_{ON} = 2,82 \mu\text{s}$ ,  $\Delta I_L = 141 \text{ mA}$ ,  $i_{Lmax} = 0,751 \text{ A}$ )



Pišete 70 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami.

Rezultati bodo objavljeni predvidoma pojutrišnjem dopoldan v STUDIS-u.