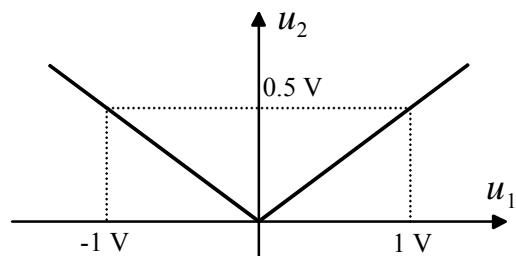


Pisni izpit pri predmetu
NELINEARNA ELEKTRONSKA VEZJA
 II. stopnja – 1. letnik – Elektronika
 28. 1. 2019

1. Načrtajte polnovalni usmernik z dano karakteristiko, kjer uporabite dva upora, diodo in operacijski ojačevalnik. Upoštevajte, da bo na izhod usmernika priključeno konstantno breme $R_L = 10 \text{ k}\Omega$. Kolikšna je vhodna upornost usmernika pri pozitivni in kolikšna pri negativni vhodni napetosti?

(Rešitev: inv. usm. brez ene diode, $R_1 = 6,67 \text{ k}\Omega$,
 $R_2 = 3,33 \text{ k}\Omega$, $R_{vh+} = 20 \text{ k}\Omega$, $R_{vh-} = 6,67 \text{ k}\Omega$)




2. Izračunajte in narišite odvisnost izhodne napetosti danega vezja u_2 od ničelne napetosti operacijskega ojačevalnika. Na vhodu je kratek stik. Ničelna napetost se spreminja od -3 mV do $+3 \text{ mV}$.



$$U_K = 0,7 \text{ V}$$

$$A = 10^3$$

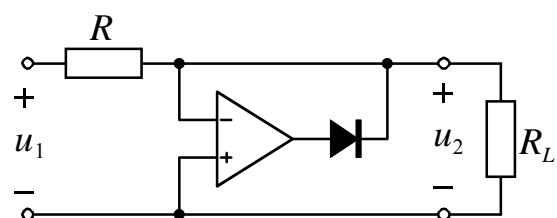(Rešitev: $u_2 = (A \cdot U_{OFF} - U_K) / (A + 1)$; $u_2 \geq 0$)



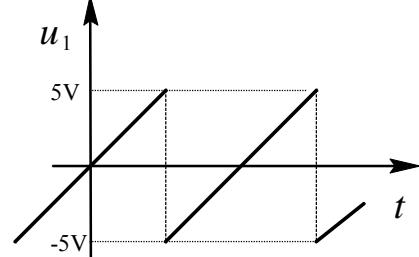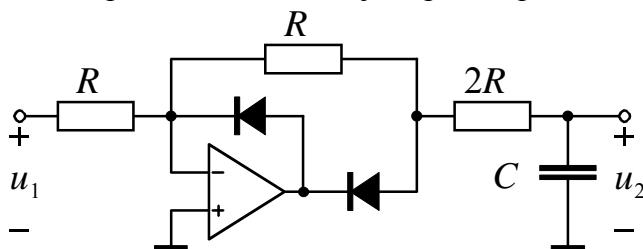3. Izračunajte izhodno napetost u_2 pri danem signalu na vhodu u_1 . Izračun poenostavite tako, da privzamete, da je polarizacija diod odvisna samo od vhodnega signala. Dopolnite vezje, da dobimo pravi detektor srednje napetosti polvalno usmerjenega vhodnega signala ($C \rightarrow \infty$).



(Rešitev: $U_2 = -1,5 \text{ V}$, dioda antiparalelno k desni)

4. Za zaporni stikalni regulator določite vršno vrednost toka skozi tranzistor in čas njegovega vklopa t_{on} pri izhodnem toku $0,2 \text{ A}$. Predpostavite, da so stikalni elementi idealni, tuljavi idealno sklopljeni, ter da regulator deluje v prekinjenem načinu.

$$U_1 = 5 \text{ V}$$

$$U_2 = 15 \text{ V}$$

$$L_p = 10 \mu\text{H}$$

$$L_s = 40 \mu\text{H}$$

$$f = 100 \text{ kHz}$$

(Rešitev:
 $I_{Lpp} = 2,45 \text{ A}$, $t_{on} = 4,90 \mu\text{s}$)

