
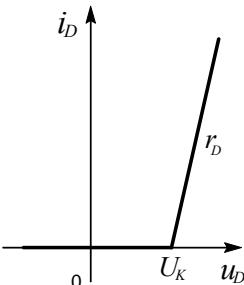


Pisni izpit pri predmetu
NELINEARNA ELEKTRONSKA VEZJA,
II. stopnja – 1. letnik – Elektronika, 18. 6. 2021

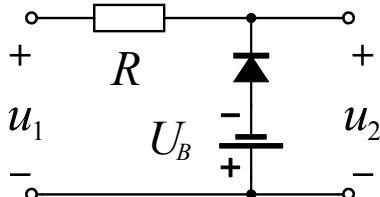1. Izračunajte in narišite prenosno karakteristiko $u_2(u_1)$ za narisano vezje! Kolikšna je medtemenska vrednost izhodne napetosti U_{2pp} , če za vhod velja $u_1(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t)$?


$$\begin{aligned} U_B &= 2,5 \text{ V} \\ R &= 100 \Omega \\ r_D &= 10 \Omega \\ U_K &= 0,7 \text{ V} \end{aligned}$$





(Rešitev: $u_2 = u_1$; $u_1 \geq -3,2 \text{ V}$, $u_2 = 1/11 \cdot u_1 - 32/11 \text{ V}$; $u_1 < -3,2 \text{ V}$; $U_{2pp} = 8,36 \text{ V}$)

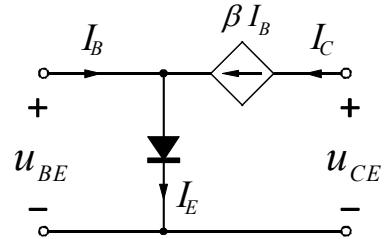2. Narišite vezje preprostega napetostnega stabilizatorja sestavljenega iz upora, prebojne diode in tranzistorja *npn* s podanimi parametri. Upoštevajte podani model tranzistorja za aktivno področje. Diodo v modelu nadomestite z baterijo $U_{BE} = 0,6 \text{ V}$ in serijsko upornostjo $R_E = 0,1 \Omega$. Stabilizator deluje v območju vhodnih napetosti 18 – 24 V. Določite maksimalno moč na tranzistorju, izhodno napetost pri vhodni napetosti 24 V in izhodnem toku 0,5 A, ter izhodno upornost.

$$\begin{aligned} U_{z0} &= 5,6 \text{ V} & (\text{Rešitev: } U_{B0} = 5,87 \text{ V}, U_B = 5,77 \text{ V}, \\ r_z &= 10 \Omega & U_{20} = 5,27 \text{ V}, U_2 = 5,12 \text{ V}, r_{iz} = 0,293 \Omega, \\ R &= 680 \Omega & P_T = 9,26 \text{ W}) \\ \beta &= 50 \end{aligned}$$




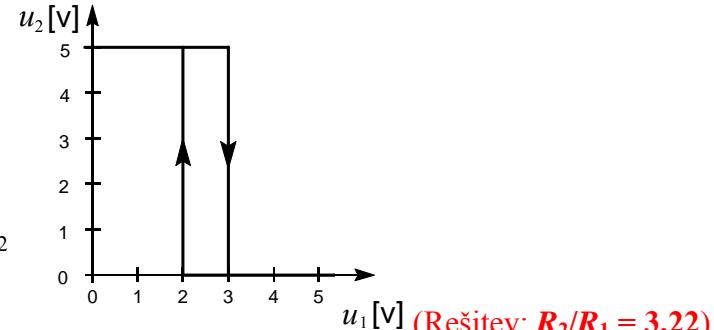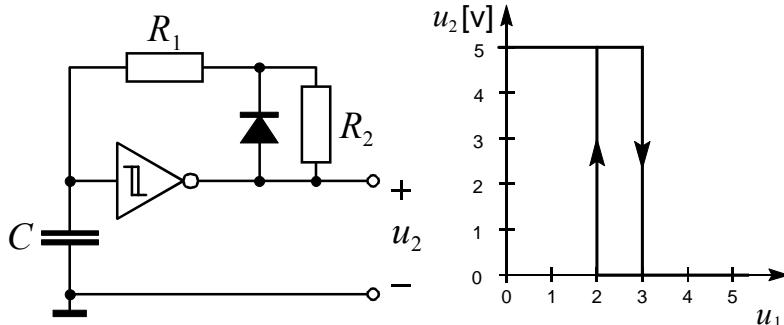3. Izračunajte razmerje uporov R_2/R_1 , da bo razmerje impulz/perioda (duty cycle) izhodnega signala oscilatorja u_2 enako 25 %. Pri izračunu upoštevajte dano prenosno karakteristiko komparatorja in kolensko napetost diode $U_K = 0,7 \text{ V}$.



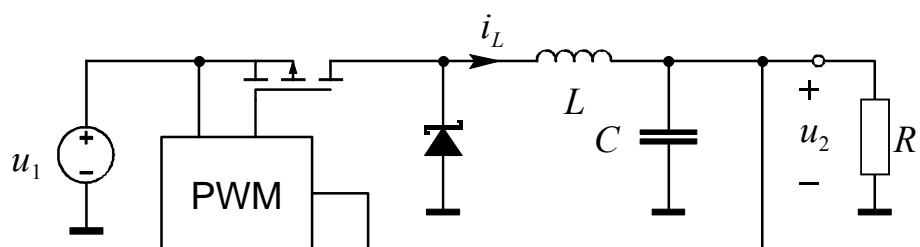4. Preklopni regulator na spodnji shemi, je izdelan za izhodno napetost $U_2 = 5 \text{ V}$. Vhodna napetost U_1 je 24 V. Določite minimalno induktivnost L , da bo pri bremenskem toku 1 A regulator že deloval v neprekinjenem načinu. Privzemite, da je tranzistor idealen, za diodo pa upoštevajte napetost kolena.

$$\begin{aligned} U_K &= 0,5 \text{ V} \\ f &= 130 \text{ kHz} \end{aligned}$$



(Rešitev: $D = 0,225$, $L_{min} = 16,4 \mu\text{H}$)

Pišete 70 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami.

Rezultati bodo objavljeni predvidoma v ponedeljek dopoldan v STUDIS-u.