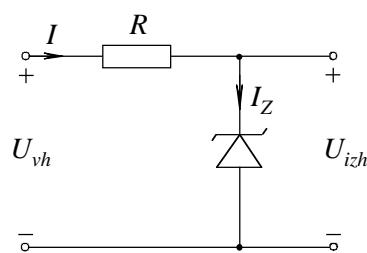


1. KOLOKVIJ  
 pri predmetu  
**ELEKTRONSKI ELEMENTI**  
 2. letnik - Elektronika - VSP  
 06. 12. 2000

- V delovni točki nelinearnega četveropolnega elementa imamo  $I_1 = 10 \mu\text{A}$ ,  $U_1 = 1 \text{ V}$ ,  $I_2 = 10 \text{ mA}$ ,  $U_2 = 5 \text{ V}$ ,  $g_{11} = 2 \text{ mS}$ ,  $g_{12} \equiv 0 \text{ S}$ ,  $g_{21} = 90 \text{ mS}$  in  $g_{22} = 100 \mu\text{S}$ . Določite napetostno ojačanje majhnih harmoničnih signalov, če je na izhodu priključeno breme  $R_b = 5 \text{ k}\Omega$ .
- Silicij vsebuje  $2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  primesi bora. Določite lego Fermijeve energije glede na rob prevodnega in glede na rob valenčnega pasu ter skicirajte energijske nivoje. Določite tudi tip polprevodnika in izračunajte specifično upornost. Podatki:  $E_G = 1.12 \text{ eV}$ ,  $T = 24.8 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $\mu_p = 437 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ ,  $\mu_n = 3 \times \mu_p$
- Določite inkrementalno nadomestno vezje prevodno polarizirane ( $U = +600 \text{ mV}$ ) idealne silicijeve diode pri  $f = 1 \text{ kHz}$ , ki ima stopničasti  $pn$  spoj z  $N_D = 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  v  $p$ -plasti in  $N_A = 3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$  v  $n$ -plasti. Tok nasičenja diode znaša  $10 \text{ pA}$ .  
Preostali podatki:  $U_T = 25.88 \text{ mV}$  in  $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\tau_p = 10 \mu\text{s}$
- Prebojno (Zenerjevo) diodo, za katero poznamo parametre  $U_Z = 5.6 \text{ V}$ ,  $r_z = 10 \Omega$  in  $P_{\max} = 250 \text{ mW}$ , uporabimo v narisanim napetostnem stabilizatorju z  $R = 200 \Omega$ . Določite, kakšna je lahko  $U_{vh \max}$ , da ne ogrozimo delovanja prebojne diode. Določite tudi, kakšna je lahko  $U_{vh \min}$ , da je stabilizacija še smiselna. Princip delovanja prebojne diode kot stabilizatorja napetosti pojasnite s skico. Vrišite način določitve  $U_{vh \max}$  in  $U_{vh \min}$ .



Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami.  
Rezultati bodo objavljeni v sredo, 7. 12. na oglasni deski v III. nadstropju.