
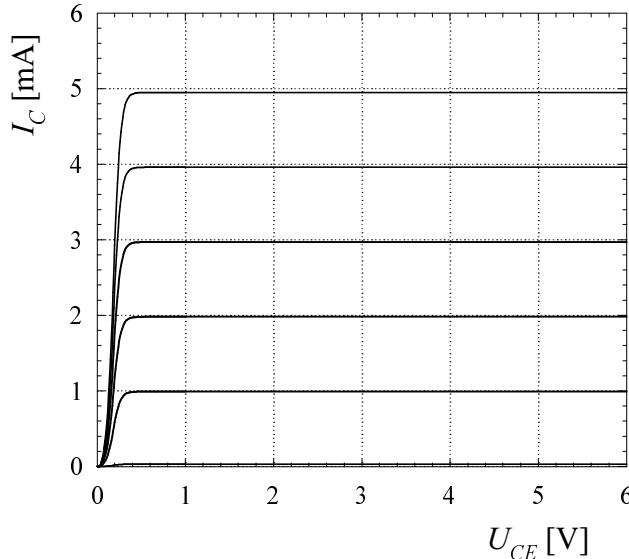



2. KOLOKVIJ
pri predmetu
ELEKTRONSKI ELEMENTI
2. letnik - Elektronika - VSP
12. 1. 2001

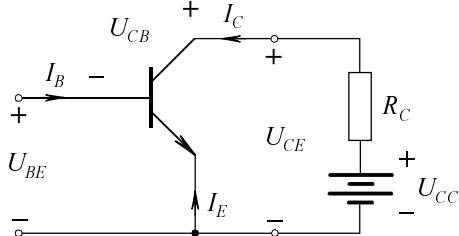1. Za narisano vezje določite bremensko upornost R_C tako, da bo pri mirovnem baznem toku $I_B=40 \mu\text{A}$ mirovna izhodna napetost $U_{CE}=1 \text{ V}$. Vrišite delovno premico z mirovno delovno točko v priloženo izhodno karakteristiko bipolarnega tranzistorja in vpisite vrednosti baznih tokov za posamezne krivulje. ($\alpha_F=0.99$, $U_{CC}=5 \text{ V}$).



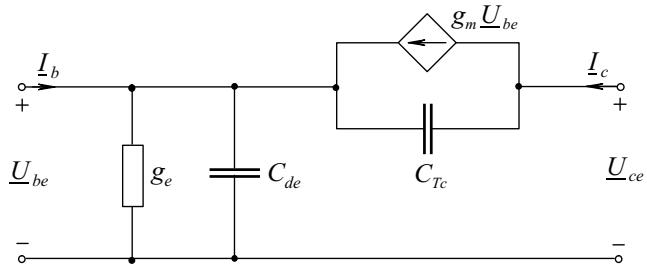2. Za narisano nadomestno vezje bipolarnega tranzistorja v aktivnem področju v orientaciji s skupnim emitorjem izračunajte admitančne četveropolne parametre y_{ij} pri $\omega = 10^7 \text{ rad/s}$.


$$\begin{aligned} \alpha_0 &= 0.99 \\ g_m &= 39.6 \text{ mS} \\ C_{de} &= 100 \text{ pF} \\ C_{Te} &= 10 \text{ pF} \end{aligned}$$



3. Za JFET tranzistor z p-kanalom narišite električni simbol, prelez strukture in načelni potek družine krivulj v izhodni karakteristikki $i_D(u_{DS}, u_{GS})$. Narišite tudi obliko kanala za
- razmere brez priključenih napetosti
 - razmere pri $U_{GS} \neq 0$ in nizkih U_{DS}
 - razmere pri večji U_{DS} ob preščipnjenem kanalu.

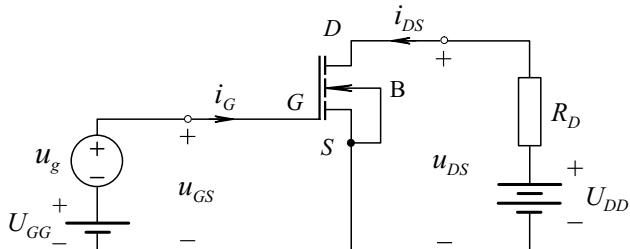4. Za narisano vezje izračunajte prevodnostne četveropolne parametre g_{ij} in narišite ustrezno nadomestno vezje za krmiljenje z majhnimi nizkofrekvenčnimi harmoničnimi signali u_g okoli delovne točke $U_{DS}=1 \text{ V}$ in $U_{GS}=3 \text{ V}$.

$$\begin{aligned} \mu_n C_0 &= 2.0 \text{ mA V}^{-2} \\ W/L &= 0.5 \\ U_T &= 1.0 \text{ V} \end{aligned}$$



Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami.