


2. kolokvij pri predmetu  
**ELEMENTI POLPREVODNIŠKE ELEKTRONIKE**  
 I. stopnja VS – 2. letnik – Elektronika  
 15. 1. 2018

1. Iz dane matrične enačbe narišite inkrementalno nadomestno vezje za orientacijo s kupnim emitorjem in določite napetostno ojačenje ( $A_u$ ), če je na izhodu priključeno breme  $R_L = 500 \Omega$ .

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{be} \\ \underline{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \text{ k}\Omega, & 0 \\ 200, & 50 \mu\text{S} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_b \\ \underline{U}_{ce} \end{bmatrix}$$

(Rešitev:  $A_u = -48,8$ )

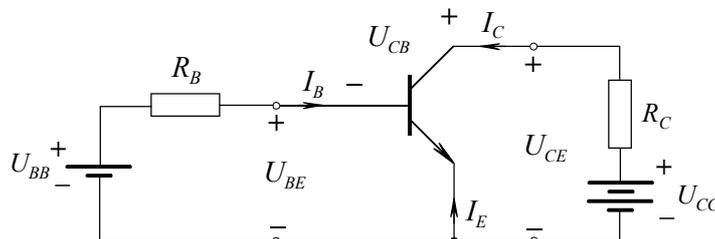2. Za narisan vezje določite vrednost napetosti  $U_{BB}$  tako, da se bo delovna točka bipolarnega tranzistorja nahajala ravno na meji med aktivnim področjem in nasičenjem. (Podatki:  $\alpha_F = 0,99$ ,  $R_B = 47 \text{ k}\Omega$ ,  $U_{BE} = 0,6 \text{ V}$ ,  $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $U_{CC} = 12 \text{ V}$ )




(Rešitev:  $U_{CB} = 0$ ,  $U_{CE} = 0,6 \text{ V}$ ,  $I_C = 11,4 \text{ mA}$ ,  $\beta = 99$ ,  $I_B = 115 \mu\text{A}$ ,  $U_{BB} = 6,01 \text{ V}$ )

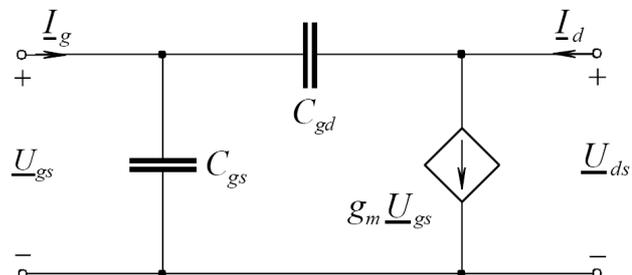3. Izračunajte mejno frekvenco  $f_T$  spojnega FET-a, ki deluje v delovni točki z  $U_{GS} = -2,0 \text{ V}$  v področju nasičenja in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekvenčnimi signali lahko nadomestimo z danim nadomestnim vezjem.

Podatki:


- $U_p = -4 \text{ V}$   
 $I_{DSS} = 16 \text{ mA}$   
 $C_{gs} = 10 \text{ pF}$   
 $C_{gd} = 2 \text{ pF}$



(Rešitev:  $g_m = 4 \text{ mS}$ ,  $\omega_T = 338 \text{ Mrad/s}$ ,  $f_T = 53,8 \text{ MHz}$ )

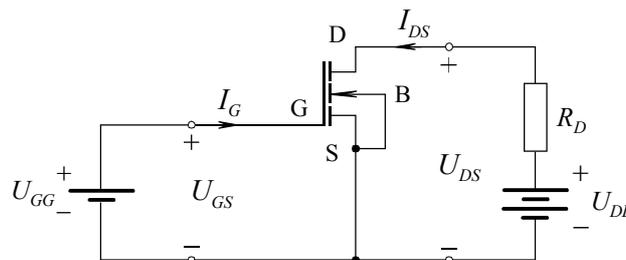4. V danem vezju z MOS tranzistorjem določite tip in orientacijo tranzistorja, narišite prerez strukture tranzistorja in določite napetost  $U_{GG}$  tako, da bo padec napetosti na  $R_D$  enak polovici napajalne napetosti  $U_{DD}$ .

(Podatki:  $U_T = 3 \text{ V}$ ,  $C_o\mu_n = 2 \text{ mAV}^{-2}$ ,  $W/L = 10$ ,  $U_{DD} = 24 \text{ V}$ ,  $R_D = 150 \Omega$ )



(Rešitev: **MOS-FET z induciranim n-kanalom, skupni izvor (S)**,  $I_{DS} = 80 \text{ mA}$ ,  $U_{GS} = 5,83 \text{ V}$ )

Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami. Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.