

Seminar in delavnica

Načrtovanje elektronike za EMC


Elektromagnetna združljivost (EMC)

M. Jankovec

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenia




Elektromagnetna združljivost- EMC

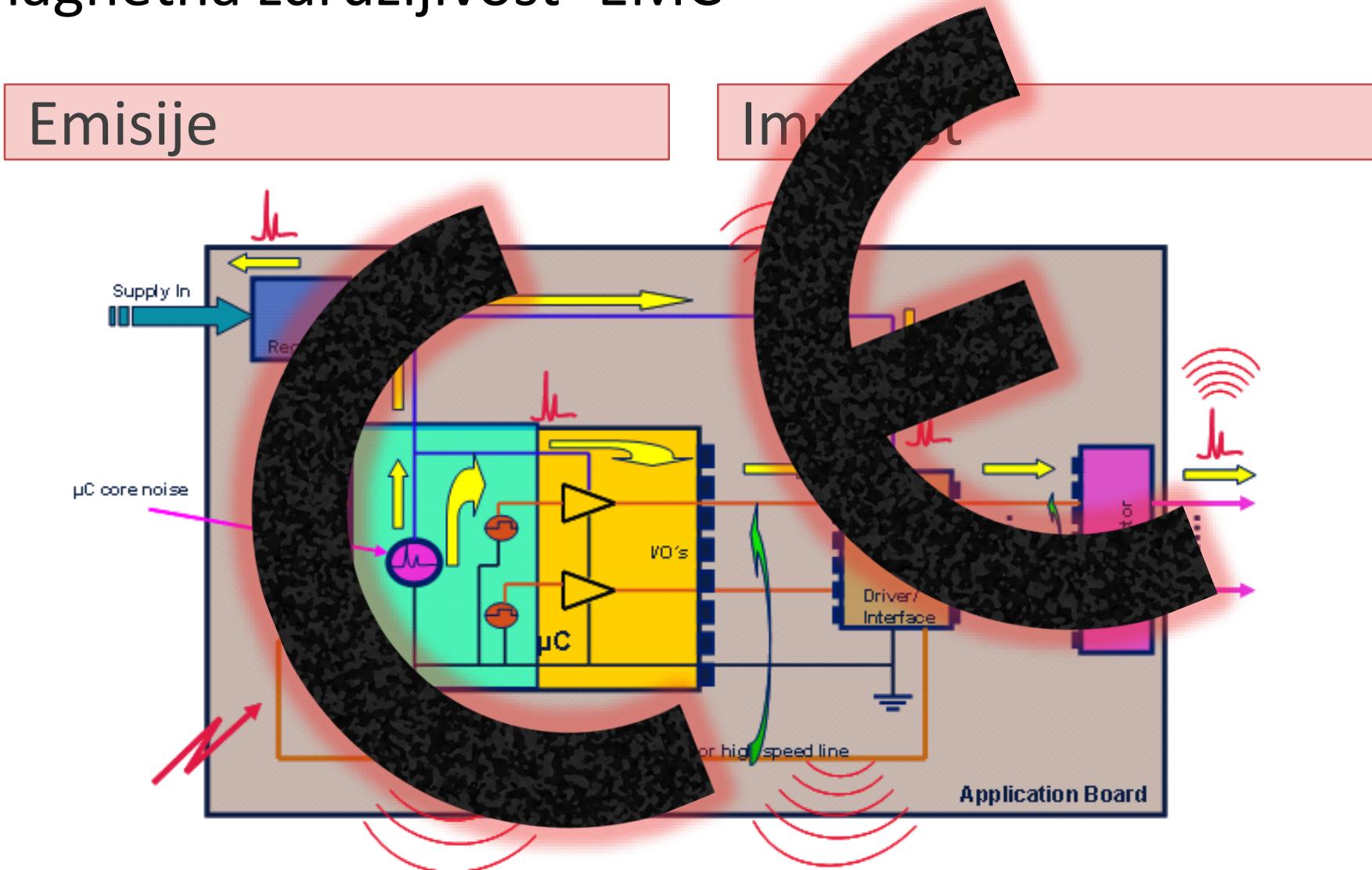



Nedolžen EMC problem

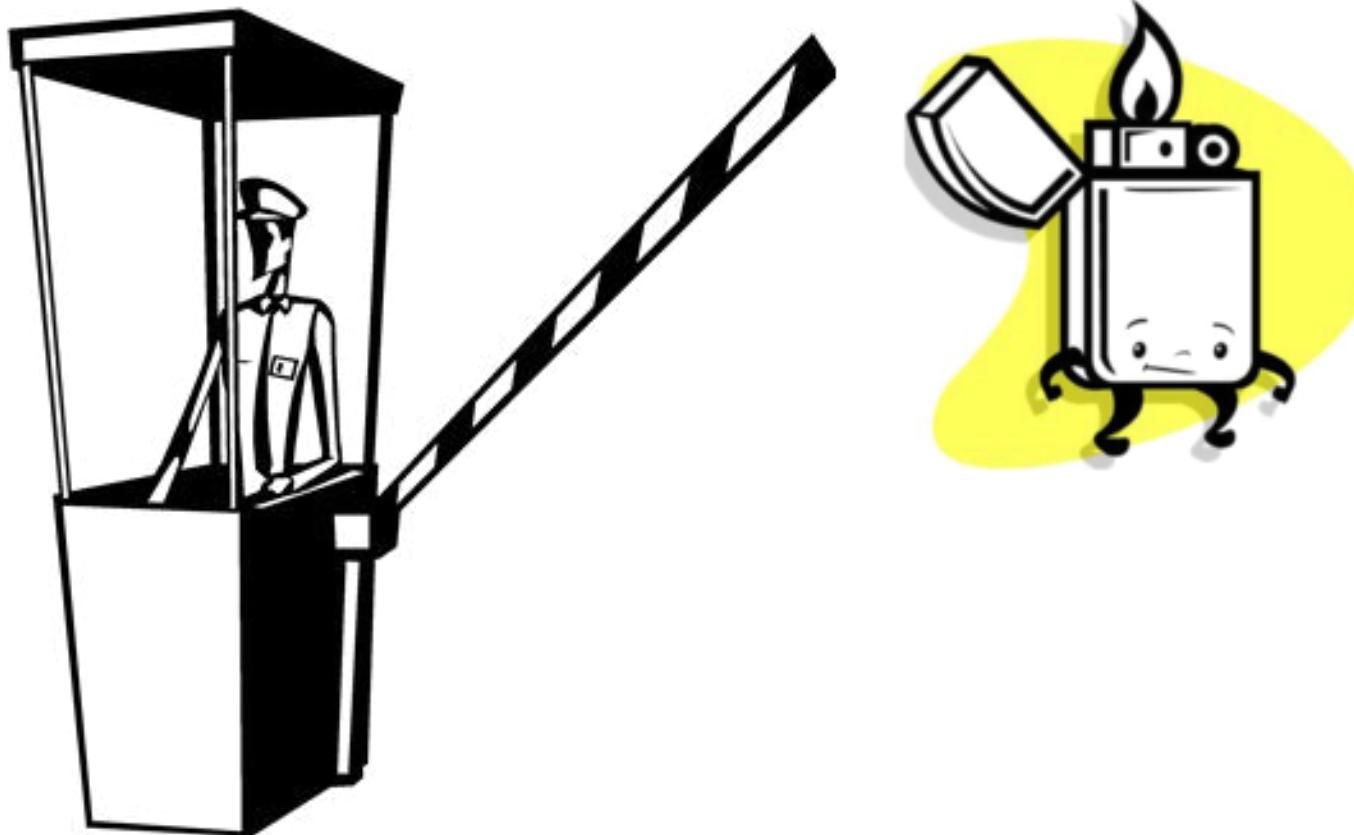




Neprijeten EMC problem




Smrtno nevaren EMC problem




EMC v avtomobilski industriji

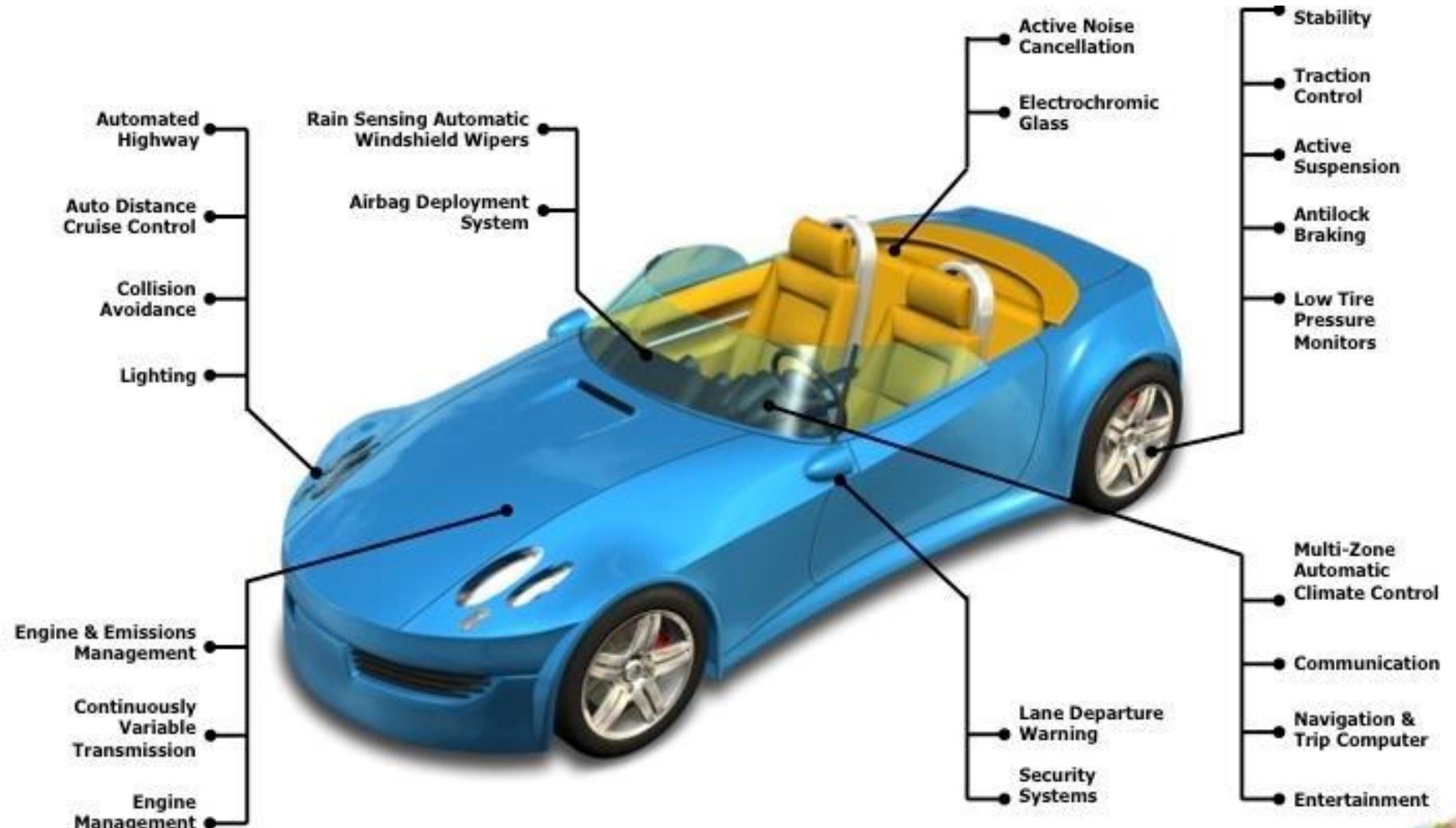

Splošne emisijske meje

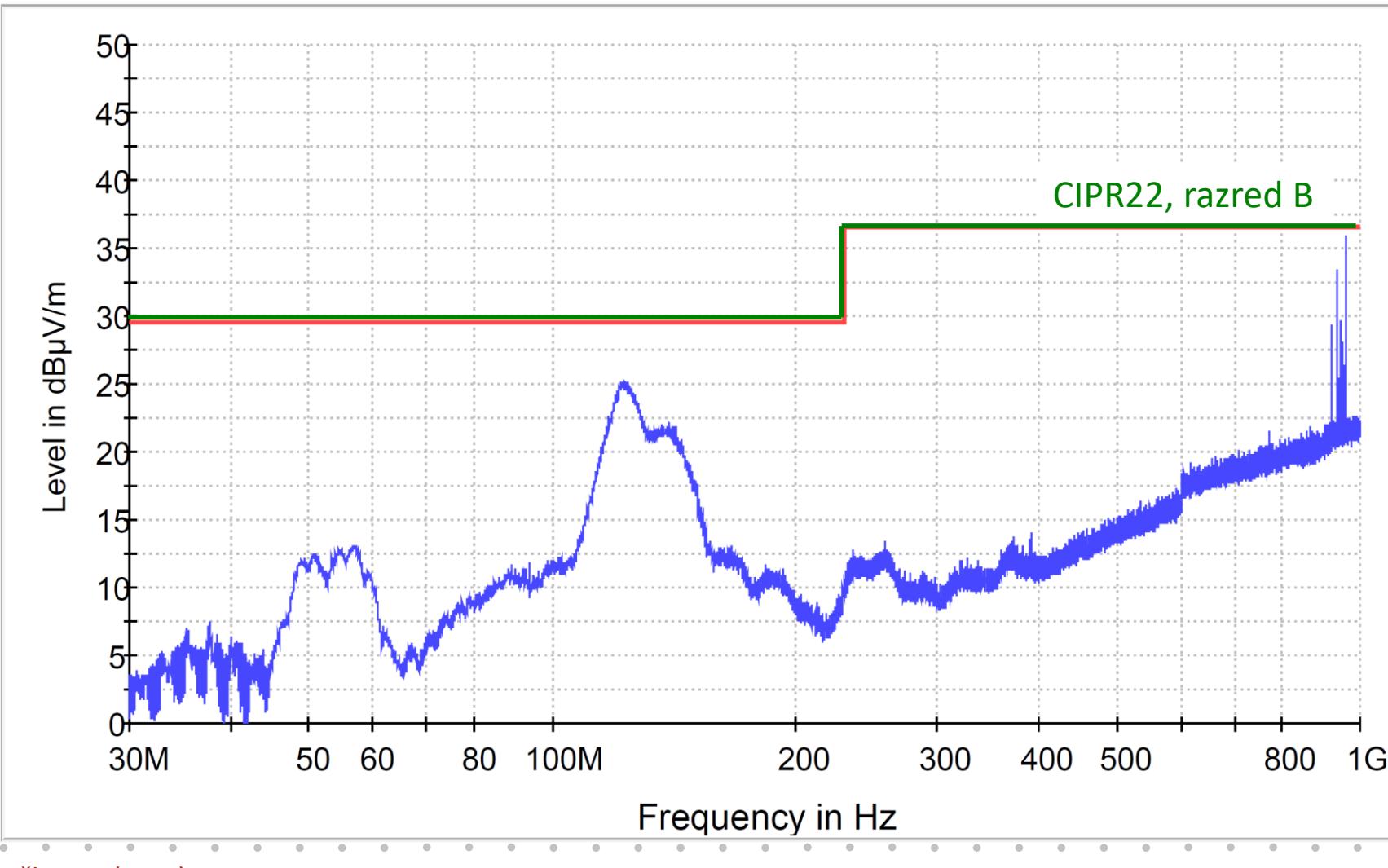


Emisijske meje v avtomobilski industriji

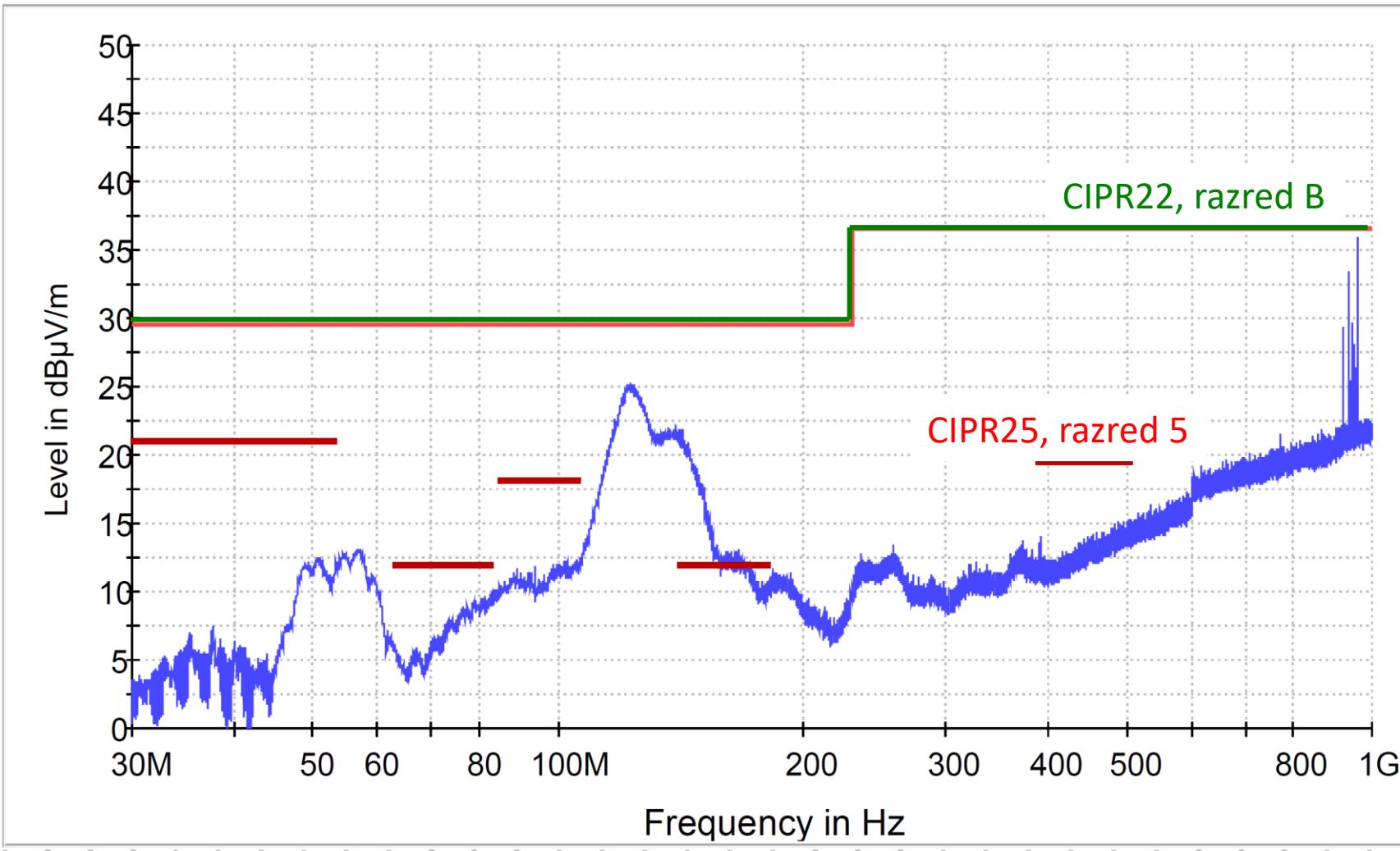




Doseganje EMC

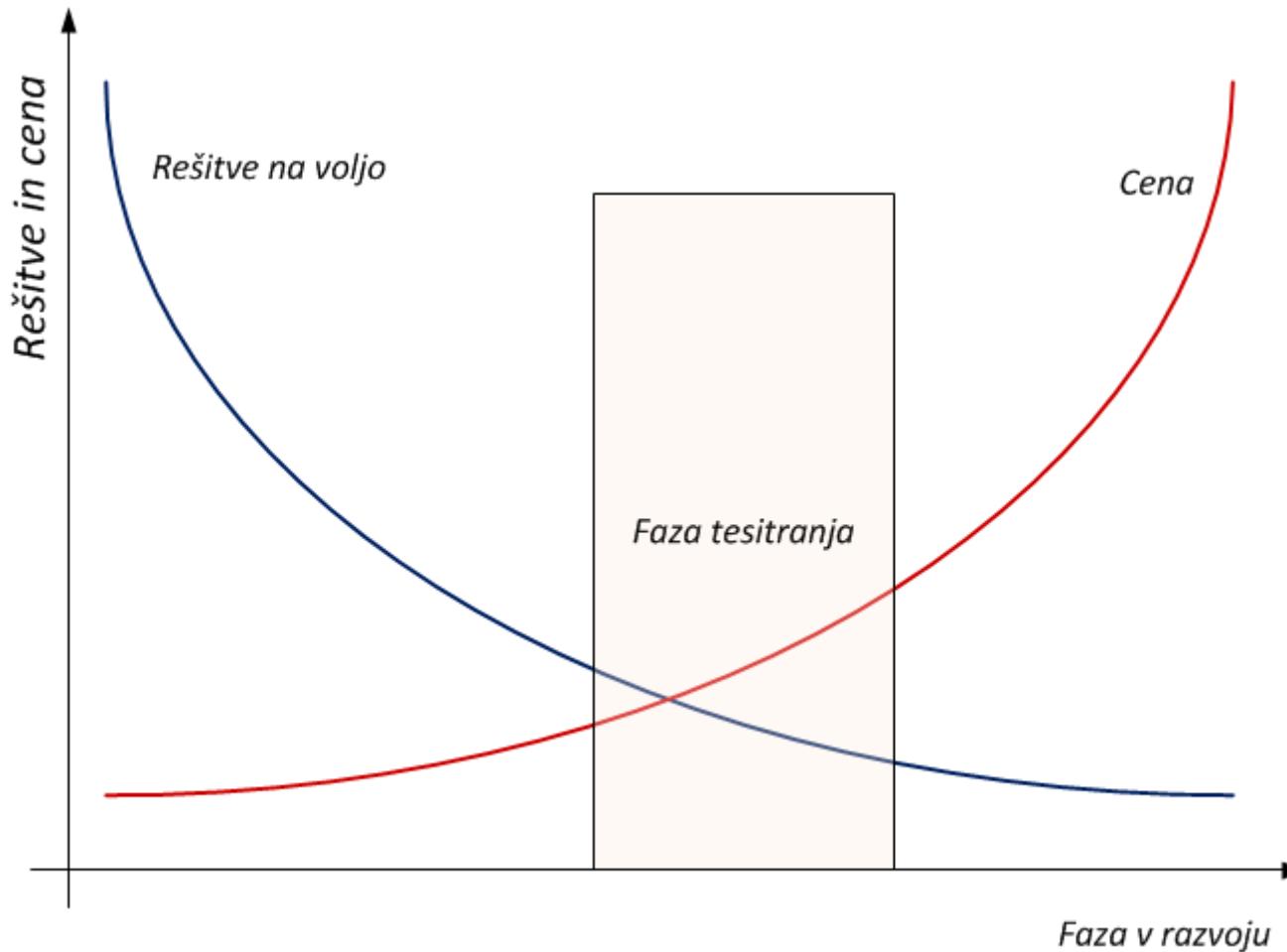

Literatura o EMC

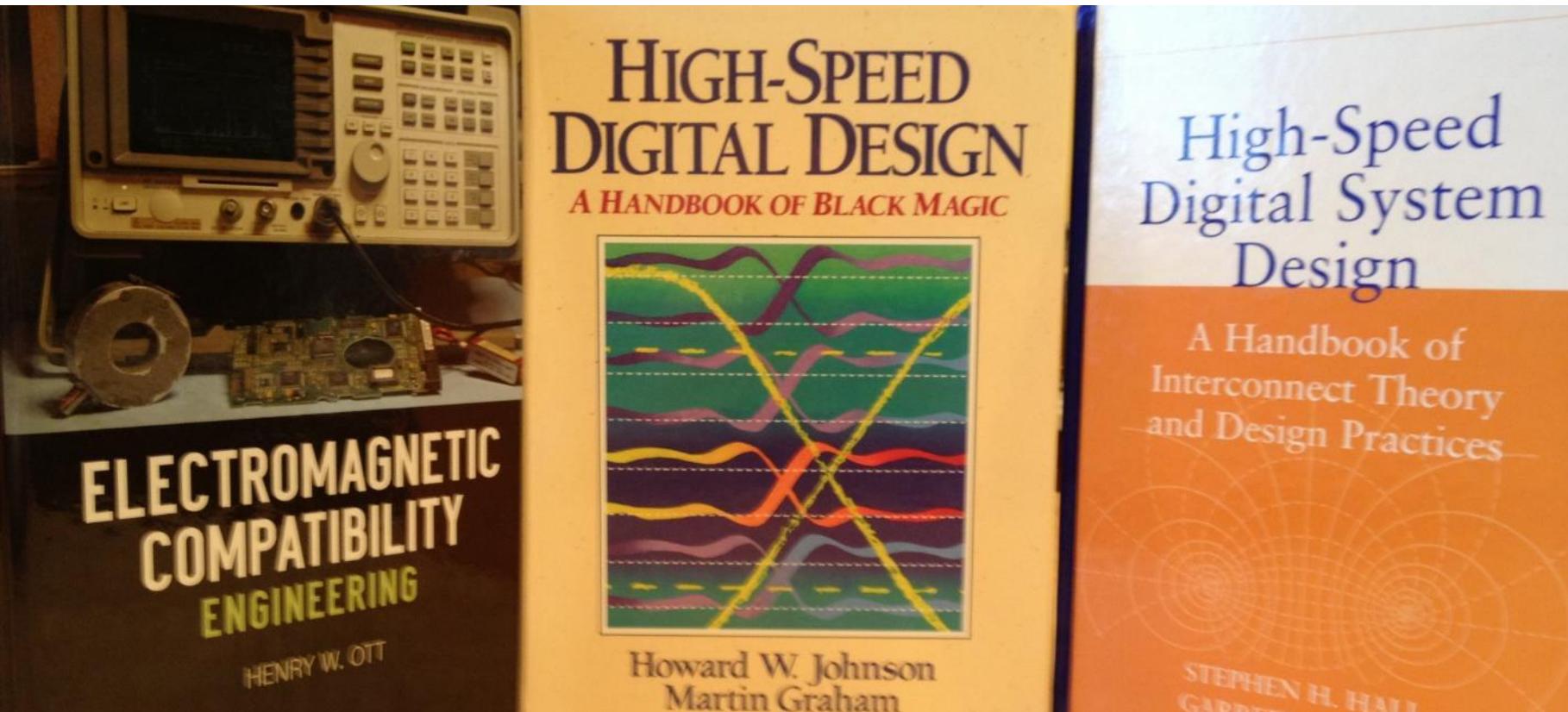

EMC delavnice



Osnovna delitev EMC področja

Motnja/
emisija

Odpornost/
imunost



- Prevodna (Conducted)
 - Sevalna (Radiated)
- Prevodna (Conducted)
 - Sevalna (Radiated)



Model EMC

- **izvor** sevanja (motenj),
- **Sprejemnik**
- **povezava** med izvorom in sprejemnikom.



- Naravni
- Umetni
 - Namerni
 - Nenamerni






- Prevodne
- Električno polje
- Magnetno polje
- Elektromagnetno polje

- Biološke
- Umetne

Izvori motenj




Frekvenčna vsebina signala

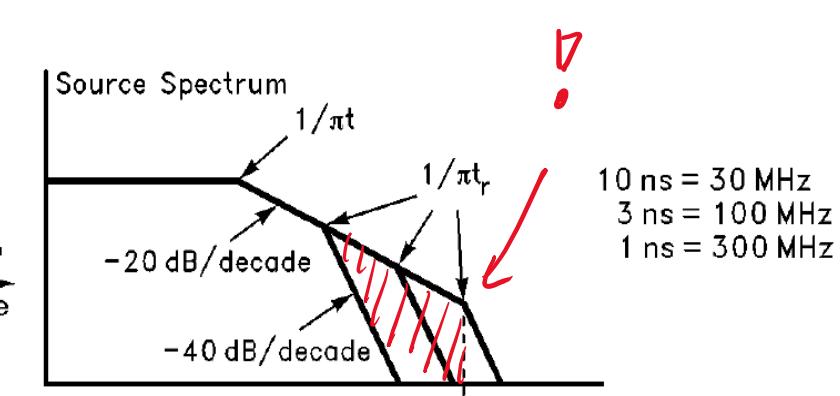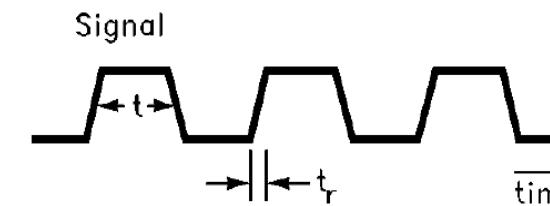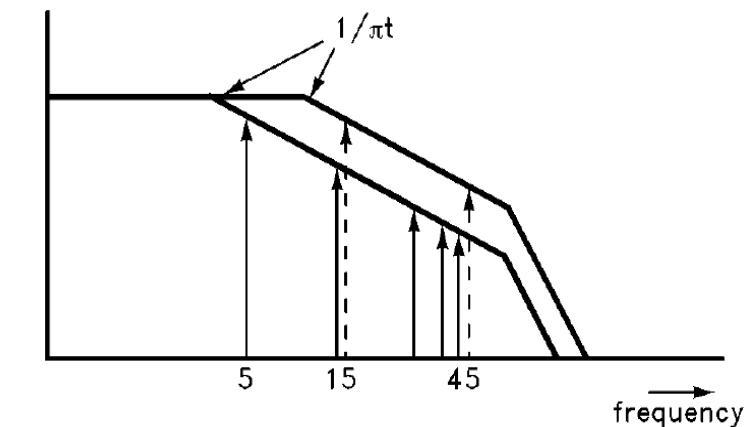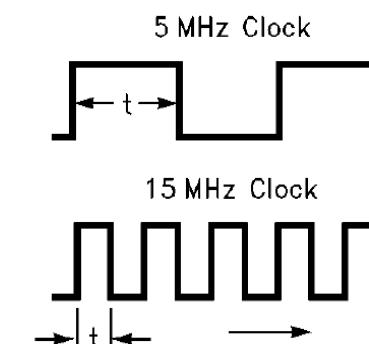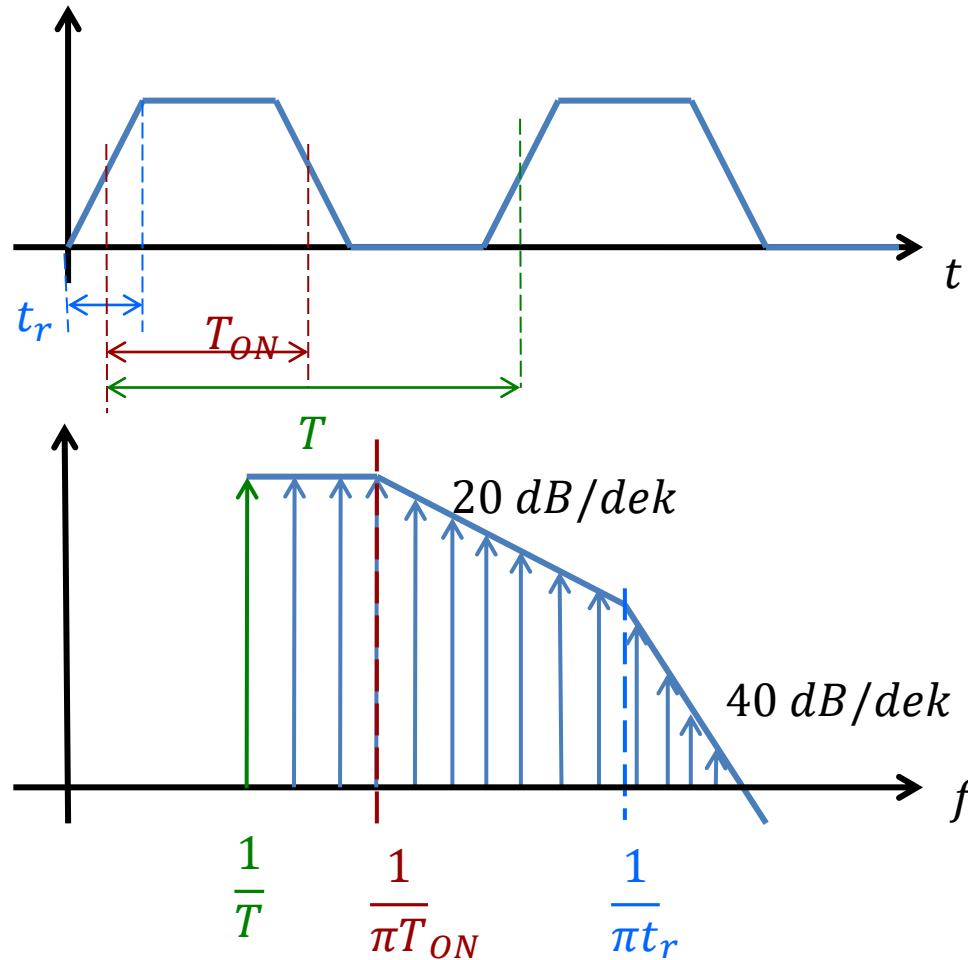


Izvori motenj


VF tokovne zanke

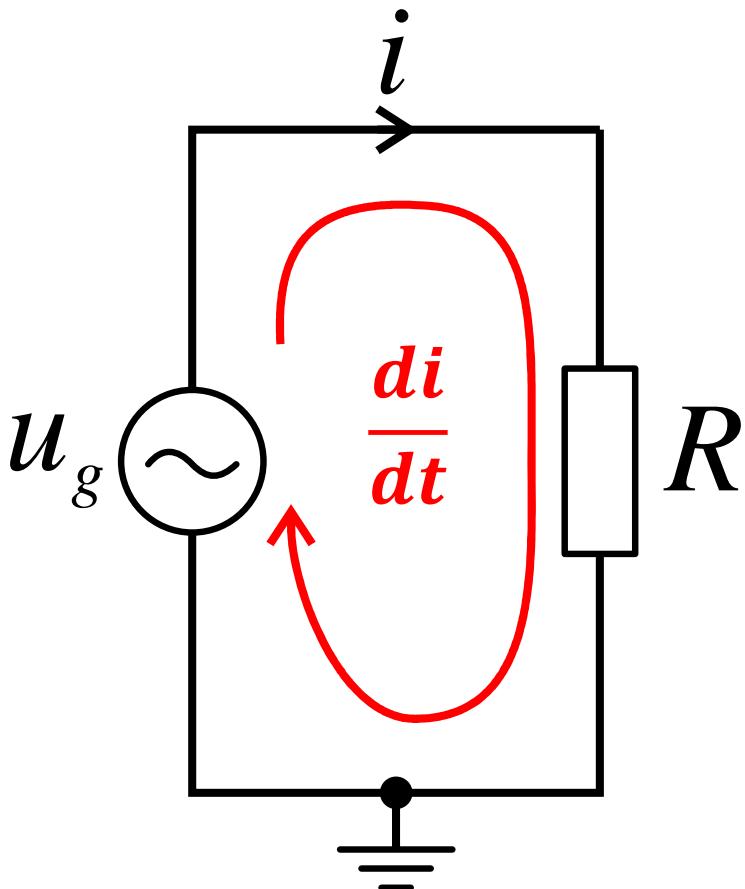

VF potenciali

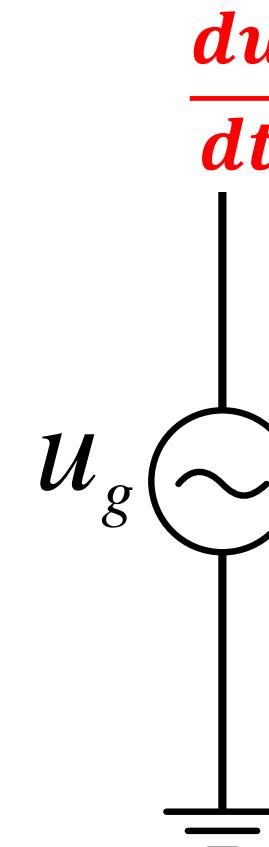

Sevanje VF tokovne zanke

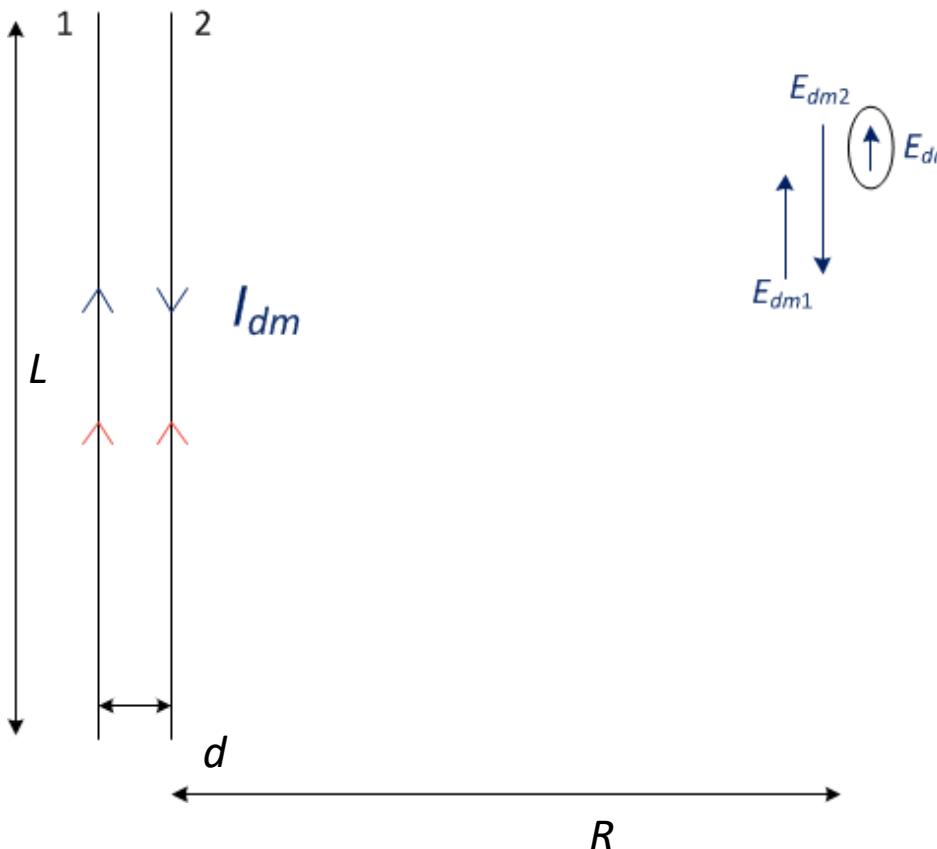

Linija v zraku:

$$E_{dm_{maks}}(f) = 1,31 \cdot 10^{-14} \frac{I_{dm}(f) f^2 L d}{R} \text{ V/m}$$

Linija na tiskanini:


$$E_{dm_{maks}}(f) = 2,63 \cdot 10^{-14} \frac{I_{dm}(f) f^2 L d}{R} \text{ V/m}$$

$$f^2 \quad A = L \cdot d$$

C. A. Balanis, Antenna theory: analysis and design. John Wiley & Sons, 2012.


Primer 1/3 izhodne stopnje razsmernika

- Katera zanka je najbolj kritična?

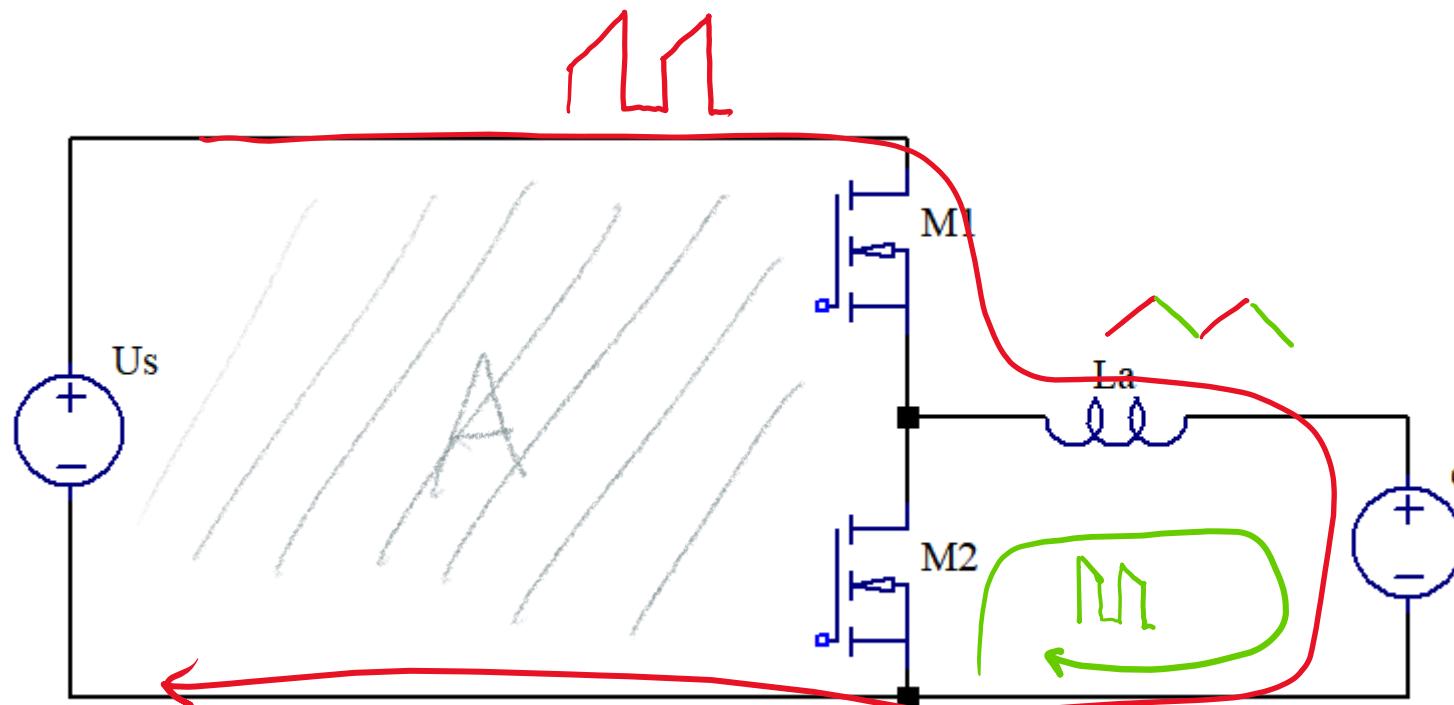


Primer 1/3 izhodne stopnje razsmernika

Kaj določa velikost kritične zanke?

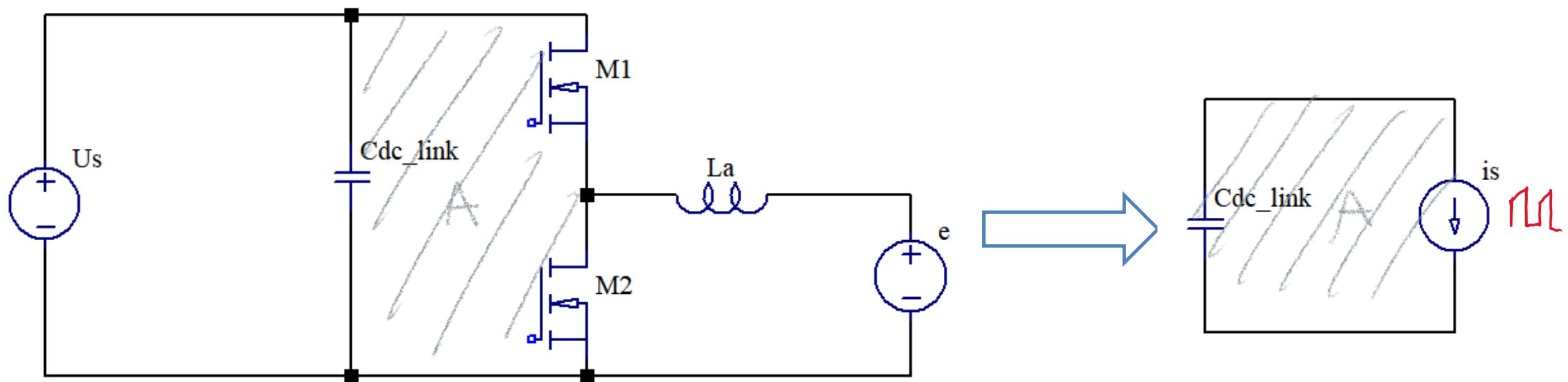



Primer 1/3 izhodne stopnje razsmernika

Kaj pa krmiljenje MOS?

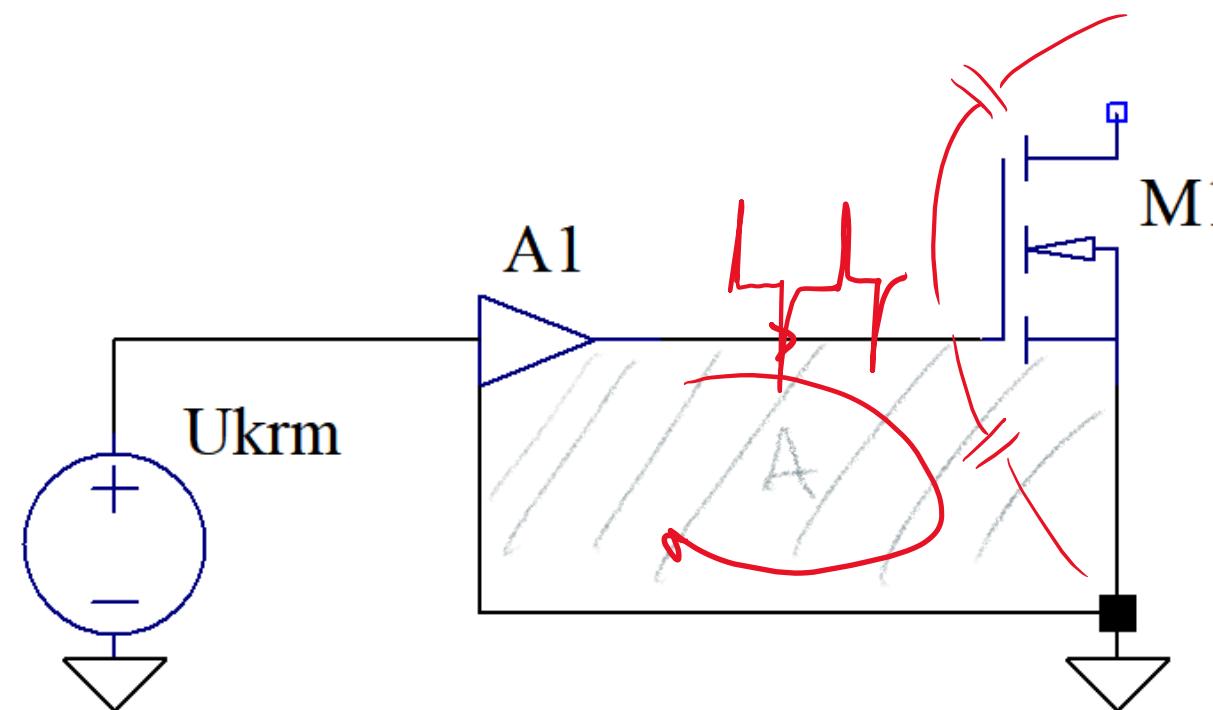

Izvori motenj

Kritična napetostna nihanja

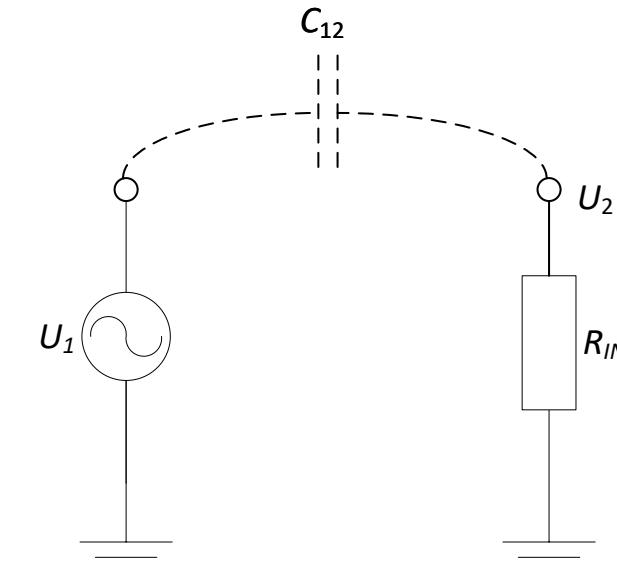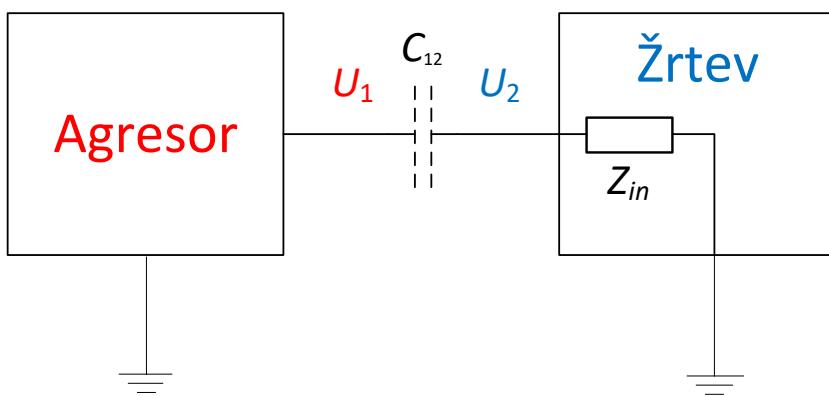


$$U_2 = C_{12} \frac{dU_1}{dt} Z_{in}$$

$$U_2 = U_1 \frac{R_{IN}}{\sqrt{R_{IN}^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$


Izvori motenj

Kritična napetostna nihanja

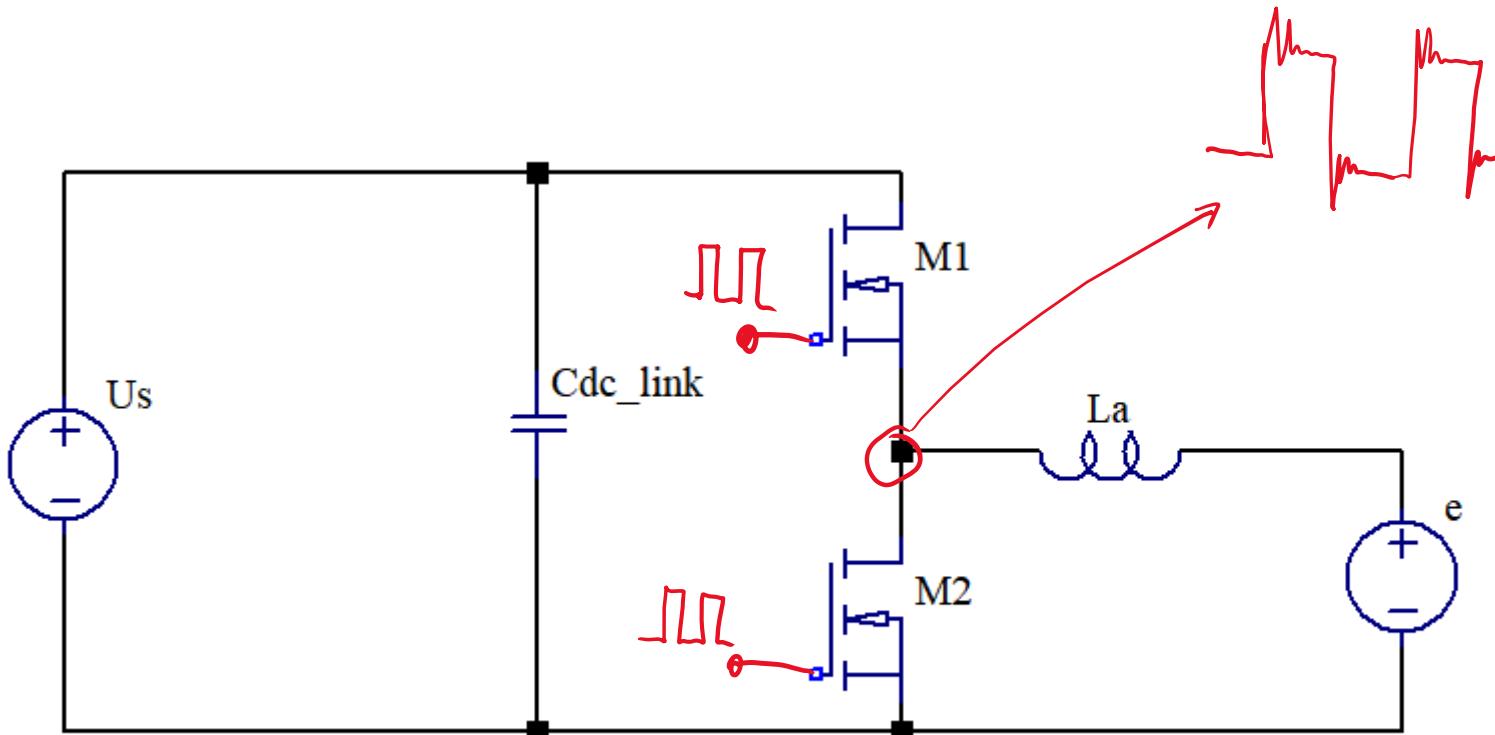

Učinek kondenzatorjev na DC linku

Impedanca napajanja



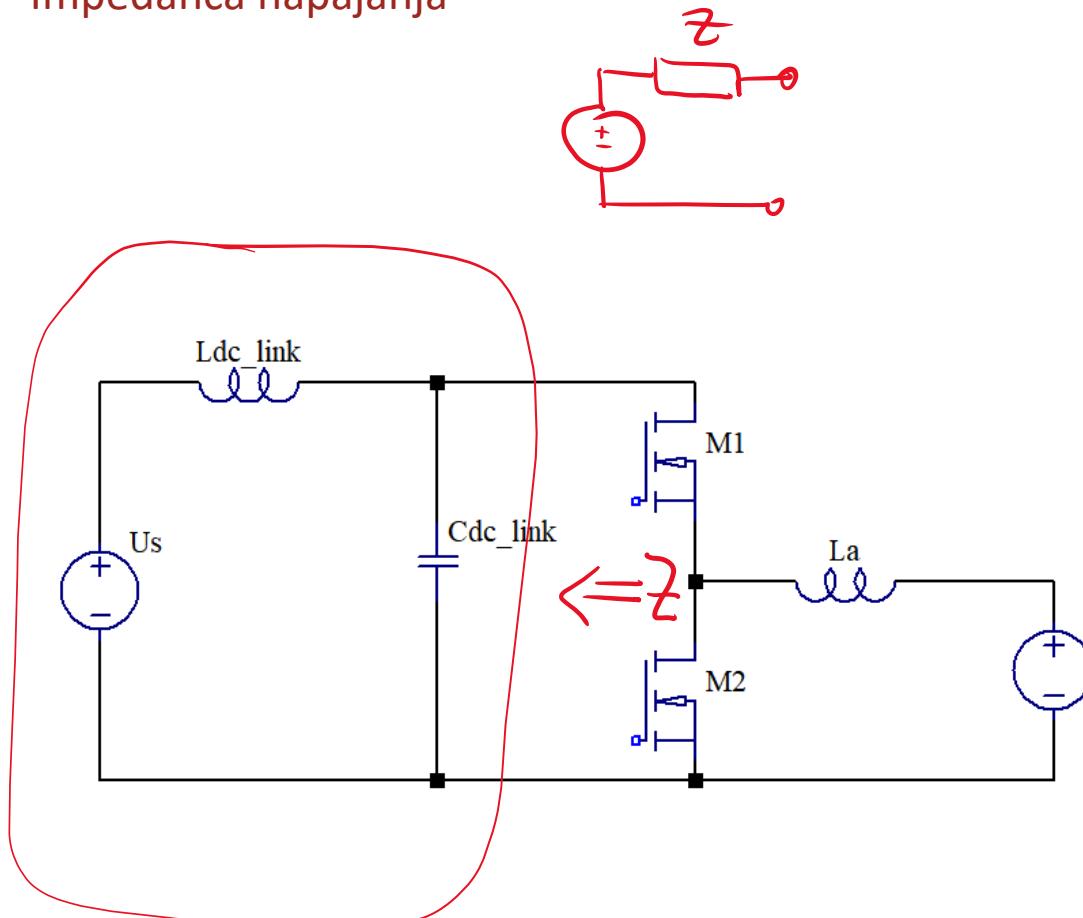


- Razmerje med
 - › dopustno spremembo napetosti (ΔU_{DDmax}) in
 - › spremembo toka (ΔI_{max})
- je največja dopustna impedanca napajanja.

$$Z_{max} = \frac{\Delta U_{max}}{\Delta I_{max}}$$

Impedanca napajanja




Brez kondenzatorja

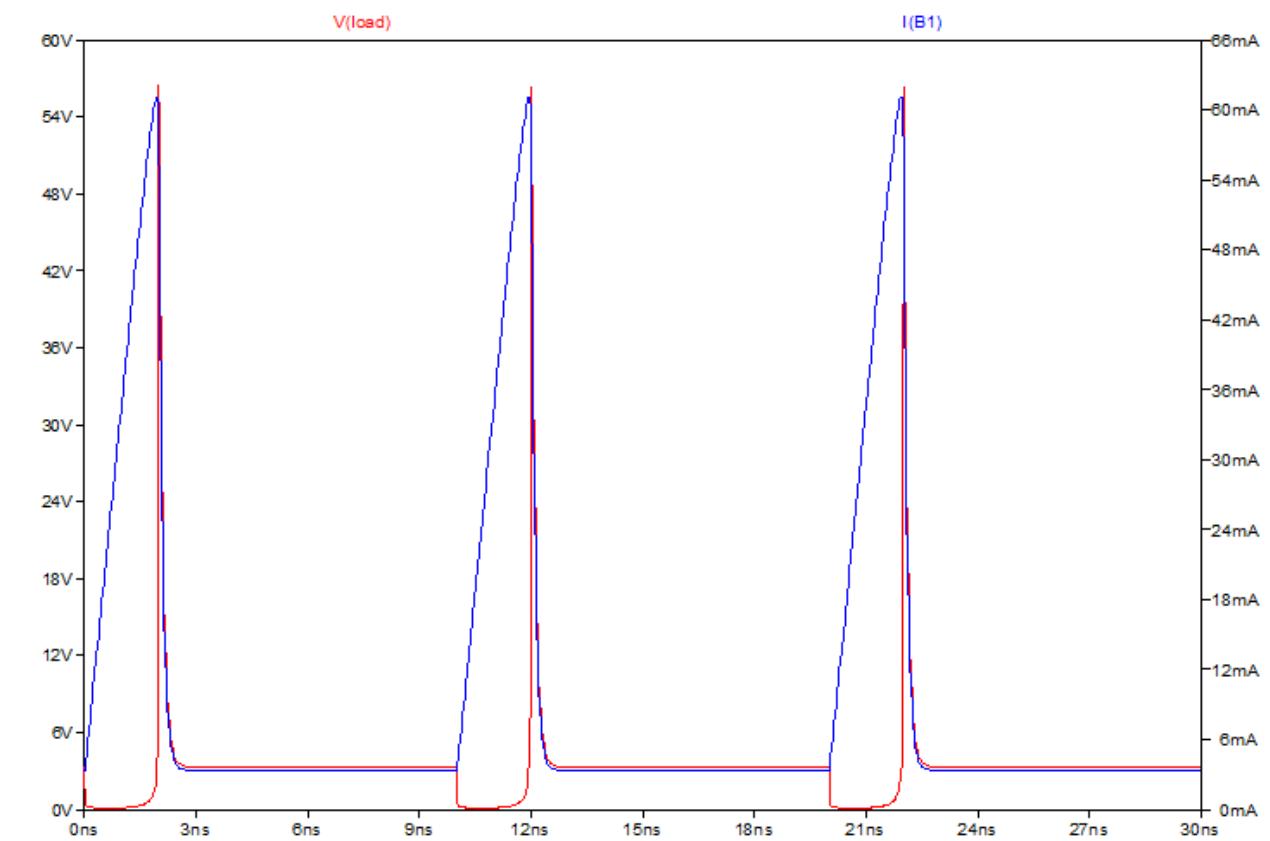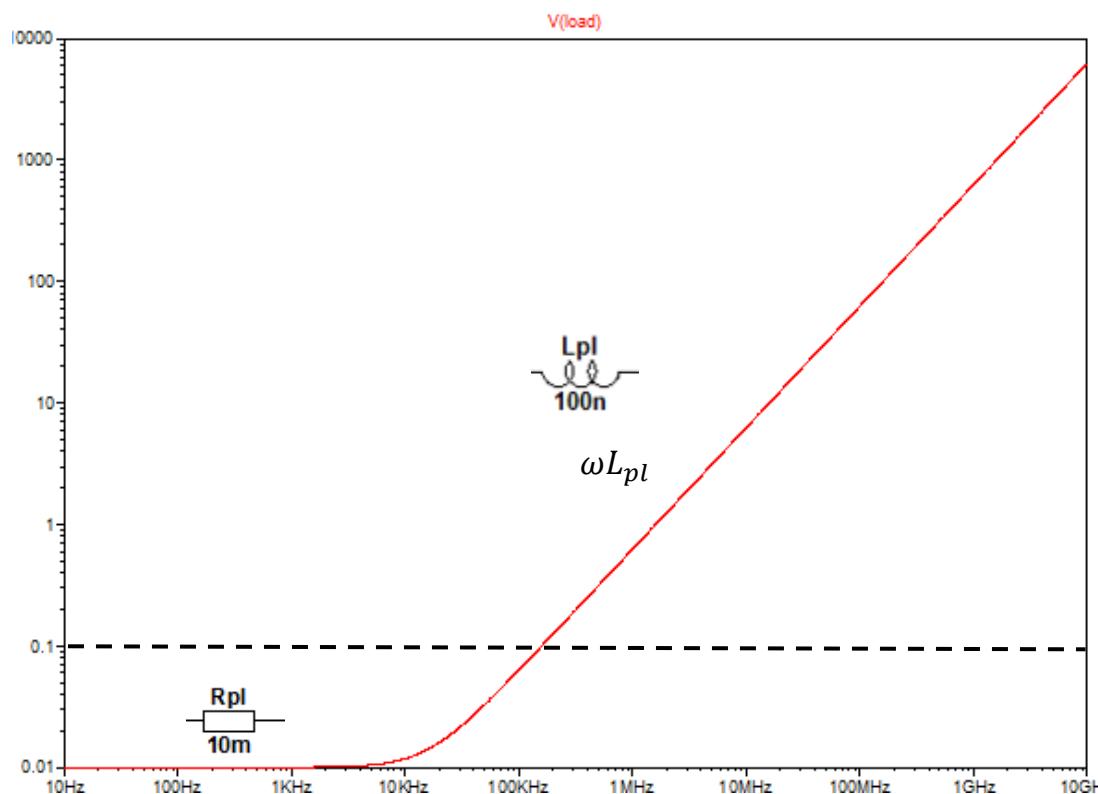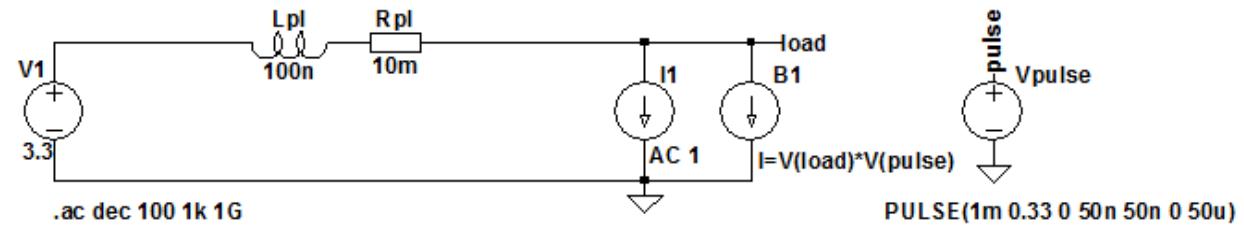





Impedanca napajanja

S kondenzatorjem

parallelne
resonanca

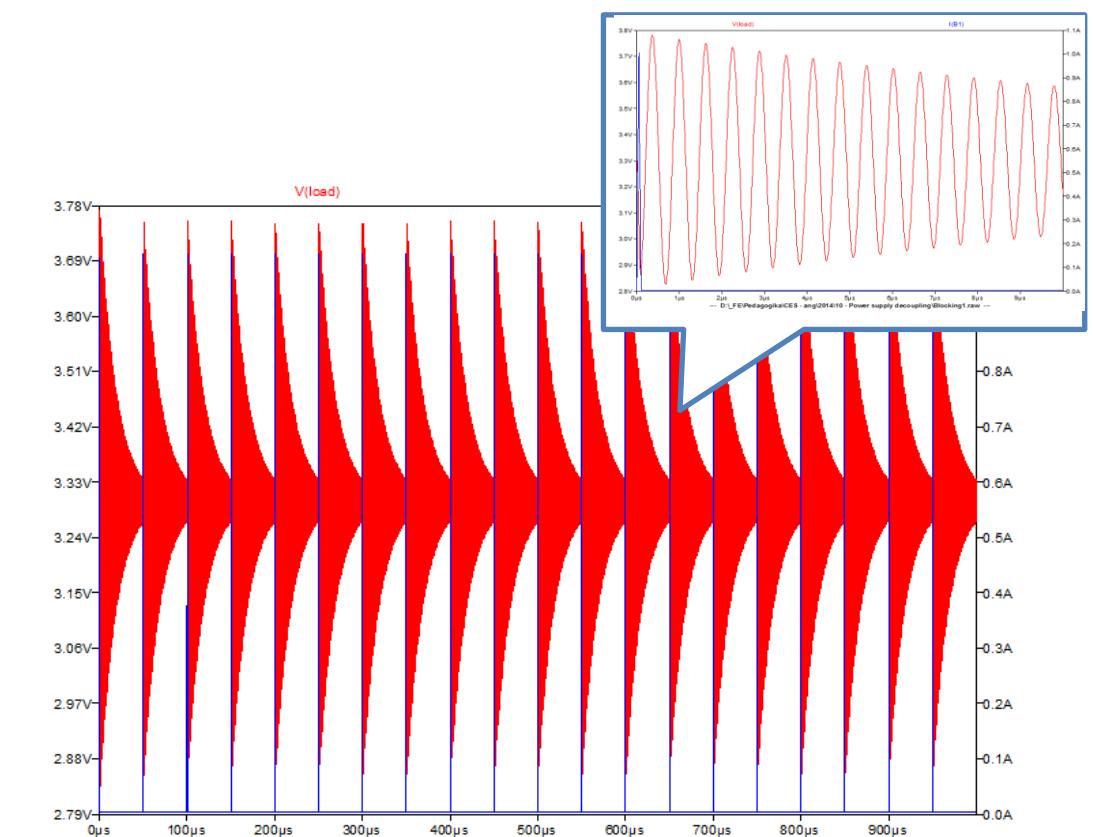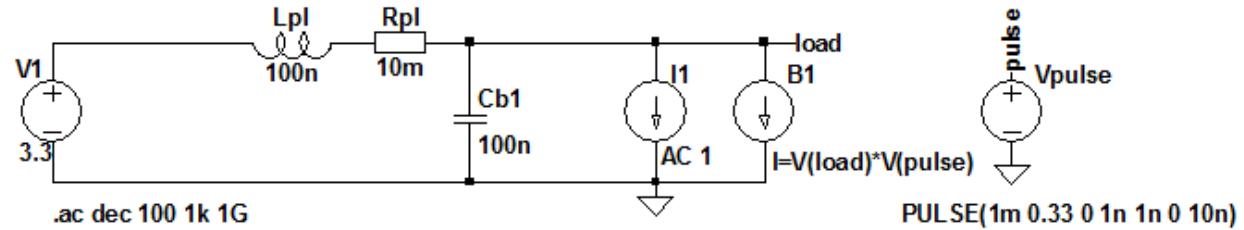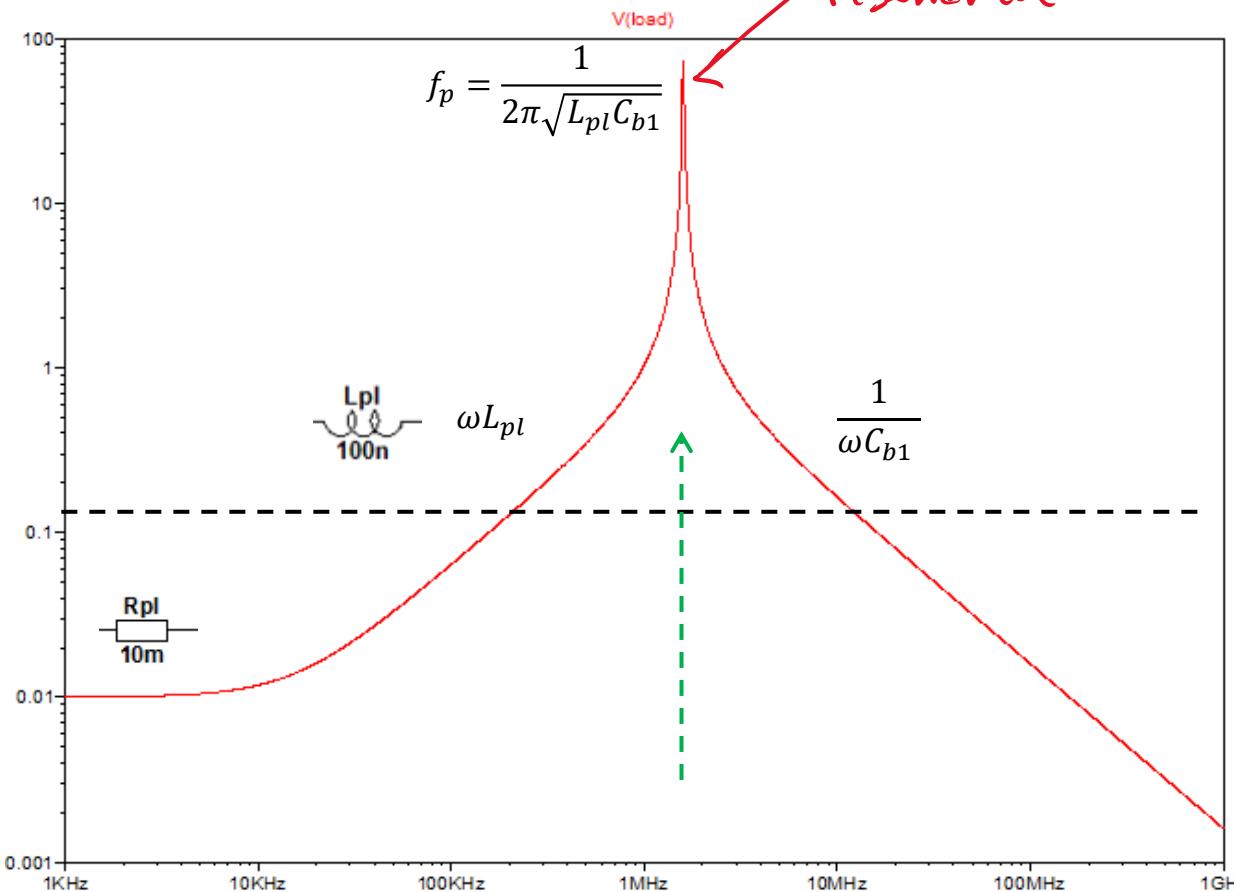


Realni kondenzator

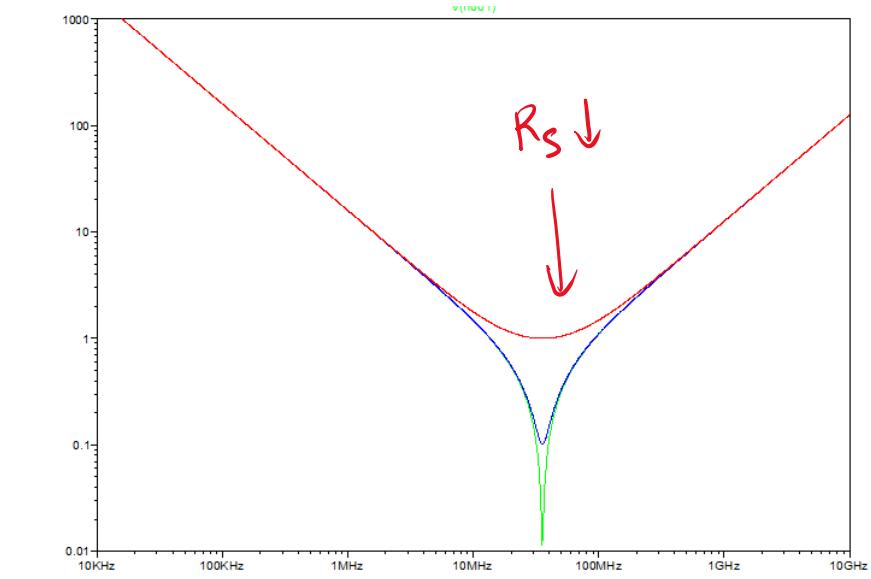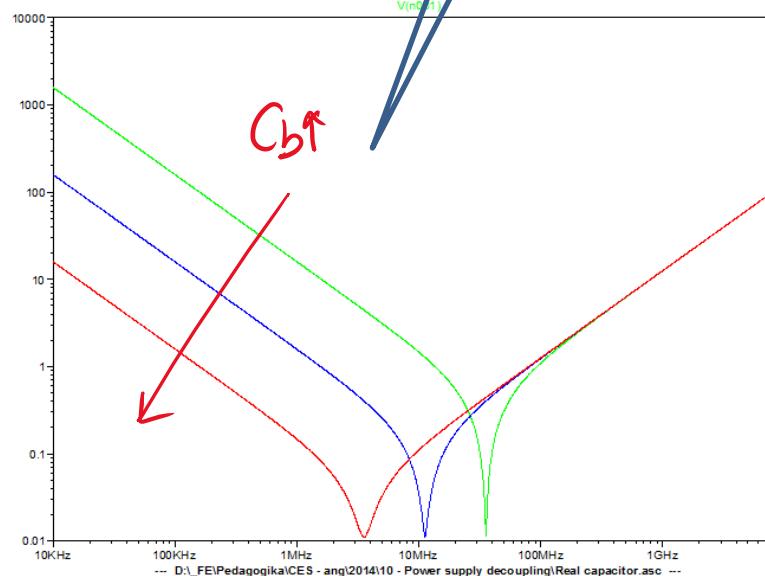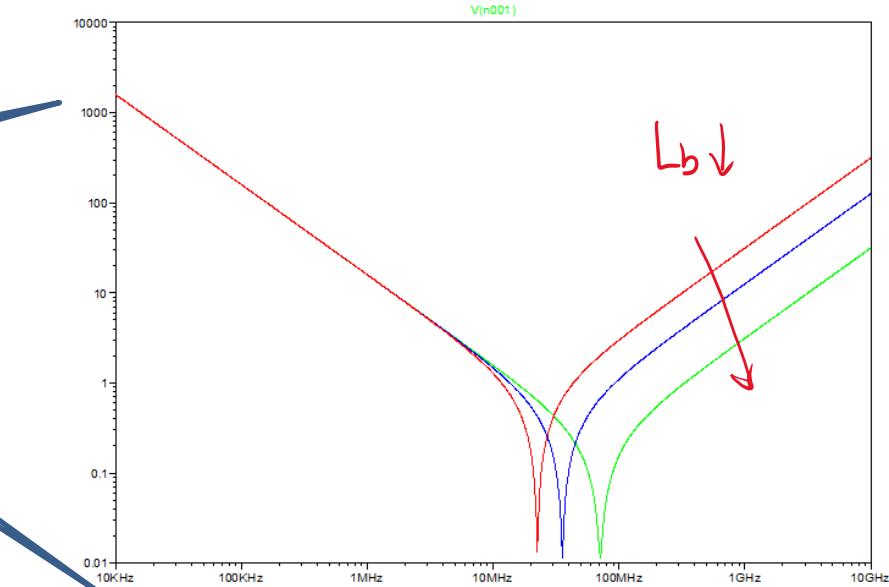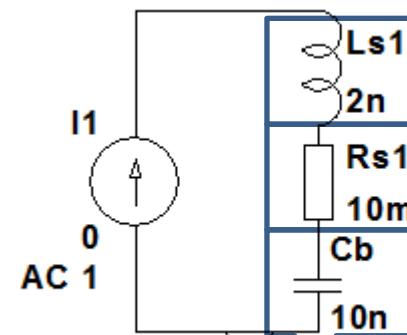





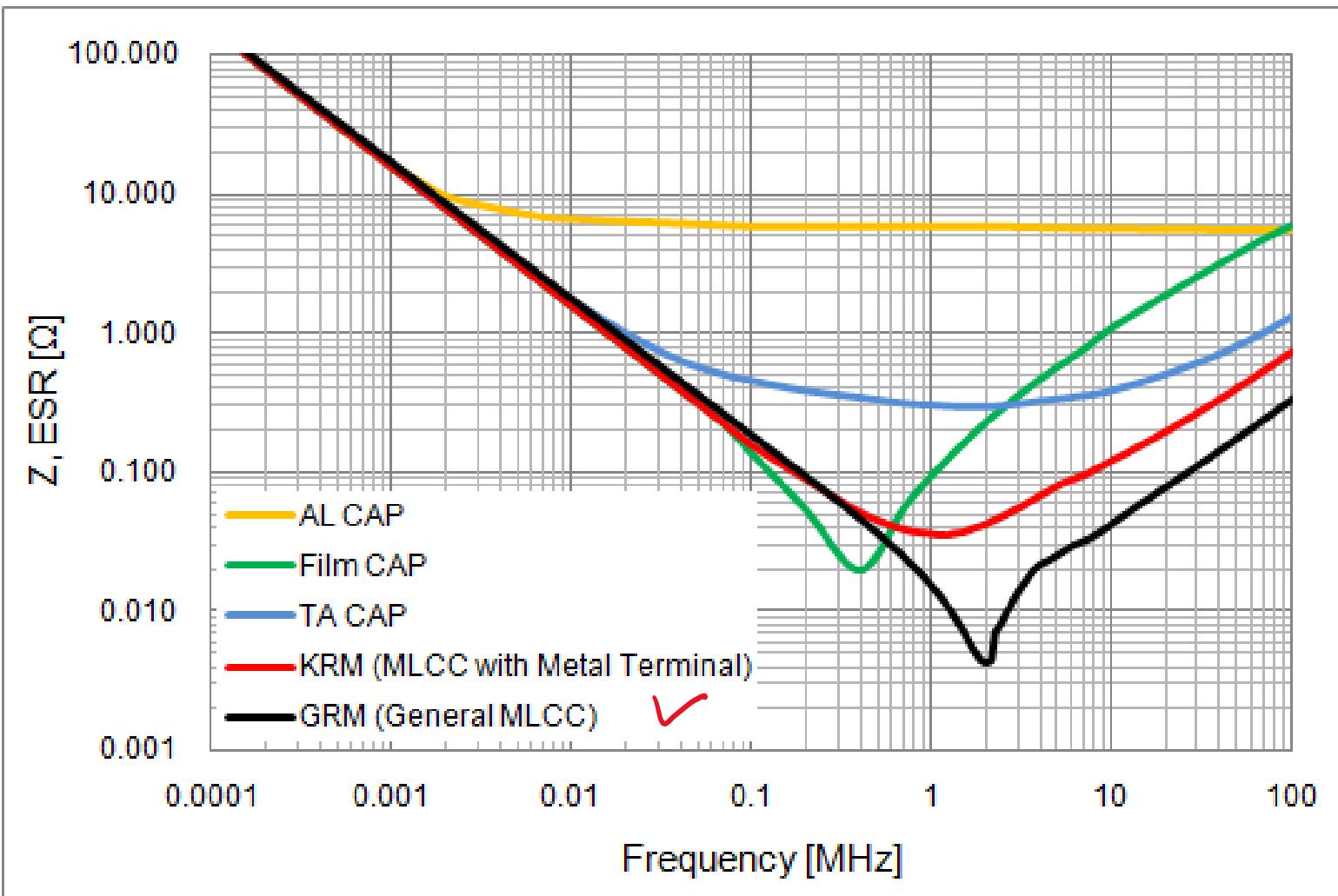Razlika med različnimi tipi kondenzatorjev






Impedanca napajanja

Z realnim kondenzatorjem

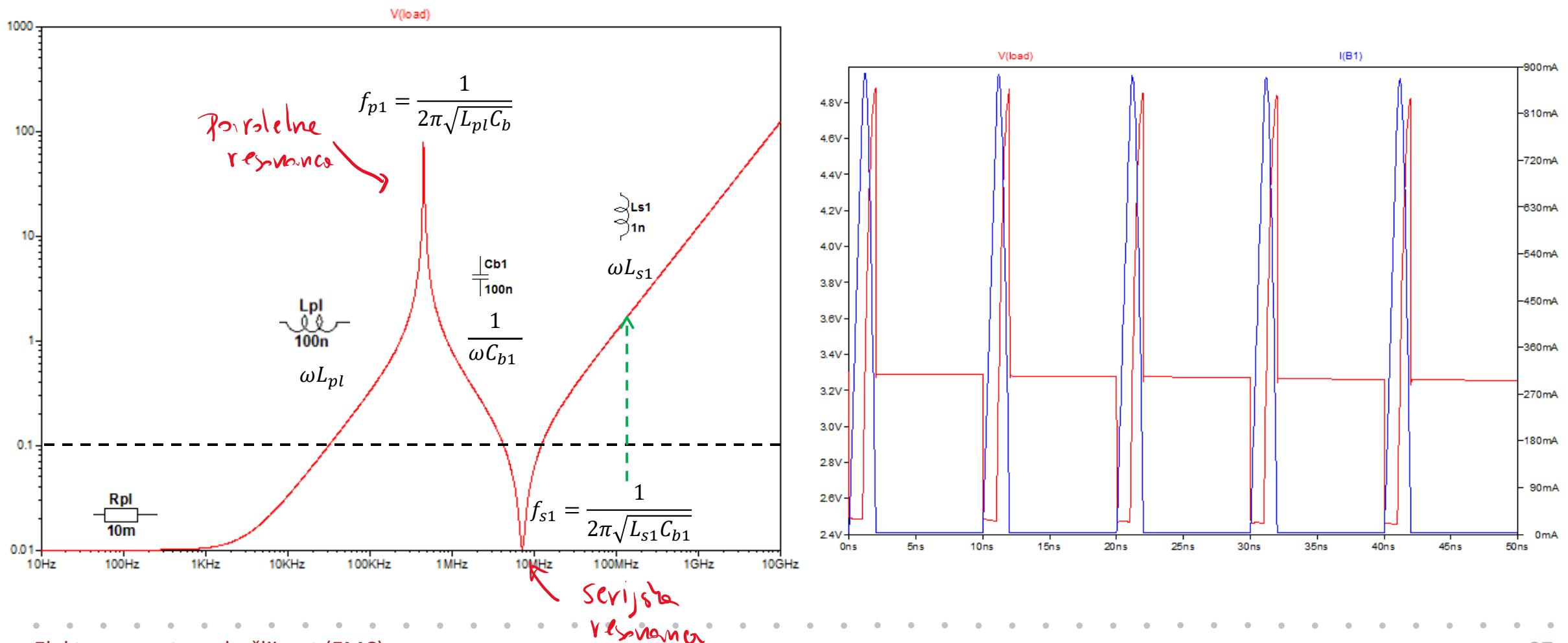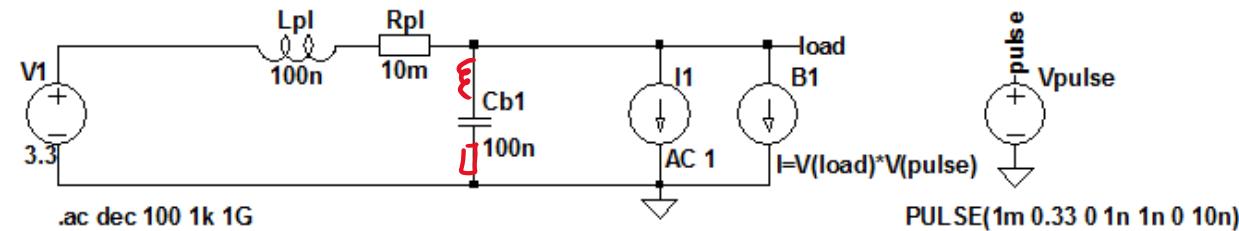




Impedanca napajanja

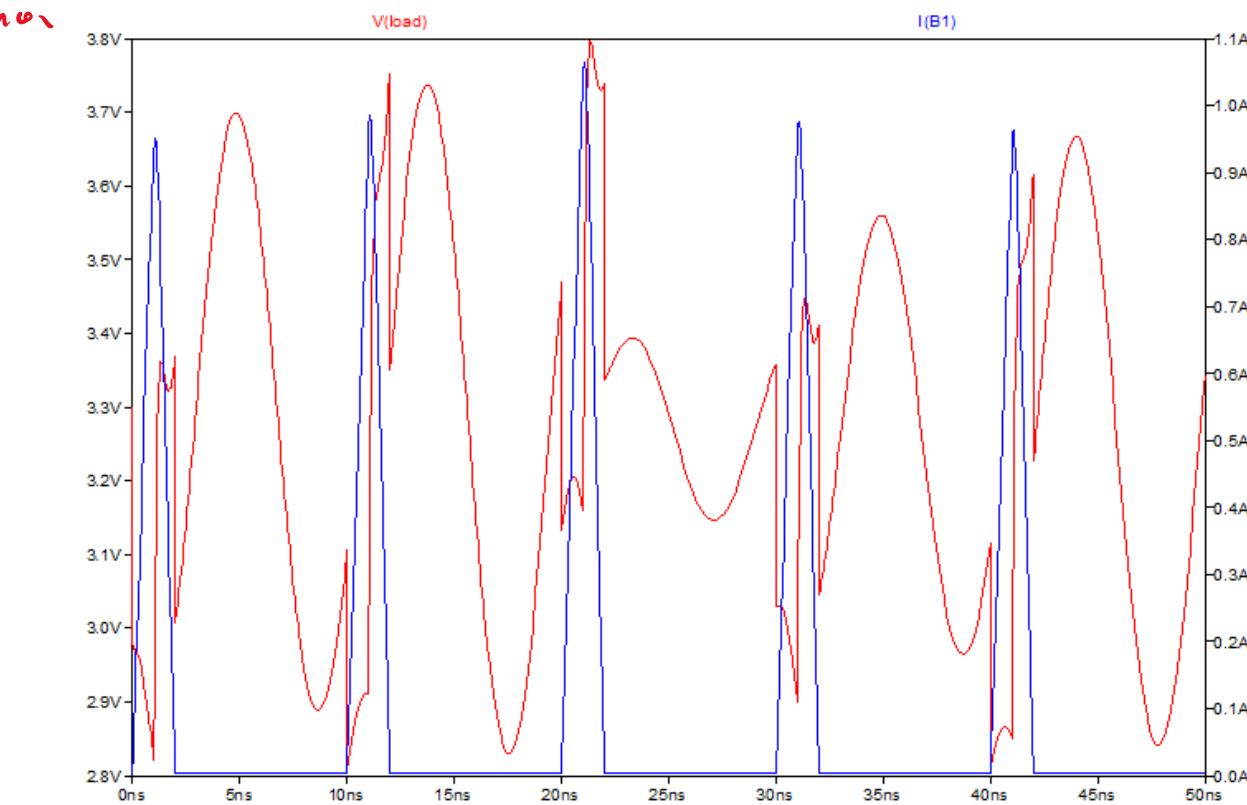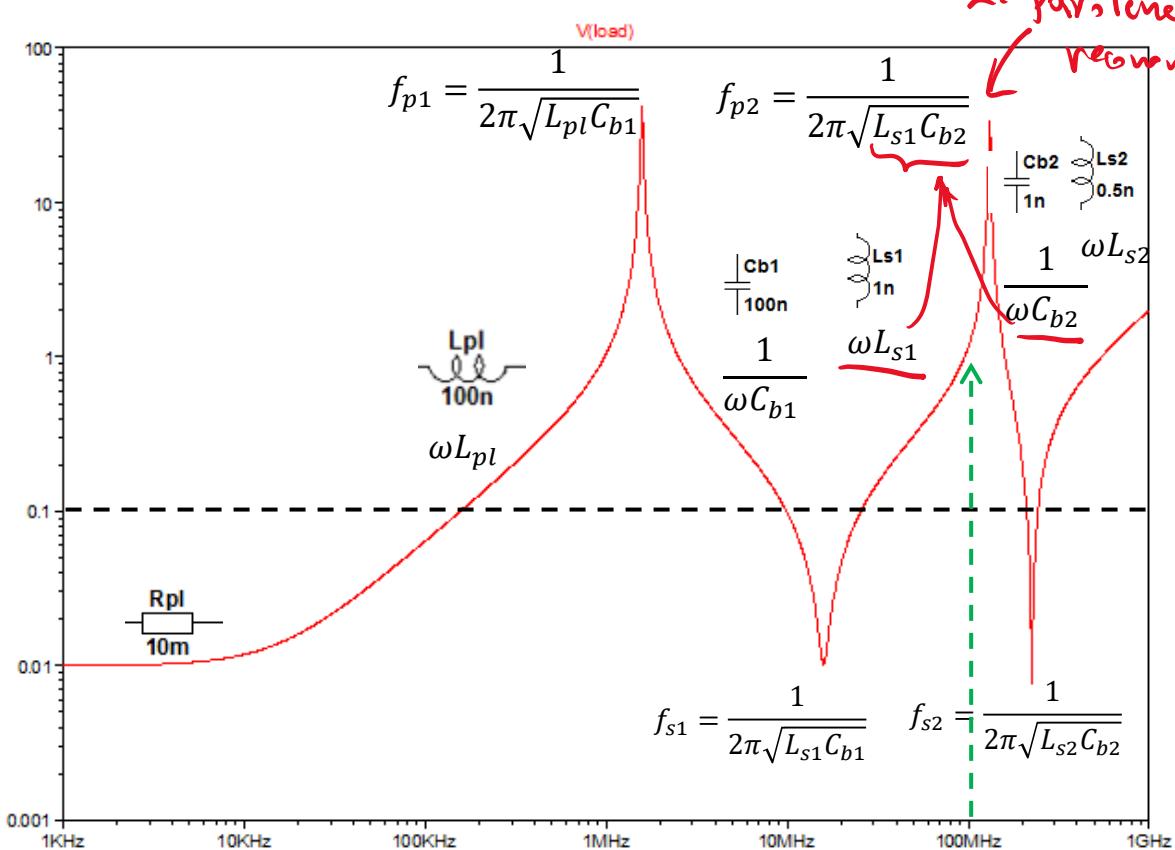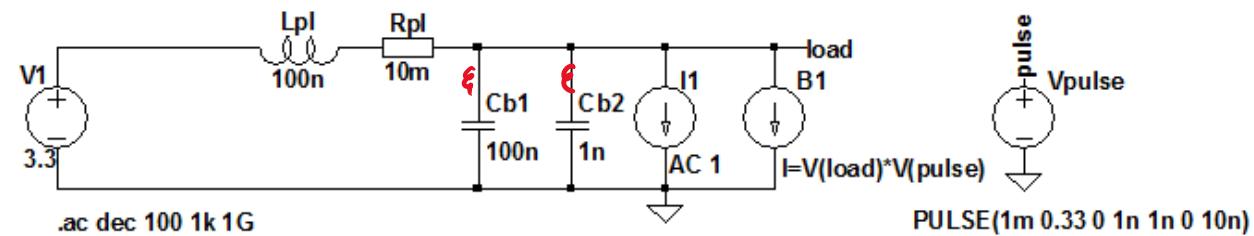Z realnim kondenzatorjem + boljši kondenzator






Impedanca napajanja

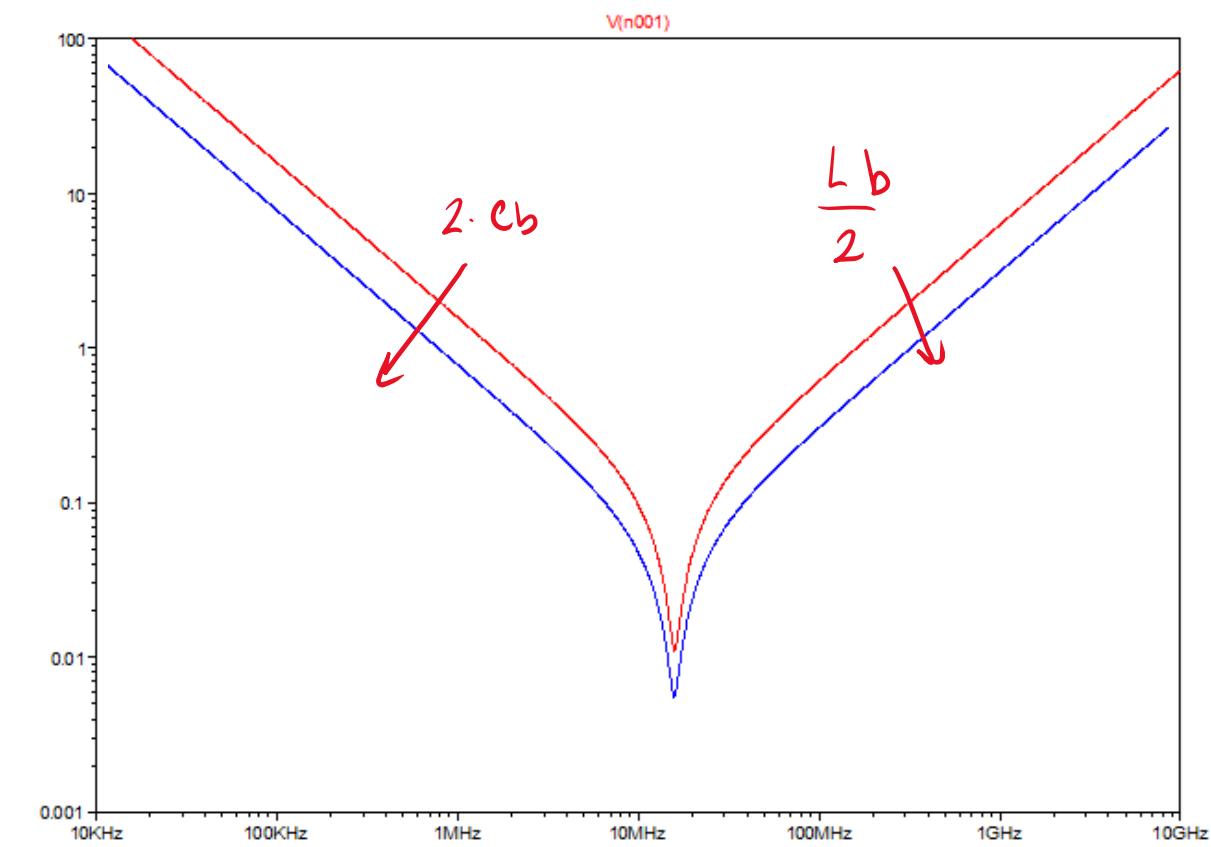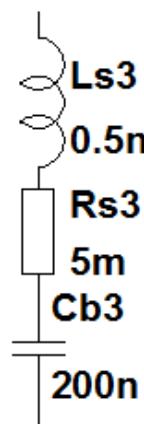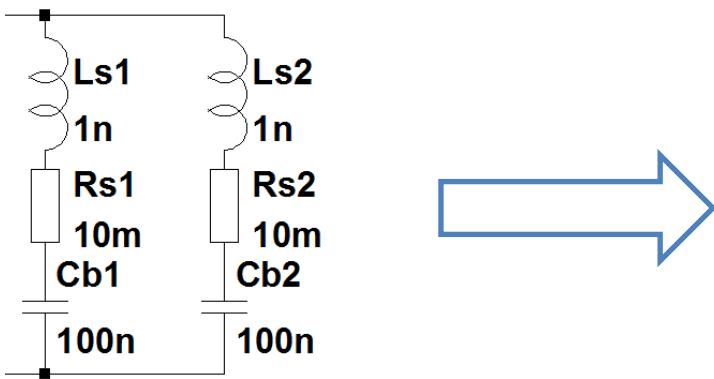Vzporedna vezava več realnih kondenzatorjev




Impedanca napajanja

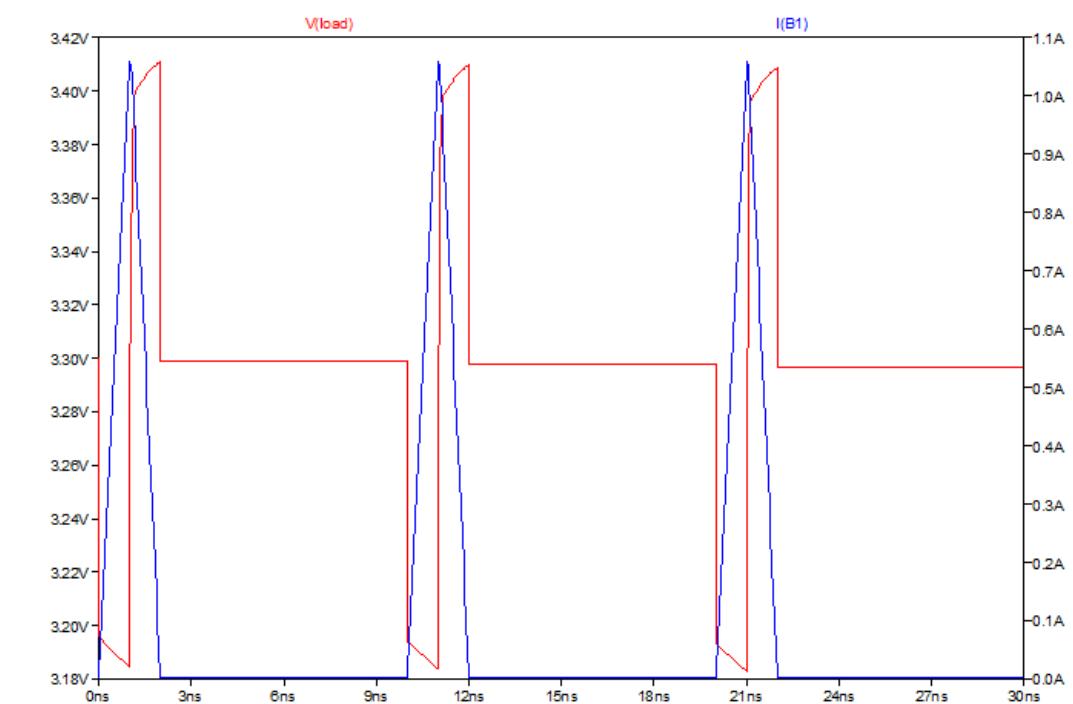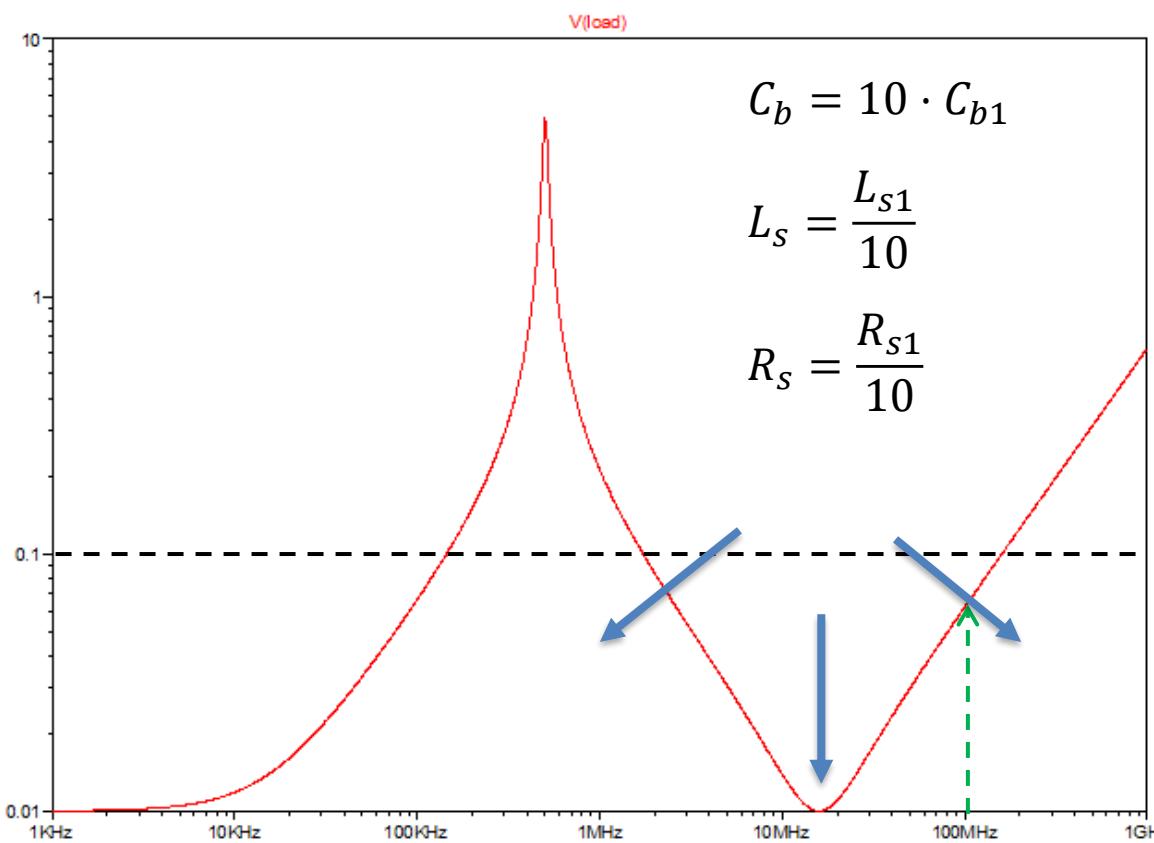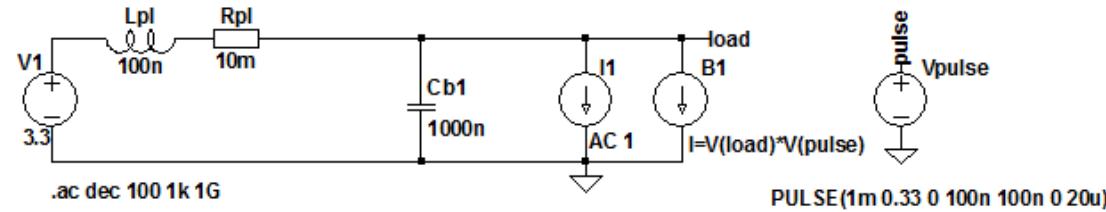Vzporedna vezava več realnih kondenzatorjev




Dušenje nihajnih krogov

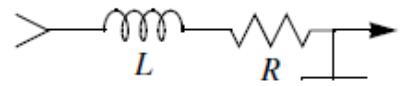

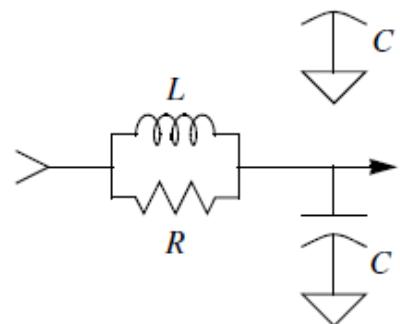
- A. Reduced output voltage
Decreased supply regulation

$$R_{\text{crit}} = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$



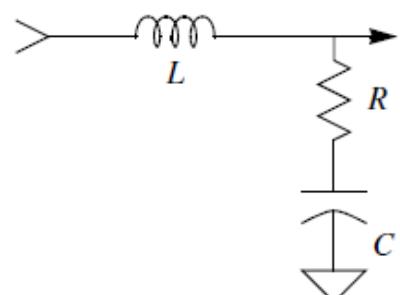
- B. Poor decoupling

$$R_{\text{crit}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



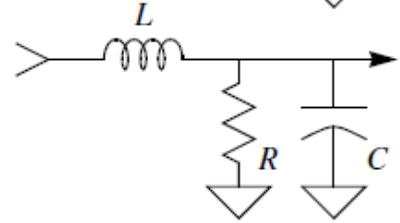- C. Decreased bypass effectiveness

$$R_{\text{crit}} = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$




- D. High power dissipation

$$R_{\text{crit}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



■ Dušilni RC člen

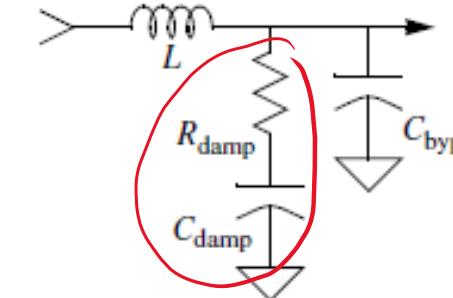




$$C_{\text{damp}} > 16 C_{\text{byp}}$$

$$R_{\text{damp}} > 2 \sqrt{\frac{L}{C_{\text{damp}}}}$$

$$R_{\text{damp}} < \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C_{\text{byp}}}}$$


Impedanca napajanja

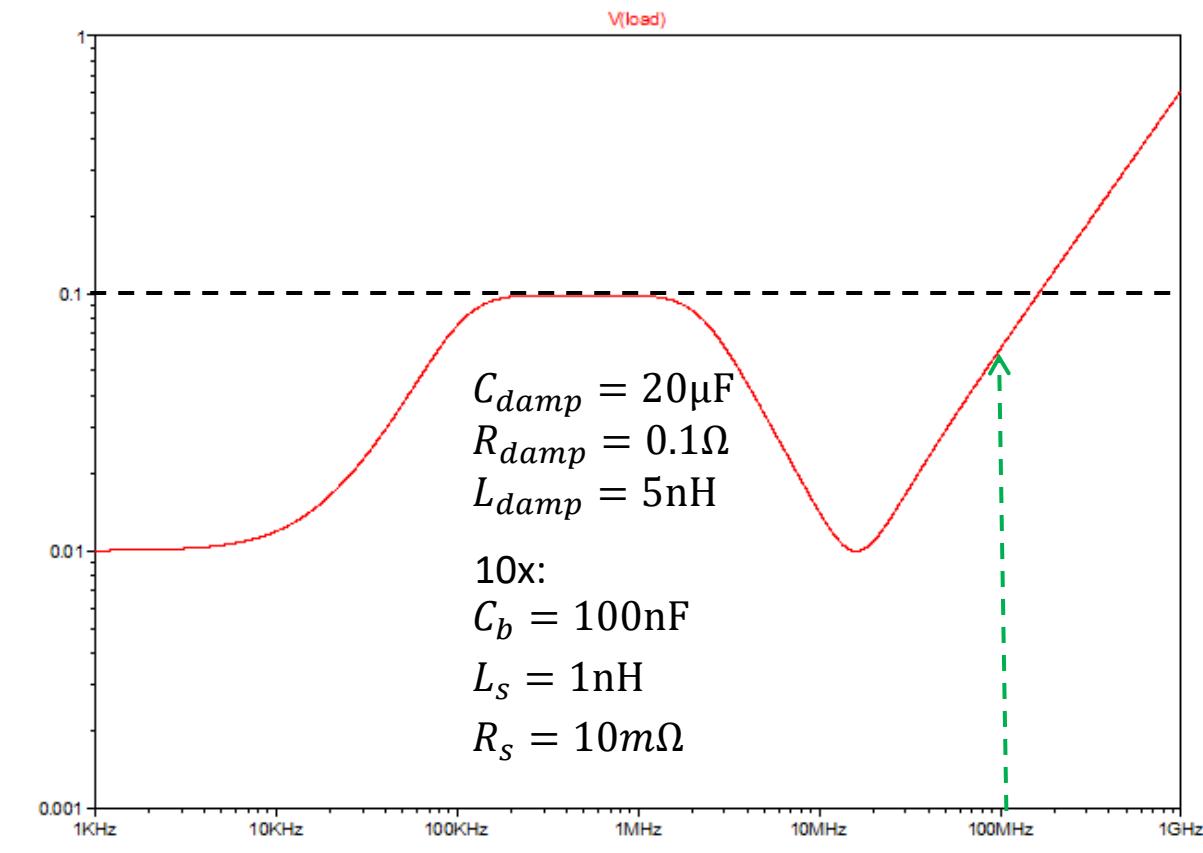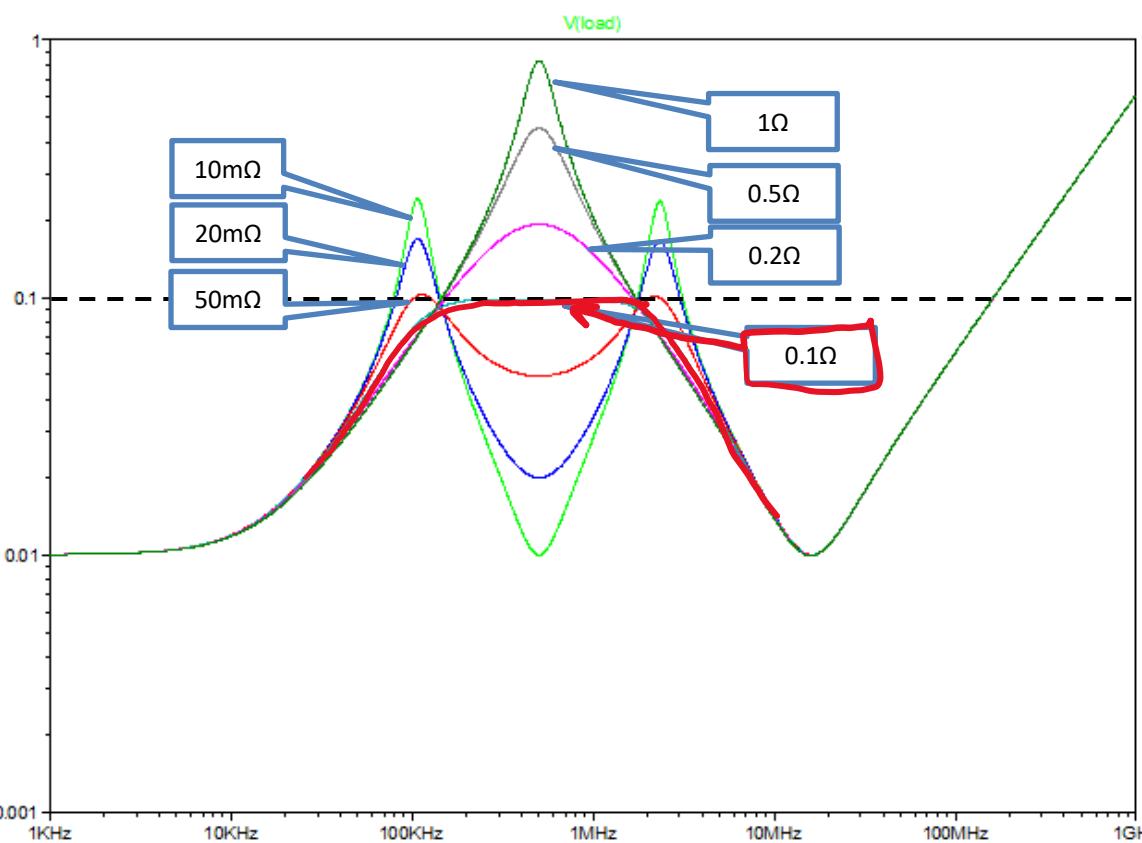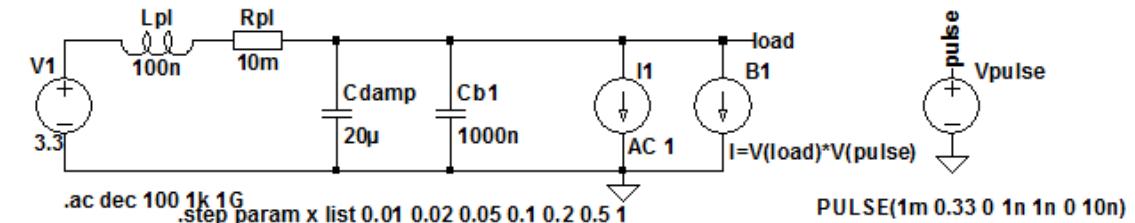Vzporedna vezava več realnih kondenzatorjev z dušenjem




Kaj pa visokofrekvenčna nihanja?

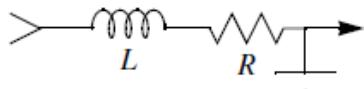Dušenje kvalitete nihajnega kroga s feritno dušilko



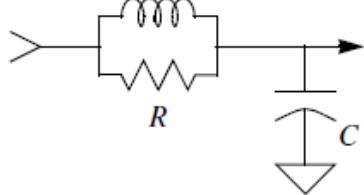
- A. Reduced output voltage
Decreased supply regulation

$$R_{\text{crit}} = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$



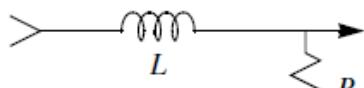
- B. Poor decoupling

$$R_{\text{crit}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



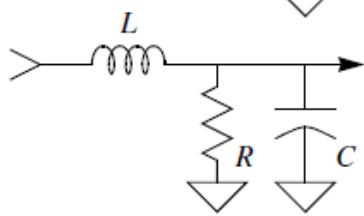
- C. Decreased bypass effectiveness

$$R_{\text{crit}} = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$




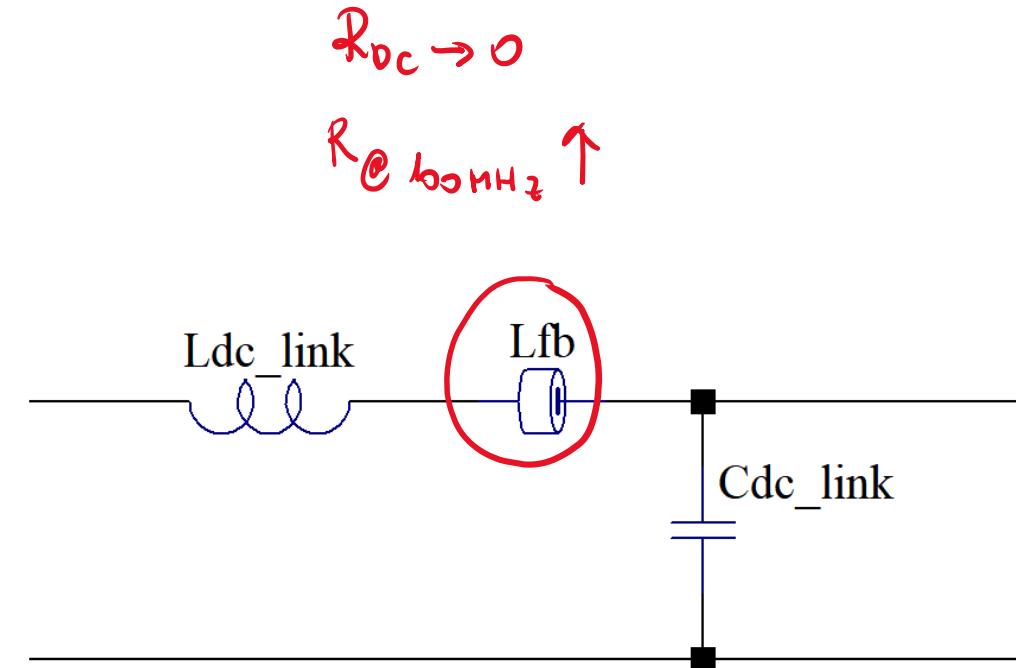- D. High power dissipation



$$R_{\text{crit}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$




Feritne dušilke

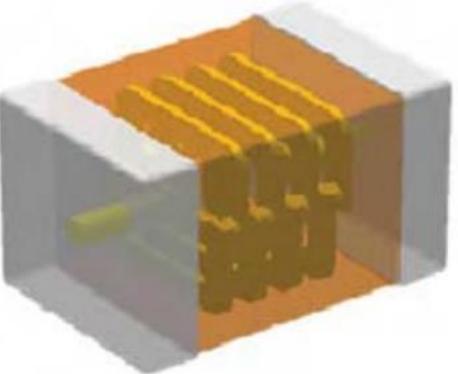

MMZ1005S102E

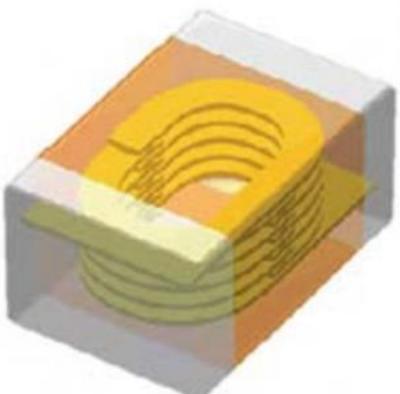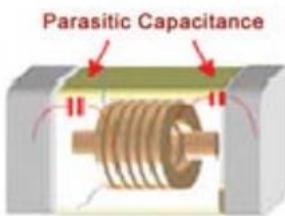


MMZ1005S102C

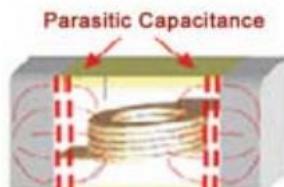


Part No.	Impedance (Ω)[100MHz] ^{**}	DC resistance (Ω)max.	Rated current ^{*3} (A)max.	Thickness T(mm)
MPZ1608S300A	30±10 Ω	0.01	5	0.6
MPZ1608S600A	60±25%	0.02	3.5	0.6
MPZ1608S101A	100±25%	0.03	3	0.6
MPZ1608S221A	220±25%	0.05	2.2	0.8
MPZ1608R391A	390±25%	0.12	1.2	0.8
MPZ1608S471A	470±25%	0.15	1	0.8
MPZ1608S601A	600±25%	0.15	1	0.8
MPZ1608Y600B	60±25%	0.03	2.3	0.8
MPZ1608Y101B	100±25%	0.04	2	0.8
MPZ1608Y151B	150±25%	0.05	1.8	0.8
MPZ1608D300B	30±10 Ω	0.06	1.8	0.8
MPZ1608D600B	60±25%	0.1	1.2	0.8
MPZ1608D101B	100±25%	0.15	1	0.8

Razlika med feritno in navadno dušilko


Feritna dušilka

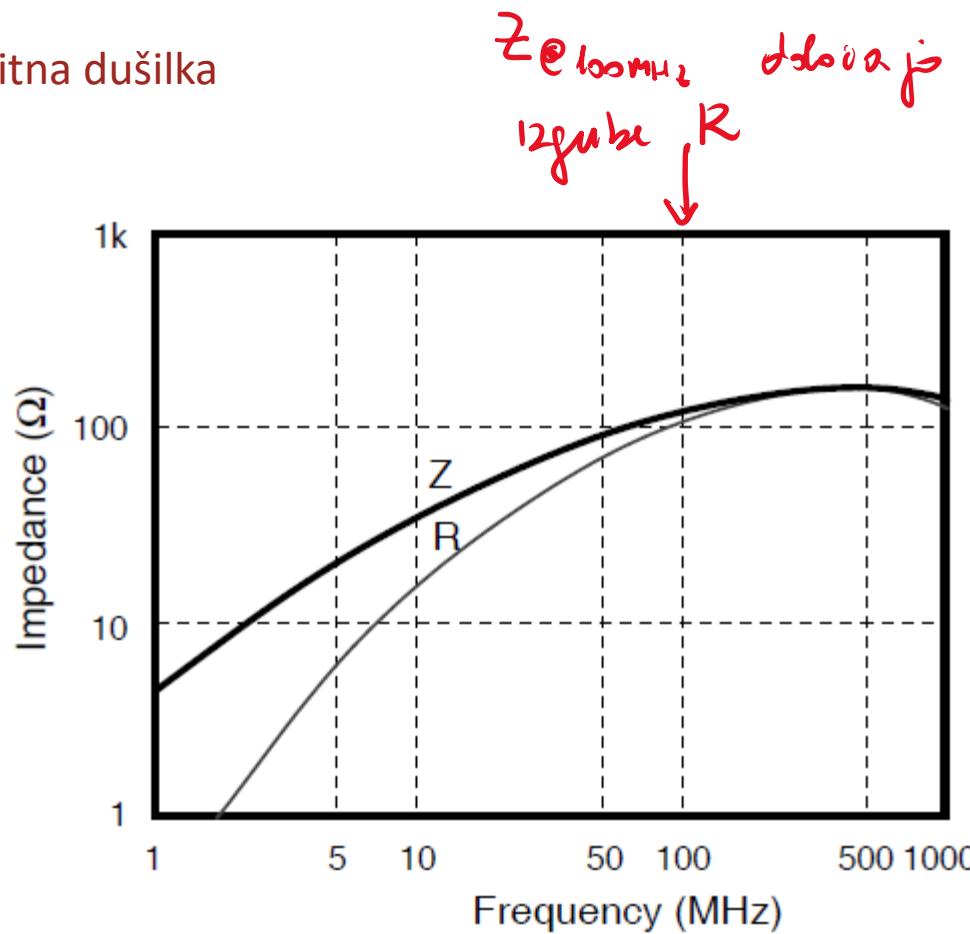

Navadna dušilka

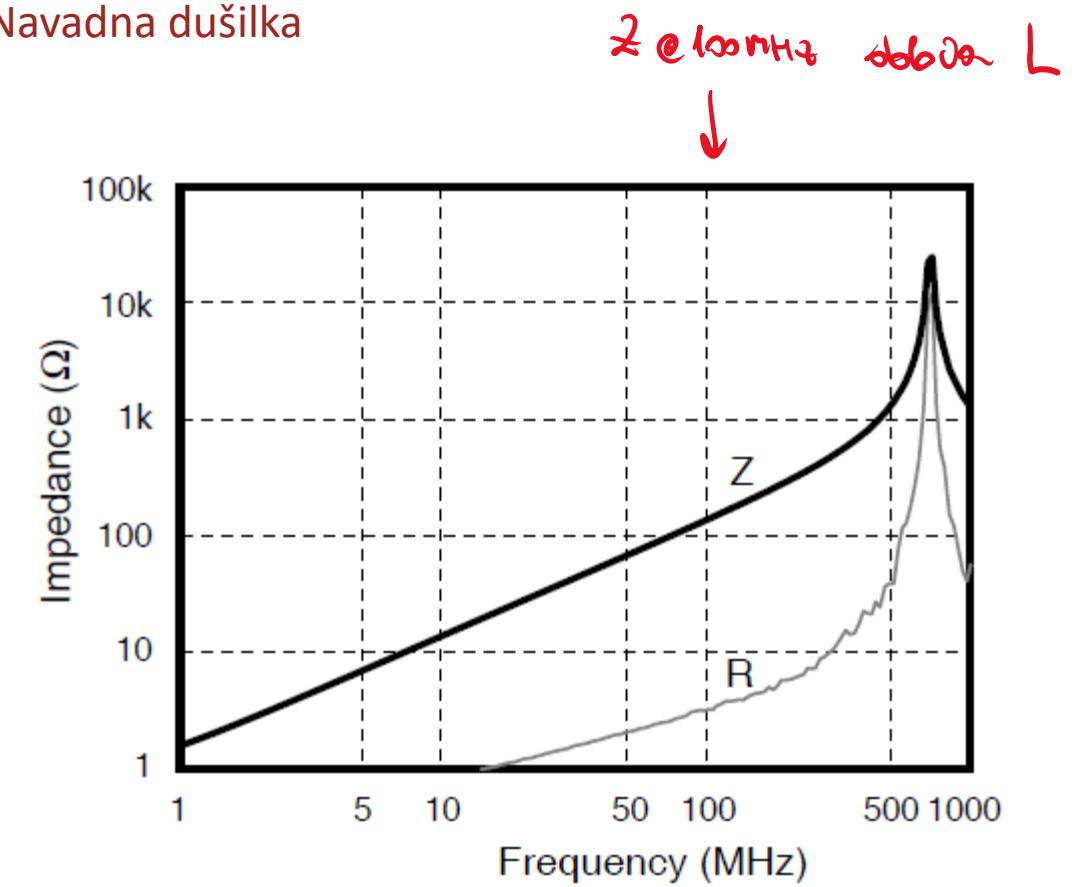


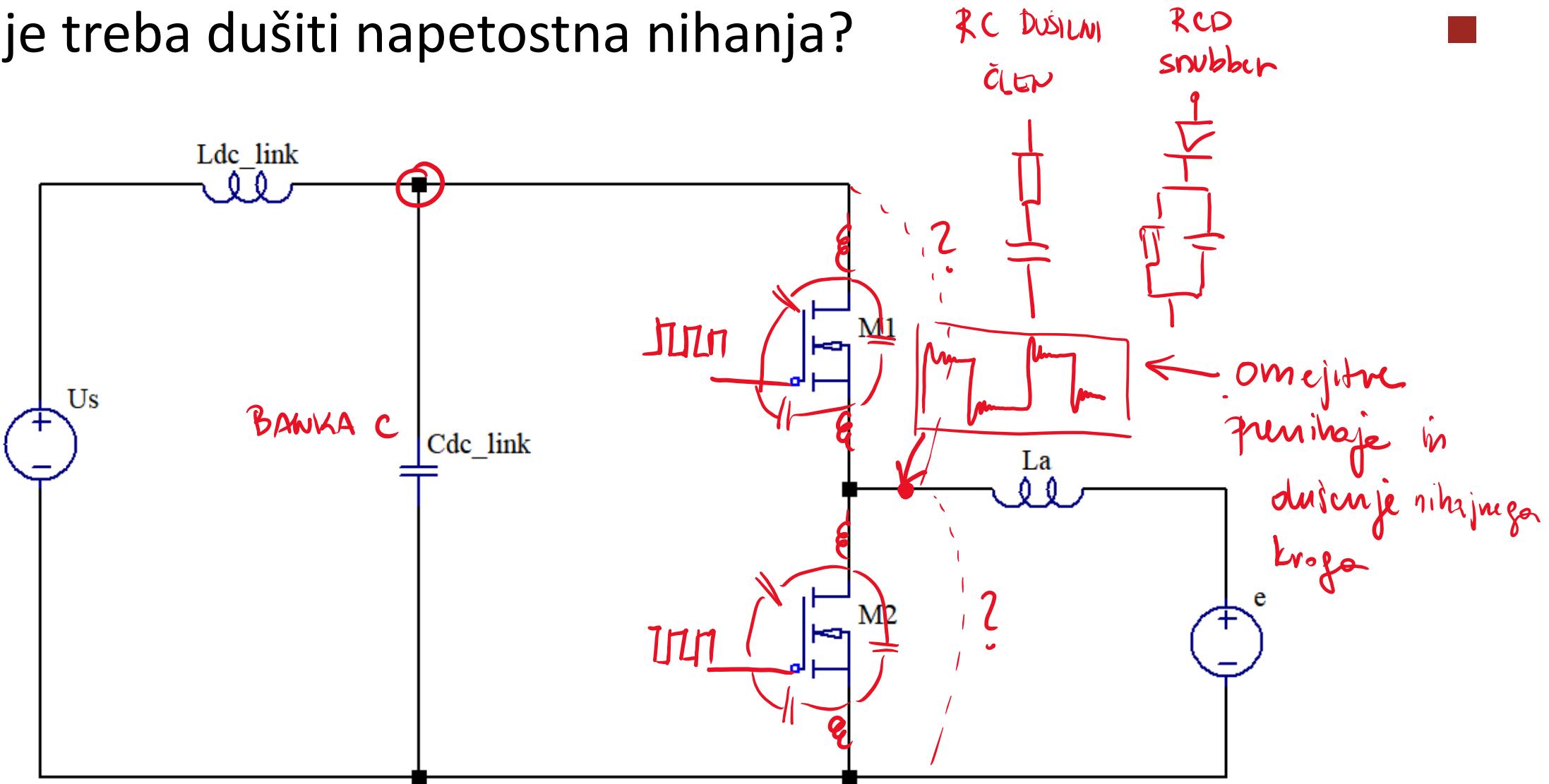Kje vse je treba dušiti napetostna nihanja?



Izvori motenj

Diferencialni in sofazni signali

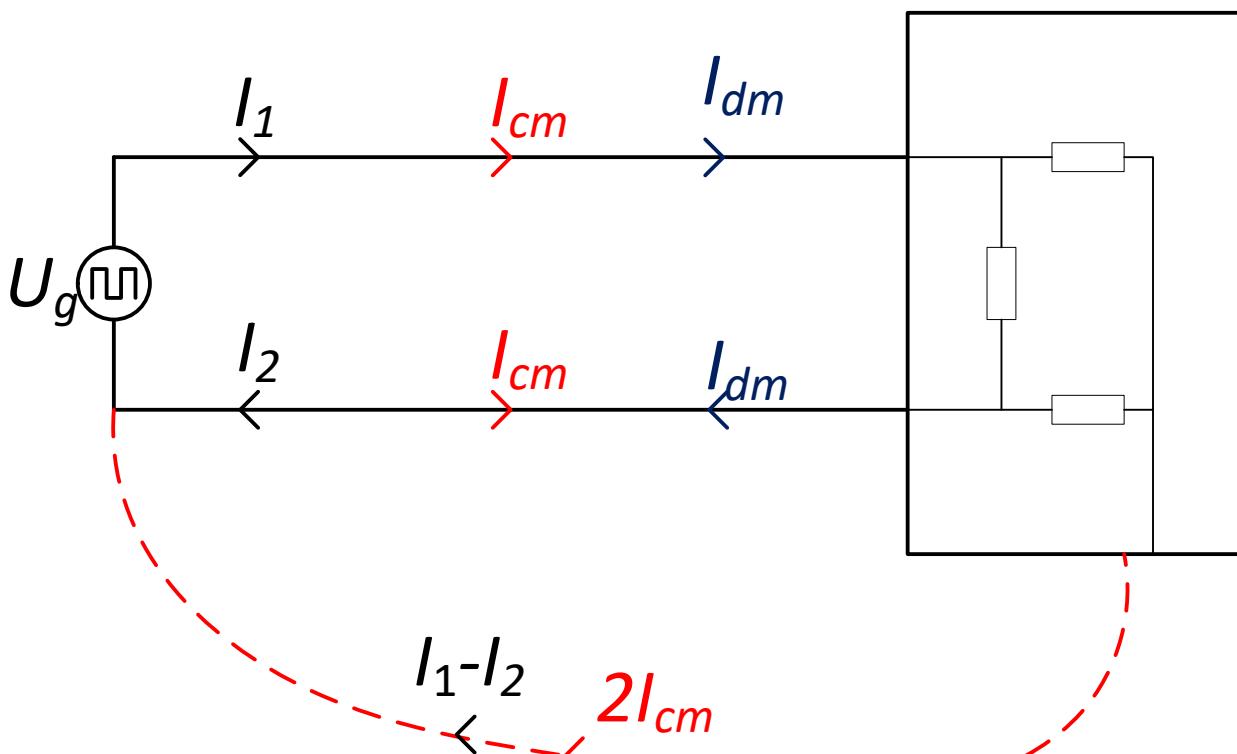


$$I_1 = I_{dm} + I_{cm}$$

$$I_2 = I_{dm} - I_{cm}$$

$$I_{dm} = \frac{I_1 + I_2}{2}$$

$$I_{cm} = \frac{I_1 - I_2}{2}$$

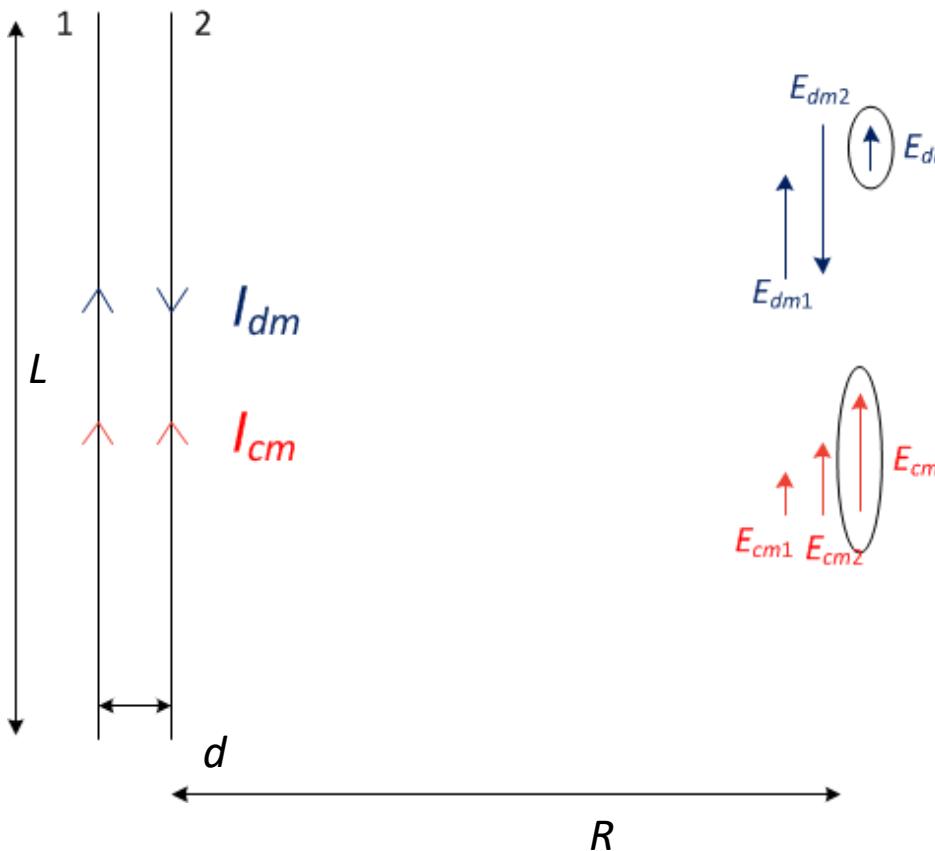Primerjava diferencialne in sofazne motnje



Linija v zraku:

$$E_{dm_{maks}}(f) = 1,31 \cdot 10^{-14} \frac{I_{dm}(f) f^2 L d}{R} \text{ V/m}$$

Linija na tiskanini:

$$E_{dm_{maks}}(f) = 2,63 \cdot 10^{-14} \frac{I_{dm}(f) f^2 L d}{R} \text{ V/m}$$

Linija v zraku:

$$E_{cm_{maks}}(f) = \pi \cdot 10^{-7} \frac{\widetilde{I}_{cm}(f) f L}{R} \text{ V/m}$$

$\cancel{f} \cdot L$

Primerjava diferencialne in sofazne motnje

- Signali na PCB
 - › Majhne tokovne zanke
 - › Protifazni zančni tokovi
 - › $E_{dm} = 2,63 \cdot 10^{-14}$
- $I = 1 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}, A = 1 \text{ cm}^2$
- $E = 26 \frac{\mu\text{V}}{\text{m}}$ @ 1 m




Intel AP-711, EMI Design Techniques




- Signali na povezovalnem kablu
 - › Velike dipolne antene (dolžine L)
 - › Sofazni tokovi (I)
 - › $E_{cm} = \pi \cdot 10^{-7} \frac{I_{cm} f L}{R}$
- $I = 0.8 \mu\text{A}$, $f = 100 \text{ MHz}$, $L = 1 \text{ m}$
- $E = 26 \frac{\mu\text{V}}{\text{m}}$ @ 1 m !

$$26 \frac{\mu\text{V}}{\text{m}} = 20 \cdot \log \left(\frac{26}{1} \right) = 28 \text{ dB}\mu\text{V/m}$$


Feritni obroček

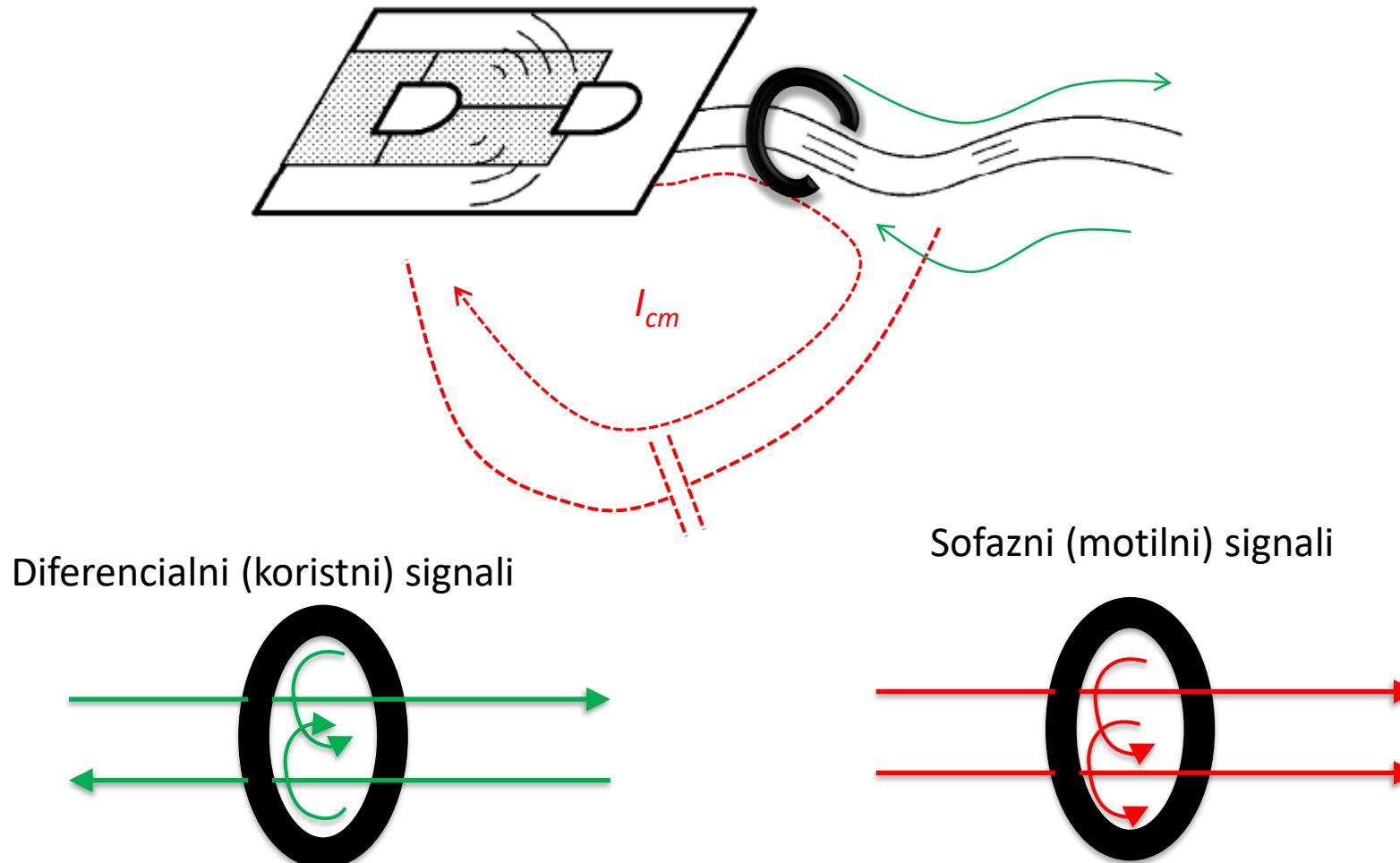

CM dušilke

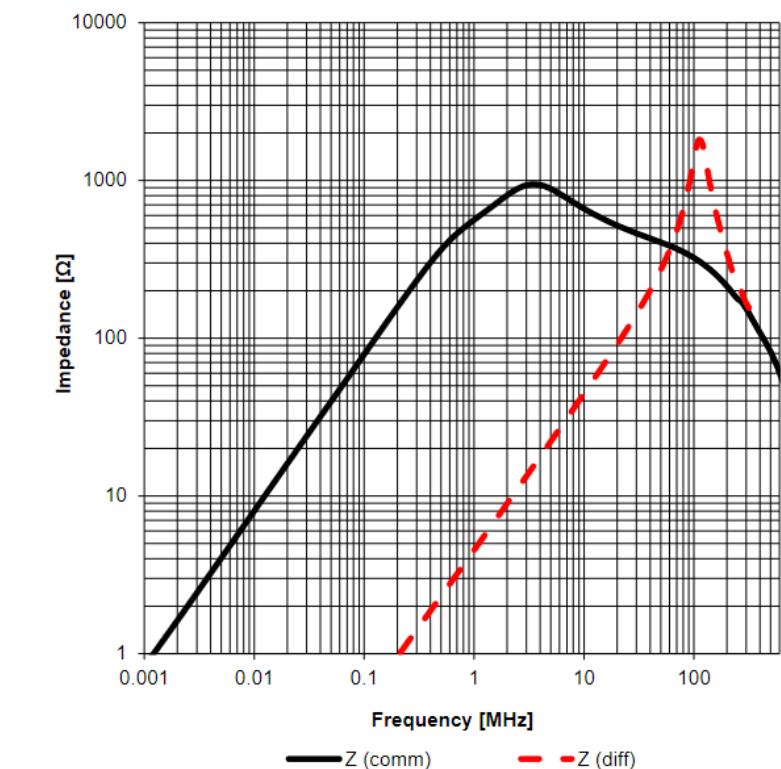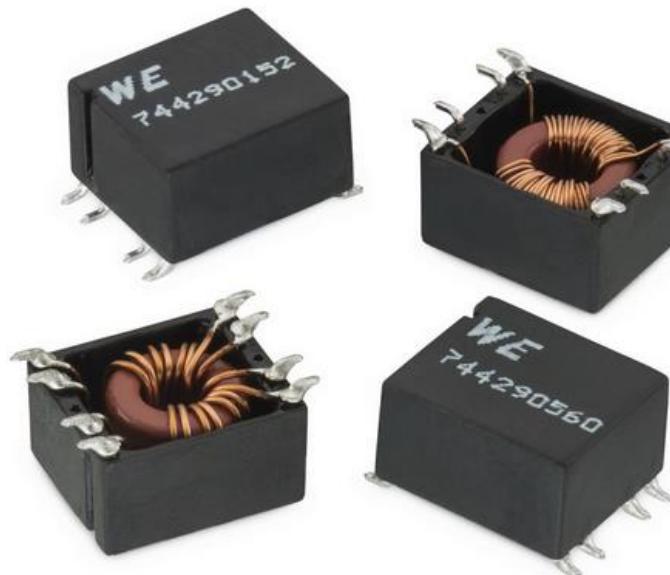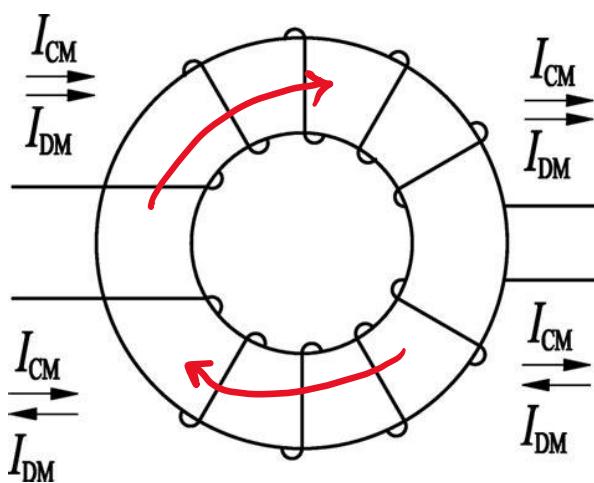

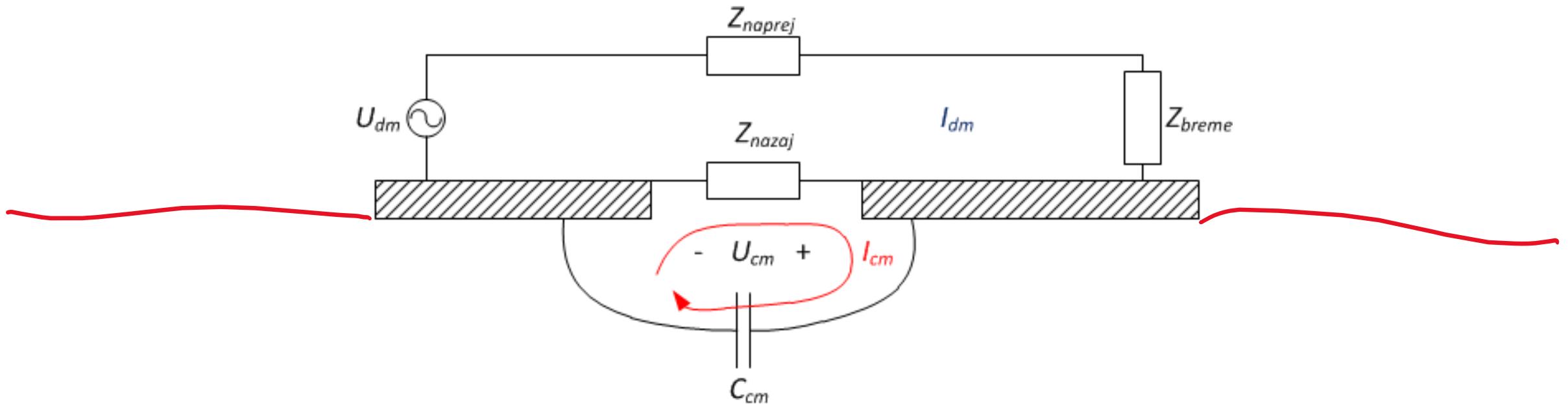Tokovni mehanizem generiranja sofaznih motenj




$$I_{dm} = \frac{U_{dm}}{Z_{breme} + Z_{naprej} + Z_{nazaj}} \quad U_{cm} = I_{dm} \cdot Z_{nazaj} \quad I_{cm} = j\omega C_{cm} U_{cm}$$

$$Z_{nazaj} = j\omega L_{nazaj}, Z_{breme} = R_{breme}, Z_{naprej} = 0 \rightarrow I_{cm} = -\omega^2 L_{nazaj} C_{cm} \frac{U_{dm}}{R_{breme}}$$


Primer 1/3 izhodne stopnje razsmernika

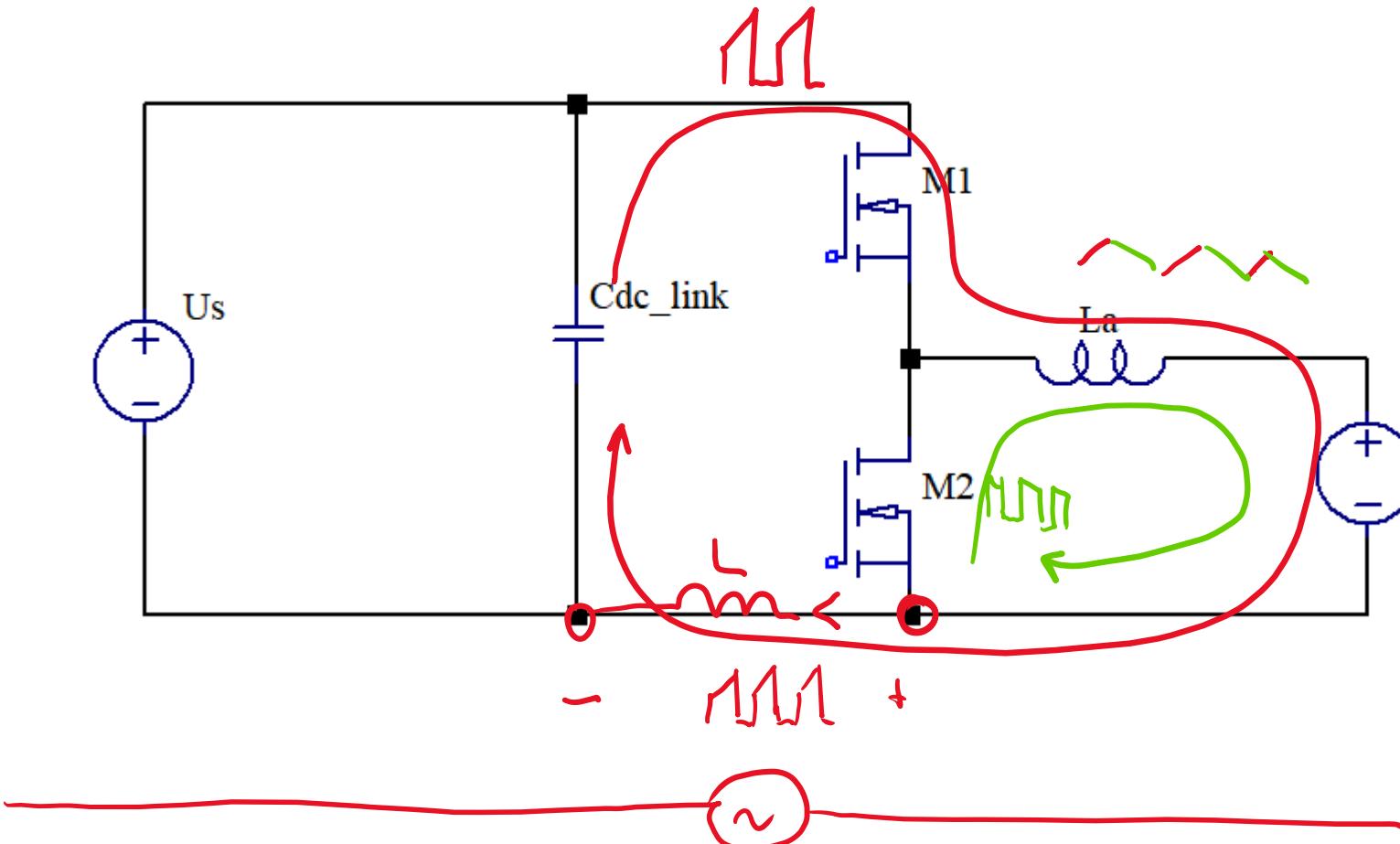Kje se ustvari tokovno generirana sofazna motnja?



Primer celotnega sklopa

Kje se generirajo motnje?

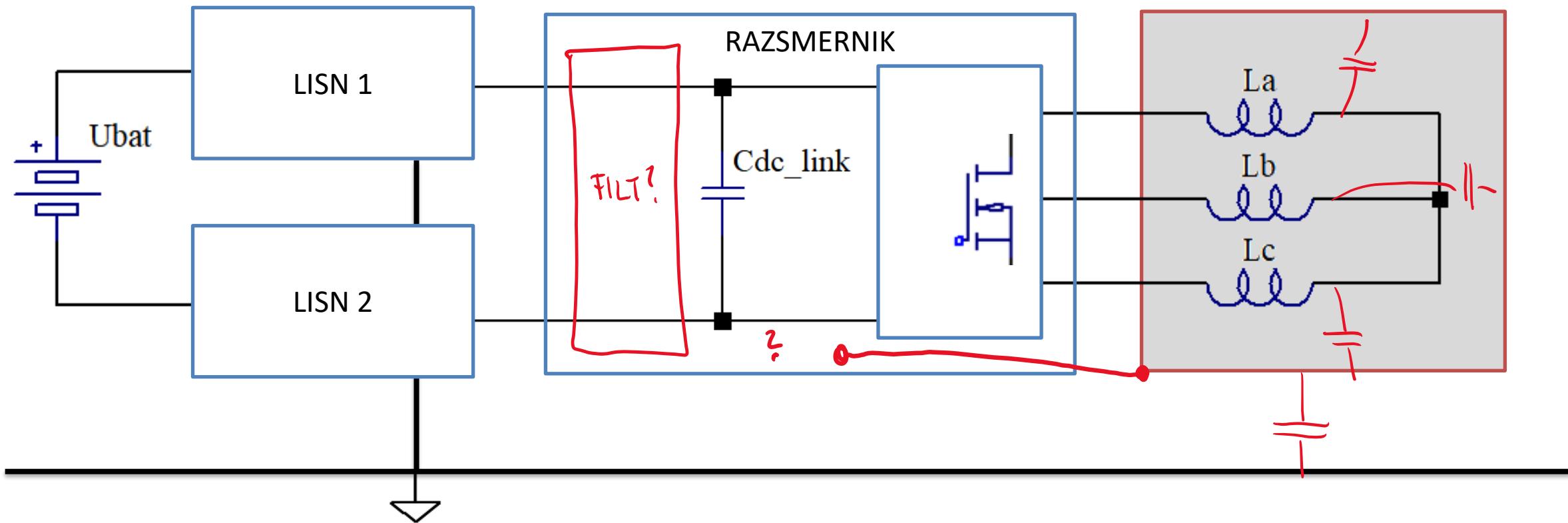

Zakaj EMC?



http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/Bananaskins.htm

Resnica

"Some of the worst printed circuit boards we've seen were designed by engineers who were trying to comply with a list of EMC design rules.,,"

Todd Hubing

Resnica v praksi

