

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

## FORVIA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WURTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AUR<sup>RA</sup>




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

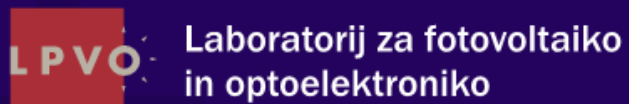

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

## Predstavitve konceptualnih rešitev



# Izziv

0 % - 45%:



LED off

60 % - 80%:




LED 10%


95 % - 100%:




LED on

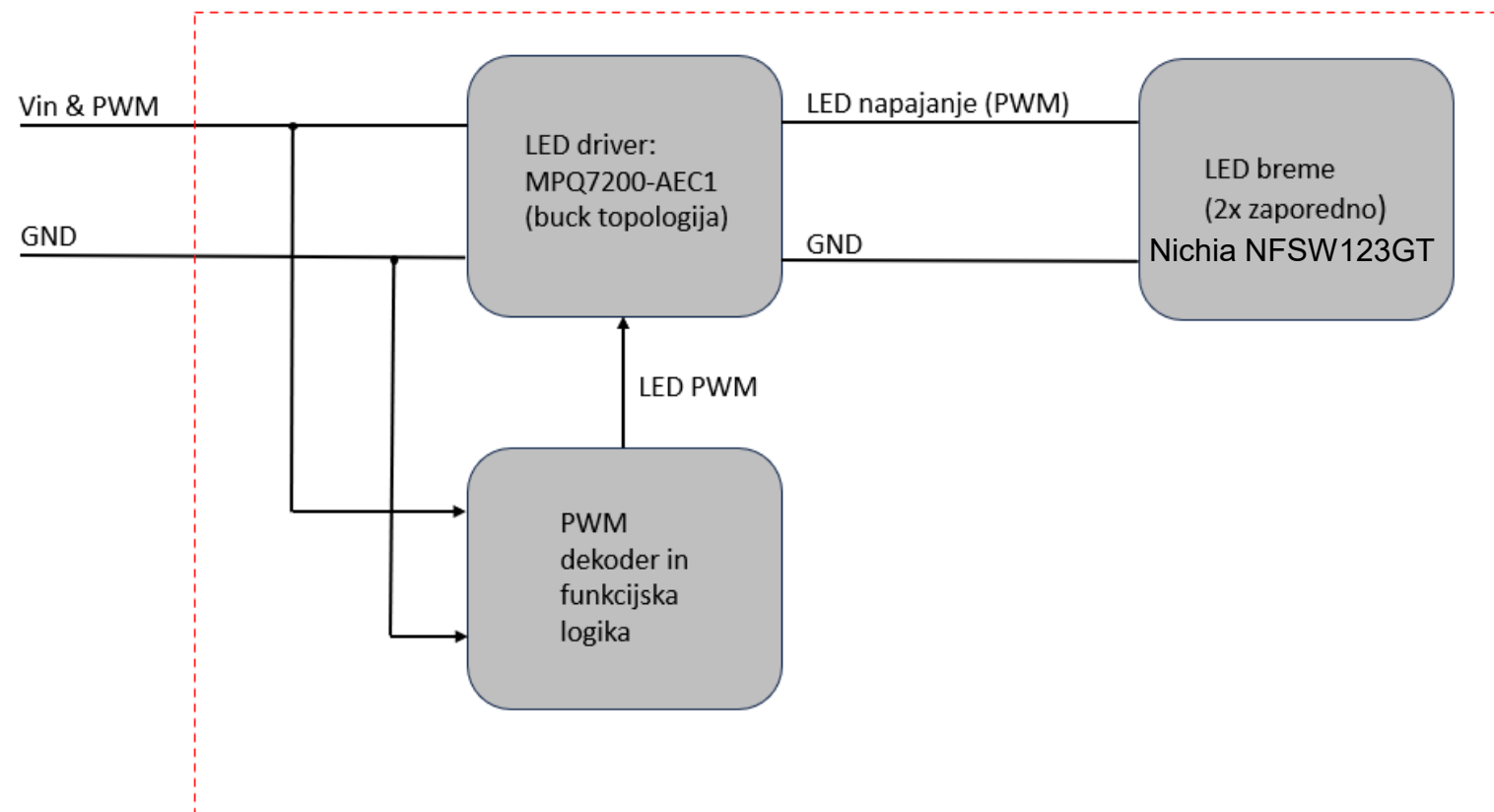

# Možnosti krmiljenja MPQ7200A

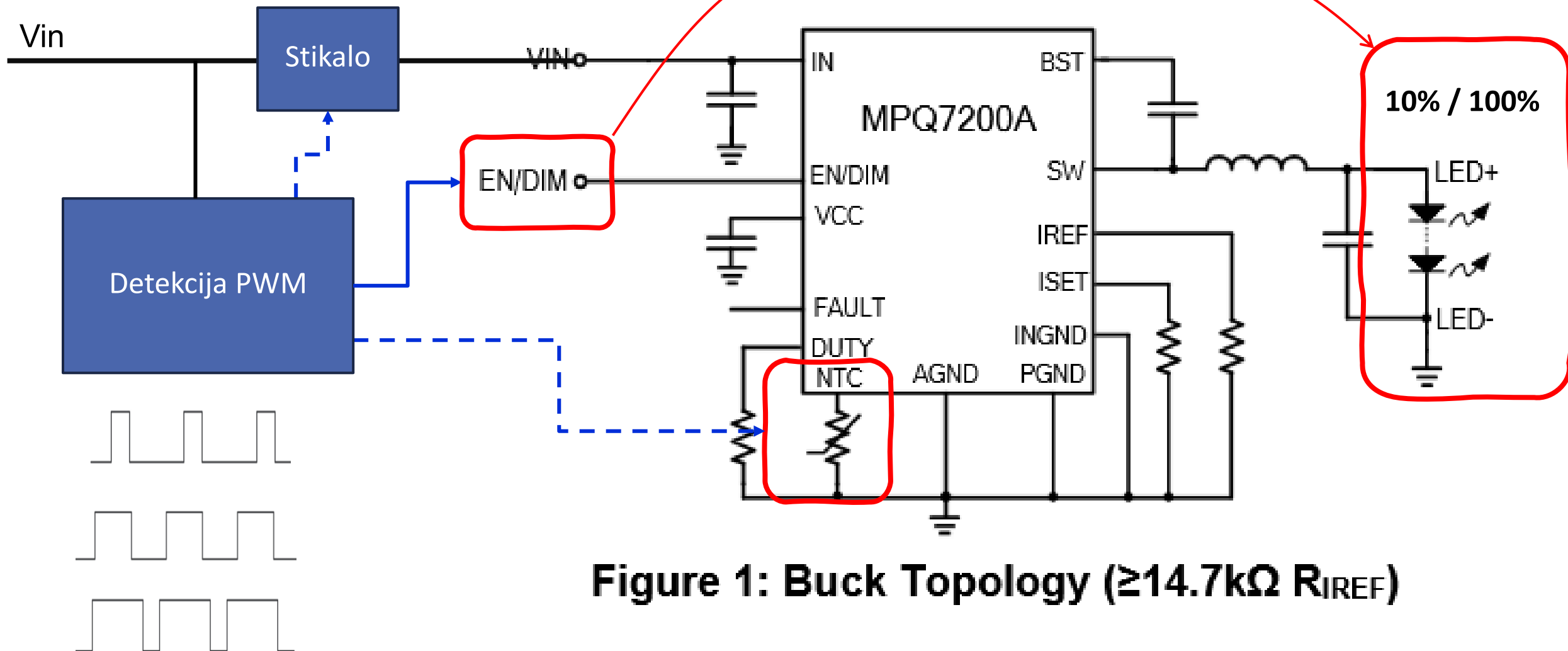

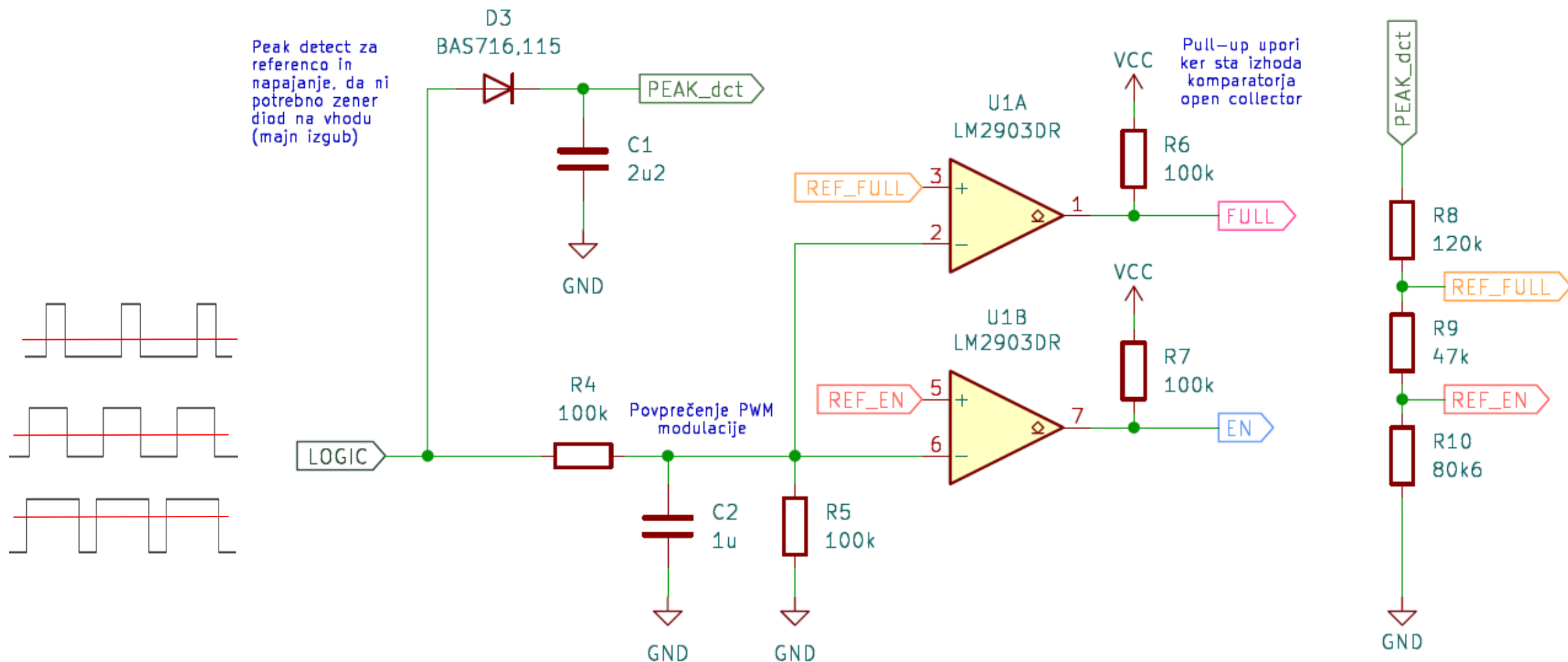
# Detekcija PWM: Analogna z RC in primerjalniki






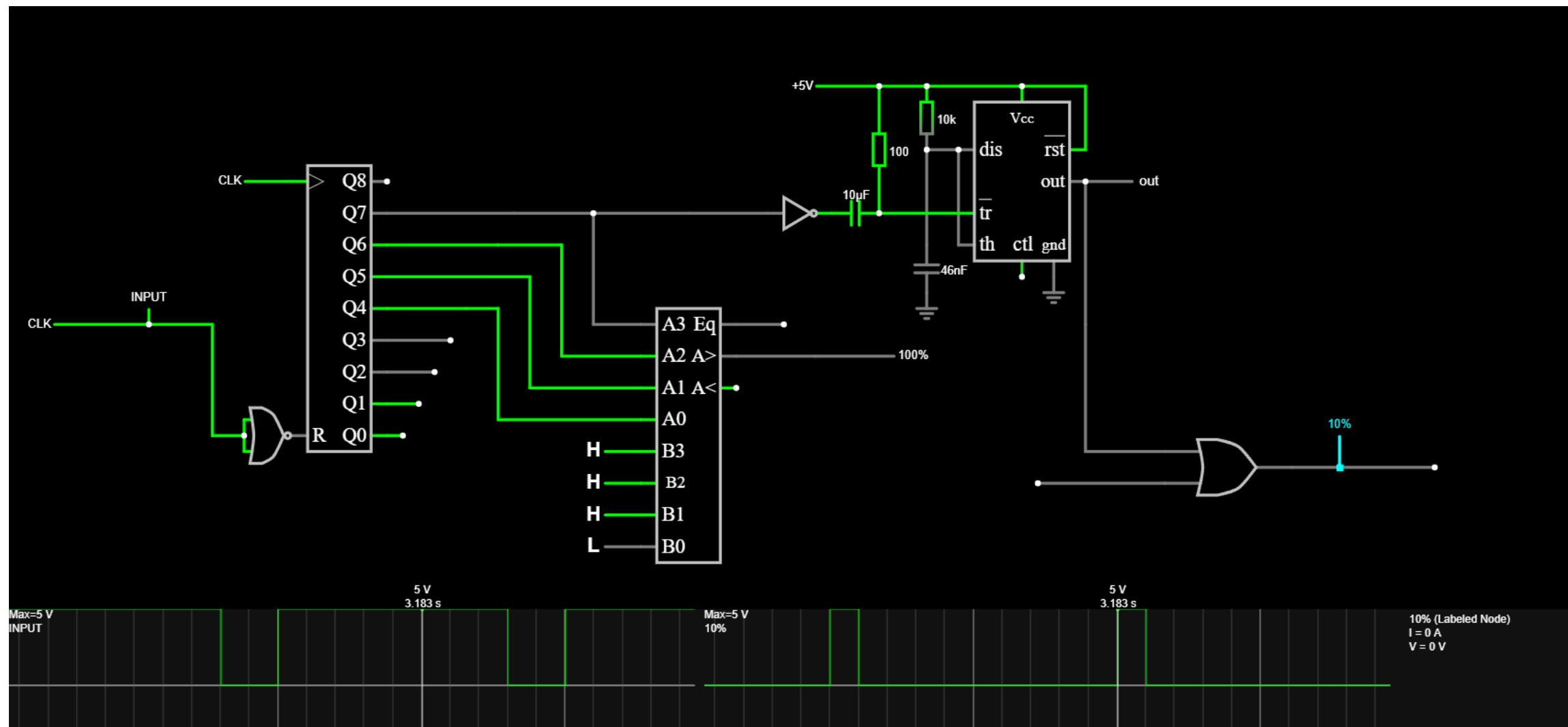
# Detekcija PWM: Digitalna meritev časa z logiko



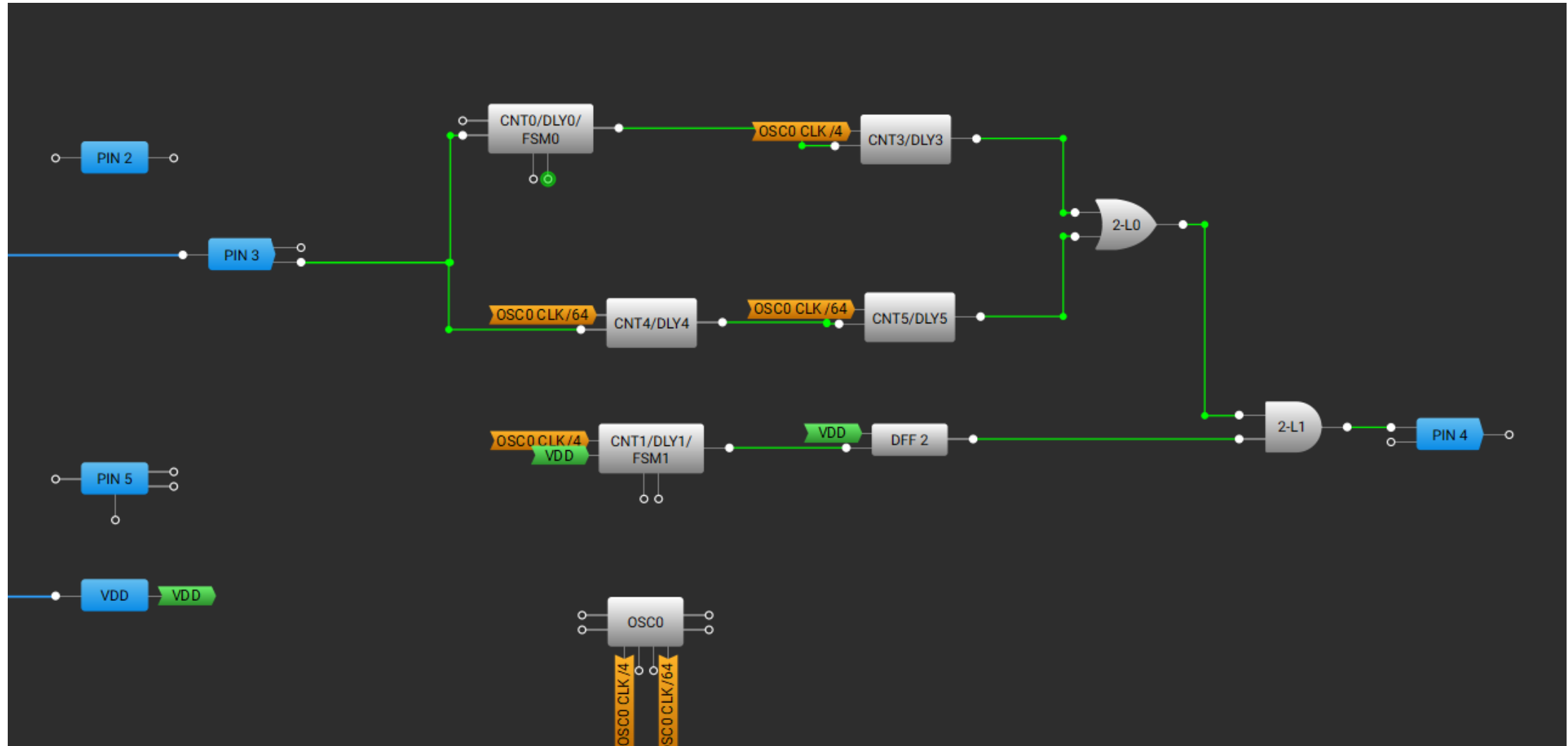
# Detekcija PWM: Meritev časa z Renesas GreenPAK







# Direktna generacija PWM za LED

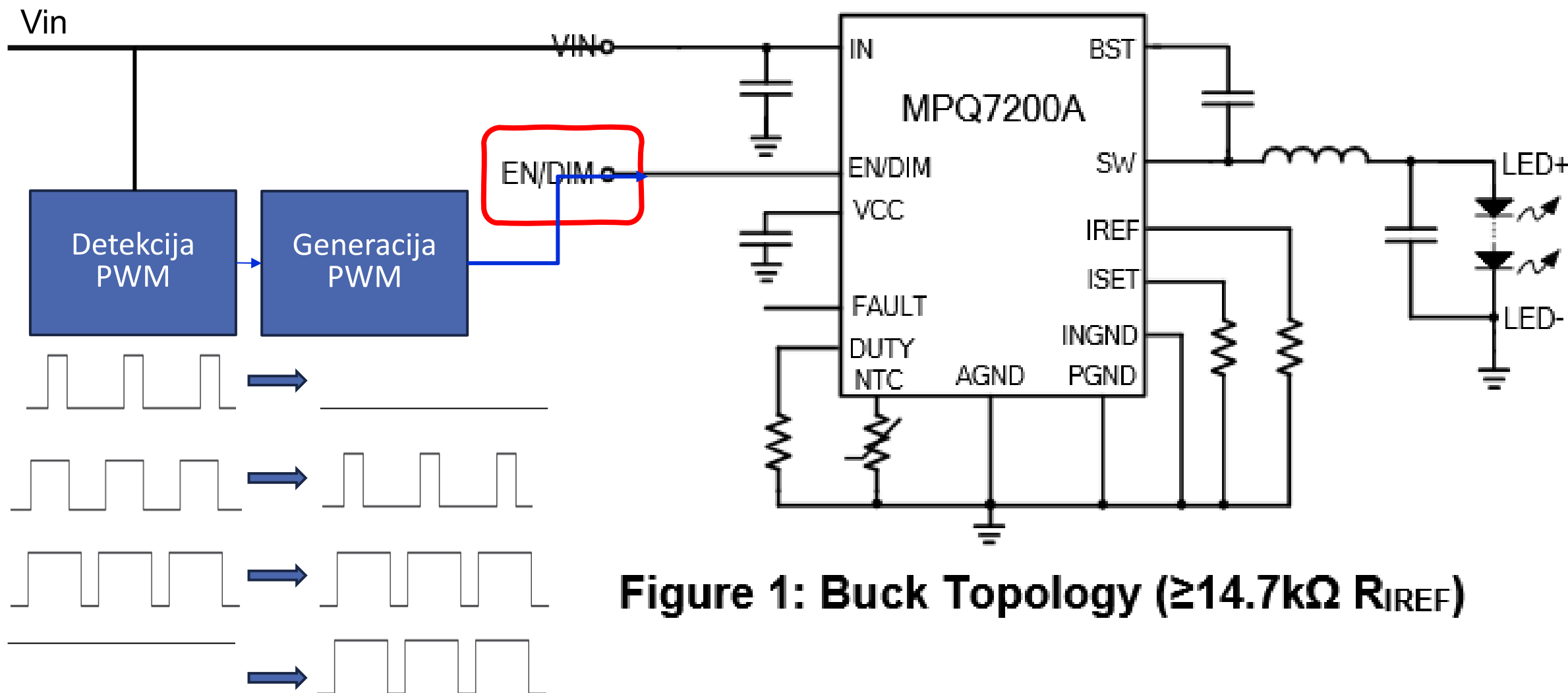

# Prilagoditev na vir napajanja s PWM

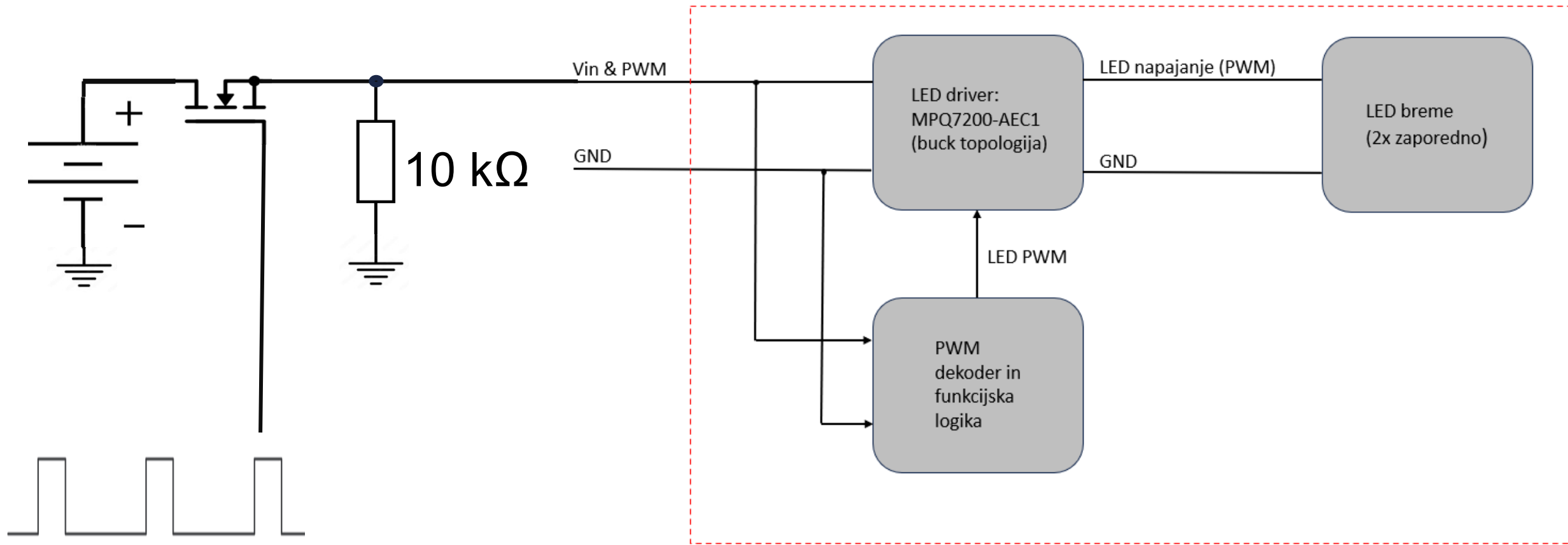


# Vhodna kapacitivna banka

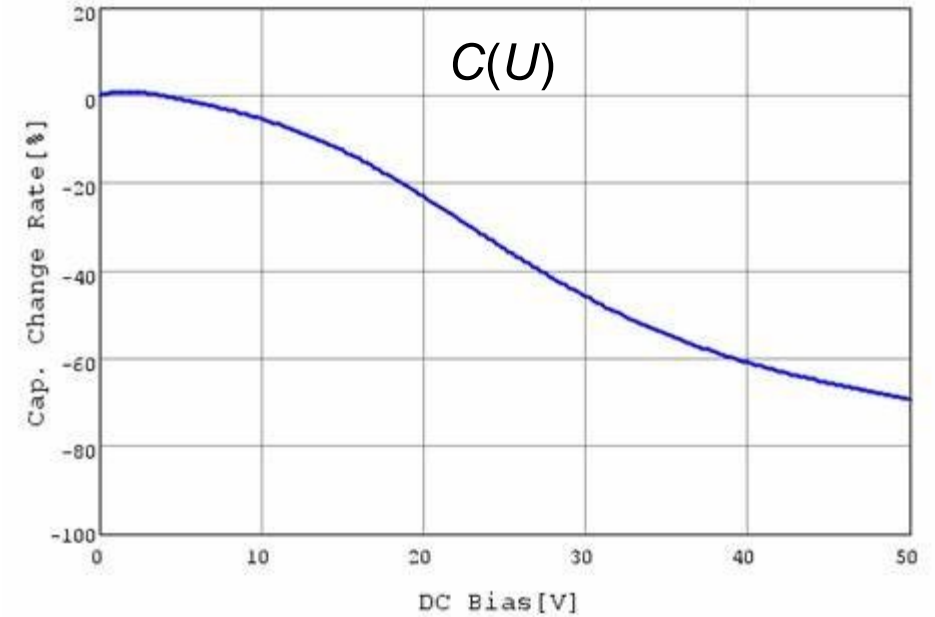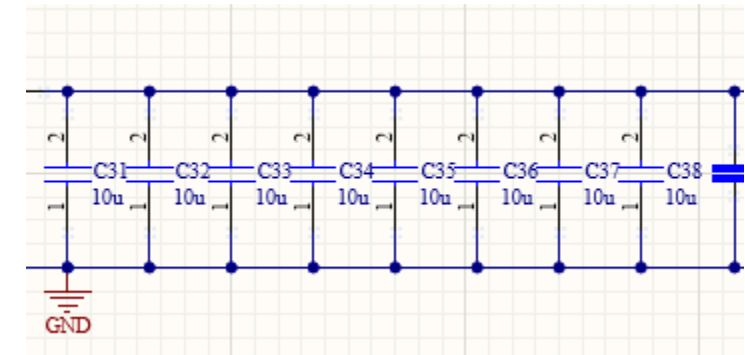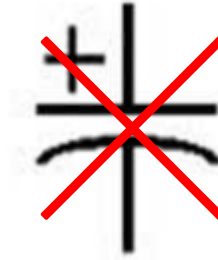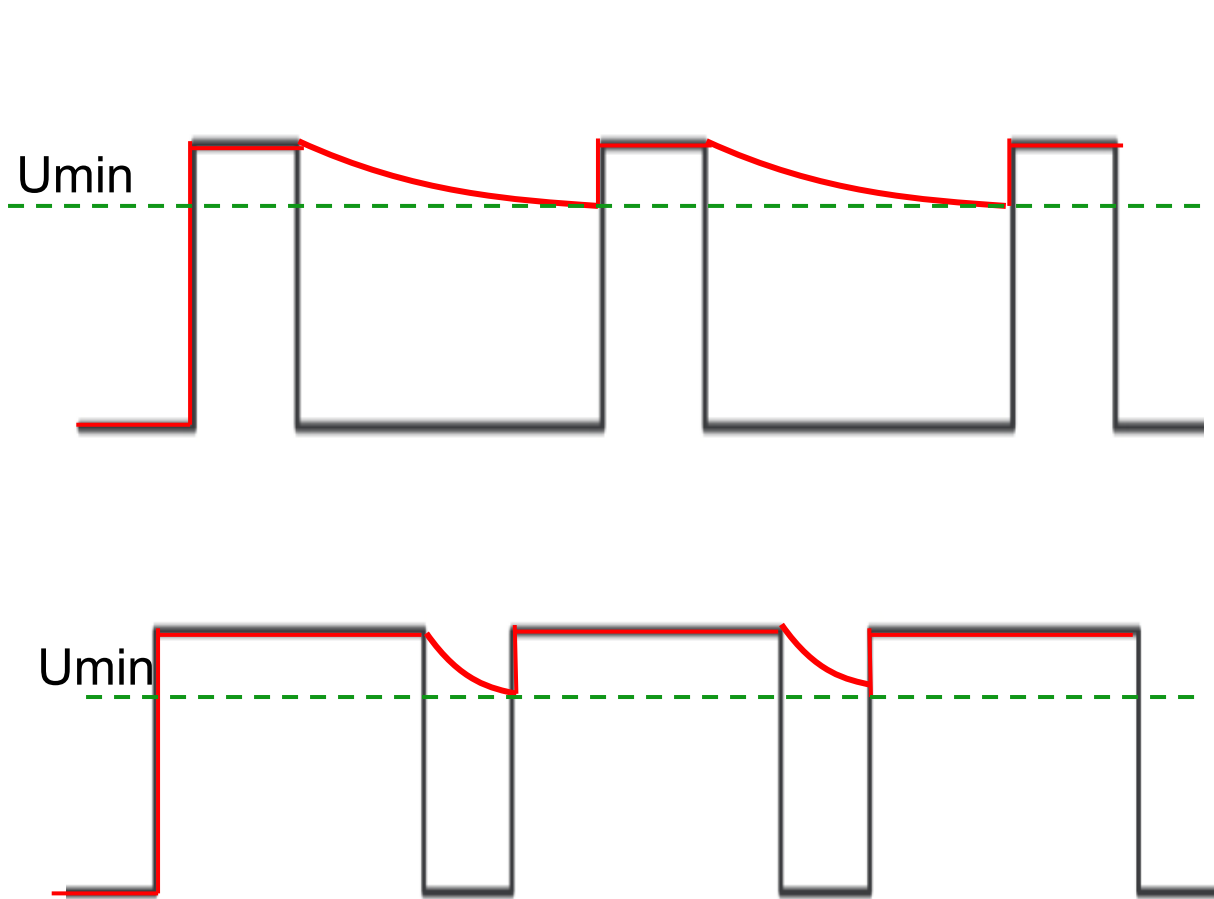


GCJ31MR71H105MA12 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1.0Vrms

# Zaščita pred obratno polariteto


## Za ziheraše

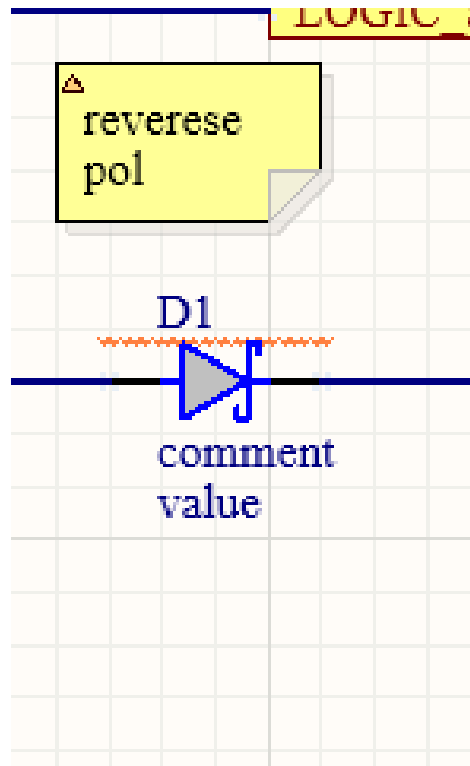


## Za varčne

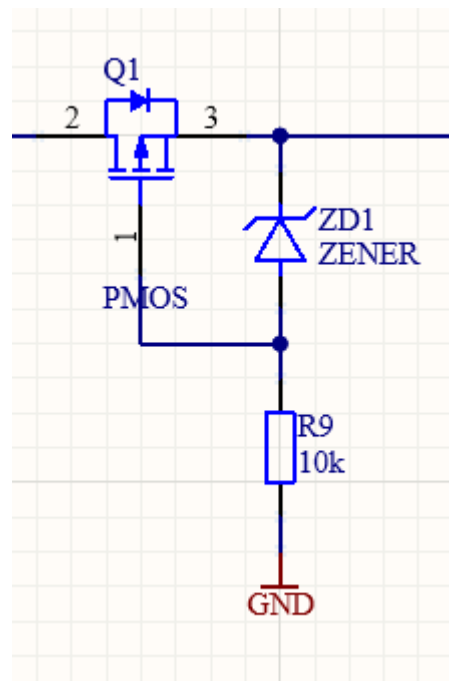

## Za najdljive

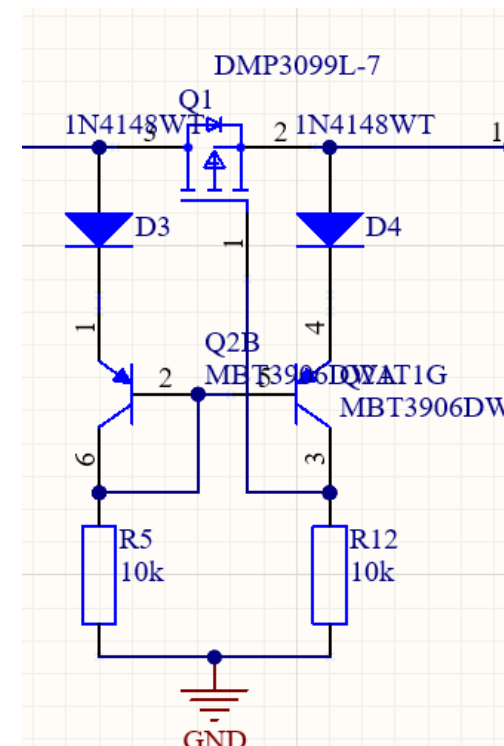

## Za bogate

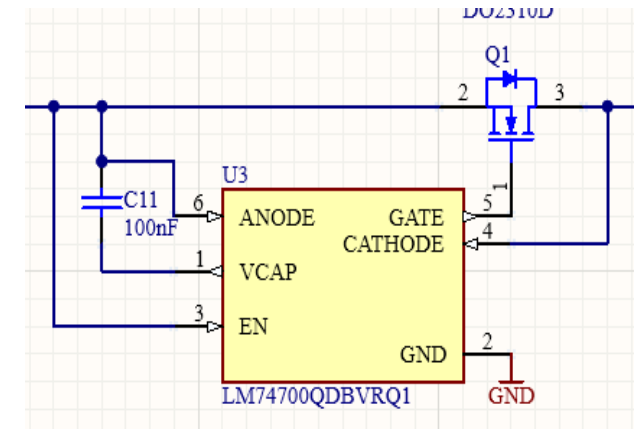



# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

# FORVIA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AUR<sup>RA</sup>




UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025

## Predstavitve projektov in rezultati


# Oddani projekti

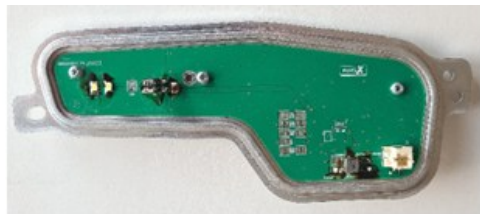

Debeljak

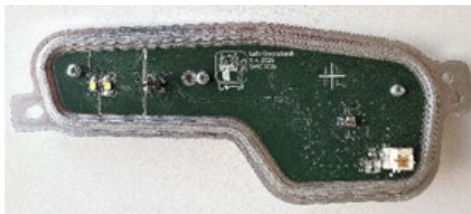


Domadenik

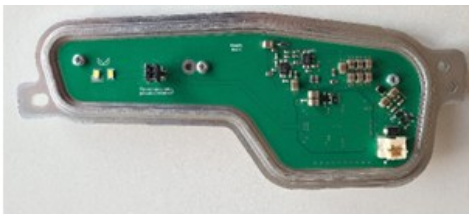


Krajnik




Peršolja

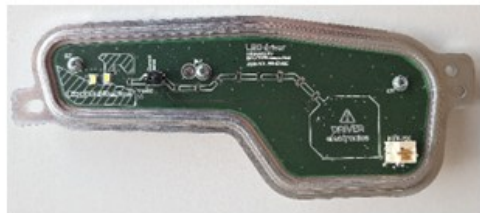


Leskovec

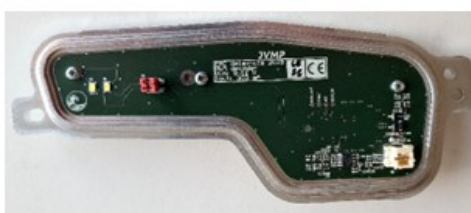

Meh Peer

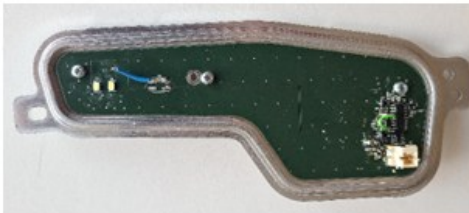


Pavlin

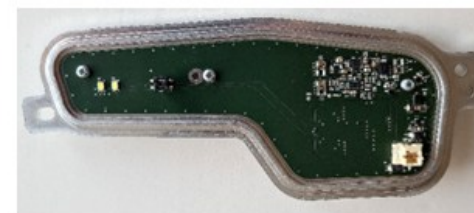


Plahuta



Papež

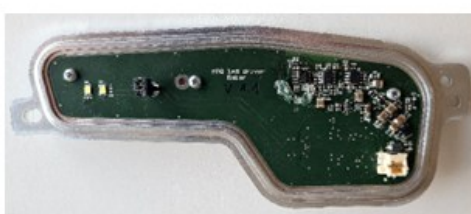


Rakar

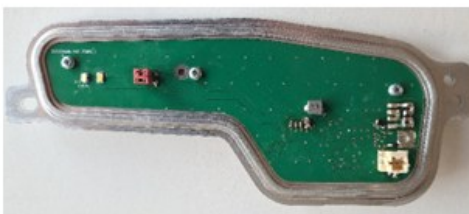


Kaurin




Peterle

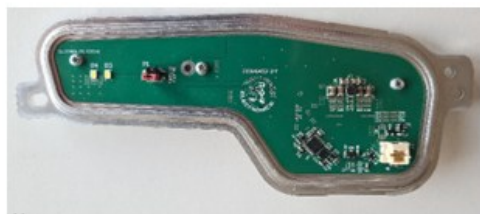

Šturm

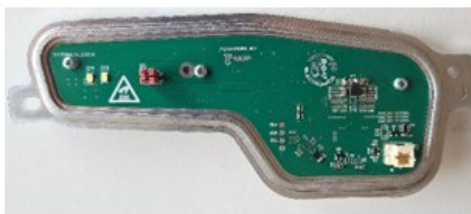

Pokovec/Zaplata

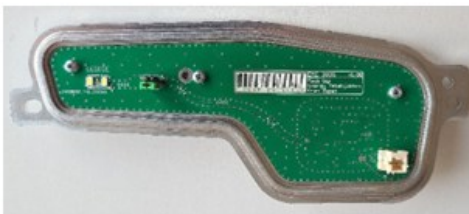

Zupet/Teleyukhin



Kavčič

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

ELEKTRONIKE<sup>svet</sup>

AURORA



UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025

## Georgy Telelyukhin / Fran Zupet

2. letnik, VS-EL



# Georgy Telelyukhin / Fran Zupet

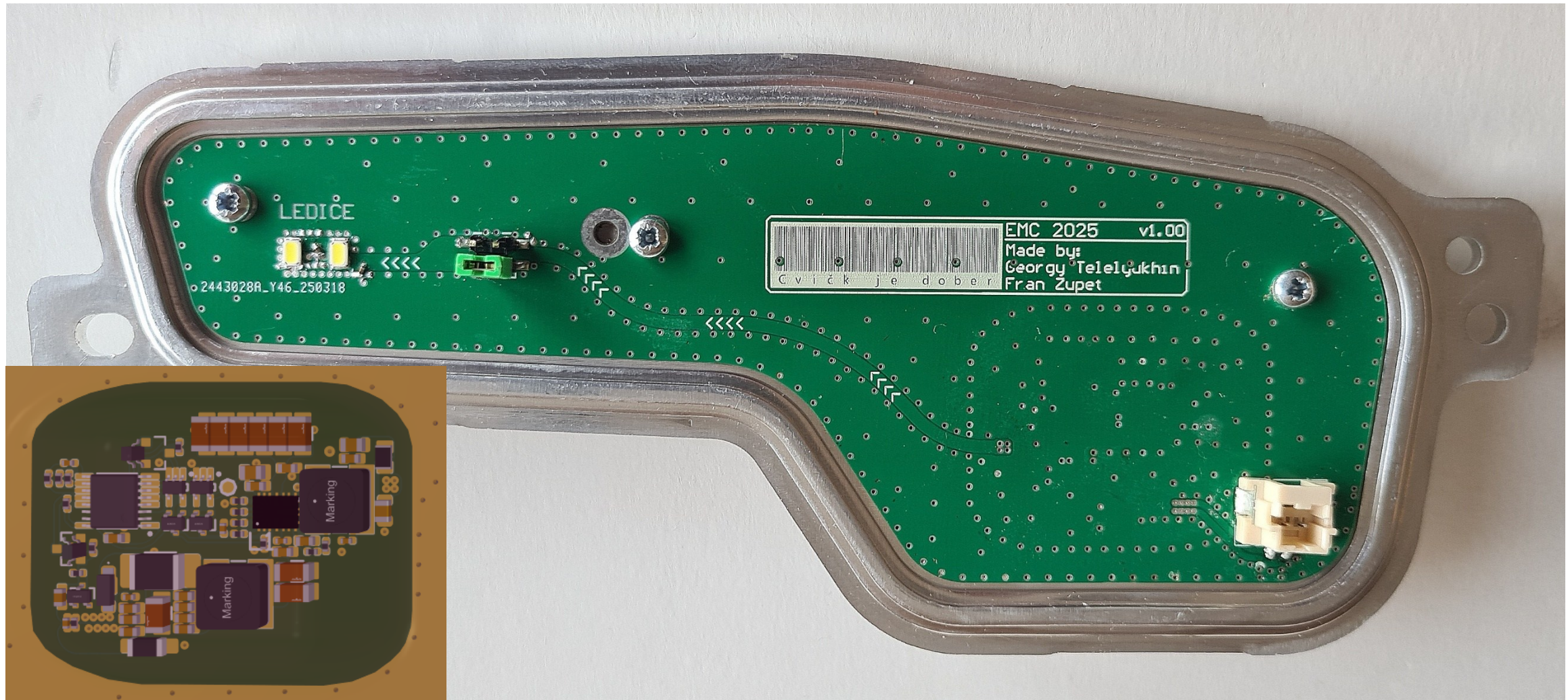


# Koncept rešitve

- Generali bomo **svoj PWM**
- Cena logike pod **20c**
- **Digitalna** logika, torej, večja **odpornost** na motnje?
- **Zanimiva** ne standardna rešitev, aka **NE komparator**
- Vse komponente **pod** hladilnikom






# Shema Filtra

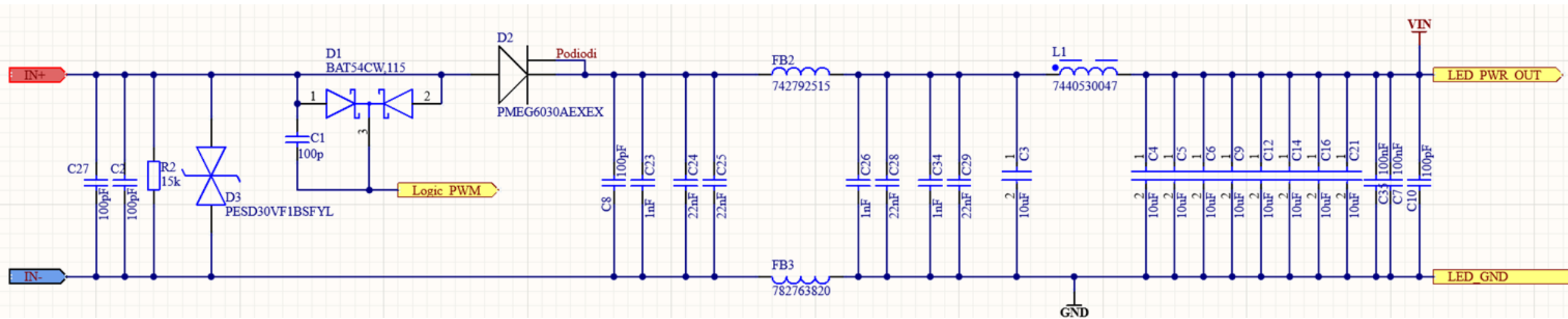



# Celotna shema

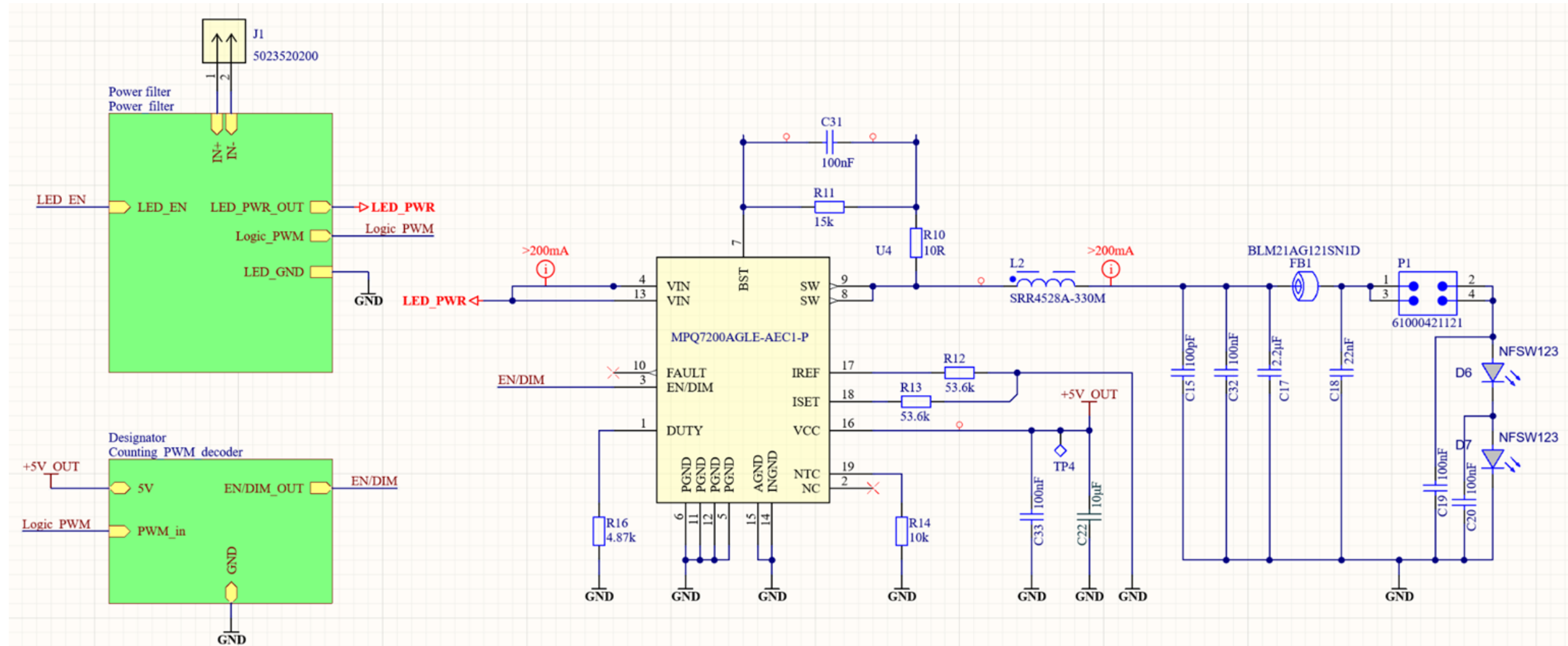



# Izračuni simulacije

## Funkcionalna simulacija

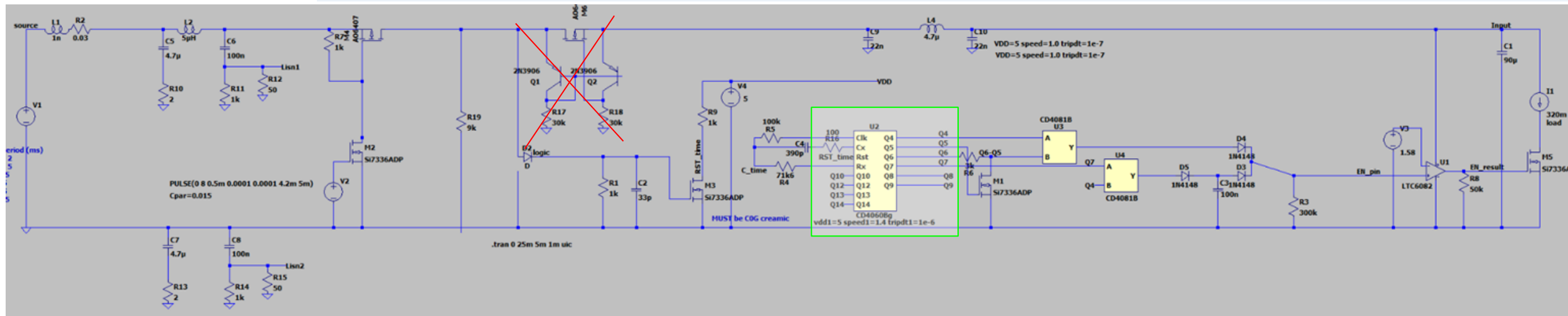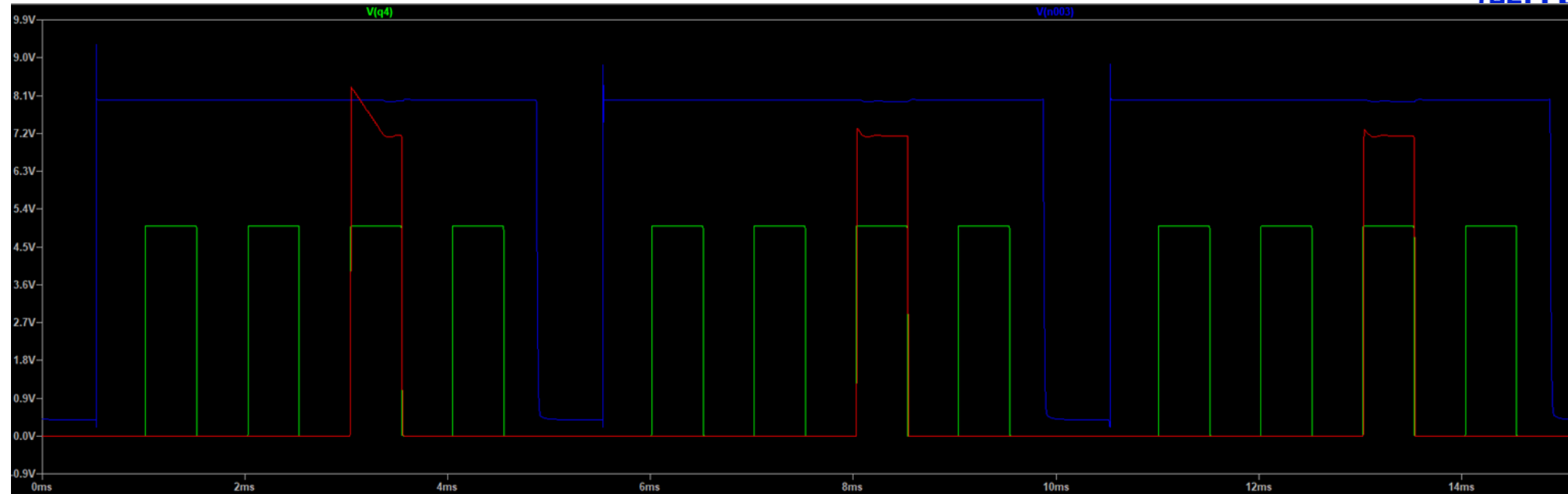

|    | S | B | E | M | A | T | C | G | P | R |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 4  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 9  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |

50%

90%


sveti

Q4 & Q6 & Q5

sveti


Q4 & Q7

# Izračuni, simulacije

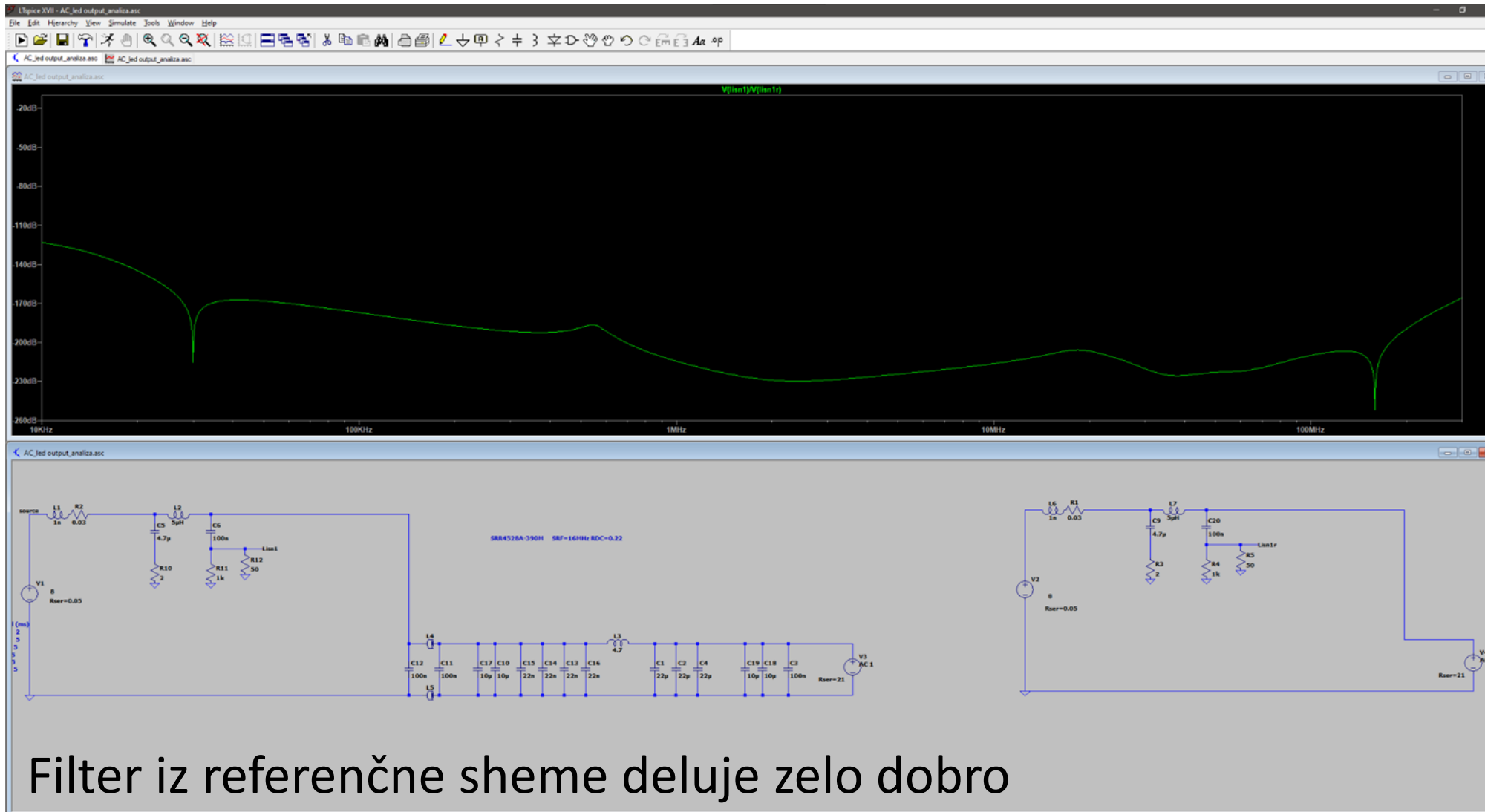

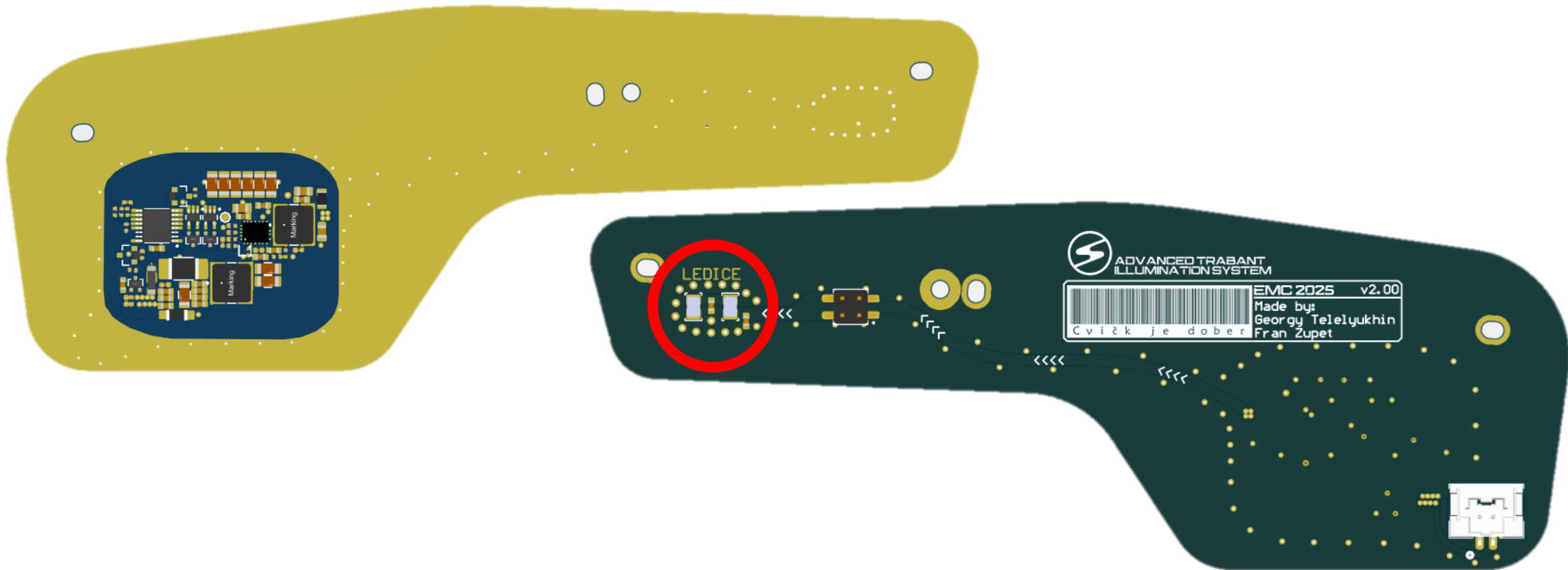
# Načrtovanje tiskanega vezja

Vse komponente so na spodnji strani vezja pod aluminijastim ohišjem :)


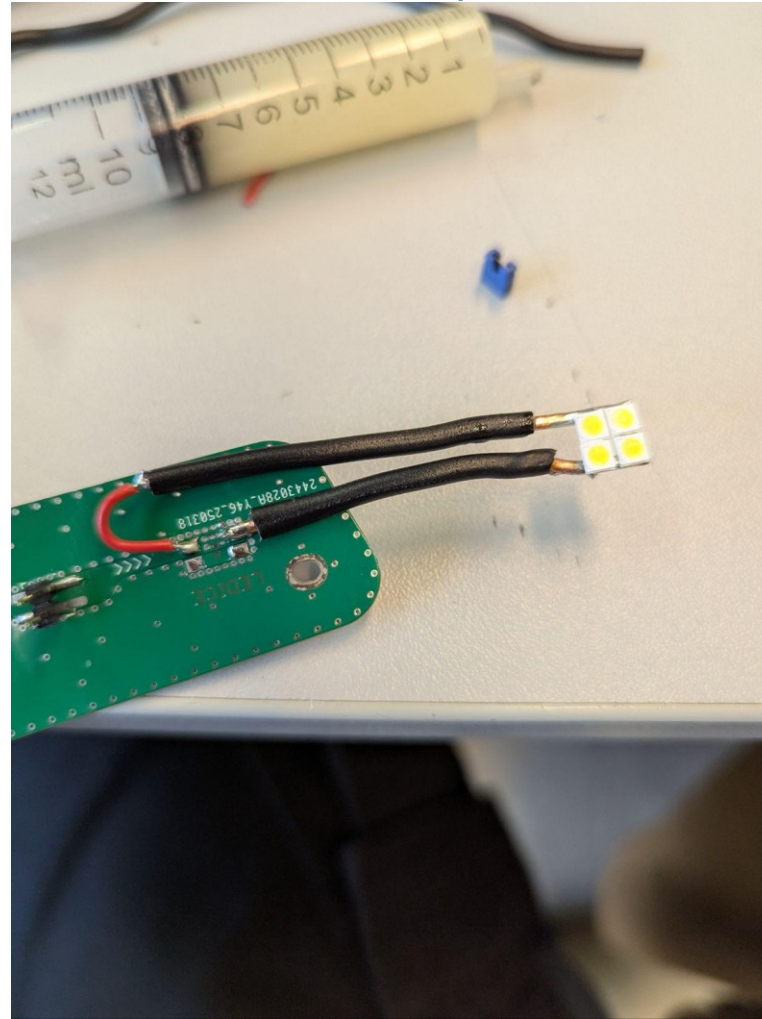
# Načrtovanje tiskanega vezja



Vezje je bilo sestavljeno in je delalo že en mesec pred deadlajnom.




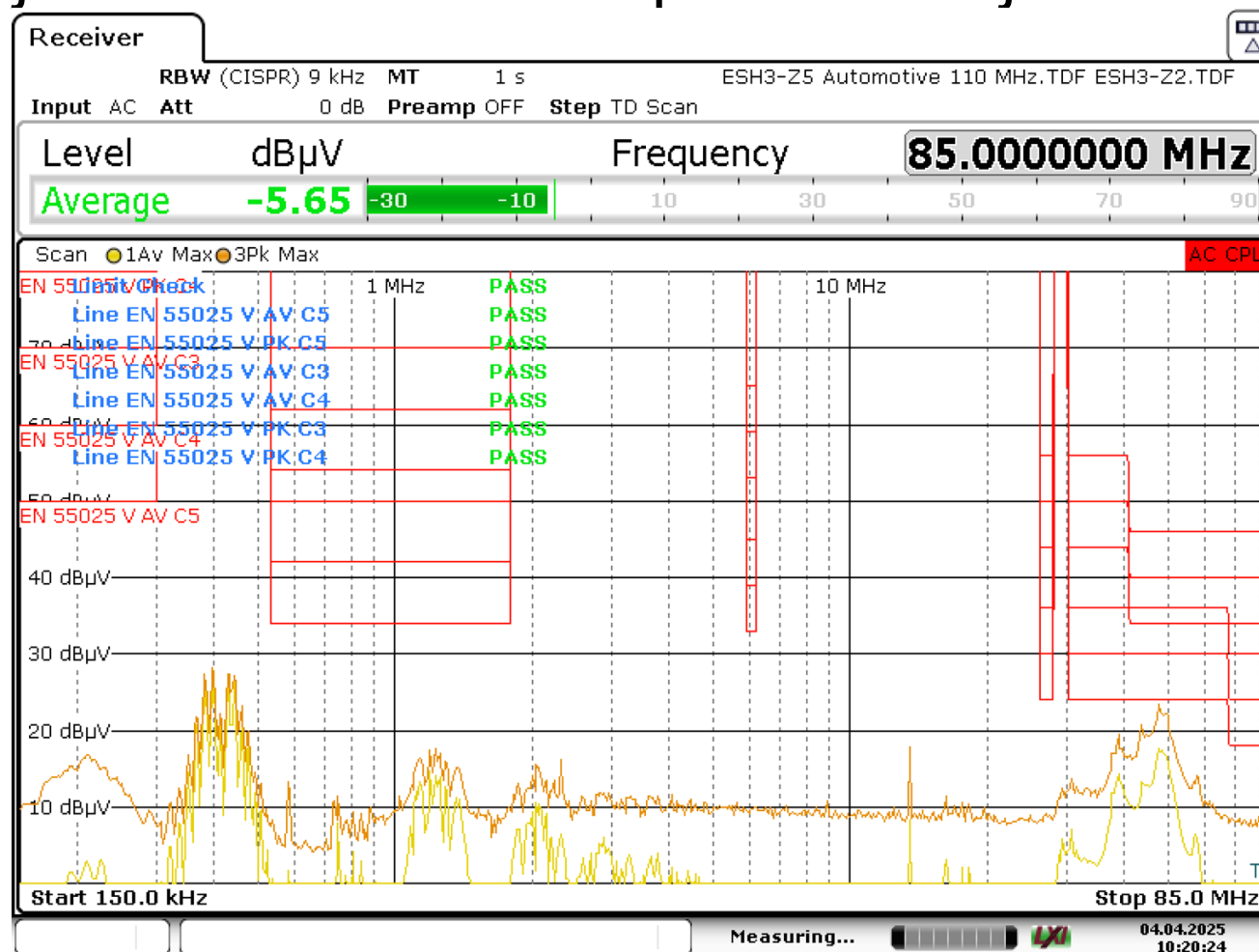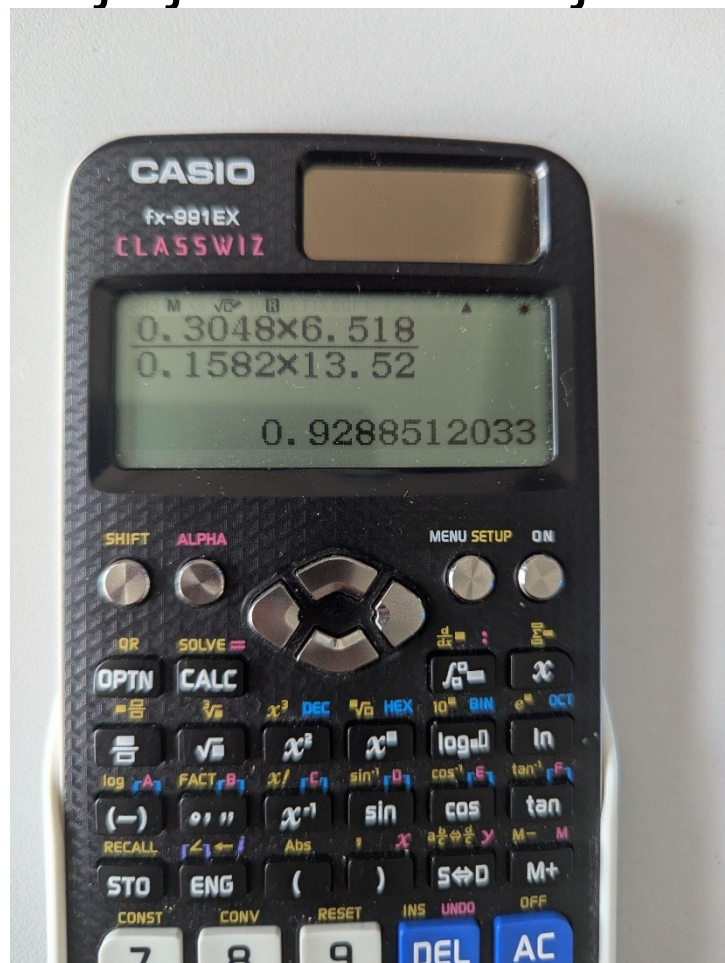
# Načrtovanje tiskanega vezja


Vezje je bilo sestavljeno in je delalo že en mesec pred deadlajnom.




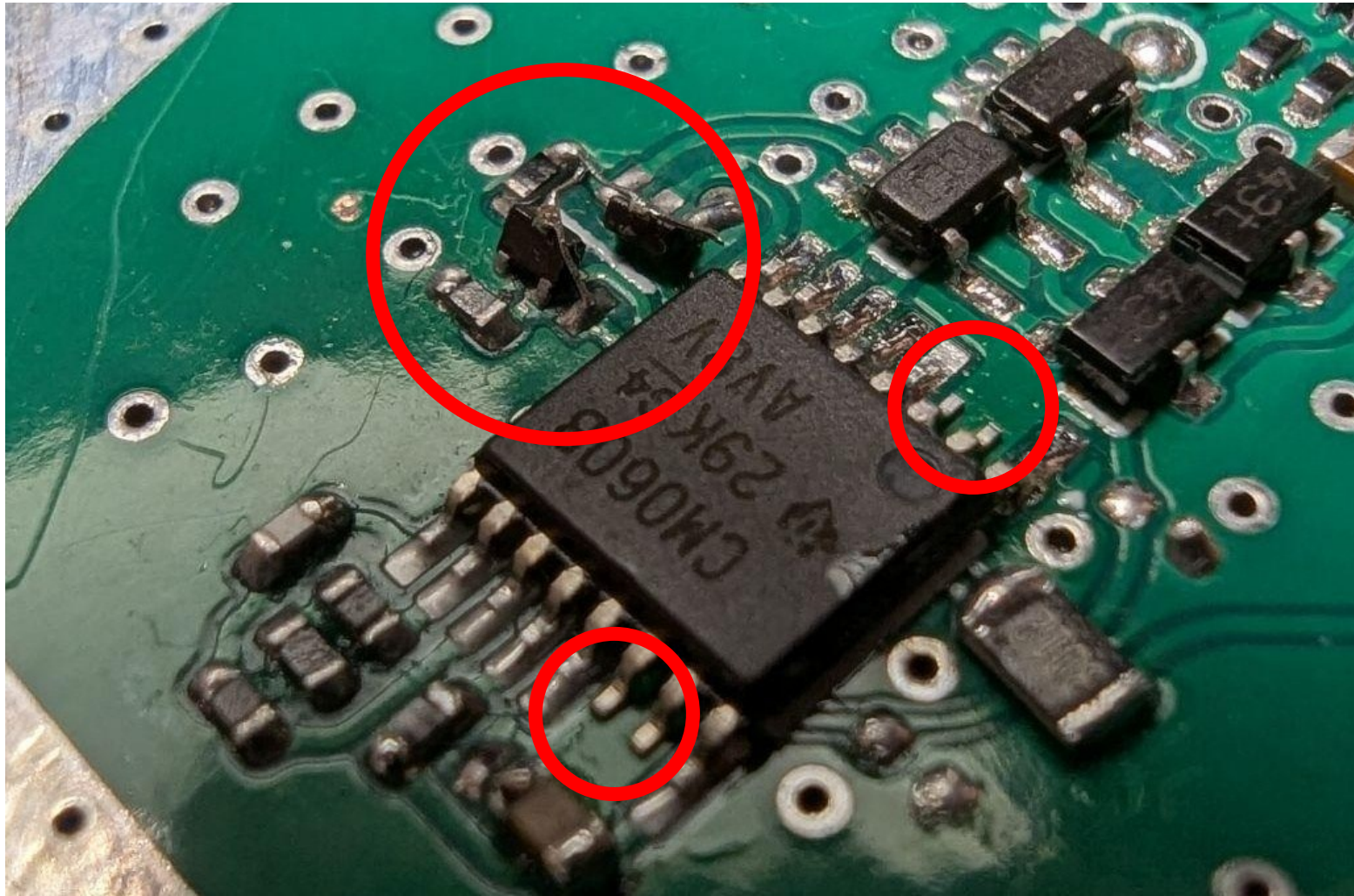
# Načrtovanje tiskanega vezja

Vse komponente Lepo pašejo na svoj footprint :)




# Meritve na HELLI

## Imunost na vsiljene motnje



## Imunost na sevalne motnje

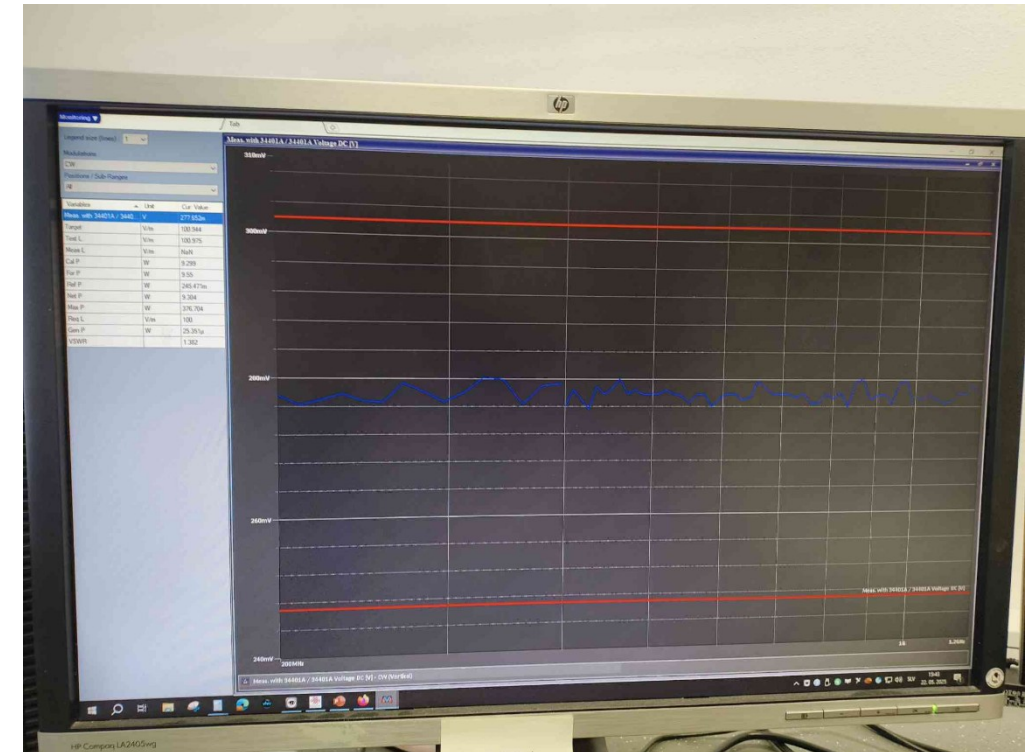



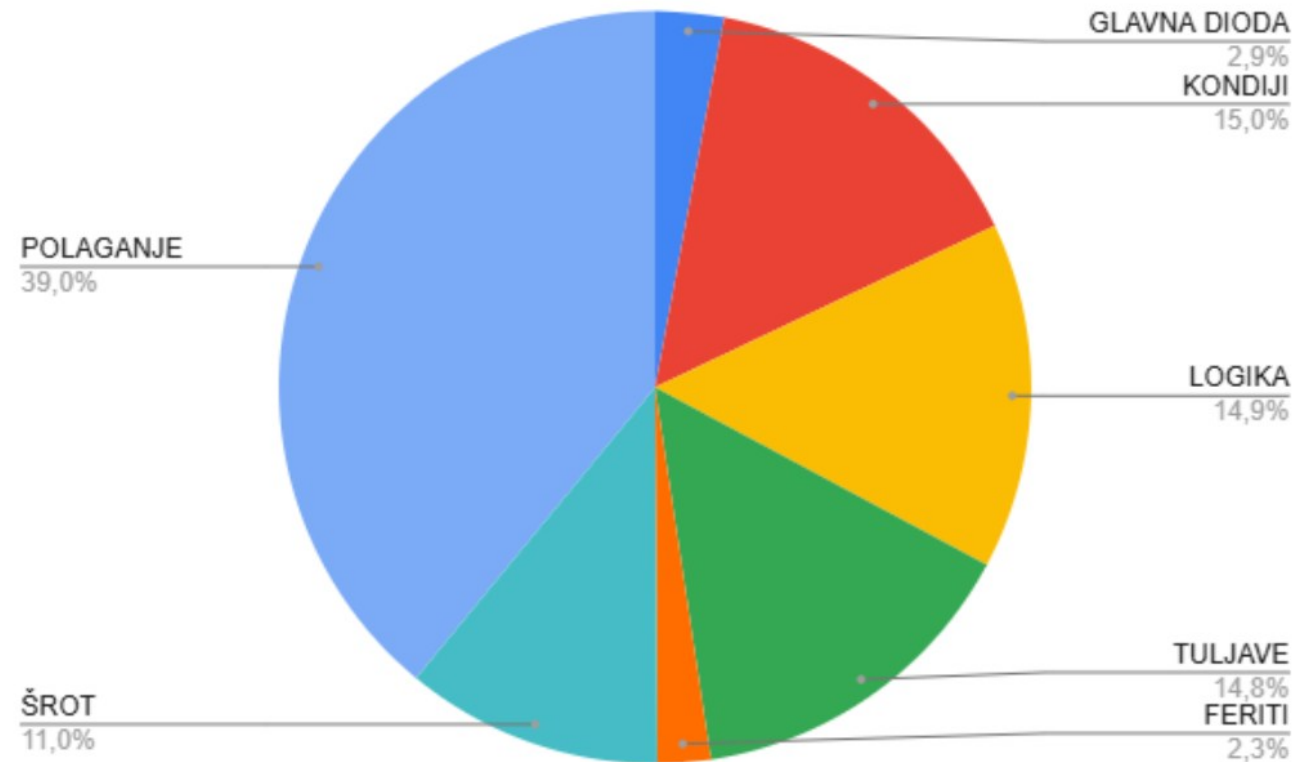
# Morebitni popravki

Polaganje je drago :[

Večja tuljava bi bila boljša  
glede učinkovitosti!




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

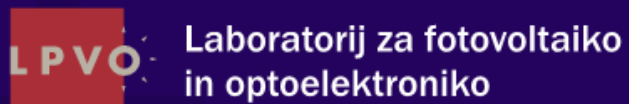

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

## Georgy Telelyukhin / Fran Zupet

### Rezultati

# Teleyukhin / Zupet – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 158     | 2.135  | 6.12   | 313     | 1.915  | 89         |

Temperaturna obremenitev:

66.81 °C

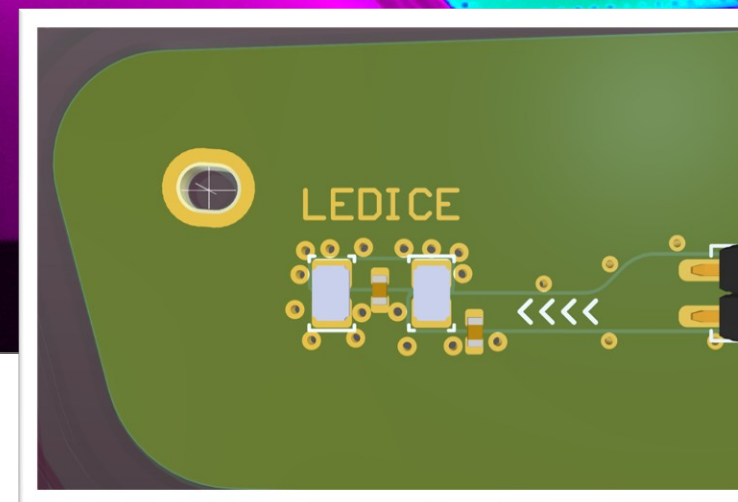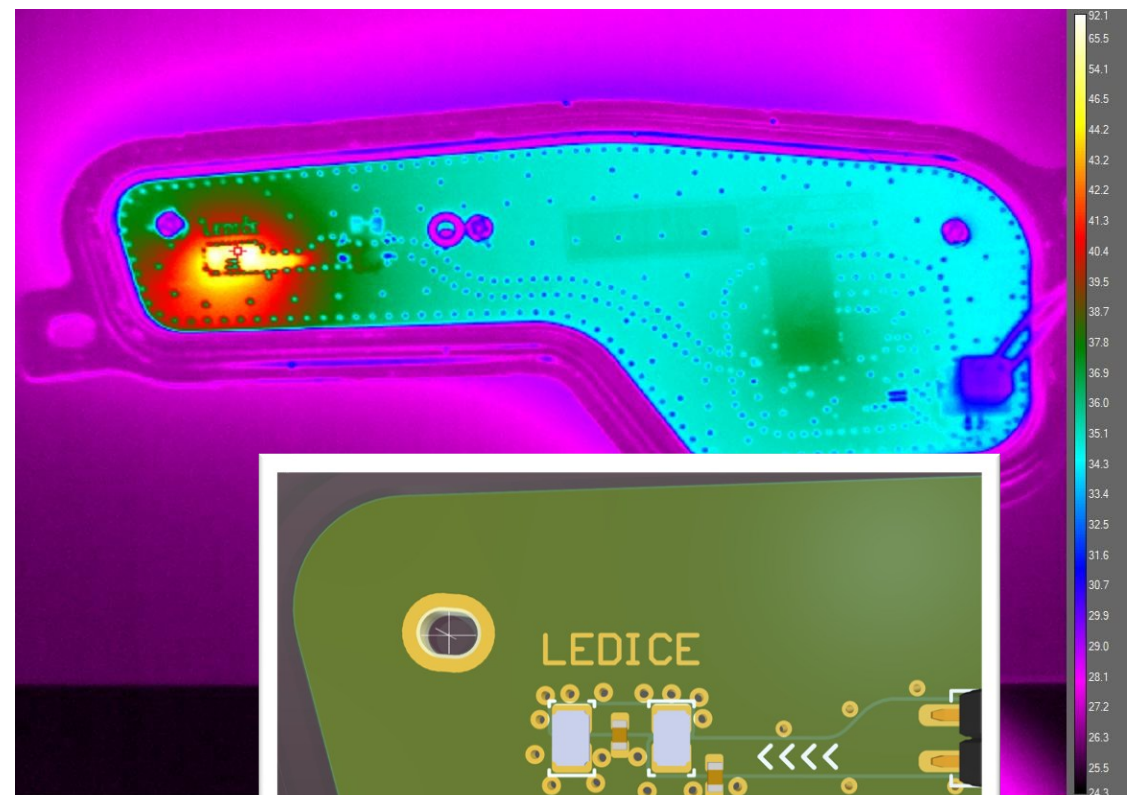




# Teleyukhin / Zupet – EMC


CE

5

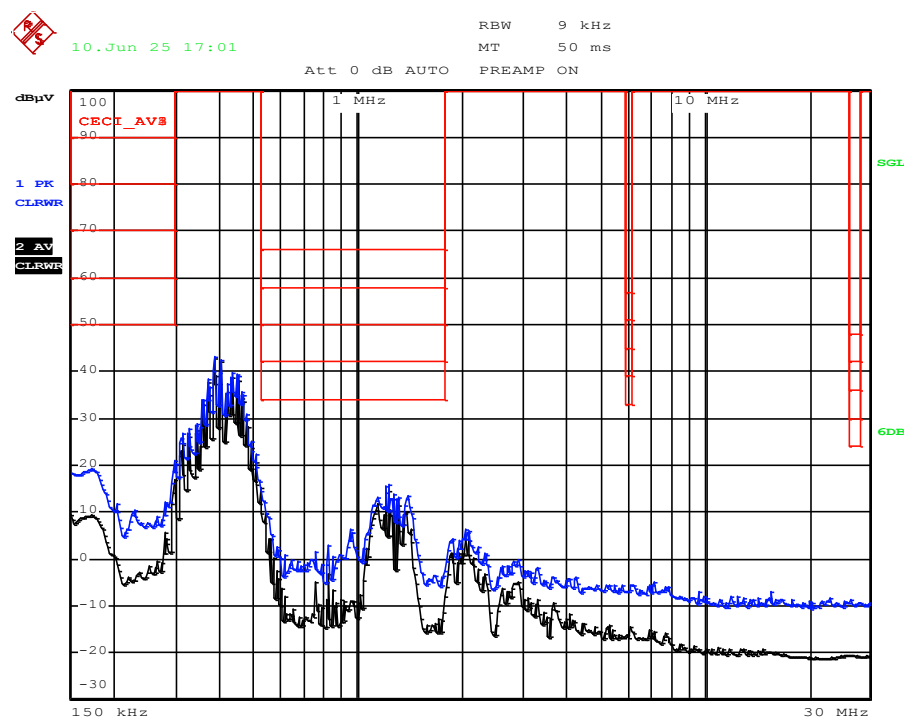

RE

5

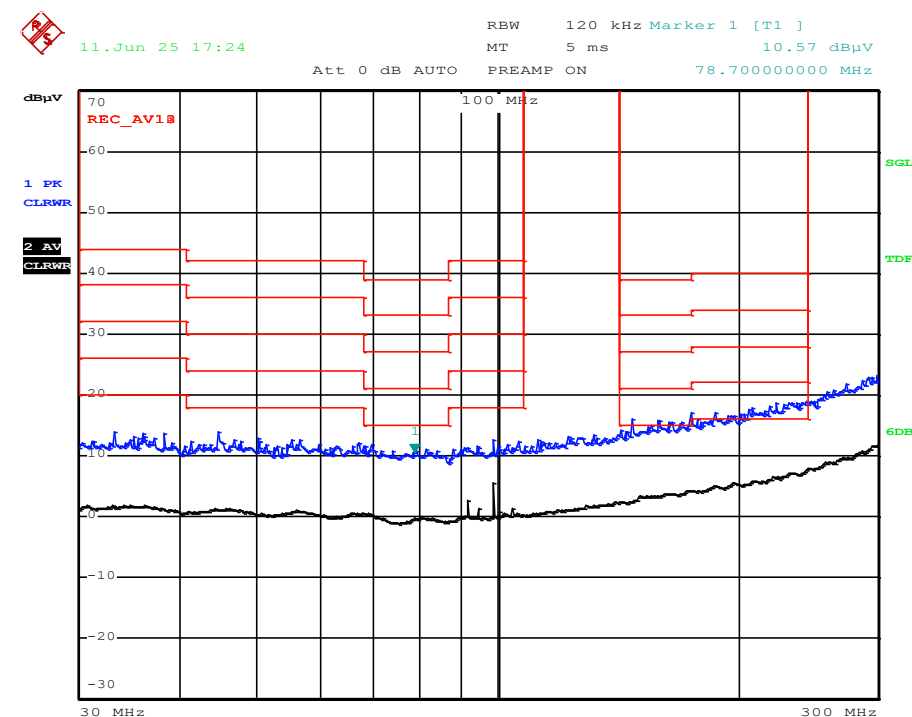

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Teleyukhin / Zupet – Cena

| Opis elementa                 | Koda proizvajalca          | Proizvajalec            | Koda dobavitelja         | Dobavitelj                  | Cena/kos (za 10 000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 0402-0603 <100nF              | NA                         | NA                      | NA                       | NA                          | 0.005 €                    | 30                 | 0.150 €                    |
| <b>Bulk 22uF 16V 1210 X7R</b> | <b>CS3225X7R226K160NRL</b> | <b>Samwha Capacitor</b> | <b>C2918510</b>          | <b>LCSC</b>                 | <b>0.026 €</b>             | <b>4</b>           | <b>0.105 €</b>             |
| 5V rail 10uF 16V 1206 X7R     | GRM31CR71C106KA12L         | Murata Electronics      | C97954                   | LCSC                        | 0.013 €                    | 5                  | 0.064 €                    |
| Števec                        | CD4060BPWR                 | Texasa instruments      | CD4060BPWR               | Texasa instruments          | 0.046 €                    | 1                  | 0.046 €                    |
| AND vrata                     | SN74LVC1G08                | Texasa instruments      | SN74LVC1G08              | Texasa instruments          | 0.046 €                    | 2                  | 0.092 €                    |
| Mosfeti                       | 2N7002                     | Shikues                 | C42444380                | LCSC                        | 0.005 €                    | 2                  | 0.011 €                    |
| Glavna dioda                  | NSR1020MW2T3G              | onsemi                  | NSR1020MW2T3G            | MOUSER                      | 0.036 €                    | 1                  | 0.036 €                    |
| Logična dioda                 | BAT54C-QR                  | Nexperia                | BAT54C-QR                | Arrow Electronics           | 0.009 €                    | 3                  | 0.027 €                    |
| Glavni ferit                  | CBW321609U301              | FENGHUA                 | EMICBW1206-301           | Maritex                     | 0.010 €                    | 2                  | 0.020 €                    |
| LED ferit                     | BLM18PG121SN1D             | MURATA                  | FE1768                   | RUTRONIK                    | 0.006 €                    | 1                  | 0.006 €                    |
| <b>Filter tuljava 4,7uH</b>   | <b>NR6028T4R7M</b>         | <b>Taiyo Yuden</b>      | <b>587-2100-2-ND</b>     | <b>Digikey</b>              | <b>0.086 €</b>             | <b>1</b>           | <b>0.086 €</b>             |
| <b>SW tuljava 33uH</b>        | <b>NRS6045T330MMGK</b>     | <b>Taiyo Yuden</b>      | <b>LMNRS6045T330MMGK</b> | <b>Onlinecomponents.com</b> | <b>0.085 €</b>             | <b>1</b>           | <b>0.085 €</b>             |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 53            | 0.73 €         | 0.53 €         | 1.26 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Žiga Pokovec / Jakob Zaplata


2. letnik, VS-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



# Žiga Pokovec / Jakob Zaplata

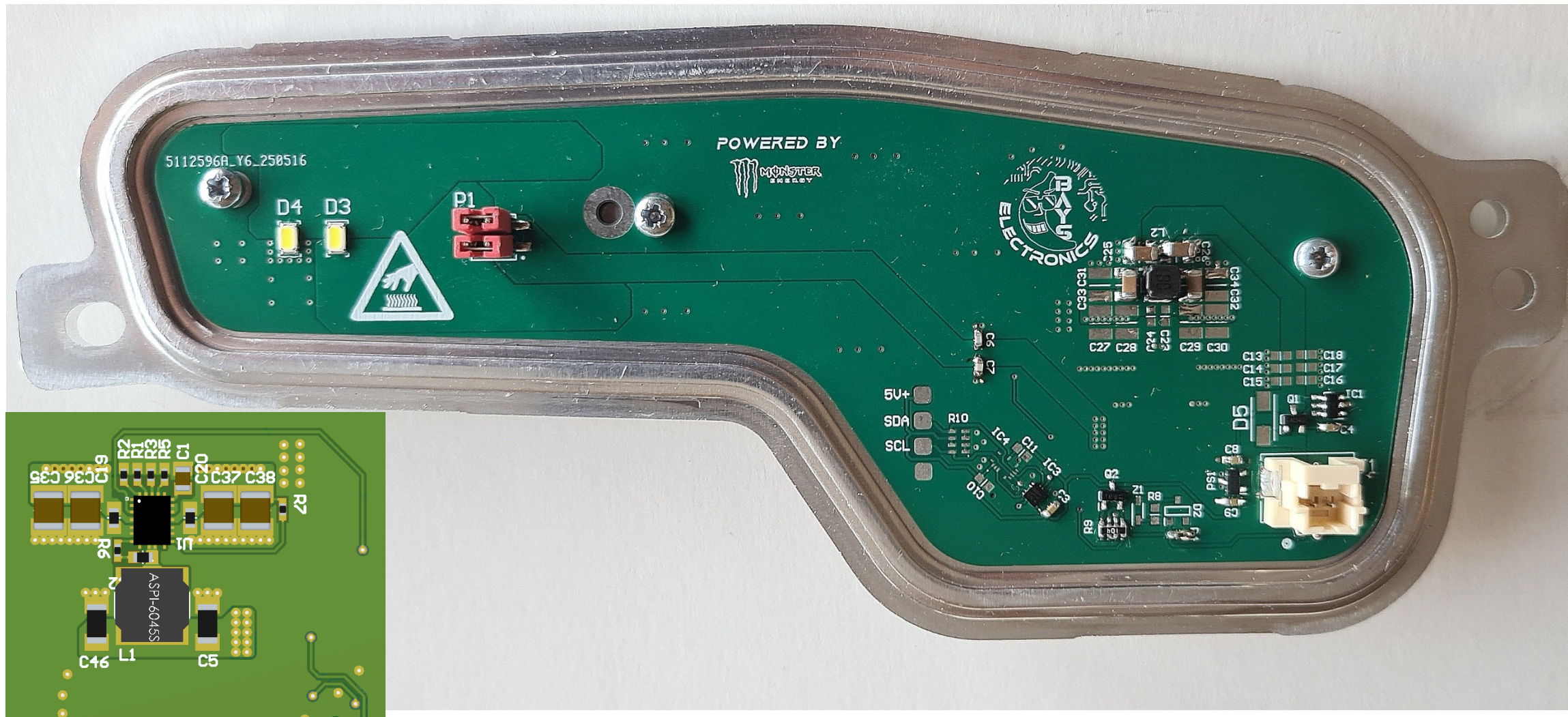

# Question of logic




- Measuring time of pulse
- Comparing with certain value
- Depending on time of pulse – PWM: 0%, 10% or 100%
- 20ms delay on startup






# Question of execution

- GreenPak

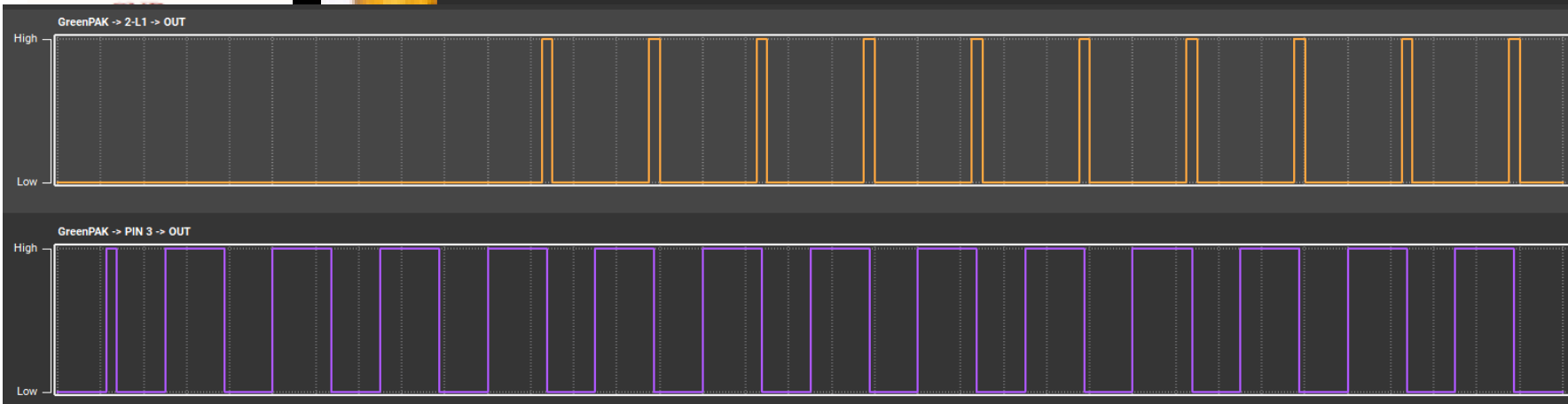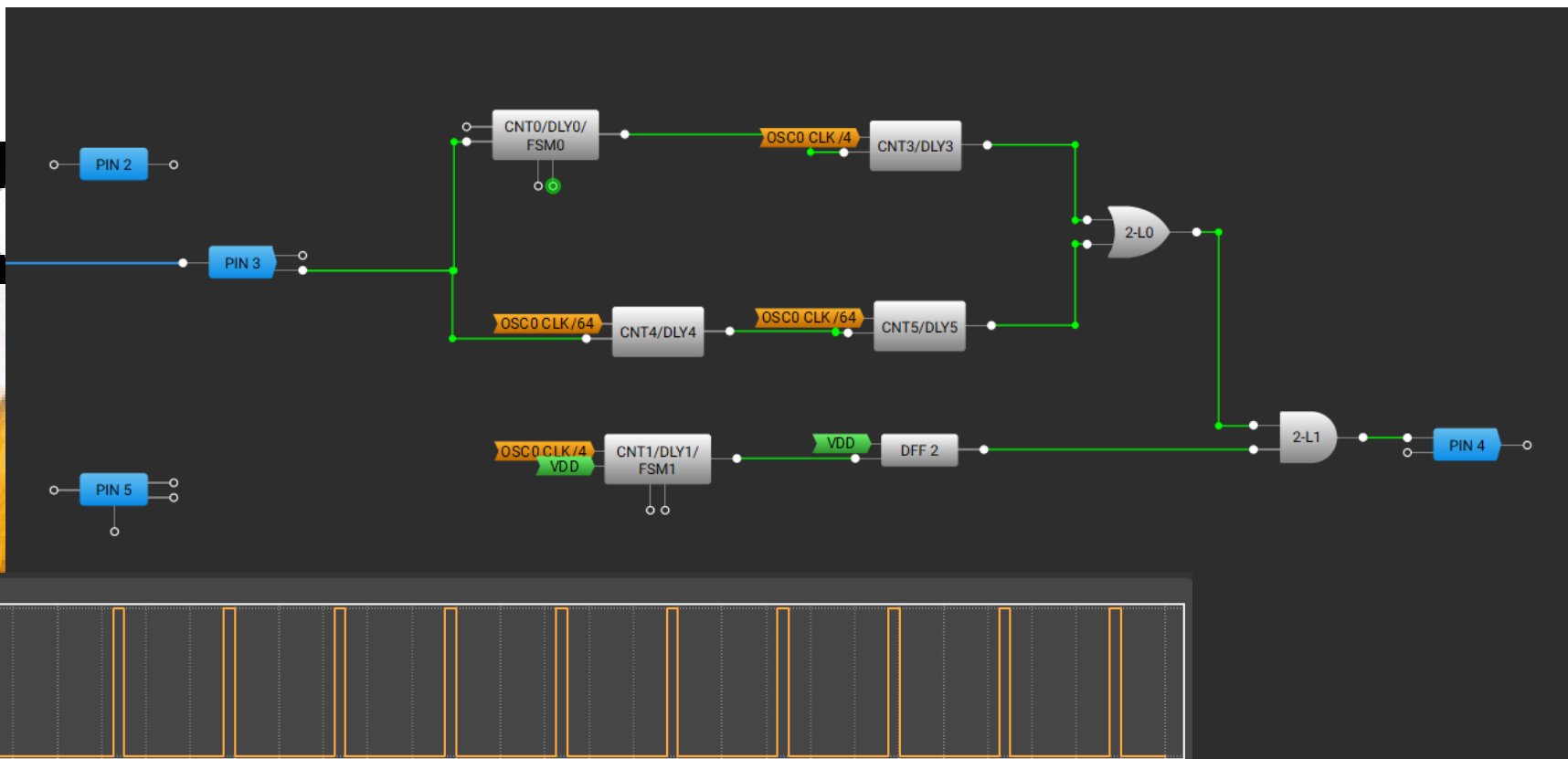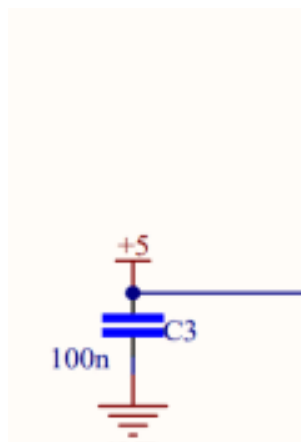


# Question of functionality

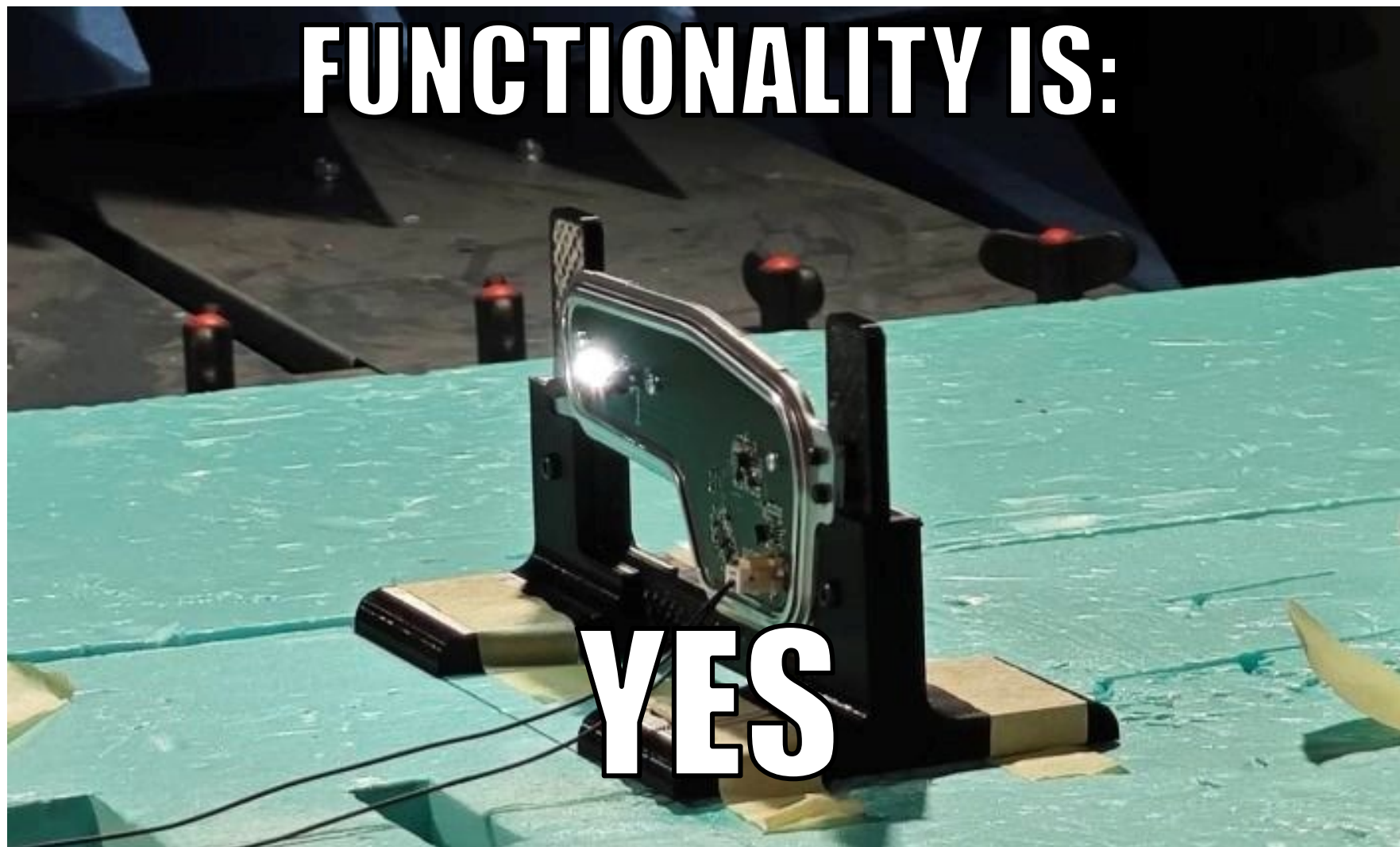

# Question of EMC




# Question of EMC: emissive interference

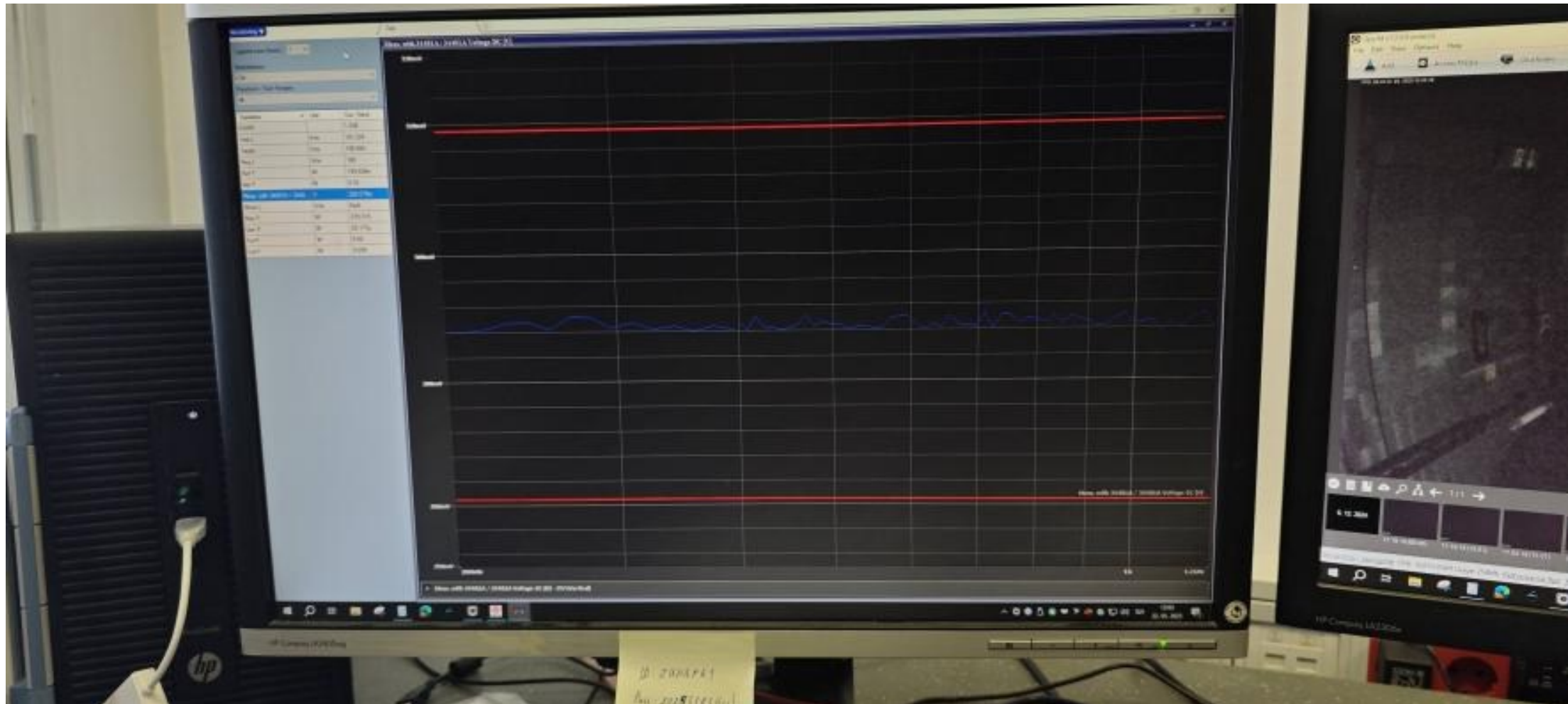


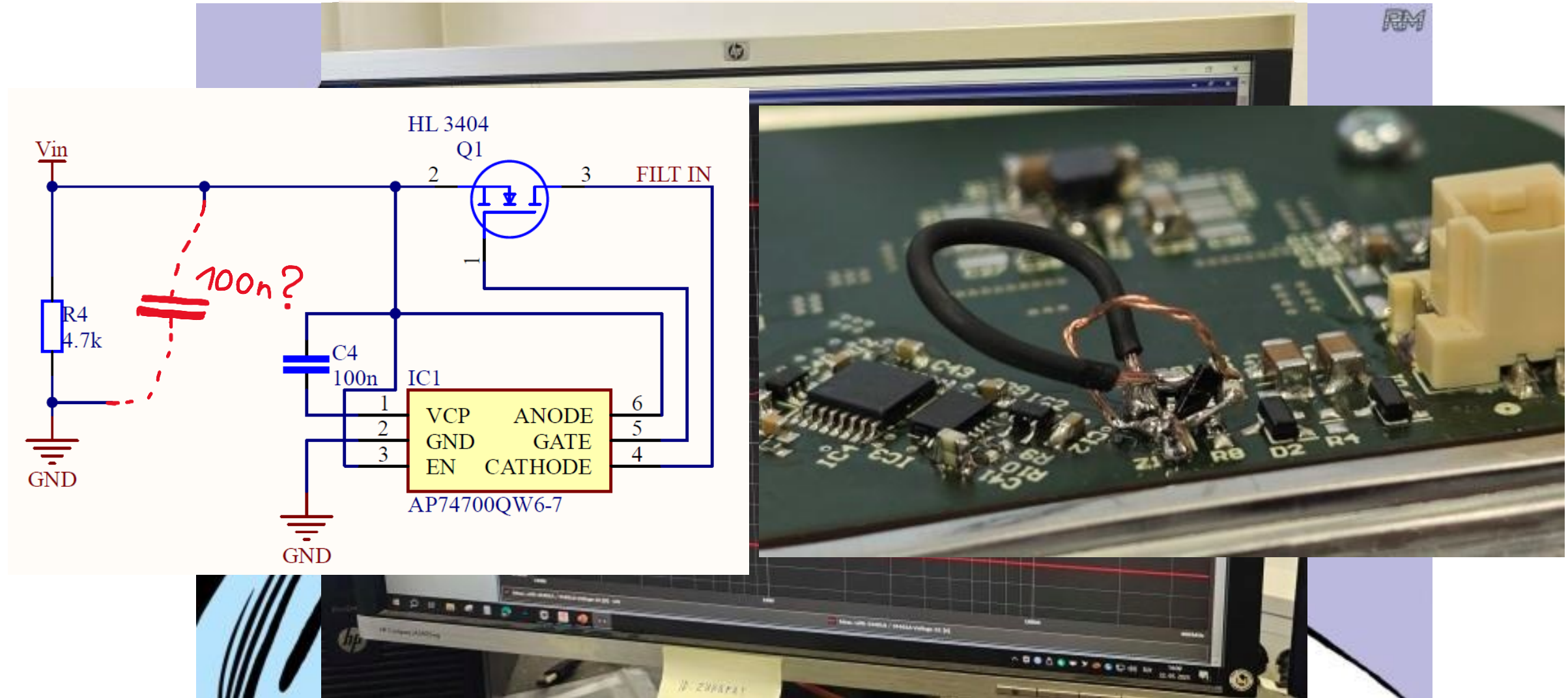
# Question of EMC: conductive interference



# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Žiga Pokovec / Jakob Zaplata

### Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Pokovec / Zaplata – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta




Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 151     | 2.040  | 6.12   | 306     | 1.873  | 91         |

Temperaturna obremenitev:


50.36 °C

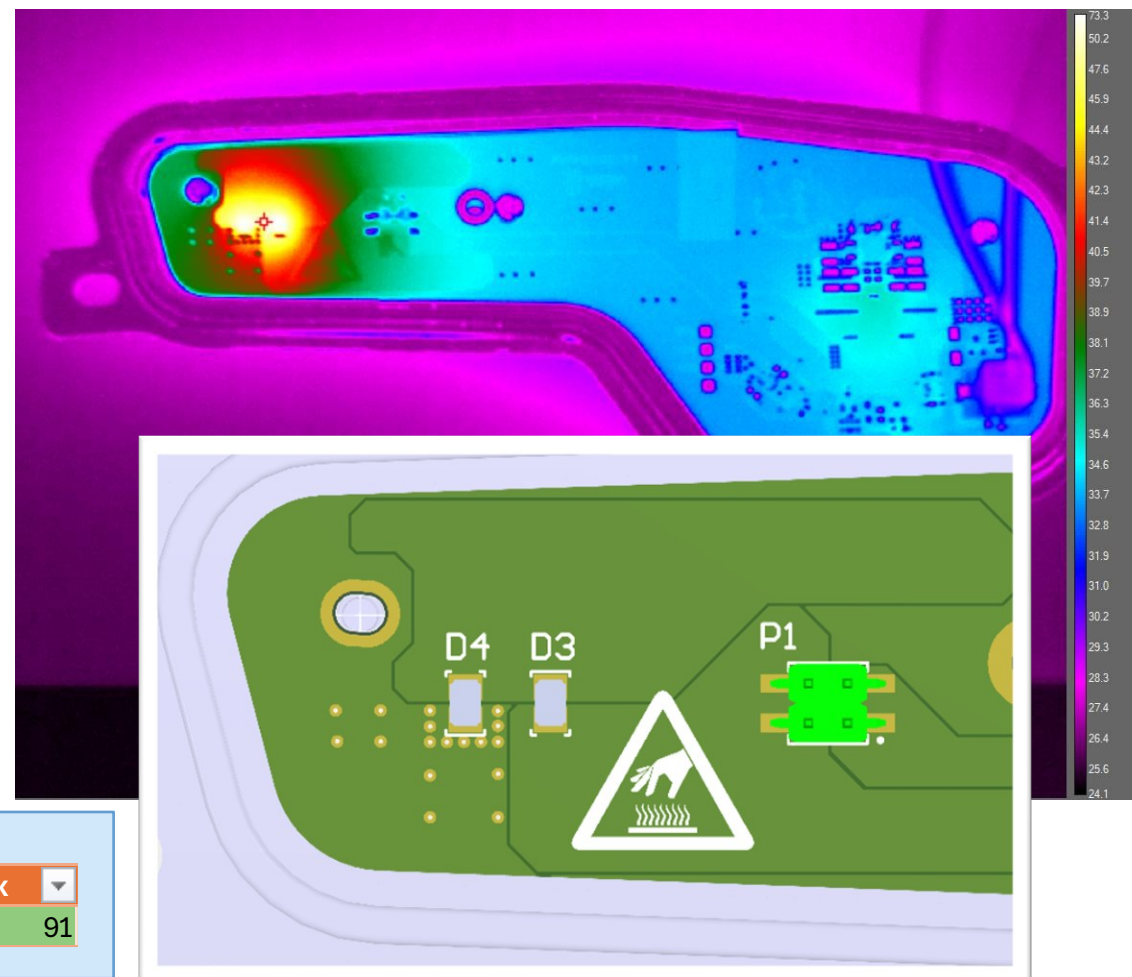

# Pokovec / Zaplata – EMC


CE

5

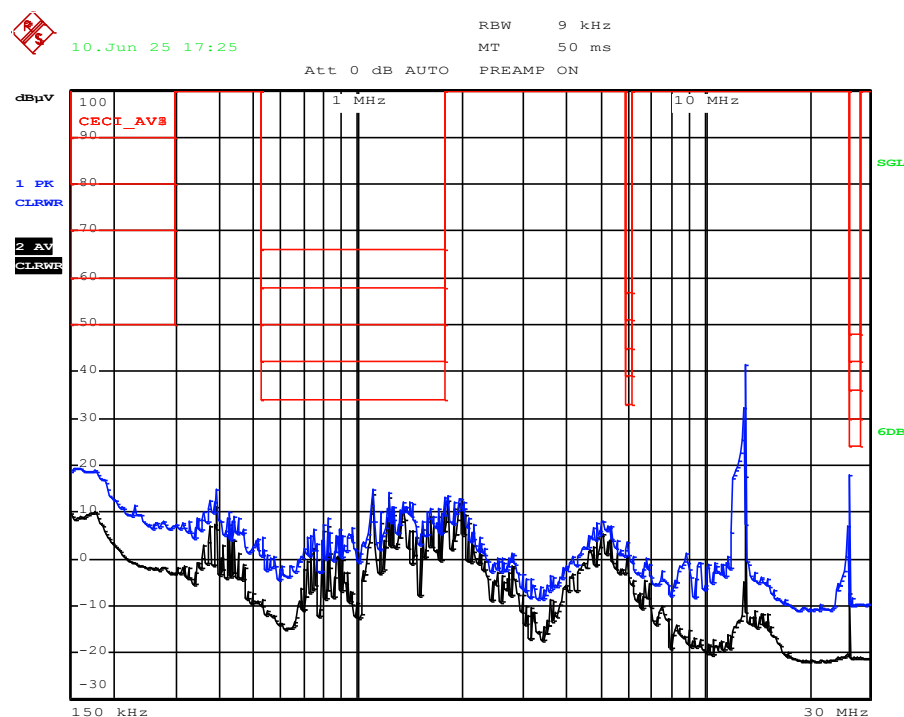

RE

5

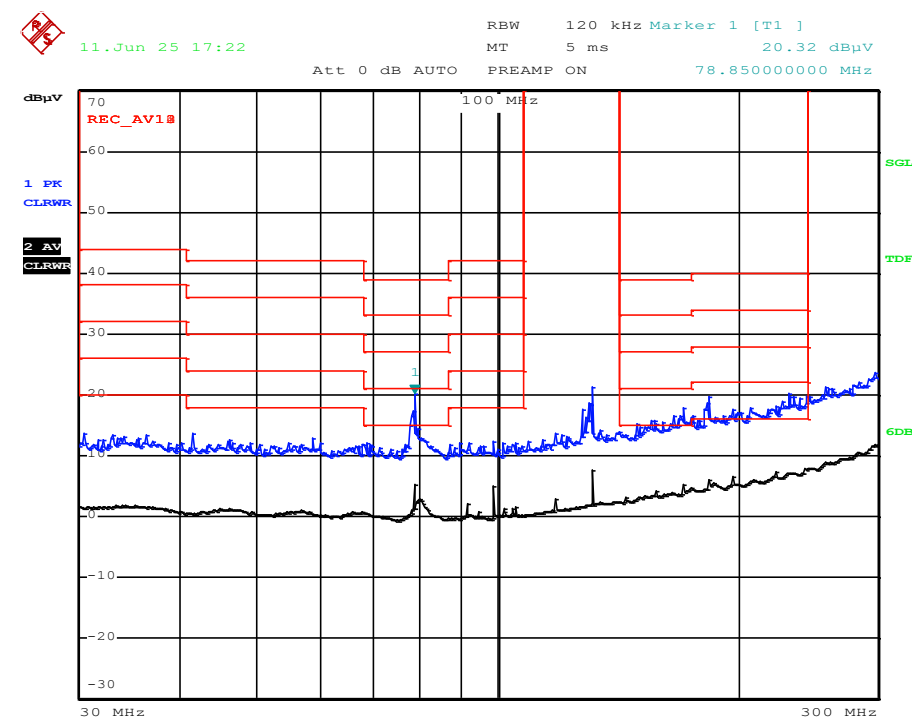

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A



# Pokovec / Zaplata – Cena

| Oznaka elementa na shemi                               | Opis elementa                 | Koda proizvajalca      | Proizvajalec               | Koda dobavitelja    | Dobavitelj      | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| C1                                                     | 10u 0805 kondenzator          | CL21B106KOQNNNE        | Samsung                    | C95841              | LCSC            | 0.012 €                   | 1                  | 0.012 €                    |
| C2, C4, C8, C9, C12, C19, C20, C39, C40, C43, C44, C45 | 100n 0603 kondenzator         | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 12                 | 0.060 €                    |
| <b>C5, C46, C25, C26, C31, C33, C34, C36, C37, C38</b> | <b>10u 1206 kondenzator</b>   | <b>CL31B106KAHNNNE</b> | <b>Samsung</b>             | <b>C14860</b>       | <b>LCSC</b>     | <b>0.016 €</b>            | <b>10</b>          | <b>0.160 €</b>             |
| <b>IC1</b>                                             | <b>Idealna dioda</b>          | <b>AP74700QW6-7</b>    | <b>Diodes Incorporated</b> | <b>AP74700QW6-7</b> | <b>Vertical</b> | <b>0.215 €</b>            | <b>1</b>           | <b>0.215 €</b>             |
| L1                                                     | 33uH glavna tuljava           | CR6045-330M            | Ceaiya                     | C7588812            | LCSC            | 0.024 €                   | 1                  | 0.024 €                    |
| L2                                                     | 10uH filterska tuljava        | ZE ZNR4030ST100M       | ZE                         | C42429195           | LCSC            | 0.022 €                   | 1                  | 0.022 €                    |
| PS1                                                    | LDO 5V                        | MG78L05T3              | Megain                     | C22396244           | LCSC            | 0.010 €                   | 1                  | 0.010 €                    |
| Q1                                                     | N-channel MOS                 | HL 3404                | HL                         | C19271467           | LCSC            | 0.010 €                   | 1                  | 0.010 €                    |
| Q2                                                     | N-channel MOS                 | 2N7002,215             | Nexperia                   | C65189              | LCSC            | 0.008 €                   | 1                  | 0.008 €                    |
| <b>IC3</b>                                             | <b>Configurabilna matrika</b> | <b>SLG46536V</b>       | <b>Renesas</b>             | <b>SLG46536V</b>    | <b>Renesas</b>  | <b>0.406 €</b>            | <b>1</b>           | <b>0.406 €</b>             |
| R9                                                     | Upor                          | CAY10-104J4LF          | Bourns                     | 652-CAY10-104J4LF   | Mouser          | 0.006 €                   | 1                  | 0.006 €                    |
| C6, C7                                                 | 1n 0603 kondenzator           | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| R1                                                     | 10k 0402 upor                 | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R2, R4                                                 | 4.87k 0402 upor               | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| R3                                                     | 53.6k 0402 upor               | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R4                                                     | 10n 0603 kondenzator          | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R5                                                     | 33k 0402 upor                 | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R6                                                     | 20R 0402 upor                 | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R7                                                     | 100k 0402 upor                | NA                     | NA                         | NA                  | NA              | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 41            | 0.98 €         | 0.41 €         | 1.39 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

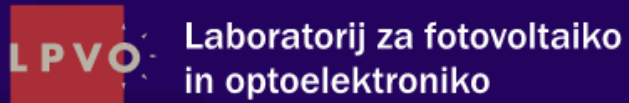


## Aljaž Šturm

2. letnik, VS-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025

# Aljaž Šturm

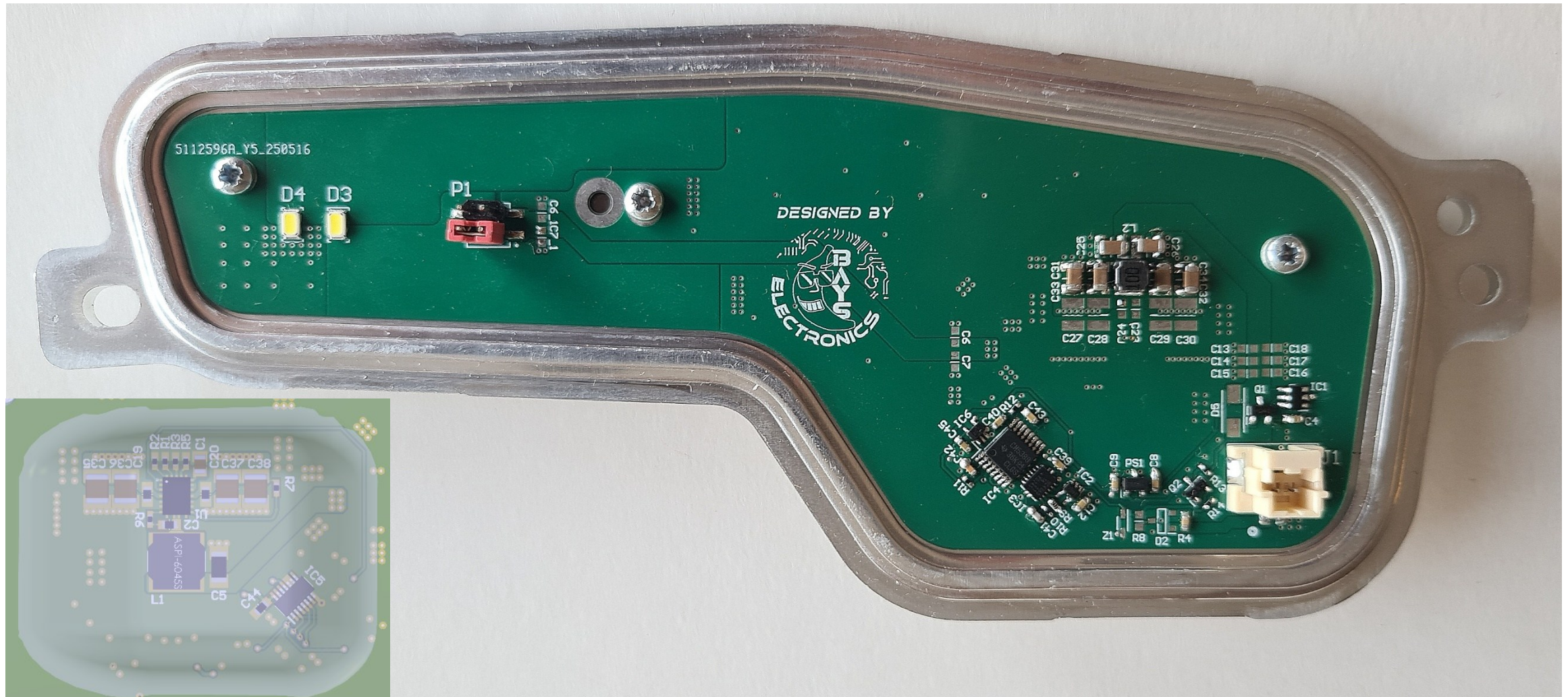




# Simulacija koncepta


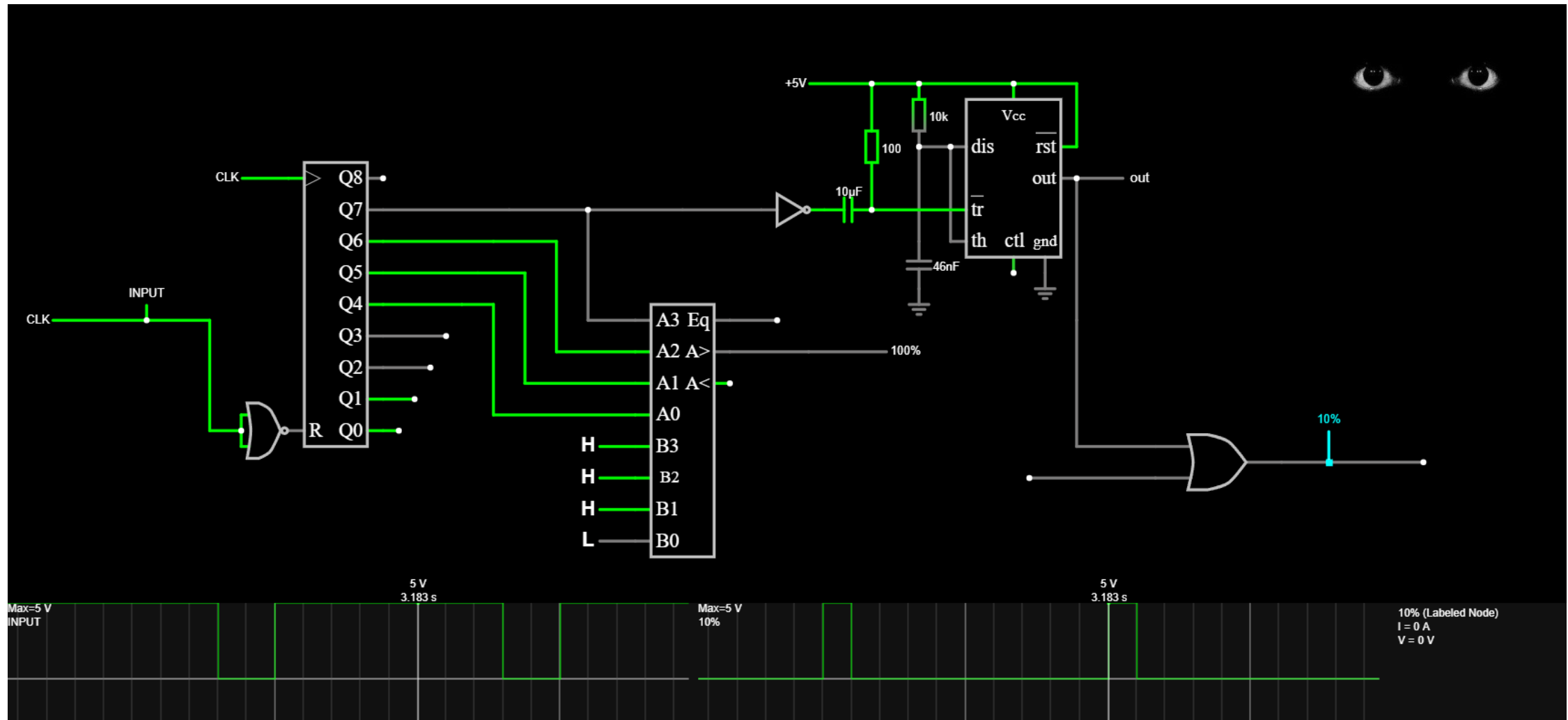




# Zaščita pred obratno polariteto

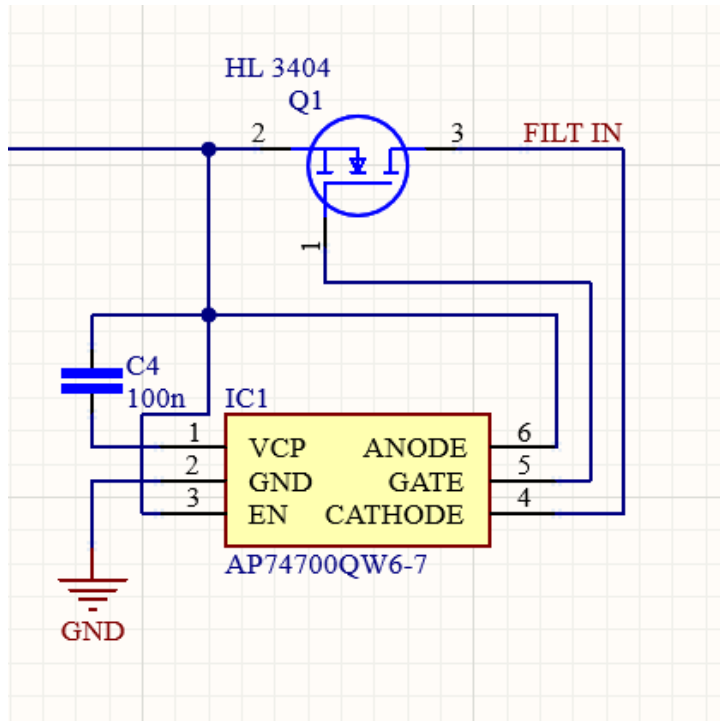


## Draga idealna dioda (21c)

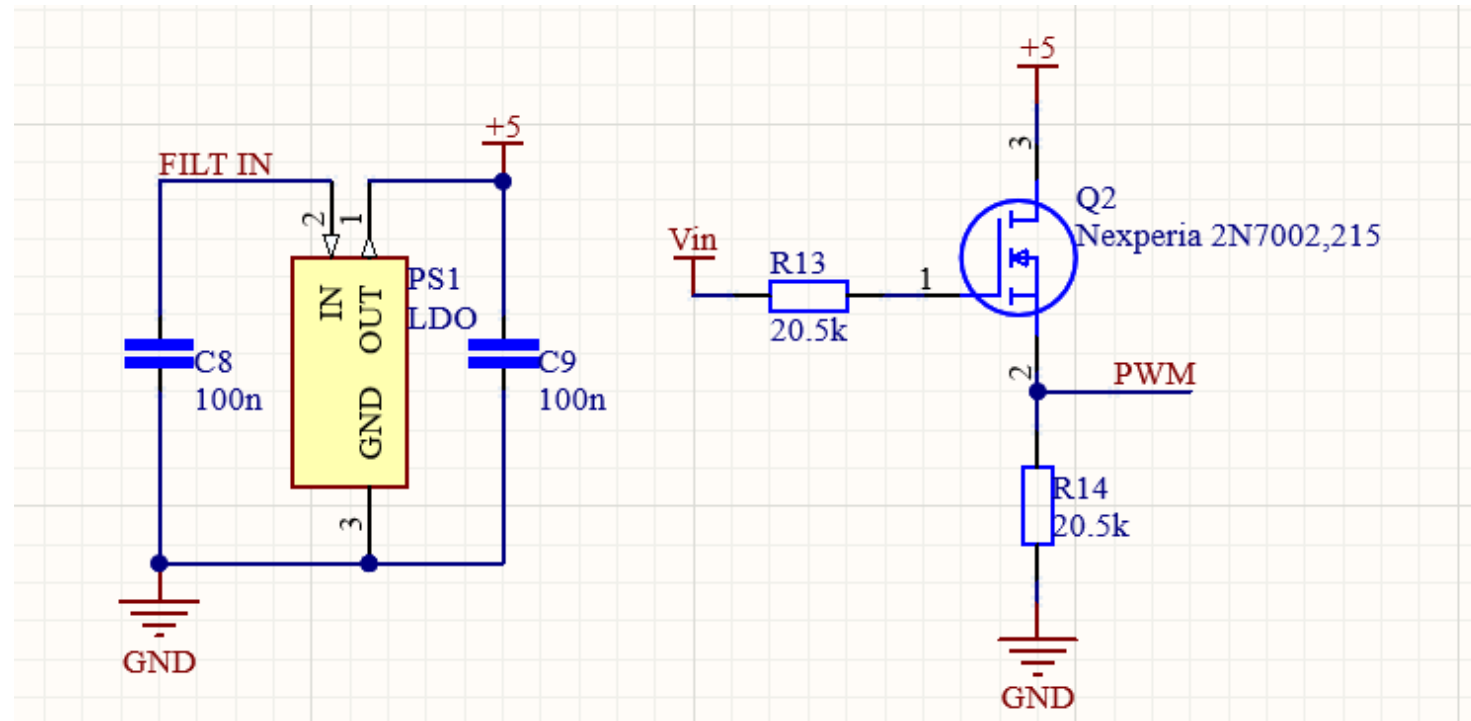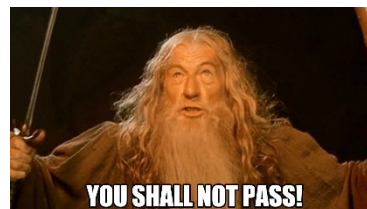

# Rezanje pwm na 5V in zaščita pred obratno polariteto


# PCB design

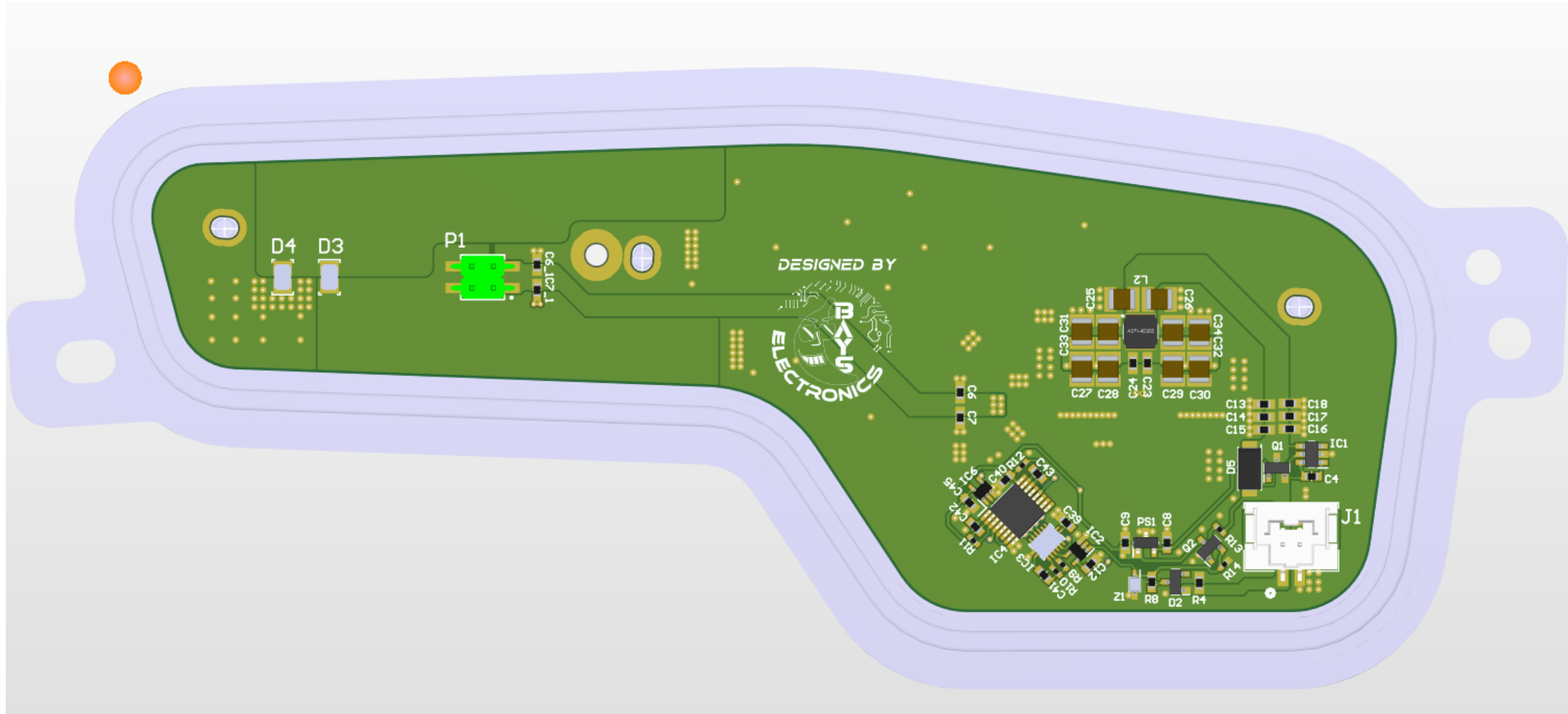

# Cost breakdown



## Cost in cents

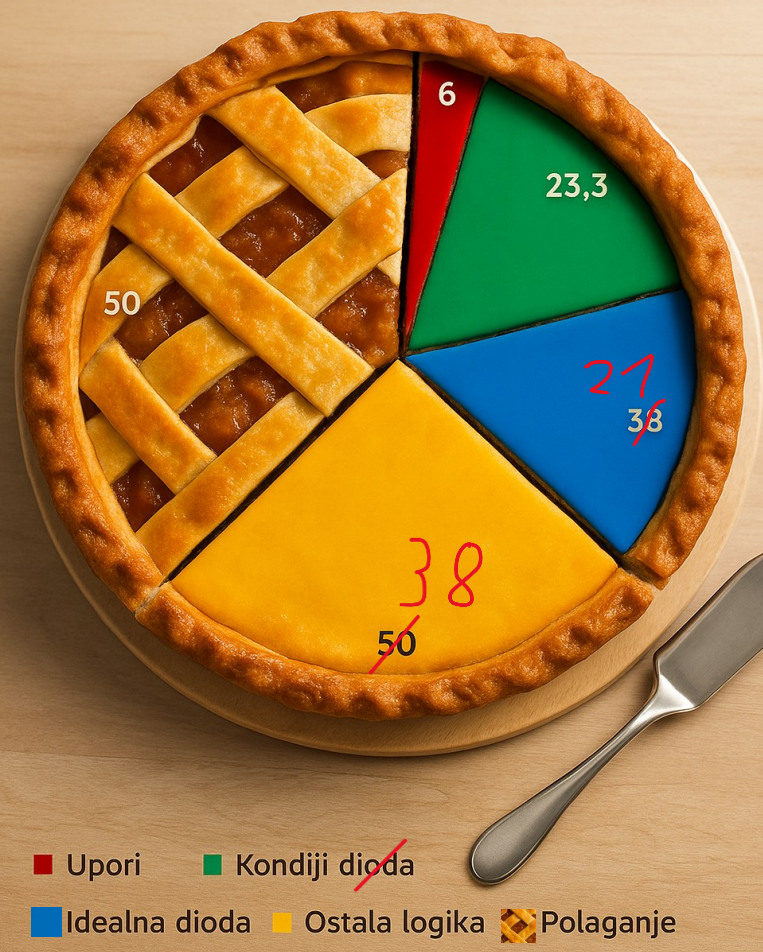


# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

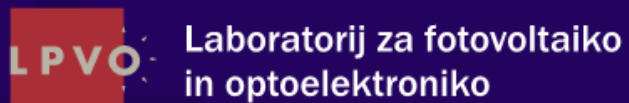

## Aljaž Šturm

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



# Aljaž Šturm– Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 153     | 2.067  | 6.18   | 304     | 1.877  | 90         |

Temperaturna obremenitev:


51.12 °C

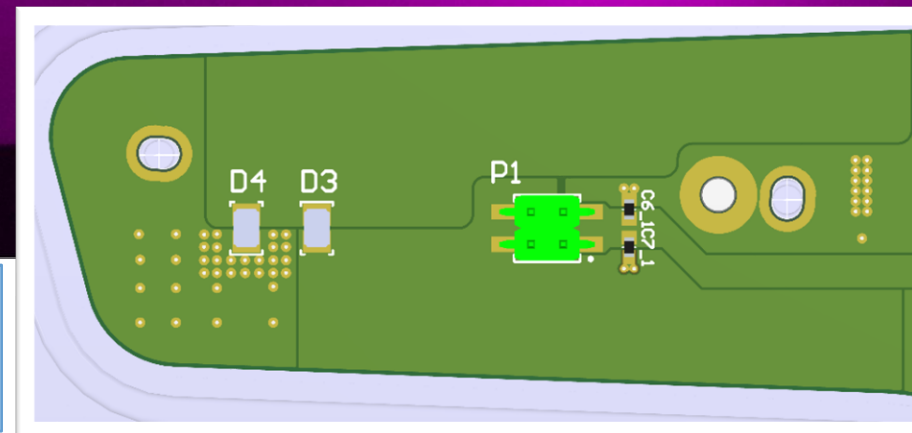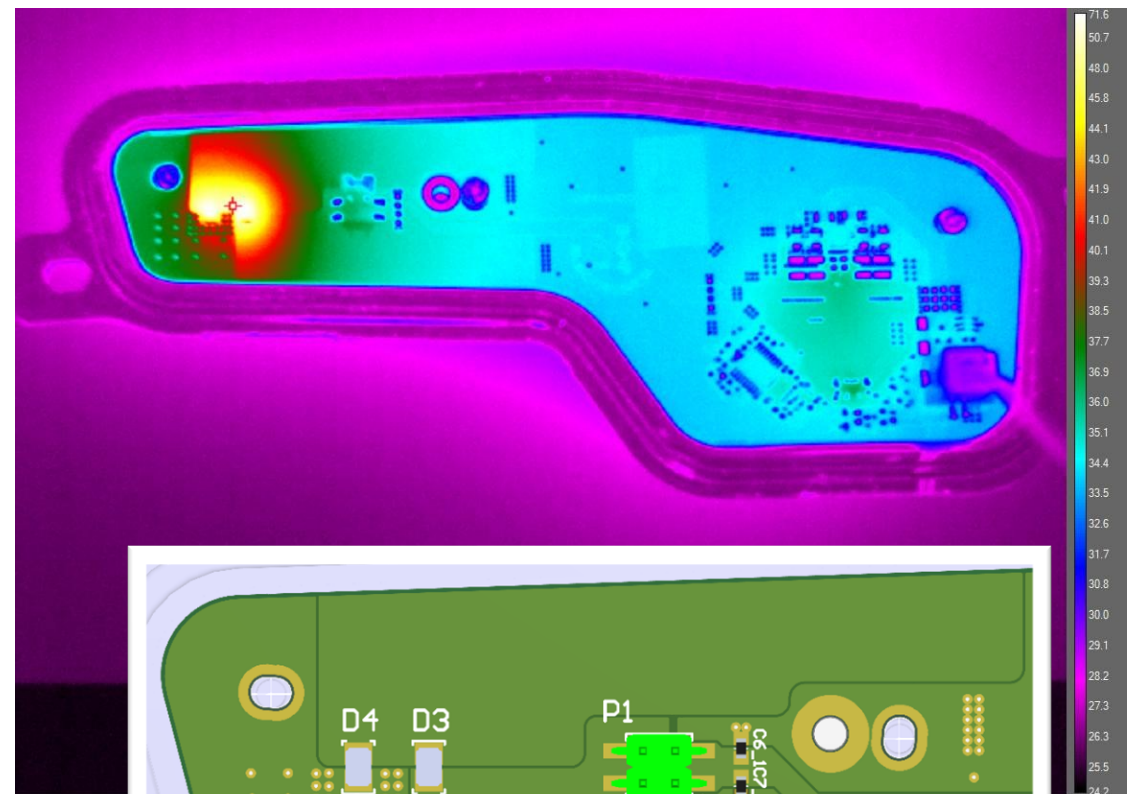

# Aljaž Šturm – EMC


CE

5

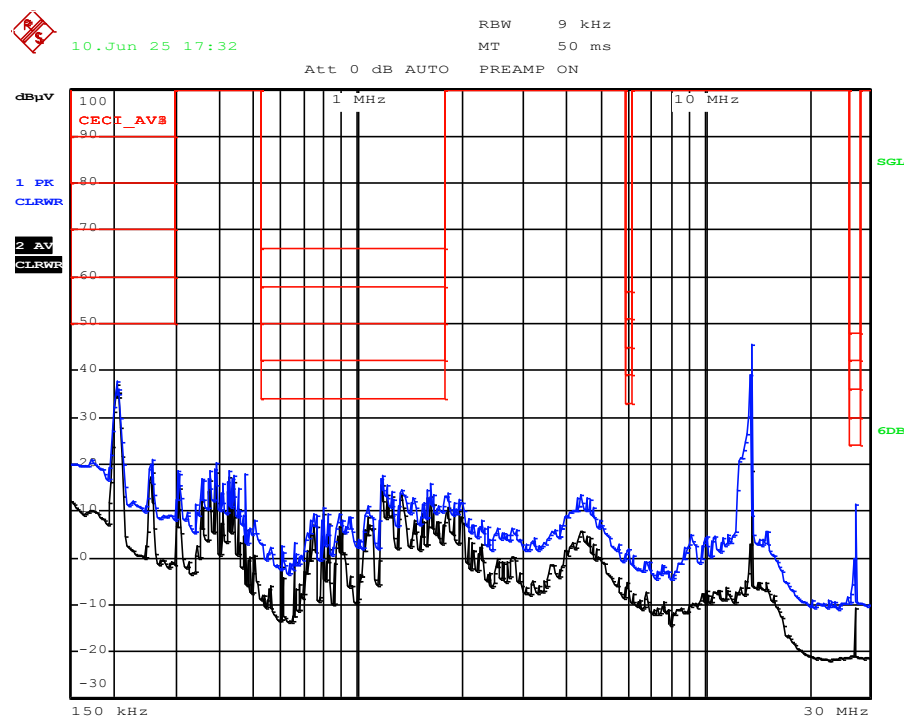

RE

4

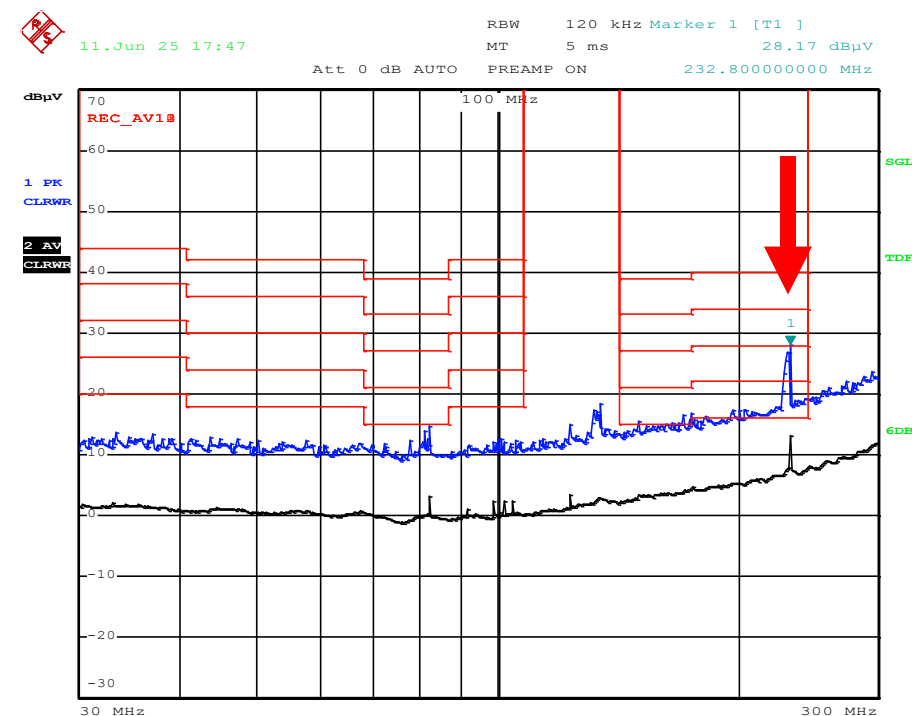

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m  
H+V 1 GHz


60 V/m H+V

A

# Aljaž Šturm - Cena

| Oznaka elementa na shemi                                    | Opis elementa                         | Koda proizvajalca      | Proizvajalec               | Koda dobavitelja      | Dobavitelj               | Cena/kos<br>(za 10000<br>vezij) | Št. Kosov<br>na vezje | Cena za<br>št. kosov<br>na vezje |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| C1                                                          | 10u 0805 kondenzator                  | CL21B106KOQNNNE        | Samsung                    | C95841                | LCSC                     | 0.012 €                         | 1                     | 0.012 €                          |
| C2, C4, C8, C9, C12, C19, C20, C39, C40, C43, C44, C45      | 100n 0603 kondenzator                 | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 12                    | 0.060 €                          |
| <b>C5, C25, C26, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38</b> | <b>10u 1206 kondenzator</b>           | <b>CL31B106KAHNNNE</b> | <b>Samsung</b>             | <b>C14860</b>         | <b>LCSC</b>              | <b>0.013 €</b>                  | <b>11</b>             | <b>0.147 €</b>                   |
| C41                                                         | 680p 0603 kondenzator                 | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| C42                                                         | 4.7n 0603 kondenzator                 | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| <b>IC1</b>                                                  | <b>Idealna dioda</b>                  | <b>AP74700QW6-7</b>    | <b>Diodes Incorporated</b> | <b>AP74700QW6-7</b>   | <b>Avnet</b>             | <b>0.209 €</b>                  | <b>1</b>              | <b>0.209 €</b>                   |
| IC2                                                         | NOR vrata                             | SN74AHC1G02DCKR        | Texas Instruments          | SN74AHC1G02DCKR       | Texas Instruments        | 0.018 €                         | 1                     | 0.018 €                          |
| <b>IC3</b>                                                  | <b>Binary counter</b>                 | <b>74HC4060BQ,115</b>  | <b>Nexperia</b>            | <b>74HC4060BQ,115</b> | <b>Verical</b>           | <b>0.104 €</b>                  | <b>1</b>              | <b>0.104 €</b>                   |
| <b>IC4</b>                                                  | <b>Monostabilni<br/>multivibrator</b> | <b>CD74HC4538PWR</b>   | <b>Texas Instruments</b>   | <b>CD74HC4538PWR</b>  | <b>Texas Instruments</b> | <b>0.122 €</b>                  | <b>1</b>              | <b>0.122 €</b>                   |
| IC5                                                         | AND vrata                             | SN74HCS08DYR           | Texas Instruments          | SN74HCS08DYR          | Texas Instruments        | 0.044 €                         | 1                     | 0.044 €                          |
| IC6                                                         | OR vrata                              | SN74AHC1G32DCKR        | Texas Instruments          | SN74AHC1G32DCKR       | Texas Instruments        | 0.018 €                         | 1                     | 0.018 €                          |
| L1                                                          | 33uH glavna tuljava                   | CR6045-330M            | Ceaiya                     | C7588812              | LCSC                     | 0.024 €                         | 1                     | 0.024 €                          |
| L2                                                          | 10uH filterska tuljava                | ZE ZNR4030ST100M       | ZE                         | C42429195             | LCSC                     | 0.022 €                         | 1                     | 0.022 €                          |
| PS1                                                         | LDO 5V                                | MG78L05T3              | Megain                     | C22396244             | LCSC                     | 0.010 €                         | 1                     | 0.010 €                          |
| Q1                                                          | N-channel MOS                         | HL 3404                | HL                         | C19271467             | LCSC                     | 0.010 €                         | 1                     | 0.010 €                          |
| Q2                                                          | N-channel MOS                         | 2N7002,215             | Nexperia                   | C65189                | LCSC                     | 0.008 €                         | 1                     | 0.008 €                          |
| R1                                                          | 10k 0402 upor                         | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R2                                                          | 4.87k 0402 upor                       | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R3                                                          | 53.6k 0402 upor                       | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R4                                                          | 10n 0603 kondenzator                  | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R5, R9                                                      | 33k 0402 upor                         | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 2                     | 0.010 €                          |
| R6                                                          | 20R 0402 upor                         | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R7                                                          | 100k 0402 upor                        | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R10                                                         | 13k 0402 upor                         | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 1                     | 0.005 €                          |
| R11, R12                                                    | 105k 0402 upor                        | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 2                     | 0.010 €                          |
| R13, R14                                                    | 20.5k 0402 upor                       | NA                     | NA                         | NA                    | NA                       | 0.005 €                         | 2                     | 0.010 €                          |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 50            | 0.88 €         | 0.50 €         | 1.38 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

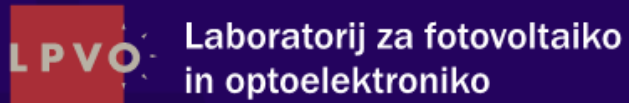

## Jernej Leskovec


2. letnik, VS-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025





# Jernej Leskovec

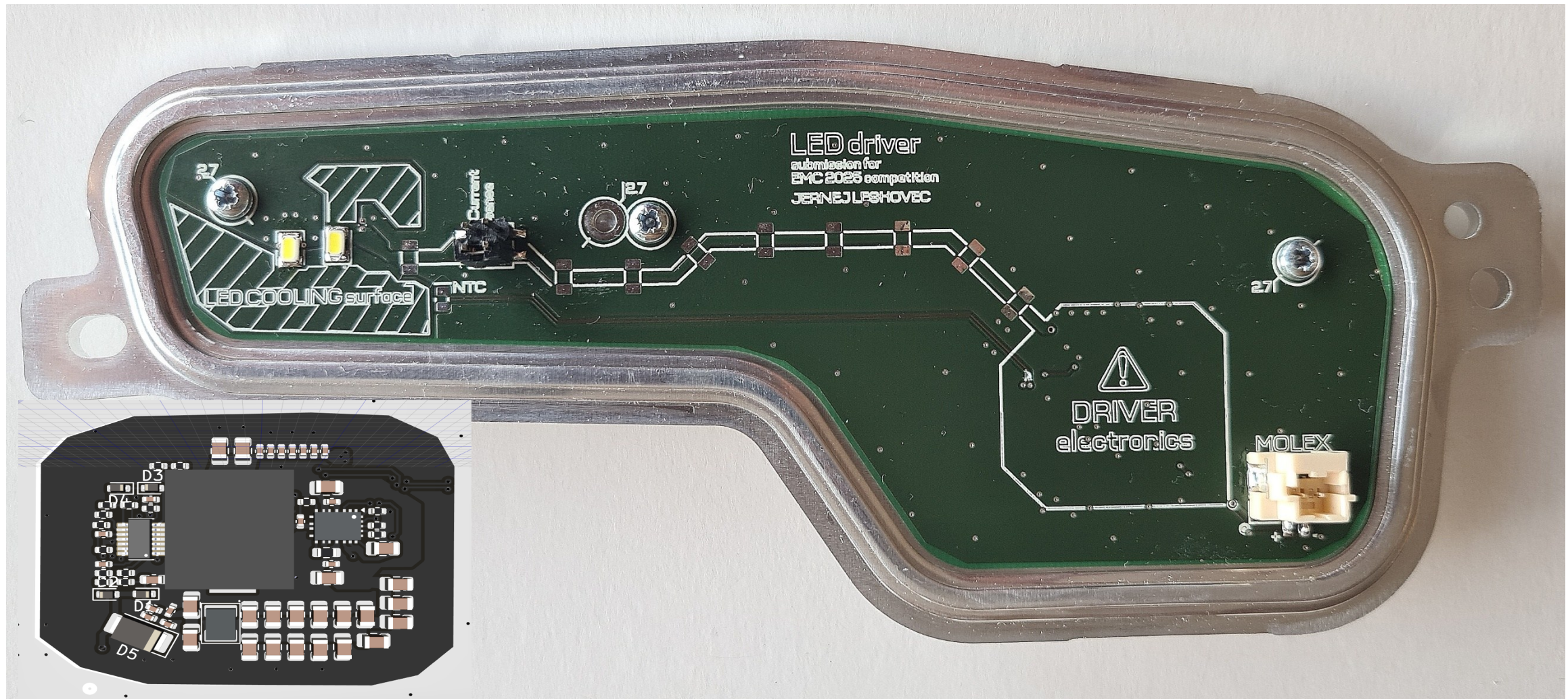




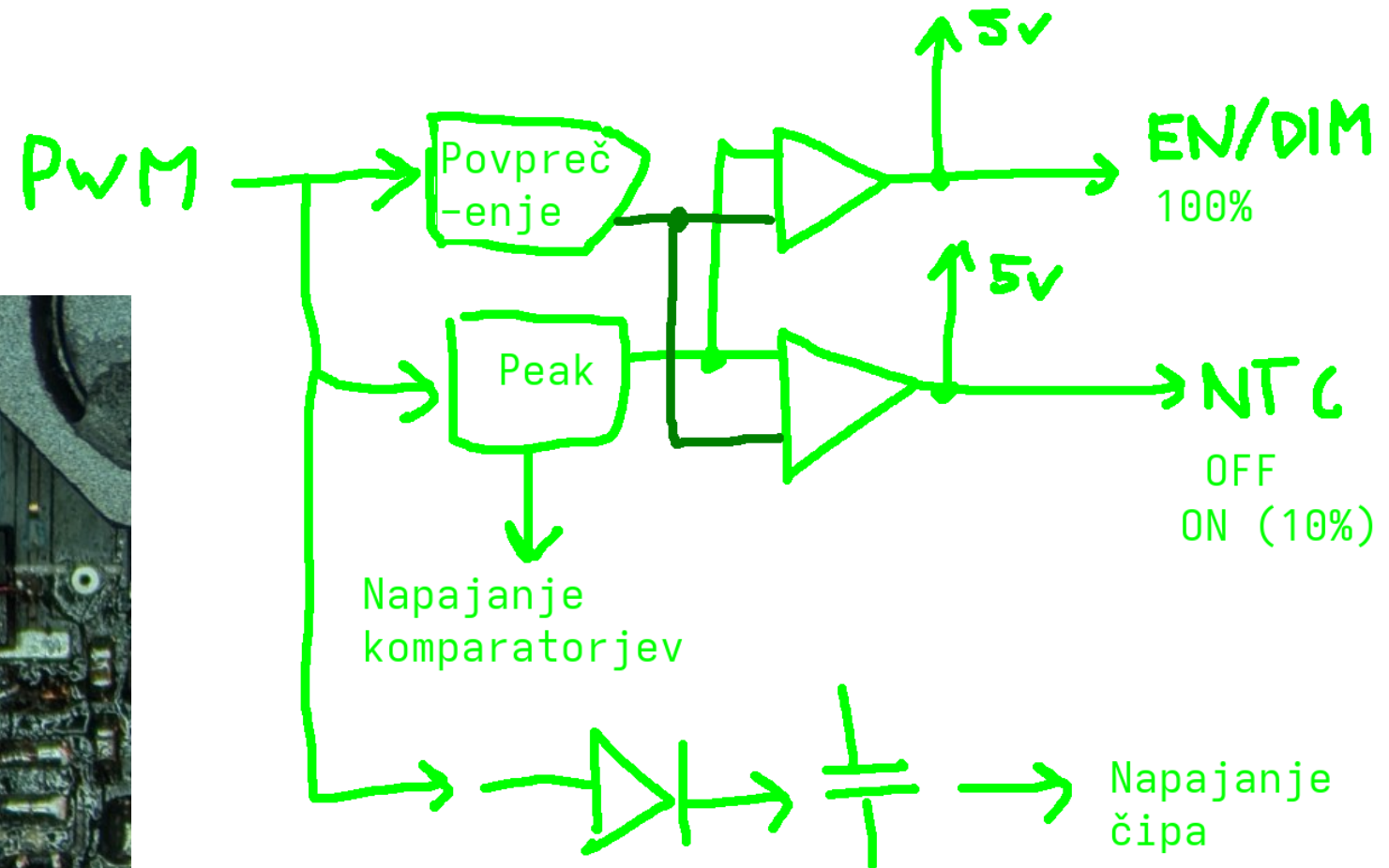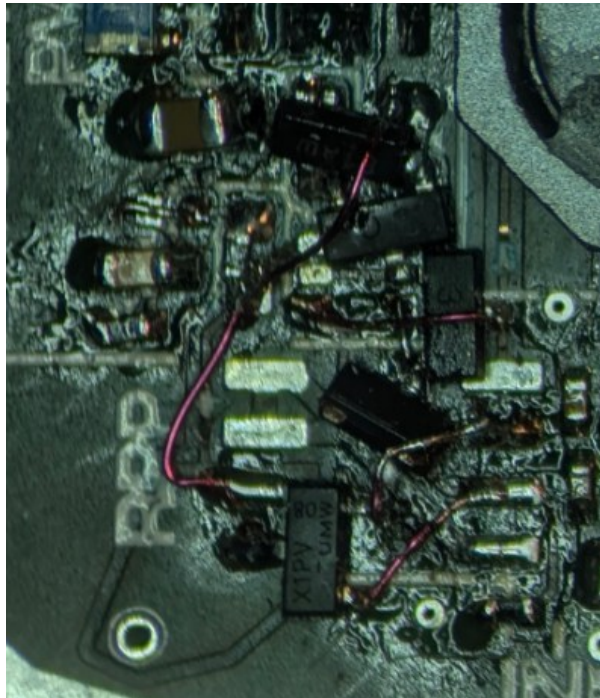
# Koncept rešitve

- Da dela dobro – Nevem še...
- Ne predrago – 1 🍦
- Čimbolj preprosto - ?
- Elegantno  
– uh oh





# Izračuni, simulacije

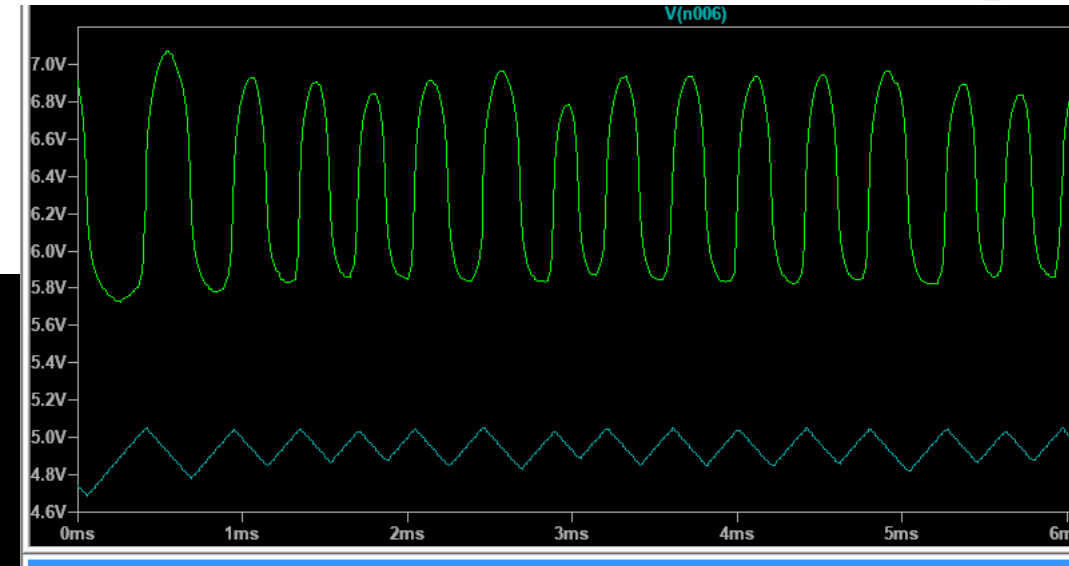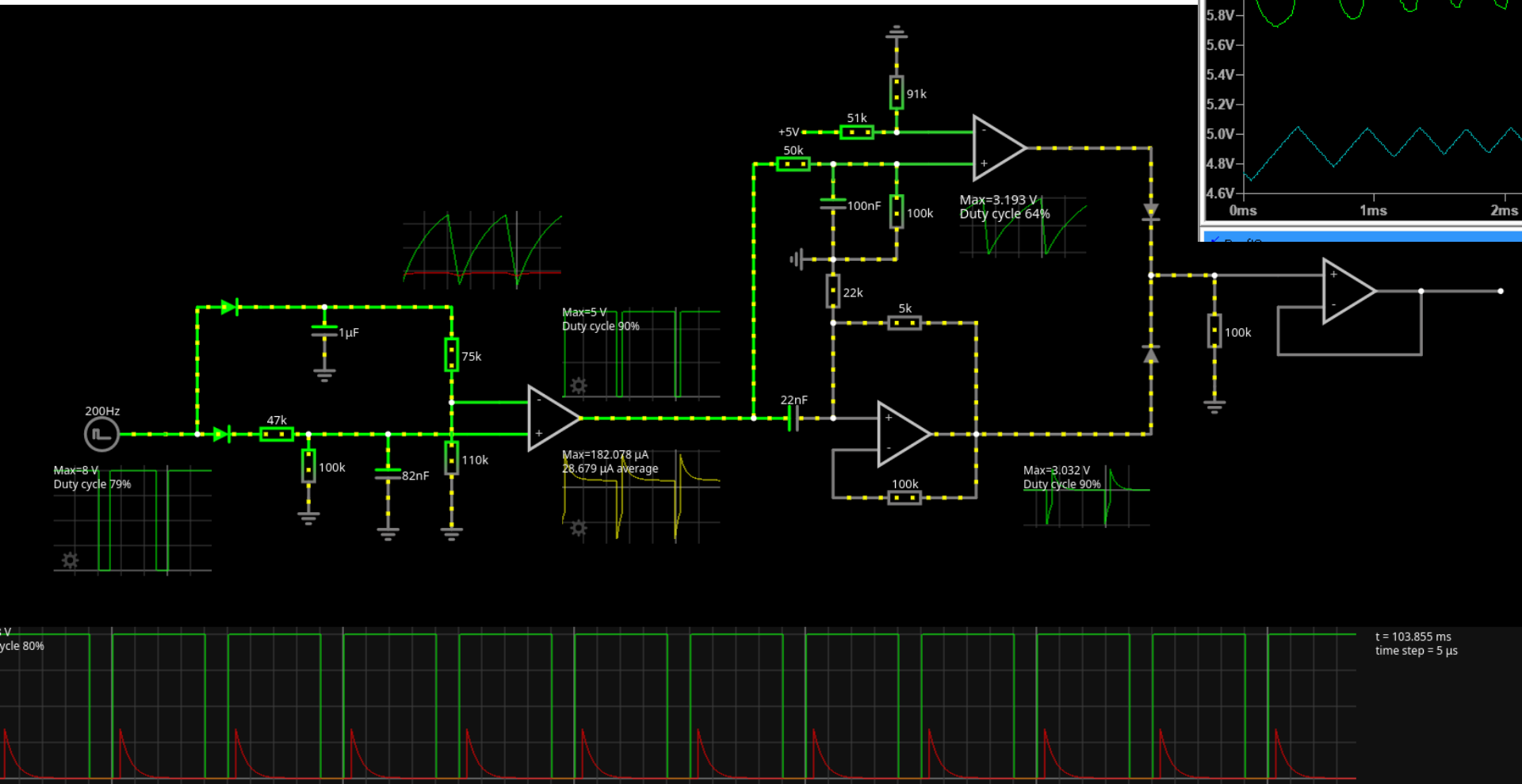



# Načrtovanje tiskanega vezja

Verzija 1

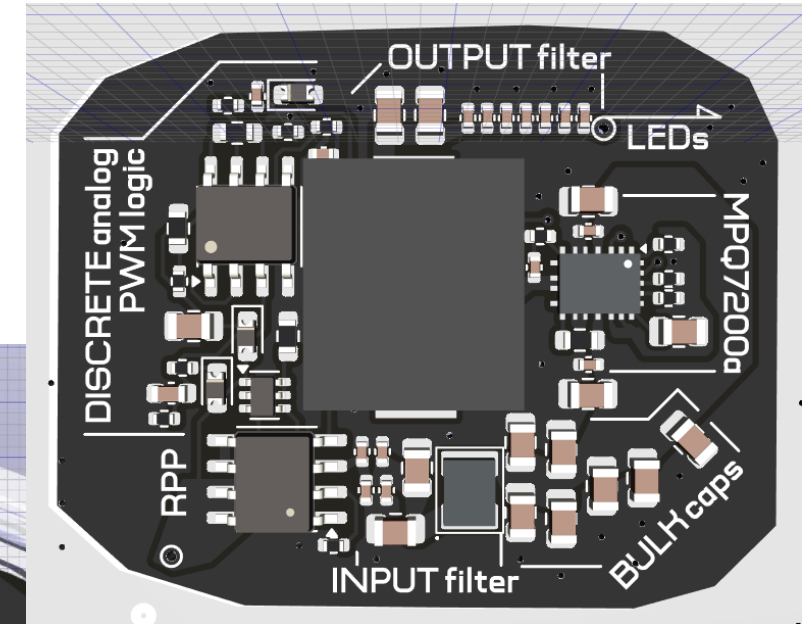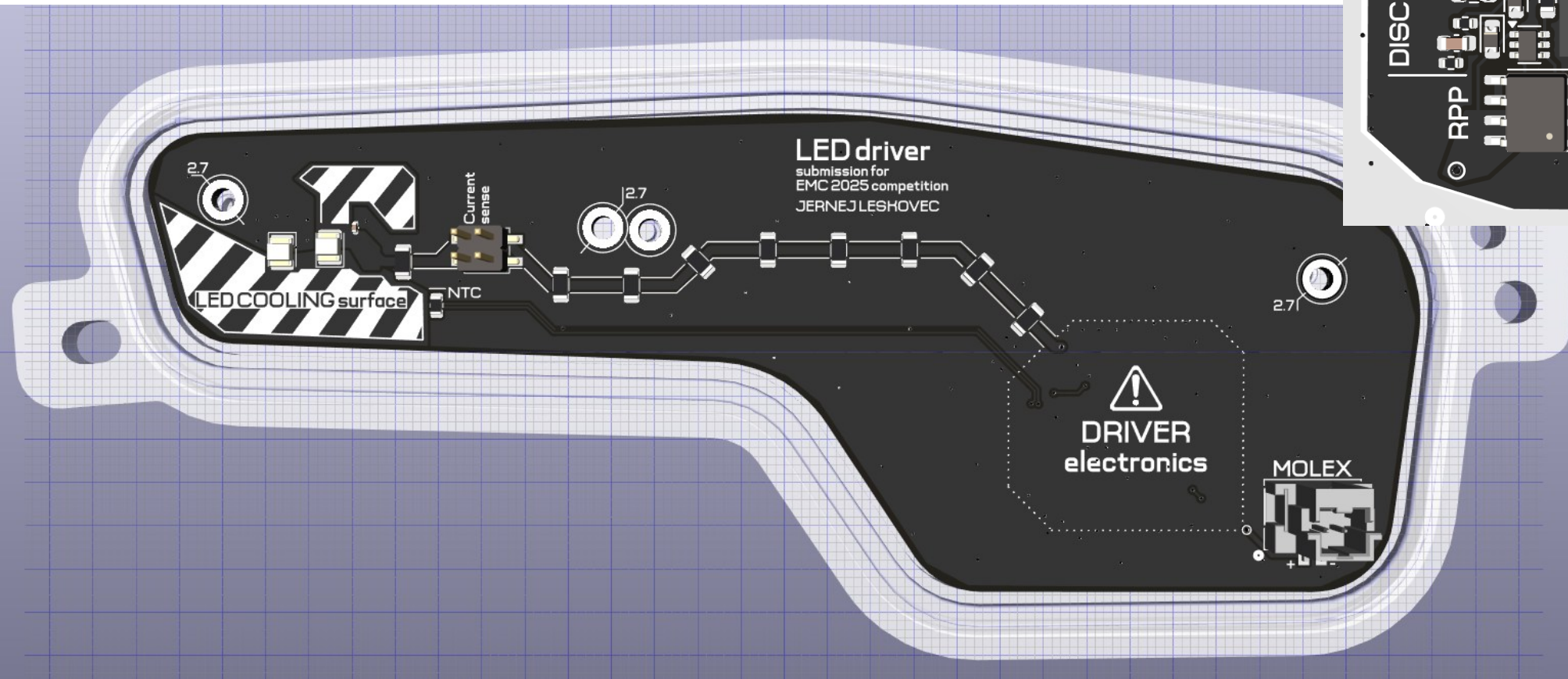




## Verzija 2

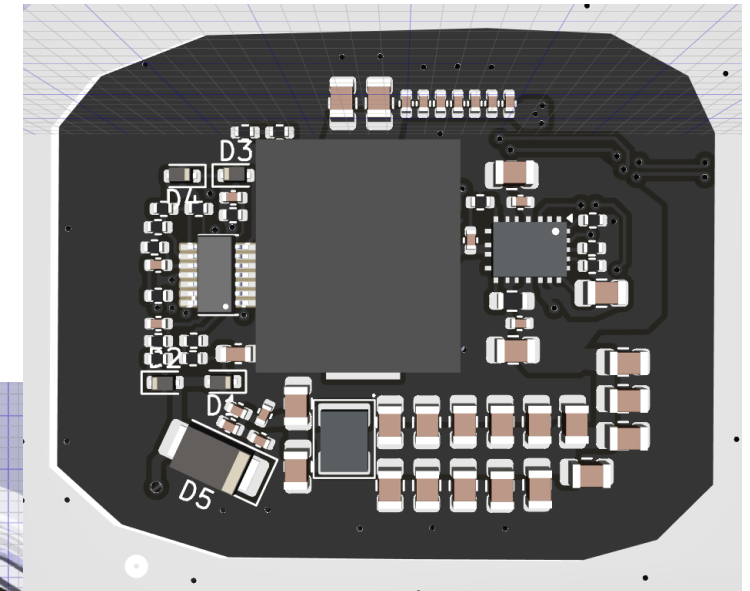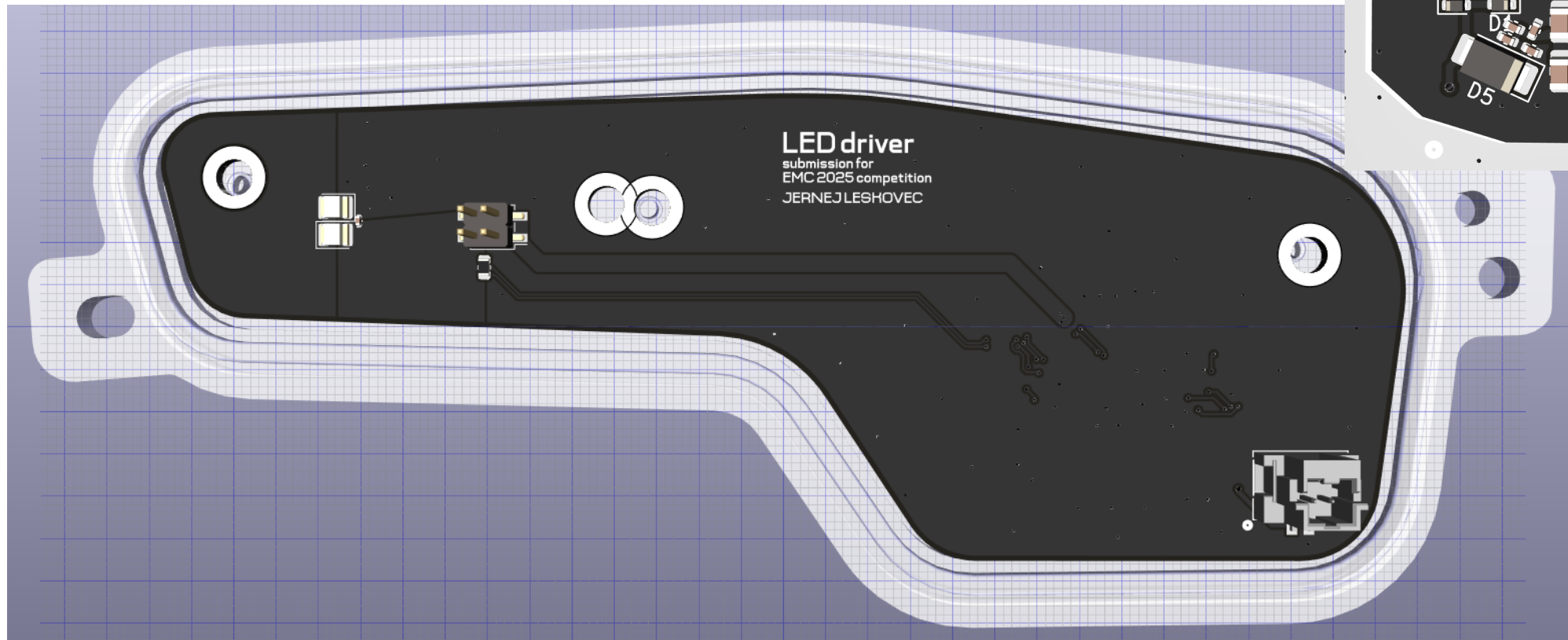







# Verzija 5

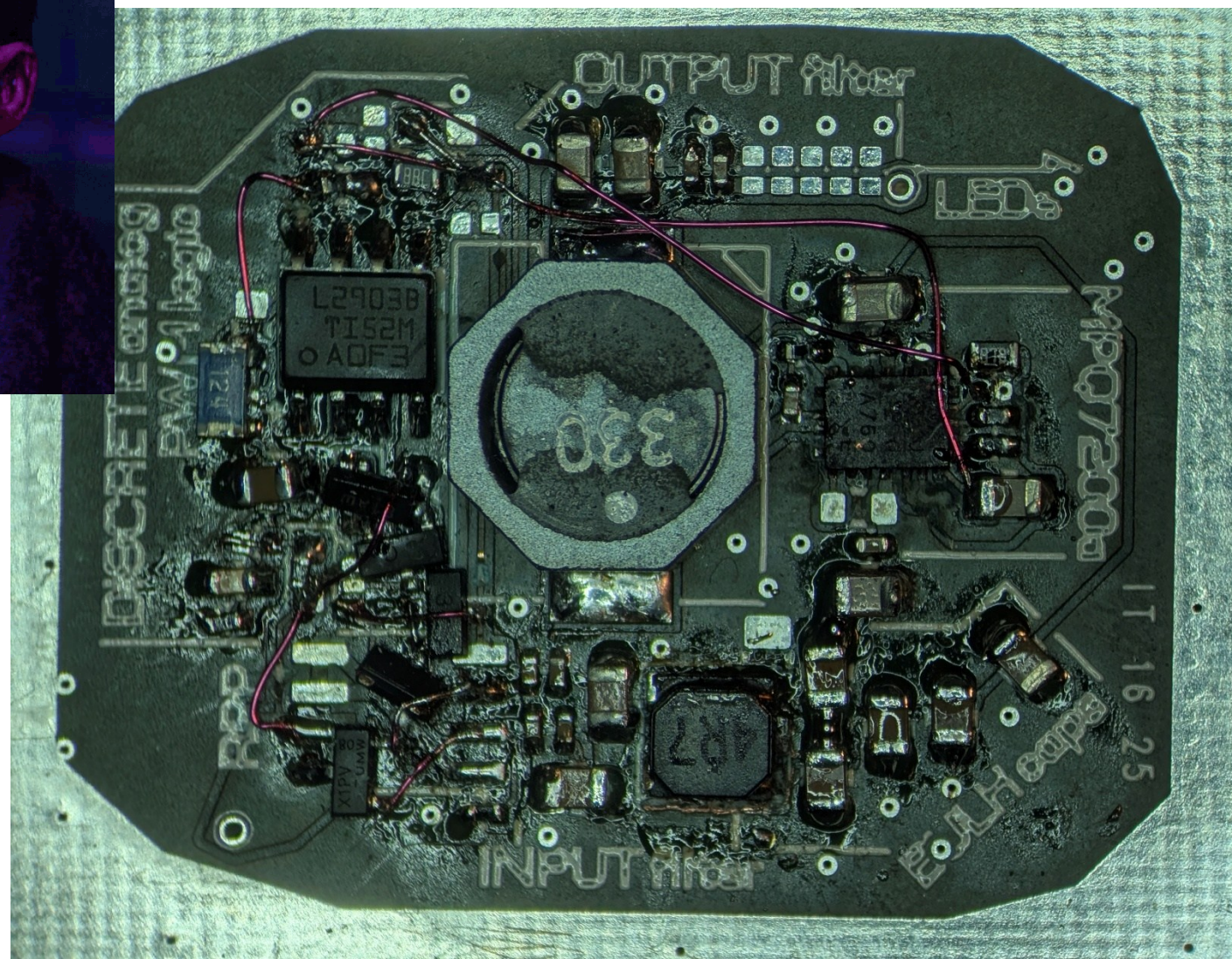


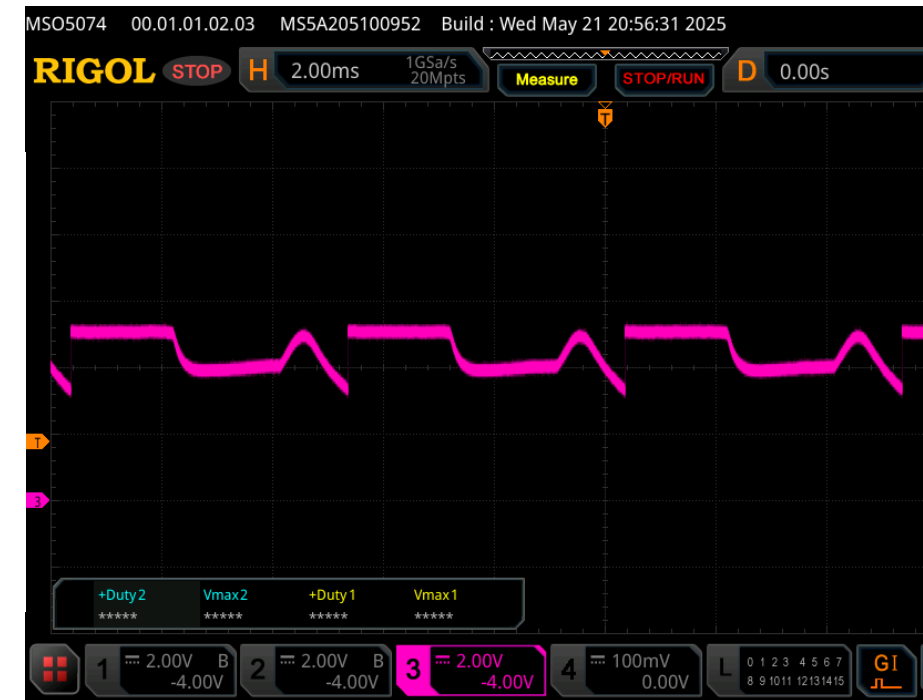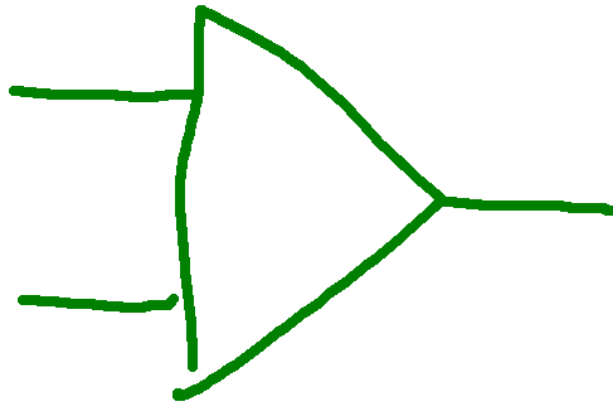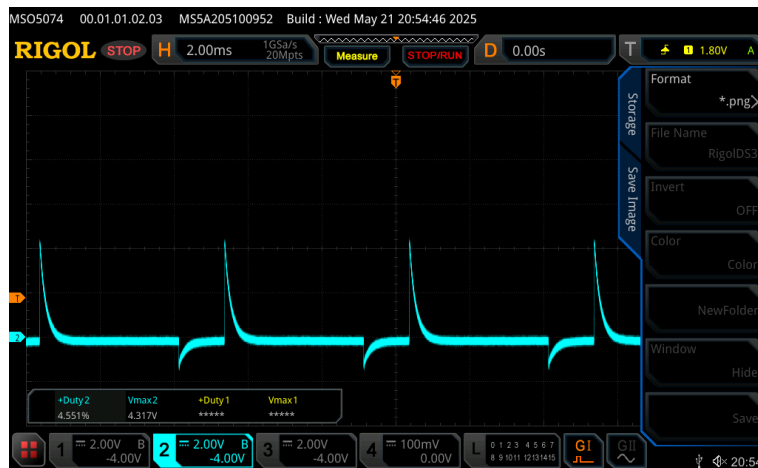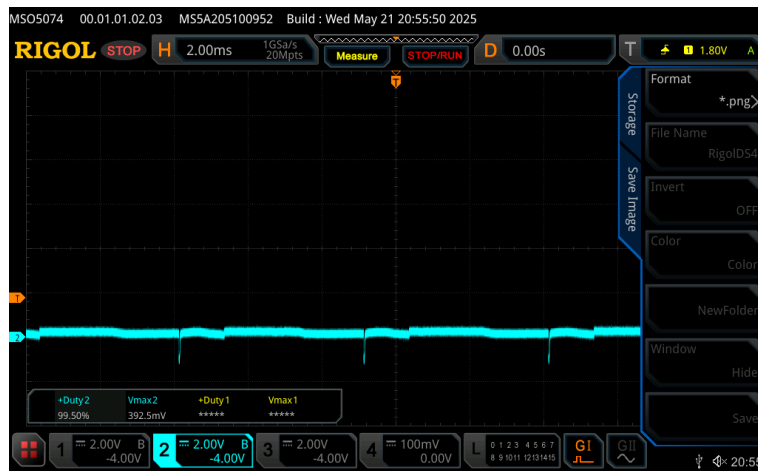
# Preliminarne meritve




Verzija 2 kje je virtualni kratki stik :((



# Preliminarne meritve


Verzija 2.2 (ps. DC 10V = DC)

Verzija 5

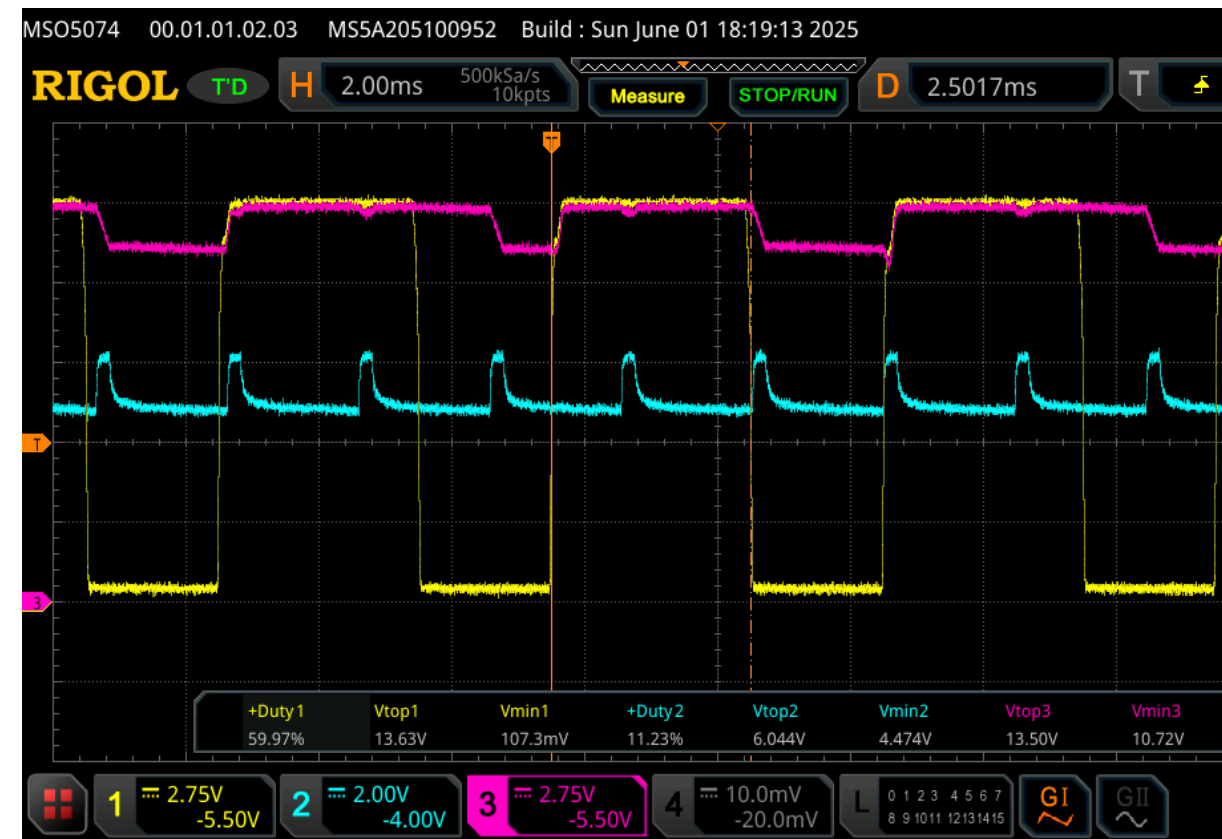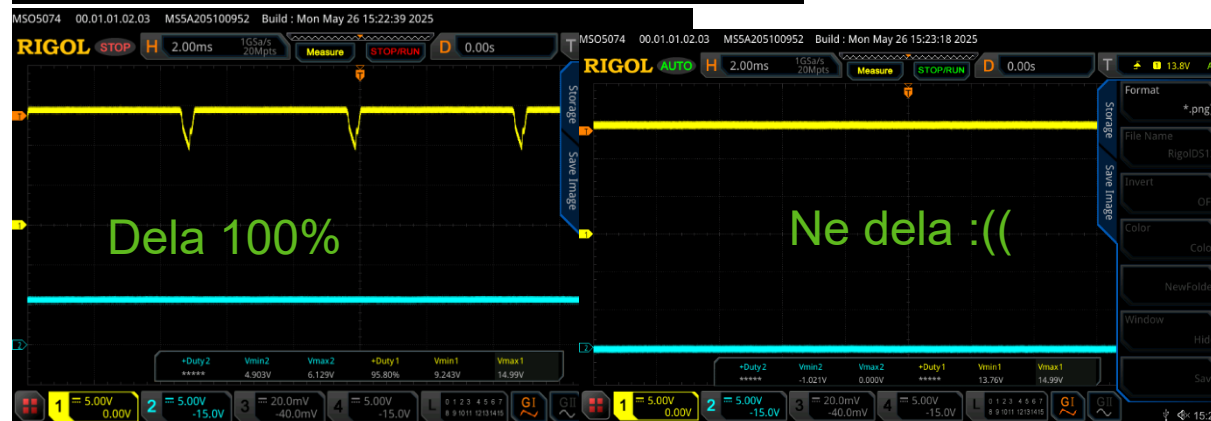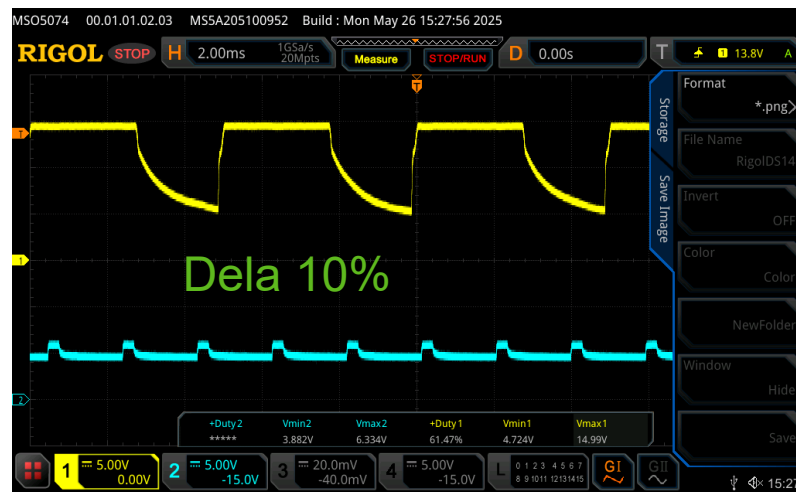




# Morebitni popravki

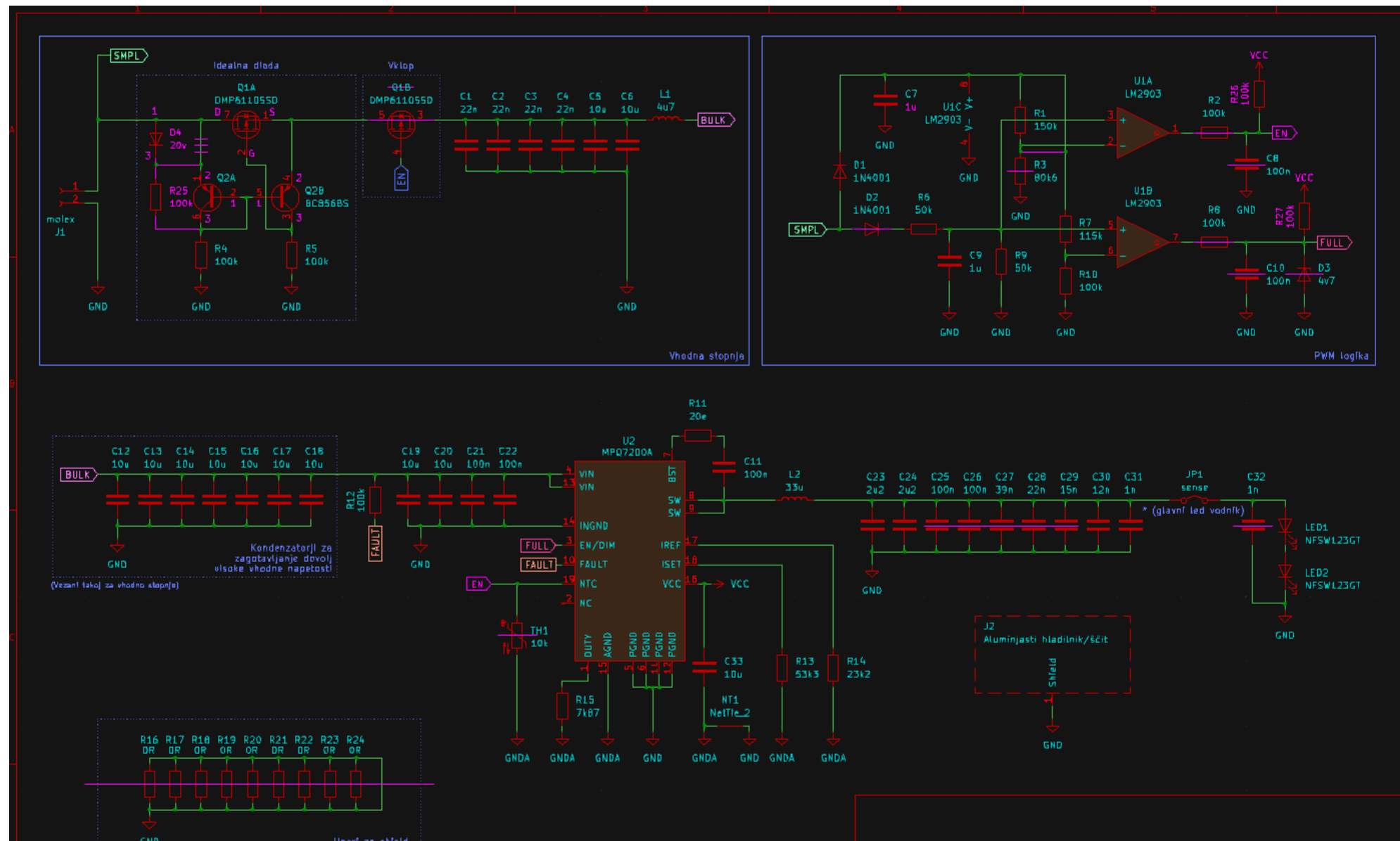

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

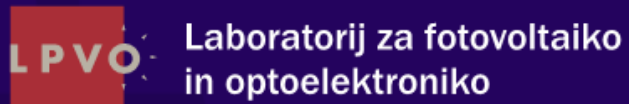

## Jernej Leskovec

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jernej Leskovec – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta




Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 147     | 1.986  | 6.08   | 301     | 1.830  | 92         |

Temperaturna obremenitev:


54.25 °C

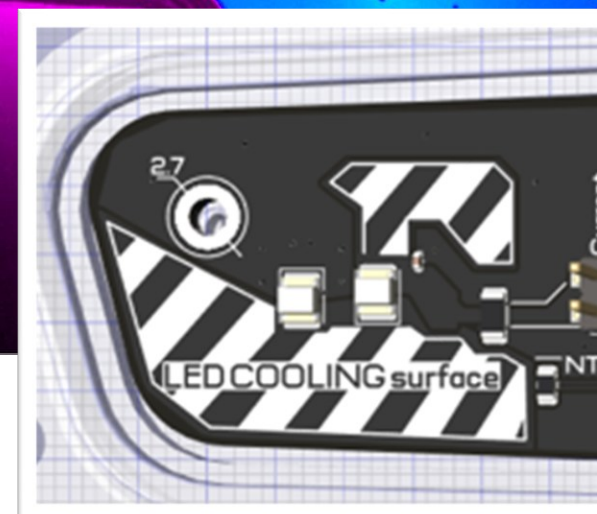

# Jernej Leskovec – EMC


CE

5

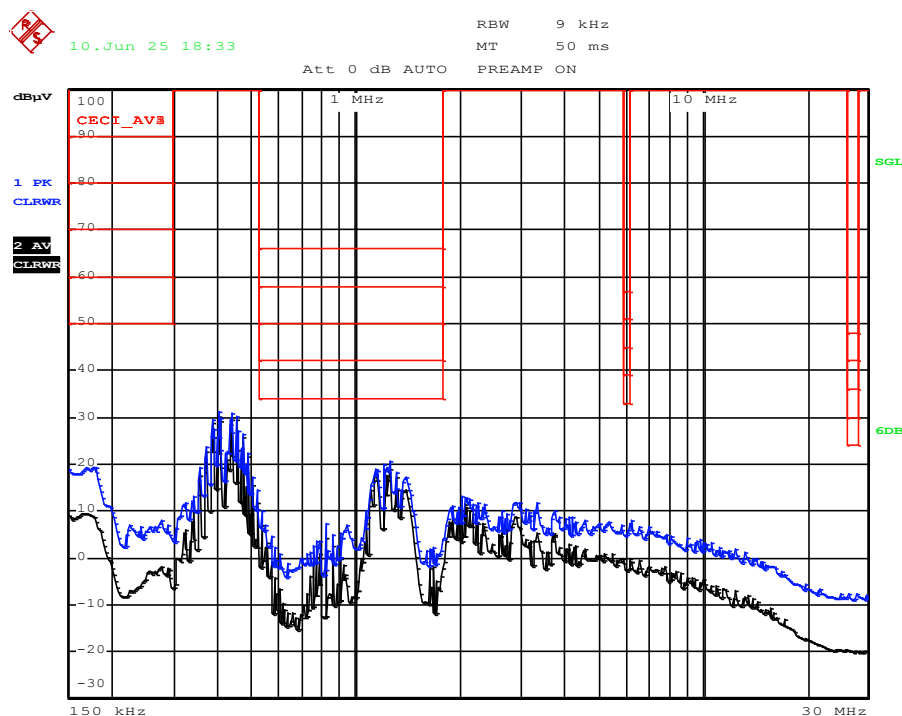

RE

5

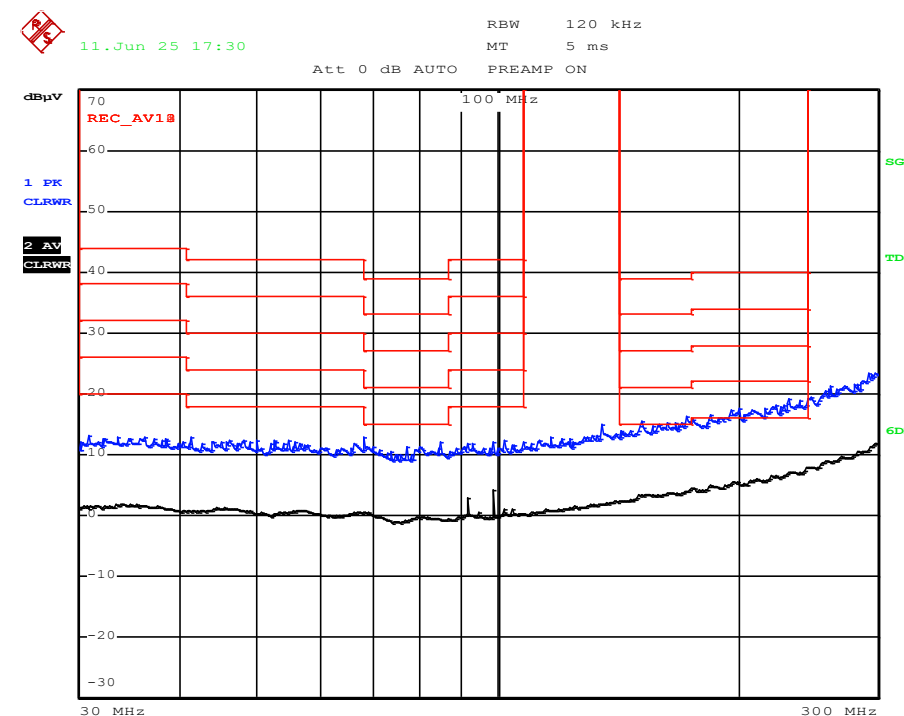

BCI

100 mA

B

318MHz, svetilnost  
se poveča za več  
kot 10%

RI

100 V/m V  
1Ghz



60 V/m H+V

A



# Jernej Leskovec - Cena

| Oznaka elementa na shemi                          | Opis elementa                | Koda proizvajalca (Mfr. No) | Proizvajalec (Mfr.) | Koda dobavitelja (SKU) | Dobavitelj   | Cena/kos (za 10000) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje [\$] |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| R1 – R14, C3, C25, C26, C4, C6, C8, C19, C20, C22 | 0402, 0603 komponente        | NA                          | NA                  | NA                     | NA           | 0.005 €             | 23                 | 0.115 €                         |
| C2                                                | 0603, 1u kondenzator         | 0603B105K250CT              | Walsin              | 791-0603B105K250CT     | Mouser       | 0.003 €             | 1                  | 0.003 €                         |
| C1, C23, C24                                      | 0805, 2u2 kondenzator        | CL21B225KAFNNF              | Samsung             | KKK20356               | Rutronik     | 0.010 €             | 3                  | 0.029 €                         |
| <b>C5, C7, C9-C12, C14-C18, C21</b>               | <b>0805, 10u kondenzator</b> | <b>CL21B106KAYQNNE</b>      | <b>Samsung</b>      | <b>C3039694</b>        | <b>LCSC</b>  | <b>0.027 €</b>      | <b>12</b>          | <b>0.326 €</b>                  |
| D3                                                | Dioda                        | BAS716,115                  | Nexperia            | C282366                | LCSC         | 0.018 €             | 1                  | 0.018 €                         |
| D1, D2                                            | Zener 20V (idealna dioda)    | SZMMBZ5250BLT1G             | onsemi              | 863-SZMMBZ5250BLT1G    | Mouser       | 0.018 €             | 2                  | 0.037 €                         |
| L1                                                | 4u7 filterska tuljava        | SRP3212A-4R7M               | Bourns              | 652-SRP3212A-4R7M      | Mouser       | 0.089 €             | 1                  | 0.089 €                         |
| <b>L2</b>                                         | <b>33uH glavna tuljava</b>   | <b>SRU1048-330Y</b>         | <b>Bourns</b>       | <b>SRU1048-330Y</b>    | <b>Avnet</b> | <b>0.283 €</b>      | <b>1</b>           | <b>0.283 €</b>                  |
| Q2                                                | PMOS (idealna dioda)         | AO3401A                     | Alpha & Omega       | C15127                 | LCSC         | 0.026 €             | 1                  | 0.026 €                         |
| Q1, Q3                                            | PNP (idealna dioda)          | BC856C                      | Diotec              | 637-BC856C             | Mouser       | 0.011 €             | 2                  | 0.021 €                         |
| U1                                                | OC komparator                | LM2903DR                    | Texas Instruments   | C7549                  | LCSC         | 0.030 €             | 1                  | 0.030 €                         |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 48            | 0.98 €         | 0.48 €         | 1.46 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

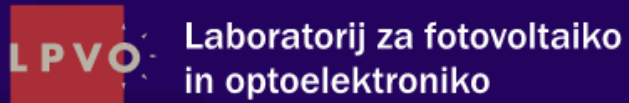

## Samo Debeljak


2. letnik, VS-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



# Samo Debeljak

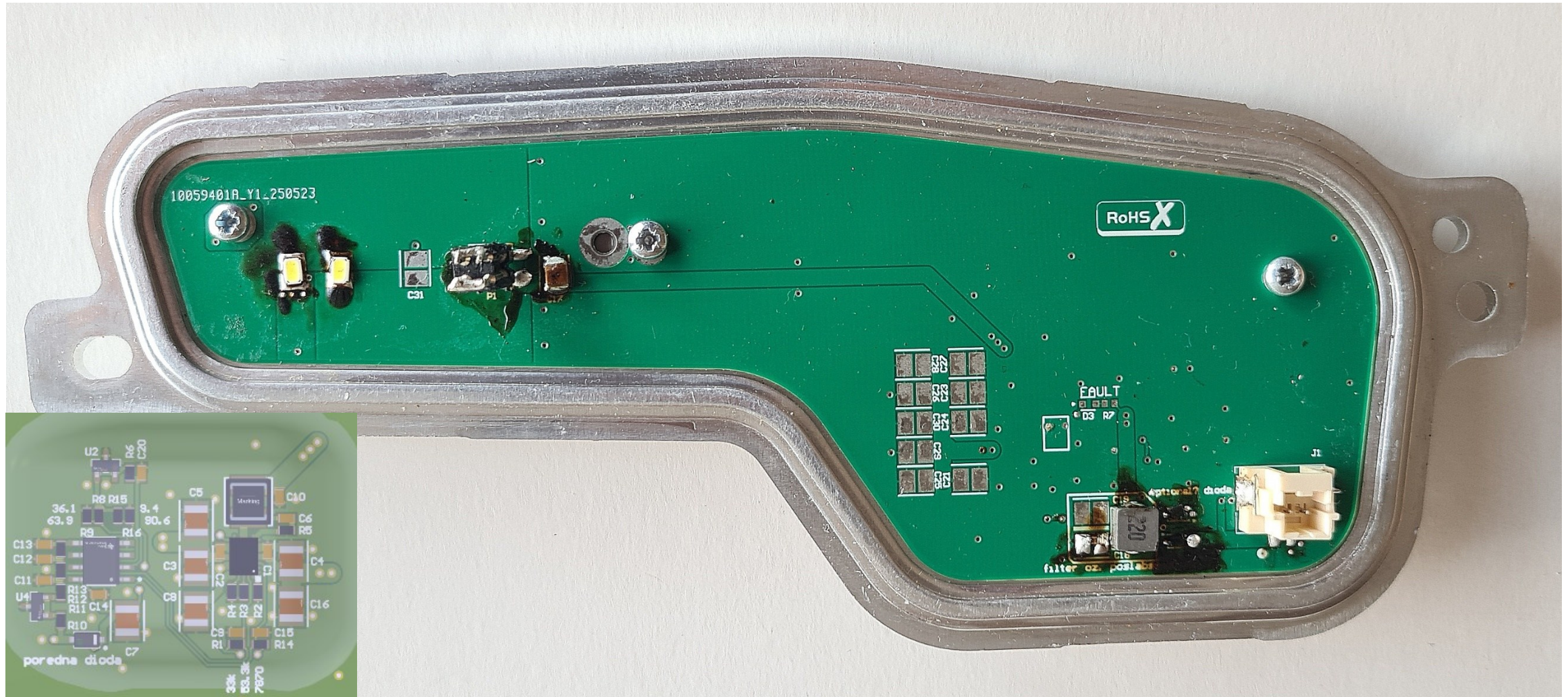


# Koncept rešitve

- Vse bo delal v prvo in bo šlo čez meritve in bo najbl pocen
- Bolj natančno:
  - RC povprečevalnik in dva komparatorja,
  - zavrni pa ogromno kondenzatorjev da so tokovne špice znotraj toleranc pri 95%




# Izračuni, simulacije

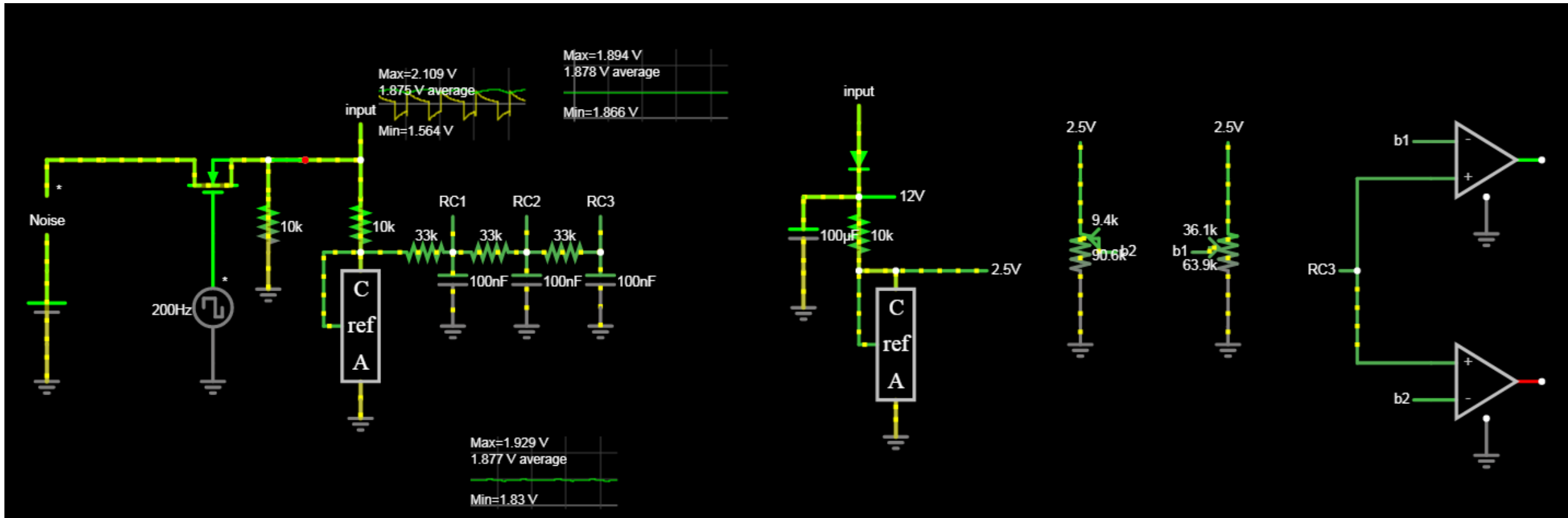


Adjustam potenciometre dokler ne preklop takrat kot bi moral

# Načrtovanje tiskanega vezja

vie niso na masi

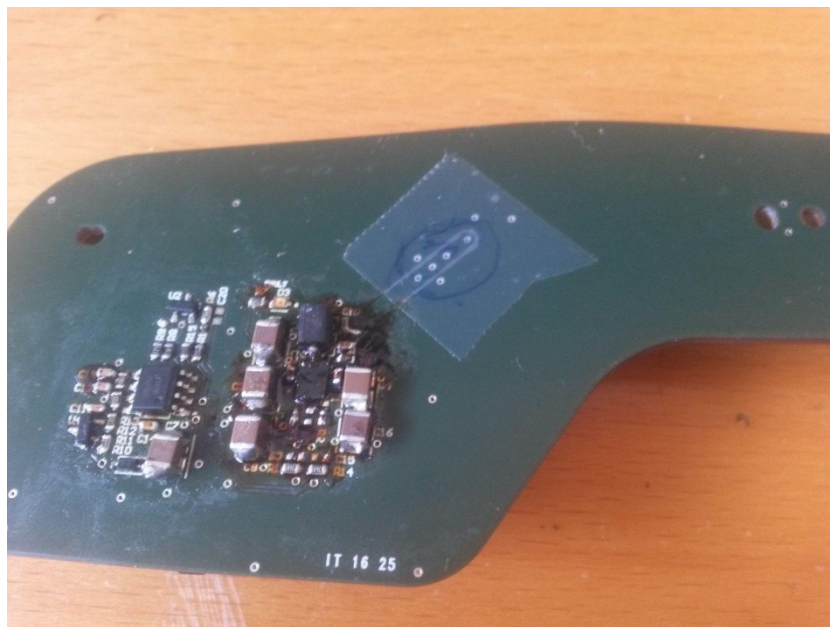


babilonski stolp

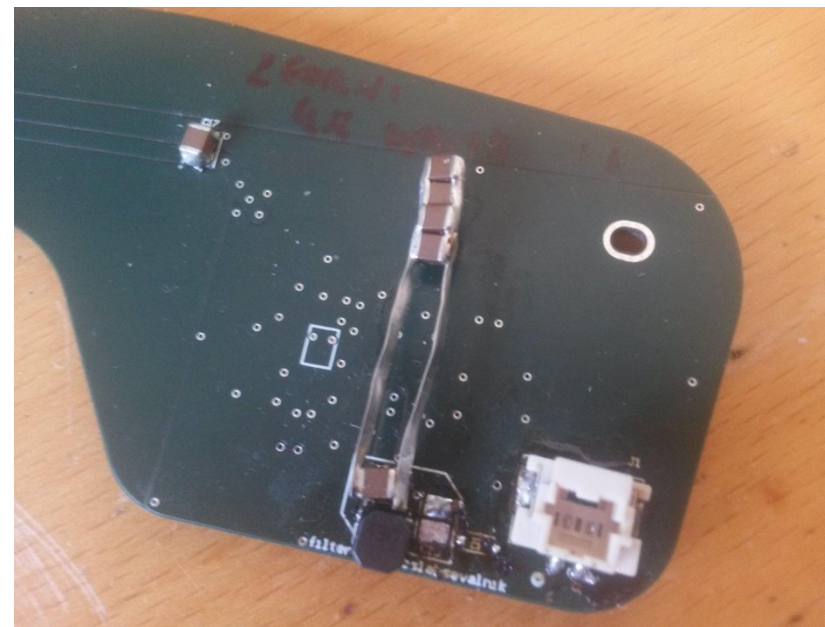

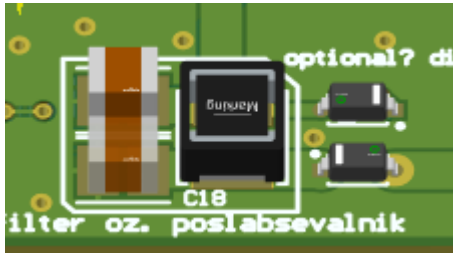
# Preliminarne meritve

- Pri filtru rabiš input kondenzator, da tuljava ne nabije -40V nazaj na napajanje



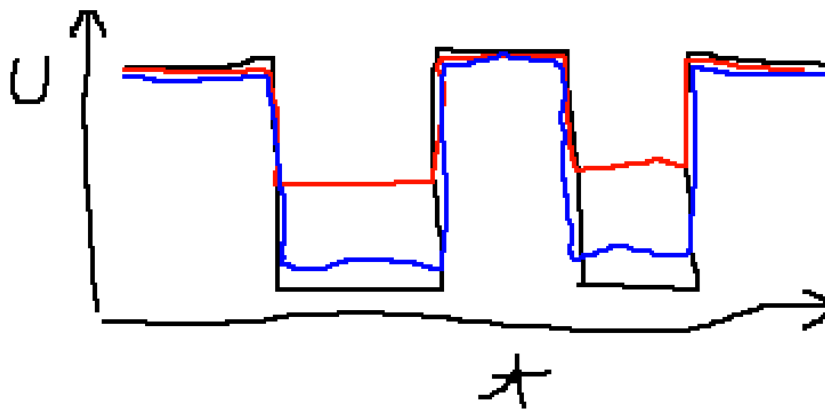Segrete kitajske diode preveč puščajo na 60C in pokvarijo PWM



vezje ni prključeno

kitajske diode

neoznačene diode iz laba


- 10 voltni keramični kondenzatorji še ne eksplodirajo pri 70V

# Morebitni popravki

Nespametna izbira diode

Kondenzatorji so dragi :(

CENA

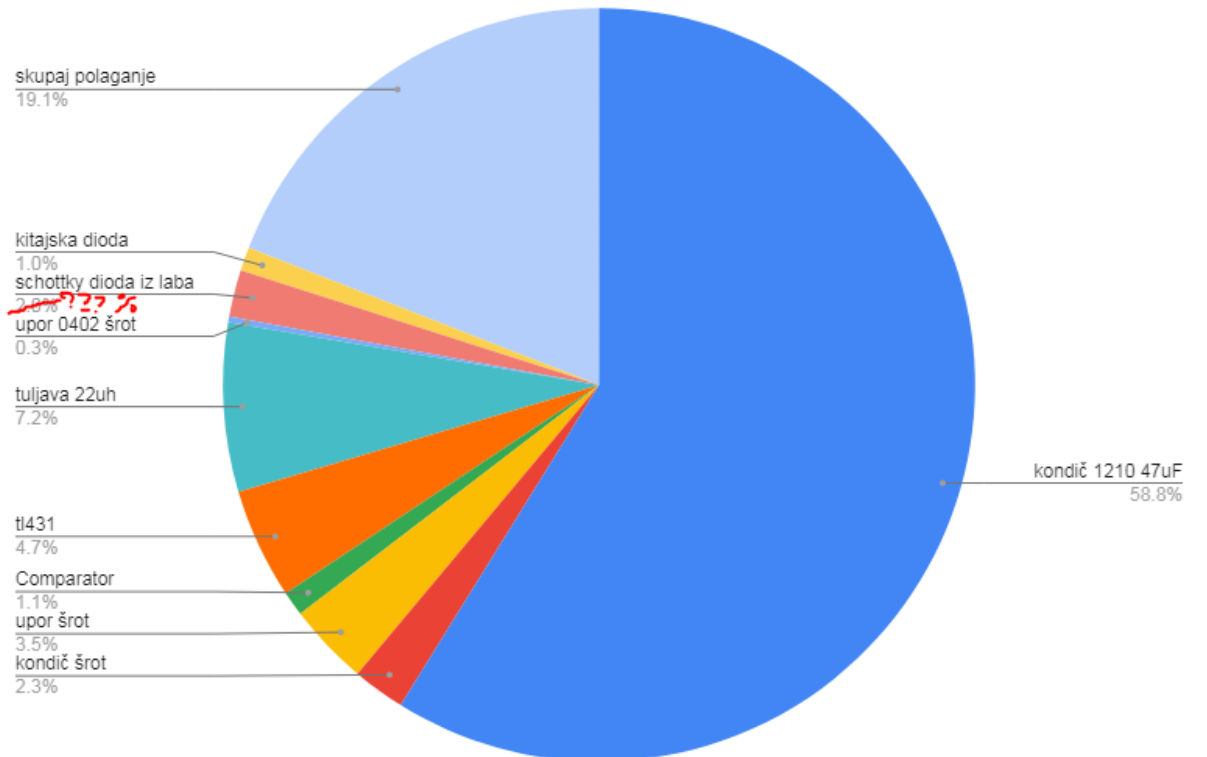




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

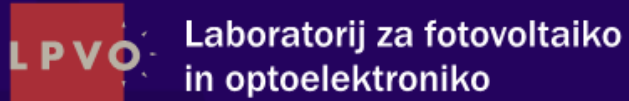

## Samo Debeljak

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Samo Debeljak – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta




Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 153     | 2.067  | 6.10   | 301     | 1.836  | 88         |

Temperaturna obremenitev:


56.15 °C

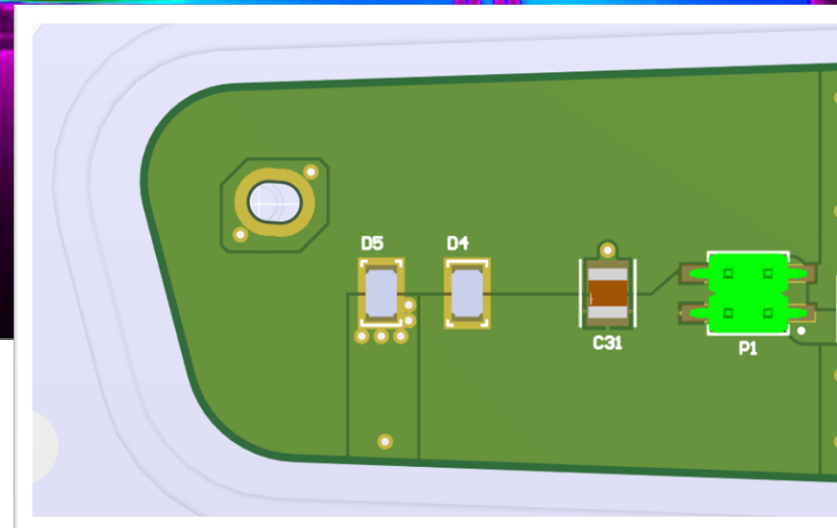

# Samo Debeljak – EMC


CE

5

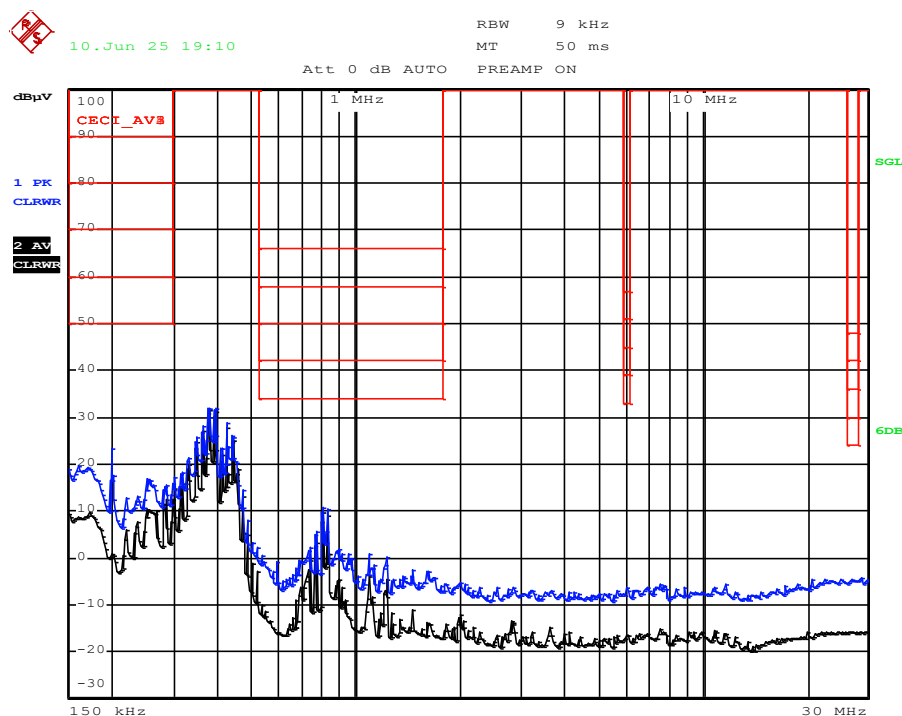

RE

5

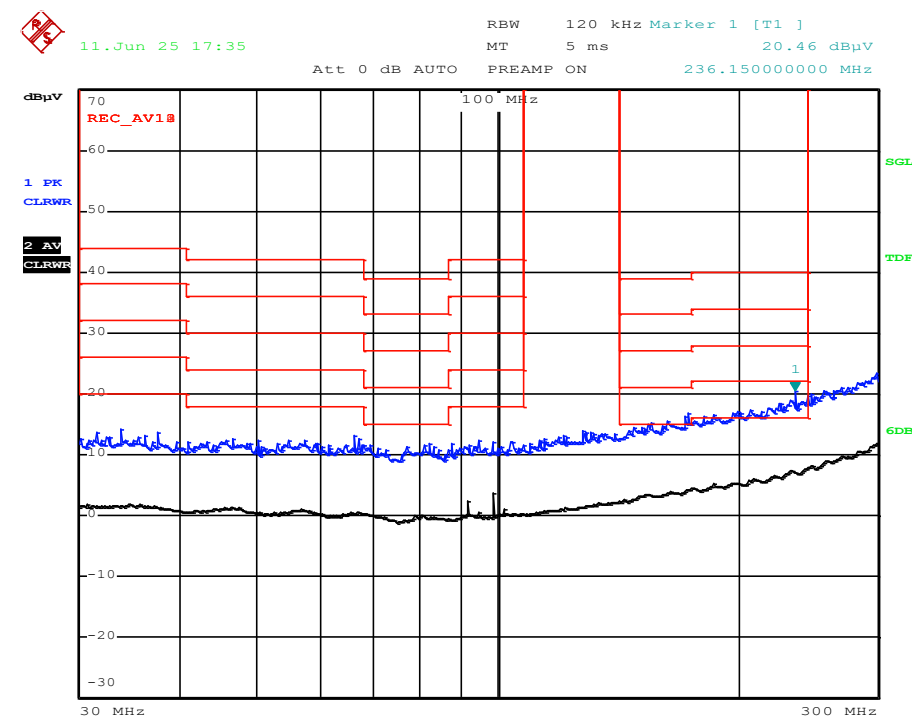

BCI

100 mA

C

Vezje skoraj  
ugasne, tudi na 60  
mA ni znotraj 30%

RI

100 V/m H+V

A

# Samo Debeljak – Cena

| Oznaka elementa na shemi                         | Opis elementa                    | Koda proizvajalca            | Proizvajalec      | Koda dobavitelja | Dobavitelj         | Cena/kos (za 10k vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>c7 c8 c3 c5 c4 c16 c17</b>                    | <b>kondič 1210 47uF</b>          | <b>GRM32ER71A476K E15L</b>   | <b>murata</b>     | <b>C84494</b>    | <b>lcsc</b>        | <b>0.145 €</b>          | <b>7</b>           | <b>1.01 €</b>              |
| c18 c11 c12 c13 c14 c1 c2 c10 c6                 | kondič 0603 100nF                |                              | šrot              |                  |                    | 0.005 €                 | 9                  | 0.05 €                     |
| r10 r11 r12 r13 r8 r9 r15 r16 r6 r1 r14 r2 r4 r5 | upor 0603 1% razno               |                              | šrot              |                  |                    | 0.005 €                 | 14                 | 0.07 €                     |
| U3                                               | Comparator open drain            | LM393SR                      | COSINE            | C25503982        | lcsc               | 0.018 €                 | 1                  | 0.02 €                     |
| U2, U4                                           | tl431                            | TL431IDBZR                   | texas instruments | C21235           | lcsc               | 0.041 €                 | 2                  | 0.08 €                     |
| <b>L1 L2</b>                                     | <b>tuljava 22uh od dolenjcev</b> | <b>mogoče SMMS0530-220M</b>  |                   |                  | <b>mogoče lcsc</b> | <b>0.062 €</b>          | <b>2</b>           | <b>0.12 €</b>              |
| r3                                               | upor 0402 53.6k                  |                              | šrot              |                  |                    | 0.005 €                 | 1                  | 0.01 €                     |
| D1                                               | schottky dioda iz laba           | nekaj podobnega CUS10S30,H3F | toshiba           | C146335          | lcsc               | 0.027 €                 | 1                  | 0.03 €                     |
| D6                                               | schottky dioda                   | RB551VM-30TE-17              | ROHM Semicon      | C209640          | lcsc               | 0.018 €                 | 1                  | 0.02 €                     |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 38            | 1.40 €         | 0.38 €         | 1.78 € |



# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

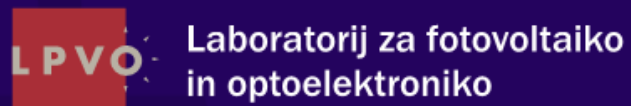


## Maj Pavlin

3. letnik, UN-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025


# Maj Pavlin

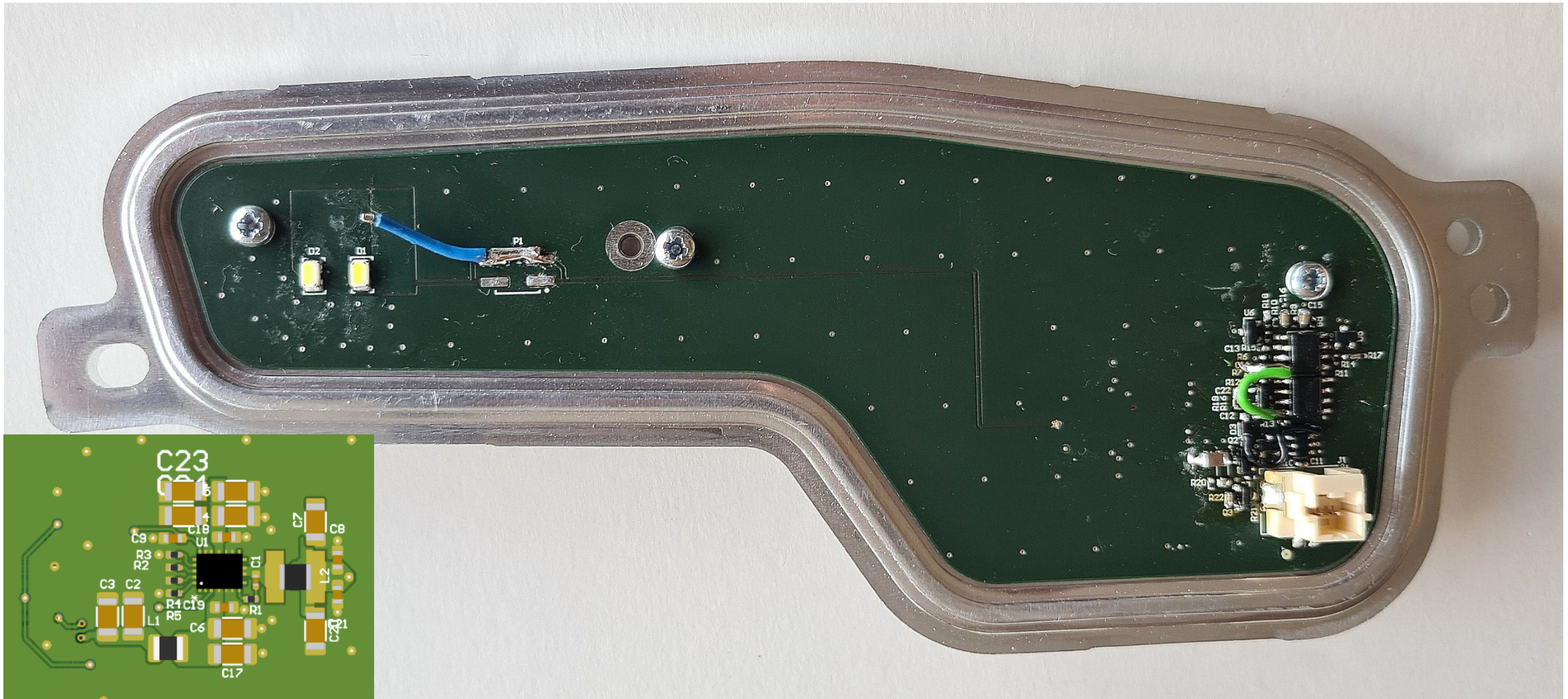

# Koncept rešitve

## Idealna dioda


## Stikalo za izklop switcherja

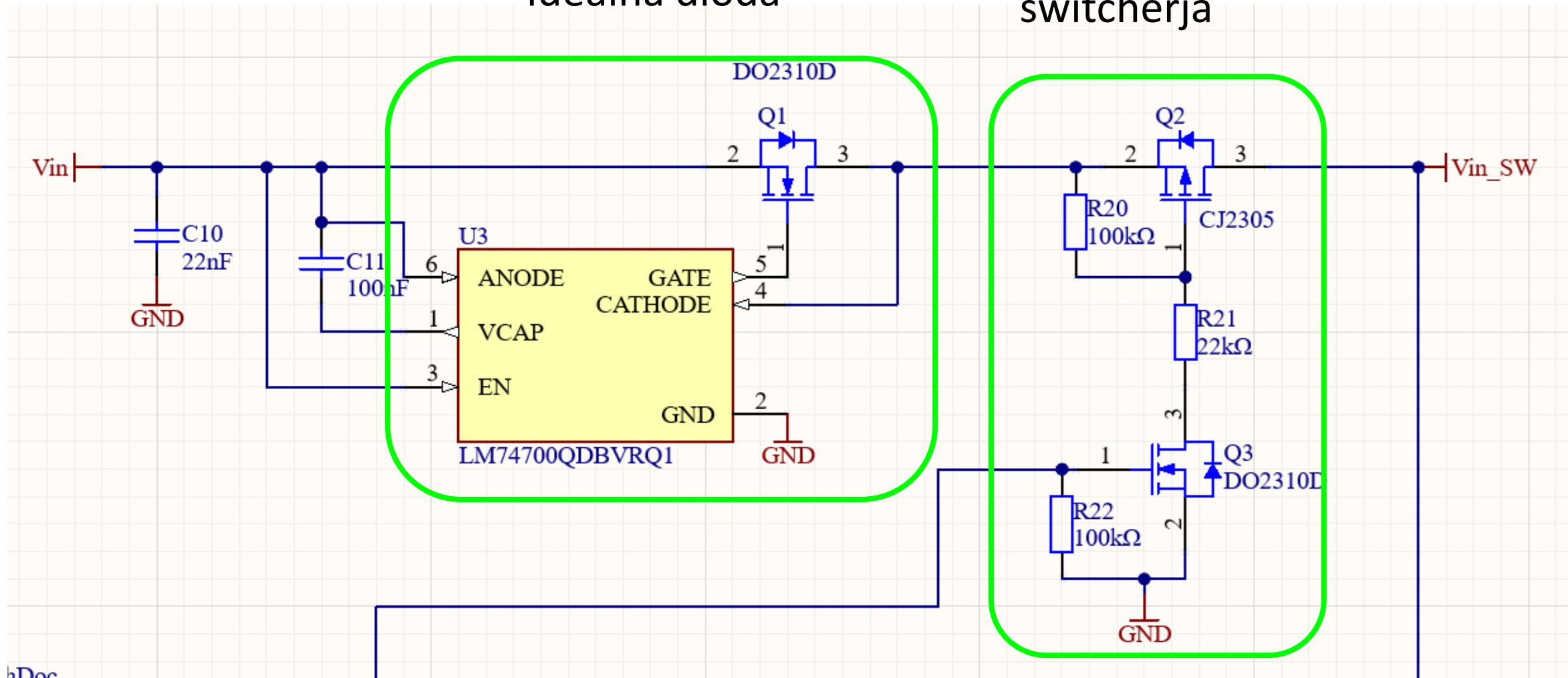




# Koncept rešitve

## Vhodni buffer

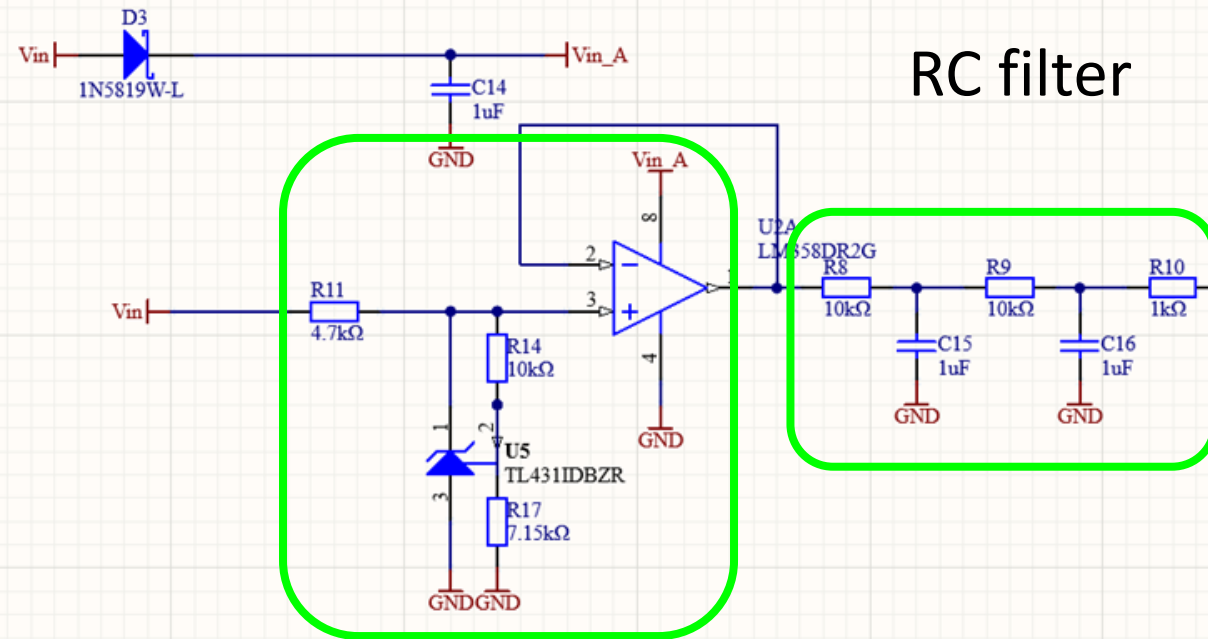


## 2x primerjalnik

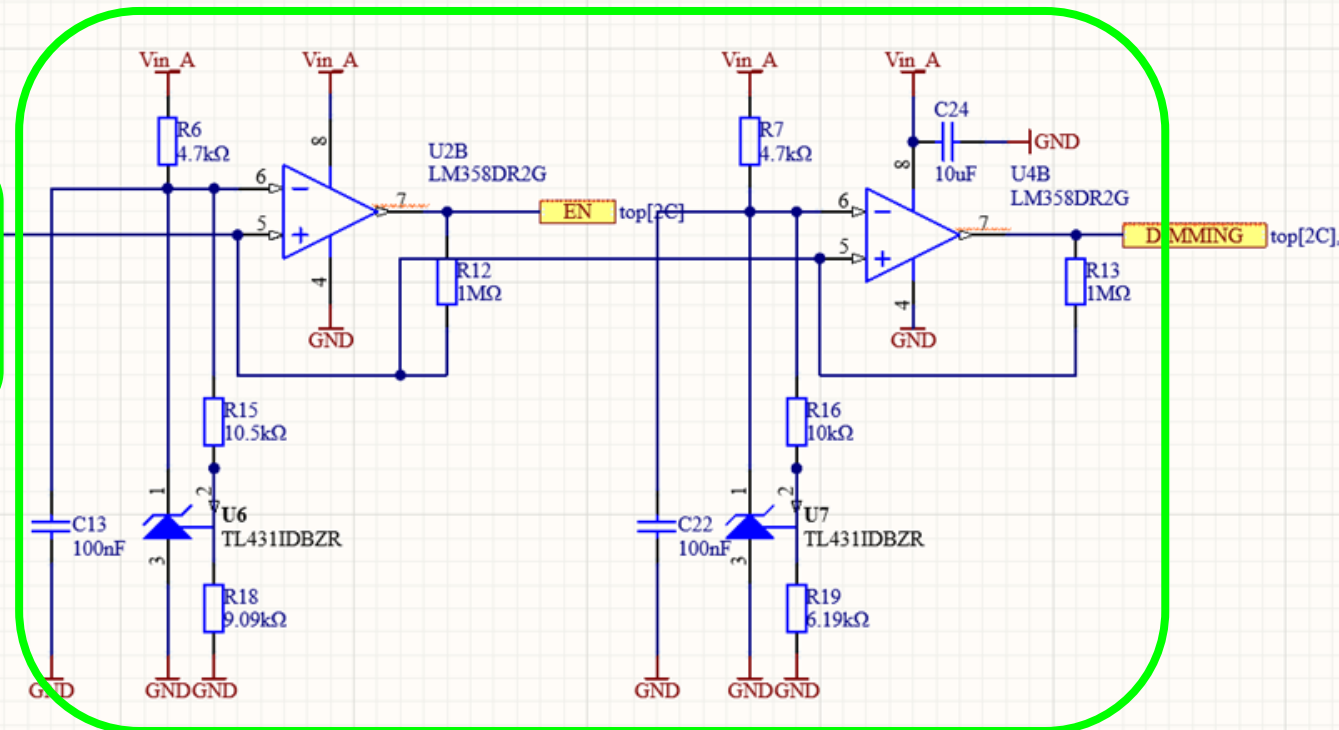




# Koncept rešitve



## EMI filter

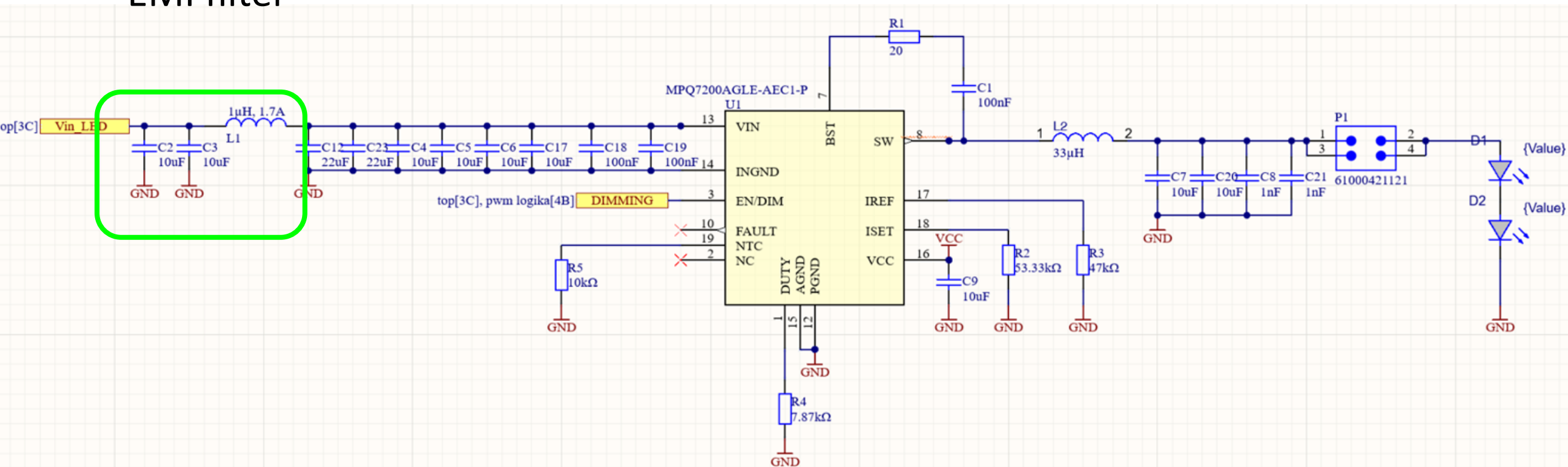


# Izračuni, simulacije

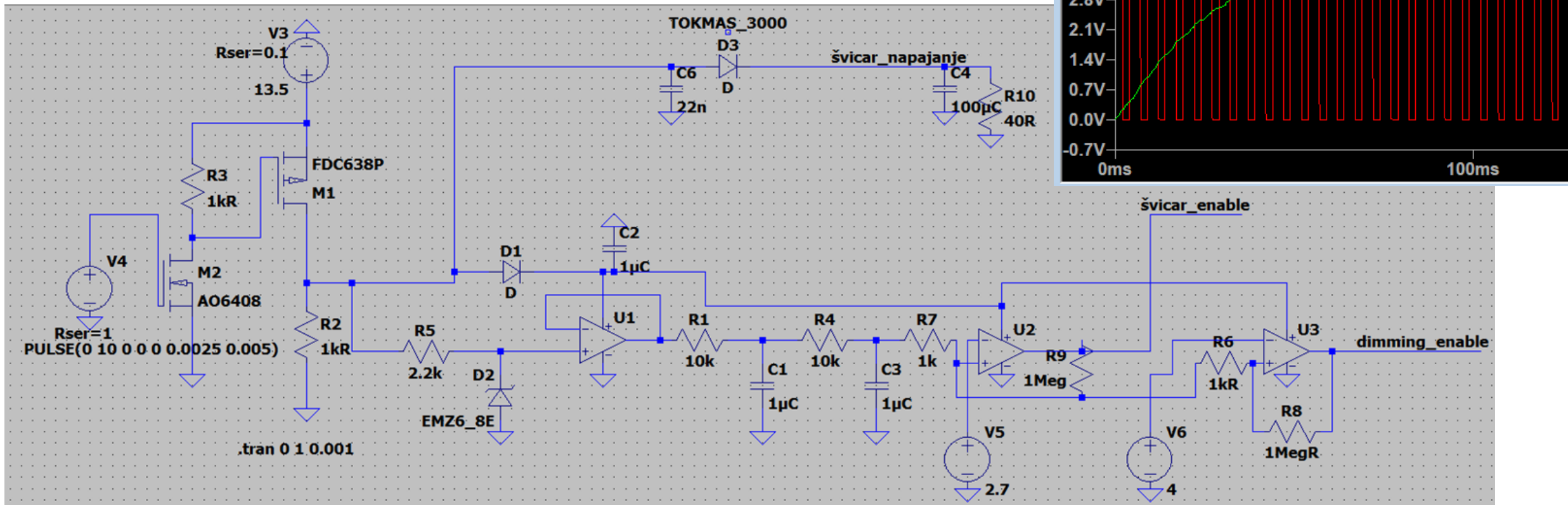

# Načrtovanje tiskanega vezja

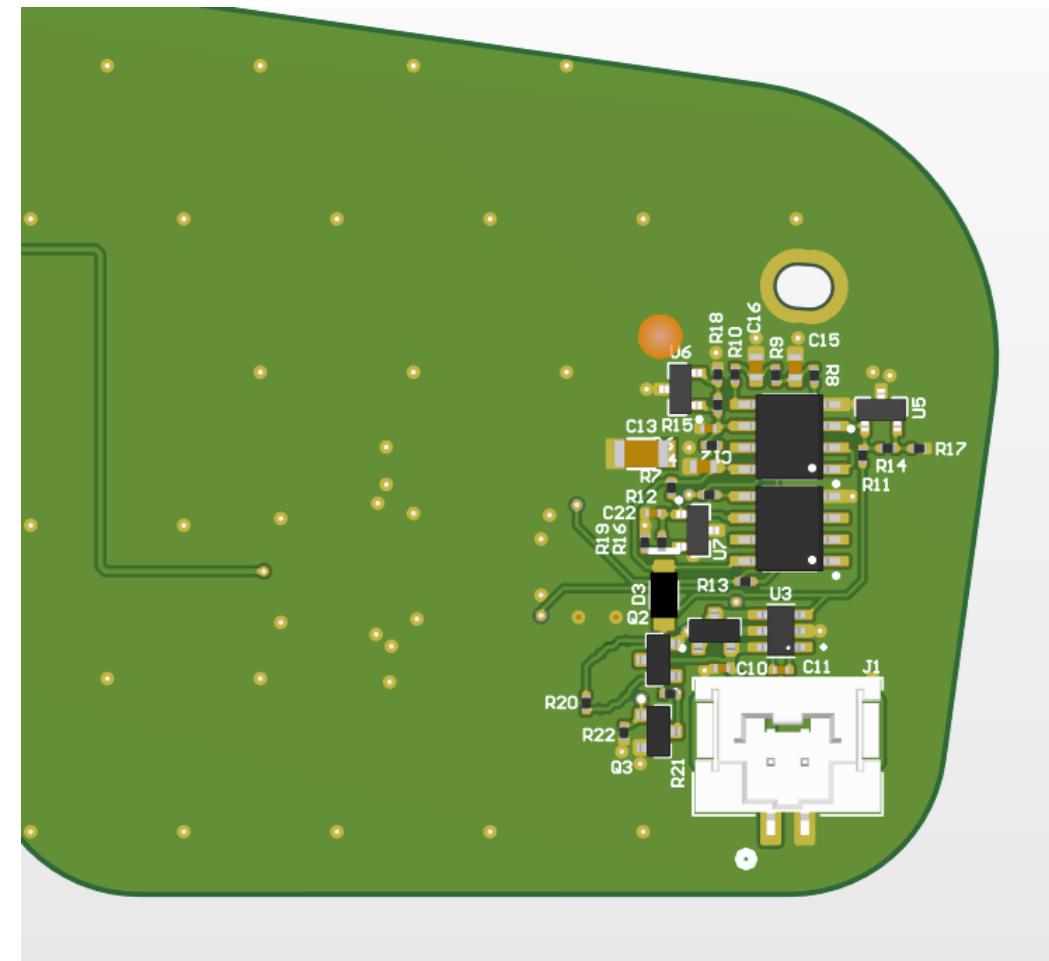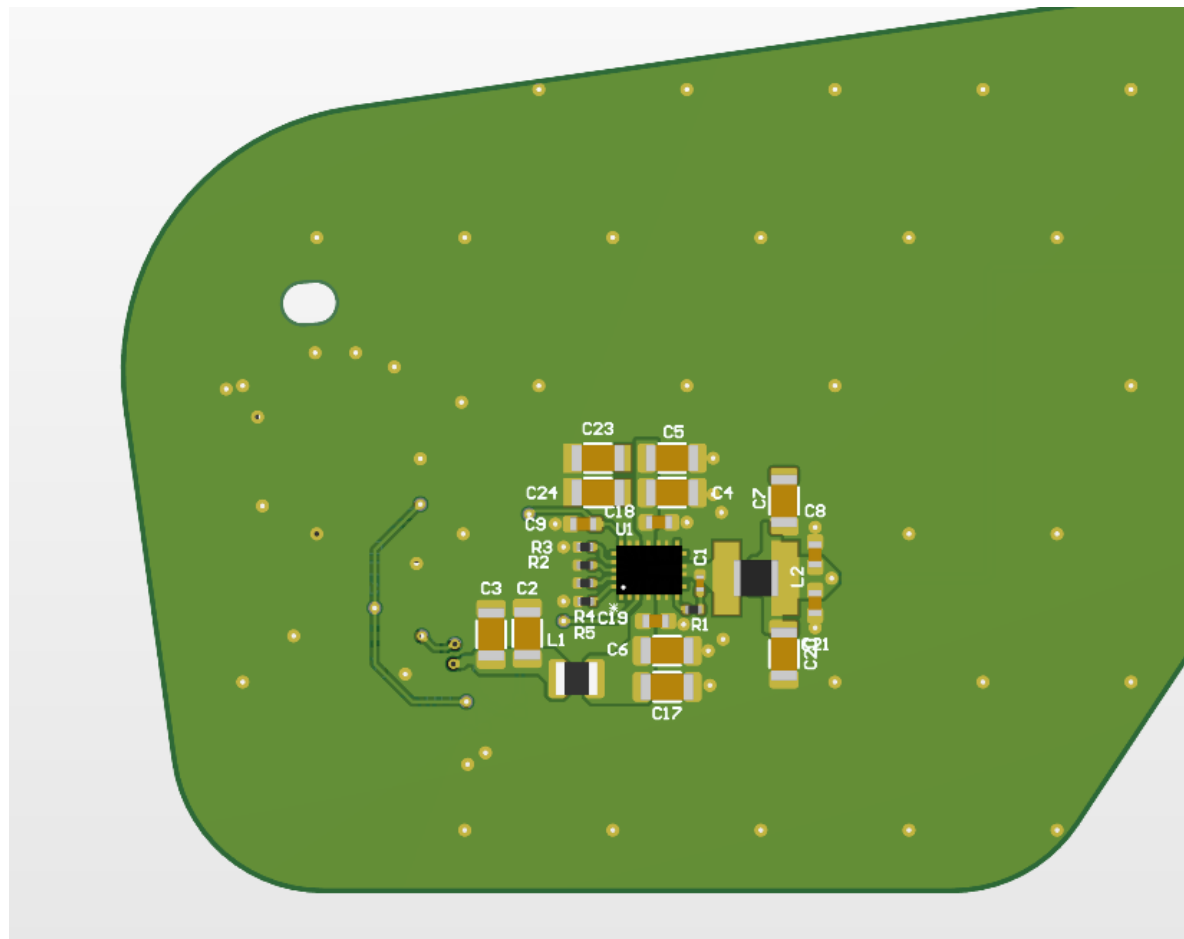



# Načrtovanje tiskanega vezja

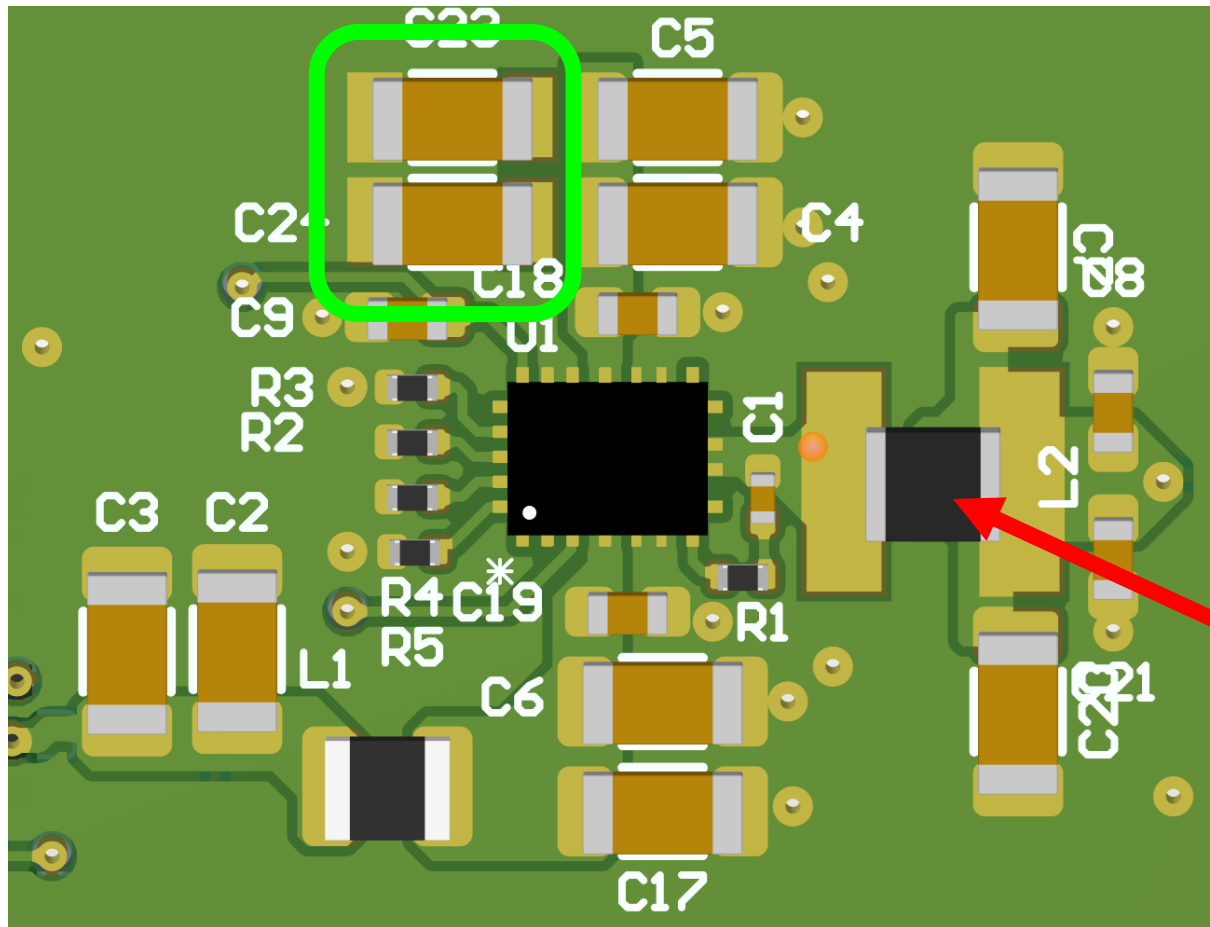


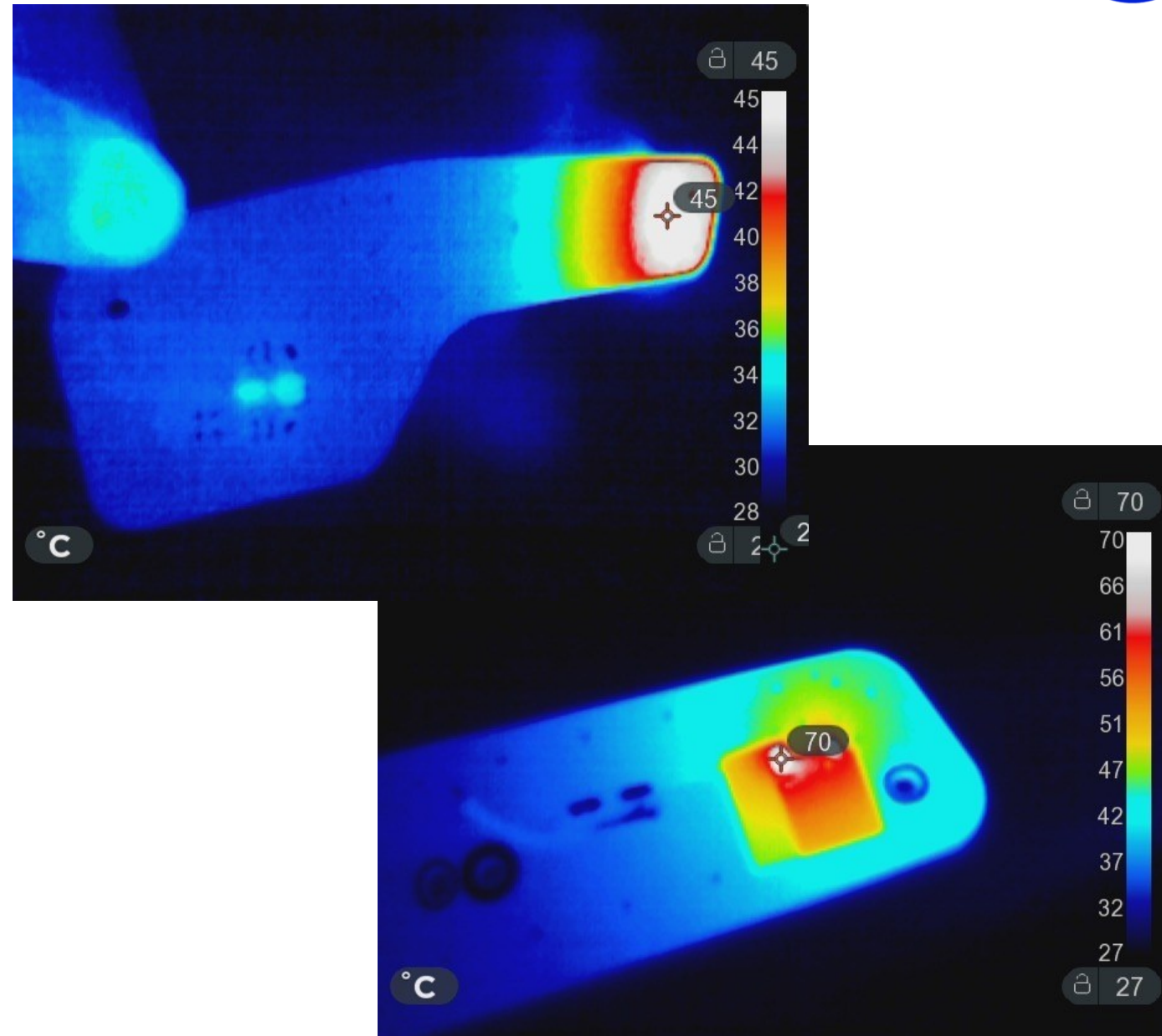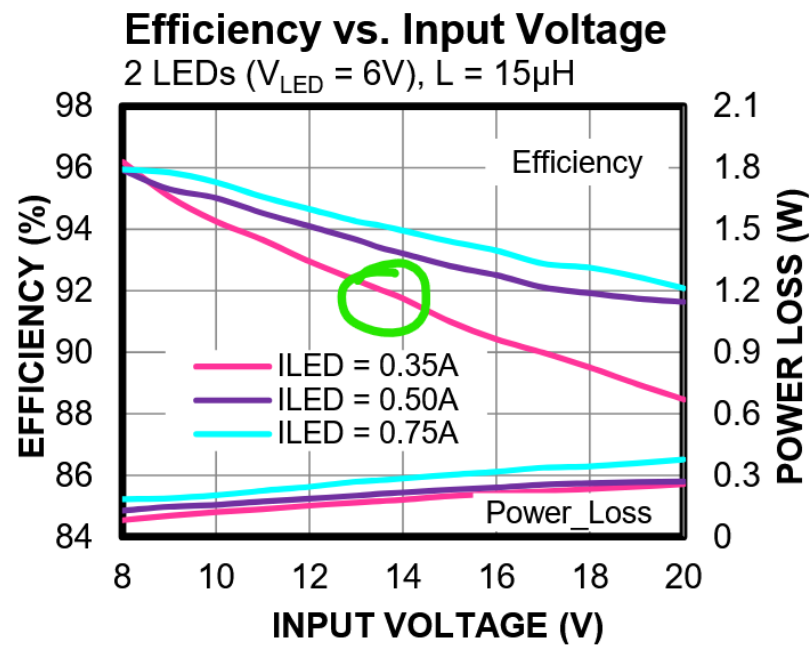
# Preliminarne meritve

- Izmerjena eff. vezja: 88%
- Po datasheetu: 92%



# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Maj Pavlin

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Maj Pavlin – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta






Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.5   | 187     | 2.525  | 6.12   | 301     | 1.843  | 73         |

Temperaturna obremenitev:


61.90 °C

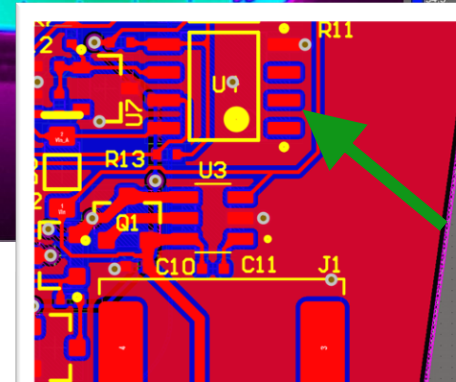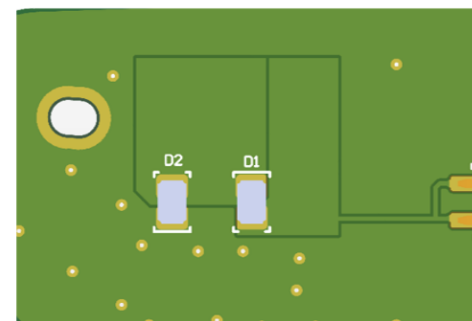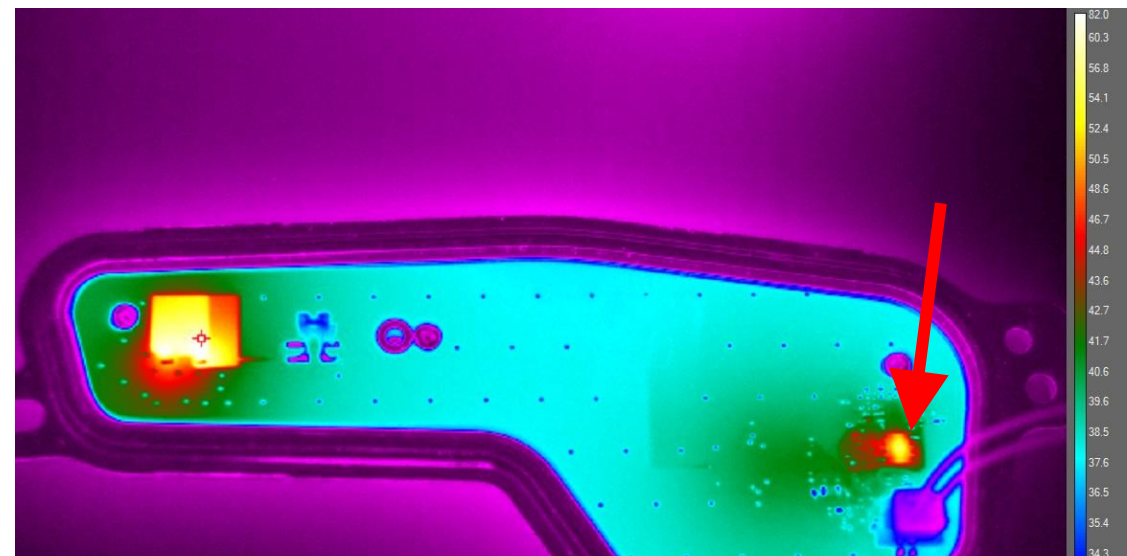

# Maj Pavlin – EMC


CE

5

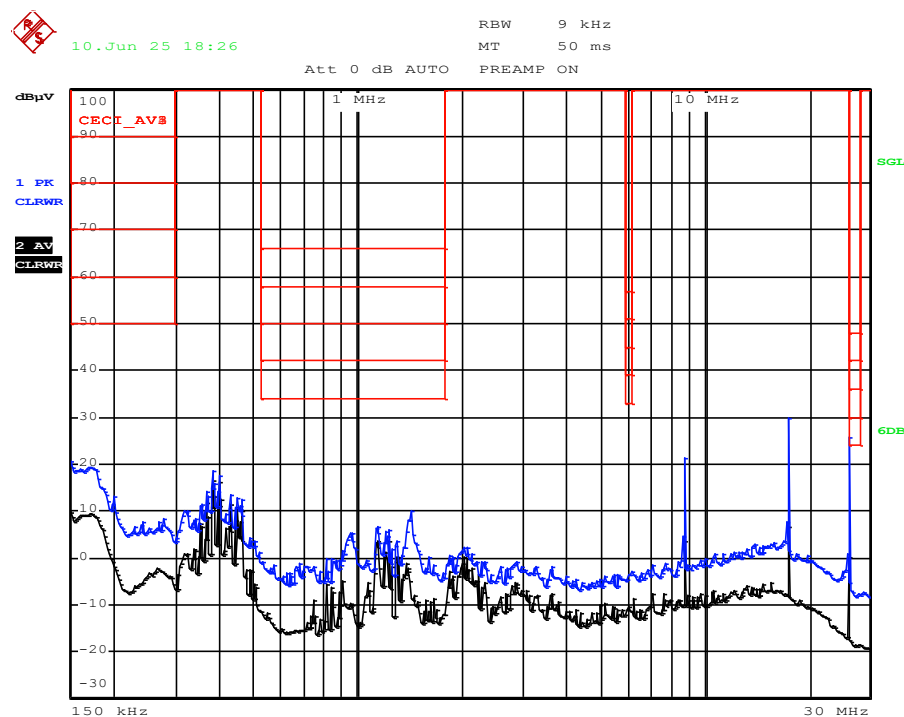

RE

5

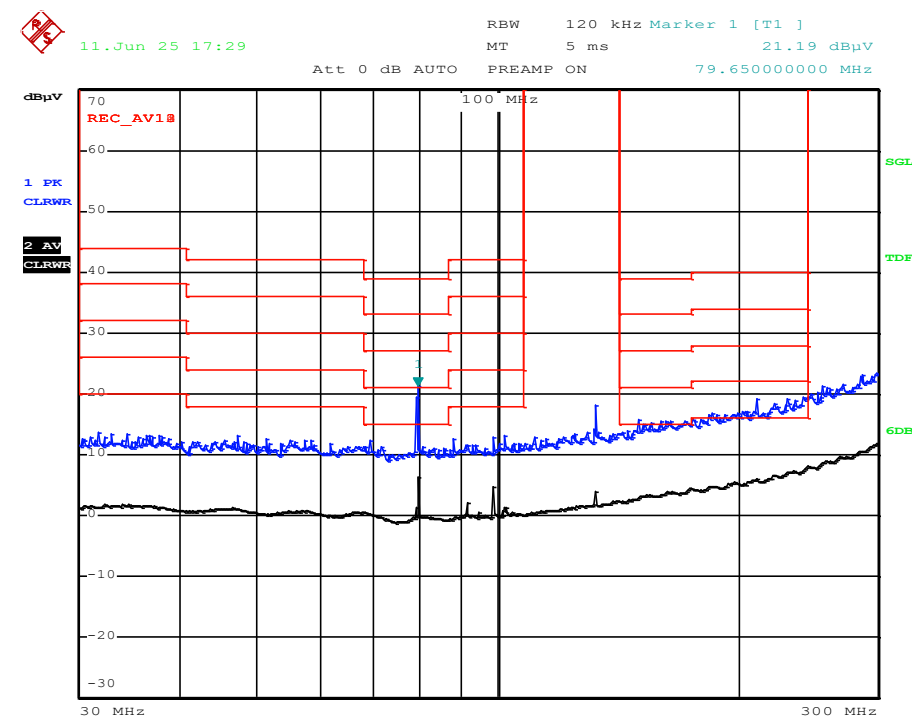

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A



# Maj Pavlin – Cena

| Oznaka elementa na shemi         | Opis elementa                                          | Koda proizvajalca     | Proizvajalec                        | Koda dobavitelja | Dobavitelj | Cena/kos (za 1000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| ŠROT                             |                                                        |                       |                                     |                  |            | €0.0050                  | 28                 | €0.1400                    |
| C2, C3, C4, C5, C6, C7, C17, C20 | 50V 10uF X7R ±10% 1206 Keramični kondenzator           | CGA1206X7R106K500 NT  | HRE                                 | C6119989         | LCSC       | €0.0186                  | 9                  | €0.1674                    |
| C9                               | 10V 10uF X7R ±10% 0603 Keramični kondenzator           | GRM188Z71A106KA7 3D   | Murata Electronics                  | C2959727         | LCSC       | €0.0294                  | 1                  | €0.0294                    |
| C14, C15, C16                    | 25V 1uF X7R ±10% 0603 Keramični kondenzator            | CGA0603X7R105K250 JT  | HRE                                 | C7503503         | LCSC       | €0.0023                  | 3                  | €0.0069                    |
| D3                               | 40V 350mA SOD-123 Schottky Dioda                       | 1N5819W-L             | PIELENST                            | C41376455        | LCSC       | €0.0028                  | 1                  | €0.0028                    |
| C12, C23                         | 25V 22uF X7R ±10% 1210 Keramični kondenzator           | CS3225X7R226K250N RL  | Samwha Capacitor                    | C2918511         | LCSC       | €0.0384                  | 2                  | €0.0768                    |
| L1                               | 1.8A 1uH ±20% 1008 Ščitena tuljava                     | ANR252010T1R0M        | APV                                 | C6364750         | LCSC       | €0.0232                  | 1                  | €0.0232                    |
| L2                               | 830mA 33uH ±20% 5x5mm Tuljava                          | PSPNAQ5020-330M       | PROD Tech                           | C436701          | LCSC       | €0.0265                  | 1                  | €0.0265                    |
| Q1, Q3                           | 60V 3A 1.5W 100mΩ MOSFET N-kanalni, SOT-23             | DO2310D               | DOINGTER                            | C41367407        | LCSC       | €0.0108                  | 2                  | €0.0216                    |
| Q2                               | 30V 4.2A 50mΩ 1.4W MOSFET P-kanalni, SOT-23            | AO3401A               | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | C347476          | LCSC       | €0.0131                  | 1                  | €0.0131                    |
| U2, U4                           | Dual 200nA 0.6V/μs Operacijski ojačevalnik, SOIC-8     | LM2904DT              | STMicroelectronics                  | C105411          | LCSC       | €0.0323                  | 2                  | €0.0646                    |
| U3                               | SOT-23-6 ORing kontroler                               | LM74700QDBVRQ(TOKMAS) | Tokmas                              | C7589230         | LCSC       | €0.2800                  | 1                  | €0.2800                    |
| U5, U6, U7                       | 2.5–36V 100mA Referenca napetosti, nastavljiva, SOT-23 | LTL431ATLT1G          | LRC                                 | C83052           | LCSC       | €0.0178                  | 3                  | €0.0534                    |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 55            | 0.91 €         | 0.55 €         | 1.46 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

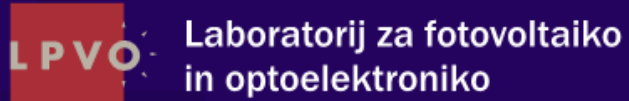


## Luka Peršolja

3. letnik, UNI-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025



16.6.2025

# Luka Peršolja

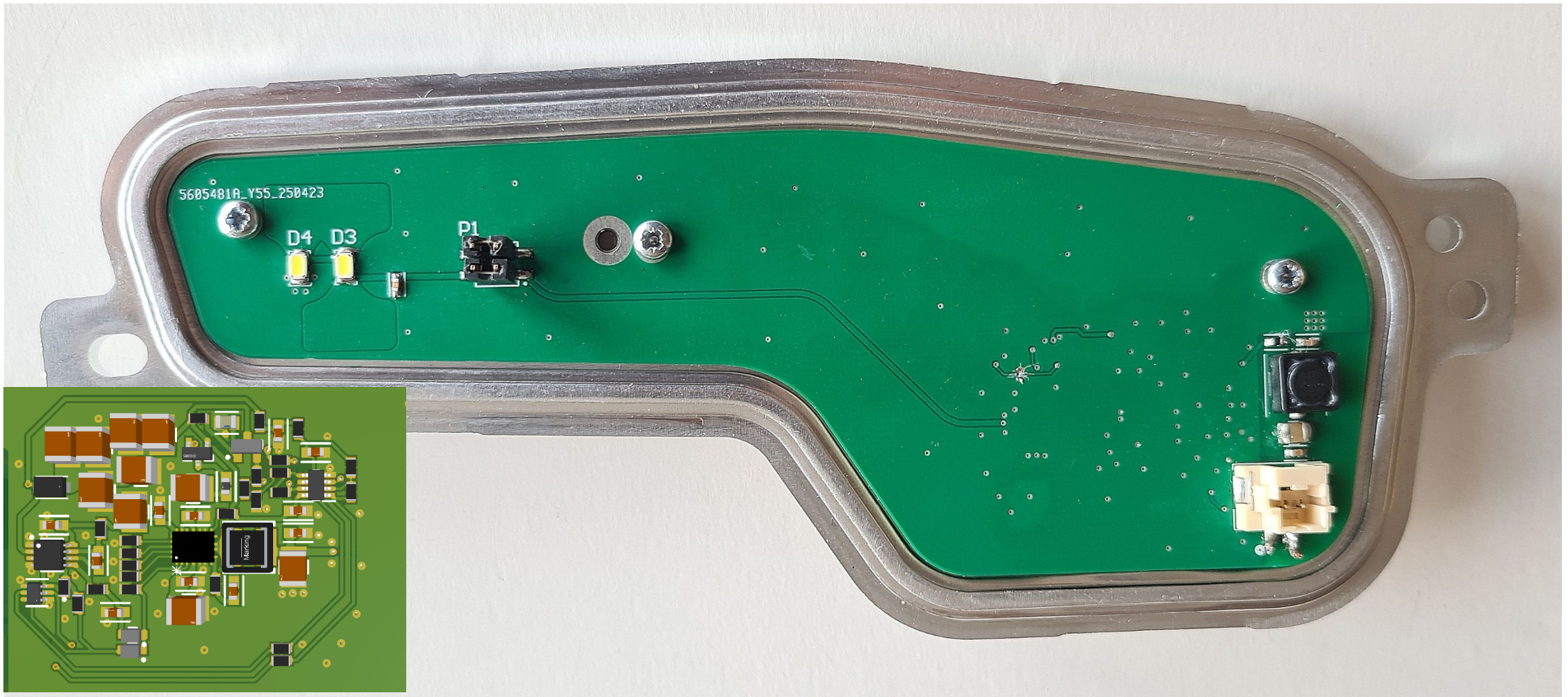

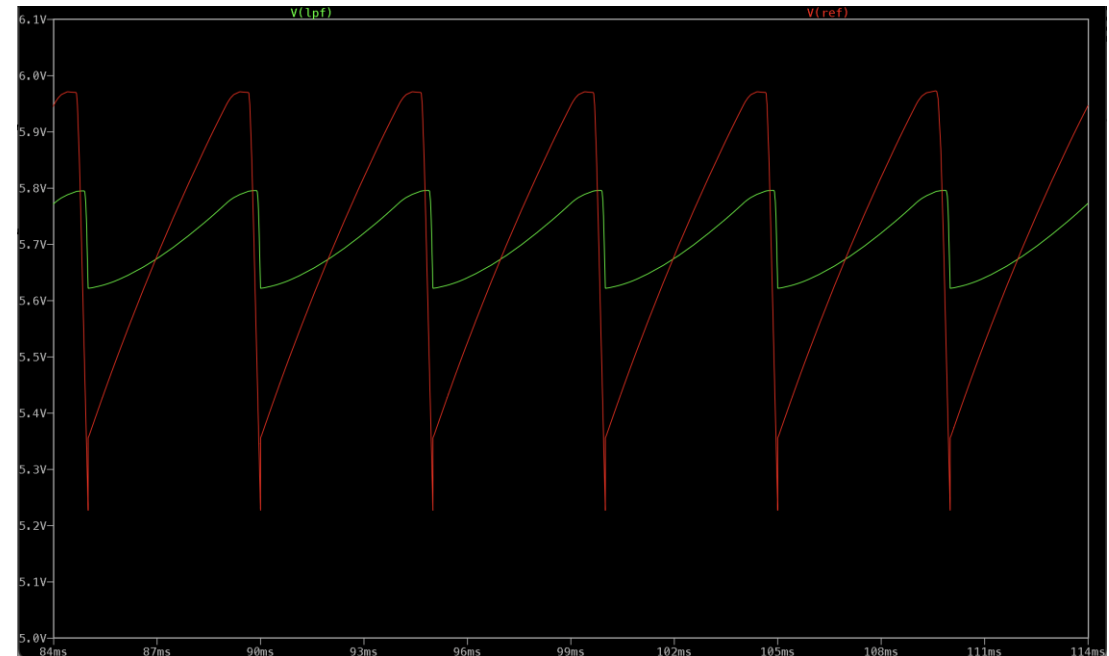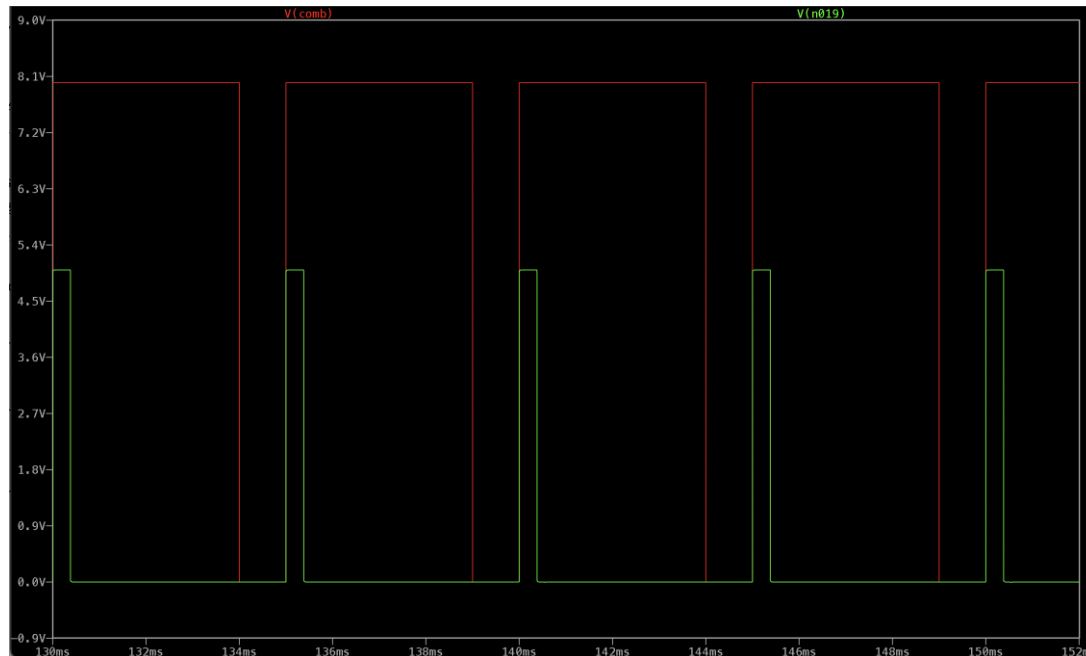
# Koncept rešitve

- Sinhroni zunanji PWM -> manj kapacitivnosti
- Dekodiranje z LPF in komparatorji – najbolj preprosto
- Dimenzioniranje komponent






# Izračuni, simulacije

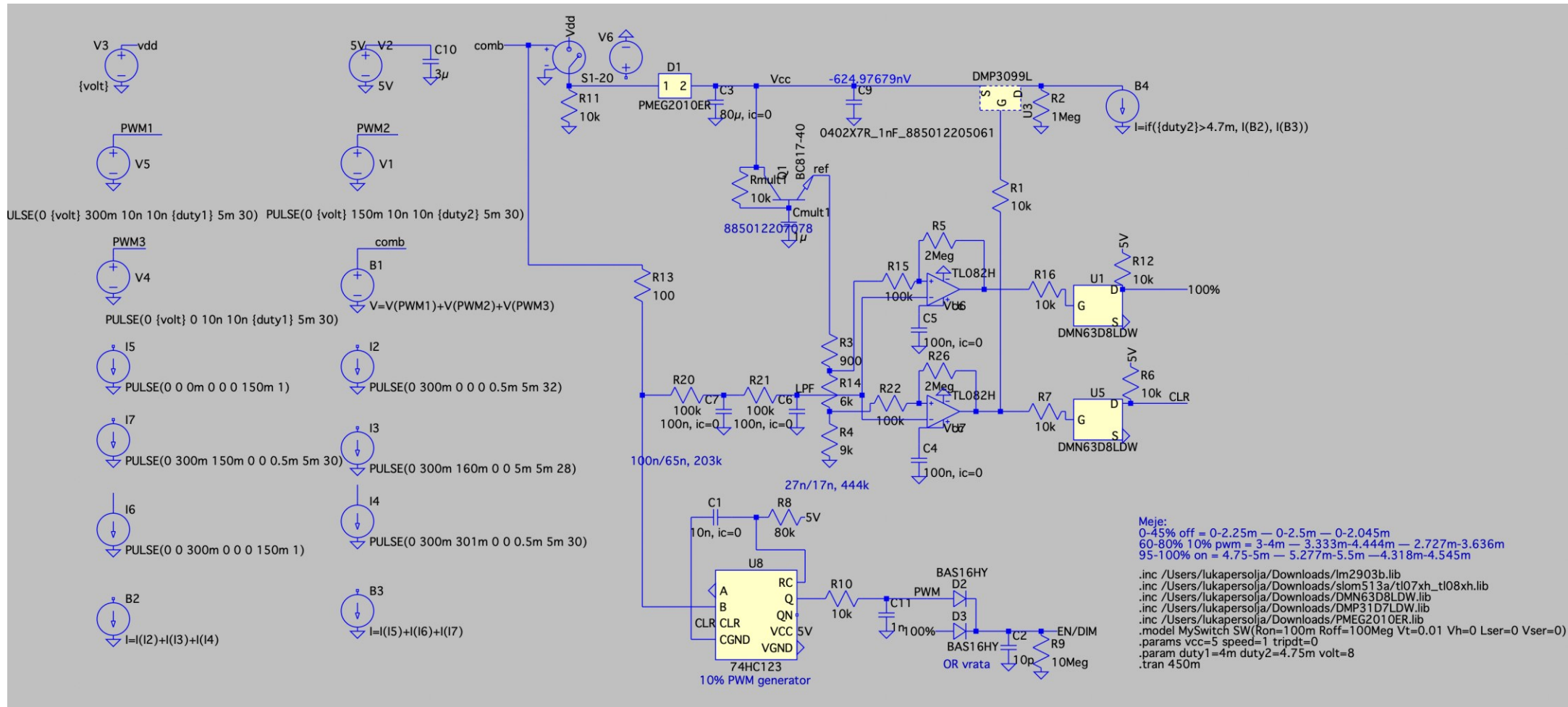

# Načrtovanje tiskanega vezja

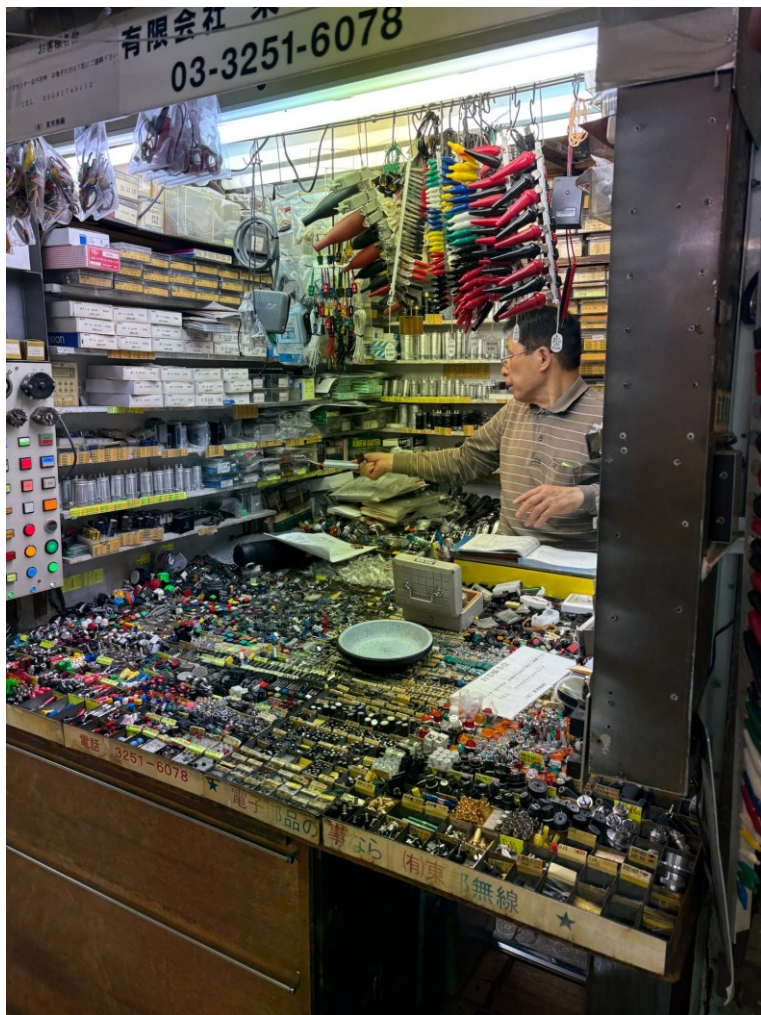



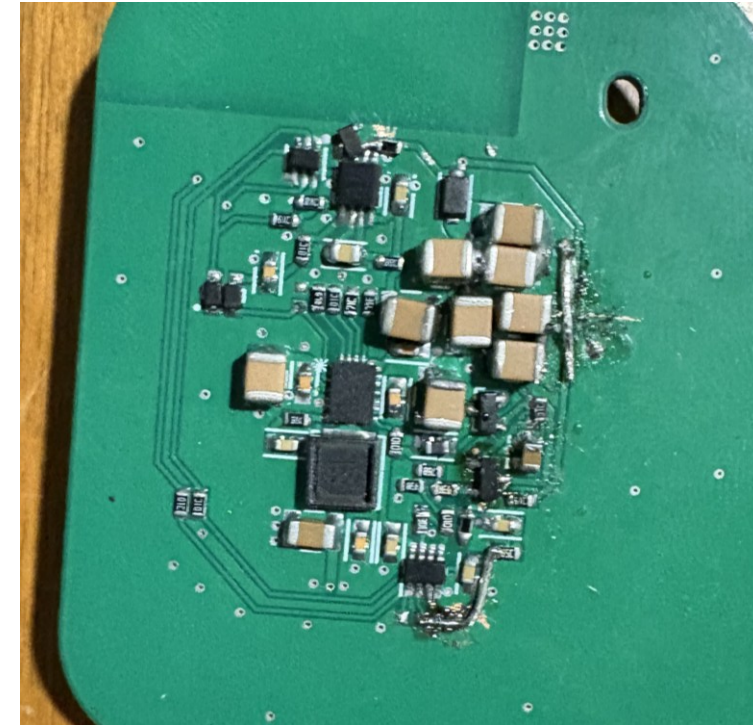
# Načrtovanje tiskanega vezja

Napačna povratna vezava

Monostabilni multivibrator ima 5V vhod  
(Pre)veliki kondenzatorji



# Preliminarne meritve






# Morebitni popravki

Drugačna detekcija – problem stabilnosti in izhodnih upornosti  
Manj predimenzioniranja?

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

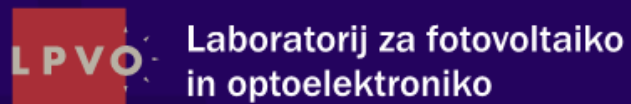

## Luka Peršolja

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Luka Peršolja – Funkcionalni in električni testi

Osnovna funkcionalnost PO mode ne deluje, DC=73% 

PWM območje PO mode ne deluje, DC=73% 

Napetostno območje PO mode ne deluje, DC=73% 

Temperaturno območje PO mode ne deluje, DC=73% 


Obrnjena polariteta 

Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 156     | 2.108  | 6.06   | 302     | 1.829  | 86         |

Temperaturna obremenitev:


57.76 °C

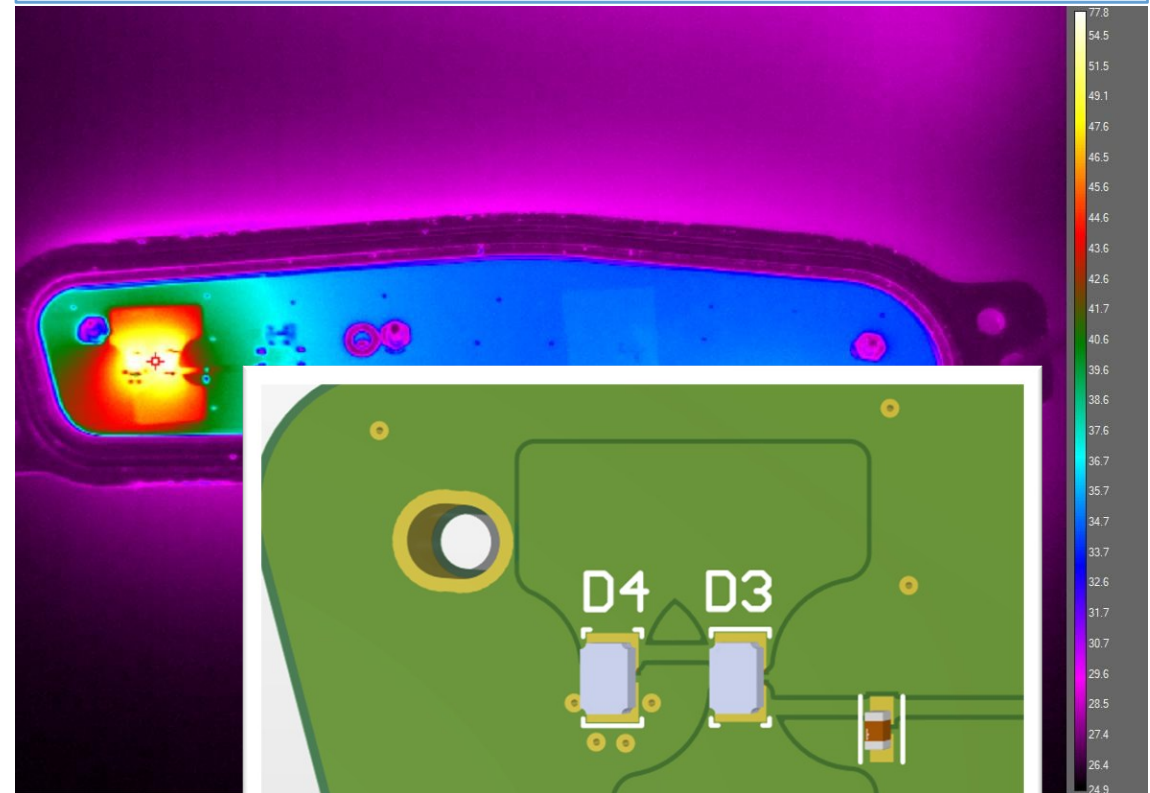

# Luka Peršolja – EMC


CE

5

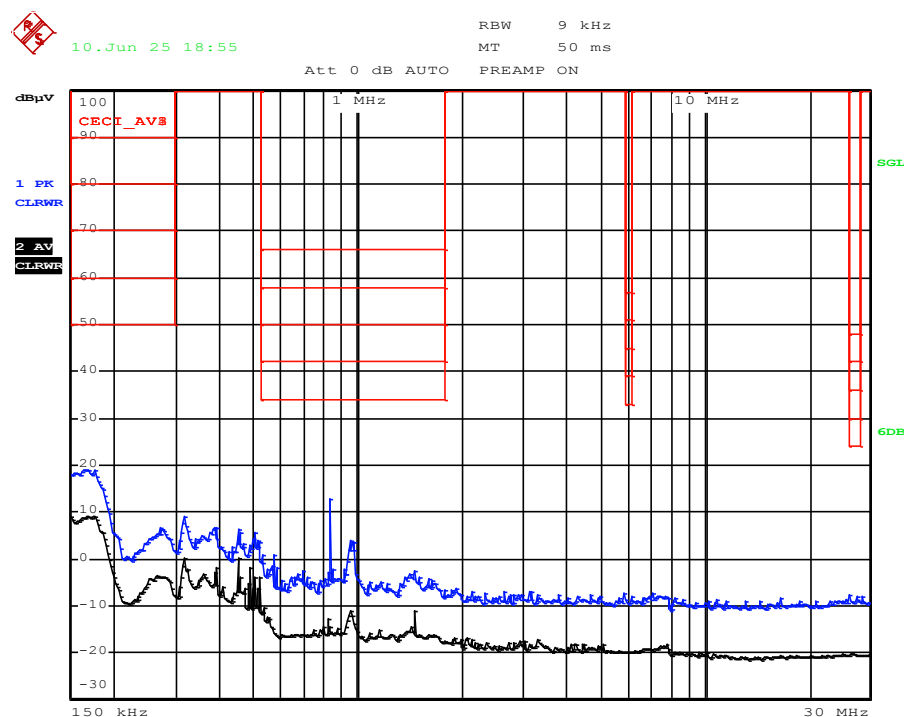

RE

5

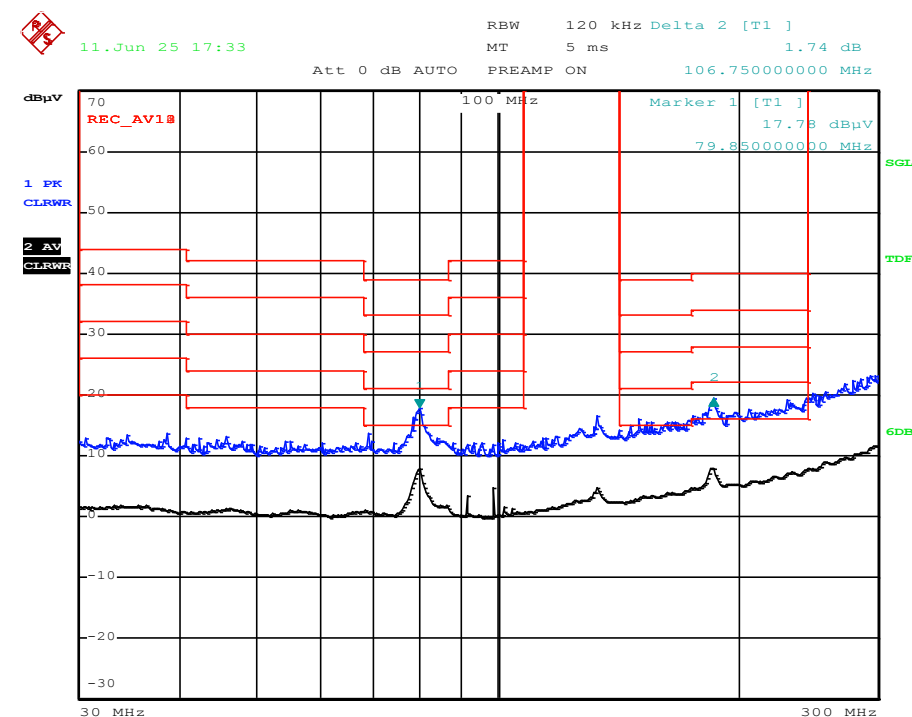

BCI

X

RI

X



# Luka Peršolja - Cena

| Oznaka elementa na shemi                | Opis elementa               | Koda proizvajalca | Proizvajalec              | Koda dobavitelja | Dobavitelj         | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Lf1                                     | Tuljava 180uH               | 7447779218        | Würth Elektronik          | 7447779218       | Würth Elektronik   | 0.480 €                   | 1                  | 0.480 €                    |
| Lf2-3                                   | Ferrite bead                | 742863160         | Würth Elektronik          | 742863160        | Würth Elektronik   | 0.045 €                   | 2                  | 0.090 €                    |
| Cf2                                     | Kondenzator 1uF 1210 50V    | 885012209047R     | Würth Elektronik          | 885012209047R    | Würth Elektronik   | 0.037 €                   | 1                  | 0.037 €                    |
| Cf1/Cf3/Cin9/10                         | Kondenzator 1nF 0603 50V    | 885012206083R     | Würth Elektronik          | 885012206083R    | Würth Elektronik   | 0.002 €                   | 4                  | 0.010 €                    |
| Cin1-8                                  | Kondenzator 10uF 50V        | 885012209073      | Würth Elektronik          | 885012209073     | Würth Elektronik   | 0.090 €                   | 8                  | 0.720 €                    |
| Cmult1                                  | Kondenzator 1uF 0805 25V    | 885012207078      | Würth Elektronik          | 885012207078     | Würth Elektronik   | 0.010 €                   | 1                  | 0.010 €                    |
| Lout1                                   | Tuljava 33uH                | 74406042330       | Würth Elektronik          | 74406042330      | Würth Elektronik   | 0.184 €                   | 1                  | 0.184 €                    |
| Cout1                                   | Kondenzator 4.7uF 1210 25V  | 885012208068      | Würth Elektronik          | 885012208068     | Würth Elektronik   | 0.043 €                   | 1                  | 0.043 €                    |
| Cvcc1                                   | Kondenzator 4.7uF 1206 6.3V | 885012208002      | Würth Elektronik          | 885012208002     | Würth Elektronik   | 0.047 €                   | 1                  | 0.047 €                    |
| M1                                      | PFET                        | DMP3099L-13       | Diodes Inc.               | DMP3099L-13      | Avnet              | 0.028 €                   | 1                  | 0.028 €                    |
| M2                                      | Dvojni NFET                 | DMN63D8LDW-13     | Diodes Inc.               | DMP3099L-13      | Avnet              | 0.023 €                   | 1                  | 0.023 €                    |
| D1                                      | Schottky Dioda              | PMEG2010ER,115    | Nexperia                  | PMEG2010ER,115   | Avnet              | 0.039 €                   | 1                  | 0.039 €                    |
| U3                                      | Operacijski ojačevalnik     | TL082HIDDFR       | Texas Instruments         | TL082HIDDFR      | Texas Instruments  | 0.054 €                   | 1                  | 0.054 €                    |
| U2                                      | Monostabilni multivibrator  | SN74LVC1G123DCTR  | Texas Instruments         | SN74LVC1G123DCTR | Texas Instruments  | 0.114 €                   | 1                  | 0.114 €                    |
| Q1                                      | NPN tranzistor              | BC817-25,215      | Nexperia                  | BC817-25,215     | Avnet              | 0.009 €                   | 1                  | 0.009 €                    |
| D2/3                                    | Signalna Dioda              | SBAS16HT3G        | OnSemi                    | 2124344          | Future Electronics | 0.009 €                   | 2                  | 0.018 €                    |
| Rpwm1/Rup1-2/Rg1-3/Rmult1/Rntc1/Rclamp1 | Upor 10k 0603 1%            | RT0603FRD0710KL   | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 9                  | 0.045 €                    |
| Rlp1                                    | Upor 42.2k 0603 1%          | RT0603FRE0742K2L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rlp2                                    | Upor 75k 0603 1%            | AC0603FR-0775KL   | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rgen1                                   | Upor 80.6k 0603 1%          | RT0603FRE0780K6L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rdiv1                                   | Upor 909R 0603 1%           | AC0603FR-07909RL  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rdiv2                                   | Upor 6.04k 0603 1%          | RC0603FR-076K04L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rdiv3                                   | Upor 9.09k 0603 1%          | RT0603FRE079K09L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rin1-2/Rfault1                          | Upor 100k 0603 1%           | AC0603FR-13100KL  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 3                  | 0.015 €                    |
| Rfb1-2                                  | Upor 2M 0603 1%             | AC0603FR-072ML    | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| Rduty1                                  | Upor 4.87k 0603 1%          | CR0603-FX-4871ELF | Bourns                    |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Riset1                                  | Upor 53.6k 0603 1%          | RC0603FR-0753K6L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Riref1                                  | Upor 23.2k 0603 1%          | RT0603FRE0723K2L  | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Rbst1                                   | Upor 20R 0603 1%            | AC0603FR-0720RL   | Yageo                     |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| Cvcc2/Cbypass1-2/Clp1-2/Cbst1           | Kondenzator 100n 0603 25V   | CL10B104KA8NNNL   | Samsung Electro-Mechanics |                  |                    | 0.005 €                   | 6                  | 0.030 €                    |
| Cpwm1/Cout2/Cled1                       | Kondenzator 1nF 0603 16V    | 885012206034      | Würth Elektronik          |                  |                    | 0.005 €                   | 3                  | 0.015 €                    |
| Cgen1                                   | Kondenzator 10nF 0603 16V   | 885012206040      | Würth Elektronik          |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| D4                                      | Zener dioda 0603 5.1V       | SZMMBZ5231BLT3G   | OnSemi                    |                  |                    | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 63            | 1.60 €         | 0.63 €         | 2.23 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

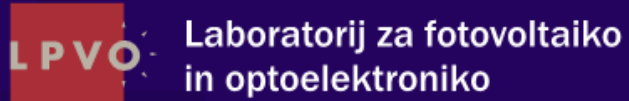

## Miha Peterle


1. letnik, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



# Miha Peterle

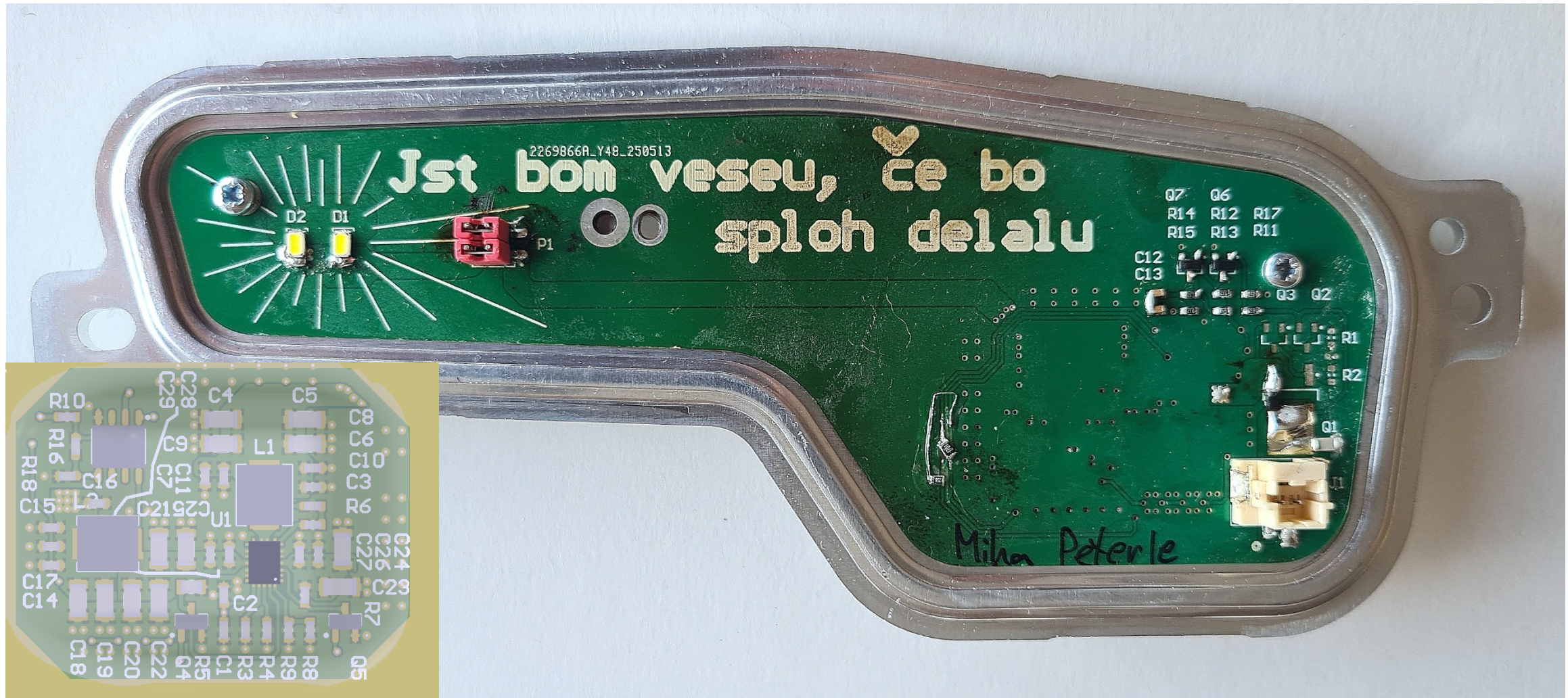


# Koncept rešitve

- Two-step dimming za enostavnost in nizke stroške
- RC filter za glajenje PWM, nizkocenovni opamp
- Zaščita pred napačno polariteto s Schottky diodo (kasneje)
- NTC za izklop, "enable" za 10 % svetilnost
- Preprostost zaradi lažjega debugiranja
- Uporaba interne reference DC-DC čipa




# Izračuni, simulacije

$U = R * I$   
ChatGPT

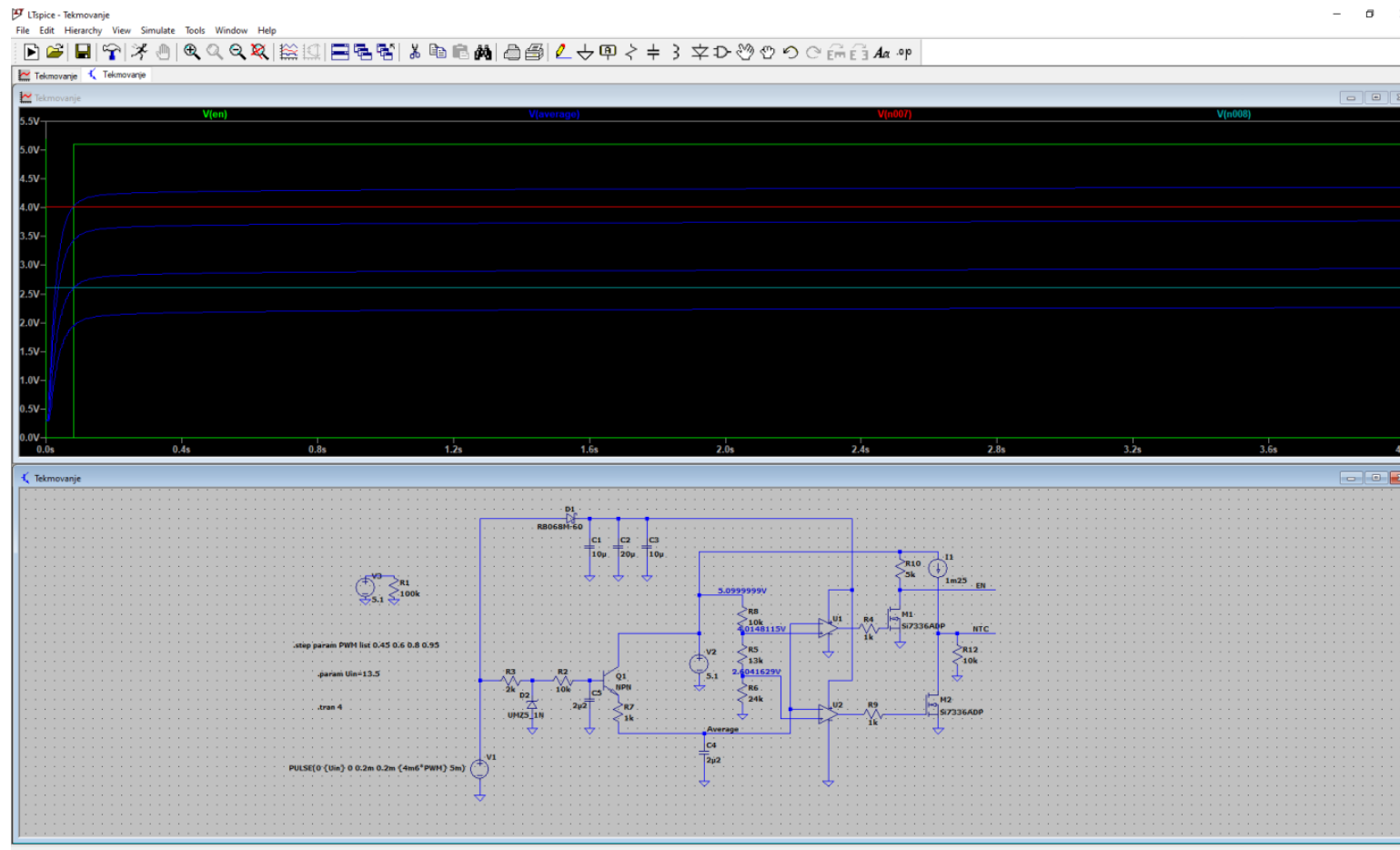


# Načrtovanje tiskanega vezja

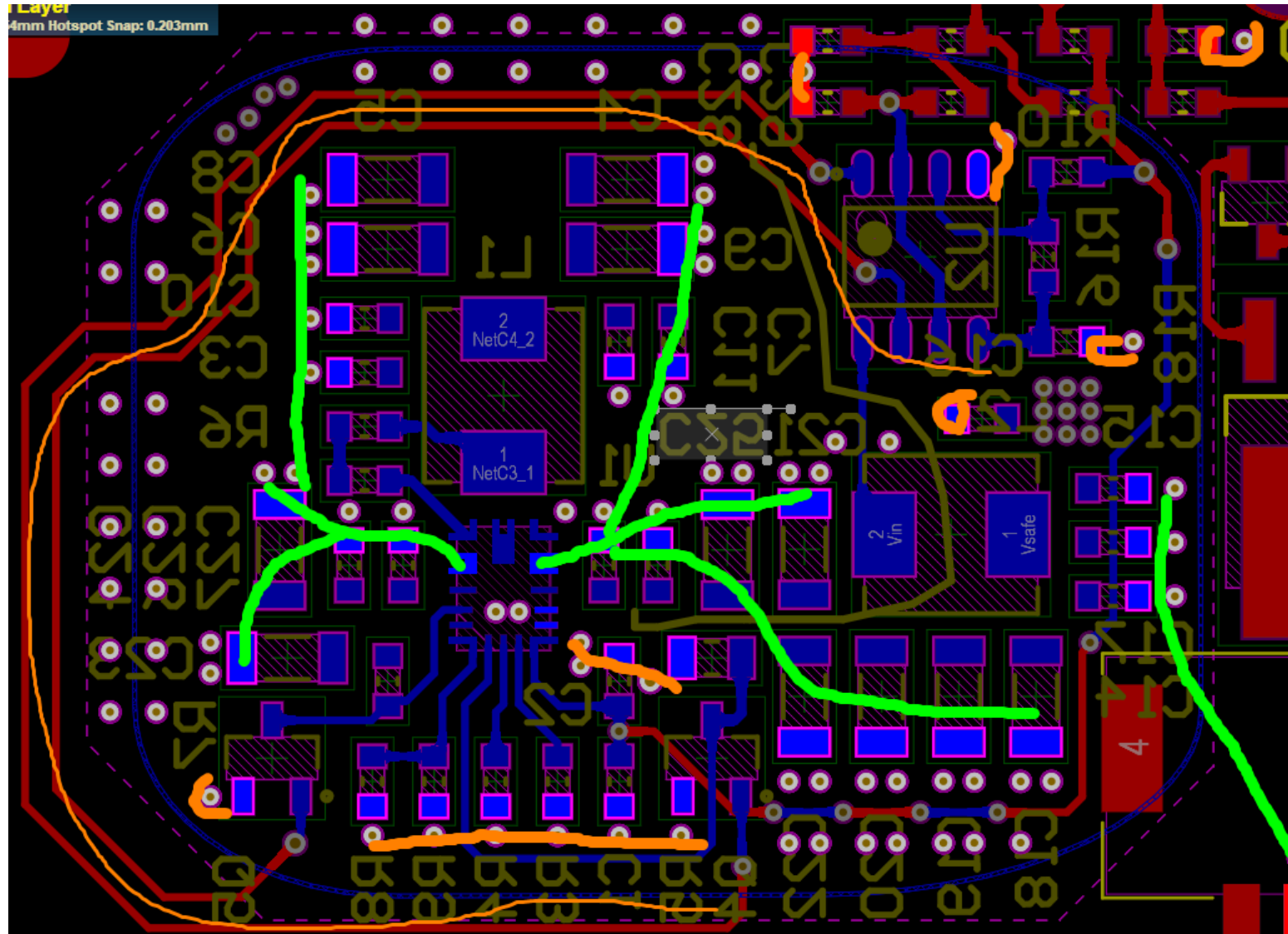

# Preliminarne meritve

- Naključno nedelujoče vezje z oksidiranimi kontakti DC-DC čipa.
- Težave z vhodnjo stopnjo
- Klasični funkcijski generatorji delujejo v območju od 20 do 80% PWM?  
(mixed signal generator)

# Morebitni popravki

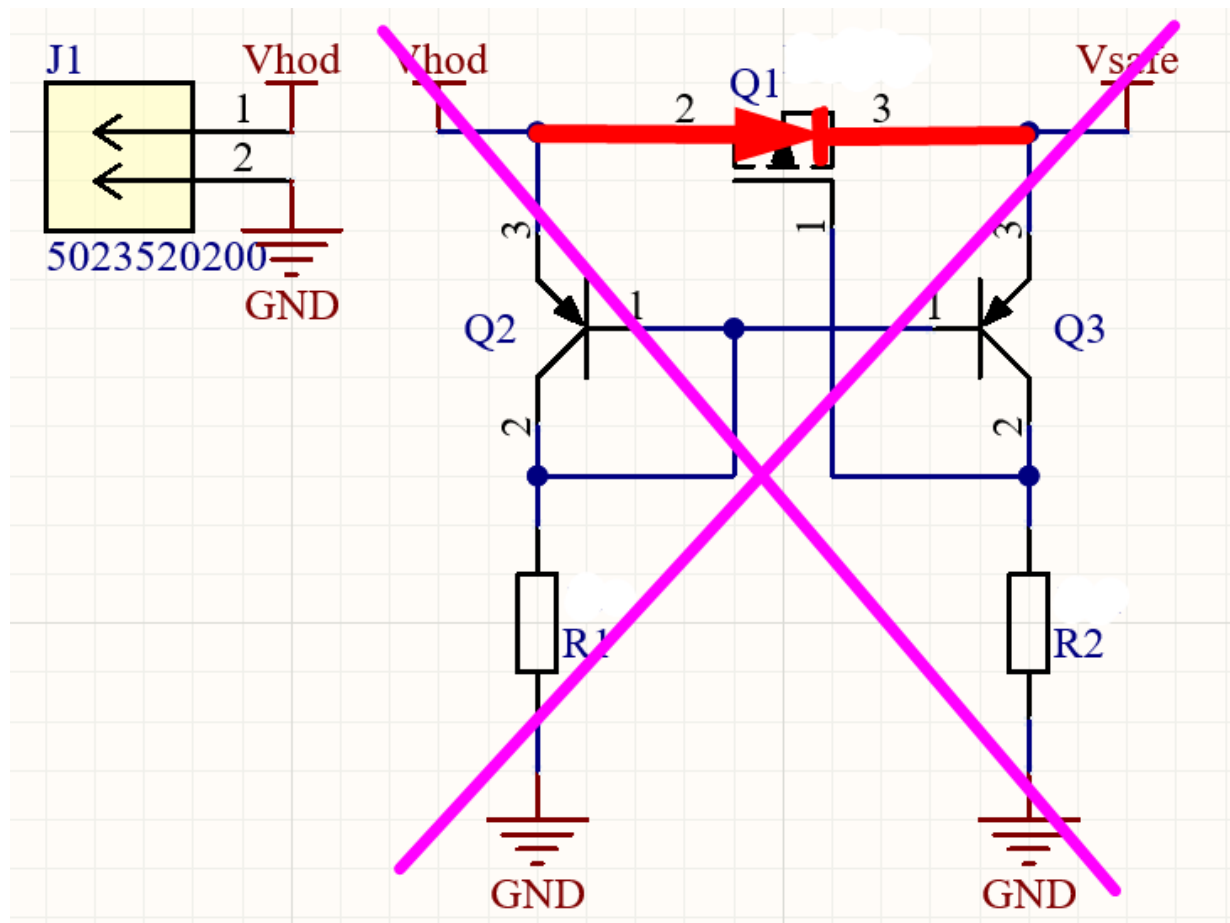




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

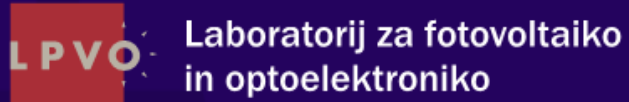

## Miha Peterle

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Miha Peterle – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost

Odpovedala  
RP dioda



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta




Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.54  | 164     | 2.221  | 6.12   | 314     | 1.920  | 86         |

Temperaturna obremenitev:


58.00 °C

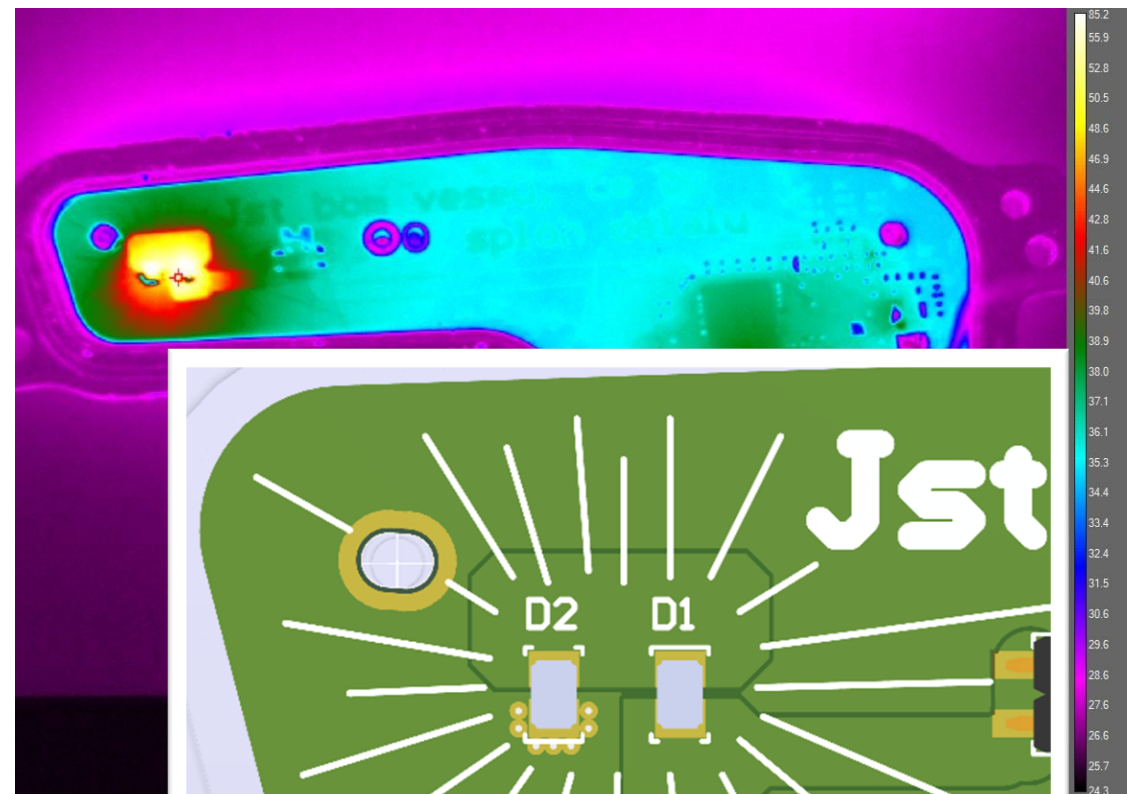

# Miha Peterle – EMC


CE

5

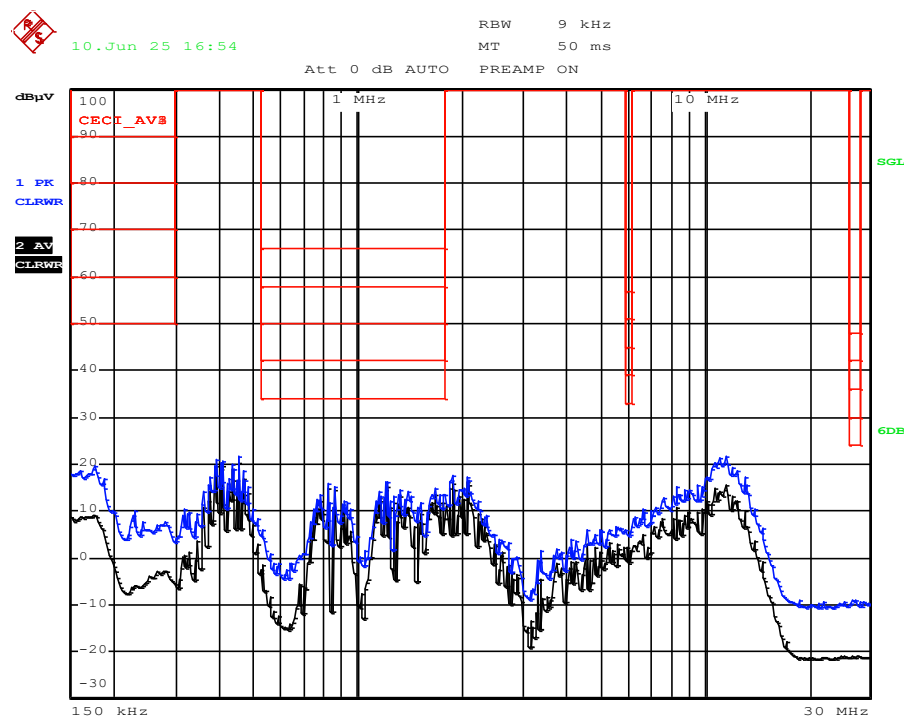

RE

5

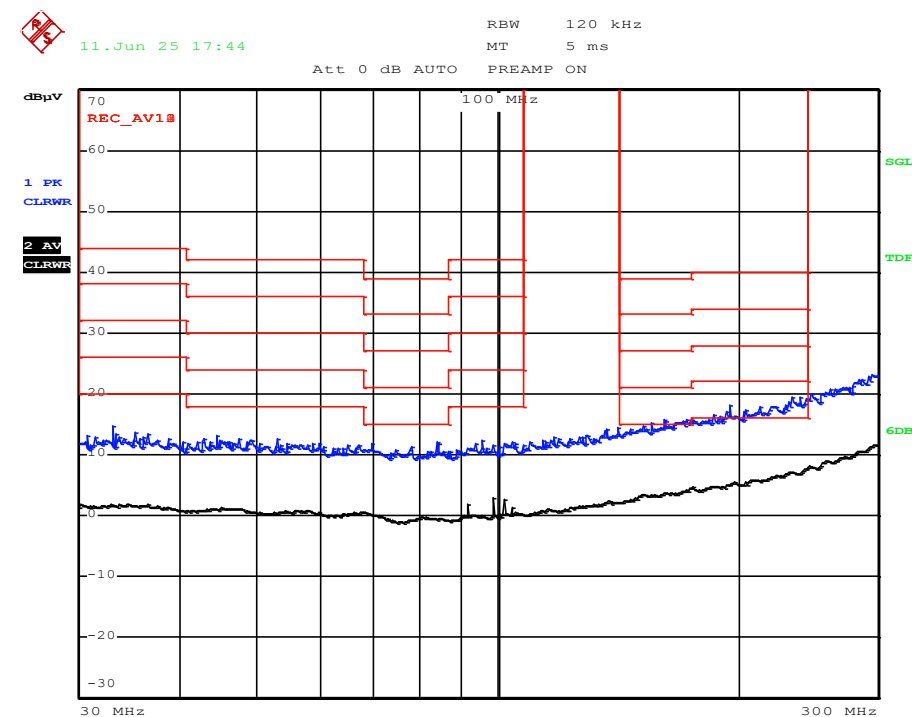

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Miha Peterle – Cena

| Oznaka elementa na shemi | Opis elementa     | Koda proizvajalca          | Proizvajalec | Koda dobavitelja | Dobavitelj  | Cena/kos (za 1000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>C14-C17, C20-C25</b>  | <b>10u,1206</b>   | <b>CGA1206X7R106K250NT</b> | <b>HRE</b>   | <b>C6119987</b>  | <b>LCSC</b> | <b>0.012 €</b>           | <b>10</b>          | <b>0.220 €</b>             |
| Dvhodna                  | SOD-323FL         | RB551VM-30TE-17            | ROHM Semicon | C209640          | LCSC        | 0.016 €                  | 1                  | 0.026 €                    |
| L2                       | SMD,4.7u 2.3A     | SFE4018A-4R7M-F-HF         | DDY          | C5159668         | LCSC        | 0.019 €                  | 1                  | 0.029 €                    |
| Cvhodni                  | 1n,1206           | NV1206B102K202CEDN         | HUIJU        | C710463          | LCSC        | 0.004 €                  | 1                  | 0.014 €                    |
| C8-C11,C1                | 2u2,1206          | TCC1206X7R225M250HT        | CCTC         | C5449010         | LCSC        | 0.007 €                  | 5                  | 0.087 €                    |
| C19, C26-C27, C2-C5      | 100n,0603         |                            |              |                  | LCSC        | 0.005 €                  | 5                  | 0.075 €                    |
| C28-C29                  | 10n,0603          |                            |              |                  | LCSC        | 0.005 €                  | 4                  | 0.060 €                    |
| C12,C13                  | 2u2,0603          | 0603B225M100NT             | FH           | C47345168        | LCSC        | 0.003 €                  | 2                  | 0.025 €                    |
| Q4-Q7                    | NMOS,SOT-32       | L2N7002SLT1G               | LRC          | C22446827        | LCSC        | 0.003 €                  | 4                  | 0.051 €                    |
| U2                       | dual comparator   | LM393DTR(XBLW)             | XBLW         | C18723572        |             | 0.017 €                  | 1                  | 0.027 €                    |
| R12-R15, R5, R7, R17     | 10k, 0603         |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 7                  | 0.105 €                    |
| R10                      | 1k3, 0603         |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R18,R16                  | 4k2, 0603         |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 2                  | 0.030 €                    |
| R11                      | 1k,0604           |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R8                       | 12k,0605          |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R6                       | 20R,0606          |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R9                       | 22k,0603          |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R4                       | 51k,0604          |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R3                       | 24k,0605          |                            |              |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| L1                       | 22u,SMD,7.1x6.6mm | SL0630-220M                | TECHFUSE     | C22463825        | LCSC        | 0.049 €                  | 1                  | 0.059 €                    |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 51            | 0.40 €         | 0.51 €         | 0.91 € |




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

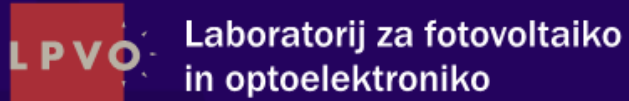


## Simon Kaurin

1. letnik, MAG-EL


UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025


# Simon Kaurin

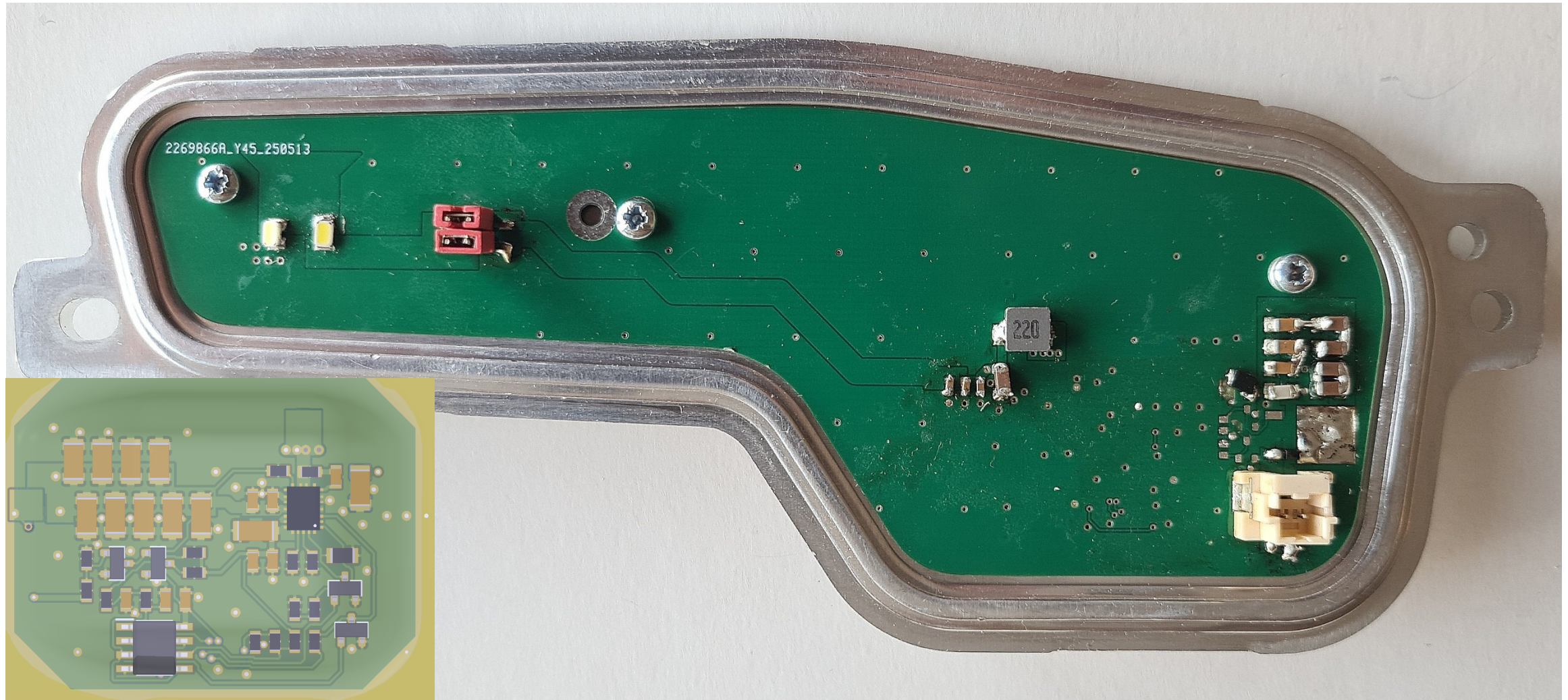

# Koncept rešitve



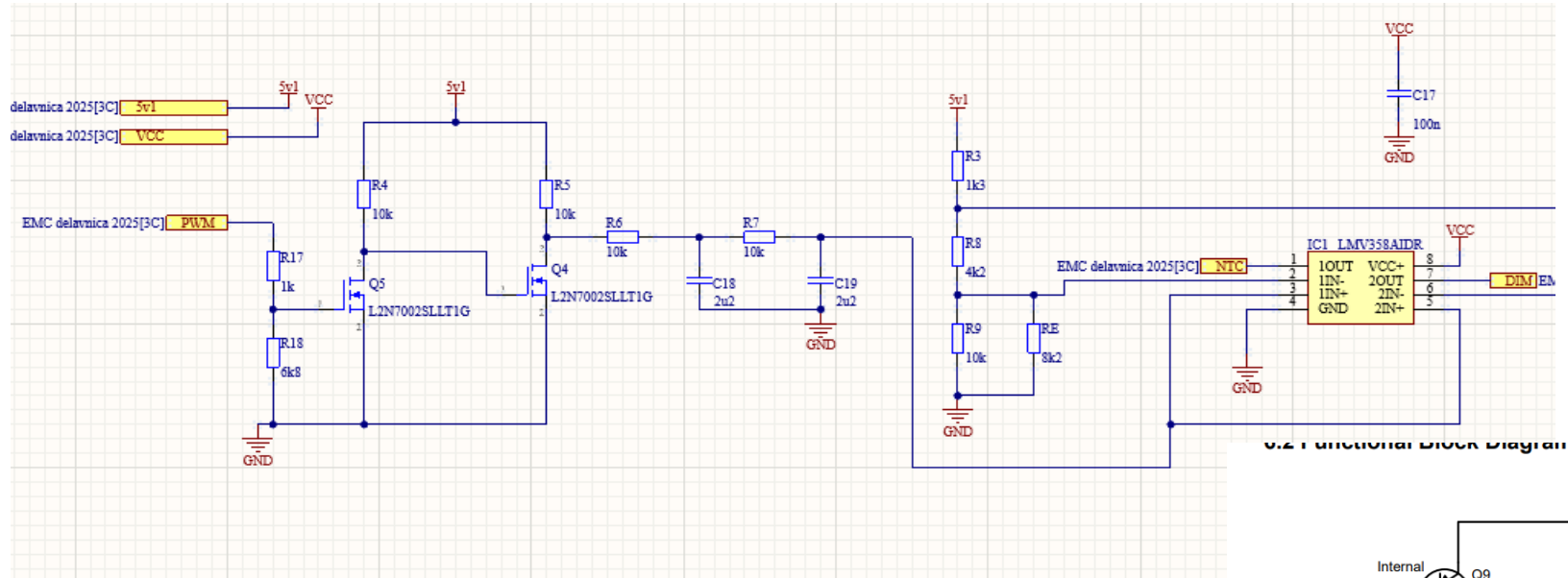


v.2 Functional Block Diagram

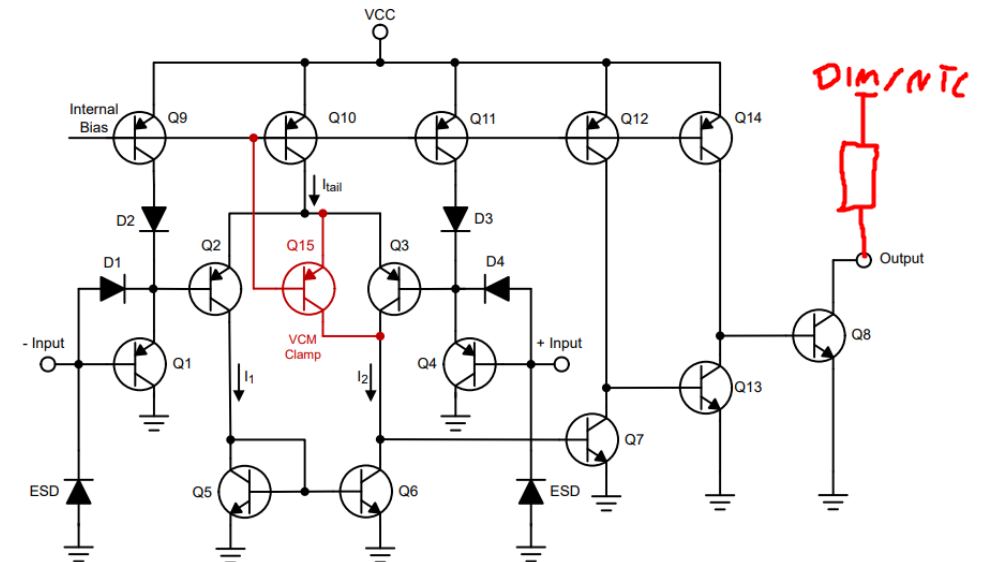




# Izračuni, simulacije

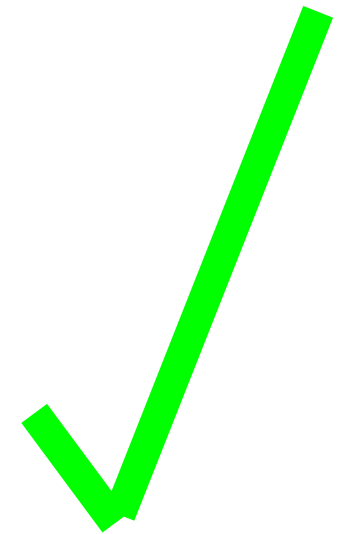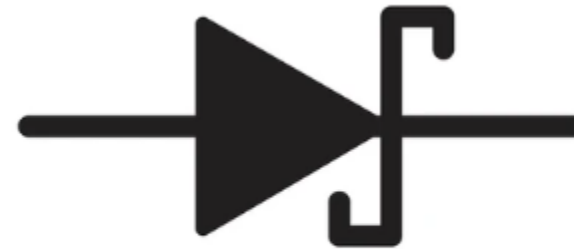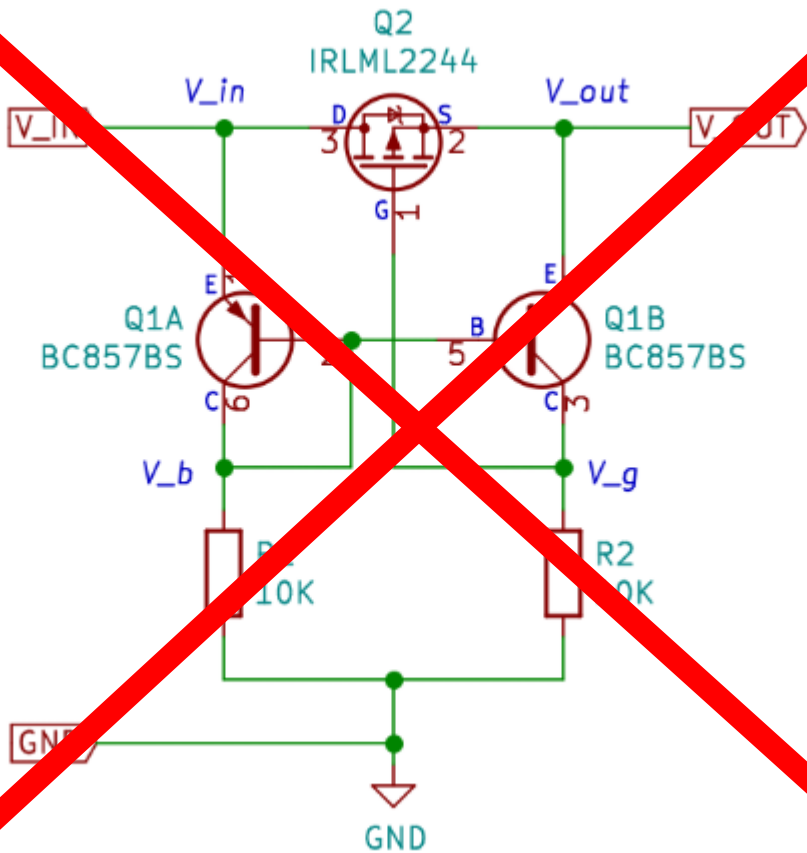


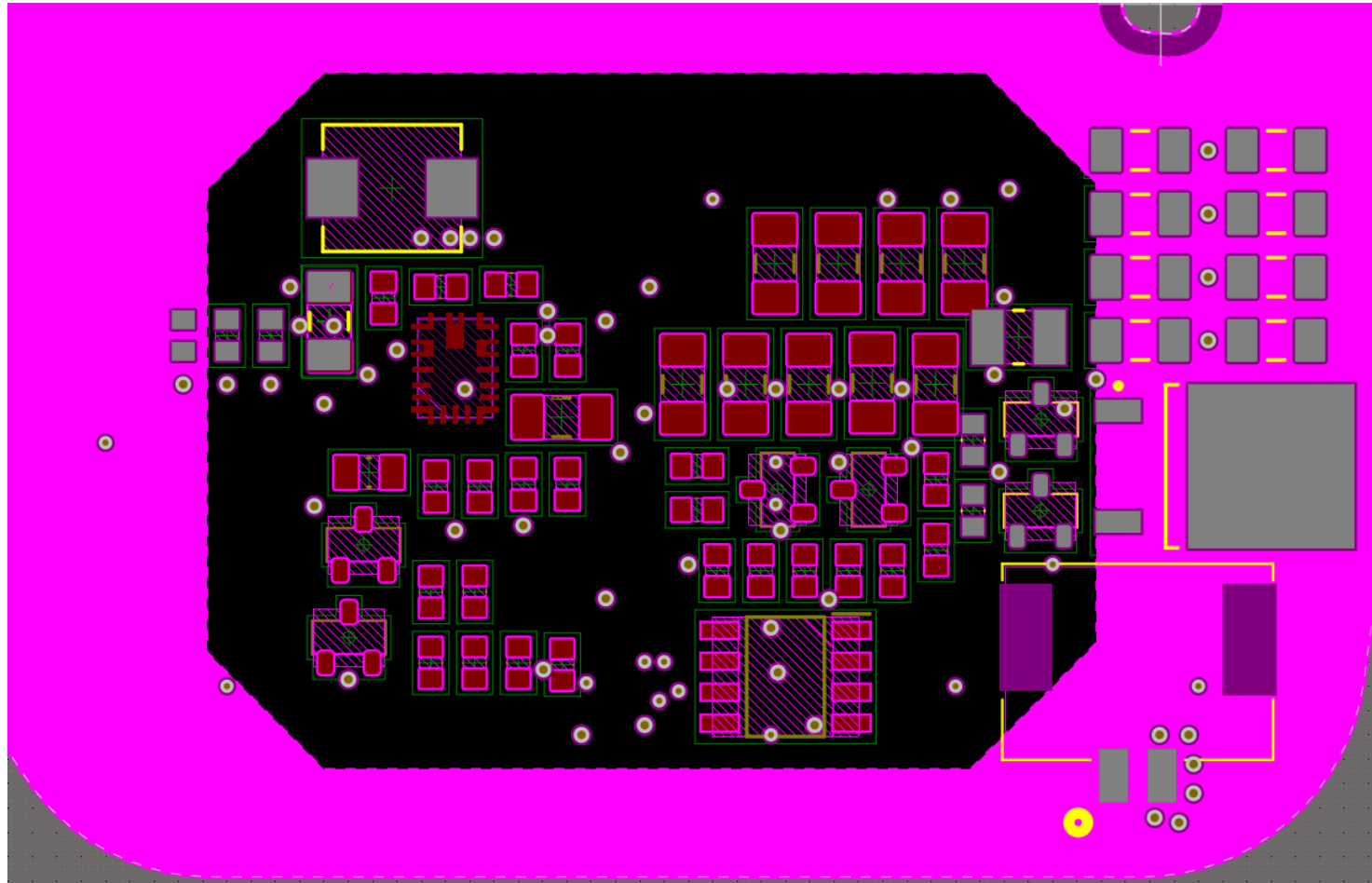
# Načrtovanje tiskanega vezja

- Tuljava je na zgornji strani kar ni optimalno zaradi sevalnih motenj



# Preliminarne meritve

- Konduktivne motnje so na faksu šle čez :D

# Morebitni popravki

- Nastavitev referenčnih uporov
- Idealna dioda zamenjana z Shottky diodo
- Uporabljen komparator namesto opampa

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Simon Kaurin

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



# Simon Kaurin – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost

Odpovedala  
RP dioda



PWM  
območje

Kratek zvezen prehod med  
PO in DRL in obratno.



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.55  | 156     | 2.114  | 6.11   | 303     | 1.851  | 87         |

Temperaturna obremenitev:


58.24 °C

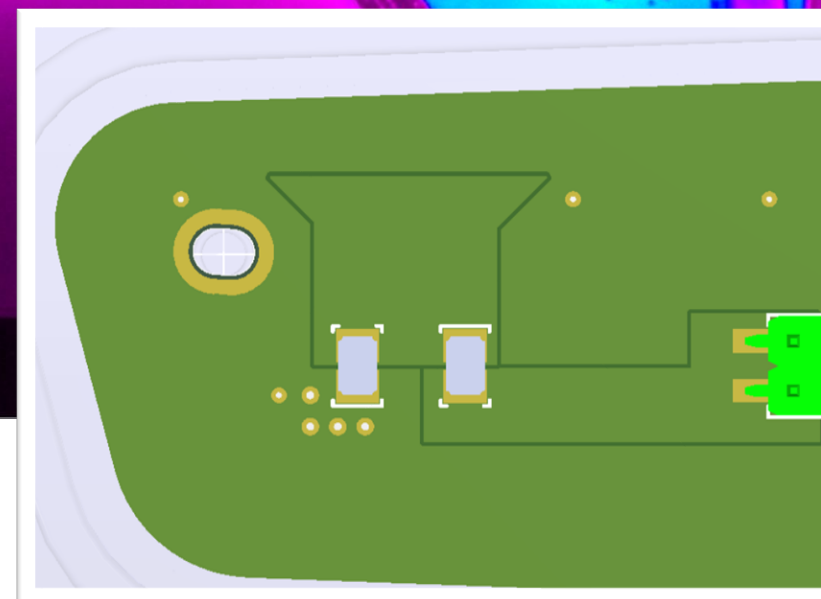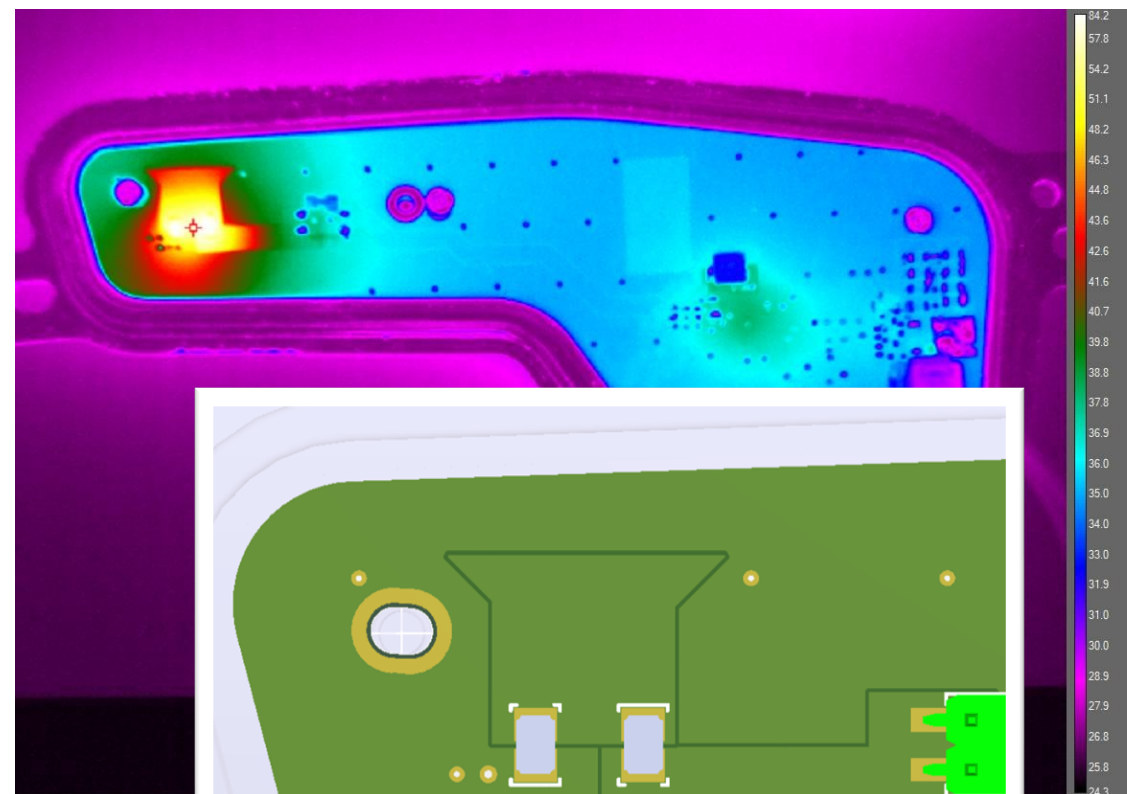

# Simon Kaurin – EMC


CE

5

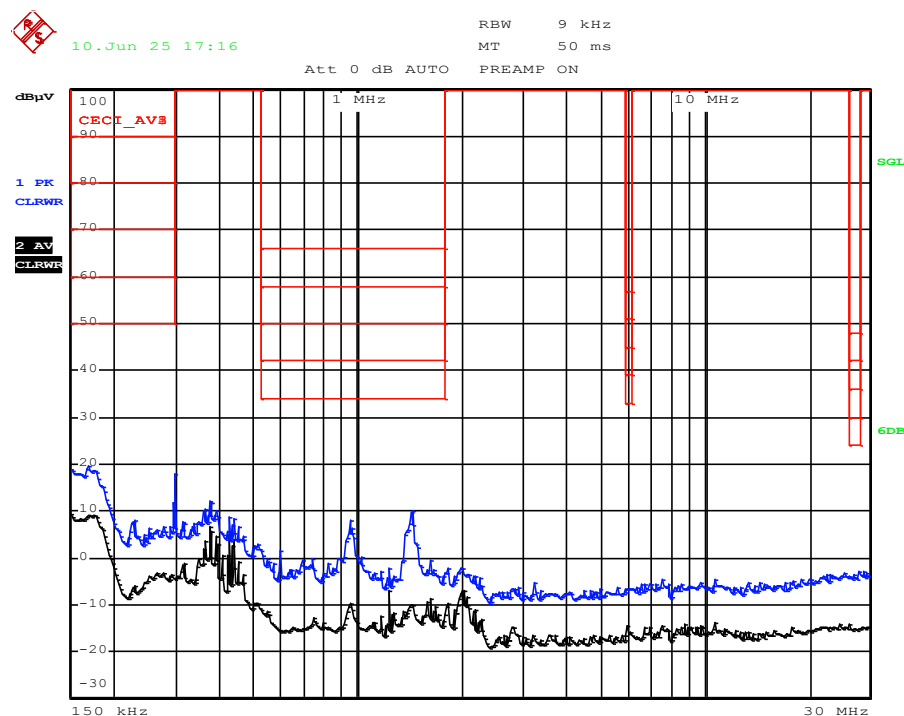

RE

5

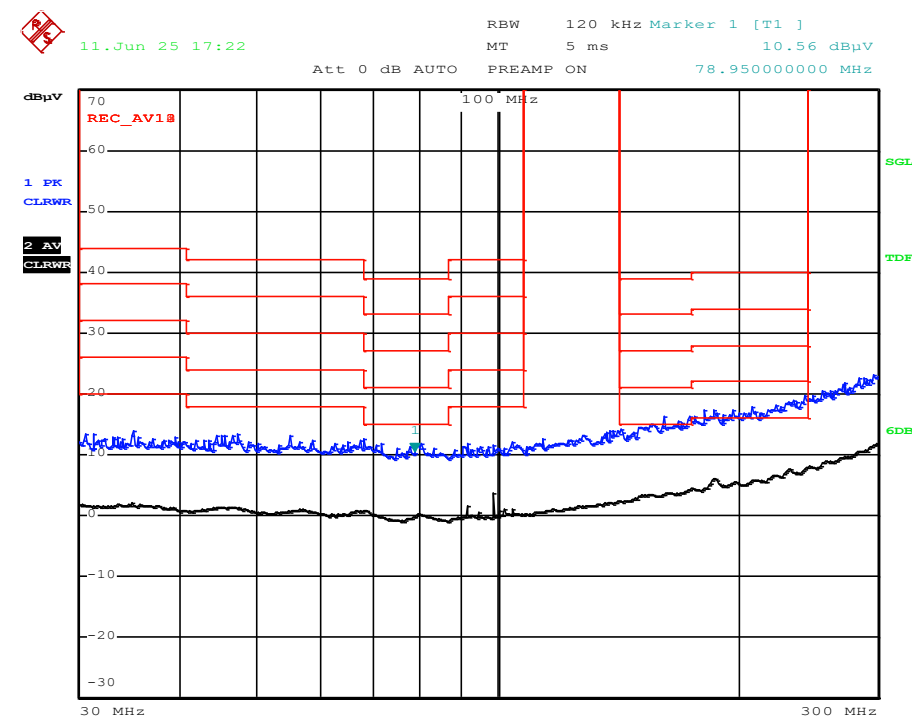

BCI

100 mA

C

Pri 20MHz se  
intenziteta poveča za  
več kot 30%

RI

100 V/m H+V

A

# Simon Kaurin - Cena

| Oznaka elementa na shemi | Opis elementa            | Koda proizvajalca          | Proizvajalec                         | Koda dobavitelja | Dobavitelj  | Cena/kos (za 1000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>C1-C7, C9-C14</b>     | <b>10u,1206</b>          | <b>CGA1206X7R106K250NT</b> | <b>HRE</b>                           | <b>C6119987</b>  | <b>LCSC</b> | <b>0.012 €</b>           | <b>13</b>          | <b>0.286 €</b>             |
| D1                       | SOD-323FL                | RB551VM-30TE-17            | ROHM Semicon                         | C209640          | LCSC        | 0.016 €                  | 1                  | 0.026 €                    |
| L1                       | SMD,1.3x1.8mm            | WI0603LD4R7MST-TIA-HF      | DDY                                  | C5152010         | LCSC        | 0.019 €                  | 1                  | 0.029 €                    |
| C8                       | 1n,1206                  | NV1206B102K202CEDN         | HUIJU                                | C710463          | LCSC        | 0.004 €                  | 1                  | 0.014 €                    |
| C20,C27,C28,C23          | 2u2,1206                 | TCC1206X7R225M250HT        | CCTC                                 | C5449010         | LCSC        | 0.007 €                  | 4                  | 0.069 €                    |
| C21,C26,C29,C24,C17      | 100n,0603                |                            |                                      |                  | LCSC        | 0.005 €                  | 5                  | 0.075 €                    |
| C22,C29,C25,C30          | 10n,0603                 |                            |                                      |                  | LCSC        | 0.005 €                  | 4                  | 0.060 €                    |
| C31                      | 1n,0603                  |                            |                                      |                  | LCSC        | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| C18,C19                  | 2u2,0603                 | 0603B225M100NT             | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | C47345168        | LCSC        | 0.003 €                  | 2                  | 0.025 €                    |
| Q5,Q6                    | NMOS,SOT-32              | L2N7002SLLT1G              | LRC                                  | C22446827        | LCSC        | 0.003 €                  | 2                  | 0.025 €                    |
| IC1                      | dual comparator          | LM393DTR(XBLW)             | XBLW                                 | C18723572        |             | 0.017 €                  | 1                  | 0.027 €                    |
| R4-R7,R9,R14,RNTC        | 10k, 0603                |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 7                  | 0.105 €                    |
| R3                       | 1k3, 0603                |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R8,R10                   | 4k2, 0603                |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 2                  | 0.030 €                    |
| RE                       | 8k2,0603                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R17                      | 1k,0604                  |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R18                      | 6k8,0605                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R16                      | 20R,0606                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R11                      | 4k7,0603                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R12                      | 56k,0604                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R13                      | 24k,0605                 |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| R15                      | 100k,0603                |                            |                                      |                  |             | 0.005 €                  | 1                  | 0.015 €                    |
| L2                       | <b>22u,SMD,7.1x6.6mm</b> | <b>SL0630-220M</b>         | <b>TECHFUSE</b>                      | <b>C22463825</b> | <b>LCSC</b> | <b>0.049 €</b>           | <b>1</b>           | <b>0.059 €</b>             |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 54            | 0.44 €         | 0.54 €         | 0.98 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Blaž Krajnik


2. letnik, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025



# Blaž Krajnik

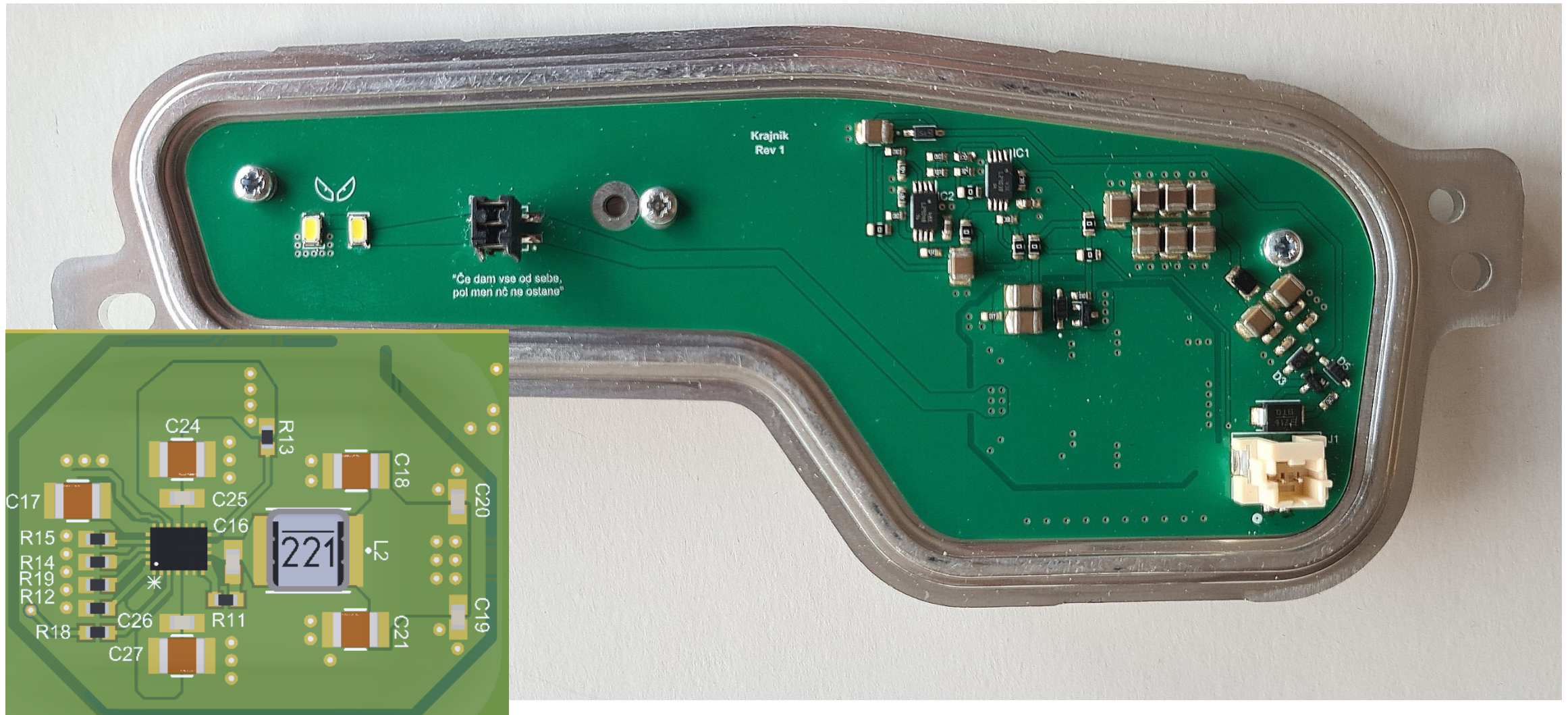

# Koncept rešitve

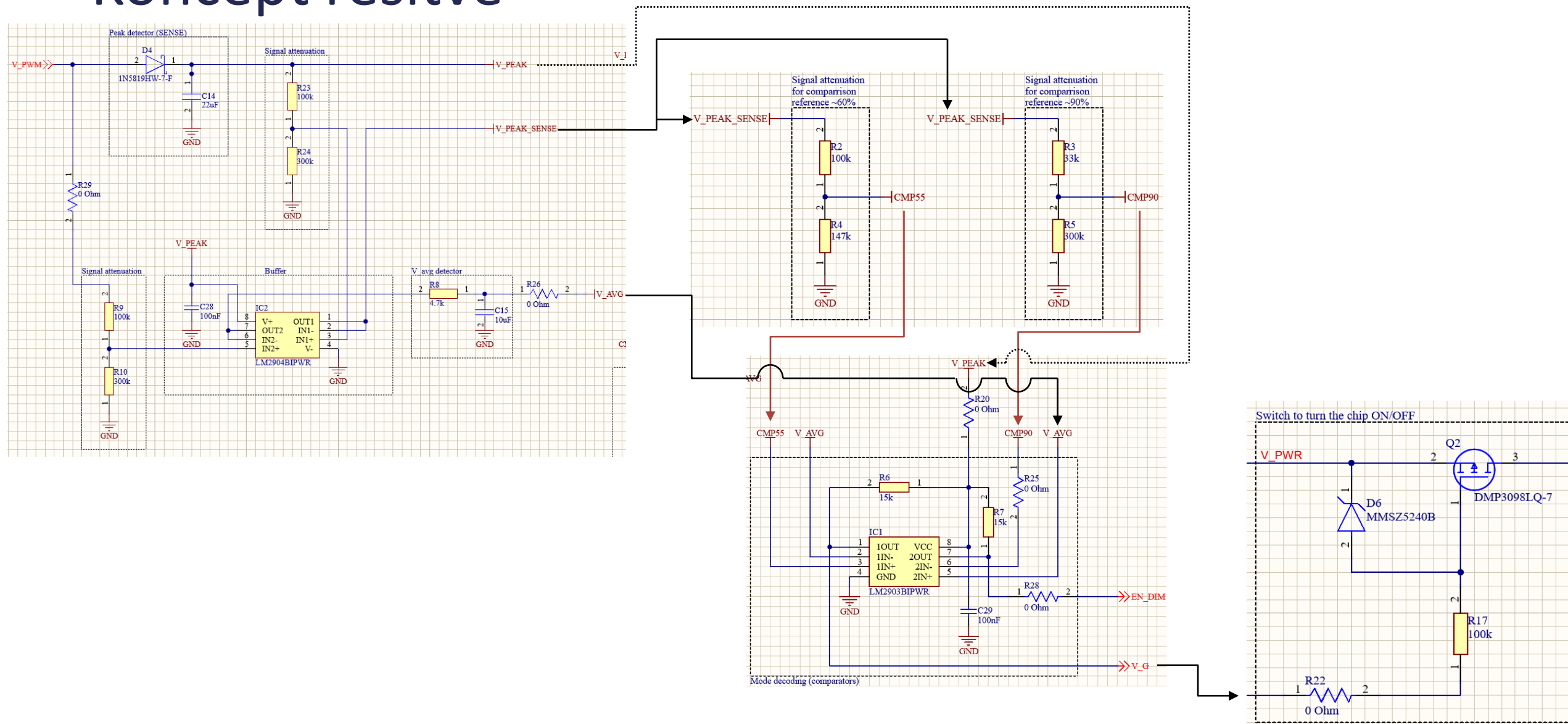

# Izračuni, simulacije

Duty: 60%  
2-Step Dimming




EN/DIM pin = LOW

$V_{IN}$  pin = HIGH







Vezje deluje pravilno?

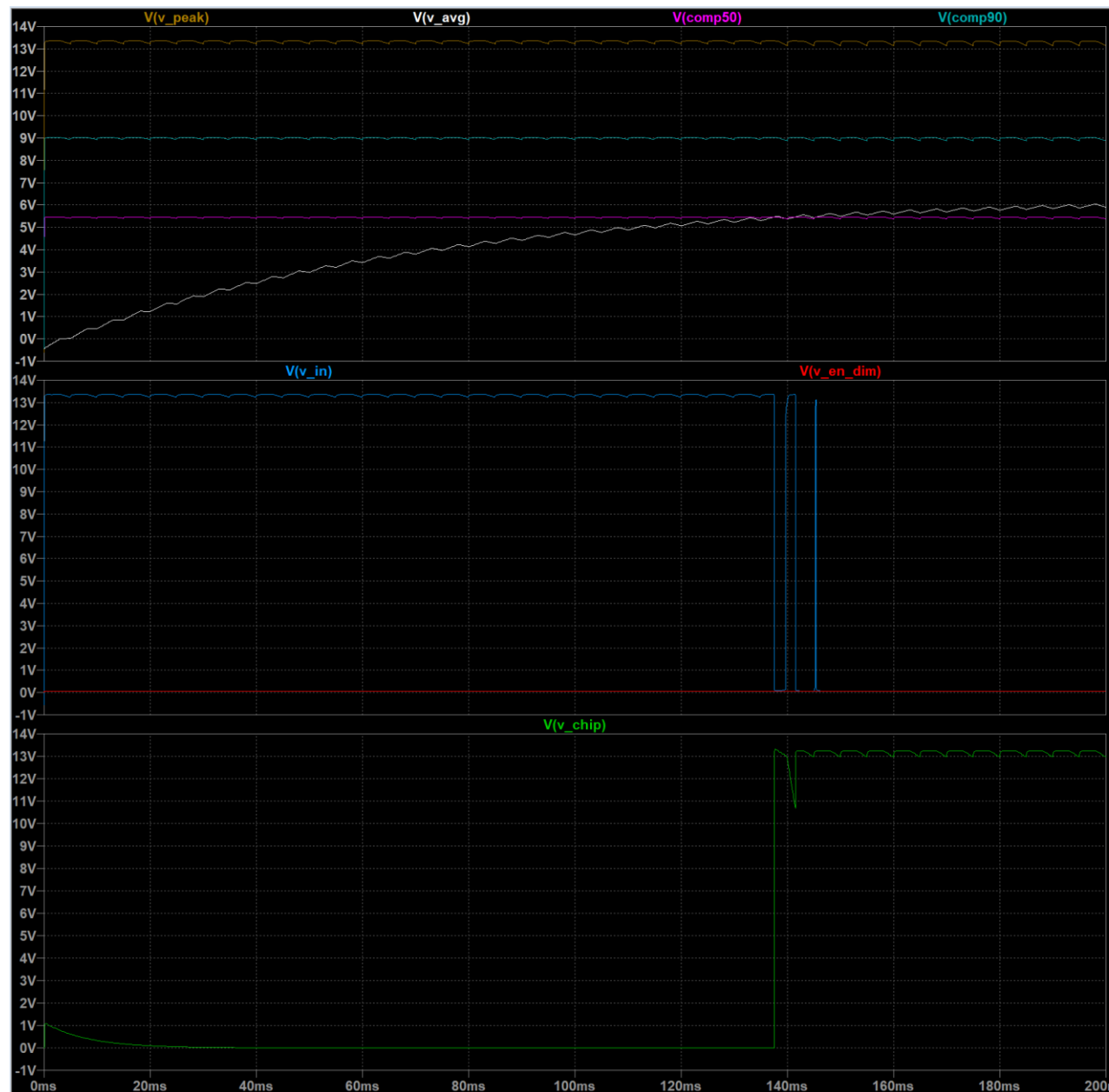







# Načrtovanje tiskanega vezja

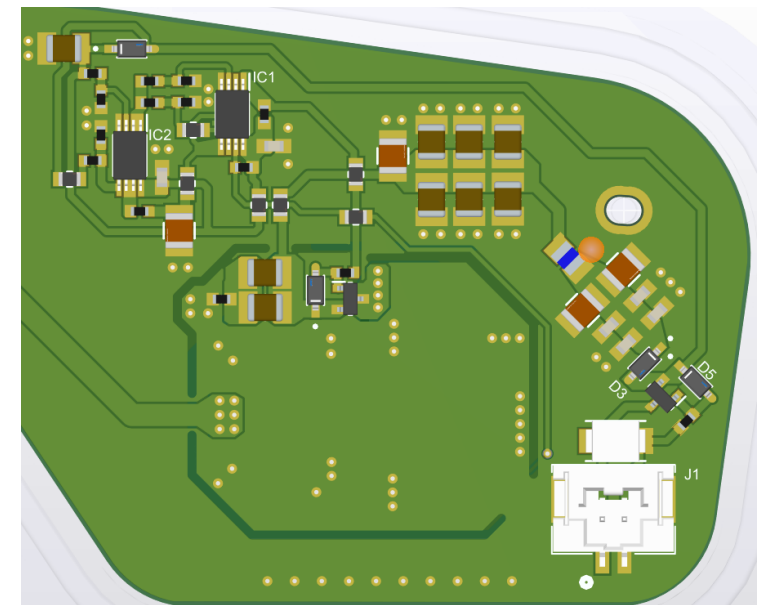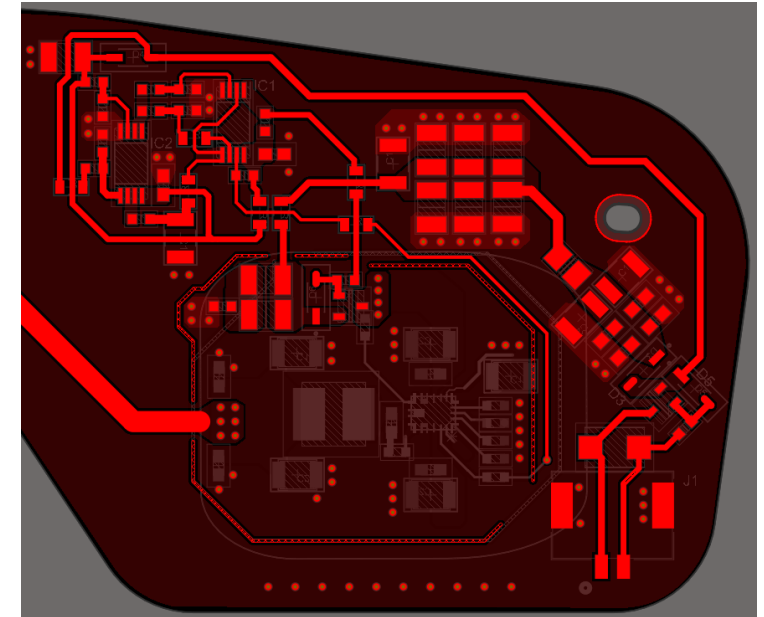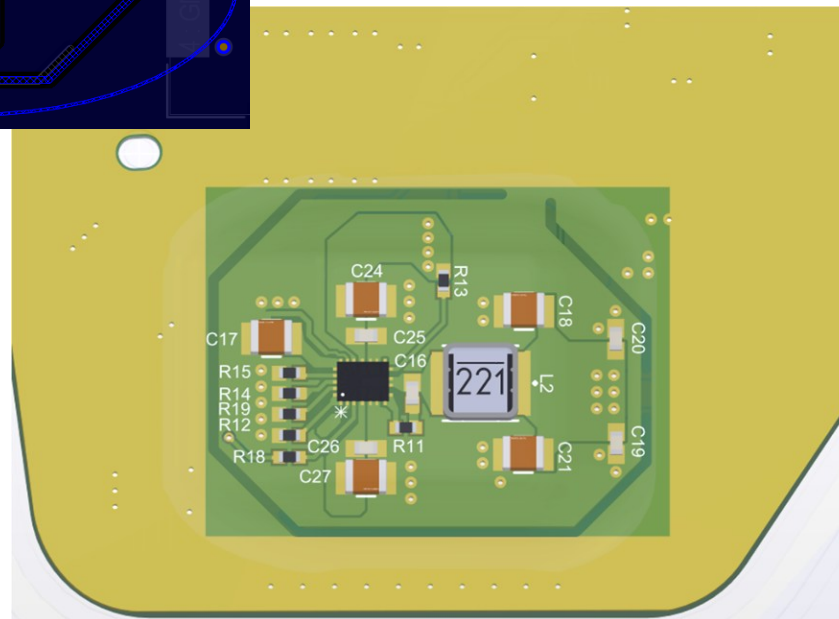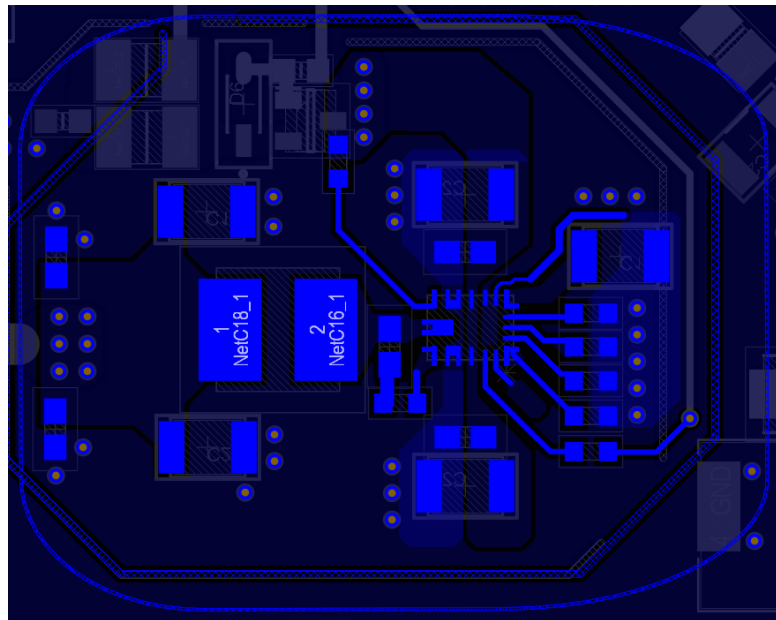






# Preliminarne meritve

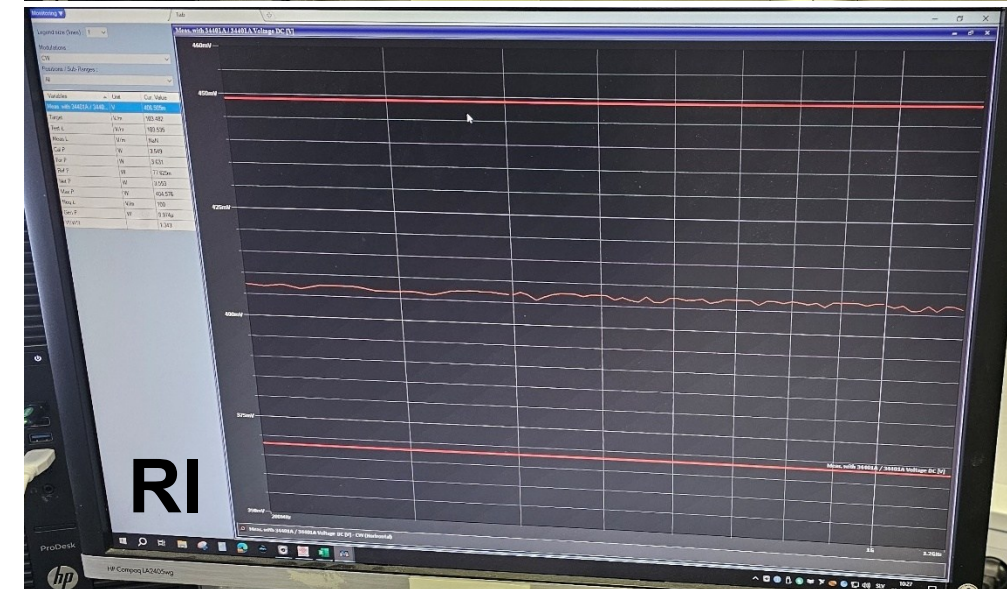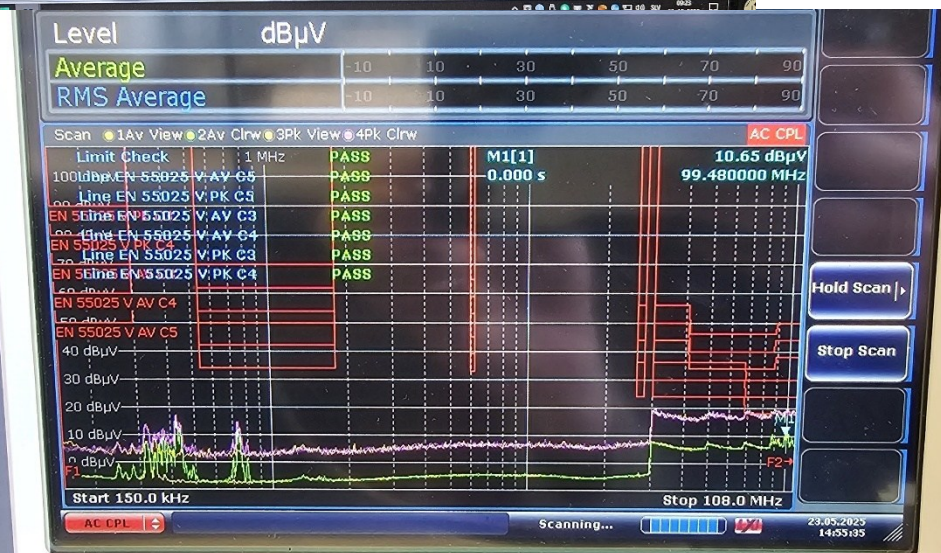
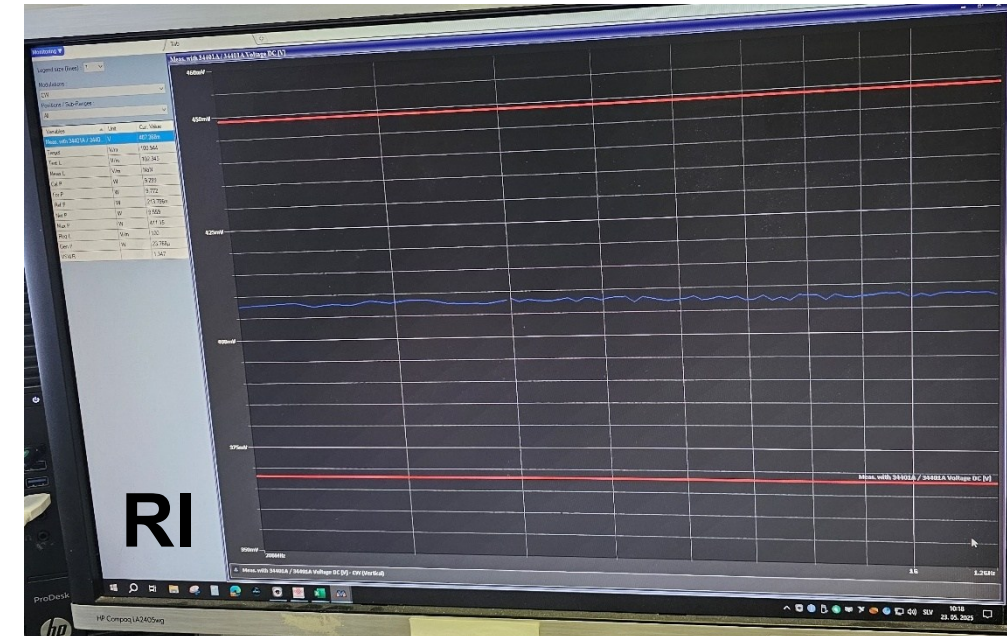
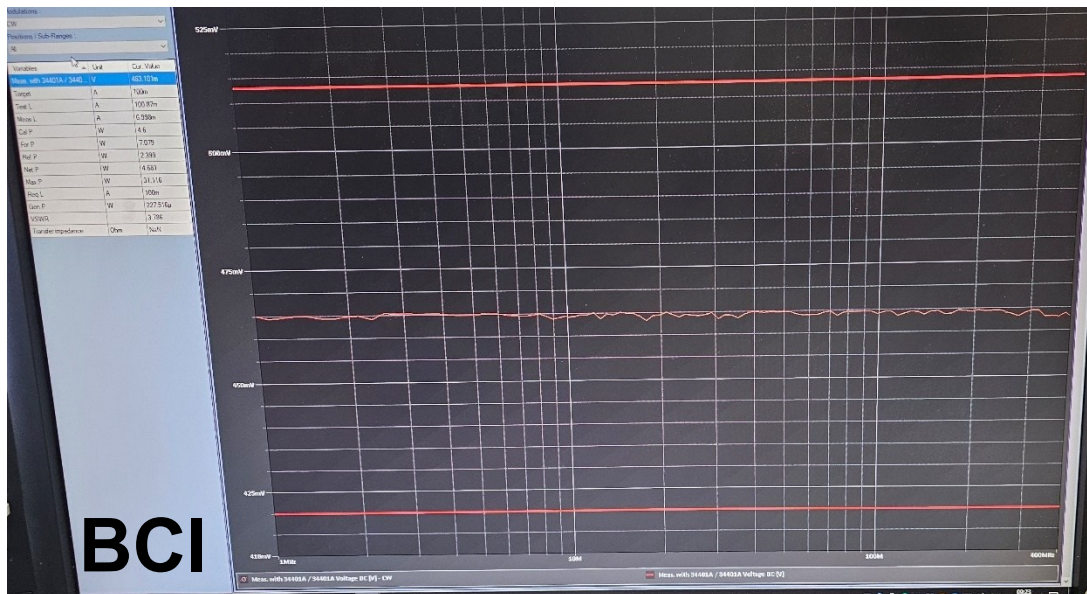


Prevodne  
emisije

# Popravki

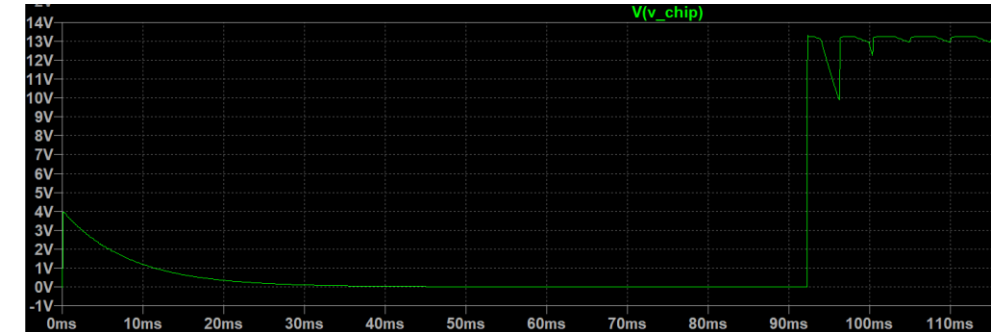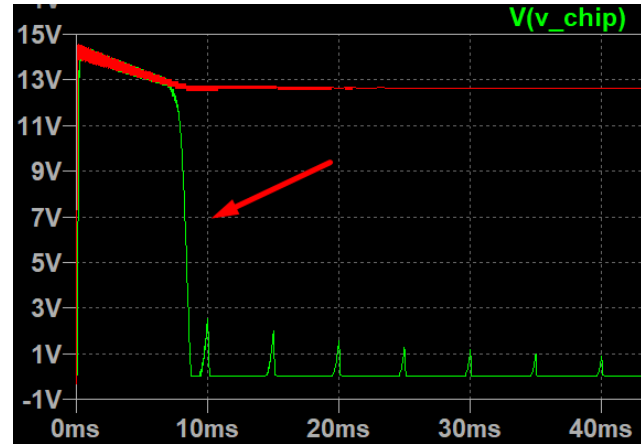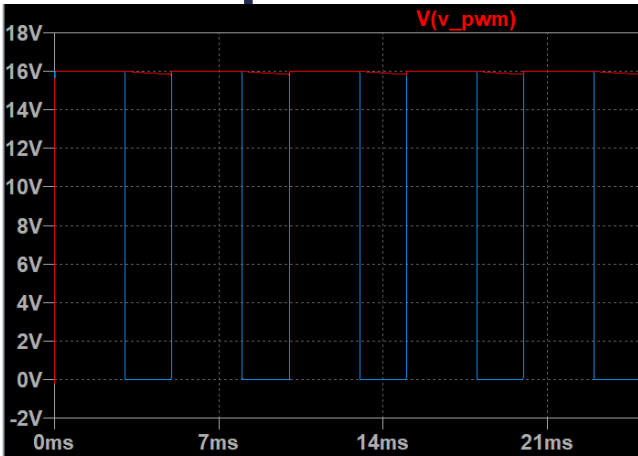

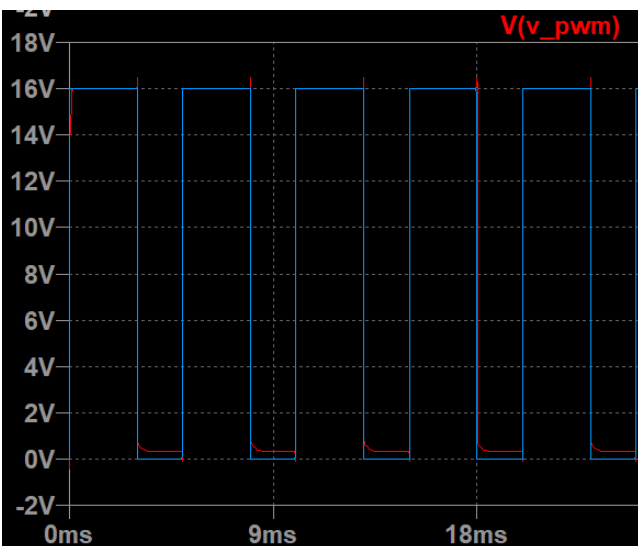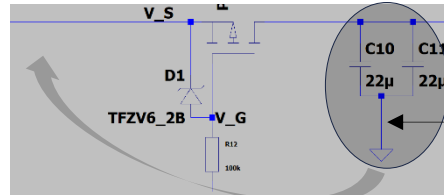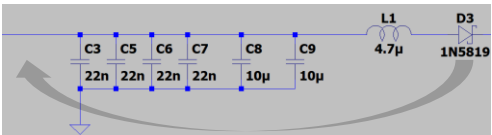Logika in čip napajana z istim detektorjem vršne vrednosti



Logika in čip napajana z različnima detektorjema vršne vrednosti





# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Blaž Krajnik

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Blaž Krajnik – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 151     | 2.040  | 6.01   | 299     | 1.796  | 88         |

Temperaturna obremenitev:

72.06 °C

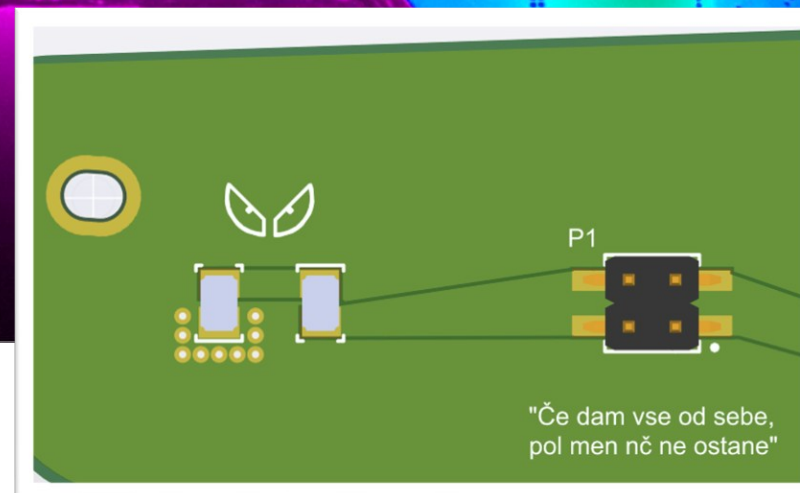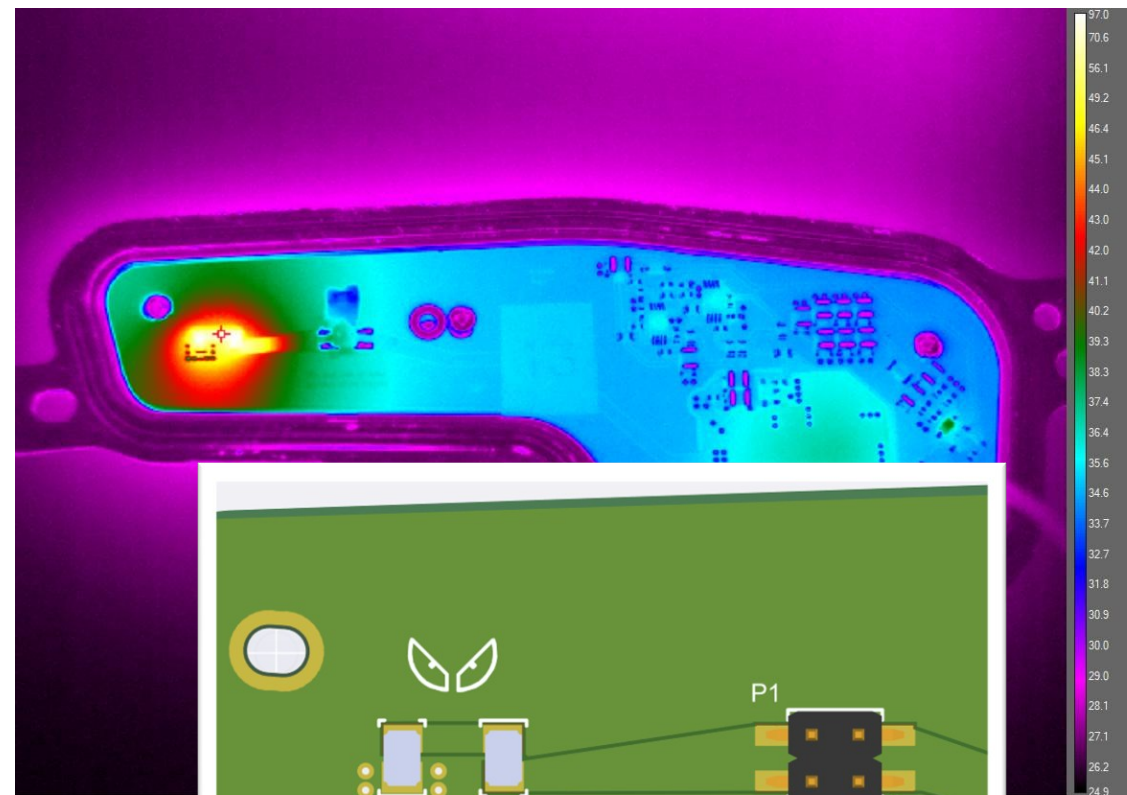




## Blaž Krajnik – EMC


CE

5

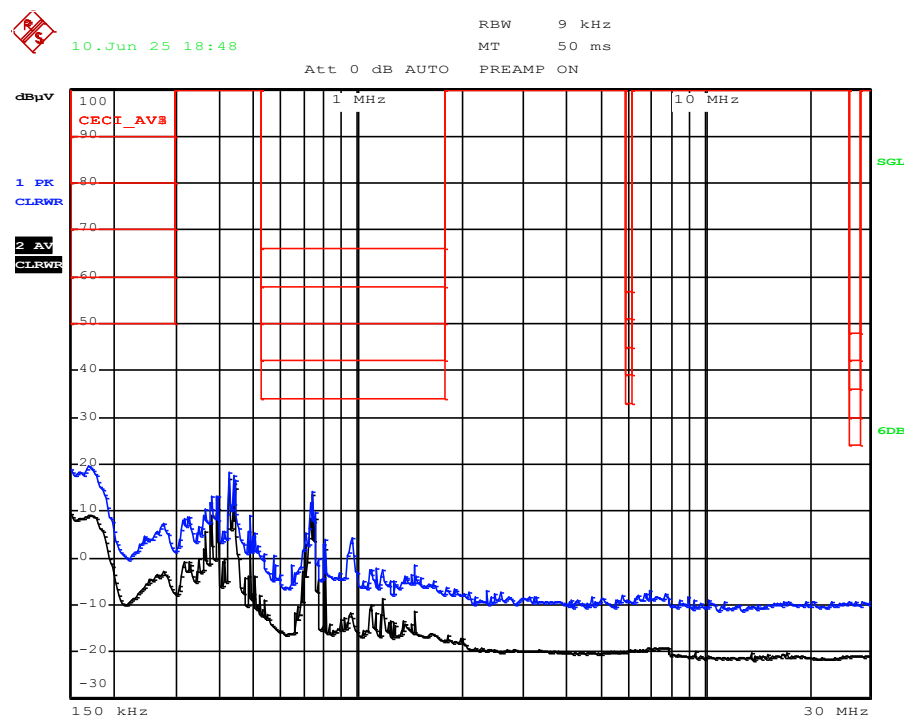

RE

5

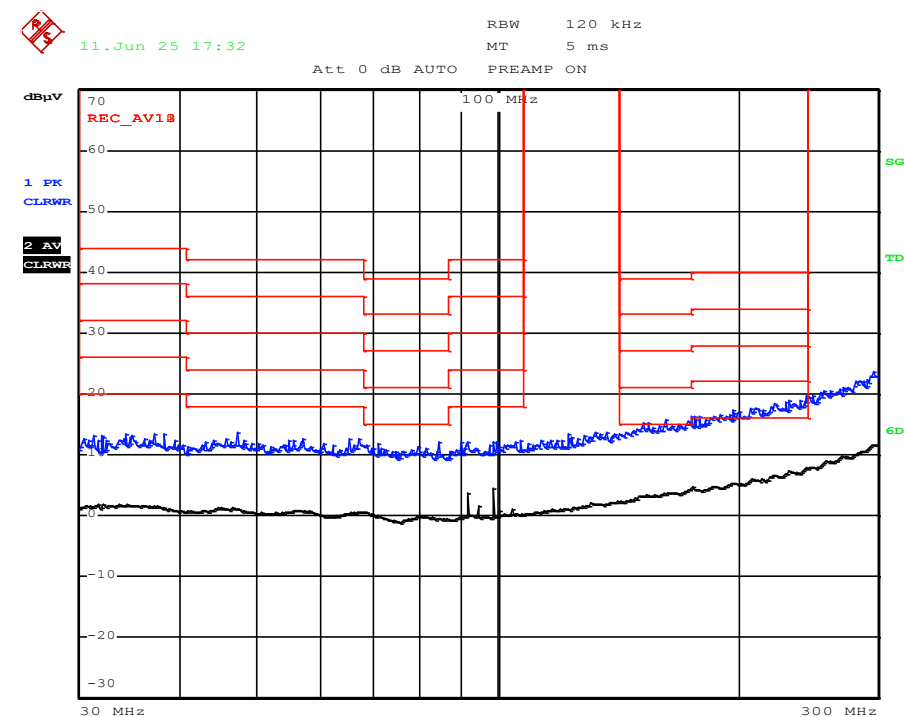

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Blaž Krajnik – Cena

| Oznaka elementa na shemi                        | Opis elementa | Koda proizvajalca         | Proizvajalec         | Koda dobavitelja          | Dobavitelj                                 | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| C19, C20                                        |               | GCM188R71E102KA37D        | Murata               | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| C3, C4, C5, C6                                  |               | 06035C223K4T2A            | KYOCERA AVX          | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 4                  | 0.020 €                    |
| C16, C25, C26, C28, C29                         |               | TMK107B7104MAHT           | TAIYO YUDEN          | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 5                  | 0.025 €                    |
| C18, C21                                        |               | CC1210KKX7R8BB475         | YAGEO                | CC1210KKX7R8BB475         | <a href="#">Ampacity Systems</a>           | 0.046 €                   | 2                  | 0.092 €                    |
| C1, C2, C13, C15, C17, C24, C27                 |               | UMK325AB7106KM-P          | TAIYO YUDEN          | UMK325AB7106KM-P          | <a href="#">Unikeyic</a>                   | 0.046 €                   | 7                  | 0.322 €                    |
| <b>C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C22, C23</b> |               | <b>GCM32EC71E226KE36L</b> | <b>Murata</b>        | <b>GCM32EC71E226KE36L</b> | <b><a href="#">Rebound Electronics</a></b> | <b>0.170 €</b>            | <b>9</b>           | <b>1.530 €</b>             |
| L1                                              |               | AOTA-B252010S4R7MT        | ABRACON              | AOTA-B252010S4R7MT        | <a href="#">Worldway Electronics</a>       | 0.050 €                   | 1                  | 0.050 €                    |
| <b>L2</b>                                       |               | <b>SRR5828A-220M</b>      | <b>Bourns</b>        | <b>6521-SRR5828A-220M</b> | <b><a href="#">Mouser</a></b>              | <b>0.397 €</b>            | <b>1</b>           | <b>0.397 €</b>             |
| R20, R22, R25, R26, R27, R28, R29               |               | RC0805FR-100RL            | YAGEO                | 4125207                   | <a href="#">Future Electronics</a>         | 0.002 €                   | 7                  | 0.014 €                    |
| R16                                             |               | RC0603FR-131RL            | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R11                                             |               | RC0603FR-1020RL           | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R8                                              |               | AC0603FR-7W4K7L           | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R12                                             |               | RC0603FR-077K87L          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R19                                             |               | RC0603FR-1010KL           | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R6, R7                                          |               | RC0603FR-0715KL           | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| R15                                             |               | AC0603FR-0723K2L          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R3                                              |               | RC0603FR-1033KL           | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R14                                             |               | AC0603FR-0753K6L          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R1, R2, R9, R13, R17, R18, R23                  |               | RC0603FR-10100KL          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 7                  | 0.035 €                    |
| R4                                              |               | AC0603FR-07147KL          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| R5, R10, R24                                    |               | RC0603FR-10300KL          | YAGEO                | /                         | /                                          | 0.005 €                   | 3                  | 0.015 €                    |
| IC1                                             |               | LM2903BIPWR               | Texas Instruments    | LM2903BIPWR               | <a href="#">Texas Instruments</a>          | 0.042 €                   | 1                  | 0.042 €                    |
| IC2                                             |               | LM2904BIPWR               | Texas Instruments    | LM2904BIPWR               | <a href="#">Texas Instruments</a>          | 0.036 €                   | 1                  | 0.036 €                    |
| D3, D4                                          |               | 1N5819HW-7-F              | Diodes Incorporated  | 1N5819HW-7-F              | <a href="#">Worldway Electronics</a>       | 0.010 €                   | 2                  | 0.020 €                    |
| D5, D6                                          |               | MMSZ5240B                 | Diotec Semiconductor | MMSZ5240B                 | <a href="#">Arrow Electronics</a>          | 0.012 €                   | 2                  | 0.024 €                    |
| D7                                              |               | SMBJ18CA-Q                | Bourns               | SMBJ18CAQ-13-F            | <a href="#">Ampacity Systems</a>           | 0.063 €                   | 1                  | 0.012 €                    |
| Q1, Q2                                          |               | DMP3098LQ-7               | Diodes Incorporated  | DMP3098LQ-7               | <a href="#">Fly-Wing Technology</a>        | 0.028 €                   | 2                  | 0.056 €                    |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 68            | 2.76 €         | 0.68 €         | 3.44 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA




## Tilen Plahuta

2. letnik, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025




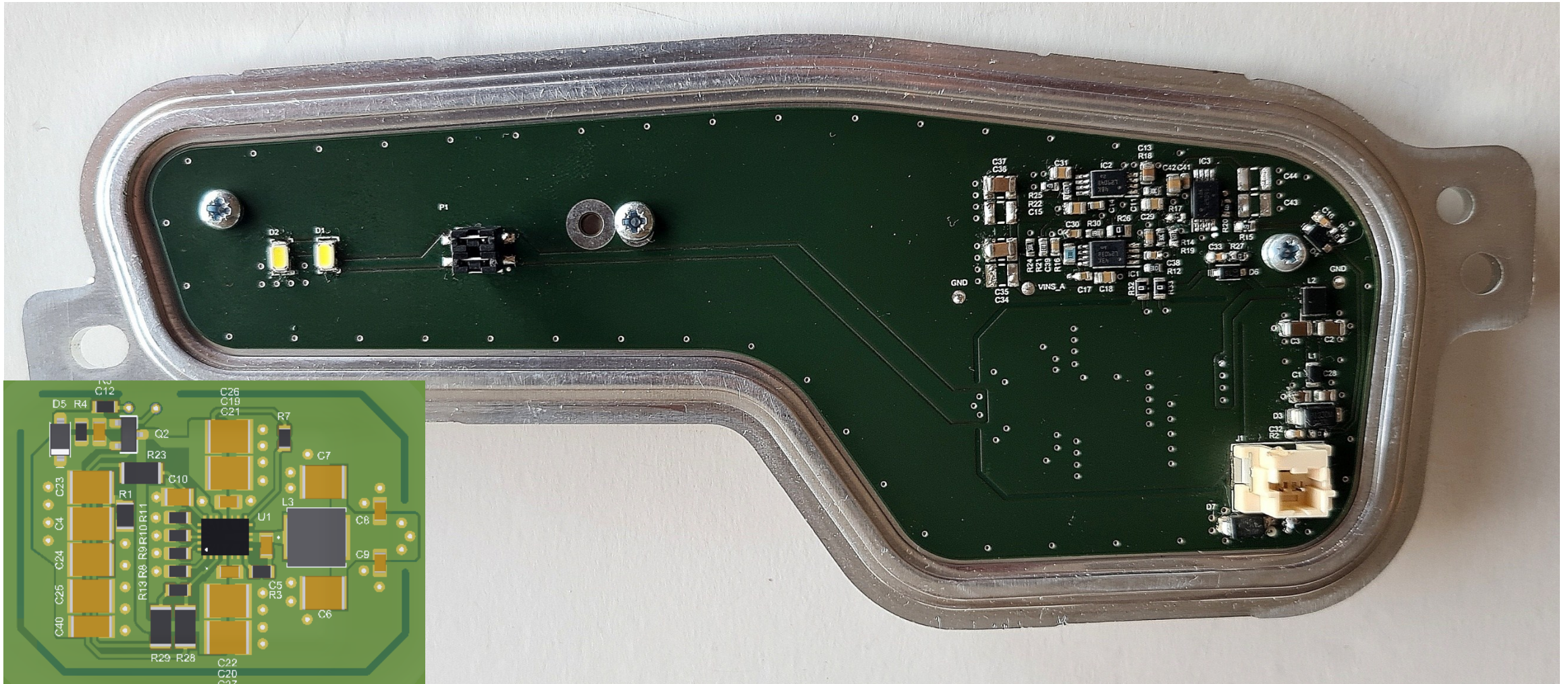





# Koncept rešitve

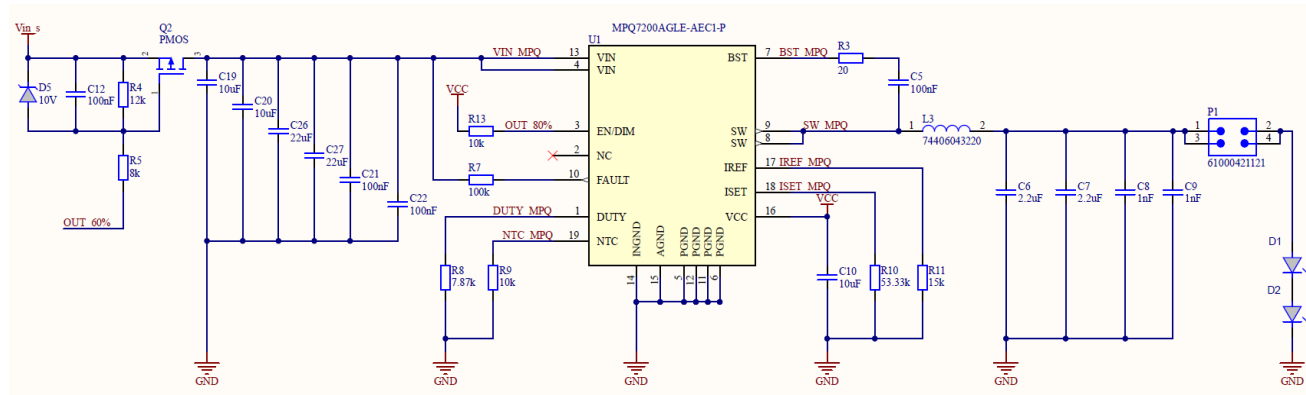

- PMOS za izklop čipa


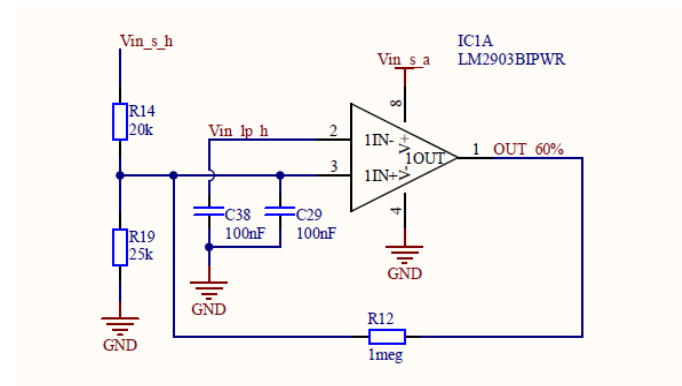
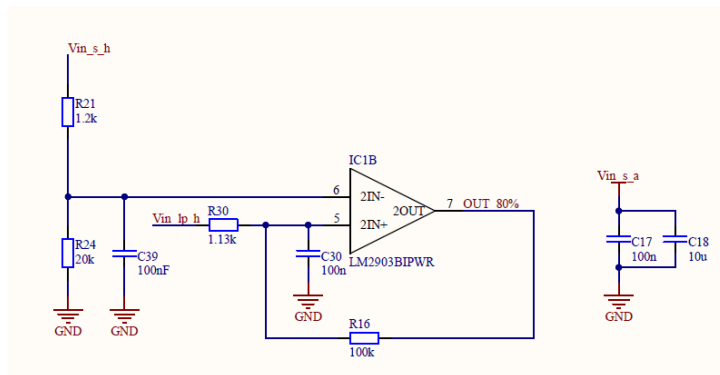


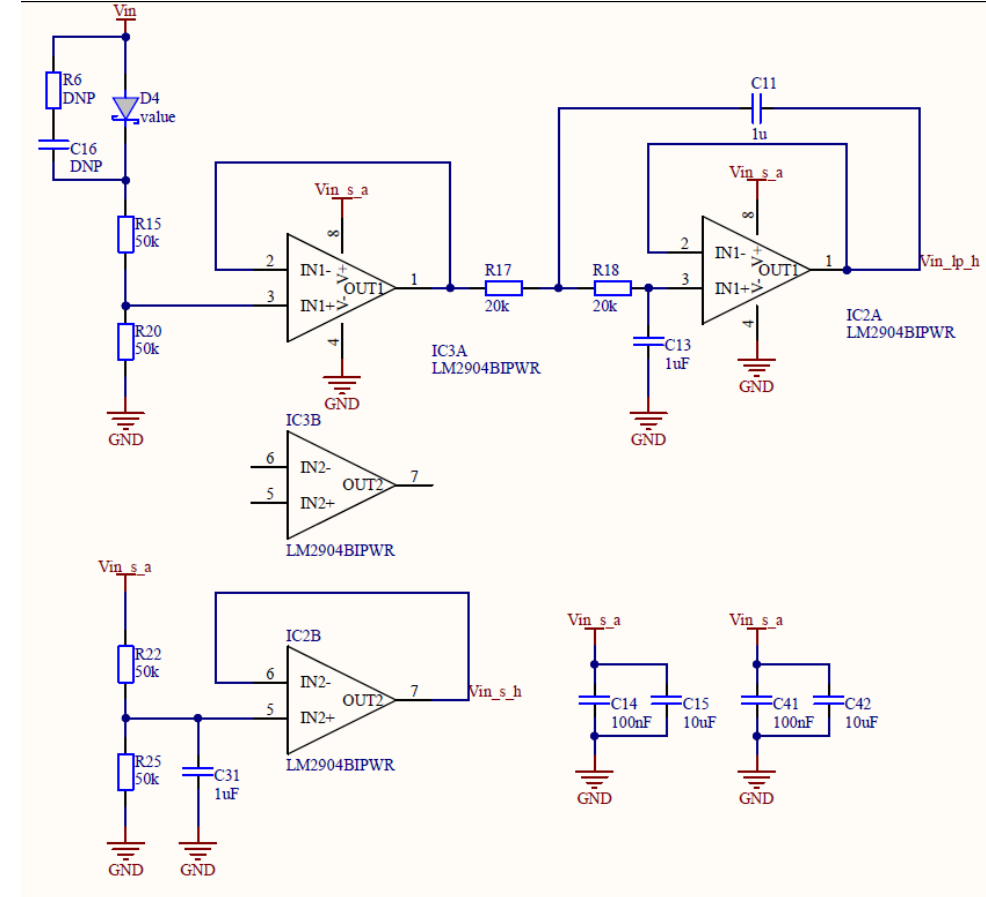- Komparatorja za določitev stanja delovanja (10% ali 100%)





- Filter za pretvorbo DUTY v analogno vrednost



# Izračuni, simulacije

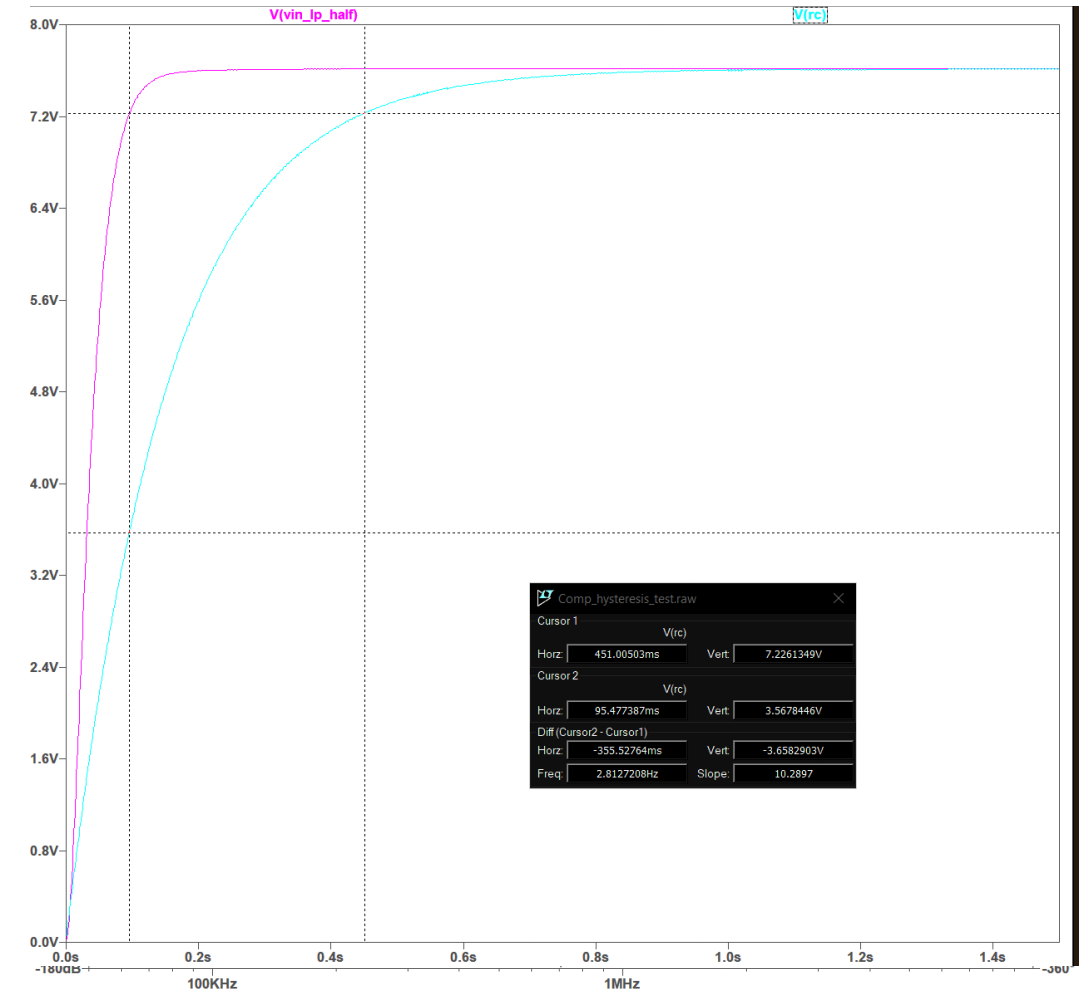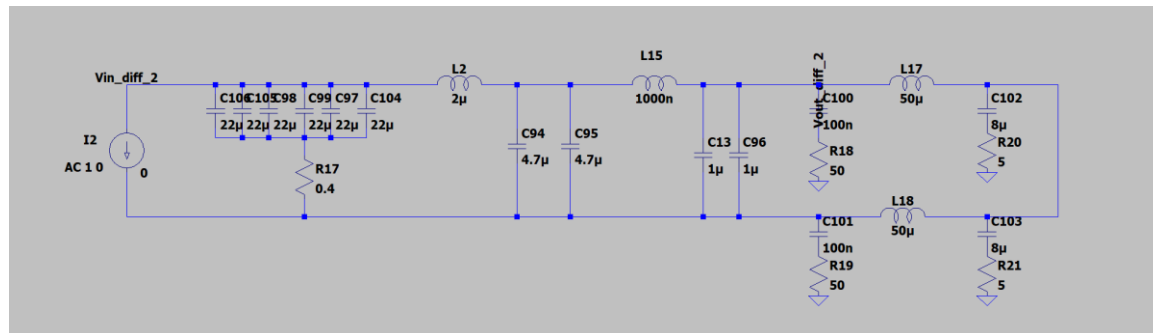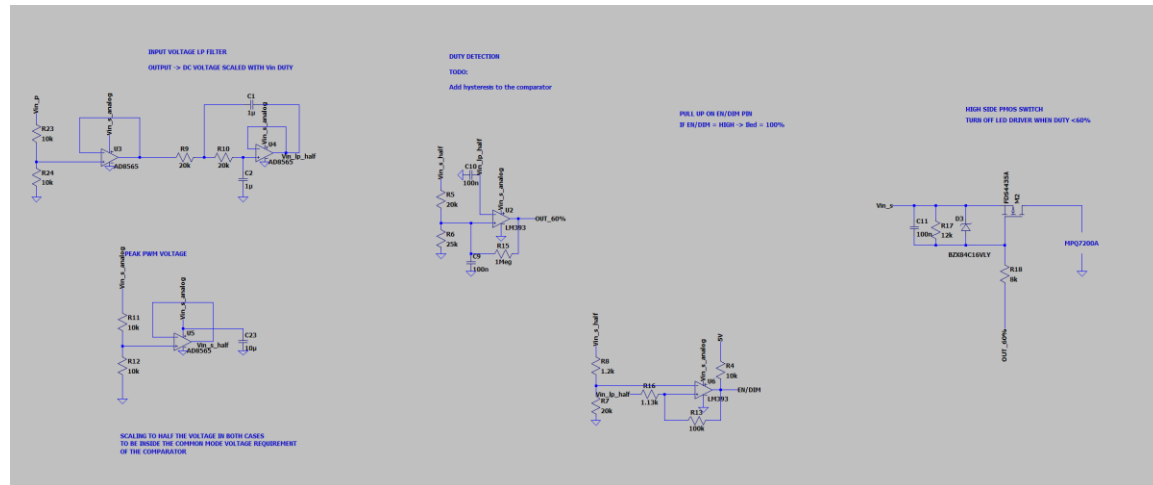

# Načrtovanje tiskanega vezja

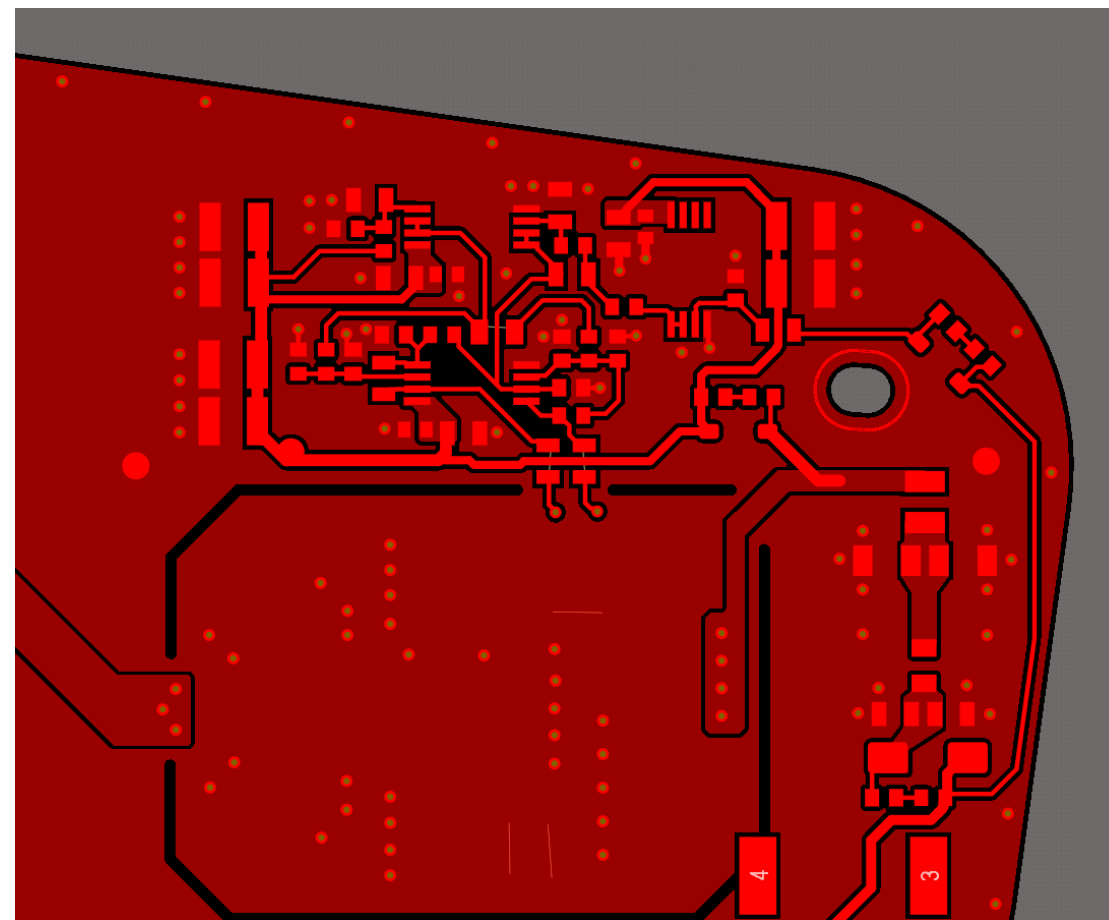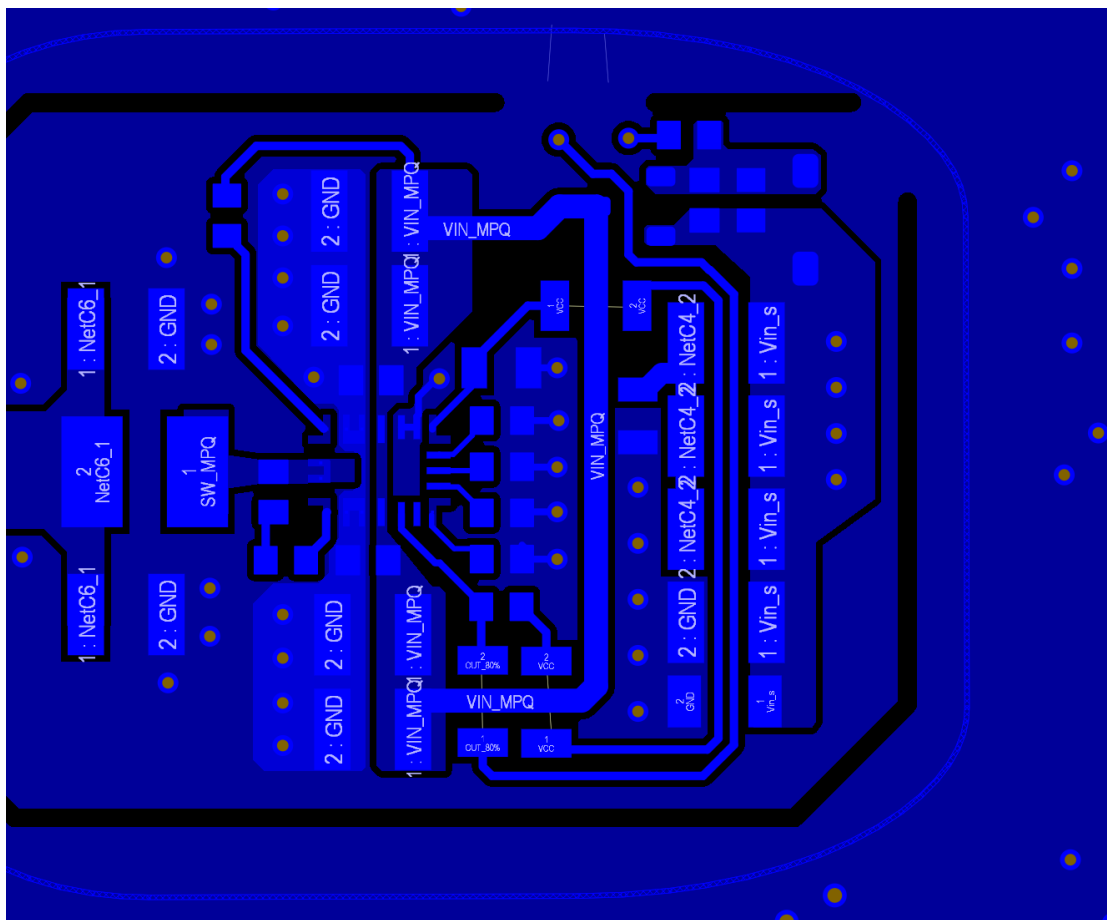

# Preliminarne meritve

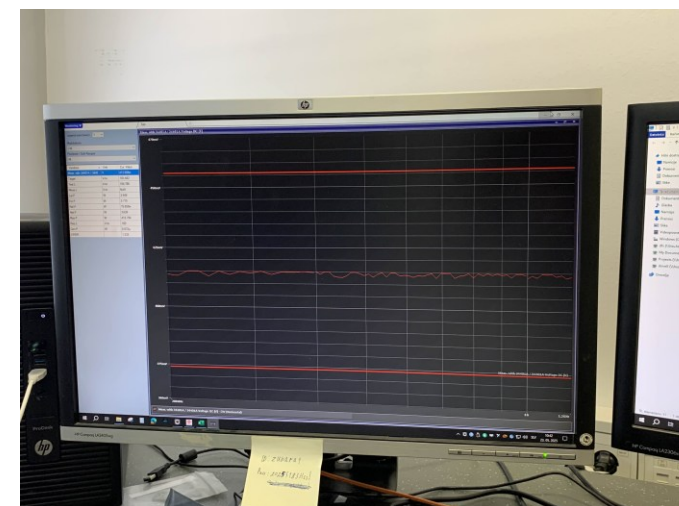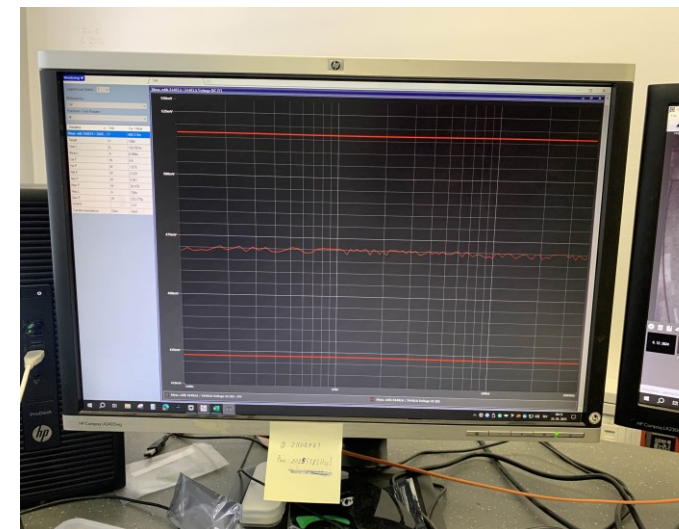



# Morebitni popravki


- **Cena**
- Poenostavitev vezja

|                    |                  |                |             |                                      |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Texas Instruments  | 0.041            | 2              | 0.08 €      | <a href="#">?q=lm2904bjpw&amp;cu</a> |
| Würth              | 0.073            | 1              | 0.07 €      |                                      |
| Würth              | 0.116            | 1              | 0.12 €      |                                      |
| Würth              | 0.172            | 1              | 0.17 €      |                                      |
| Future Electronics | 0.037            | 1              | 0.04 €      | <a href="#">3SS314PEH6327XT?</a>     |
|                    | 0.005            | 20             | 0.10 €      |                                      |
| Mouser             | 0.0062           | 1              | 0.01 €      | <a href="#">=RC0805FR-131RL</a>      |
| Mouser             | 0.012            | 1              | 0.01 €      | <a href="#">s=sGAEpiMZZMvdG</a>      |
| Mouser             | 0.007            | 1              | 0.01 €      | <a href="#">TTE1003F?qs=sGA</a>      |
| Mouser             | 0.002            | 3              | 0.01 €      | <a href="#">=sGAEpiMZZMvdGk</a>      |
| Mouser             | 0.004            | 3              | 0.01 €      | <a href="#">-070RL?qs=sGAEpi</a>     |
|                    |                  | 81             | 2.47 €      |                                      |
| 81                 | 0.01             | 0.81           | 3.28 €      |                                      |
| st kos             | polaganje na kos | cena polaganja | končna cena |                                      |

WHY IS IT SO  
EXPENSIVE



imgflip.com

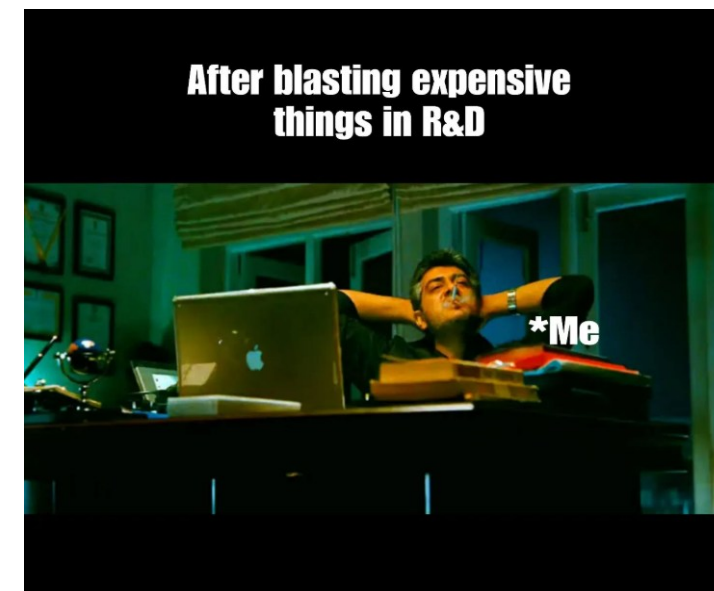


# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

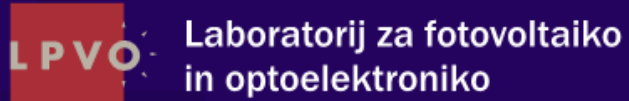

## Tilen Plahuta

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Tilen Plahuta – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebkajo, za tem pa se vezje ugasne



Napetostno  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebkajo, za tem pa se vezje ugasne



Temperaturno  
območje

Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne, Pri 60°C, 45%, vezje sveti v PO



Obrnjena polariteta




Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 153     | 2.067  | 6.02   | 306     | 1.841  | 89         |

Temperaturna obremenitev:


86.39 °C

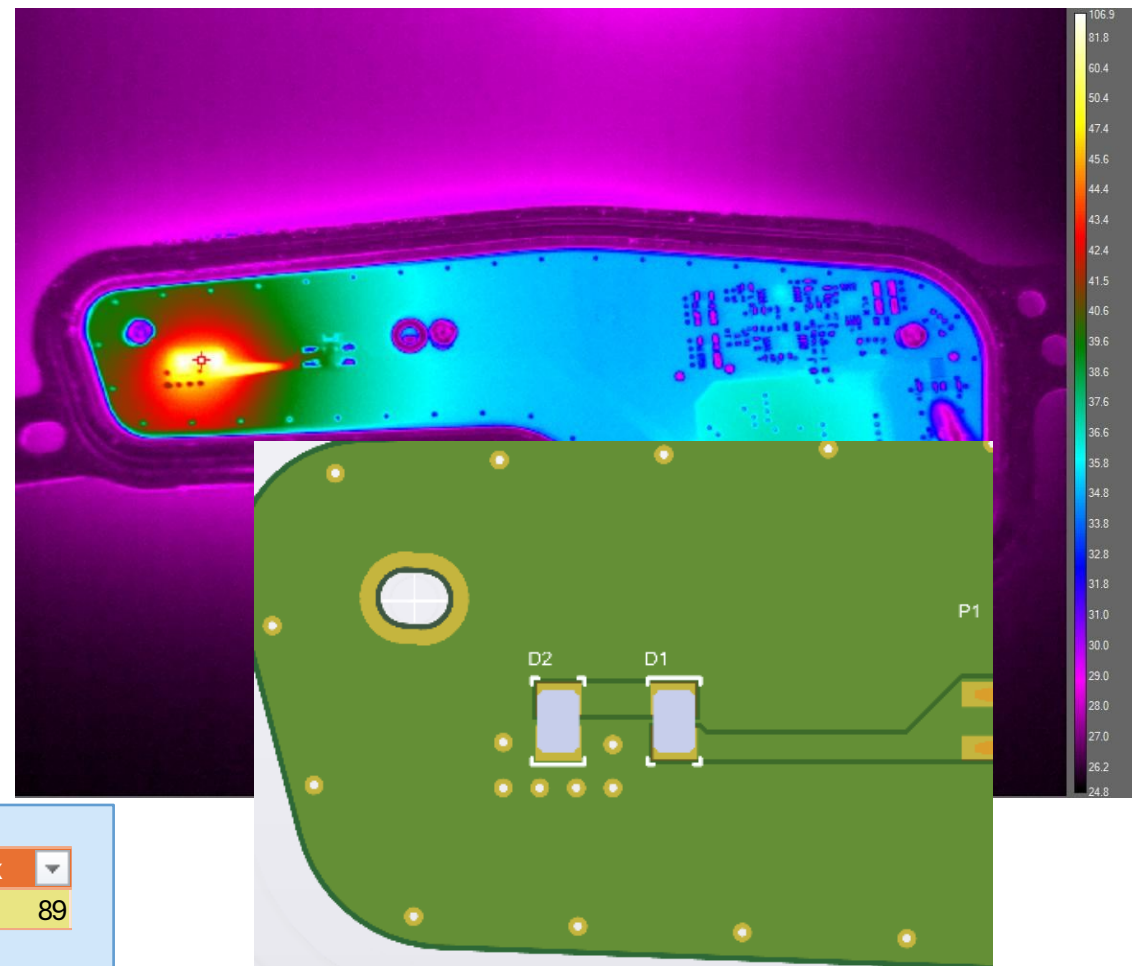

# Tilen Plahuta – EMC


CE

5

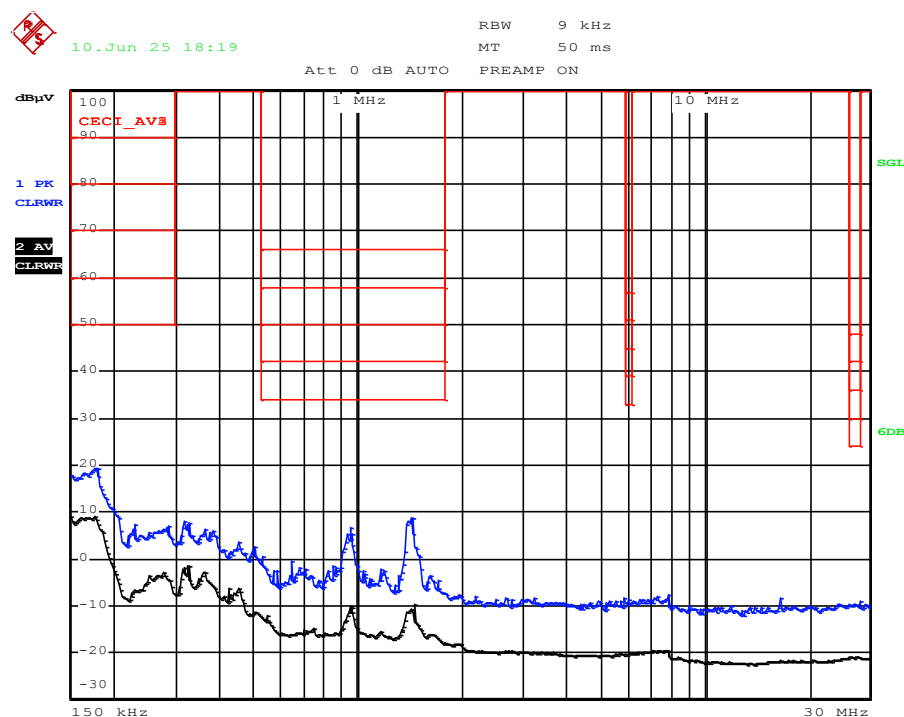

RE

5

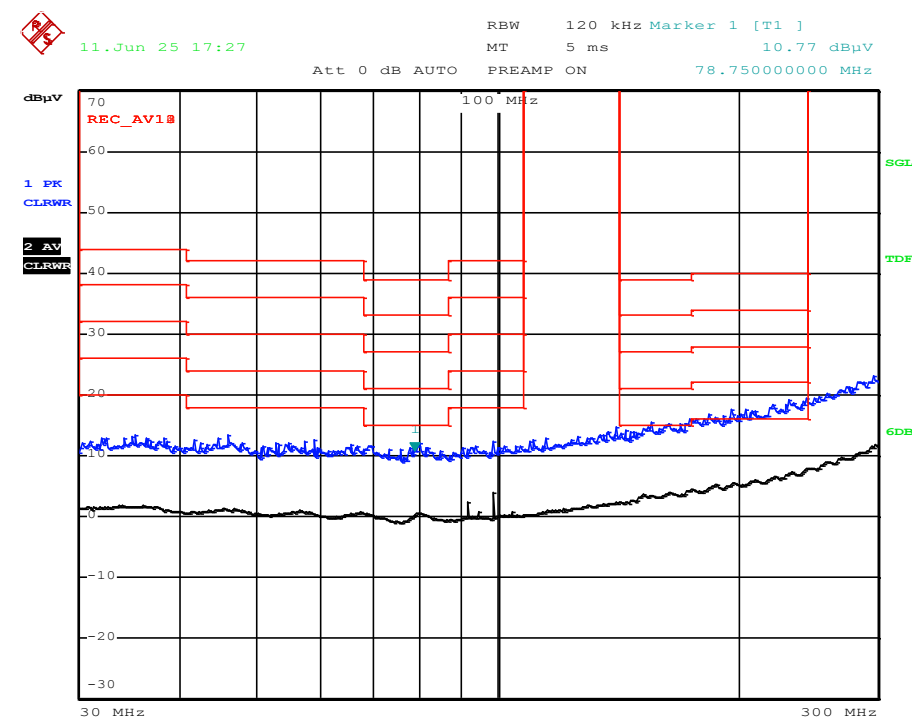

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A



# Tilen Plahuta - Cena

| Oznaka elementa na shemi                                                                     | Opis elementa                           | Koda proizvajalca         | Proizvajalec      | Dobavitelj                  | Cena/kos (za 1000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| C10                                                                                          | 0805 10uF                               | GRM21BC71E106ME01L        | Murata            | Mouser                      | 0.056                    | 1                  | 0.056 €                    |
| C1, C28, C13, C31, C11, C15, C42, C18                                                        | 0805 1uF                                | GCM21BR71H105KA03L        | Murata            | Worldway electronics        | 0.014                    | 8                  | 0.112 €                    |
| C2, C3, C6, C7                                                                               | 4.7u 1206                               | GRM31CR71H475MA12L        | Murata            | Worldway electronics        | 0.026                    | 4                  | 0.104 €                    |
| <b>C4, C23, C24, C25, C26, C27</b>                                                           | <b>1210 22uF</b>                        | <b>GCM32EC71E226KE36L</b> | <b>Murata</b>     | <b>Worldway electronics</b> | <b>0.18</b>              | <b>6</b>           | <b>1.080 €</b>             |
| C14, C41, C17, C29, C38, C39, C30, C5, C12, C21, C22                                         | 0603 100nF                              | /                         | Wurth             | Wurth                       | 0.005                    | 11                 | 0.055 €                    |
| C8, C9, C16, C32, C33                                                                        | 0603 1nF                                | /                         | Wurth             | Wurth                       | 0.005                    | 5                  | 0.025 €                    |
| <b>C19, C20</b>                                                                              | <b>1210 10uF</b>                        | <b>GCM32ER71E106KA42L</b> | <b>Murata</b>     | <b>LCSC</b>                 | <b>0.072</b>             | <b>2</b>           | <b>0.144 €</b>             |
| C40, C35, C37                                                                                | 1206 10uF                               | GRM31CR71E106KA12L        | Murata            | Worldway electronics        | 0.0088                   | 3                  | 0.026 €                    |
| D3                                                                                           | Schotky diode SMA                       | SX33L_R1_00001            | Panjit            | Mouser                      | 0.055                    | 1                  | 0.055 €                    |
| D4, D6                                                                                       | SOD123 Schotky                          | B0520LWQ-7-F              | Diodes Inc.       | AVNET                       | 0.03                     | 2                  | 0.060 €                    |
| D5                                                                                           | SOD123 Zener 10V                        | MMSZ5240BT1G              | Onsemi            | Future Electronics          | 0.011                    | 1                  | 0.011 €                    |
| D7                                                                                           | TVS DIODE 36VWM 58.1VC                  | SMAJ28CA                  | Bourns            | Mosuer                      | 0.075                    | 1                  | 0.075 €                    |
| IC1                                                                                          | LM2903BIPWR                             |                           | Texas Instruments | Texas Instruments           | 0.048                    | 1                  | 0.048 €                    |
| IC2, IC3                                                                                     | LM2904BIPWR                             |                           | Texas Instruments | Texas Instruments           | 0.041                    | 2                  | 0.082 €                    |
| L1                                                                                           | FIXED IND 1UH 1.8A 78 MOHM SMD          | 74479275210               | Wurth             | Wurth                       | 0.073                    | 1                  | 0.073 €                    |
| L2                                                                                           | FIXED IND 2.2UH 2.1A 106MOHM SMD        | 74479299222               | Wurth             | Wurth                       | 0.116                    | 1                  | 0.116 €                    |
| <b>L3</b>                                                                                    | <b>FIXED IND 22UH 1.23A 172MOHM SMD</b> | <b>74406043220</b>        | <b>Wurth</b>      | <b>Wurth</b>                | <b>0.172</b>             | <b>1</b>           | <b>0.172 €</b>             |
| Q2                                                                                           | Transistor PFET                         | BSS314PEH6327XTSA1        | Infineon          | Future Electronics          | 0.037                    | 1                  | 0.037 €                    |
| R3, R4, R5, R7, R8, R9, R13, R10, R11, R12, R14, R17, R18, R24, R19, R20, R22, R25, R21, R30 | Resistor 0603 1%                        | /                         | /                 |                             | 0.005                    | 20                 | 0.100 €                    |
| R1                                                                                           | Resistor 0805 1%                        | RC0805FR-131RL            | YAGEO             | Mouser                      | 0.0062                   | 1                  | 0.006 €                    |
| R15                                                                                          | Resistor 0805 1%                        | RT0805FRD0749K9L          | YAGEO             | Mouser                      | 0.012                    | 1                  | 0.012 €                    |
| R16                                                                                          | Resistor 0805 1%                        | RK73H2ATTE1003F           | KOA Speer         | Mouser                      | 0.007                    | 1                  | 0.007 €                    |
| R23, R28, R29                                                                                | Resistor 1206 1%                        | 1206W4F0000T5E            | Royalohm          | Mouser                      | 0.002                    | 3                  | 0.006 €                    |
| R26, R32, R33                                                                                | Resistor 0805 1%                        | AC0805FR-070RL            | YAGEO             | Mouser                      | 0.004                    | 3                  | 0.012 €                    |


| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 81            | 2.47 €         | 0.81 €         | 3.28 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

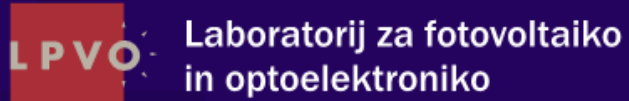


## Jože Papež

2. letnik, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025


16.6.2025

# Jože Papež

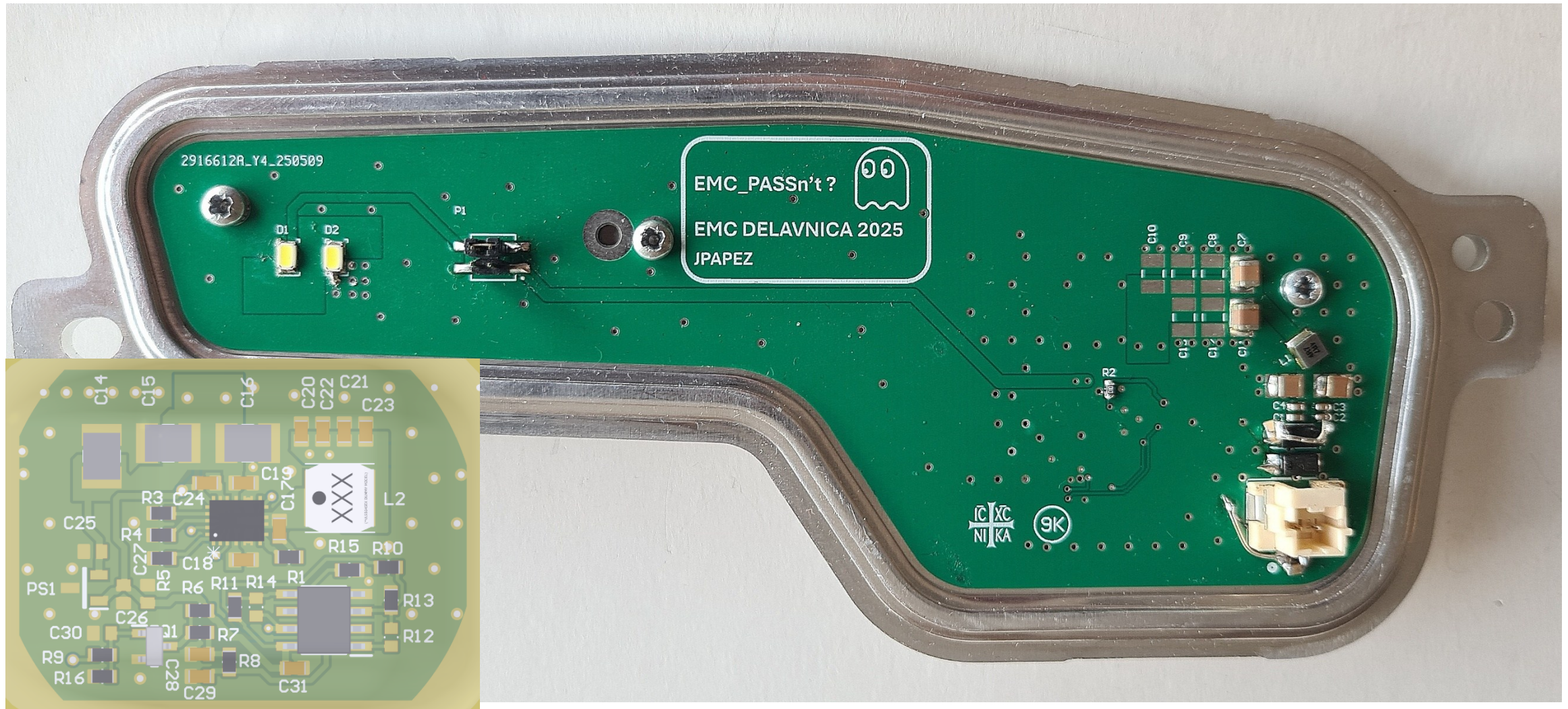



# Koncept rešitve

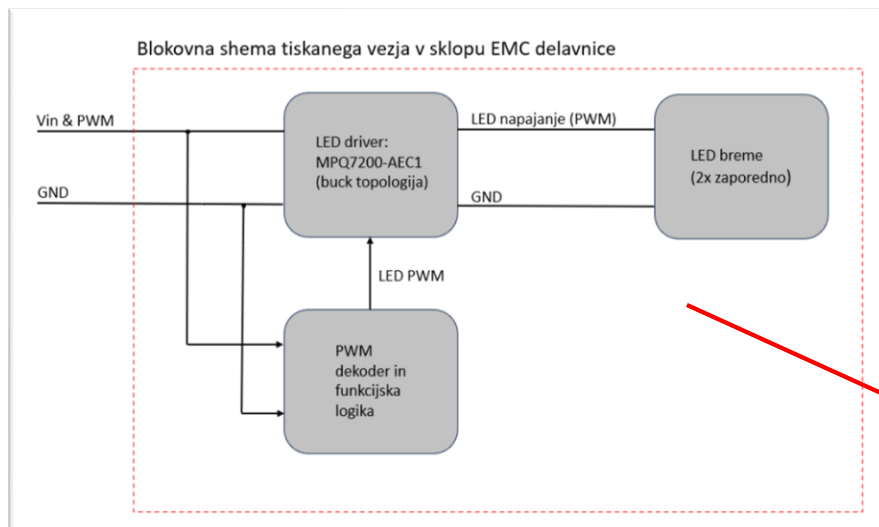

## 3 Načrtovalske zahteve

### 3.1 Funkcionalne zahteve:

Z uporabo MPQ7200A-AEC1 je treba izdelati DC/DC pretvornik za napajanje dveh zaporedno vezanih belih LED z izhodnim tokom 300 mA, ki mora delovati v navedenih temperaturnih in napetostnih pogojih, opisanih v poglavju 3.2. Poleg DC/DC pretvornika je treba načrtati tudi analogni vmesnik, ki vsebuje funkcijsko logiko, ki bo glede na napajalno napetost modularno s PWM samostojno preklapljala med spodnjimi načini delovanja:

- 0 % do 45 %: LED ne svetli (LED PWM = 0 %)
- 60 % do 80 %: LED PWM = 10 %  $\pm$  3 % (7 % do 13 %)
- 95 % do 100 %: LED PWM = 100 %

Pretvornik mora imeti zaščito proti napačni priključitvi napajalnih sponk.

### 3.2 Električne zahteve:

V spodnji tabeli so zbrane vse električne zahteve vezja.

Tabela 1: Seznam električnih zahtev

| Lastnost                                 | Vrednost          | Opomba                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Območje napajalne napetosti              | 8 V do 16 V       | V tem področju mora pretvornik zagotavljati nazivni izhodni tok in ustrezno PWM krmiljenje LED.                                                                                      |
| Temperaturno območje delovanja tiskanine | -20 °C do +60 °C  | V tem področju mora pretvornik zagotavljati nazivni izhodni tok in ustrezno PWM krmiljenje LED. Pri obeh temperaturah počakamo minimalno 10 min, da se temperatura elementov ustali. |
| Območje frekvence PWM nanaialne          | 200 Hz $\pm$ 10 % | V tem področju mora pretvornik zagotavljati nazivni izhodni tok in ustrezno                                                                                                          |

## PWM Dekoder za LED Nadzor

### 1. Pretvorba PWM v analogno vrednost:

- Uporabimo **RC filter** ( $R = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 100 \text{ nF}$ ), ki pretvori PWM signal v **povprečno napetost** (DC), sorazmerno z duty cycle PWM signala.

### 2. Komparatorji za odločanje:


- Komparator 1:
  - Odloči, ali je signal "ON" ( $\geq 45\%$  duty cycle) ali "OFF" ( $\leq 45\%$ ).
- Komparator 2:
  - Odloči med 10% PWM (dim) in 100% PWM (full) glede na napetost iz RC filtra:
    - 3.0 V za 10% PWM (dim).
    - 4.75 V za 100% PWM (full).

### 3. Logika za LED:

- LED OFF: Če je PWM < 45 %.
- LED Dim (10%): Če je PWM med 60 % in 80 %.
- LED Full Brightness (100%): Če je PWM med 95 % in 100 %.



# Simulacija

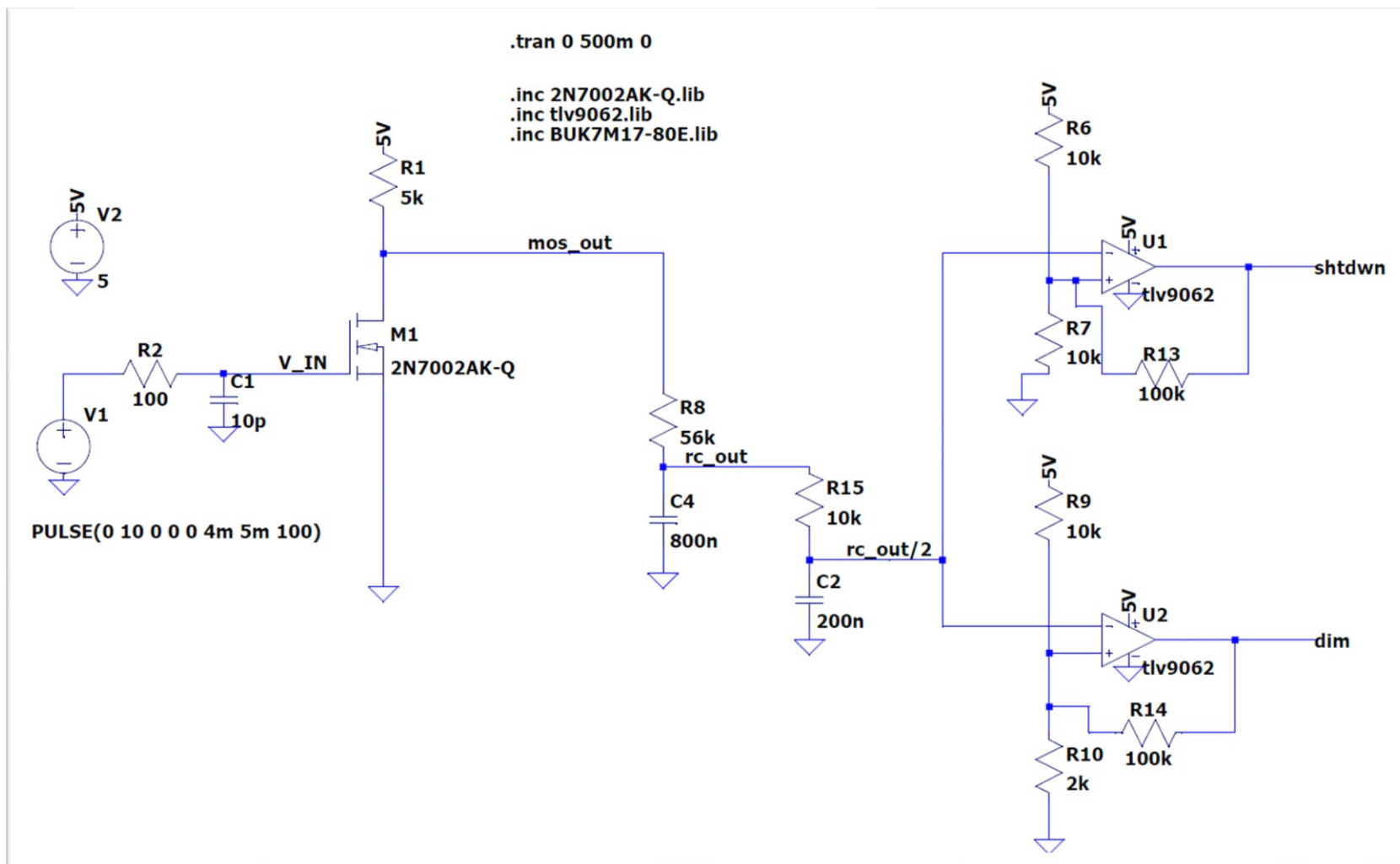


# Rezultati simulacije






V simulaciji vse deluje.

# Genius ideas

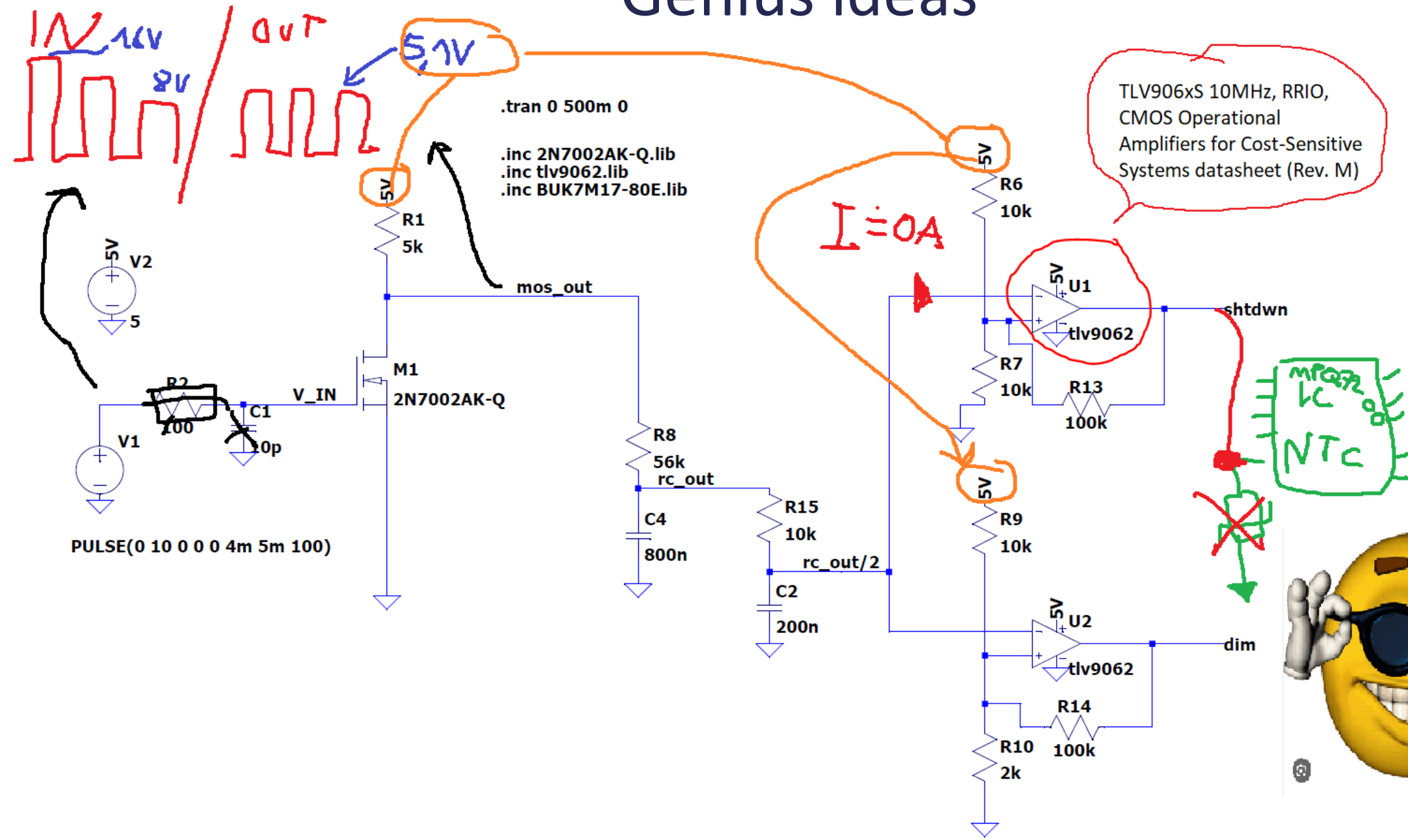

# Preliminarne meritve - BCI

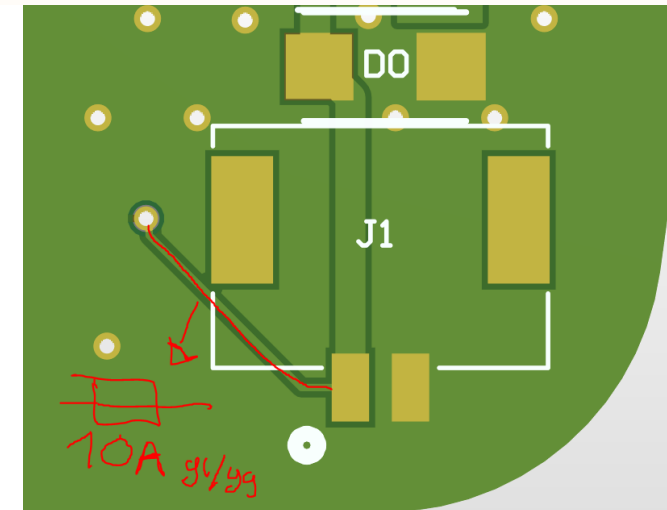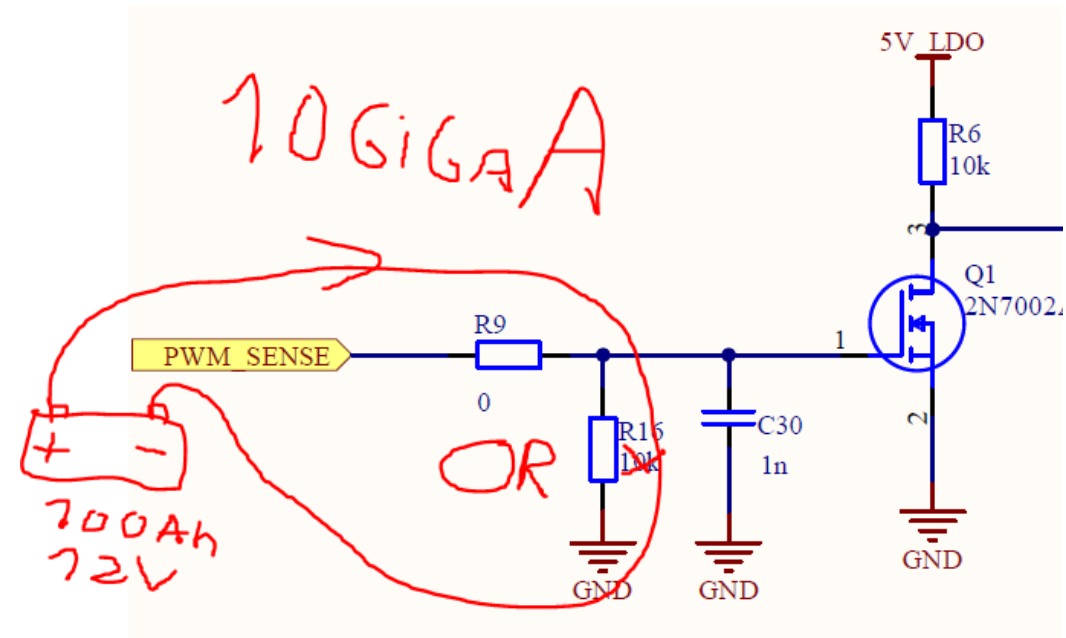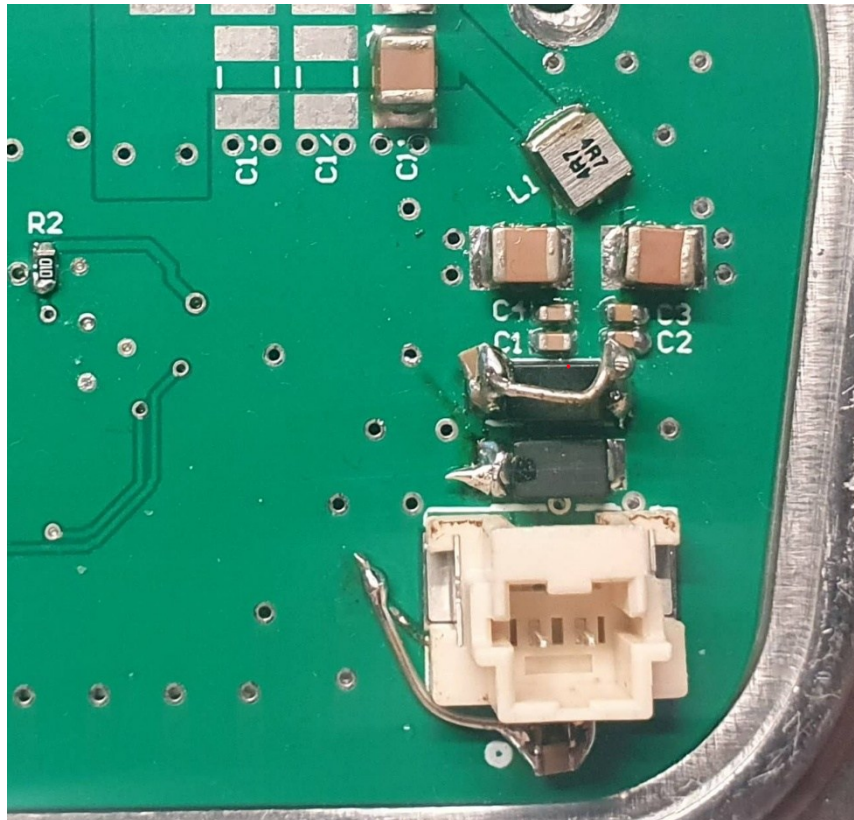- Problem: failed BCI 5x
- Solution: Več kondenzatorjev






# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

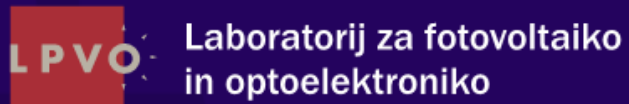

## Jože Papež

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jože Papež – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje

Pri 80% vezje preklaplja med DRL in PO, (utripa med 77 in 80%). Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne.



Napetostno  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Temperaturno  
območje

Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 155     | 2.094  | 6.11   | 302     | 1.846  | 88         |

Temperaturna obremenitev:


74.59 °C

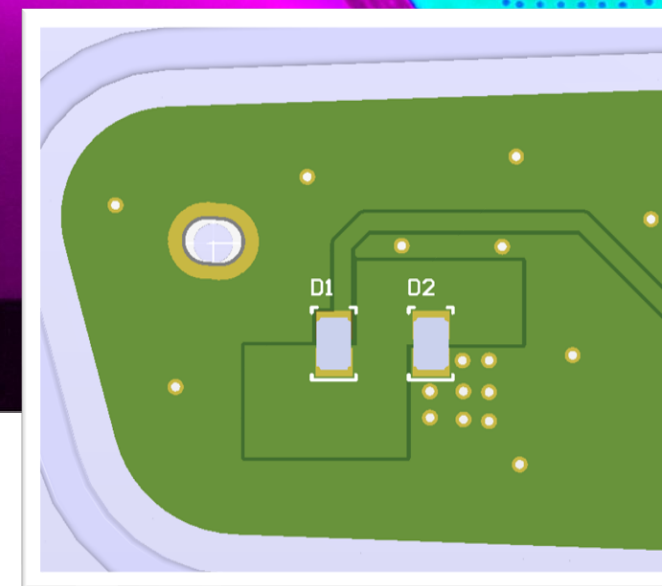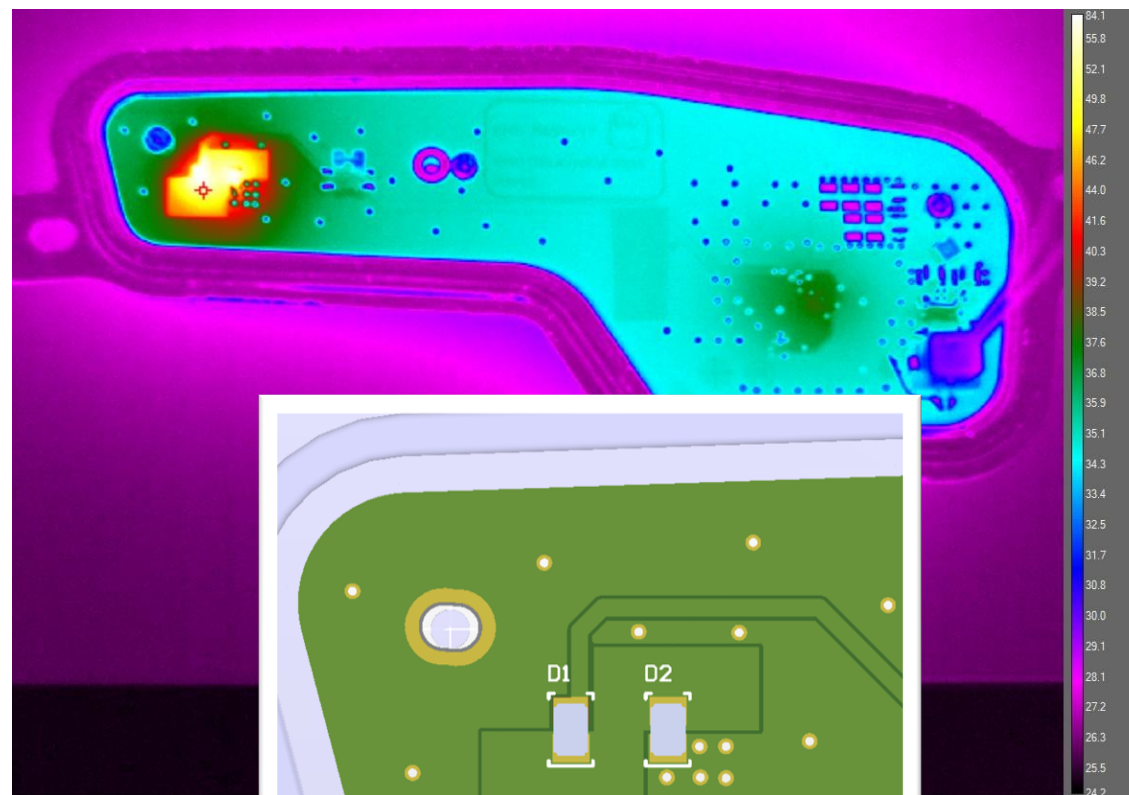

## Jože Papež – EMC


CE

5

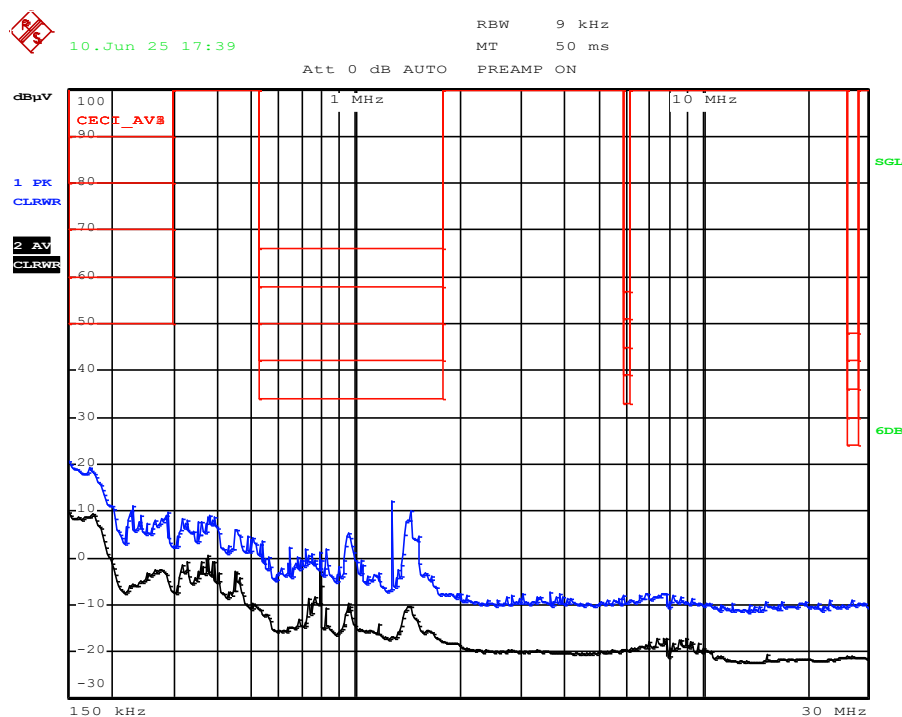

RE

5

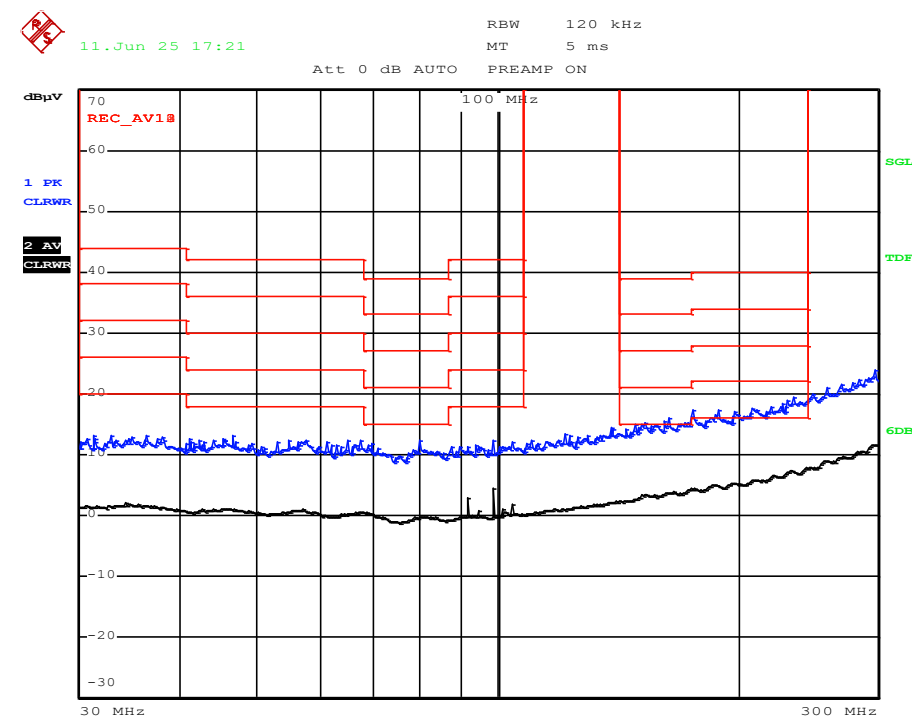

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Jože Papež - Cena

| Oznaka elementa na shemi | Opis elementa       | Koda proizvajalca         | Proizvajalec  | Koda dobavitelja | Dobavitelj                 | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>L1</b>                | <b>tuljava</b>      | <b>74438335047</b>        | <b>Würth</b>  |                  | <b>Mouser</b>              | <b>0.155 €</b>            | <b>1</b>           | <b>0.155 €</b>             |
| CX1                      | kondenzator         |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| CX2, CX3                 | kondenzator         |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 2                  | 0.010 €                    |
| CX4                      | kondenzator         |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| D0                       | tvS dioda           | P4SMA20CA                 | Vishay        |                  | Verical                    | 0.032 €                   | 1                  | 0.032 €                    |
| D1                       | dioda               | SS13                      | Dowo semi     |                  | LCSC                       | 0.070 €                   | 1                  | 0.070 €                    |
| C1,C2,C3,C4              | kondenzator         |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 4                  | 0.020 €                    |
| <b>C5,C6,C7,C8</b>       | <b>kondenzator</b>  | <b>12105C106K4Z2A</b>     | <b>AVX</b>    |                  | <b>Ampacity Systems</b>    | <b>0.110 €</b>            | <b>4</b>           | <b>0.440 €</b>             |
| <b>C9;C10,C11</b>        | <b>kondenzator</b>  | <b>GCM32EC71E226KE36L</b> | <b>Murata</b> |                  | <b>Rebound Electronics</b> | <b>0.169 €</b>            | <b>3</b>           | <b>0.507 €</b>             |
| C17                      | kondenzator generic |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| C18,C19,C23,C31          | kondenzator generic |                           | N/A           |                  | N/A                        | 0.005 €                   | 4                  | 0.020 €                    |
| IC1                      | opamp               | TLV9062IDR                | TI            |                  | Chipsmall limited          | 0.034 €                   | 1                  | 0.034 €                    |
| Q1                       | tranzistor          | 2N7002                    | Infineon      |                  | LCSC                       | 0.005 €                   | 1                  | 0.005 €                    |
| C28,C29                  | kondenzator 800n    | CC0603KRX7R7BB824         | Yageo         |                  | Digikey                    | 0.016 €                   | 2                  | 0.032 €                    |
| C20,C21,C22              | kondenzator 1uF     | 0603DC105KAT2A            | Kyocera AVX   |                  | easev                      | 0.019 €                   | 3                  | 0.057 €                    |
| C24                      | kondenzator 10uF    | GRM188Z71A106KA73D        | Kyocera AVX   |                  | Yic international          | 0.007 €                   | 1                  | 0.007 €                    |
| R1-R11,R13,R15,R16       | upor generic        | RC0603FR                  | Yageo         |                  | Mouser                     | 0.002 €                   | 14                 | 0.028 €                    |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 45            | 1.28 €         | 0.45 €         | 1.73 € |




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

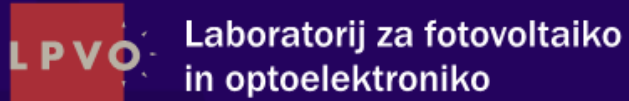


## Jan Rakar

2. letnik, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jan Rakar

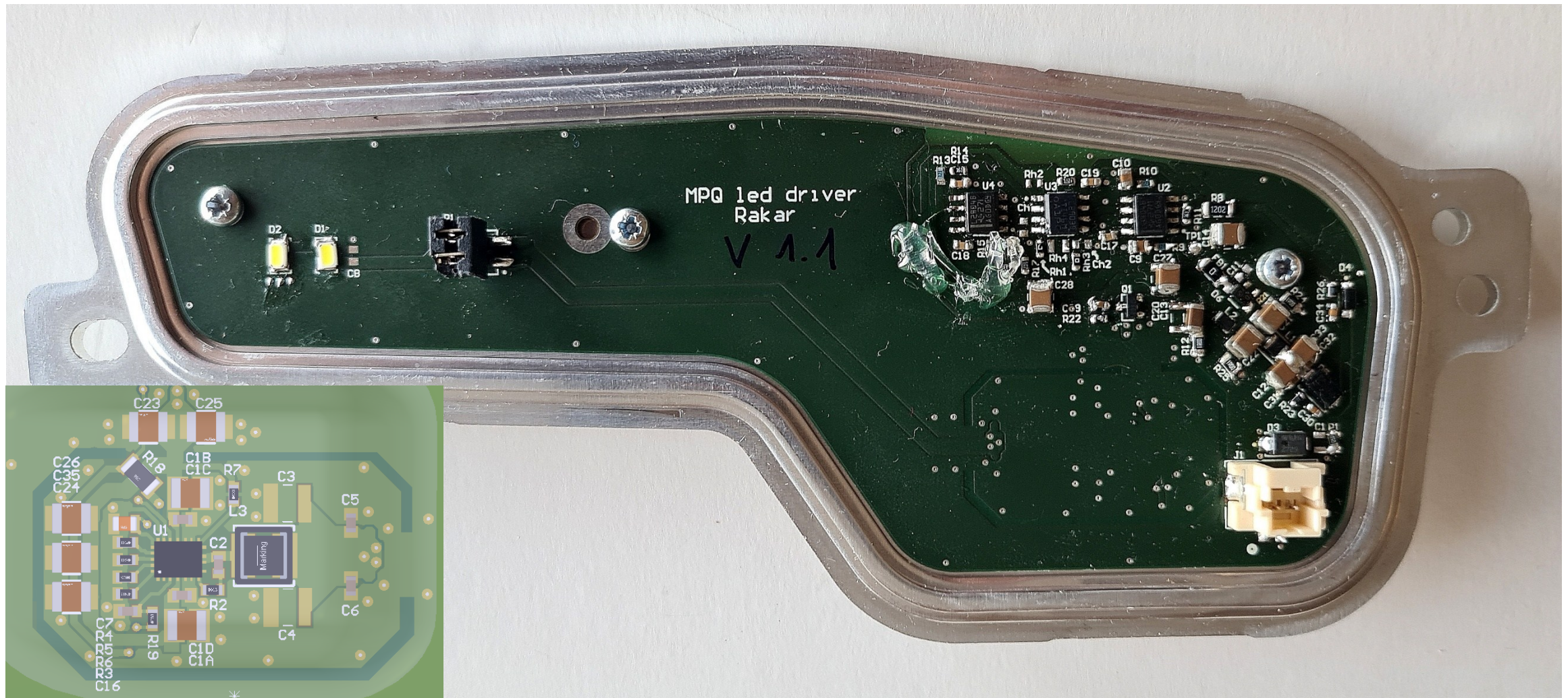


# Koncept rešitve

- Two step dimming
- Duty < 45% izklopi gonilnik s pmos stikalom
- Aktiven filter za pretvorbo v analogni signal
- Komparatorji za preklope


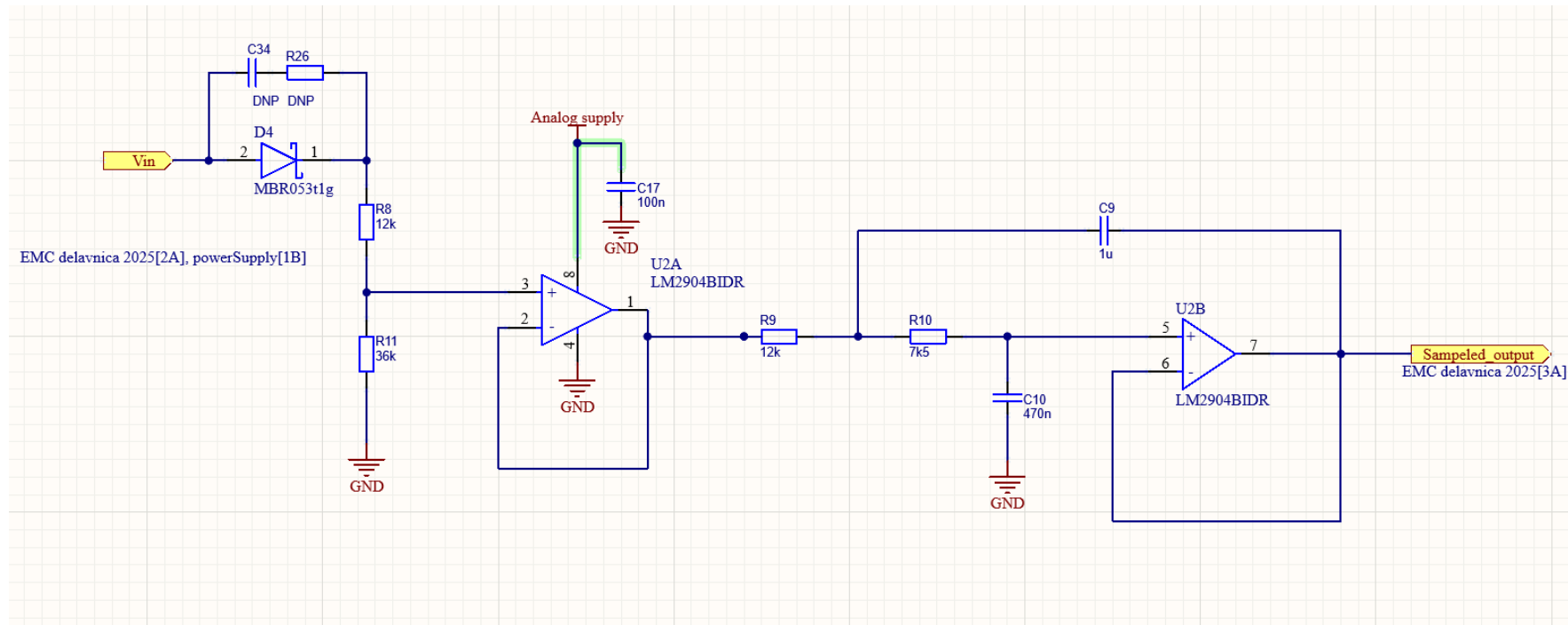
# Koncept rešitve


- Pwm vzorčenje -> aktiven filter + buffer





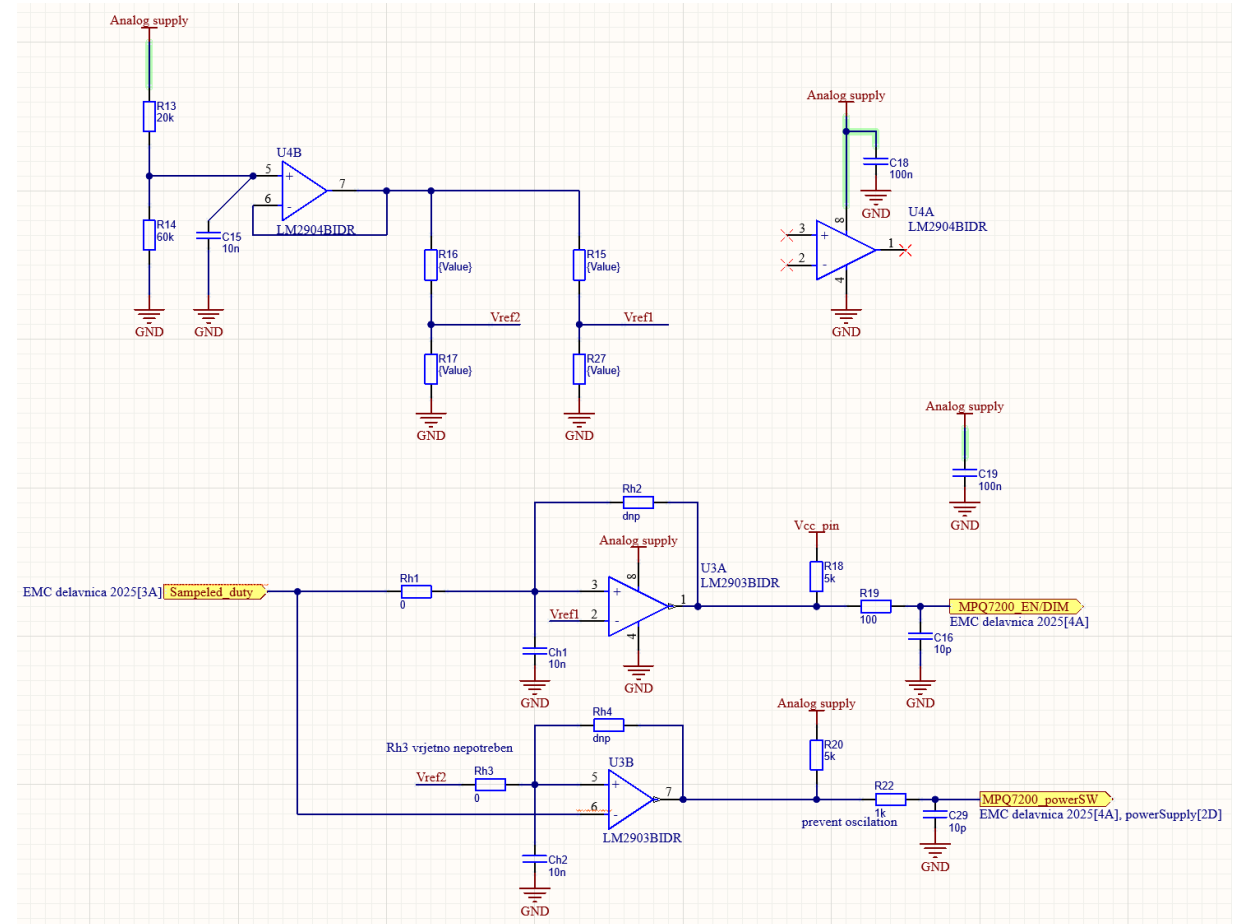
# Koncept rešitve

- Pretvorjen PWM signal primerjam z referenčnimi napetostmi
- Komparatorja na podlagi tega preklopita izhodni tok ali izklopita LED gonilnik.



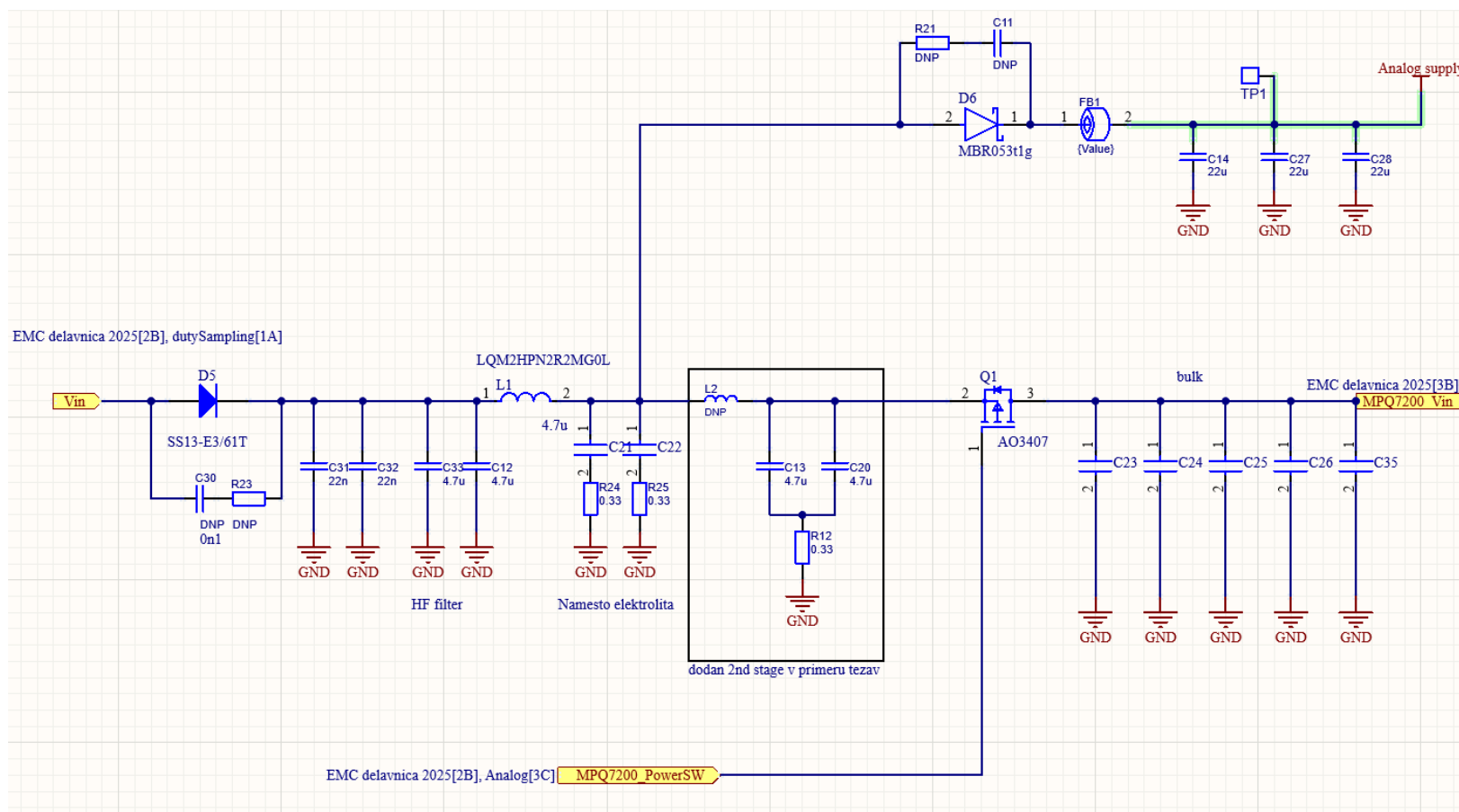
# Koncept rešitve

- Še slikica EMI filtra in pmos stikala 😊





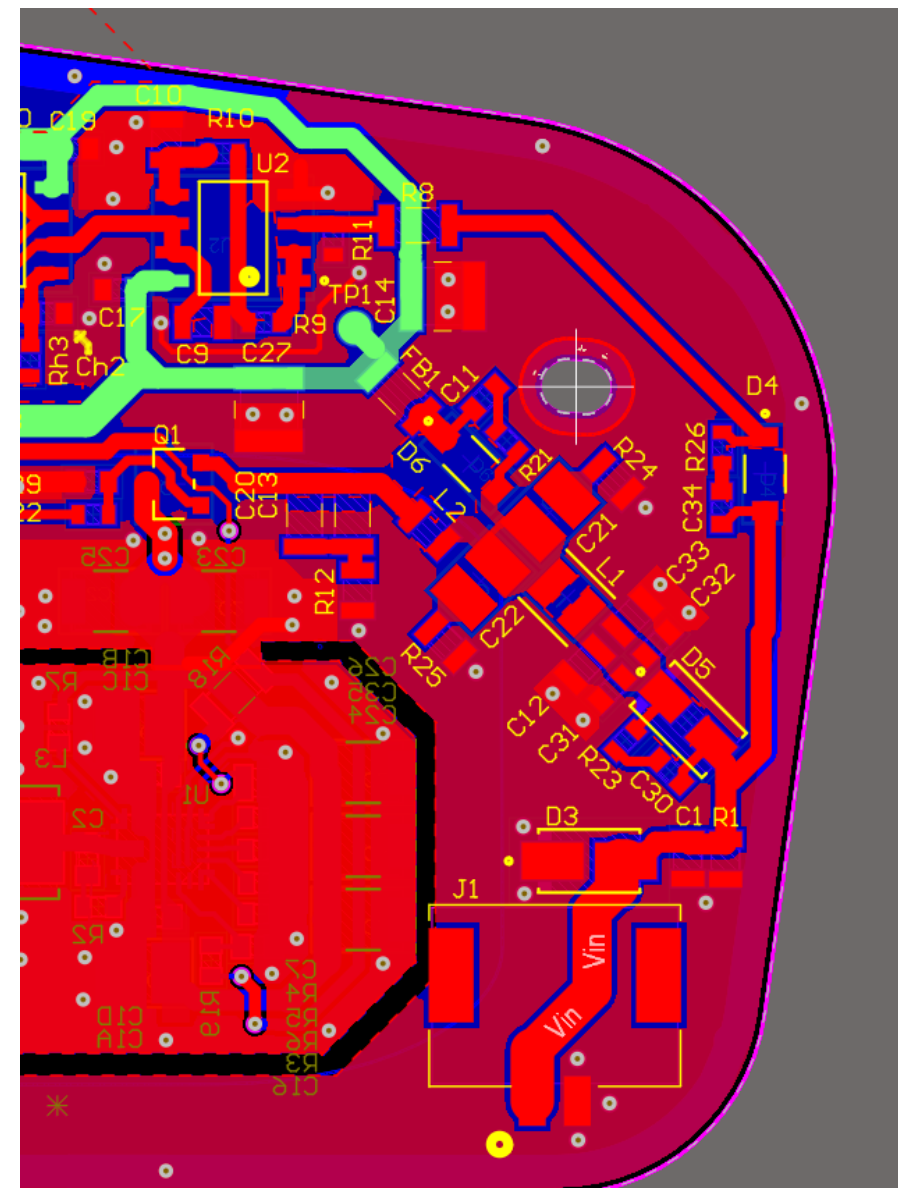
- Postavitev EMI filtra čim bližje vhodnemu napajalnemu konektorju
- Gonilnik na spodnji strani v luknji
- Majhno preklopno vozlišče





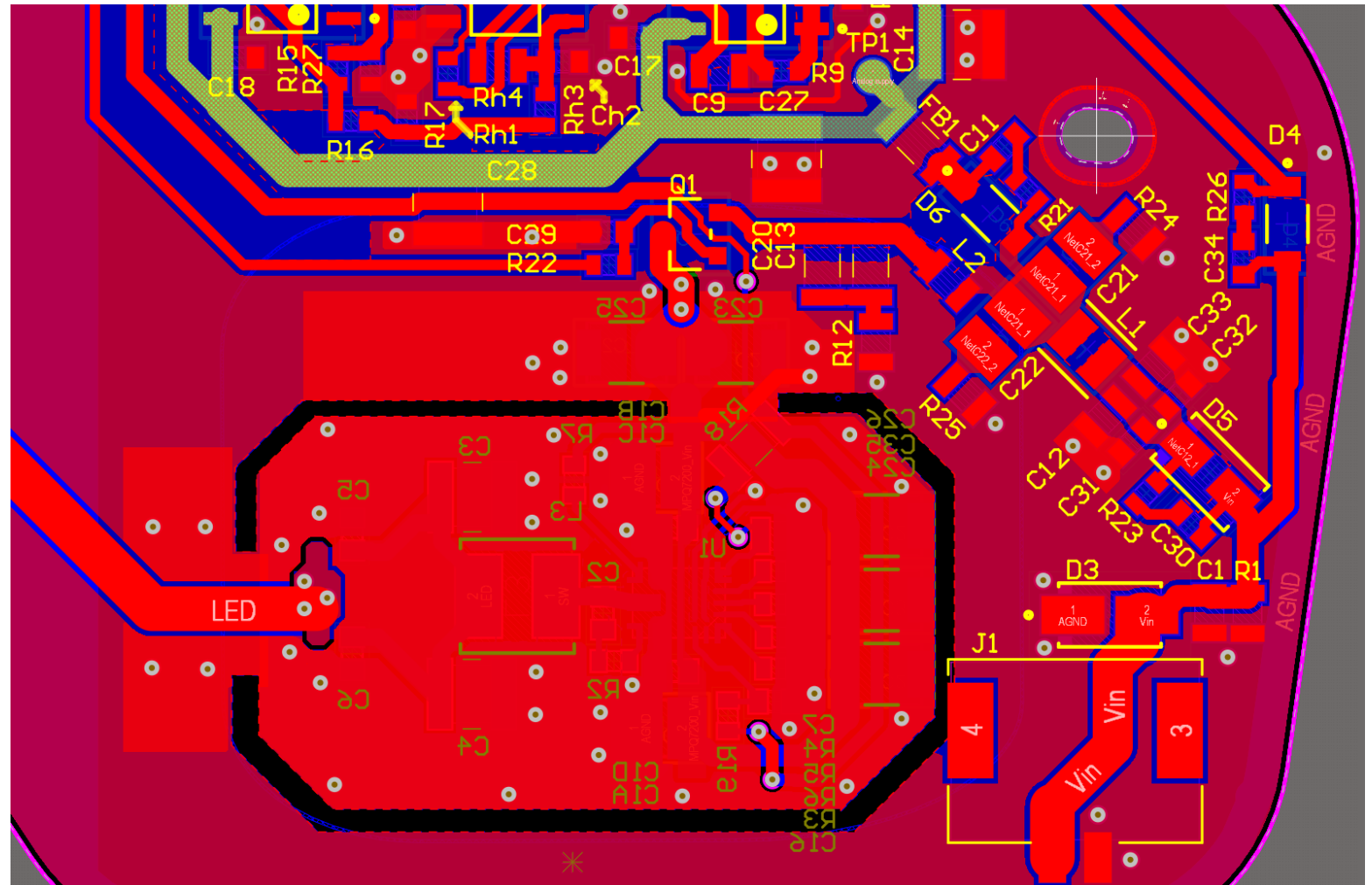
# Načrtovanje tiskanega vezja

- Ločitev GND linij gonilnika in preostalega vezja




# Preliminarne meritve

- Težave z BCI

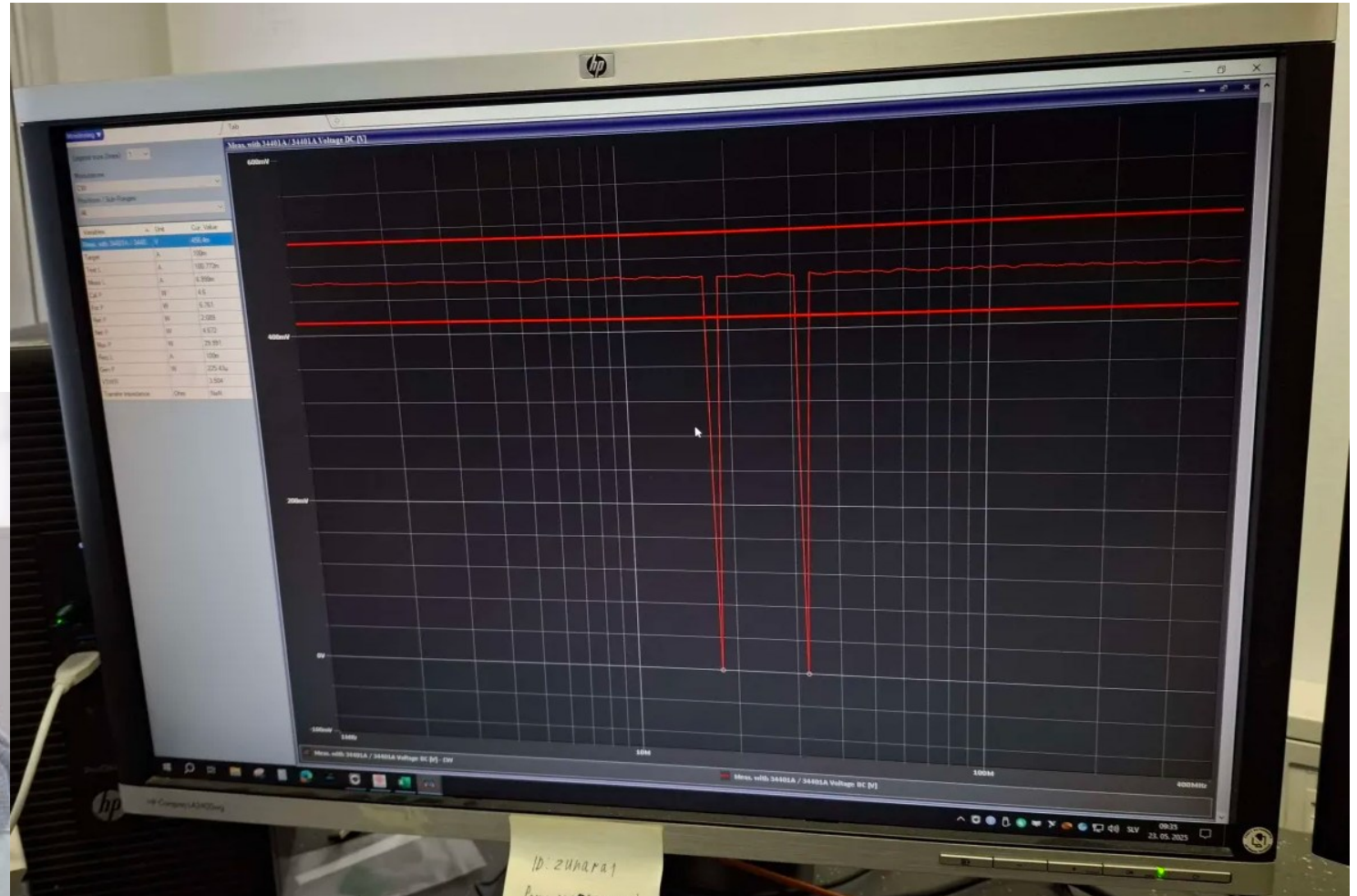


# Preliminarne meritve

- Rešitev

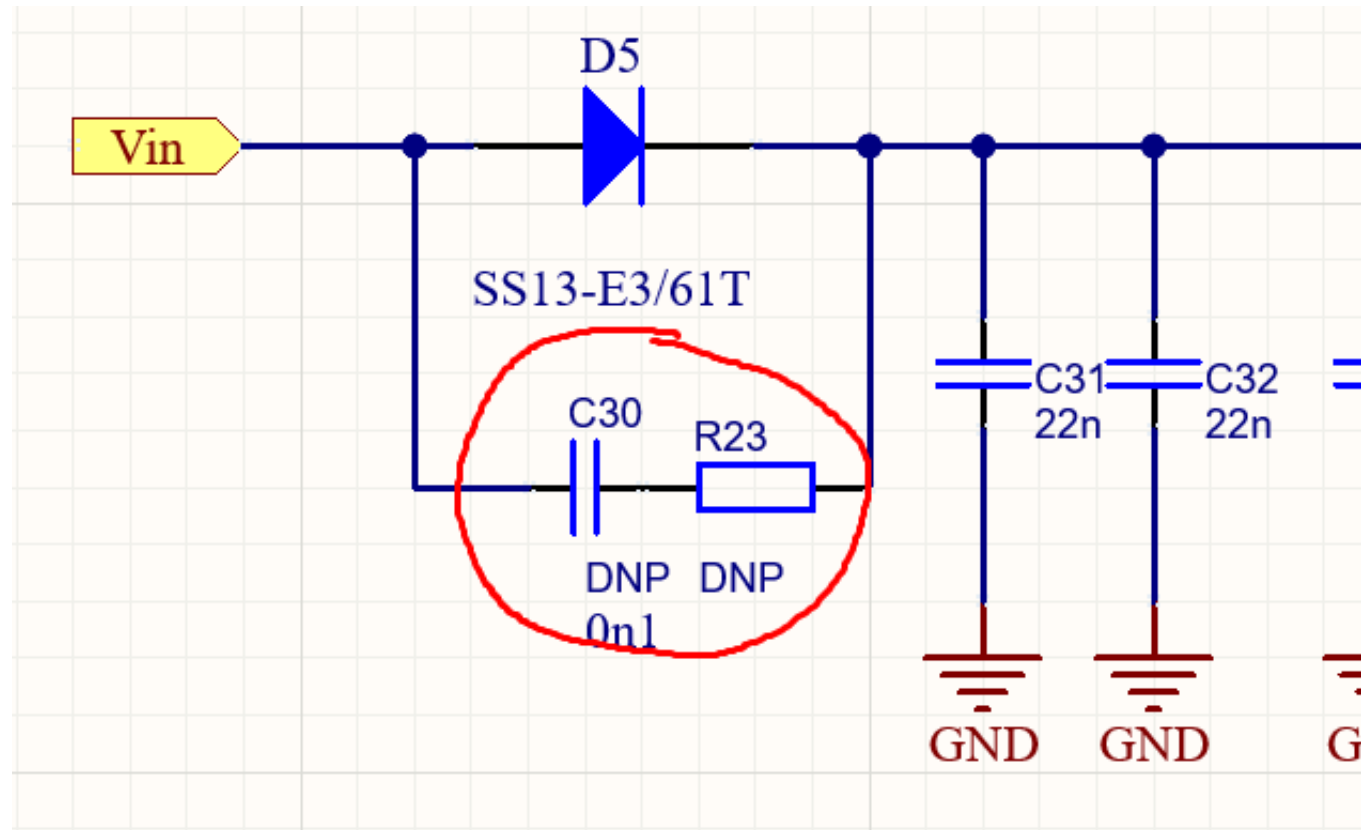

# Cena vezja

|                             |      |        |
|-----------------------------|------|--------|
|                             | 0    | 0      |
|                             | 2    | 0.078  |
|                             | 1    | 0.051  |
|                             | 71   | 2.6202 |
|                             |      |        |
|                             | 0.01 | 0.71   |
|                             |      |        |
| Cena komponent s polaganjem |      | 3.3302 |
|                             |      |        |

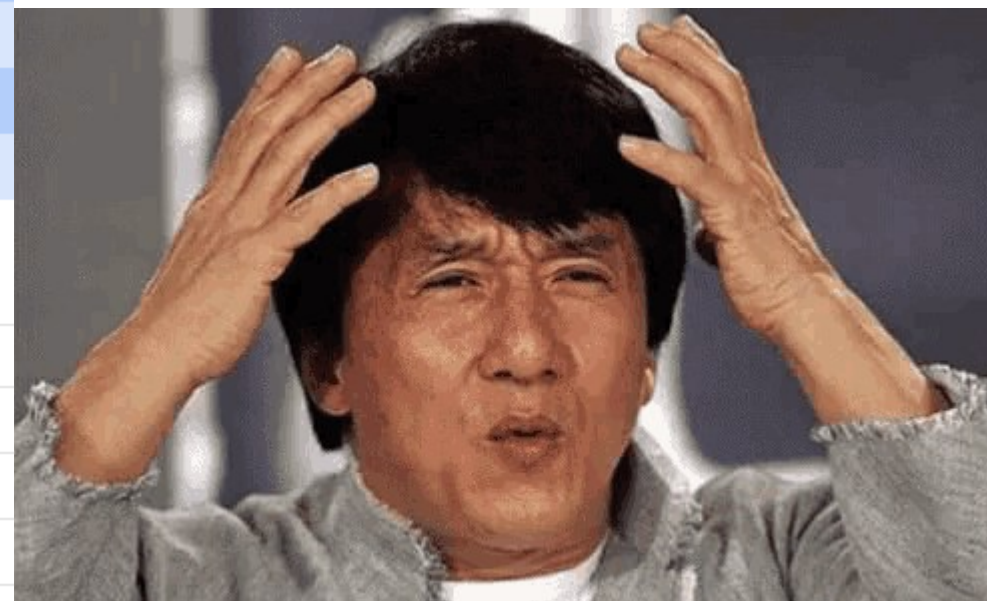




# Morebitni popravki

- Popravki
  - Zmanjšanje števila komponent
  - Implementacija histereze, ki bi preprečila oscilacije na meji preklopa
- Kaj sem se na delavnici naučil
  - Nekaj razumevanja o konceptih in testih, ki se jih za validacijo vezij opravlja

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup> 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

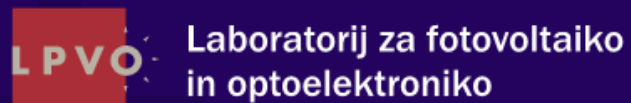

## Jan Rakar

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jan Rakar – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Napetostno  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Temperaturno  
območje

Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 158     | 2.135  | 6.07   | 302     | 1.833  | 85         |

Temperaturna obremenitev:


74.59 °C

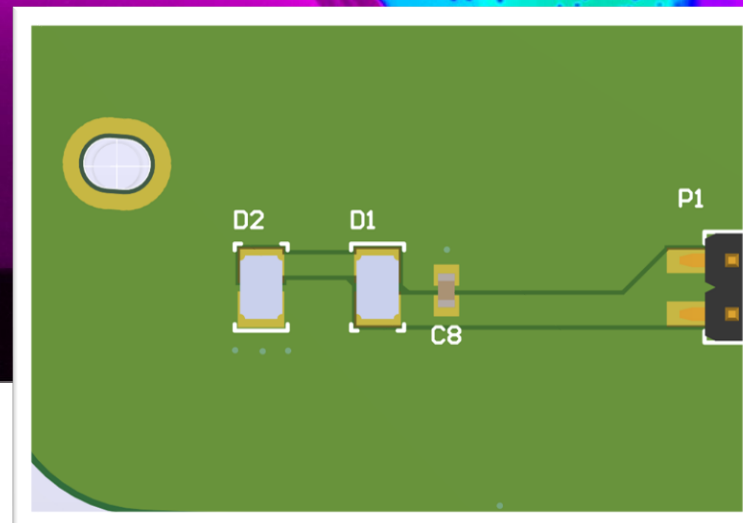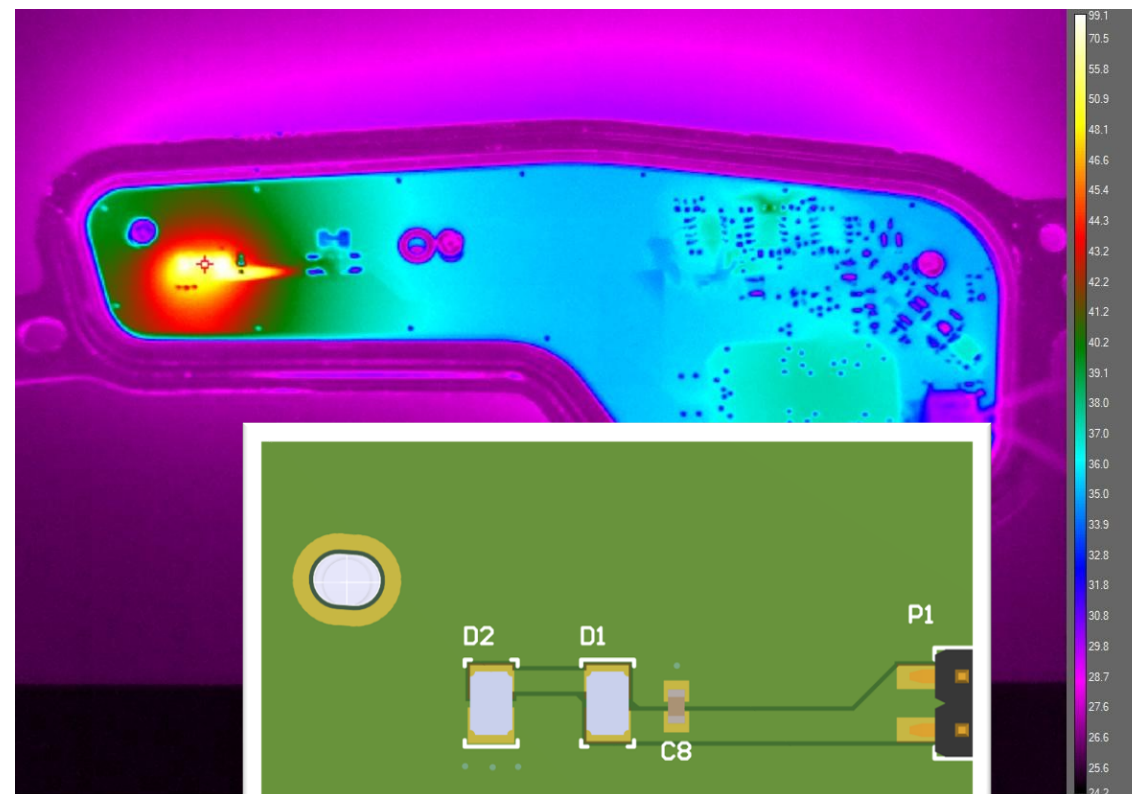

# Jan Rakar – EMC


CE

5

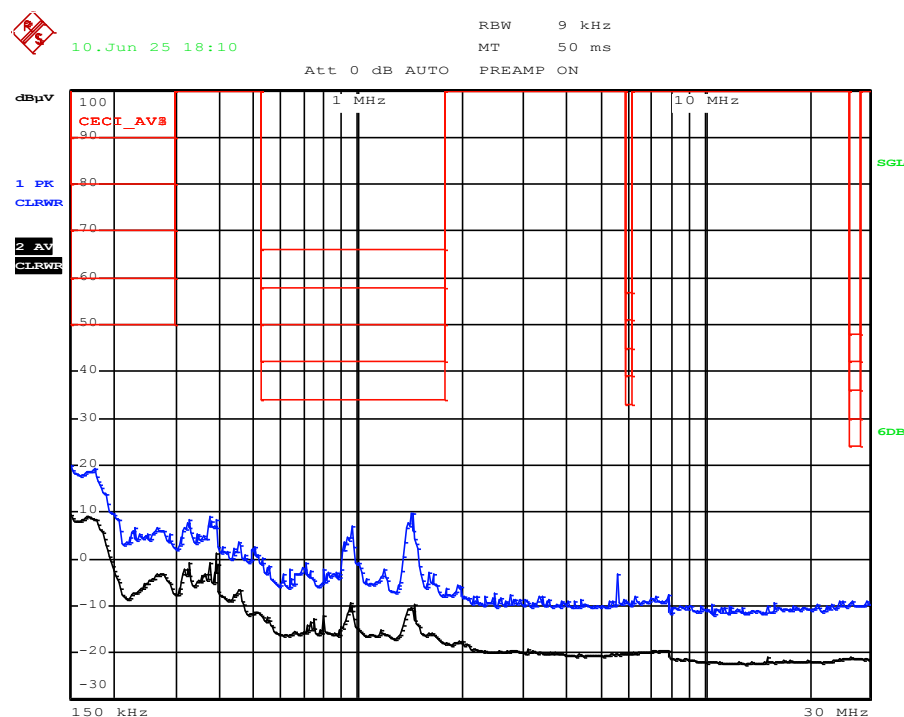

RE

5

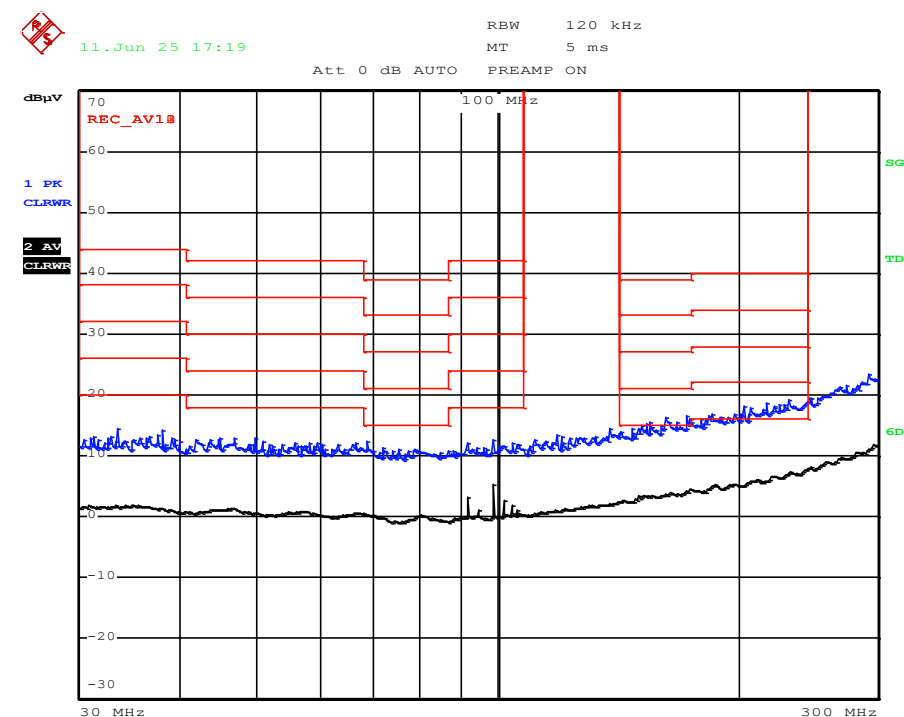

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A



# Jan Rakar – Cena

| Oznaka elementa na shemi                                                                     | Opis elementa               | Koda proizvajalca             | Proizvajalec                    | Koda dobavitelja                  | Dobavitelj                           | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| C15, C30, C34, C31, C32, C29, C18, C19, C17, C5, C6, C1C, C1D, C16, C2                       | 0603 <= 100n                | /                             | /                               | /                                 | /                                    | 0,005                     | 15                 | 0.075 €                    |
| <b>C1A, C1B, C25, C23, C24, C26, C35</b>                                                     | <b>22uF 1210</b>            | <b>GCM32EC71E226KE36L</b>     | <b>Murata</b>                   | <b>GCM32EC71E226KE36L-4172714</b> | <b>Worldway Electronics</b>          | <b>0.175 €</b>            | <b>7</b>           | <b>1.225 €</b>             |
| C21, C22                                                                                     | VHODNI FILTER (10u) -1210   | UMK325AB7106KM-P              | Taiyo Yuden                     | UMK325AB7106KM-P                  | Unikeyic                             | 0.045 €                   | 2                  | 0.090 €                    |
| C3, C4                                                                                       | 4.7uF 1206                  | 8.85012E+11                   | Würth                           | /                                 | /                                    | 0.043 €                   | 2                  | 0.086 €                    |
| R1, R23, R26, R10, R11, R9, R14, R27, , R3, R4, R5, R6, R2, R7, R22, R13, R16, R17, R19, R20 | resistor 0603 1%            | /                             | /                               | /                                 | /                                    | 0.005 €                   | 20                 | 0.100 €                    |
| C7                                                                                           | 0805 10uF                   | GRM21BC71E106ME01L            | Murata                          | 81-GRM21B71E106ME01L              | Mouser                               | 0.052 €                   | 1                  | 0.052 €                    |
| C9, C10                                                                                      | 0805 1u                     | 0603DC105KAT2A                | Kyocera                         | <a href="#">0603DC105KAT2A</a>    | <a href="#">Bettlink</a>             | 0.042 €                   | 2                  | 0.084 €                    |
| C13                                                                                          | 2ND STAGE FILT              | 8.85012E+11                   | Würth                           | /                                 | /                                    | 0.043 €                   | 1                  | 0.043 €                    |
| C12, , C33                                                                                   | VHODNI FILTER 10uF          | UMK325AB7106KM-P              | Taiyo Yuden                     | UMK325AB7106KM-P                  | Unikeyic                             | 0.045 €                   | 2                  | 0.090 €                    |
| <b>C14, C27, C28</b>                                                                         | <b>10uF - 1210</b>          | <b>UMK325AB7106KM-P</b>       | <b>Taiyo Yuden</b>              | <b>UMK325AB7106KM-P</b>           | <b>Unikeyic</b>                      | <b>0.045 €</b>            | <b>3</b>           | <b>0.135 €</b>             |
| D3                                                                                           | TVS                         | SMAJ28CA                      | <a href="#">Bourns</a>          | SMAJ28CA                          | Component Stockers USA               | 0.009 €                   | 1                  | 0.009 €                    |
| D4, D6                                                                                       | Schootky diode              | MBR0530T1G                    | onsemi                          | MBR0530T1G-32877                  | <a href="#">Worldway Electronics</a> | 0.008 €                   | 2                  | 0.022 €                    |
| D5                                                                                           | Schootky diode 1A           | SS13E3/61T                    | Vishay                          |                                   | <a href="#">Worldway Electronics</a> | 0.026 €                   | 1                  | 0.026 €                    |
| L1                                                                                           | 1ND STAGE TULJAVA           | SRP2512A-4R7M                 | Bourns                          | 428-71-12004320                   | <a href="#">Bettlink</a>             | 0.140 €                   | 0                  | 0.140 €                    |
| L2                                                                                           | 2ND STAGE TULJAVA 1uH       | 74479275210                   | Würth                           | /                                 | Würth                                | 0.073 €                   | 1                  | 0.073 €                    |
| <b>L3</b>                                                                                    | <b>IZHODNA TULJAVA 22uH</b> | <b>74406043220</b>            | <b>Würth</b>                    | <b>/</b>                          | <b>Würth</b>                         | <b>0.172 €</b>            | <b>1</b>           | <b>0.172 €</b>             |
| Q1                                                                                           | MOSFET P-CH 30V 2.6A SOT23  | AO3409                        | Alpha & Omega Semiconductor     | AO3409-2716469                    | worldwayelec                         | 0.035 €                   | 1                  | 0.035 €                    |
| R8,                                                                                          | resistor 1206               | <a href="#">CRGCQ1206F12K</a> | <a href="#">TE Connectivity</a> | CRGCQ1206F12K                     | Mouser                               | 0.008 €                   | 1                  | 0.008 €                    |
| R18                                                                                          | resistor 1206               | <a href="#">CRGCQ1206F12K</a> | <a href="#">TE Connectivity</a> | CRGCQ1206F12K                     | Mouser                               | 0.008 €                   | 1                  | 0.008 €                    |
| R24, R25                                                                                     | Damp res 0805               | RC0805FR-131RL                | <a href="#">YAGEO</a>           | 603-RC0805FR-131RL                | Mouser                               | 0.006 €                   | 2                  | 0.012 €                    |
| R12,                                                                                         | Damp res 2nd stage 0805     | RC0805FR-131RL                | <a href="#">YAGEO</a>           | 603-RC0805FR-131RL                | Mouser                               | 0.006 €                   | 1                  | 0.006 €                    |
| U2, U4                                                                                       | LM2904BIDR OP. AMP          | 595-LM2904BIDR                | Texas Instruments               | LM2904BIDR                        | Texas Instruments                    | 0.039 €                   | 2                  | 0.078 €                    |
| U3                                                                                           | LM2903BIDR COMPARATOR       | 296-LM2903BIDRCT-ND           | Texas Instruments               | LM2903BIDR                        | Texas Instruments                    | 0.045 €                   | 1                  | 0.051 €                    |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 71            | 2.62 €         | 0.71 €         | 3.33 € |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

# FORVIA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Luka Kavčič

Absolvent, MAG-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025



The photograph shows a custom PCB assembly with a green board and a brown metal frame. The board is populated with several components, including two yellow LEDs labeled D1 and D2, a red push-button switch labeled P1, and a multi-pin connector labeled J1. Hand-drawn white arrows point to the LEDs with the text "Let there be light!" and "Maybe even there". Another arrow points to the connector with the text "Please not there". An inset schematic diagram in the bottom left corner shows the layout of the components, including IC1, IC2, L1, L2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, RN1, and U1.





# Koncept rešitve

- Izkoristit MPQ7200A:
  - Two-Step Dimming
  - NTC pin = EN pin
  - Vcc 5V, 10mA
- Samsung CL31B106KAHNNNE










# Koncept rešitve

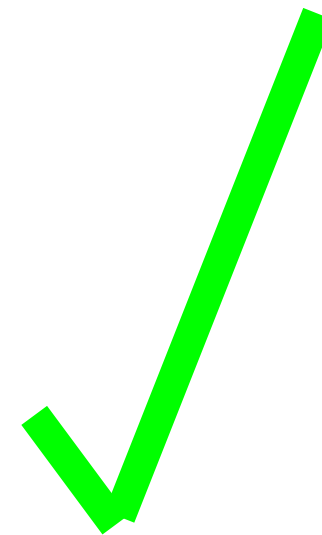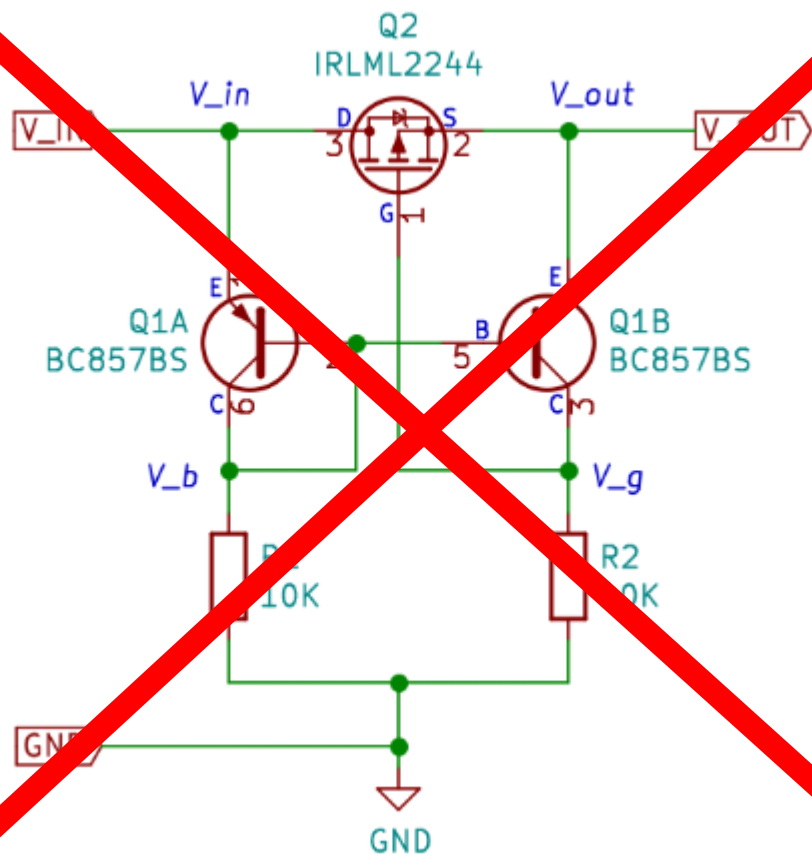


# Koncept rešitve

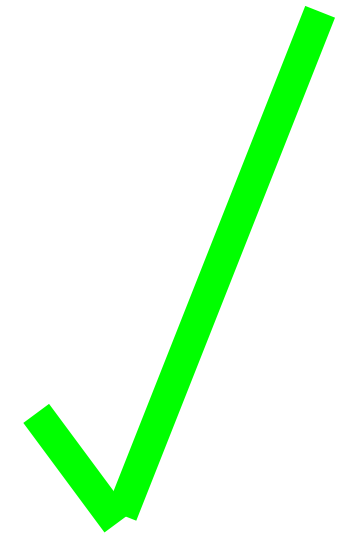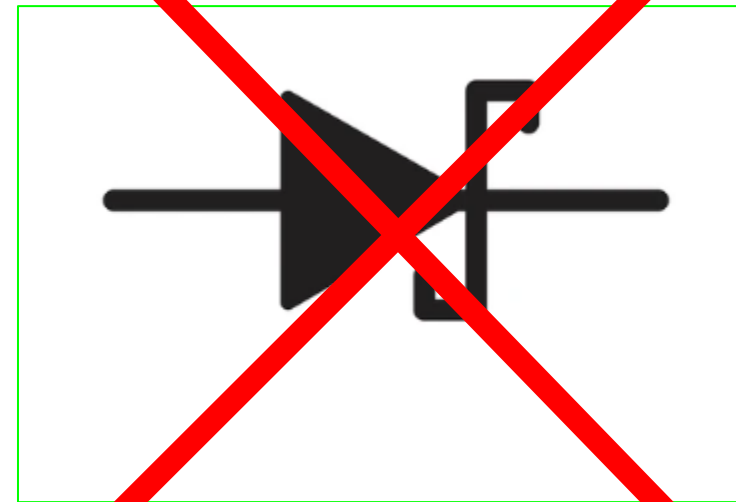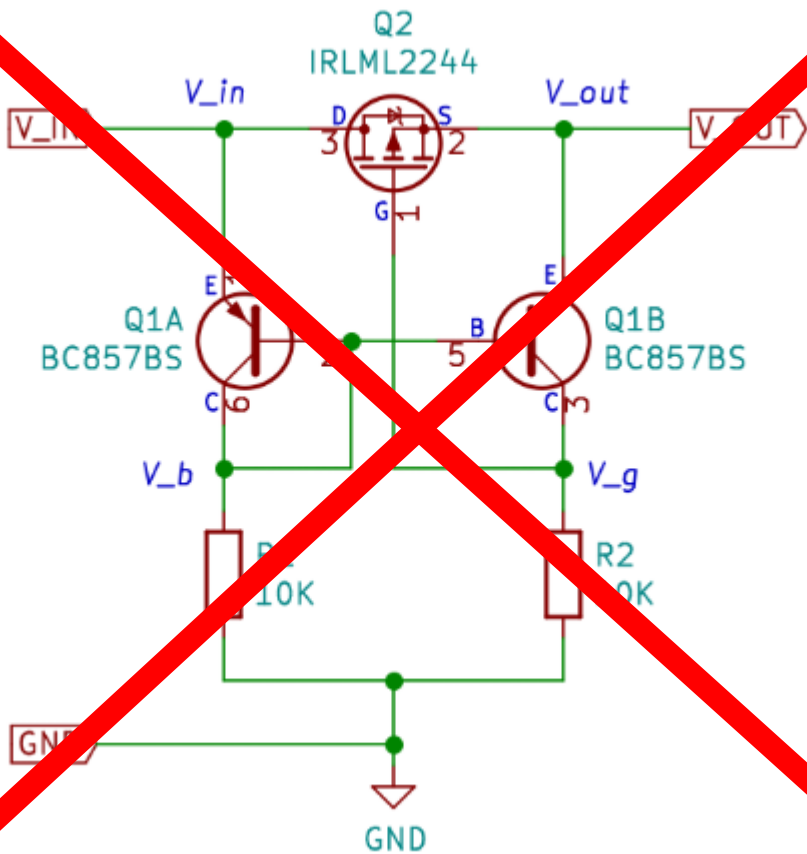

# Koncept rešitve




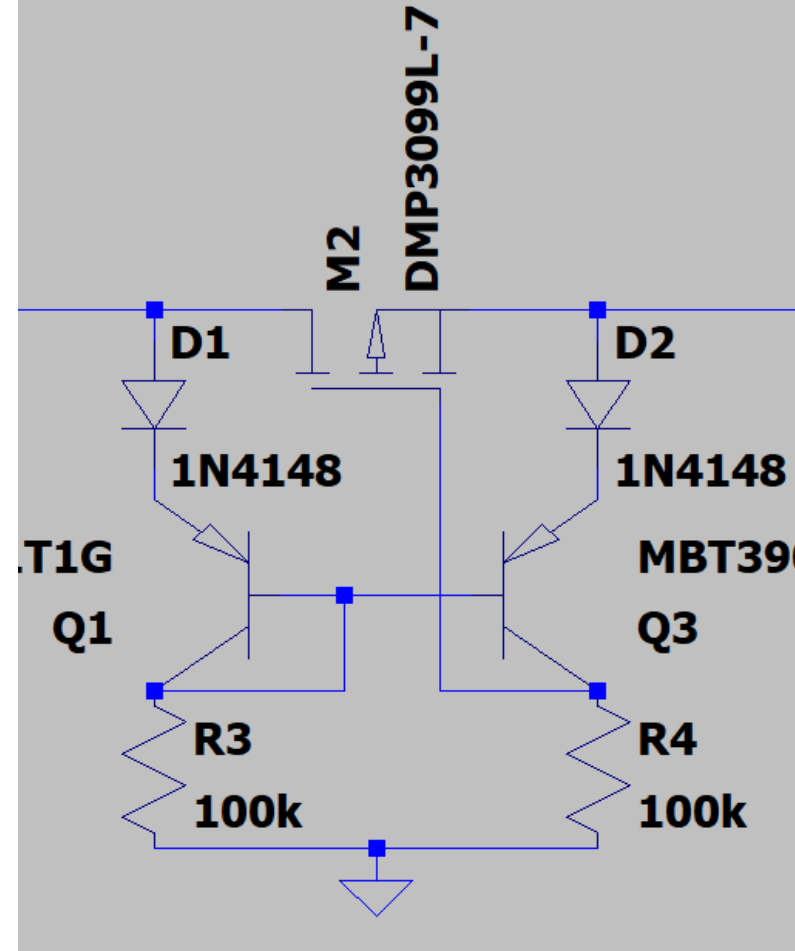
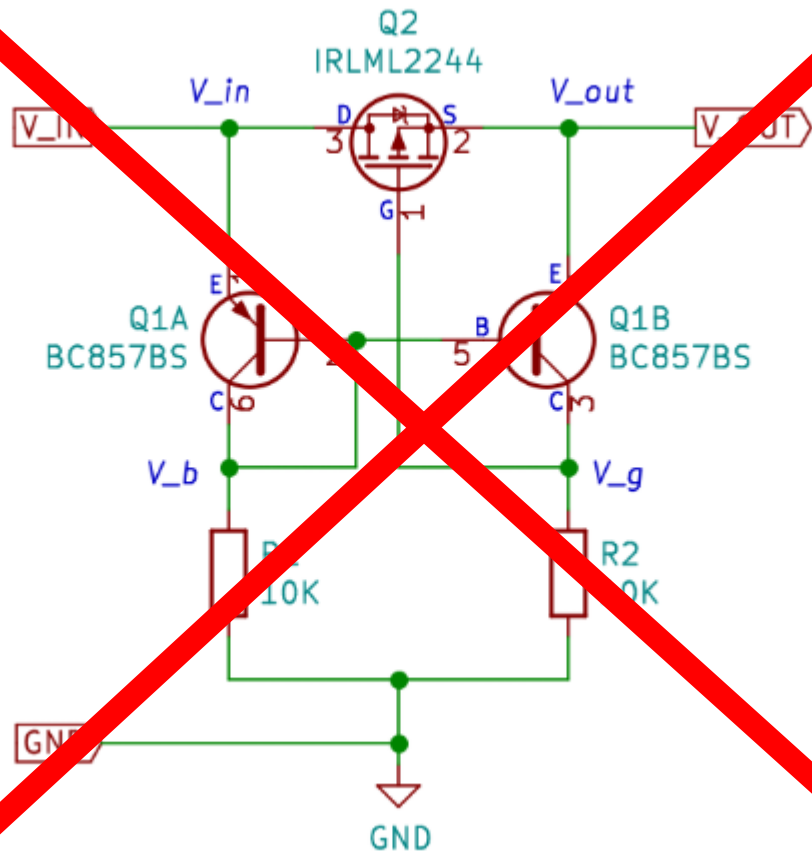


# Izračuni, simulacije

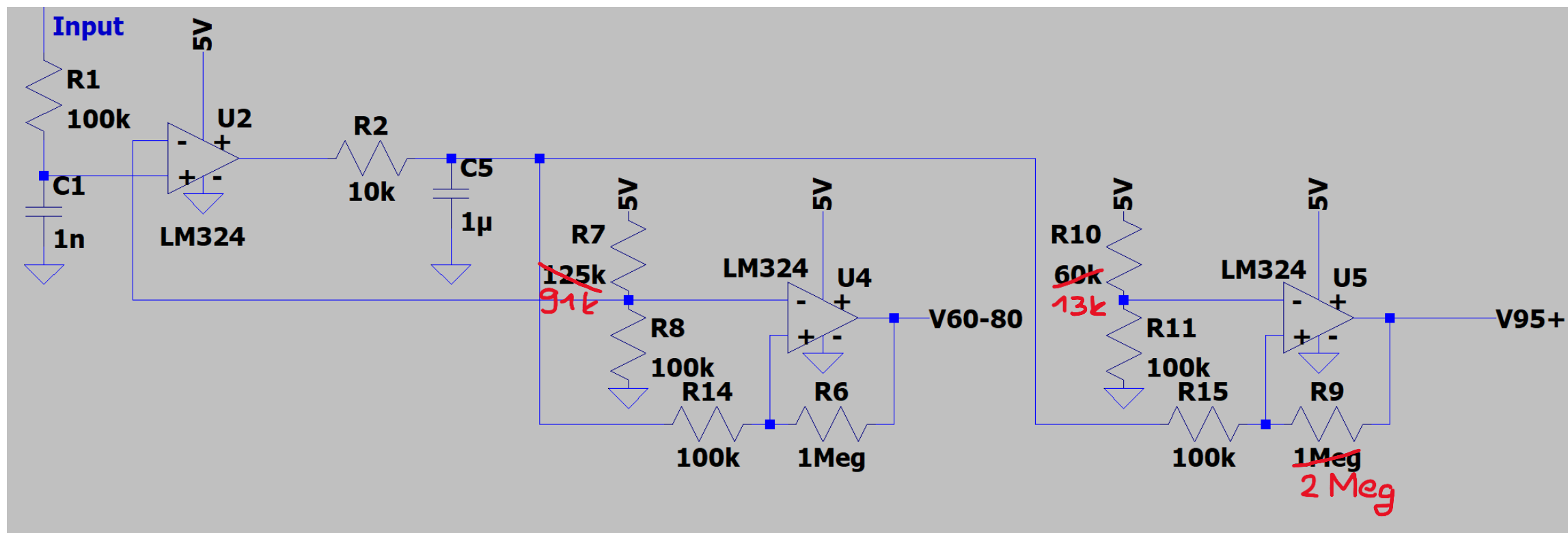



# Izračuni, simulacije

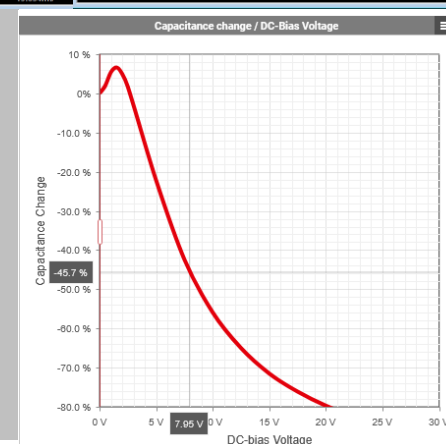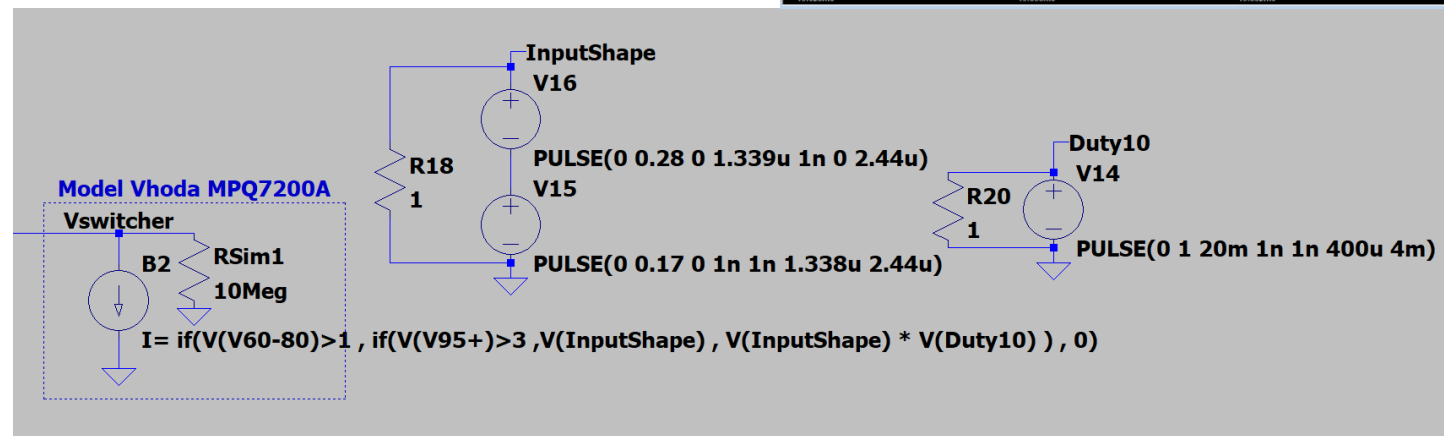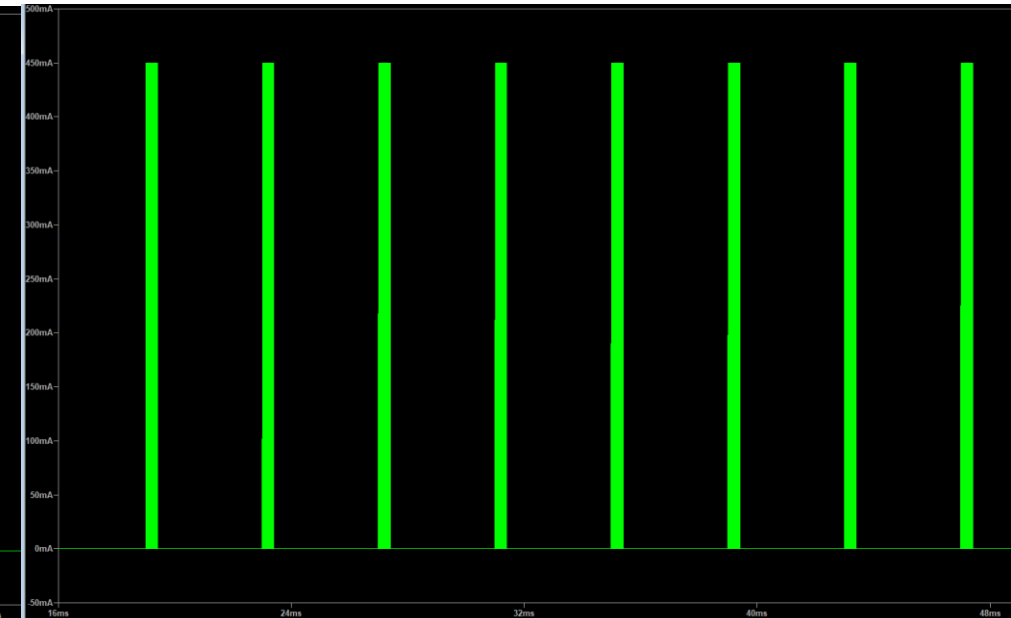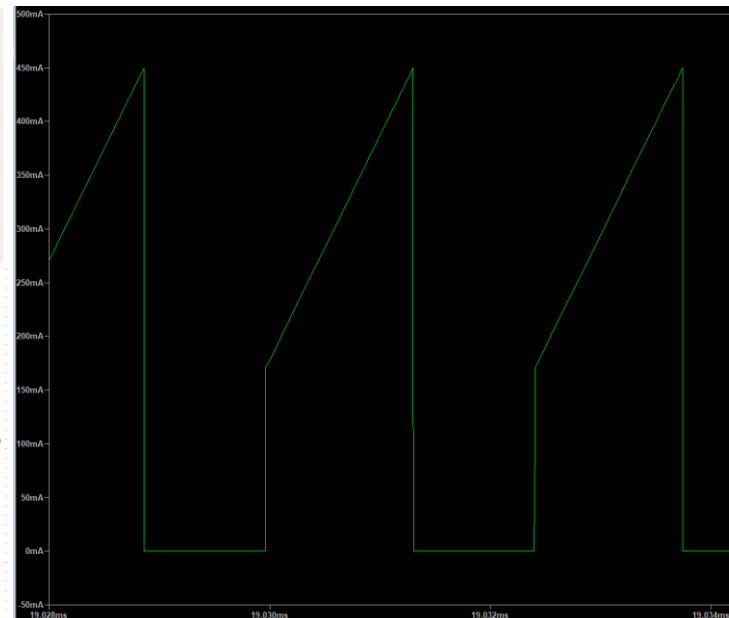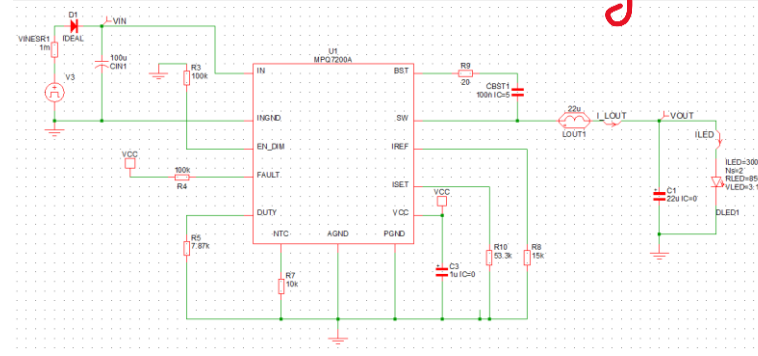




$$I_{avg} = 276 \text{ mA}, Q_{10\%} = 138$$

$$\Delta V = 2 \text{ V}, C_{in} = 70 \mu\text{F}$$


$$C_{real} = 120 \mu\text{F} \pm 10 \mu\text{F}$$
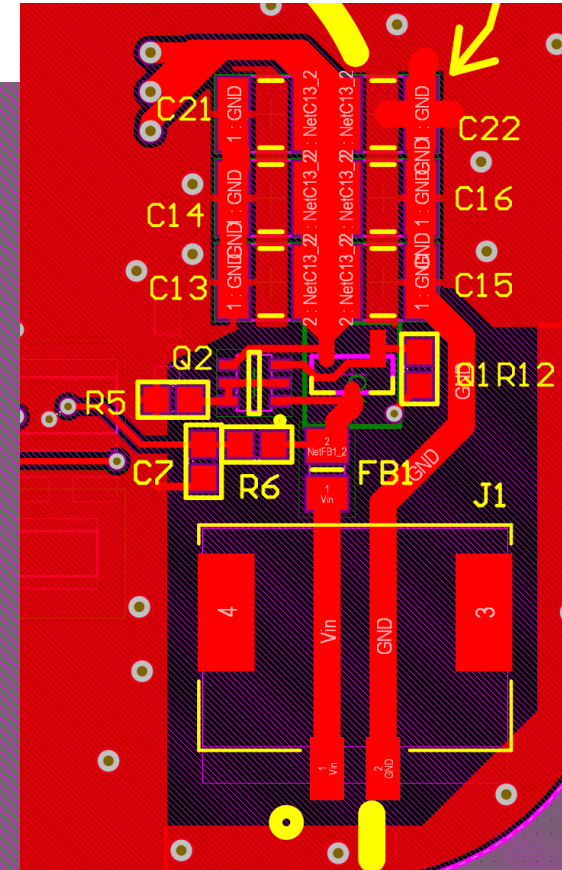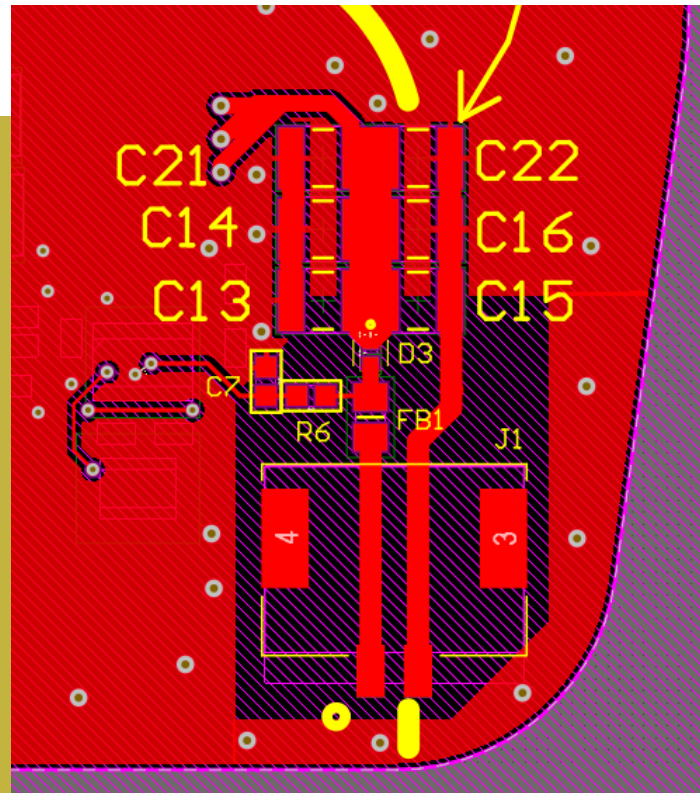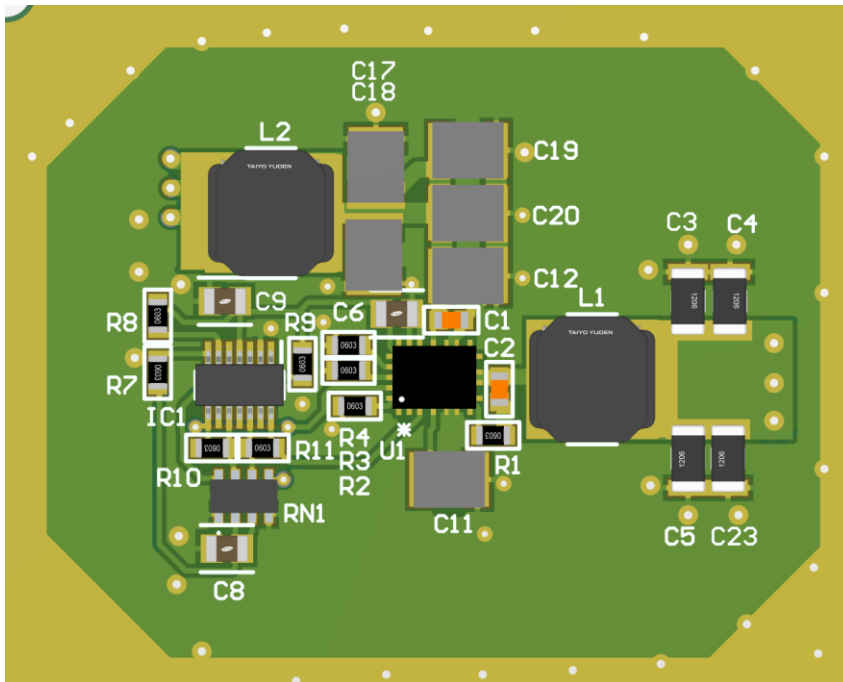
# Načrtovanje tiskanega vezja

- Kar nastane noter ostane noter
- Kar pride od zunaj ostane zunaj



# Preliminarne meritve

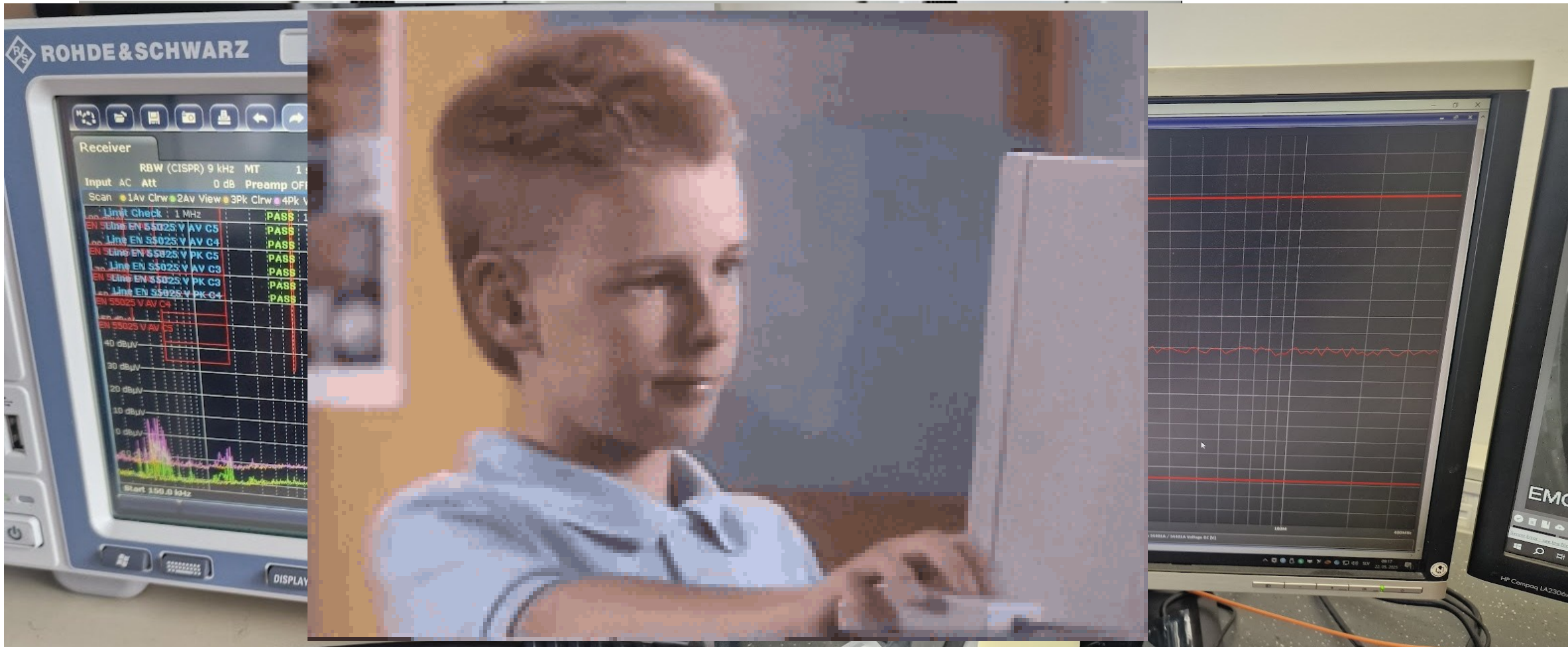

# Morebitni popravki

- Ne




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

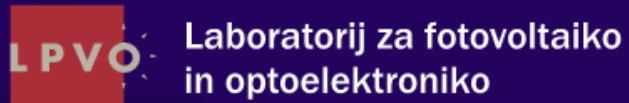

## Luka Kavčič

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Luka Kavčič – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje Kratak zvezen prehod med  
PO in DRL in obratno.



Napetostno  
območje



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 155     | 2.094  | 6.17   | 307     | 1.894  | 90         |

Temperaturna obremenitev:


54.81 °C

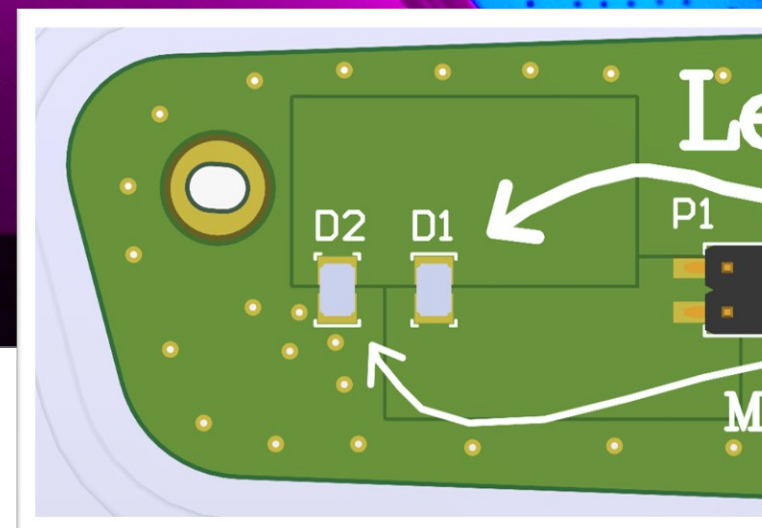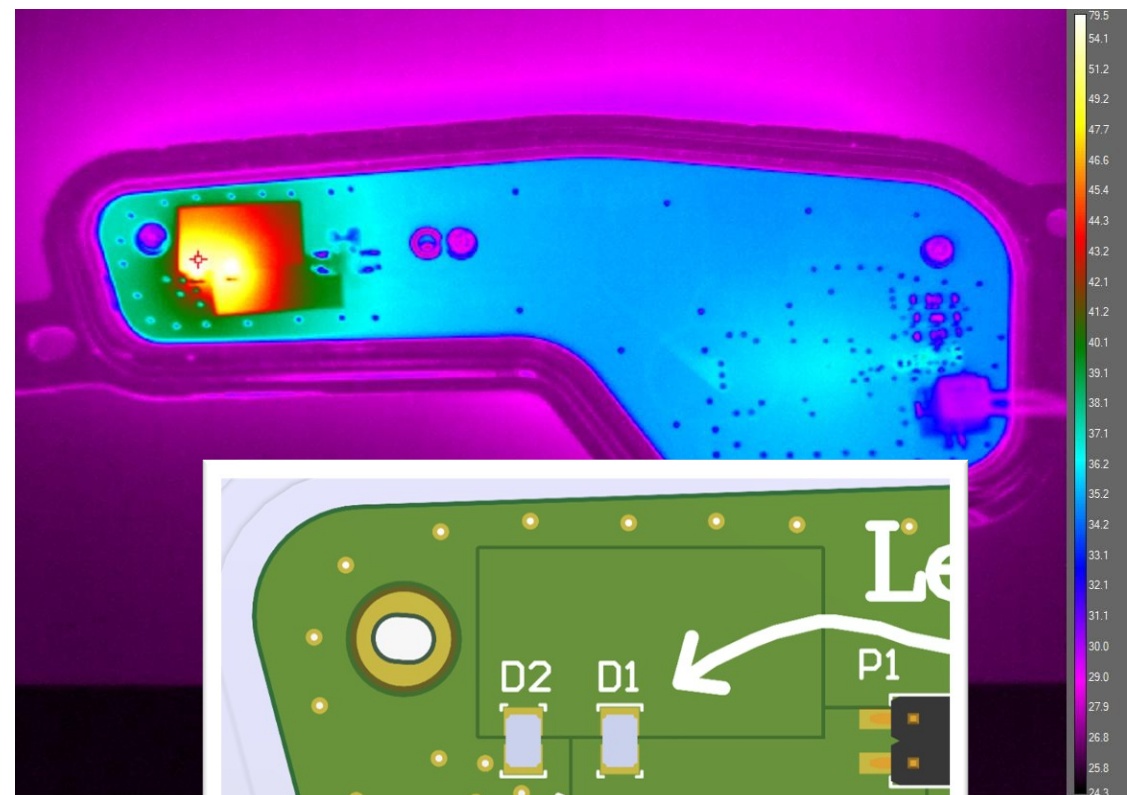

# Luka Kavčič – EMC


CE

5

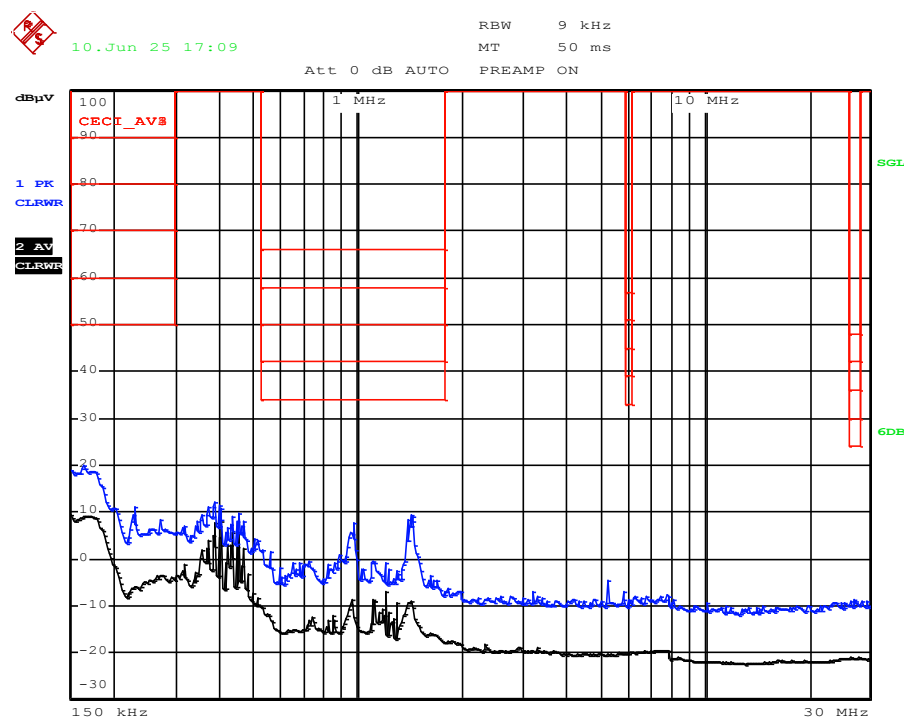

RE

5

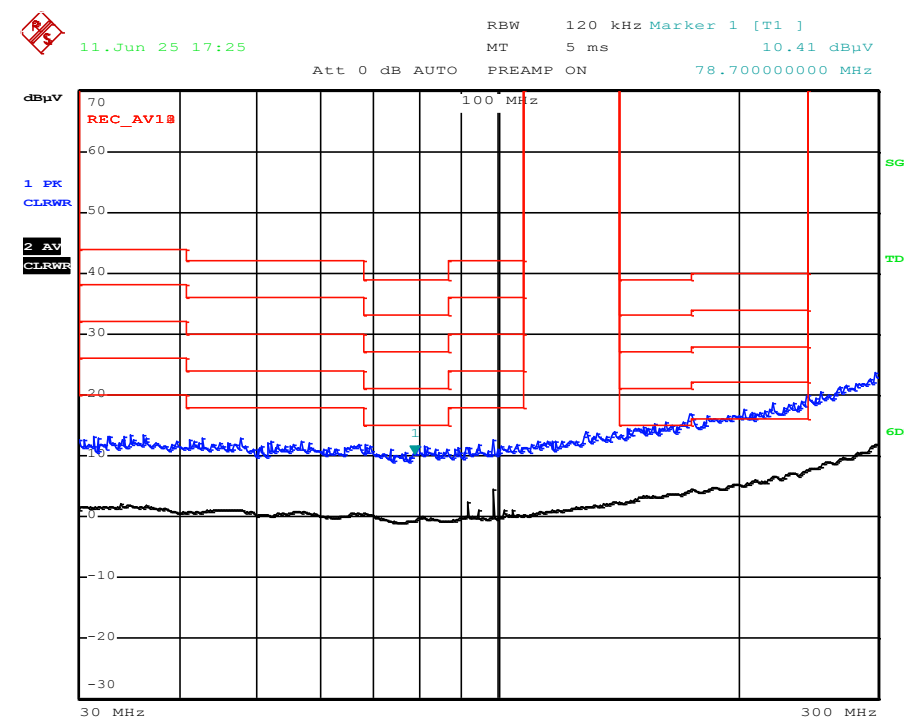

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Luka Kavčič - Cena

| Oznaka elementa na shemi                                               | Opis elementa    | Koda proizvajalca | Proizvajalec   | Koda dobavitelja    | Dobavitelj | Cena/kos (za 10 000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| IC1                                                                    | OpAmp            | LM324LVIDYYR      | TI             | LM324LVIDYYR        | TI         | 0.049 €                    | 1                  | 0.049 €                    |
| C13, C14, C15, C16, C21, C22, C11, C12, C17, C18, C19, C20, C6, C8, C3 | Capacitor        | CL31B106KAHNNNE   | Samsung        | C14860              | LCSC       | 0.013 €                    | 15                 | 0.195 €                    |
| FB1                                                                    | Ferit            | FBMJ2125HS420-T   | TAIYO YUDEN    | 963-FBMJ2125HS420-T | Arrow      | 0.021 €                    | 1                  | 0.021 €                    |
| L1                                                                     | Tuljava          | NRS6028T220MMGJV  | TAIYO YUDEN    | NRS6028T220MMGJV    | Avnet      | 0.102 €                    | 1                  | 0.102 €                    |
| RN1                                                                    | Resistor network | MNR14E0APJ104     | ROHM Semicon   | C308568             | LCSC       | 0.008 €                    | 1                  | 0.008 €                    |
| Q1                                                                     | MOSFET           | DO3407B           | DOINGTER       | C41384538           | LCSC       | 0.010 €                    | 1                  | 0.010 €                    |
| Q2                                                                     | BJT              | MMDT2907A         | Sikor          | C5122540            | LCSC       | 0.024 €                    | 1                  | 0.024 €                    |
| D3, D4                                                                 | Dioda            | 1N4148WT          | onsemi         | C232841             | LCSC       | 0.008 €                    | 2                  | 0.016 €                    |
| L2                                                                     | Tuljava          | CD43-4R7M         | HanElectricity | C42931114           | LCSC       | 0.017 €                    | 1                  | 0.017 €                    |
| R3                                                                     | 0402 Upor        |                   |                |                     |            | 0.005 €                    | 1                  | 0.005 €                    |
| C7, C2                                                                 | 0603 Kondenzator |                   |                |                     |            | 0.005 €                    | 2                  | 0.010 €                    |
| R5, R12, R6, R2, R4,R7, R8, R9, R10, R11, R1                           | 0603 Upor        |                   |                |                     |            | 0.005 €                    | 11                 | 0.055 €                    |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 38            | 0.51 €         | 0.38 €         | 0.89 € |




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

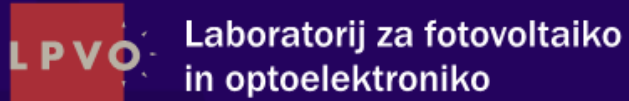


## Jaša Vid Meh Peer

1. letnik, DR-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jaša vid Meh Peer

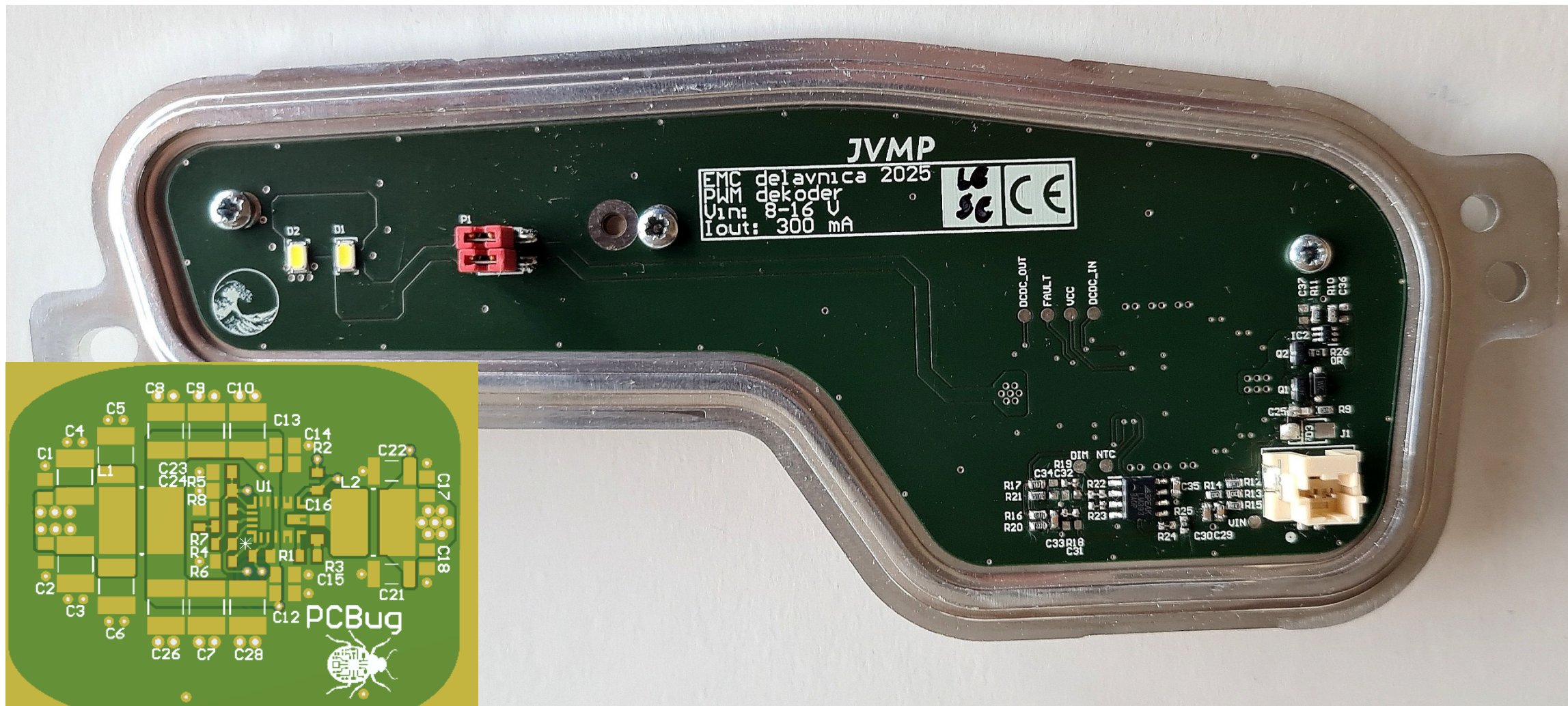




# Koncept rešitve - Napajanje

- Preprečitev kvarjenja signala


Konstantna napetost

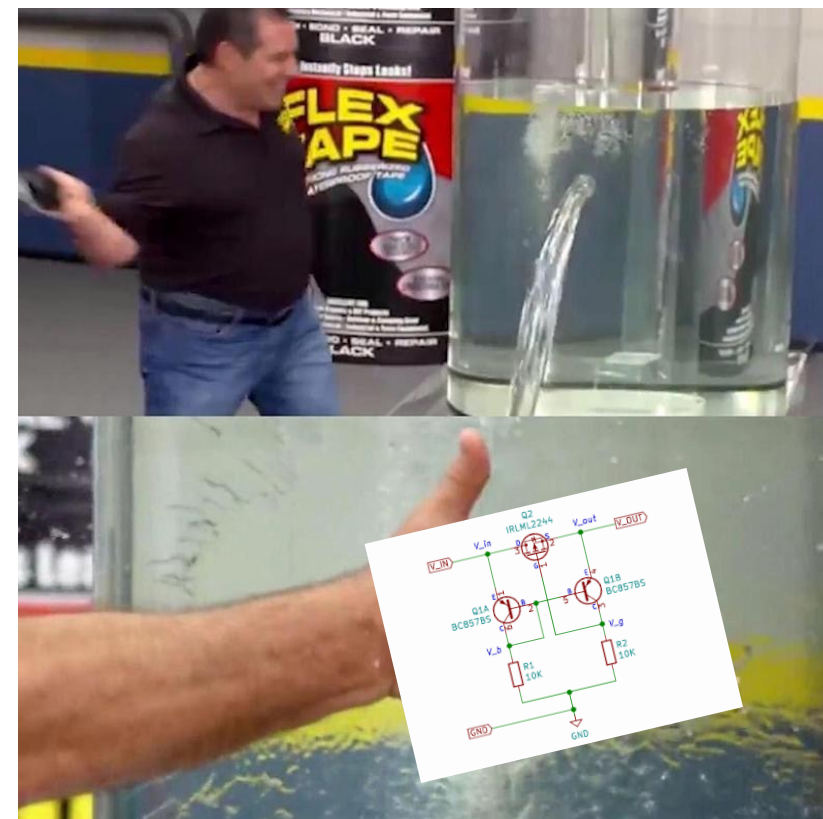
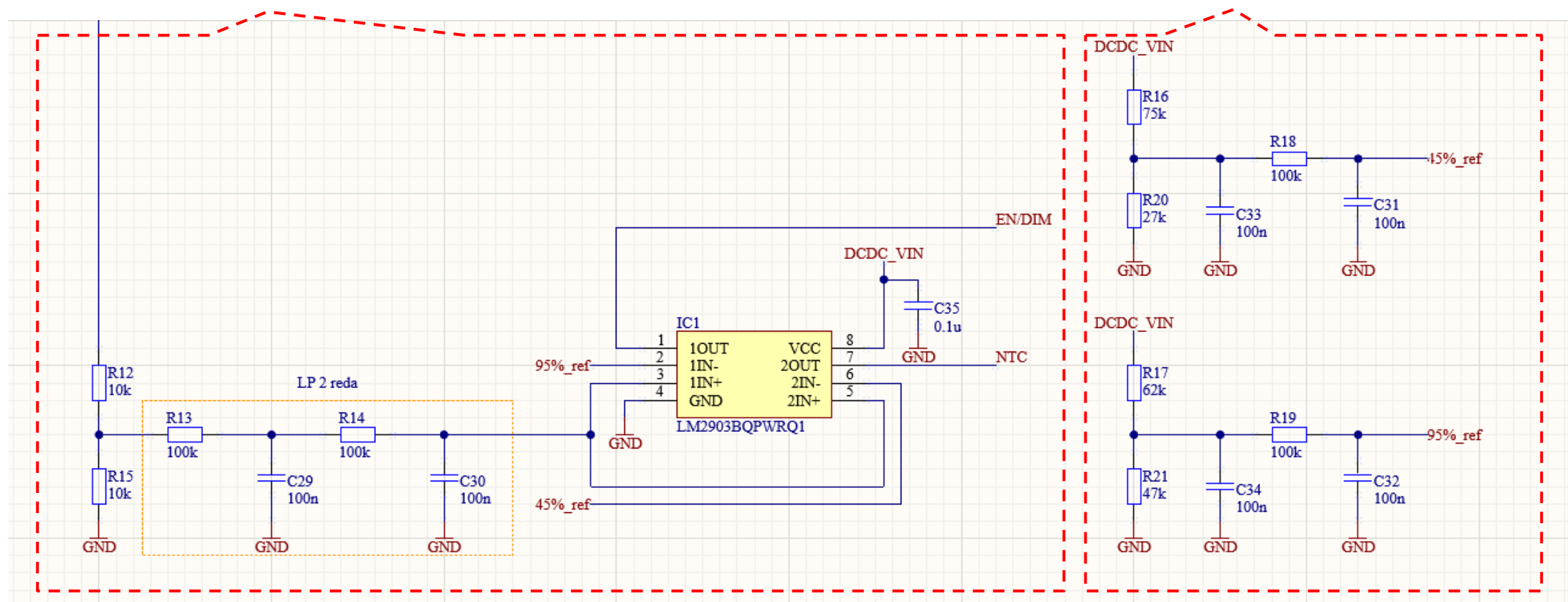
# Koncept rešitve – Dekodiranje PWM

Signal: PWM -> Uporovni delilnik -> LP


- Reference: Napajanje -> Uporovni delilnik -> LP





# Simulacije


$V_{in} = 8\text{ V}$ , Duty = 10 %

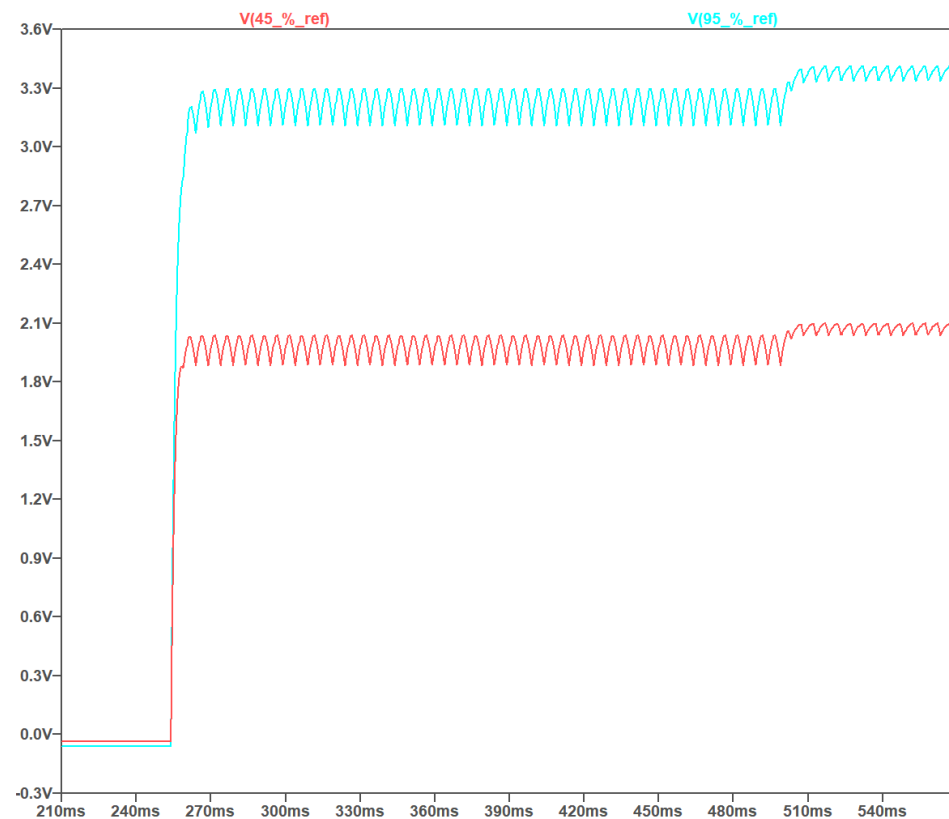

# Načrtovanje tiskanega vezja


## Top side

- Bottom side

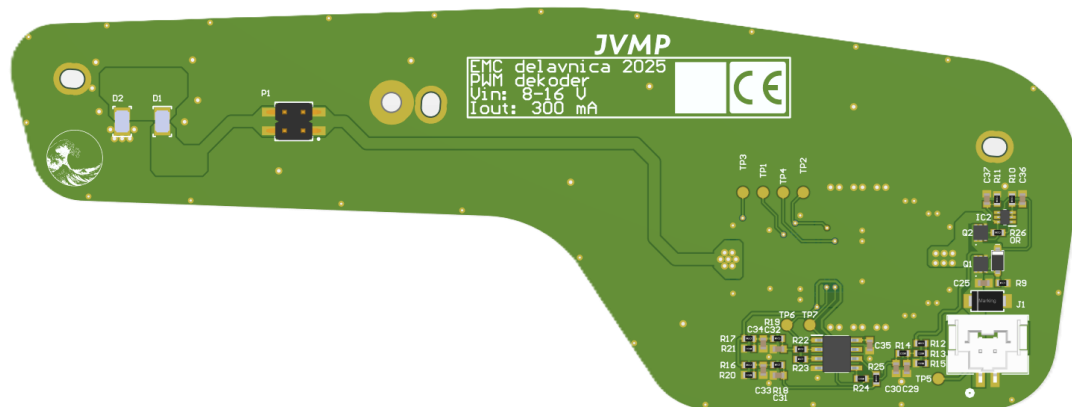

## Dimming in turn off logika



- Stikalni pretvornik

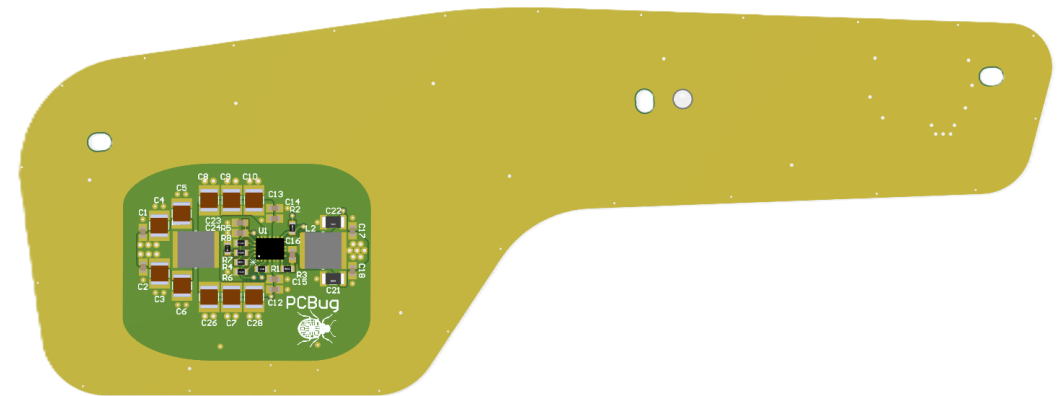

# Preliminarne meritve

## Imunost na elektromagnetno sevanje (RI)

- Imunost na vsiljene tokove (BCI)


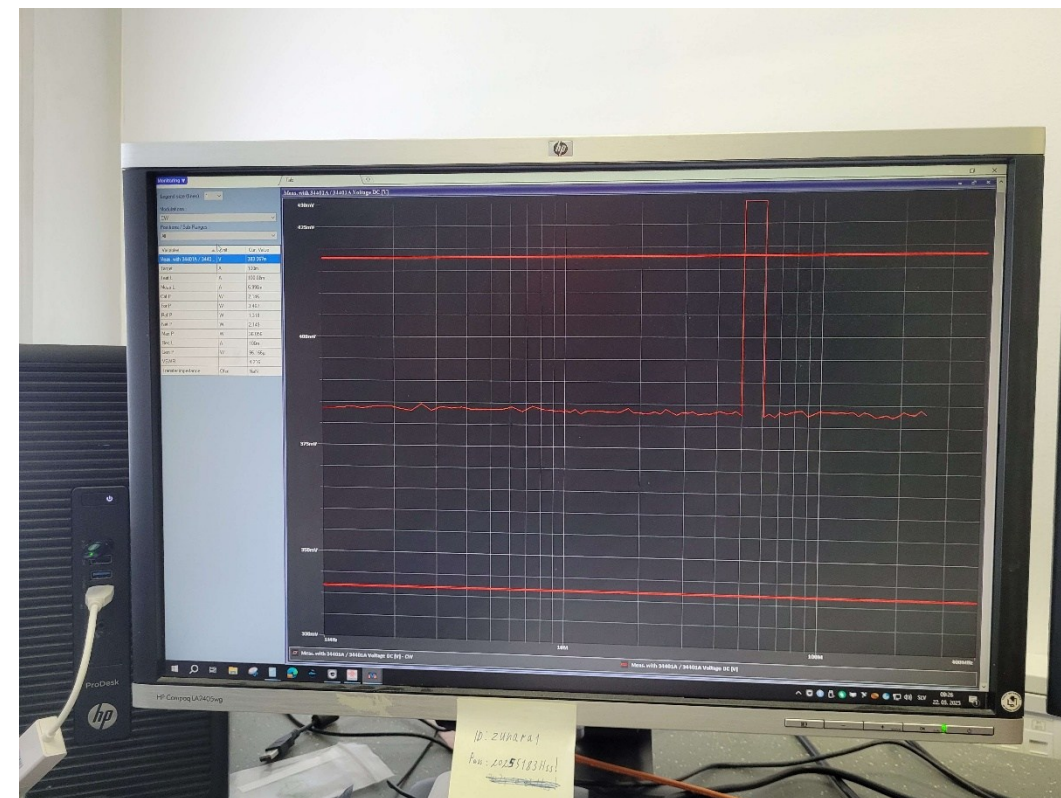
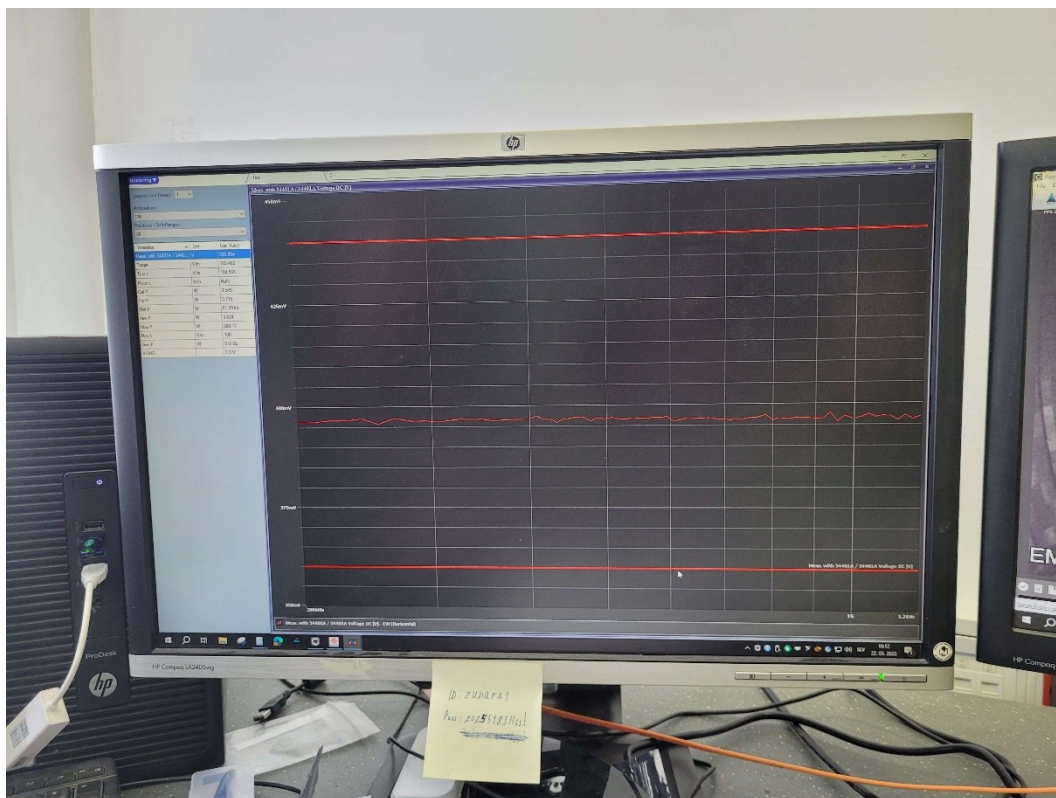




# Preliminarne meritve

## Imunost na elektromagnetno sevanje (RI)

- Imunost na vsiljene tokove (BCI)

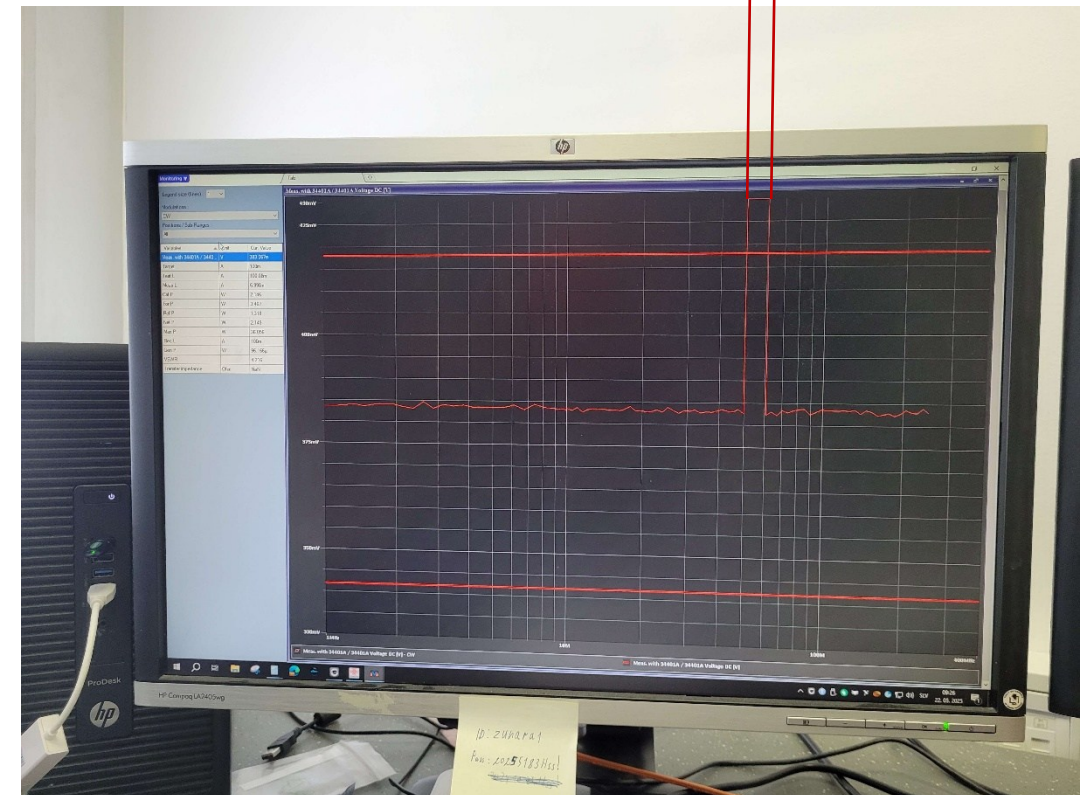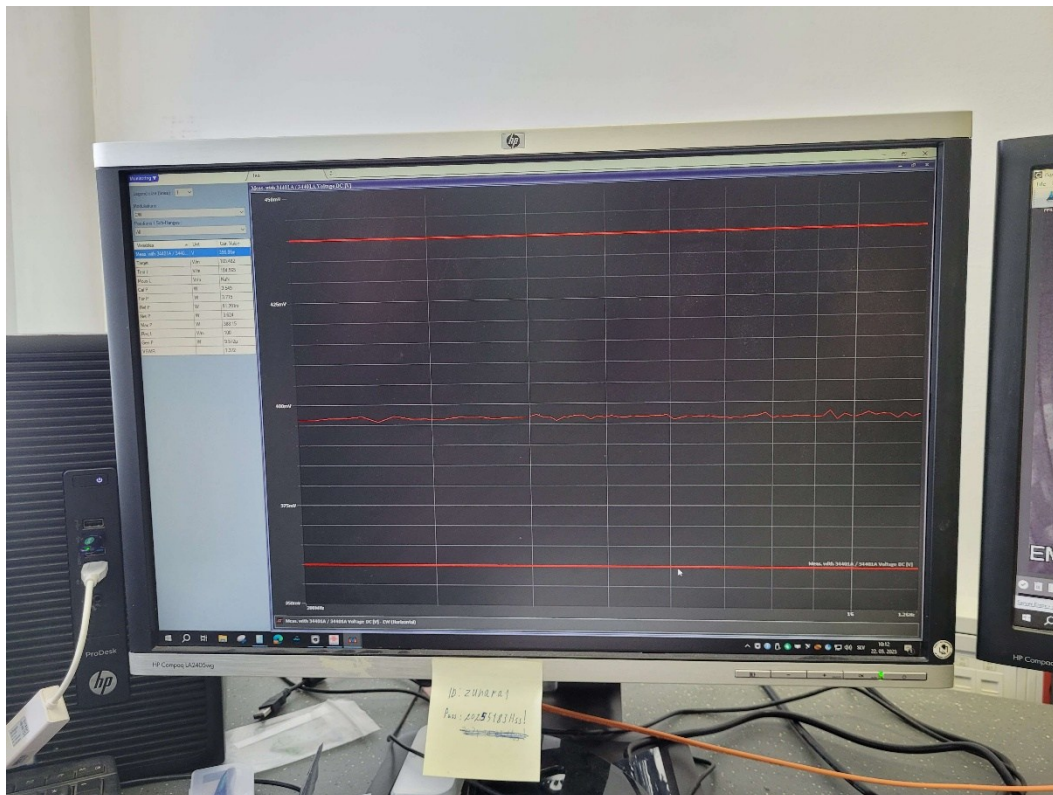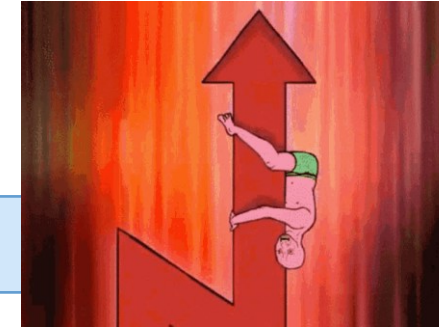




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

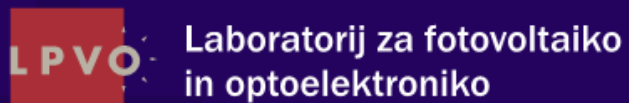

## Jaša Vid Meh Peer

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Jaša Vid Meh Peer – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje



Napetostno  
območje

Sveti pri 16V 45% (nad 14,5V)



Temperaturno  
območje



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 152     | 2.054  | 6.11   | 308     | 1.880  | 91         |

Temperaturna obremenitev:


57.90 °C

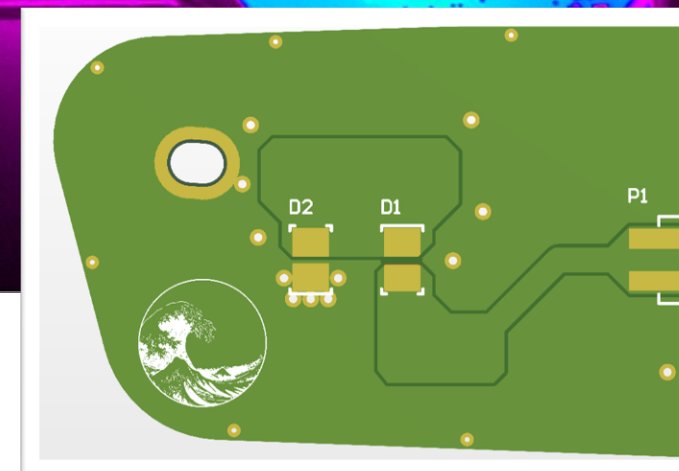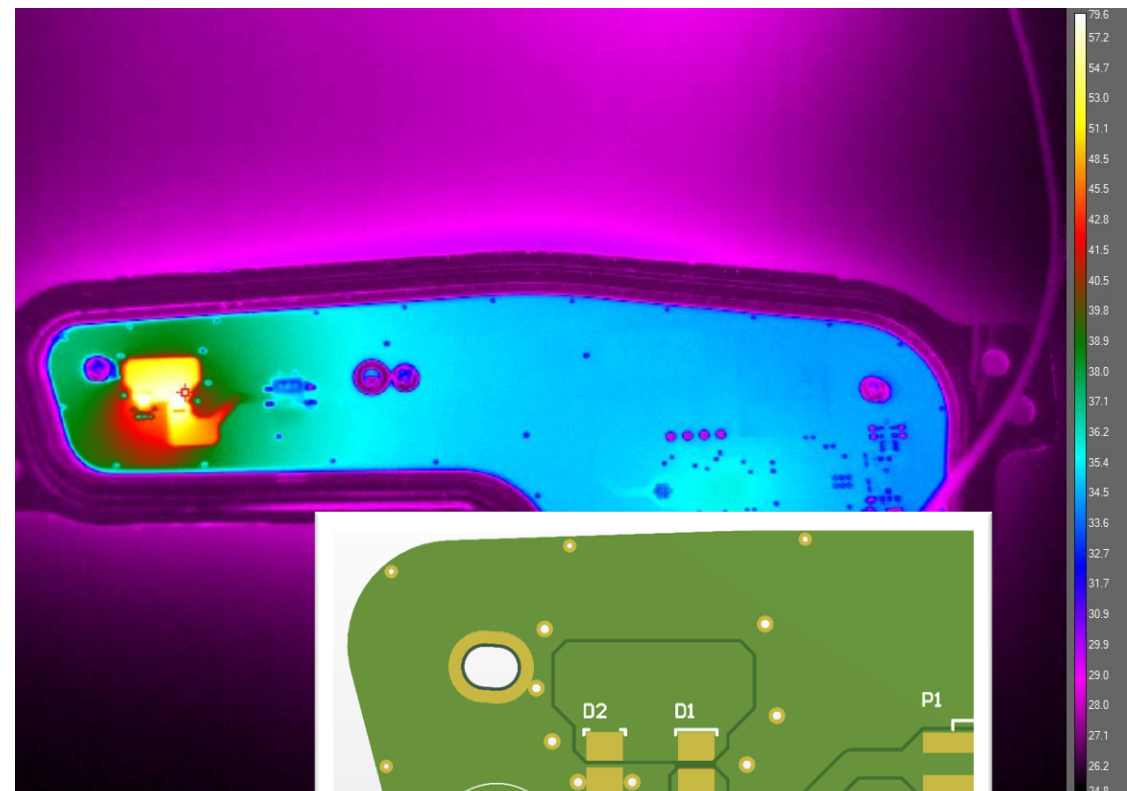

# Jaša Vid Meh Peer – EMC


CE

5

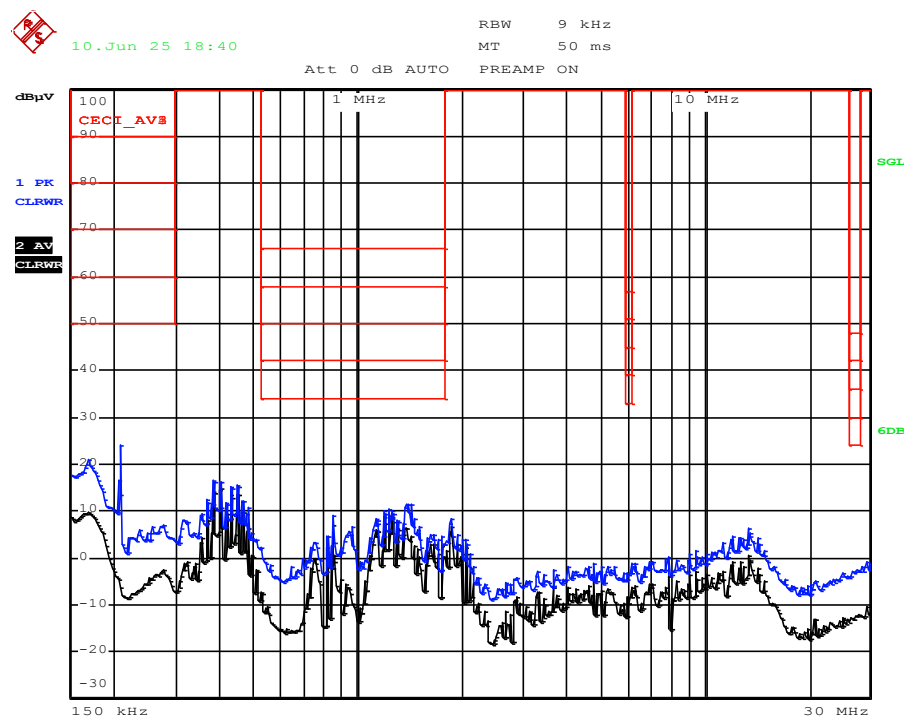

RE

5

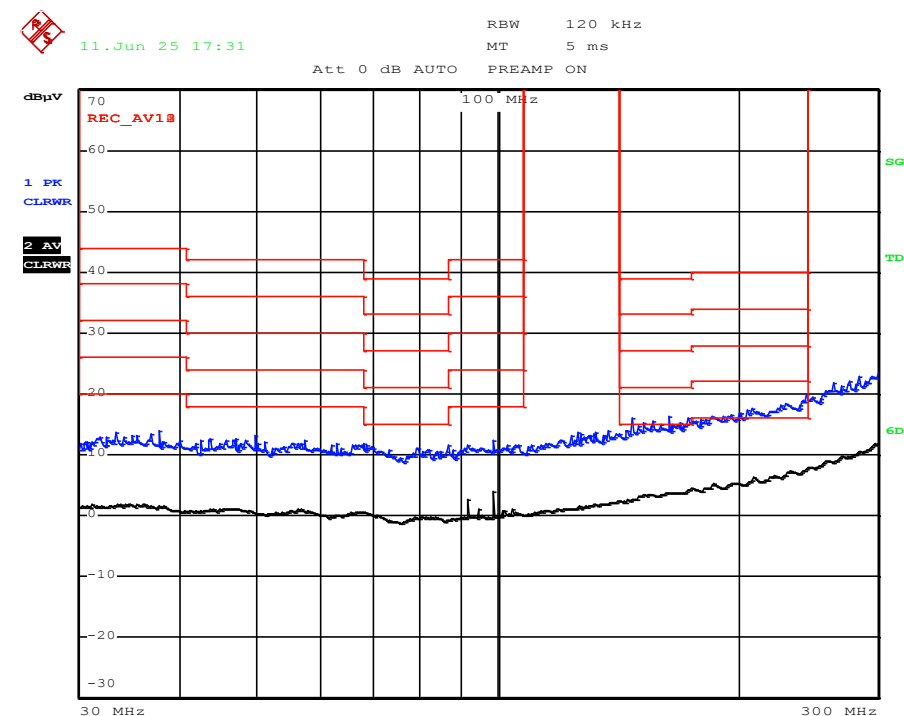

BCI

60 mA

A

Pri 60 MHz se  
vklopi DRL

RI

100 V/m H+V

A

# Jaša Vid Meh Peer – Cena

| Oznaka elementa na shemi       | Opis elementa                     | Koda proizvajalca          | Proizvajalec            | Koda dobavitelja    | Dobavitelj  | Cena/kos (za 10000 vezij) | Št. Kosov na vezje | Cena za št. kosov na vezje |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| C3, C4, C10, C28               | Capacitor 10 u 25 V               | CS3225X7R106K250NRK        | Samwha Capacitor        | C2918497            | LCSC        | 0.024 €                   | 4                  | 0.094 €                    |
| <b>C5, C6, C7, C8, C9, C26</b> | <b>Capacitor 22 u 25 V</b>        | <b>CS3225X7R226K250NRL</b> | <b>Samwha Capacitor</b> | <b>C2918511</b>     | <b>LCSC</b> | <b>0.038 €</b>            | <b>6</b>           | <b>0.230 €</b>             |
| C21, C22                       | Capacitor 2.2 u 16 V              | CC1206KKX7R7BB225          | YAGEO                   | C107183             | LCSC        | 0.015 €                   | 2                  | 0.029 €                    |
| C23                            | Capacitor 10 u 10 V               | CGA0603X7R106K100JT        | HRE                     | C22399626           | LCSC        | 0.027 €                   | 1                  | 0.027 €                    |
| FB1                            | Feritte bead 0805                 | FBMJ2125HS420-T            | TAIYO YUDEN             | 963-FBMJ2125HS420-T | Mouser      | 0.025 €                   | 1                  | 0.025 €                    |
| IC1                            | LM2903 comparator                 | LM2903A-SR                 | 3PEAK                   | C7496686            | LCSC        | 0.035 €                   | 1                  | 0.035 €                    |
| IC2                            | MMDT3906-7-F double PNP           | MMDT3906                   | TECH PUBLIC             | C7603391            | LCSC        | 0.010 €                   | 1                  | 0.010 €                    |
| L1                             | L 4.7 u                           | CD43-4R7M                  | HanElectricity          | C42931114           | LCSC        | 0.015 €                   | 1                  | 0.015 €                    |
| L2                             | L 33 u                            | CY54-33UH                  | SHOU HAN                | C2929433            | LCSC        | 0.023 €                   | 1                  | 0.023 €                    |
| Q1, Q2                         | MOSFET                            | 3401H                      | GOFORD                  | C3151755            | LCSC        | 0.009 €                   | 2                  | 0.019 €                    |
| ZD1                            | Zener diode                       | BZT52C16                   | DOWO                    | C7544544            | LCSC        | 0.006 €                   | 1                  | 0.006 €                    |
| <b>C1-C25</b>                  | <b>Capacitor &lt; 100 nF 0603</b> |                            |                         |                     |             | <b>0.005 €</b>            | <b>15</b>          | <b>0.075 €</b>             |
| <b>R1-R26</b>                  | <b>Resistor 0603</b>              |                            |                         |                     |             | <b>0.005 €</b>            | <b>21</b>          | <b>0.105 €</b>             |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 57            | 0.69 €         | 0.57 €         | 1.26 € |



# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaike  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AURORA



## Sašo Domadenik


1. letnik, DR-EL

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025




# Sašo Domadenik


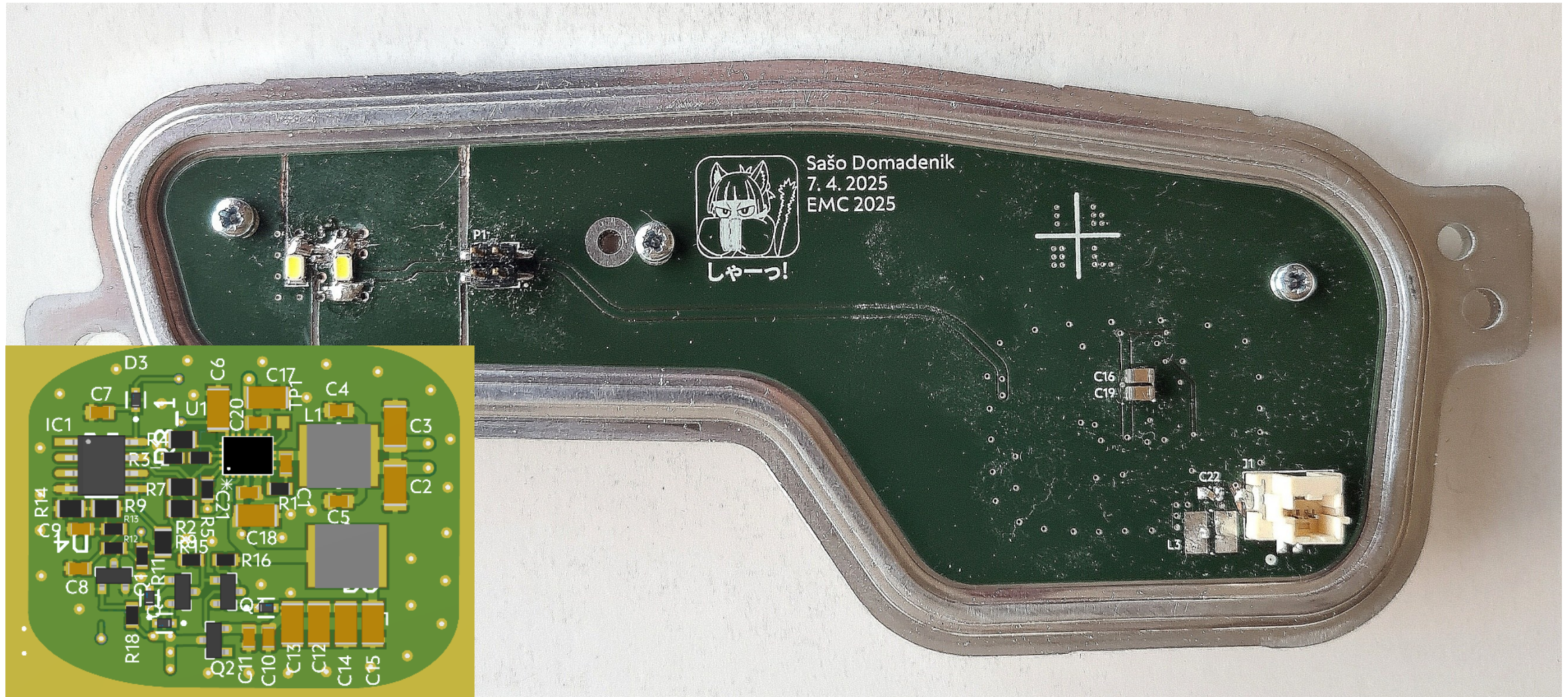




# Kako napajati čip iz PWM?

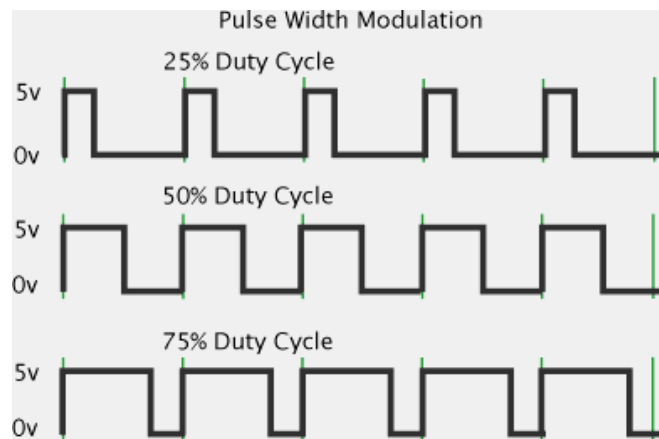


# Kako napajati čip iz PWM?

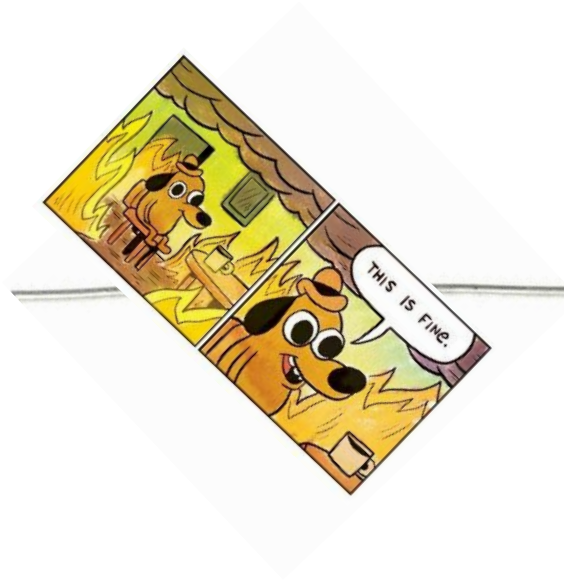
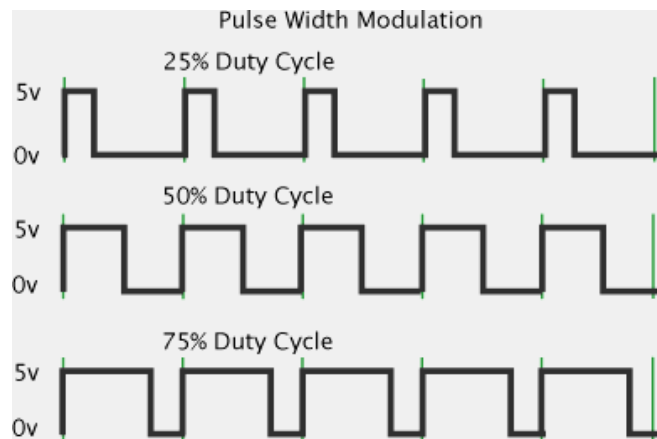






# Kako napajati čip iz PWM?

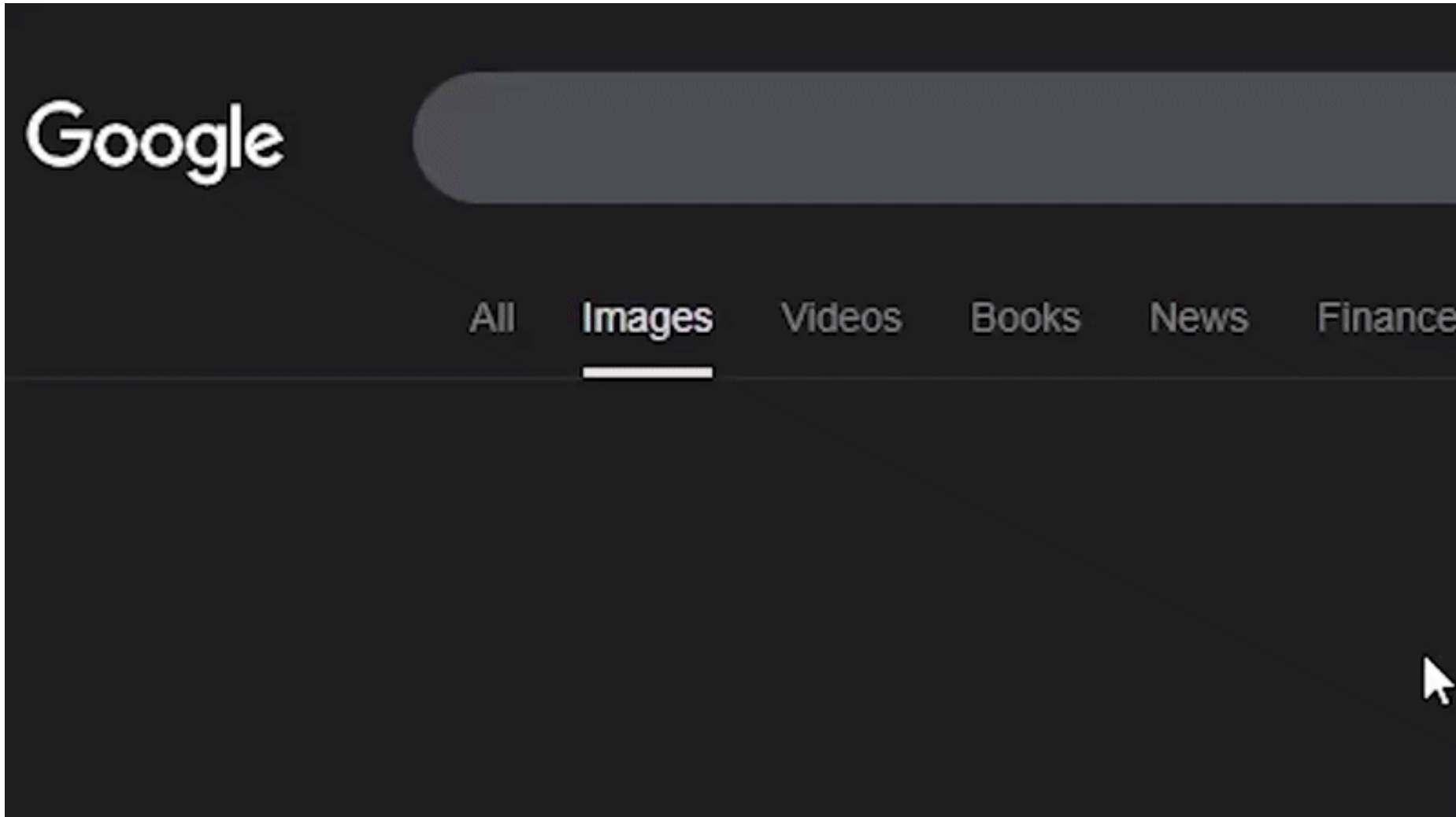



# Kako napajati čip iz PWM?

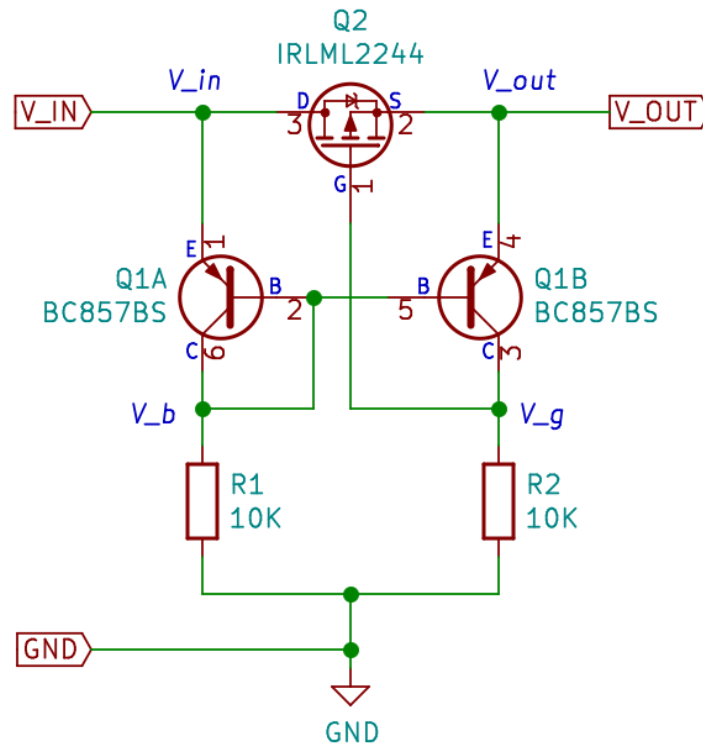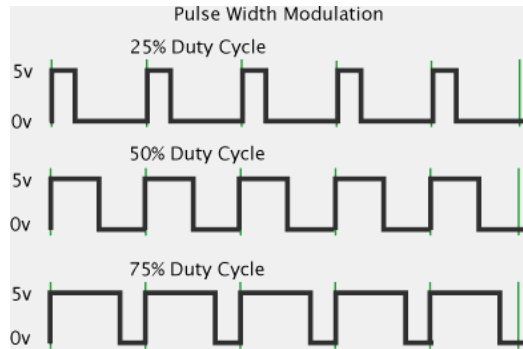

# Kako napajati čip iz PWM?

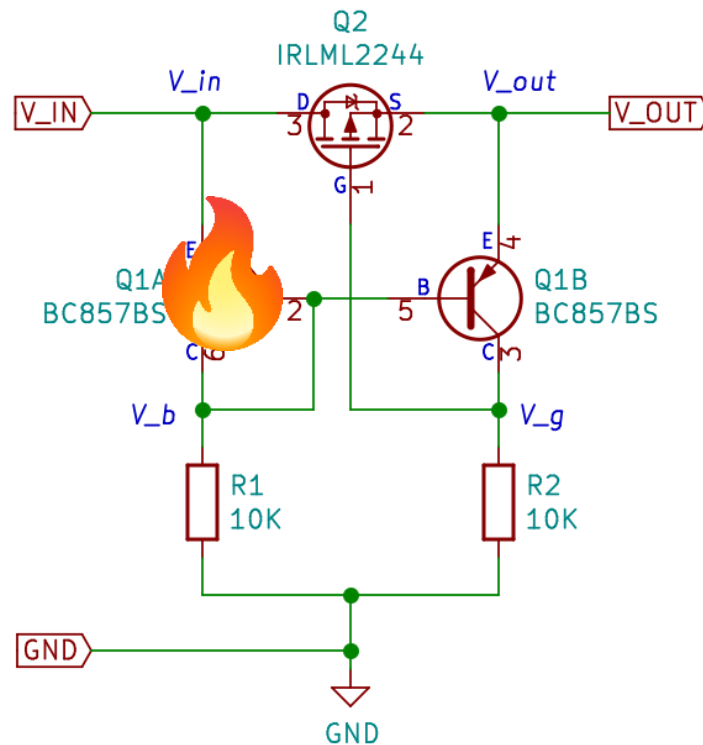
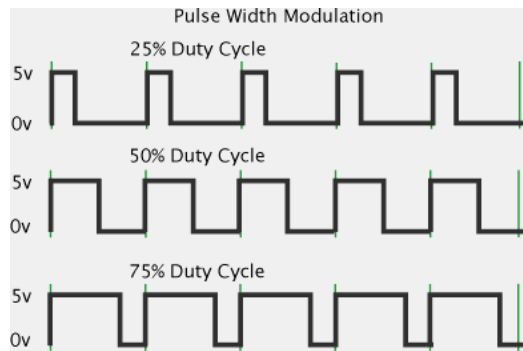


# Kako napajati čip iz PWM?

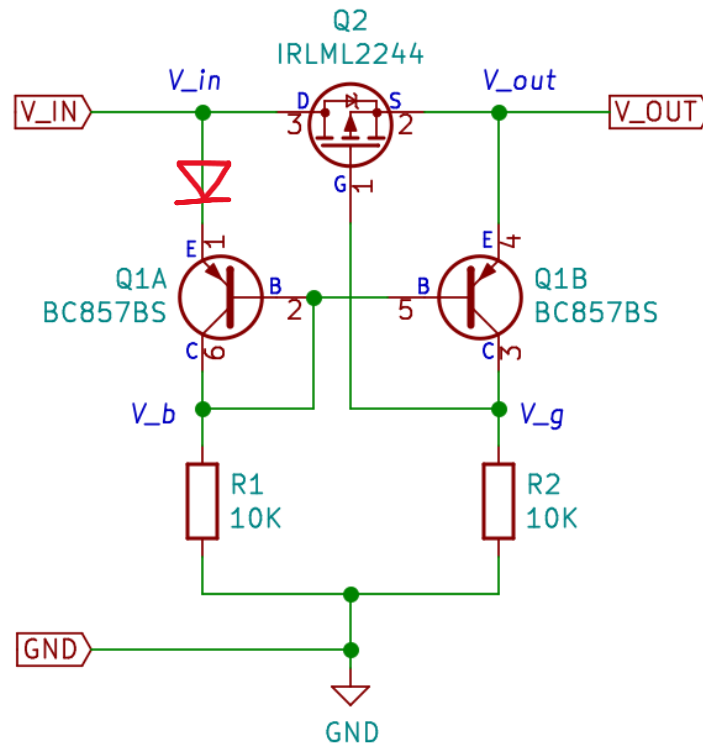
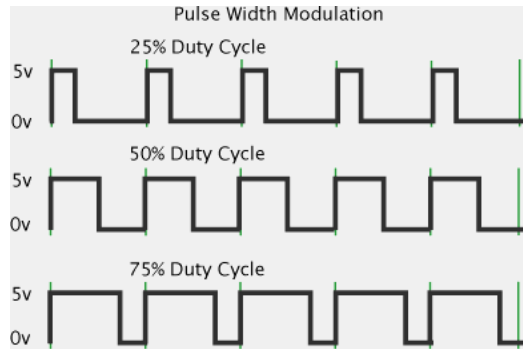






# Kako napajati čip iz PWM?

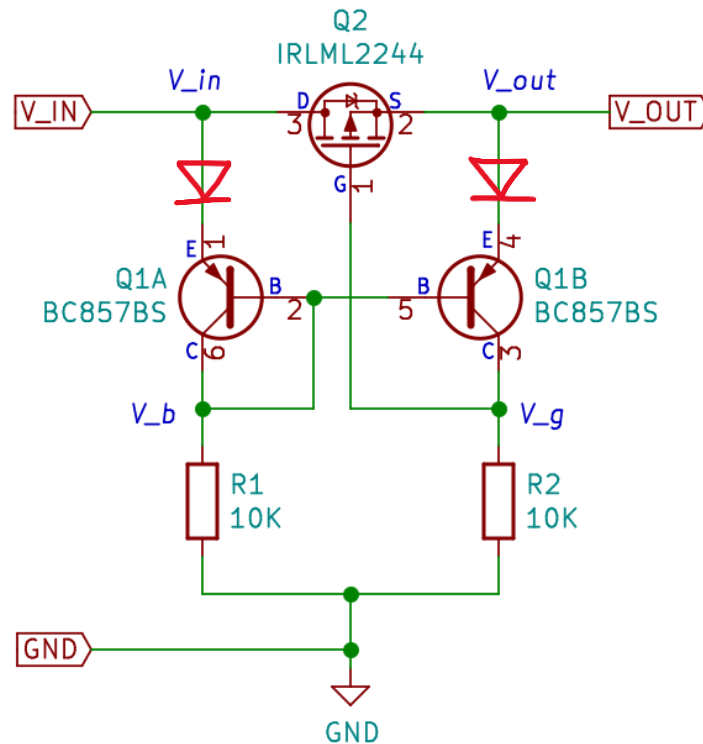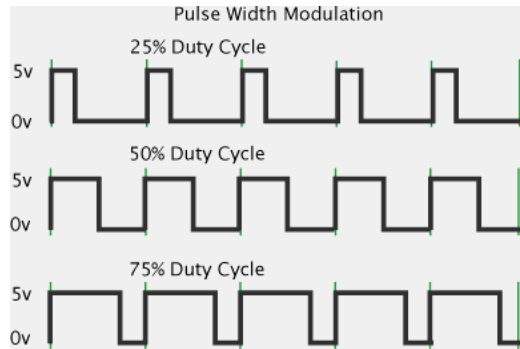



# Kako napajati čip iz PWM?

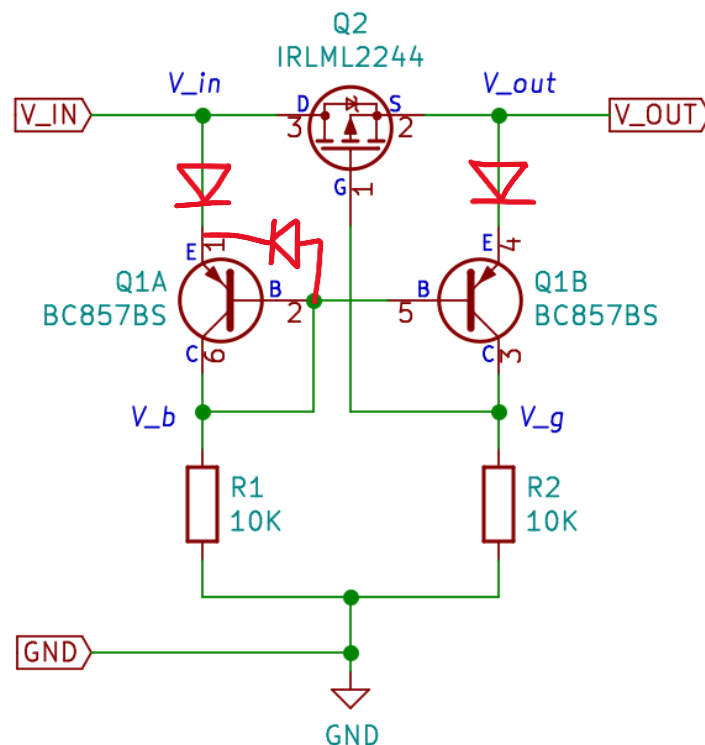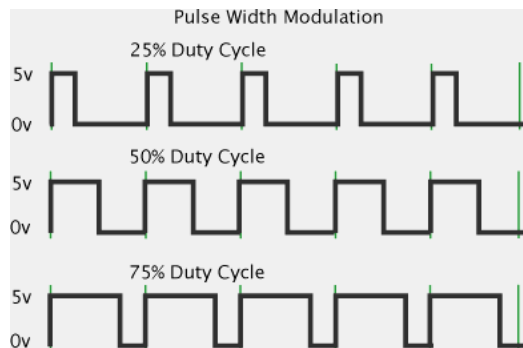

# Kako napajati čip iz PWM?

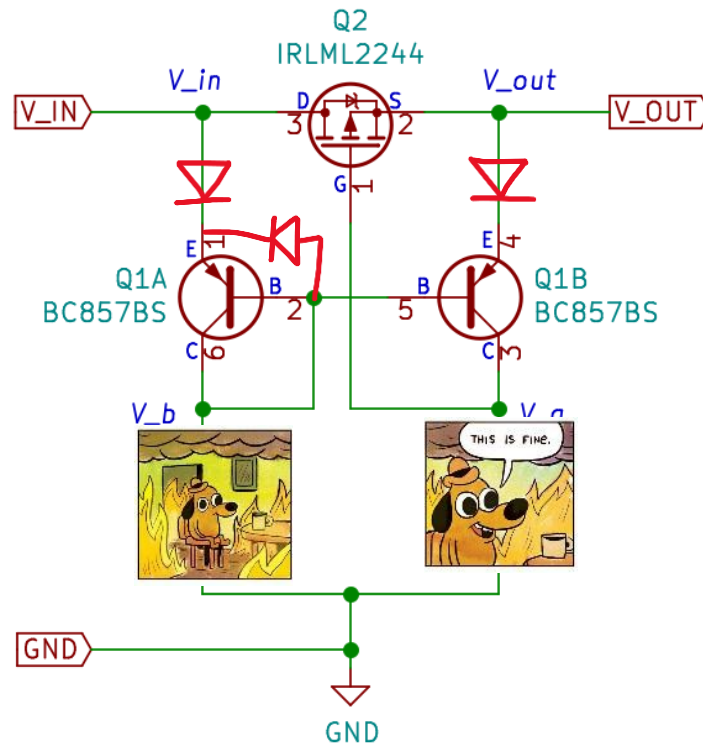
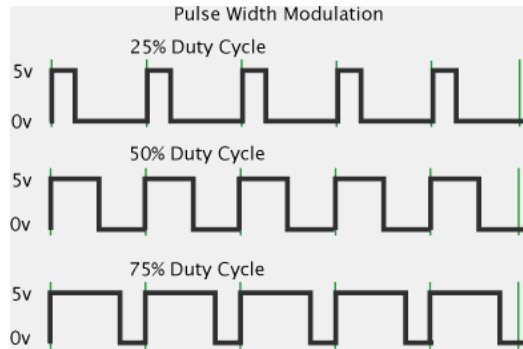


# Kako napajati čip iz PWM?

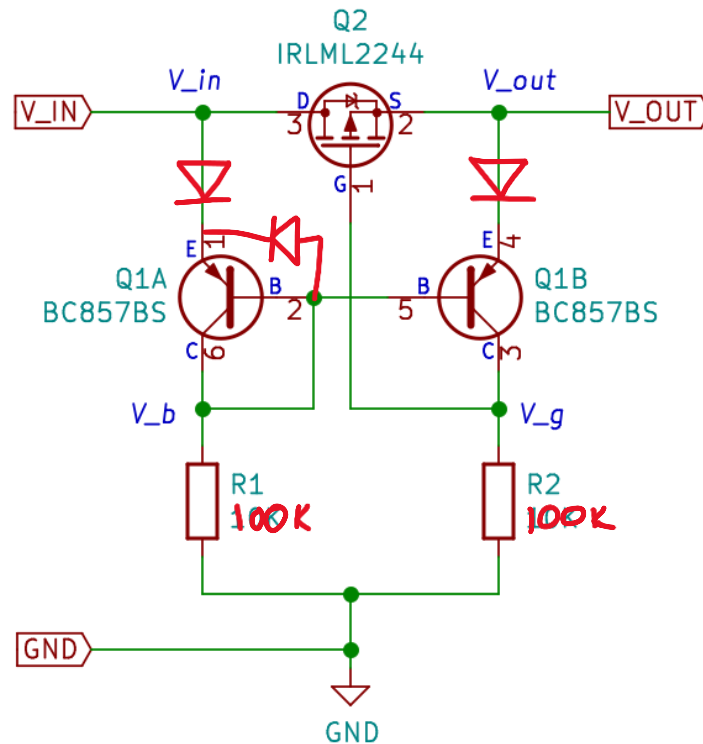
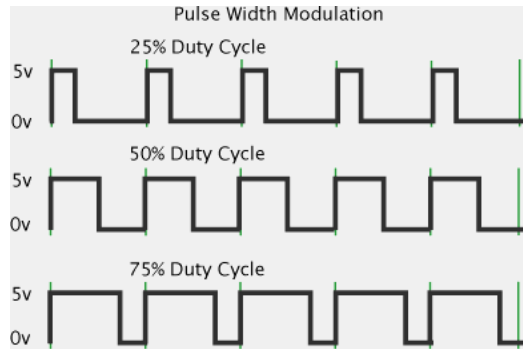




# Kako napajati čip iz PWM?

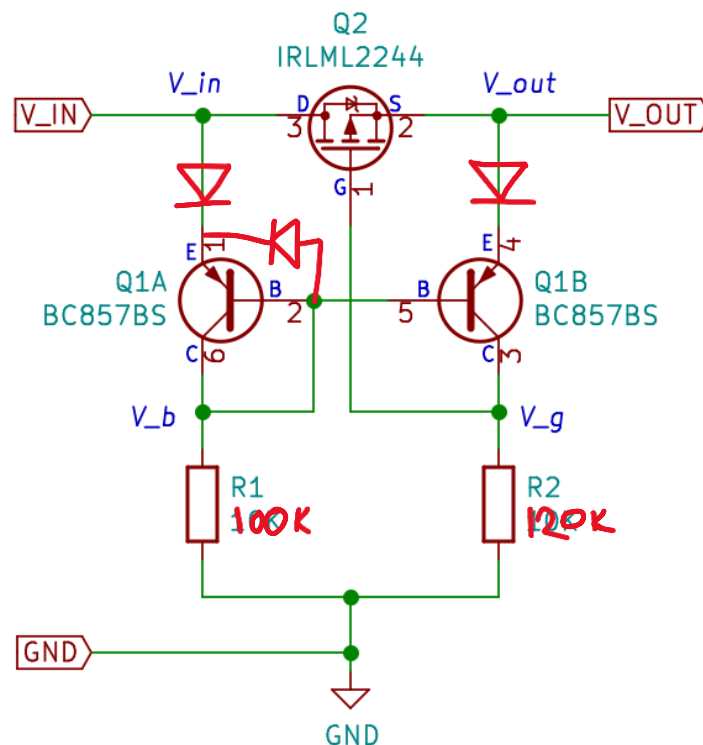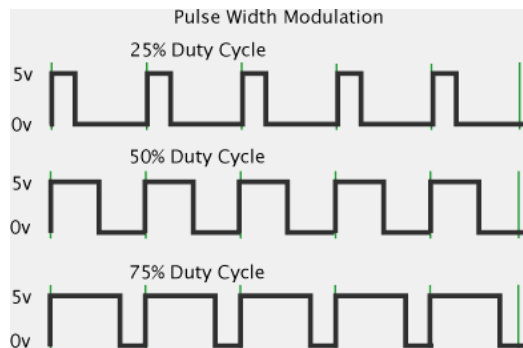


# Kako napajati čip iz PWM?

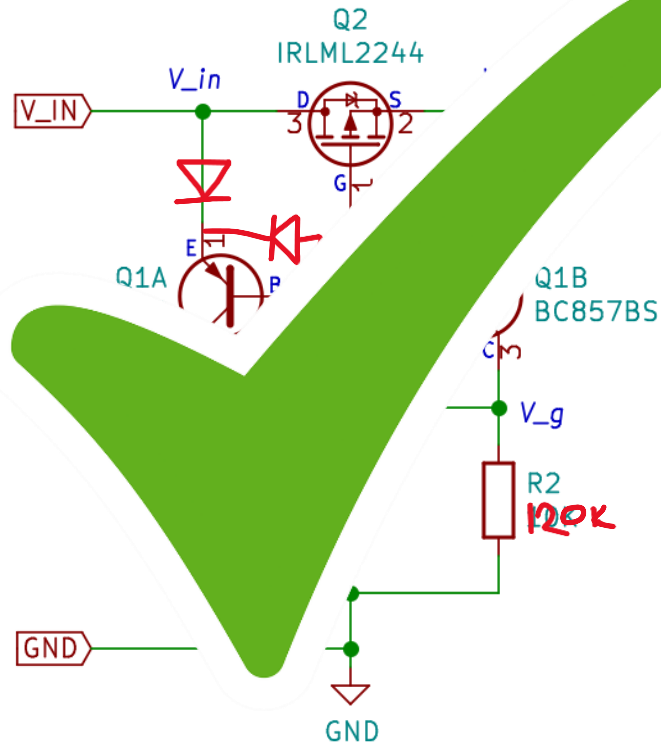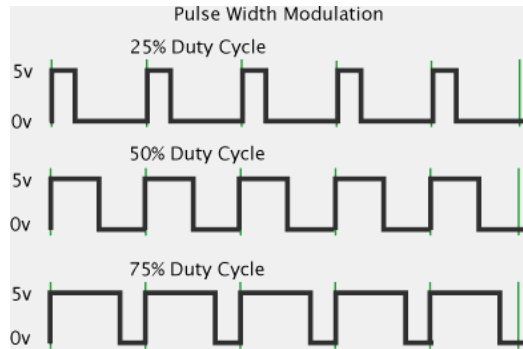

# PCB že oddan!

- 1N4148WT

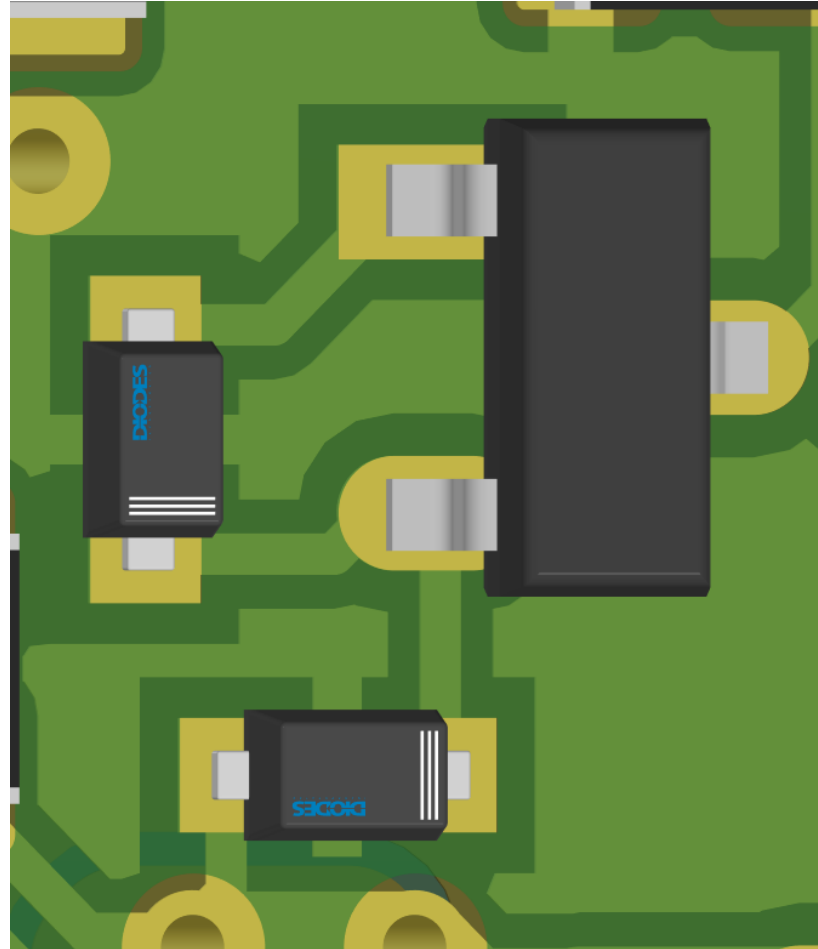

# Kako preklapljati stanja?

- Dimming



- Turn off






# Kako izklopiti LEDice?

- EN Pin



# Kako izklopiti LEDice?

• ~~EN Pin~~

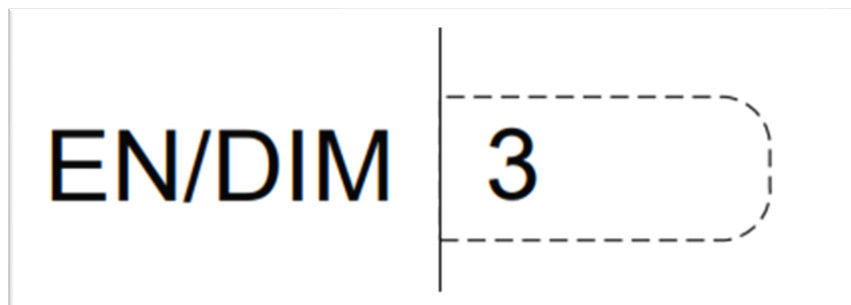

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- Odklopi LEDice

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~

**FAULT**



# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- Kratkostiči LEDice

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~

**FAULT**

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- Kratkostiči VCC

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- Kratkostiči VCC

**MAYBE???**



# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~



MAYBE???

# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~
- NTC Thermal Shutdown


# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~
- ~~NTC Thermal Shutdown~~

**FAULT**
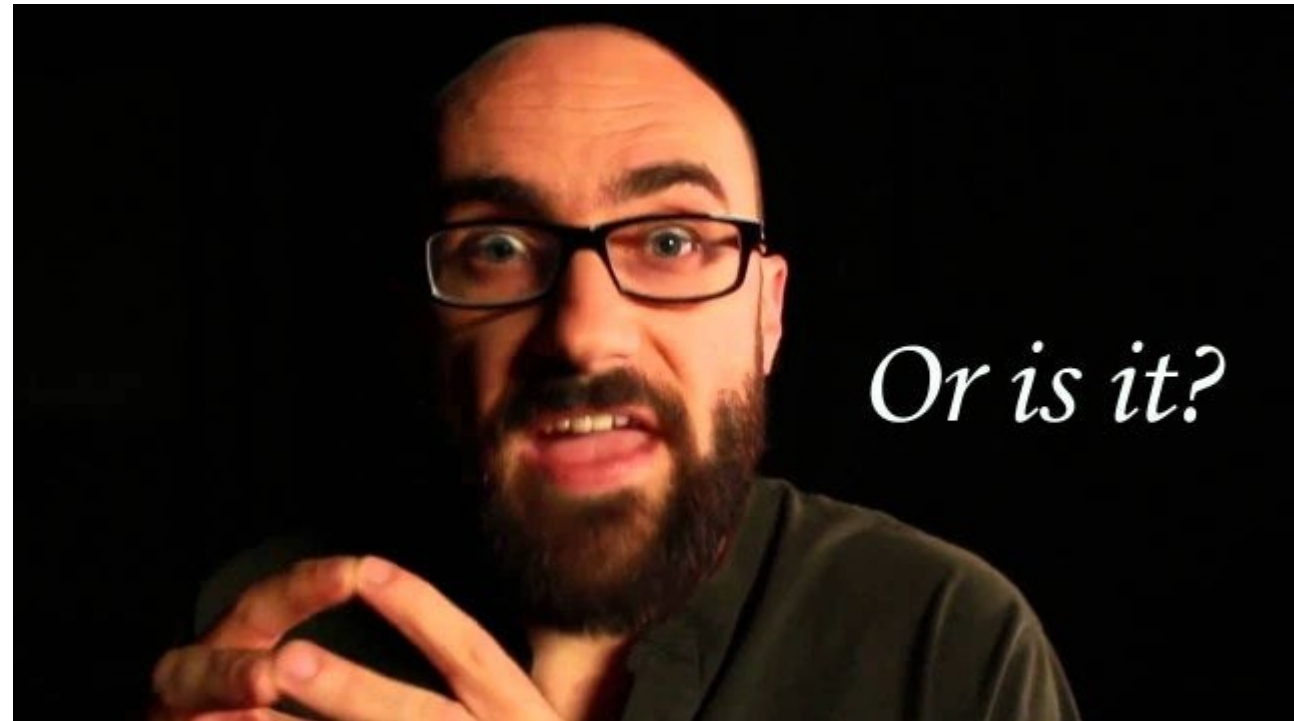
# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~
- NTC Thermal Shutdown



# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~
- NTC Thermal Shutdown

```
> "thermal shutdown" == "thermal shutdown"  
◁ false
```




# Kako izklopiti LEDice?

- ~~EN Pin~~
- ~~Odklopi LEDice~~
- ~~Kratkostiči LEDice~~
- ~~Kratkostiči VCC~~
- NTC Thermal Shutdown





# Kako izklopiti LEDice?

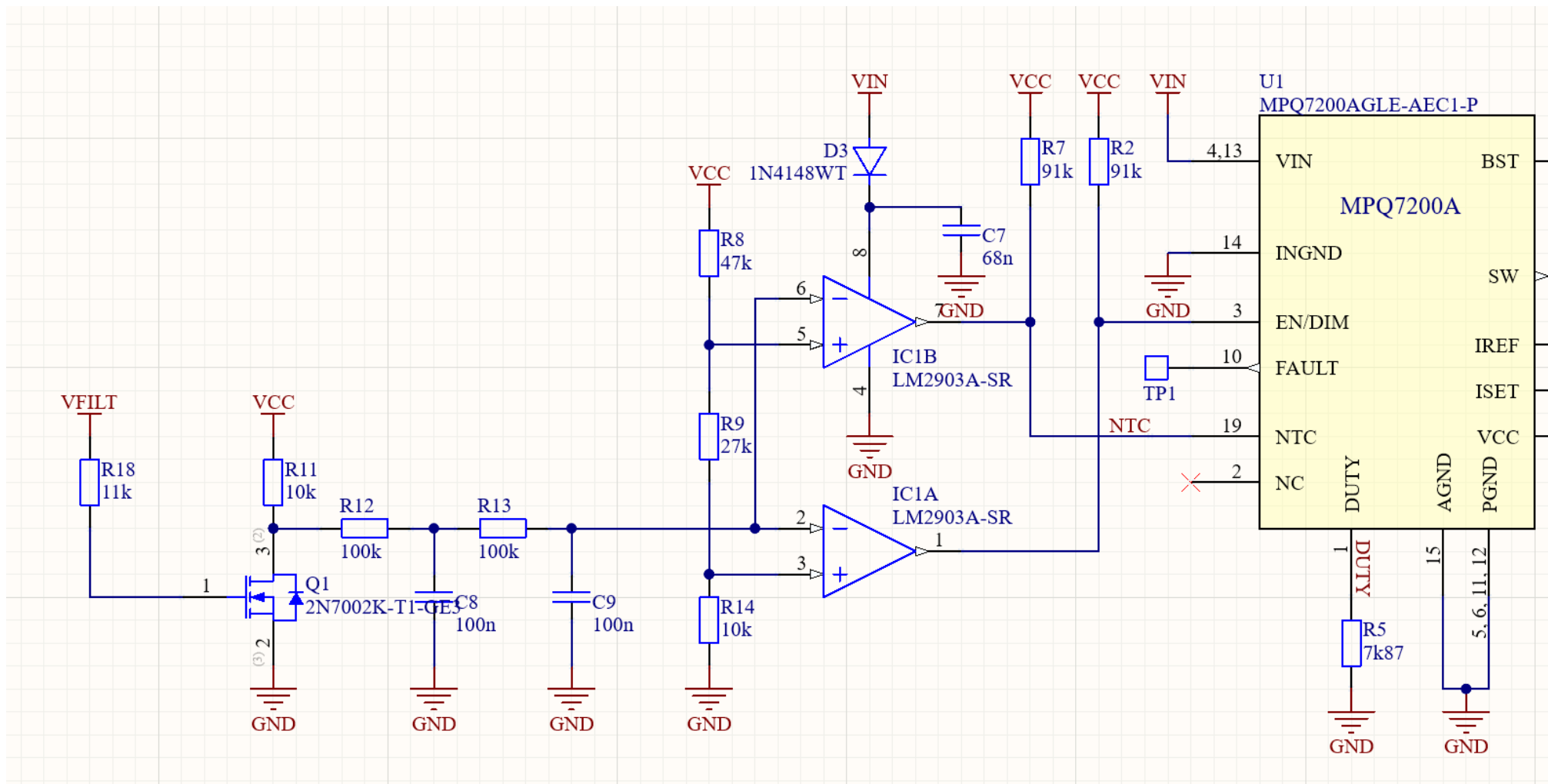

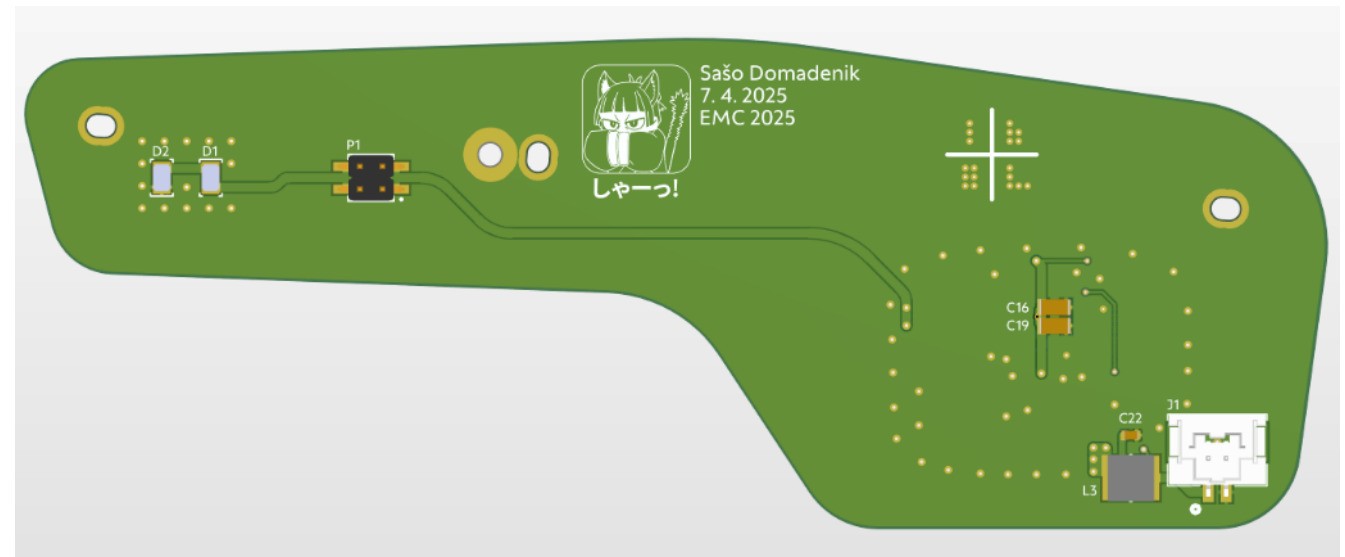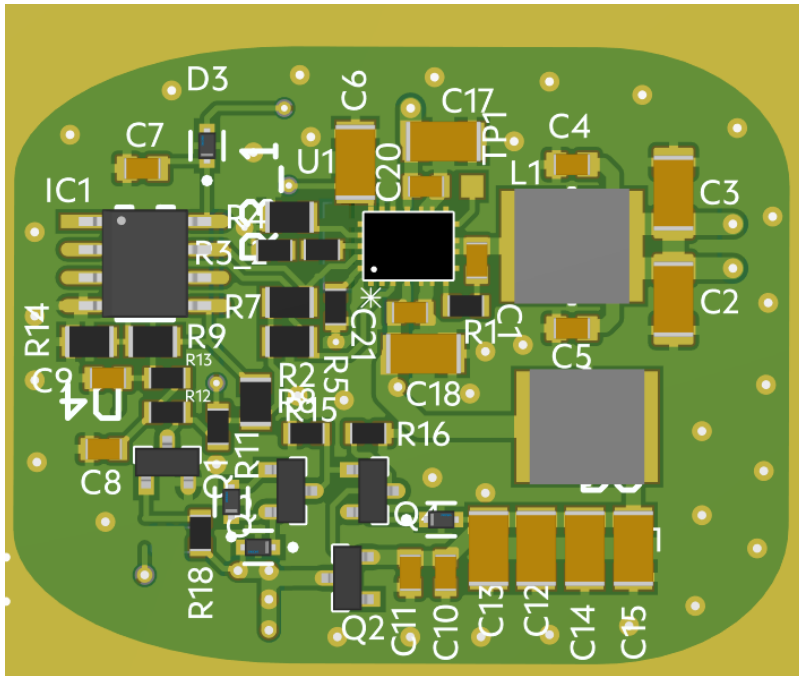
# Načrtovanje tiskanega vezja

- Skoraj vse komponente na spodnji strani





# Preliminarne meritve

- Fail med 100 in 500 MHz

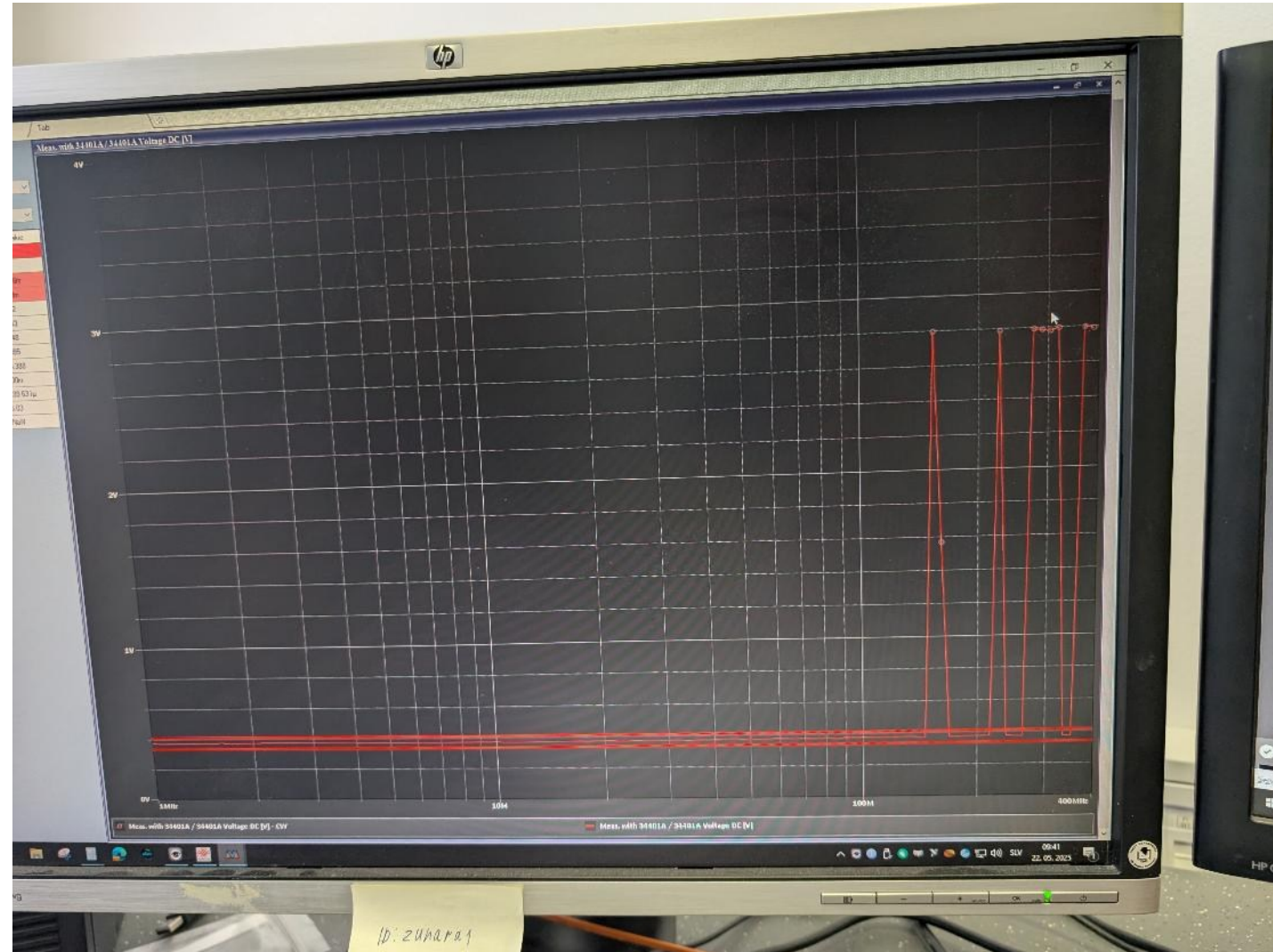

# Preliminarne meritve


- Fail med 100 in 500 MHz

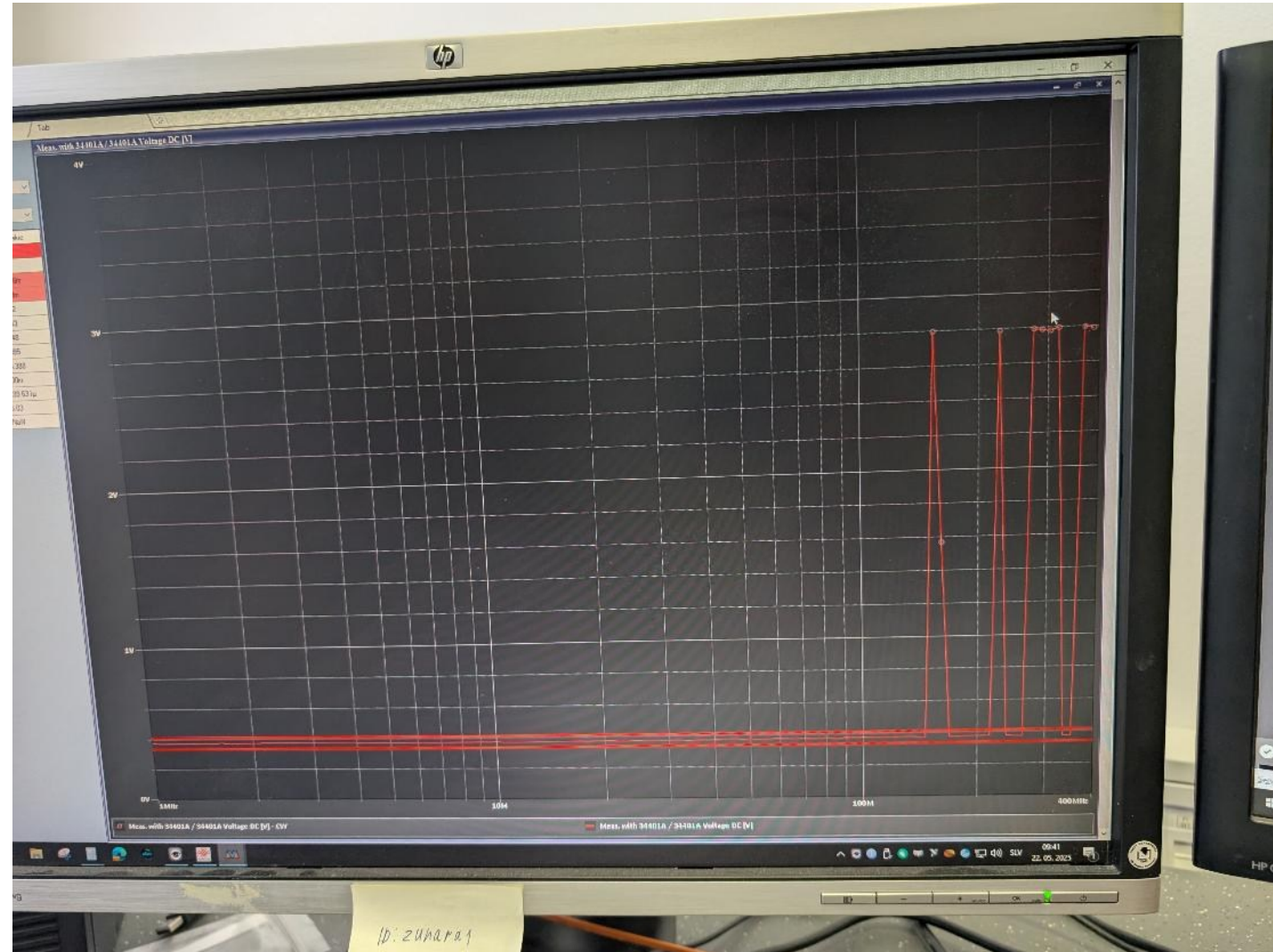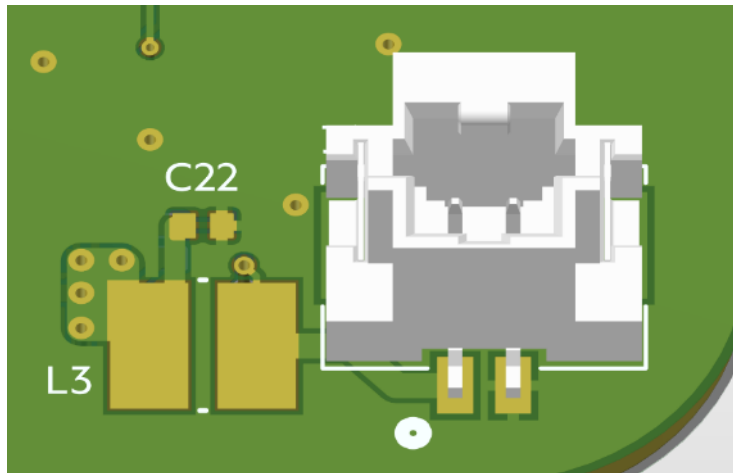



# Preliminarne meritve

- Pass RI

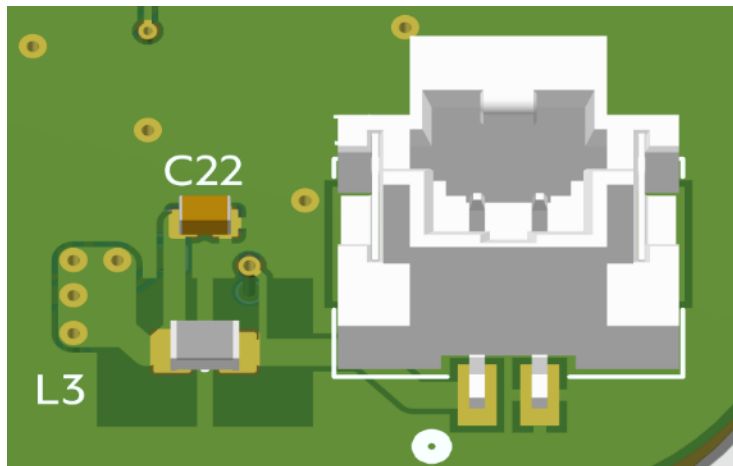


# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

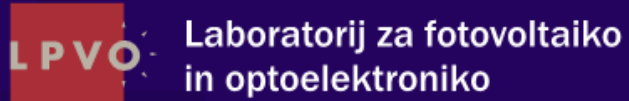

## Sašo Domadenik

## Rezultati

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# Sašo Domadenik – Funkcionalni in električni testi

Osnovna  
funkcionalnost



PWM  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Napetostno  
območje

Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Temperaturno  
območje

Pri prvem PWM pulzu (45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblebajo, za tem pa se vezje ugasne



Obrnjena polariteta





Izkoristek

| U1 [V] | I1 [mA] | P1 [W] | U2 [V] | I2 [mA] | P2 [W] | Izkoristek |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 13.51  | 141     | 1.905  | 6.04   | 289     | 1.746  | 91         |

Temperaturna obremenitev:


46.62 °C

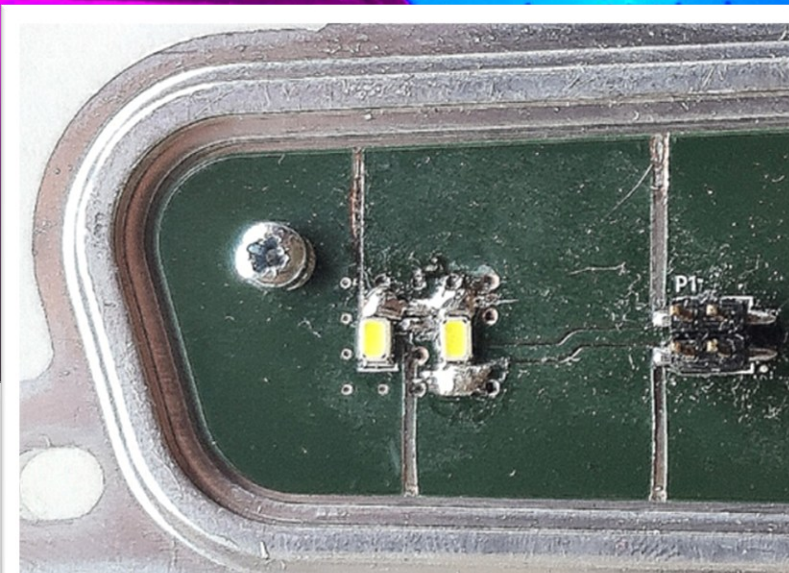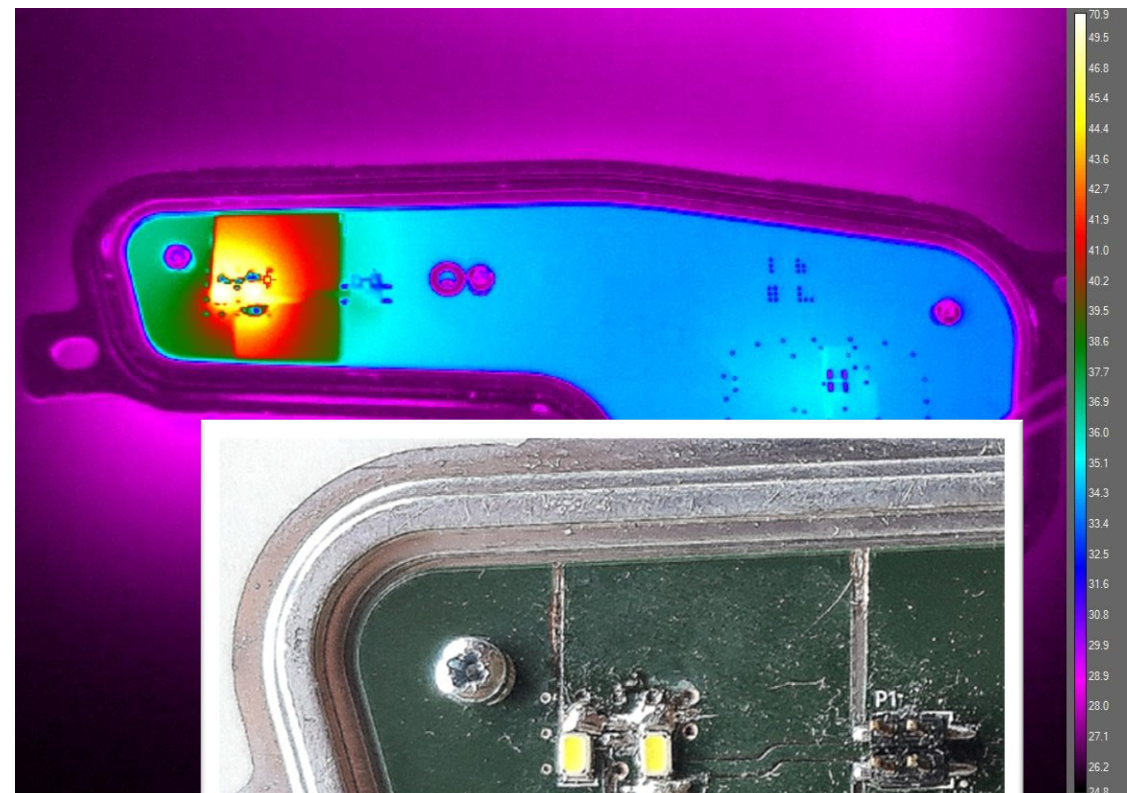

# Sašo Domadenik – EMC


CE

5

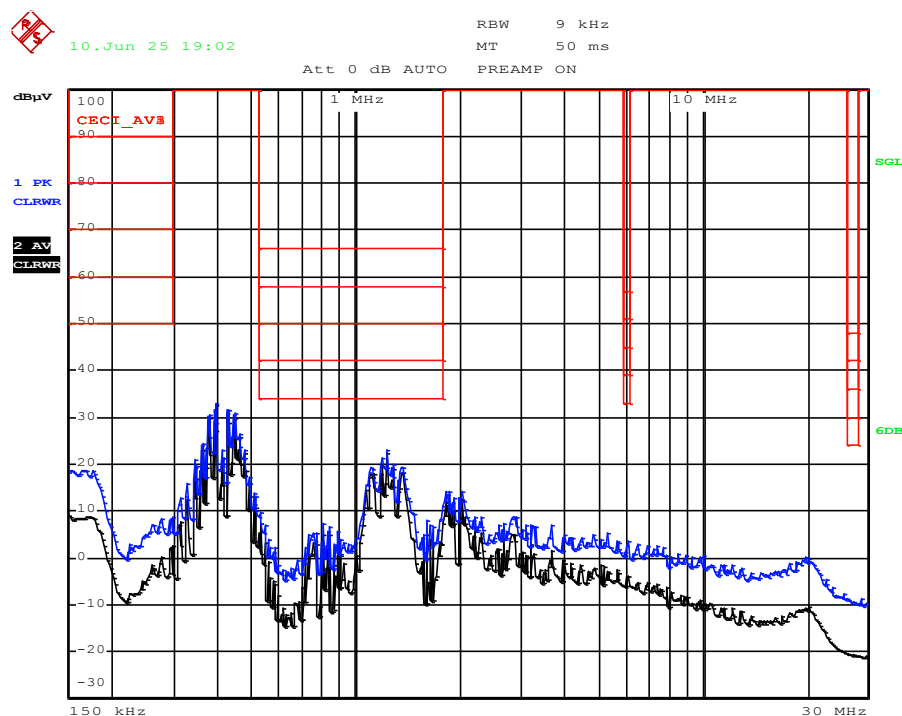

RE

5

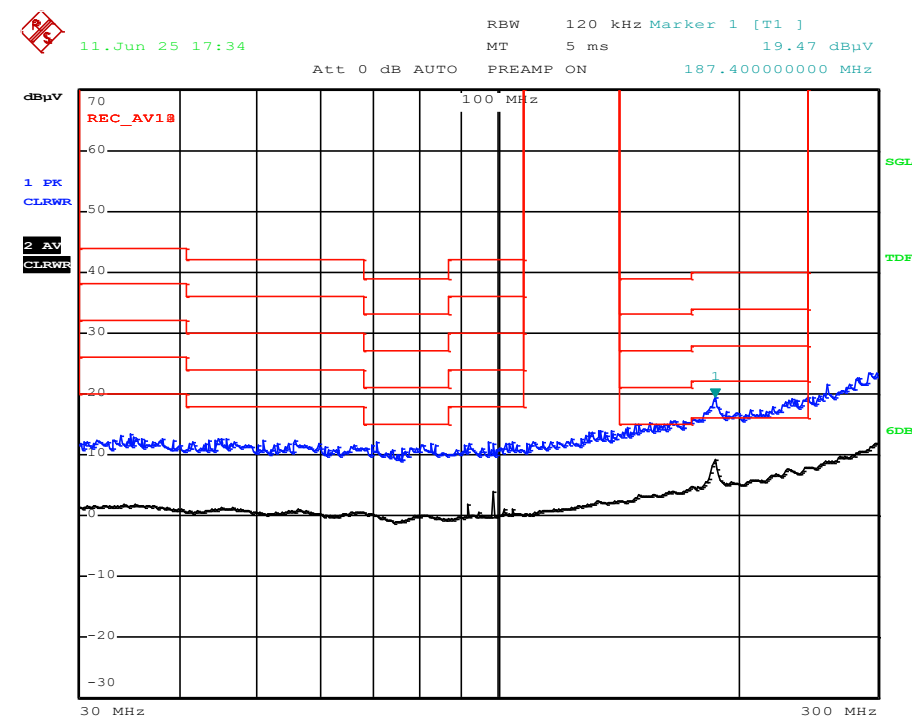

BCI

100 mA

A

RI

100 V/m H+V

A

# Sašo Domadenik – Cena

| Designator                                                                | Opis elementa       | Koda proizvajalca      | Proizvajalec                        | Koda dobavitelja    | Dobavitelj  | Cena/kos (10000 vezij) | Št. kosov na vezje | Cena za št. kosov |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| C1, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C20, C21, C22                           | Mali kondiči        | N/A                    | N/A                                 | N/A                 | N/A         | 0.0050 €               | 11                 | 0.0550 €          |
| C2, C3                                                                    | Capacitor           | CC1206KKX7R7BB225      | YAGEO                               | C107183             | LCSC        | 0.0145 €               | 2                  | 0.0290 €          |
| <b>C6, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19</b>                         | <b>Capacitor</b>    | <b>CL31B106KAHNNNE</b> | <b>Samsung Electro-Mechanics</b>    | <b>C14860</b>       | <b>LCSC</b> | <b>0.0129 €</b>        | <b>9</b>           | <b>0.1161 €</b>   |
| D3, D4, D5, D6                                                            | Male diode          | 1N4148WT               | onsemi                              | C232841             | LCSC        | 0.0086 €               | 4                  | 0.0344 €          |
| IC1                                                                       | Dvojni komparator   | LM2903A-SR             | 3PEAK                               | C7496686            | LCSC        | 0.0346 €               | 1                  | 0.0346 €          |
| L1                                                                        | Tuljava za switcher | CY54-33UH              | SHOU HAN                            | C2929433            | LCSC        | 0.0231 €               | 1                  | 0.0231 €          |
| L2                                                                        | Tuljava za filter   | SL0420-4R7M            | TECHFUSE                            | C22463808           | LCSC        | 0.0523 €               | 1                  | 0.0523 €          |
| L3                                                                        | Ferrite bead        | FBMJ2125HS420-T        | TAIYO YUDEN                         | 963-FBMJ2125HS420-T | Mouser      | 0.0220 €               | 1                  | 0.0220 €          |
| Q1                                                                        | N-MOS               | 2N7002K-T1-GE3         | Vishay Intertech                    | C81445              | LCSC        | 0.0176 €               | 1                  | 0.0176 €          |
| Q2                                                                        | P-MOS               | AO3401A                | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | C347476             | LCSC        | 0.0134 €               | 1                  | 0.0134 €          |
| Q3, Q4                                                                    | PNP                 | BC856C                 | Guangdong Hottech                   | C181145             | LCSC        | 0.0060 €               | 2                  | 0.0120 €          |
| R1, R2, R3_1, R3_2, R4, R5, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18 | Upori               | N/A                    | N/A                                 | N/A                 | N/A         | 0.0050 €               | 16                 | 0.0800 €          |

| Št. komponent | Cena komponent | Cena polaganja | Skupaj |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 50            | 0.49 €         | 0.50 €         | 0.99 € |




# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje

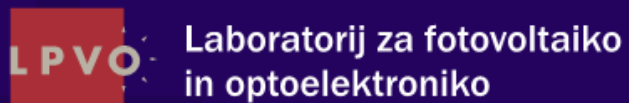

## Povzetek rezultatov

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

16.6.2025

# PWM test

| Točke | Frekvenca | Komentar                                                                                                                                                                        | Tip detekcije | Generacija PWM        |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 30    | 514       | Preden se vklopi DRL, se za kratek čas prižge PO in obratno.                                                                                                                    | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 201       |                                                                                                                                                                                 | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    | 511       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 498       | Preden se vklopi DRL, se za kratek čas prižge PO in obratno.                                                                                                                    | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 201       |                                                                                                                                                                                 | GreenPAK      | Iz vhodnega PWM       |
| 30    | 201       |                                                                                                                                                                                 | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    | 500       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 505       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 497       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 496       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | 512       |                                                                                                                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 507       | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne                                                                     | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 506       | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne                                                                     | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 513       | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne                                                                     | Analogna      | MPQ driver            |
| 15    | 488       | Pri 80% vezje preklaplja med DRL in PO, (utripa med 77 in 80%).<br>Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne. | Analogna      | MPQ driver            |
| 10    | 201       | Vezje ne gre v PO mode, tok je, Pri 25% ima 73% izhodnega duty cycla                                                                                                            | Analogna      | Zunanji PWM generator |

# Napetostni test

| Točke | Komentar                                                                                                    | Tip detekcije | Generacija PWM        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 30    | Preden se vklopi DRL, se za kratek čas prižge PO in obratno.                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                                             | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                                             | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    | Preden se vklopi DRL, se za kratek čas prižge PO in obratno.                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                                             | GreenPAK      | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                                             | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                                             | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                                             | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                                             | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                                             | Analogna      | MPQ driver            |
| 25    | Sveti pri 16V 45% (nad 14,5V)                                                                               | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem PWM pulzu (25 ali 45%, ko bi morale biti LED ugasnjene) LED poblinkajo, za tem pa se vezje ugasne | Analogna      | MPQ driver            |
| 10    | Ne gre v PO mode                                                                                            | Analogna      | Zunanji PWM generator |

# Temperaturni test

| Točke | Komentar                                                                       | Tip detekcije | Generacija PWM        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | GreenPAK      | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 30    |                                                                                | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne                                  | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne                                  | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne, Pri 60°C, 45%, vezje sveti v PO | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | Pri prvem pulzu na 45% utripne, za tem ugasne                                  | Analogna      | MPQ driver            |
| 10    | Ne gre v PO                                                                    | Analogna      | Zunanji PWM generator |

## BCI

| Točke | Komentar                                                                        | Tip detekcije | Generacija PWM        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | GreenPAK      | Iz vhodnega PWM       |
| 40    |                                                                                 | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    |                                                                                 | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 318MHz, svetilnost se poveča čez meje 10%                                       | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 100mA, cca 60MHz, vklopi se DRL, 60mA je OK                                     | Analogna      | MPQ driver            |
| 10    | Pri 20MHz se intenziteta poveča za več kot 30%, tudi na 60mA                    | Analogna      | MPQ driver            |
| 10    | Vezje se "zadima", ne ugasne 100%, vidno na kameri, tudi na 60mA ni znotraj 30% | Analogna      | MPQ driver            |
| 0     | Ne moremo pomeriti, ne deluje PO                                                | Analogna      | Zunanji PWM generator |



RI

| Točke | PWM  | Komentar                                          | Tip detekcije | Generacija PWM        |
|-------|------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40    | 45   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 43.5 |                                                   | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 40    | 44.5 |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 46   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 52   |                                                   | GreenPAK      | Iz vhodnega PWM       |
| 40    | 52.5 |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 67   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 62.5 |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 50.5 |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 63   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 57   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 39   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 40    | 42   |                                                   | Analogna      | MPQ driver            |
| 20    | 52.5 | Fail na 100V/m 1Ghz                               | Digitalna     | Iz vhodnega PWM       |
| 20    | 58   | H OK, Fail na 100V/m vertikalno 1GHz, na 75V/m je | Analogna      | MPQ driver            |
| 0     | 0    | Ne moremo pomeriti, ne deluje                     | Analogna      | Zunanji PWM generator |

# Izkoristek

| Izkoristek | Točke | RP                                             | Filter          | Izklop          |
|------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 92         | 14    | Idealna dioda z analognim krmljenjem.          | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 91         | 12    | Idealna dioda s čipom                          | DM filter       | Prek EN vhoda   |
| 91         | 12    | Idealna dioda z analognim krmljenjem 2x        | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 91         | 12    | Idealna dioda z analognim krmljenjem.          | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 90         | 10    | Idealna dioda z analognim krmljenjem.          | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 90         | 10    | Idealna dioda s čipom                          | DM filter       | Prek EN vhoda   |
| 89         | 8     | Schottky dioda                                 | DM in CM filter | Prek EN vhoda   |
| 89         | 8     | Schottky dioda                                 | 2x DM filter    | prek MOS tranz. |
| 88         | 6     | Schottky dioda                                 | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 88         | 6     | Schotky + Idealna dioda z analognim krmljenjem | DM filter       | prek MOS tranz. |
| 88         | 6     | Schottky dioda                                 | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 87         | 4     | Schottky dioda                                 | Ni filtra       | prek NTCvhoda   |
| 86         | 2     | Idealna dioda z analognim krmljenjem.          | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 86         | 2     | Schottky dioda                                 | DM filter       | prek MOS tranz. |
| 85         | 0     | Schottky dioda                                 | DM filter       | prek NTCvhoda   |
| 73         | -24   | Idealna dioda s čipom                          | DM filter       | prek MOS tranz. |

# Načrtovanje elektronike za

# EMC<sup>2</sup>

# 2025

študentska delavnica  
in tekmovanje



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI  
Fakulteta za elektrotehniko



Laboratorij za fotovoltaiiko  
in optoelektroniko

FORVIA HELLA



INSTRUMENTATION  
TECHNOLOGIES



iskraemeco  
BY ELSEWEDY ELECTRIC

KOLEKTOR



GEMmotors



WÜRTH  
ELEKTRONIK  
MORE THAN  
YOU EXPECT



INTECTIV

svet  
ELEKTRONIKE

AUR<sup>RA</sup>



## Glasujte

<https://forms.gle/B2cjJNX9tkwTUFzg7>

UL FE - EMC študentsko tekmovanje 2025

