

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

SEMINARSKA NALOGA

UTRIP



Avtor: Jurij KURNIK

Mentor: dr. Marko TOPIČ

1. Uvod:


Vezje je v osnovi krmilno vezje za krmiljenje releja, ki nato vklopi ali izklopi, kar je vezano na izhodu vezja. Namensko uporabe tega vezja je krmiljenje dodatne – tretje zavorne luči pri avtomobilu. Vezje je priključeno na dovodni žici za krmiljeno dodatno zavorno luč. In deluje tako, da ob pritisku na zavoro krmiljena luč najprej nekaj krat utripne, nato pa sveti, dokler ne spustimo zavore. Začetni nekaj kratni utripi so namenjeni temu, da vozilo ki vozi za nami bolje in hitreje opazi, da mi zaviramo. Kar pa se z utripajočo lučjo dosti prej zazna. Hitrost utripanja in prav tako število utripov luči je možno nastavljati s pomočjo dveh trimerjev.

Napajalna napetost : 12V

Maksimalni tok skozi žarnico: 5A

Maksimalna moč žarnice: 60W

2. Priklop:

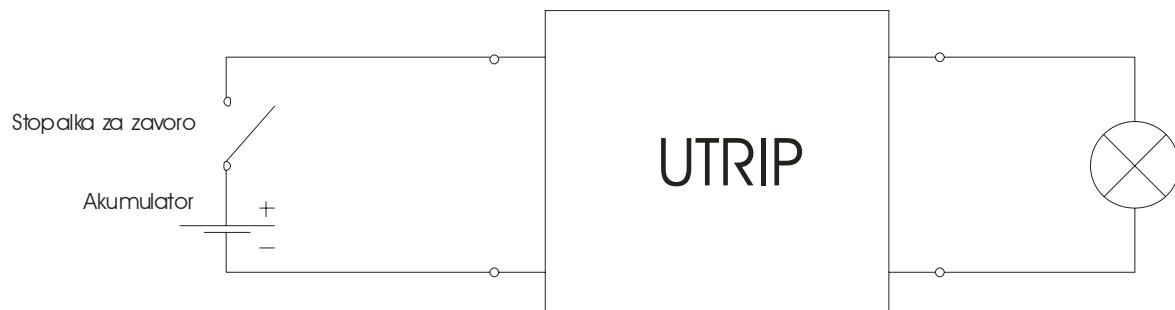


3. Delovanje:

Predstavljeni vezji je sestavljeni iz štirih podsklopov:


- **Oscilator:** ta podsklop nam določa frekvenco utripanja. Pomembno tukaj je to, da se prvi del periode začne z 12V na izhodu oscilatorja. Se pravi, da ob pritisku na zavoro luč takoj posveti (ni zakasnitve). Frekvenco osciliranja lahko spremiljamo s pomočjo trimerja TR_1 ($100k\Omega$). S tem spremijamo vrednost R v RC konstanti in sicer od $47k\Omega$ do $100k\Omega$.
- **Podsklop za izklop utripanja:** ta podsklop deluje tako, da ob vsakem impulzu oscilatorja počasi polnimo kondenzator C_2 , ko pa je ta dovolj napolnjen, premostimo utripanje luči, ki nato samo še sveti. Točko preklopa iz utripanja v svetenje, pa lahko nastavljamo s trimerjem TR_2 ($2,2k\Omega$). S tem nastavljamo, koliko utripov se bo izvedlo, preden preide vezje v način svetenja.
- **Krmiljenje releja in rele:** ker izhod operacijskega ojačevalnika ni dovolj močan za direktno krmiljenje releja, je zato uporabljen tranzistor Q_1 . Dioda D_4 pa služi kot zaščita za tranzistor ob izklopu toka skozi tuljavico releja.
- **Podsklop za praznjenje kondenzatorja C_2 :** ta podsklop je pri delovanju vezja neaktivni, vklopi se šele, ko izklopimo napajanje (spustimo stopalko za zavoro). Takrat nam ta podsklop hitro sprazni C_2 (RC konstanta okoli 1ms). Brez tega podsklopa bi se C_2 praznil preko vhodnega toka v operacijski ojačevalnik ter preko upora $1M\Omega$ ter reverznega toka skozi diodo. To bi postavilo RC kostanto v razred nekaj sekund. Kar bi pomenilo, da ob spustu zavore in ponovnem pritisku nanjo, vezje ne bi delovalo pravilno. Ali se na začetku sploh ne bi bilo utripanja ali pa bi bilo utripov manj, kot je bilo nastavljeno.

4. Shema vezja:

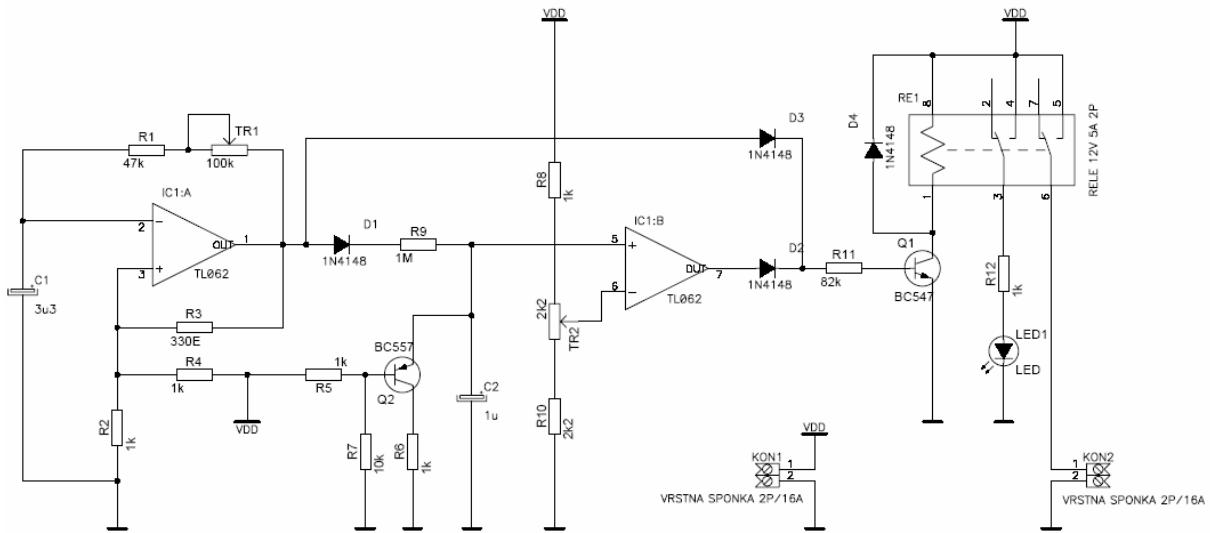

5. Izračun elementov:

Izračun elementov OSCILATORJA:

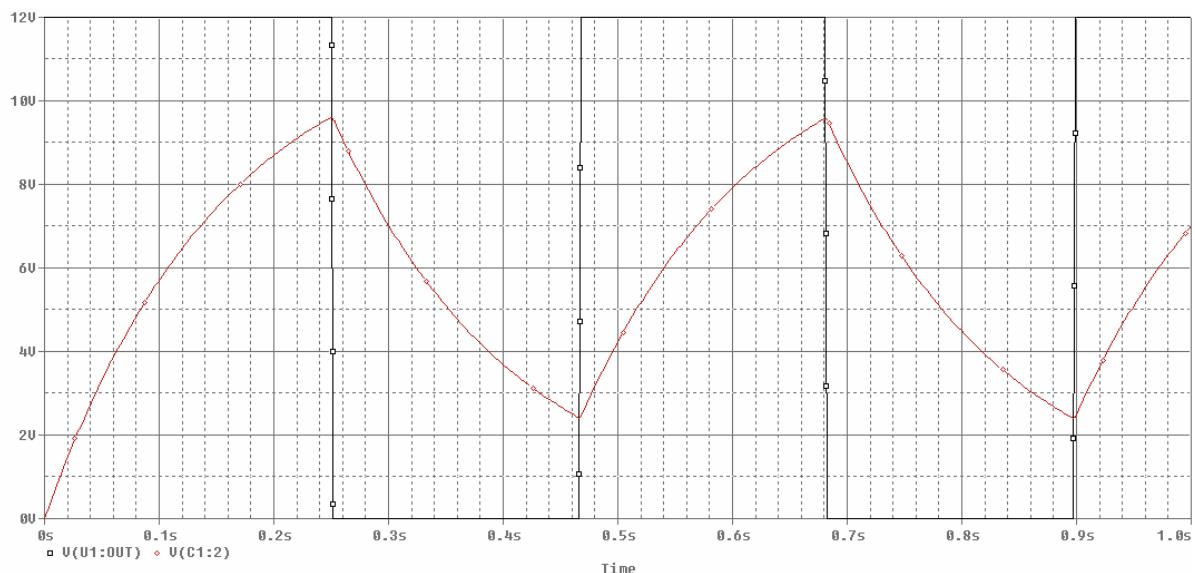

Izberemo:
 $R_2 = 1\text{k}\Omega$
 $R_3 = 330\text{k}\Omega$
 $R_4 = 1\text{k}\Omega$

Spodnja točka preklopa:

$$U_s = \frac{R_3 \| R_2}{(R_3 \| R_2) + R_4} * U_0 = \frac{330 \| 1k}{(330 \| 1k) + 1k} * 12 = 2,4V$$

Zgornja točka preklopa:

$$U_z = \frac{R_2}{(R_3\|R_4) + R_2} * U_0 = \frac{1k}{(330\|1k) + 1k} * 12 = 9,6V$$

Trajanje prvega impulza:

$$U_z = U_0 * \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right)$$

$$t_0 = \tau * \ln\left(\frac{1}{1 - \frac{U_z}{U_0}}\right) = \tau * \ln\left(\frac{1}{1 - \frac{9,6}{12}}\right) = 1,61 * \tau$$

Trajanje ostalih impulzov:

$$U_z - U_s = (U_0 - U_s) * \left(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}}\right)$$

$$t_1 = \tau * \ln\left(\frac{1}{1 - \frac{U_z - U_s}{U_0 - U_s}}\right) = \tau * \ln\left(\frac{1}{1 - \frac{9,6 - 2,4}{12 - 2,4}}\right) = 1,39 * \tau$$

Frekvenca osciliranja:

$$f = \frac{1}{2 * t_1} = \frac{1}{2 * 1,39 * \tau} = 0,36 / \tau$$

Ker je upornost R1 nastavljava, je s tem nastavljava tudi frekvenca urtipanja in sicer:

$$R_{1\min} = 47k\Omega \quad C_1 = 3,3\mu F \quad \rightarrow \quad \tau = 155ms$$

$$\mathbf{f = 2,32Hz}$$

$$R_{1\max} = 147k\Omega \quad C_1 = 3,3\mu F \quad \rightarrow \quad \tau = 485ms$$

$$\mathbf{f = 0,74Hz}$$

Izračun elementov PODSKLOPA ZA PRAZNJENJE C₂:

Izberemo si časovno konstanto drugega RC člena:


$$R_9 * C_2 = 1s \quad \rightarrow \quad R_9 = 1M\Omega$$

$$C_2 = 1\mu F$$

Po končanem polnjenju želimo, da se kondenzator čim prej sprazni (RC konstanta okoli 1ms). Zato izberemo R₆ = 1kΩ.

Upora R₅ in R₇ pa sta izbrana tako, da je ob napajanju vezja tranzistor Q₂ zaprt. Odpre se šele, ko napajanje izklopimo in takrat se preko njega in upora R₆ sprazni kondenzator C₂.

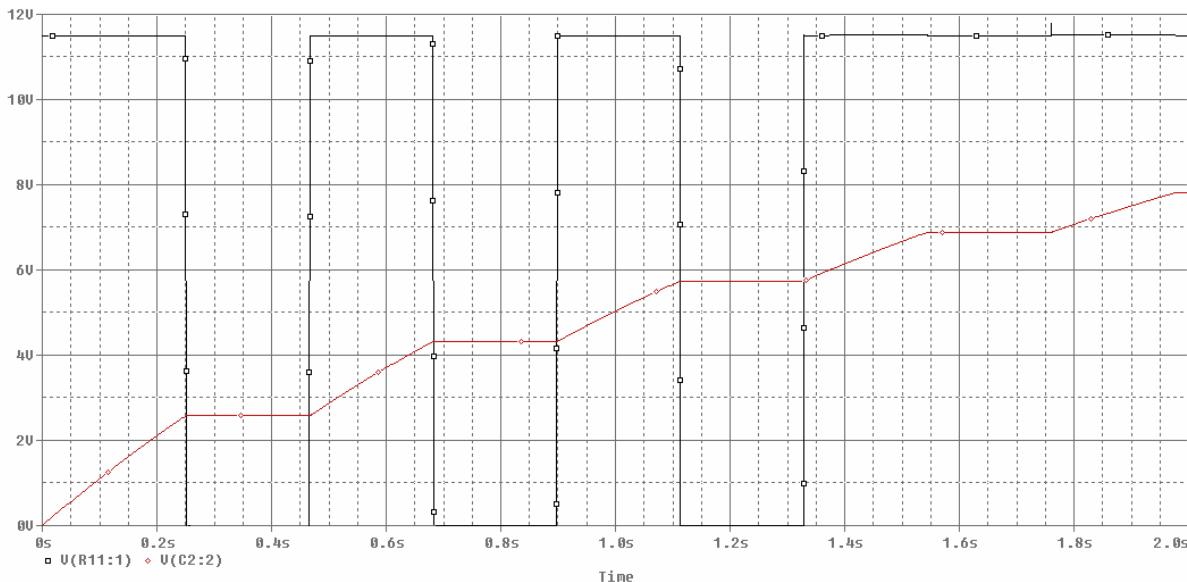Izračun NASTAVLJIVE NAPETOSTI PREKLOPA DRUGEGA OPERACIJSKEGA OJAČEVALNIKA:



Na zgornji sliki je napetost preklopa nastavljena na polovico napajalne napetosti in sicer na 6V. Kar pomeni, da ko se C2 napolni na napetost višjo od 6V, luč ne utripa več, amlak le sveti.

Minimalna napetost preklopa:

$$U_{\min} = \frac{R_{10}}{R_8 + TR_2 + R_{10}} * U_0 = \frac{2,2k}{1k + 2,2k + 2,2k} * 12 = 4,9V$$

Maksimalna napetost preklopa:

$$U_{\max} = \frac{R_{10} + TR_2}{R_8 + TR_2 + R_{10}} * U_0 = \frac{2,2k + 2,2k}{1k + 2,2k + 2,2k} * 12 = 9,8V$$

Višja kot je napetost preklopa, več utripov se bo izvedlo, preden bo luč samo svetila.

Izračun UPOROV R_{11} in R_{12} :

Bazni tok tranzistorja Q₁ izberemo okoli 100μA.

$$R_{11} = \frac{12 - 0,7 - 0,7}{100\mu} \cong 100k\Omega$$

Izbrani R₁₁ = 82kΩ


Tok LED diode izberemo okoli 10mA.

$$R_{12} = \frac{12 - 1}{10m} \cong 1,1k\Omega$$


Izbrani R₁₂ = 1kΩ

6. Tiskano vezje - ploščica:


Zgoraj:

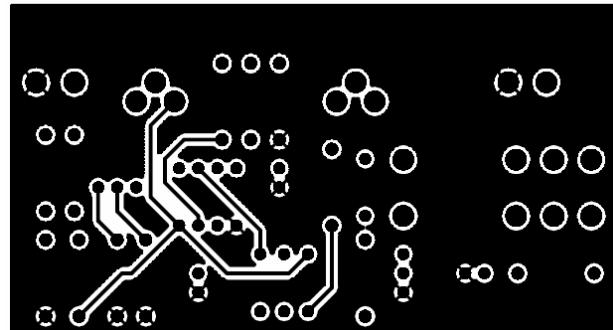

Spodaj:

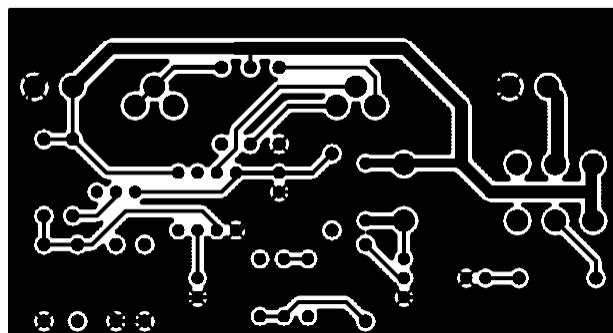

Razporeditev komponent:

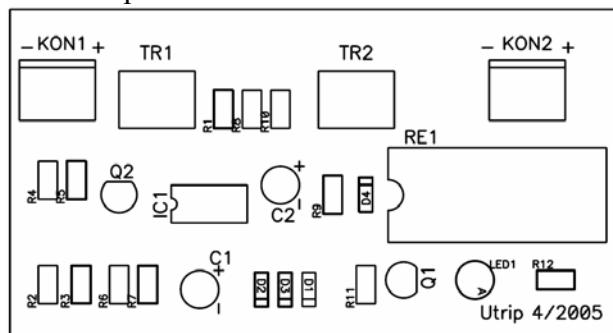

7. Kosovnica:

4	1N4148	D1, D2 D3 D4	DO 35 (300MILS)	
1	BC547	Q1	TO-92	
1	BC557	Q2	TO-92	
1	C_EL100	C2	C100	1uF
1	C_EL100	C1	C100	3u3F
1	LED	LED1	LED3.2	
6	R400	R2	RES400	1kΩ
		R4		
		R5		
		R6		
		R8		
		R12		
1	R400	R9	RES400	1MΩ
1	R400	R10	RES400	2,2kΩ
1	R400	R7	RES400	10kΩ
1	R400	R1	RES400	47kΩ
1	R400	R11	RES400	82kΩ
1	R400	R3	RES400	330Ω
1	RELE12V/5A	RE1	RELE	
1	TL062	IC1	DIP8	
1	TRIMER	TR2	TRIMER	2,2kΩ
1	TRIMER	TR1	TRIMER	100kΩ
2	VRSTNA SPONKA			