

Seminar in delavnica

Načrtovanje elektronike za EMC


S-parametri

Izr. prof. dr. Marko Jankovec


Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenia


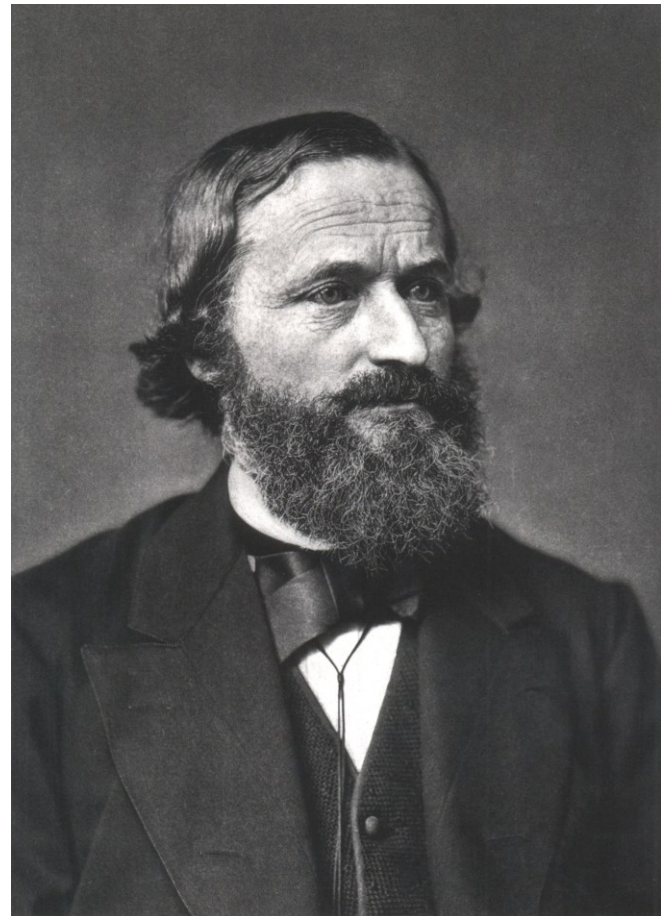


Namesto uvoda

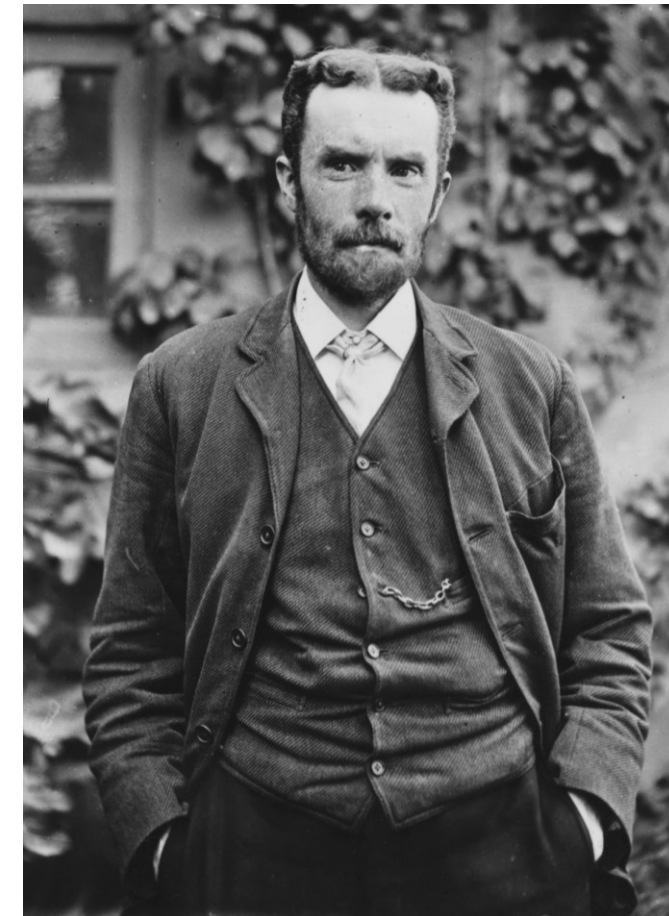


Namesto uvoda


Kirchoff

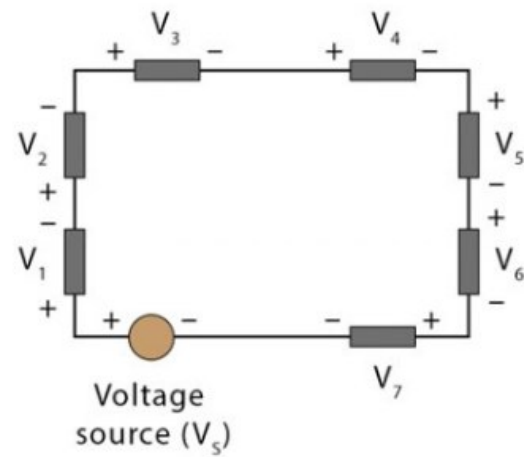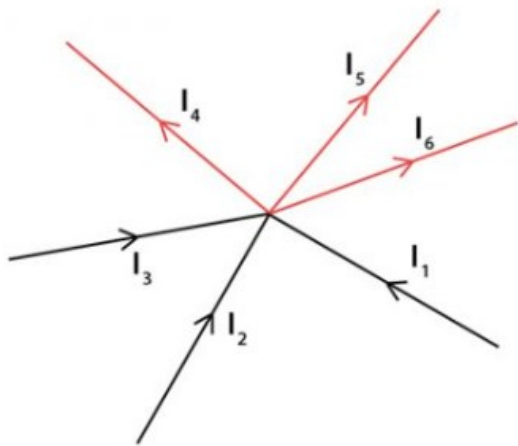


Heaviside

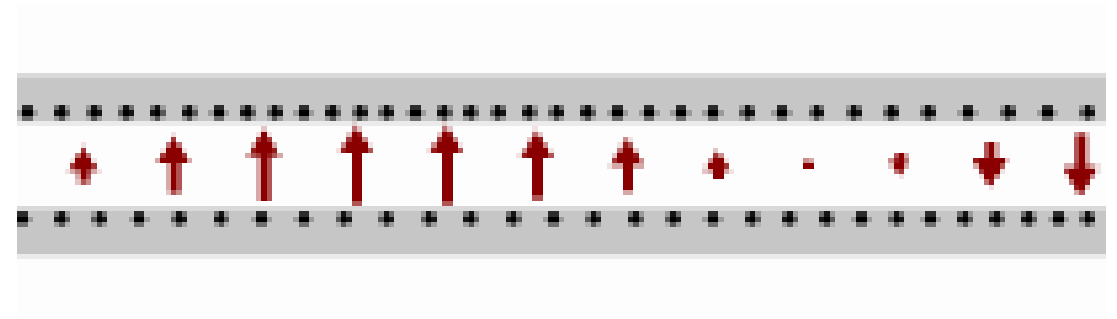

Prenosna linija - TEM

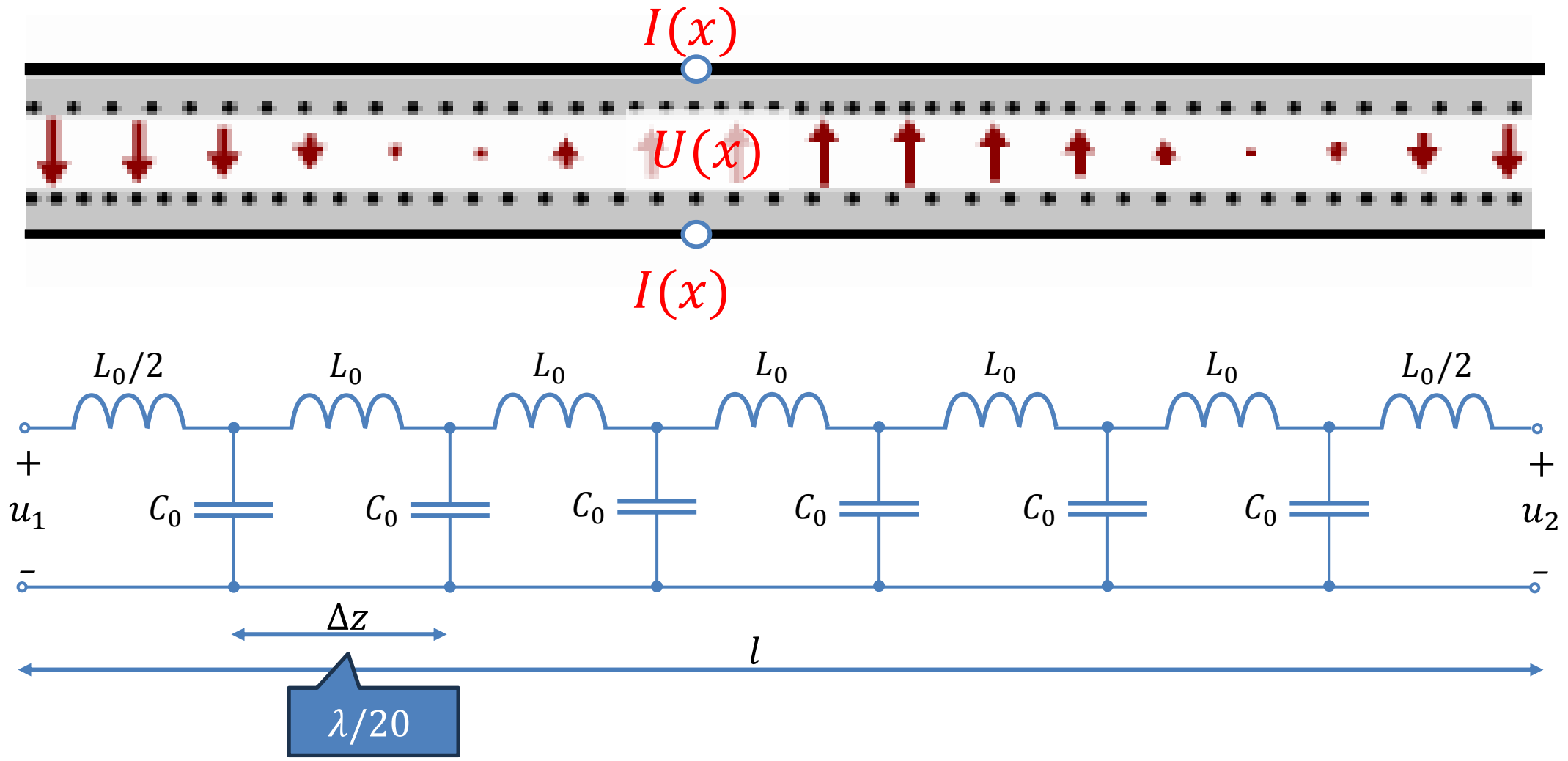


Vizualizacija rešitve

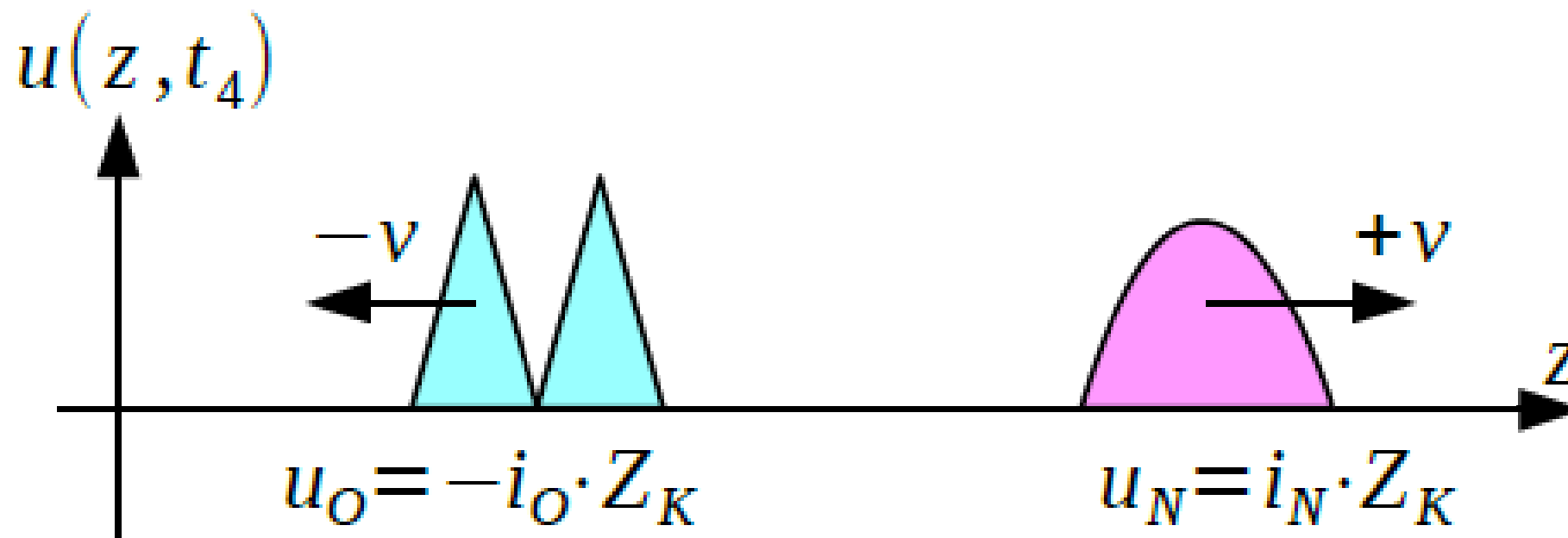


Matjaž Vidmar, Elektrodinamika, p.2.7

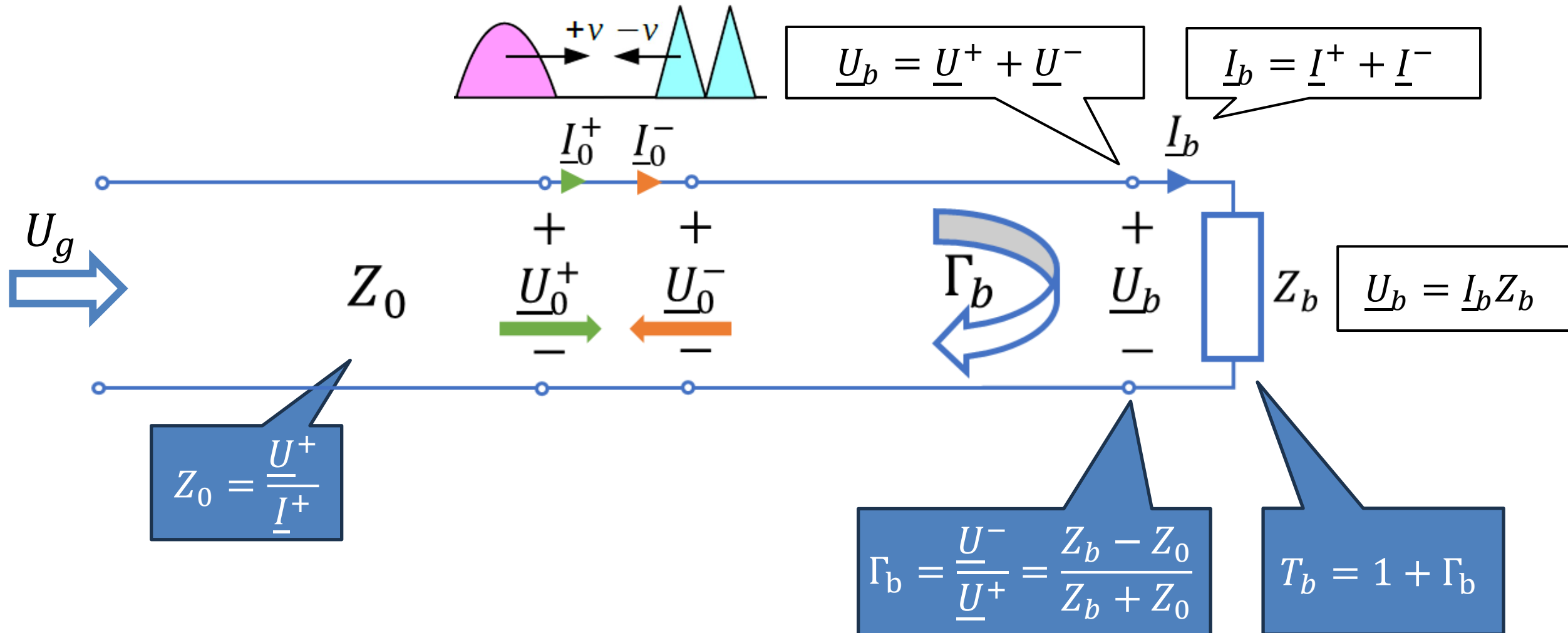Osnovne lastnosti zaključene prenosne linije



Parametri četveropolov

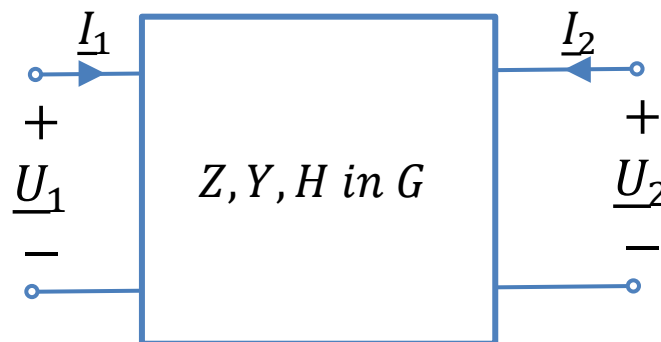

Serijska vezava

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Hibridna vezava

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix}$$


Paralelna vezava

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix}$$

Hibridna vezava

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

S parametri

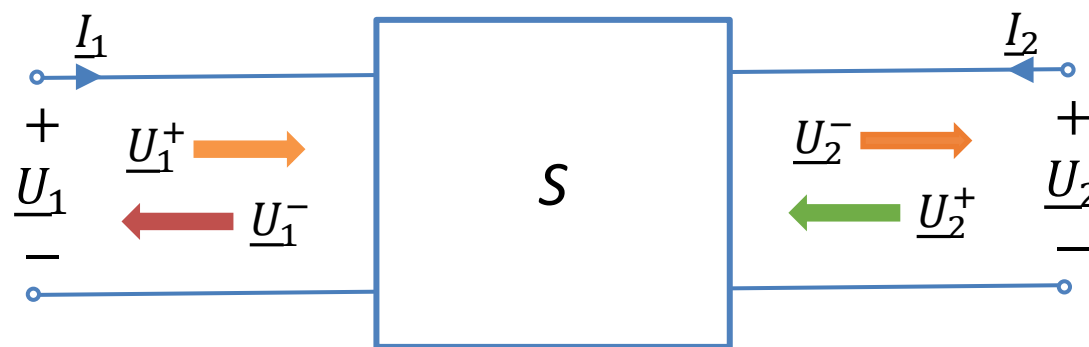

Vhodna
odbojnost

$$\left. \frac{\underline{U}_1^-}{\underline{U}_1^+} \right|_{\underline{U}_2^+ = 0}$$

$$\left. \frac{\underline{U}_1^-}{\underline{U}_2^+} \right|_{\underline{U}_1^+ = 0}$$

Izolacijski koeficient

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1^- \\ \underline{U}_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_1^+ \\ \underline{U}_2^+ \end{bmatrix}$$

Transmisijski koeficient

$$\left. \frac{\underline{U}_2^-}{\underline{U}_1^+} \right|_{\underline{U}_2^+ = 0}$$

$$\left. \frac{\underline{U}_2^-}{\underline{U}_2^+} \right|_{\underline{U}_1^+ = 0}$$

Izhodna
odbojnost

M. Steer RFDEsign_vol3, p16